
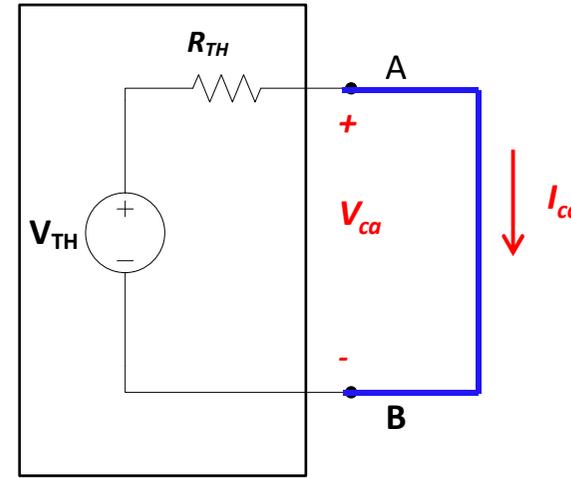


TEOREMAS DE THEVENIN E NORTON

CIRCUITO EQUIVALENTE DE THEVENIN

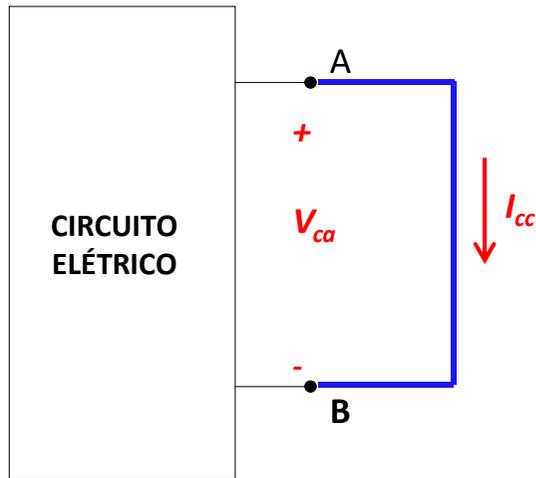

V_{TH} : TENSÃO DE THÈVENIN

R_{TH} : RESISTÊNCIA EQUIVALENTE DE THEVENIN



$$V_{TH} = V_{ca}$$

$$R_{TH} = \frac{V_{ca}}{I_{cc}}$$

V_{ca} : TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO

I_{cc} : CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO

CIRCUITO EQUIVALENTE DE NORTON

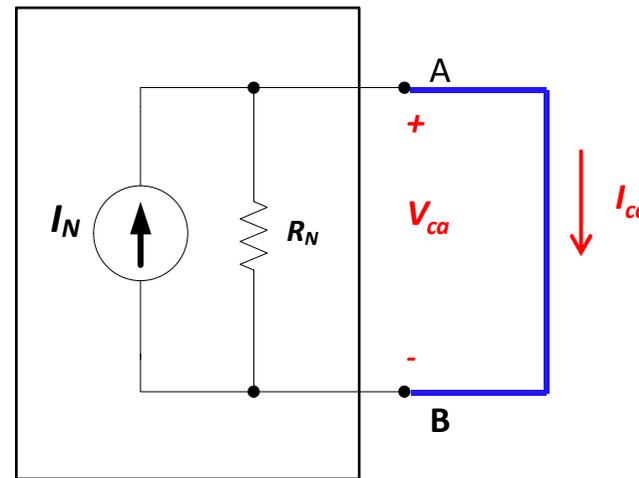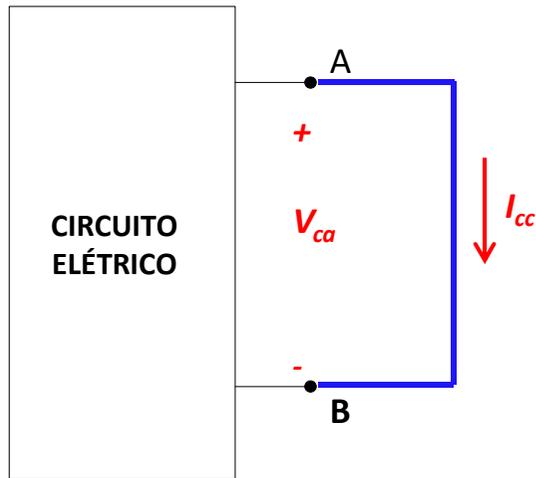

I_N : CORRENTE DE NORTON

R_N : RESISTÊNCIA EQUIVALENTE DE NORTON


$$I_N = I_{cc}$$

$$R_N = \frac{V_{ca}}{I_{cc}}$$

I_{cc} : CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO

V_{ca} : TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO

EQUIVALÊNCIA ENTRE THEVENIN E NORTON

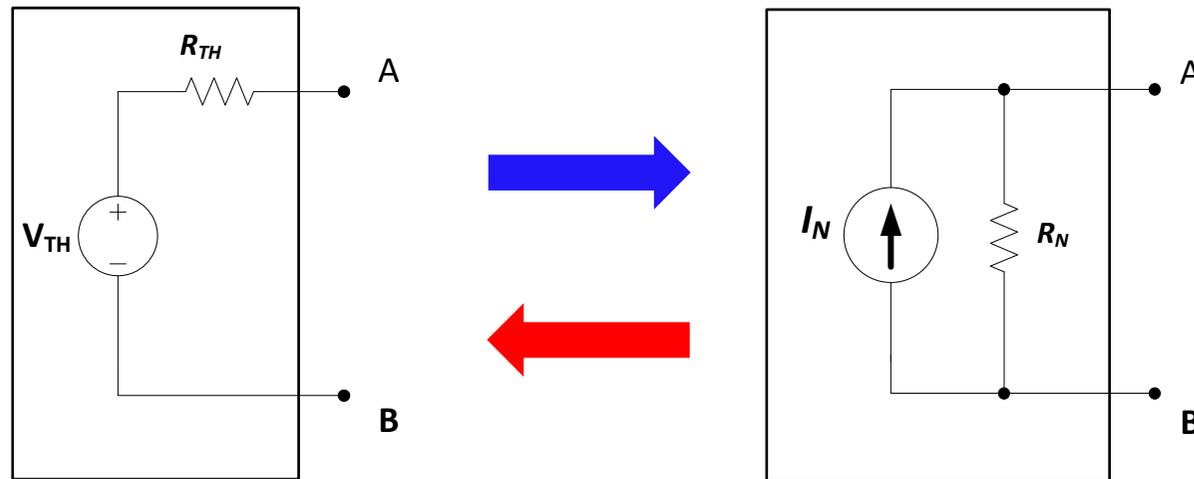


$$V_{TH} = R_N \cdot I_N$$

$$R_{TH} = R_N$$


$$I_N = \frac{V_{TH}}{R_{TH}}$$

$$R_N = R_{TH}$$

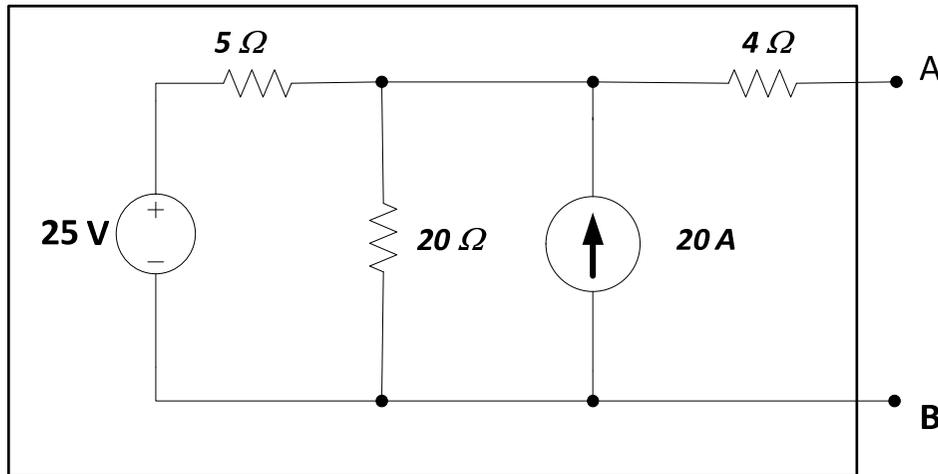OBTENÇÃO DE R_{TH} OU R_N (CIRCUITO SÓ COM FONTES INDEPENDENTES)



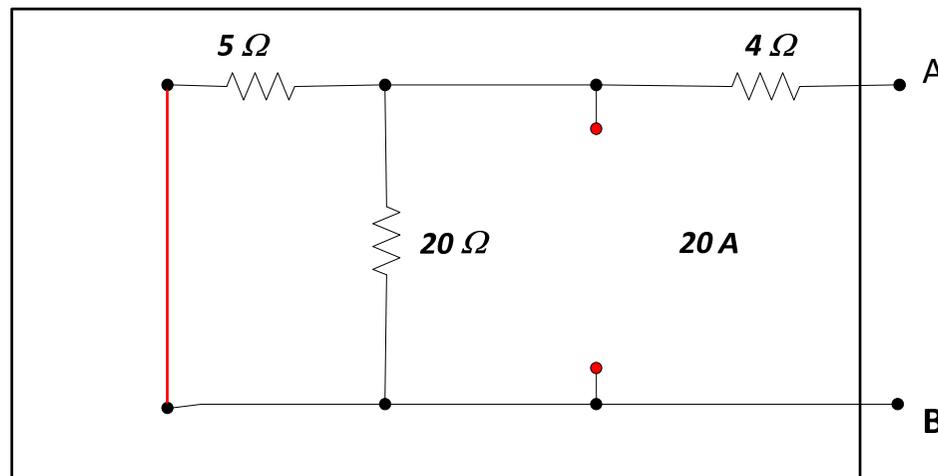
ANULA-SE AS FONTES E DETERMINA-SE A RESISTÊNCIA EQUIVALENTE VISTA DOS TERMINAIS DE INTERESSE.




$$R_{TH} = R_N = 4\Omega + (5\Omega // 20\Omega)$$

$$R_{TH} = R_N = 8\Omega$$

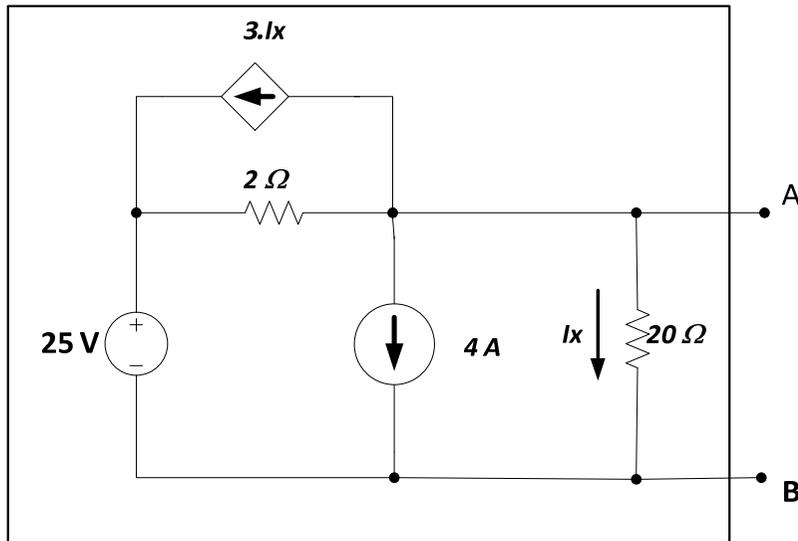OBTENÇÃO DE R_{TH} OU R_N (CIRCUITO COM FONTES DEPENDENTES)



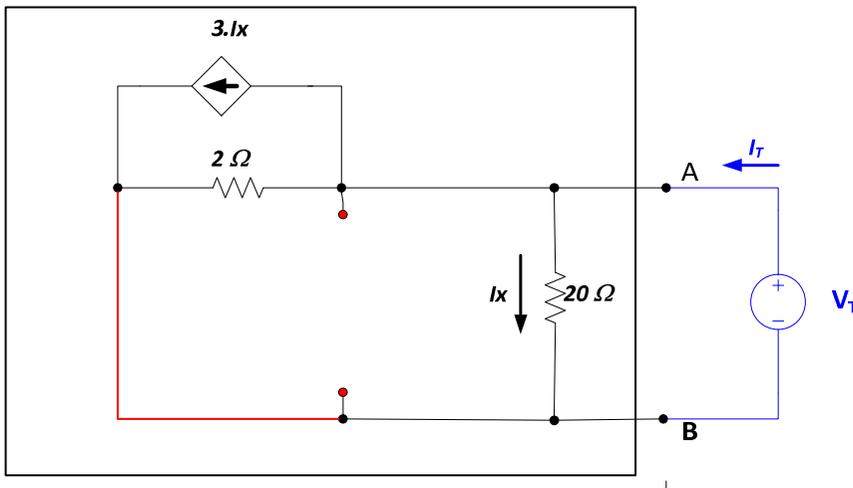- ANULA-SE AS FONTES **INDEPENDENTES**
- APLICA-SE UMA TENSÃO NO TERMINAL DE INTERESSE
- DETERMINA-SE A RELAÇÃO V/I NESTE TERMINAL.



$$I_x = \frac{V_T}{20}$$

$$I_T = 3I_x + I_x + \frac{V_T}{2} = \left(\frac{4}{20} + \frac{1}{2} \right) \cdot V_T$$

$$R_{TH} = R_N = \frac{V_T}{I_T} = \frac{20}{14} \Omega = 1,43 \Omega$$