

Introdução a VHDL

Aula 3

Professora Luiza Maria Romeiro Codá

ARCHITECTURE

- ▶ **Descrição por fluxo de dados (*Data-Flow*):**
Descreve o que o sistema deve fazer utilizando expressões lógicas.
- ▶ **Descrição estrutural:**
Descreve como é o hardware em termos de interconexão de componentes.
- ▶ **Descrição comportamental:**
Descreve o que o sistema deve fazer de forma abstrata.

ARCHITECTURE – Comportamental

Descreve o comportamento do circuito de forma abstrata usando o comando **PROCESS**.

O Comando **PROCESS** permite a aplicação de instruções sequenciais e apresenta o formato:

```
PROCESS (<Lista de Sensibilidade>)  
BEGIN  
    <Descrição Lógica>  
END PROCESS;
```

A *lista de sensibilidade* corresponde aos sinais que devem alterar a saída do circuito, e é composta de todos os sinais de entrada para os circuitos combinatórios. Para os registradores assíncronos, a lista seria composta do **clock** e do **reset**; e para os registradores síncronos, do **clock**.

ARCHITECTURE – Comportamental

O comportamento, ou funcionalidade, de um sistema corresponde a uma lista de operações a serem executadas sequencialmente (Comandos Sequenciais) para se obter um determinado resultado.

PROCESS: O modo formal de se fazer uma lista sequencial de operações. Estrutura:

```
<Nome_opcional>: PROCESS(sensibilidade_sinal_1, ...)
BEGIN
    -- Comandos sequenciais do processo
END PROCESS <Nome_opcional>;
```

Lista de sensibilidade: Devem constar variáveis e sinais cuja alteração deve levar à reavaliação da saída. Sinais com inicialização assíncrona devem constar obrigatoriamente na lista. Sinais síncronos não necessariamente.

ARCHITECTURE – Comportamental

```
PROCESS(sensibilidade_sinal_1, ...)  
BEGIN  
    -- Comandos sequenciais do processo  
END PROCESS;
```

- ▶ Trecho entre **BEGIN** e **END** é executado sequencialmente, (a ordem importa).
- ▶ O bloco do processo é considerado com um comando único.
- ▶ Diversos processos podem ser definidos numa arquitetura.
- ▶ O processo como um todo é executado concorrentemente como as demais declarações ou outros processos.

ARCHITECTURE – Comportamental

```
PROCESS(sensibilidade_sinal_1, ...)  
BEGIN  
    -- Comandos sequenciais do processo  
END PROCESS;
```

- ▶ Durante a simulação, o processo é disparado quando há alteração em algum sinal/variável na lista de sensibilidade.
- ▶ Apenas comandos sequenciais podem ser inseridos em um processo (por exemplo, WHEN-ELSE e WITH-SELECT não são permitidos).
- ▶ Numa sequência de atribuições ao mesmo sinal, prevalece o valor da última atribuição.

Comandos em VHDL – Sequenciais

“IF-THEN- END IF” e “IF-THEN-ELSE- END IF”

- Este comando permite a execução condicional de um ou mais comandos seqüenciais.
- O comando **IF** inicia a lista de condições, e pode ser seguido do comando **ELSIF** contendo também, condições a serem verificadas. Se nenhuma das condições forem verdadeiras e existir uma cláusula **ELSE**, o conjunto de comandos que segue será executado.
- Em uma cadeia de **IF ELSEs**, as condições são dispostas em uma prioridade onde o primeiro **IF** define a condição de maior prioridade.

Comandos em VHDL – Sequenciais

“IF-THEN- END IF” e “IF-THEN-ELSE- END IF”

```
IF condicao THEN
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
END IF;
```

Será executado o que estiver dentro do bloco se a condição for verdadeira.

EXEMPLO:

```
IF A /= B THEN -- se A é diferente de B
    saida <= B;
END IF;
```

```
IF condicao THEN
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
ELSE
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
END IF;
```

Se a condição for verdadeira será executado o que estiver dentro de **THEN**
caso contrário será executado o que estiver dentro de **ELSE**

EXEMPLO:

```
IF A = B THEN
    saida <= '0';
ELSE
    saida <= '1';
END IF;
```


Comandos em VHDL – Sequenciais

IF-THEN-ELSIF-ELSE-END IF

```
IF condicao_1 THEN
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
ELSIF condicao_2 THEN
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
ELSE
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
END IF;
```

EXEMPLO:


```
IF A = B THEN
    saida0 <= '0';
ELSIF B < C THEN
    saida1 <= '0';
ELSE
    saida1 <= '1';
END IF;
```

Exemplo de arquitetura de um decodificador de prioridade, com descrição comportamental utilizando estrutura : "IF-THEN-ELSE-END IF"

```
ENTITY dec_prior1 IS
```

```
  PORT(E : IN  BIT_VECTOR(2 DOWNT0 0);  
        S : OUT BIT_VECTOR(1 DOWNT0 0));
```

```
END dec_prior1;
```

 

```
ARCHITECTURE comportamental OF dec_prior1 IS
```

```
BEGIN --início da arquitetura
```

```
  PROCESS ( E ) --> Lista de sensibilidade
```

```
  BEGIN -- início do process
```

```
    IF E >= "100" THEN -- se a entrada é maior ou igual a 4 então S = 3  
      S <= "11";
```

```
    ELSE -- se a entrada é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3, então S = 2
```

```
      IF ( E <= "011" ) AND ( E >= "010" ) THEN  
        S <= "10";
```

```
      ELSE
```

```
        IF E = "001" THEN --se a entrada é igual a 1 a saída recebe 1  
          S <= "01";
```

```
        ELSE
```

```
          S <= "00"; --se a entrada é igual a 0 a saída recebe 0
```

```
        END IF;
```

```
      END IF;
```


```
    END IF;
```

```
  END PROCESS;
```

```
END comportamental;
```


Exemplo de arquitetura de um decodificador de prioridade, com descrição comportamental (“IF-THEN-ELSE END IF”)

► Circuito gerado

 

Prática nº7

 
Comparador e Igualdade – Descrição Comportamental



 Exemplo de Arquitetura de um Comparador de Igualdade – Descrição Comportamental Usando Comando Sequencial **IF-THEN-ELSIF-ELSE- END IF**

```
ENTITY comparador IS
    PORT(a, b : IN BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);
          igual : OUT BIT);
END comparador;
ARCHITECTURE comportamental OF comparador IS

BEGIN -- Início da Arquitetura
    PROCESS(a, b) -- Lista de Sensibilidade
    BEGIN -- Início do Process
        IF (a = b) THEN igual <= '1';
        ELSE igual <= '0';
        END IF;
    END PROCESS;
END comportamental;
```



O comando **PROCESS(a, b)** indica que os sinais **a** e **b** formam a *lista de sensibilidade*.

A saída **igual** será igual a '1' caso as entradas **a** e **b** sejam iguais, e será igual a '0', caso contrário.


Exemplo de Arquitetura de um Comparador de Igualdade – Descrição por Fluxo de Dados Usando Comando Concorrente **WHEN-ELSE**

```
ENTITY comparador IS
PORT (a, b : IN BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);
      igual : OUT BIT);
END comparador;

ARCHITECTURE fluxo_dados OF comparador IS

BEGIN -- Início da Arquitetura

 
      igual <= '1' WHEN (a = b) ELSE
              '0';
END fluxo_dados;
```



 Exemplo de Arquitetura de um Comparador de Igualdade – Descrição por Fluxo de Dados Usando Expressões Lógicas

```
ENTITY comparador IS
PORT (a, b : IN BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);
      igual : OUT BIT);
END comparador;

ARCHITECTURE logica OF comparador IS
    SIGNAL x : BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);
BEGIN -- Início da Arquitetura
    x <= a XOR b;
    igual <= NOT (x(0) OR x(1) OR x(2) OR x(3));
END logica;
```




Exemplo de Arquitetura de um Comparador de Igualdade – Descrição Estrutural

```

ENTITY or_x IS
    PORT(a, b : IN BIT;
          y   : OUT BIT);
END or_x;
ARCHITECTURE fluxo_dados OF or_x IS
BEGIN
    y <= (NOT a AND b) OR (a AND NOT b);
END fluxo_dados;

```

 

```


ENTITY comparador IS
    PORT (a, b : IN BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);
          igual : OUT BIT);
END comparador;

ARCHITECTURE estrutural OF comparador IS
    SIGNAL x : BIT_VECTOR( 3 DOWNT0 0);
    COMPONENT or_x IS
        PORT (a, b : IN BIT;
              y   : OUT BIT);
    END COMPONENT;
BEGIN -- Início da Arquitetura
    G1 : or_x PORT MAP(a(0), b(0), x(0));
    G2 : or_x PORT MAP(a(1), b(1), x(1));
    G3 : or_x PORT MAP(a(2), b(2), x(2));
    G4 : or_x PORT MAP(a(3), b(3), x(3));
    igual <= NOT(x(0) OR x(1) OR x(2) OR x(3));
END estrutural;


```


Circuitos gerados para o Comparador de Igualdade pelas diferentes descrições

 Comportamental (IF-THEN-ELSE) e
Fluxo de Dados – WHEN-ELSE




Fluxo de Dados – Expr. Lógicas

 

Flow Status	Successful - Thu May 01 20:43:51 2014
Quartus II Version	9.1 Build 350 03/24/2010 SP 2 SJ Web Edition
Revision Name	comparador
Top-level Entity Name	comparador
Family	MAX7000S
Device	EPM7128SLC84-7
Timing Models	Final
Met timing requirements	Yes
Total macrocells	2 / 128 (2 %)
Total pins	13 / 68 (19 %)

Estrutural

 

Prática nº8

Arranjos de Portas Lógicas – Estilos Variados de Descrição

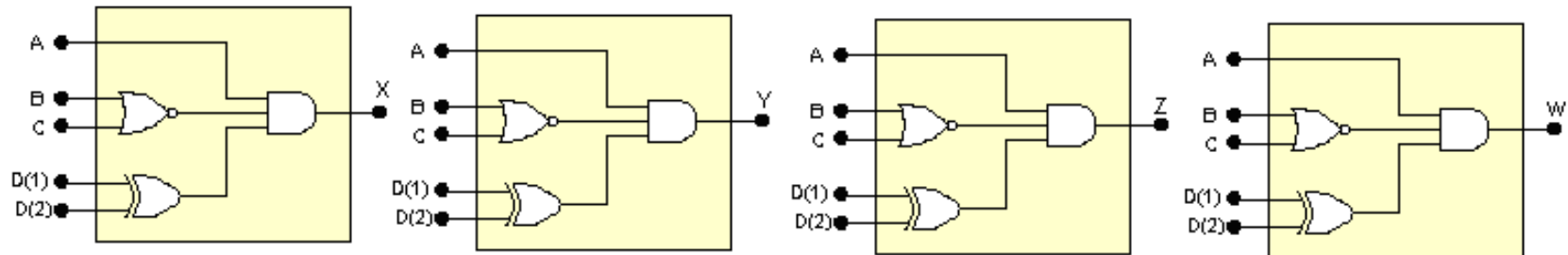


Figura 1 Arranjo de portas lógicas

Tabela 1

D(2)	D(1)	C	B	A	Y
L	H	L	L	H	H
H	L	L	L	H	H

Resposta: Prática nº8

Arranjos de Portas Lógicas – Estilos Variados de Descrição

Item a:

ENTITY pratica8 IS

```
    PORT      ( a,b,c      : IN BIT ;  
                d          : IN BIT_VECTOR(2 DOWNT0 1) ;
```

```
                -- Output ports  
                X, Y, W, Z  : OUT BIT );
```

END pratica8;


-- Modelo por Fluxo de Dados – EXPRESSÃO LÓGICA

ARCHITECTURE fluxo_dados OF pratica8 IS

BEGIN

```
    X<= A AND NOT(B OR C)AND ( D(2) XOR D(1));
```

END fluxo_dados;

 

Resposta: Prática nº8

Arranjos de Portas Lógicas – Estilos Variados de Descrição

Item b:

ENTITY pratica8 IS

PORT (a,b,c : IN BIT ;
d : IN BIT_VECTOR(2 DOWNT0 1) ;

-- Output ports
X, Y, W, Z : OUT BIT);

END pratica8;


-- Modelo por Fluxo de Dados – Comando concorrente : WHEN ELSE

ARCHITECTURE fluxo_dados OF pratica8 IS

BEGIN

y <= '1' WHEN (a='1' AND b='0' AND c='0' AND d = "01") ELSE
'1' WHEN (a='1' AND b='0' AND c='0' AND d(1)= '1' AND d(2)='0') ELSE
'0';

END fluxo_dados;

 

Resposta: Prática nº8

Arranjos de Portas Lógicas – Estilos Variados de Descrição

Item c:

ENTITY pratica8 IS

PORT (a,b,c : IN BIT ;
d : IN BIT_VECTOR(2 DOWNT0 1) ;

-- Output ports
X, Y, W, Z : OUT BIT);

END pratica8;

-- Modelo comportamental – usando EXPRESSÃO LÓGICA


ARCHITECTURE fluxo_dados OF pratica8 IS
BEGIN

PROCESS (a,b,c,d)
BEGIN

w <= A AND NOT(B OR C)AND (D(2) XOR D(1));

END PROCESS;

END fluxo_dados;

 

Resposta: Prática nº8

Arranjos de Portas Lógicas – Estilos Variados de Descrição

Item d (1ª. Maneira):

ENTITY pratica8 IS

PORT (a,b,c : IN BIT ;
d : IN BIT_VECTOR(2 DOWNT0 1) ;

-- Output ports
x,y, w, z : OUT BIT);

END pratica8;

-- Modelo comportamental – usando EXPRESSÃO LÓGICA

ARCHITECTURE comportamental OF pratica8 IS
BEGIN

PROCESS (a,b,c,d)
BEGIN


IF (d(1)/=d(2)) THEN
IF ((b OR c='0') AND (a = '1')) THEN
z <= '1';

ELSE
z <= '0';

END IF;
END IF;

END PROCESS;

END comportamental;

 


Resposta: Prática nº8

Arranjos de Portas Lógicas – Estilos Variados de Descrição

Item d (2ª. Maneira):

```
:  
  ENTITY pratica8 IS  
  
      PORT      ( a,b,c      : IN BIT ;  
                  d          : IN BIT_VECTOR(2 DOWNT0 1) ;  
  
                  -- Output ports  
                  x,y, w, z   : OUT BIT );  
  
  END pratica8;  
  
  -- Modelo comportamental – usando EXPRESSÃO LÓGICA  
  
  ARCHITECTURE comportamental OF pratica8 IS  
  BEGIN  
  
    PROCESS (a,b,c,d)  
    BEGIN  
      IF (d(1)/=d(2)) AND ( (b OR c='0') AND (a = '1') ) THEN  
        z <= '1';  
      ELSE  
        z <= '0';  
      END IF;  
    END PROCESS;  
  
  END comportamental;
```

 


Resposta: Prática nº8

Arranjos de Portas Lógicas – Estilos Variados de Descrição

Item d (3ª. Maneira):

```
:  
  ENTITY pratica8 IS  
  
      PORT      ( a,b,c      : IN BIT ;  
                  d          : IN BIT_VECTOR(2 DOWNT0 1) ;  
  
                  -- Output ports  
                  x,y, w, z   : OUT BIT );  
  
  END pratica8;  
  
  ARCHITECTURE comportamental OF pratica8 IS  
  BEGIN  
  
    PROCESS (a,b,c,d)  
    BEGIN  
      IF (d(1)/=d(2)) THEN  
        IF ( (b OR c)='0') THEN  
          IF (a = '1') THEN  
            z <= '1';  
          ELSE  
            z <= '0';  
          END IF;  
        END IF;  
      END IF;  
    END PROCESS;  
  END comportamental;
```

 

Comandos em VHDL – Sequenciais

CASE-WHEN

Seleciona a execução que ocorrerá de uma lista de alternativas.
É utilizado basicamente para decodificação.

```
CASE <expressão> IS
    WHEN <condição_1>                => <comando_a>;
    WHEN <condição_2>                => <comando_b>; <comando_c>;
    WHEN <condição_3> | <condição_4 > => <comando_d>;
    WHEN <condição_5> TO <condição_7> => <comando_e>; <comando_f>;
END CASE;
```

Comandos em VHDL – Sequenciais


CASE-WHEN

Alguns **estados de entrada do seletor diferentes** levando ao mesmo valor de saída:

```
CASE seletor IS -- Existindo apenas 4 estados do seletor e para
    -- alguns estados da entrada levam à mesma saída
    WHEN estado1_seletor =>
        saída <= saida_1;
    WHEN estado2_seletor =>
        saída <= saída_2;
    WHEN OTHERS =>
        saída <= saída_3;
END CASE;
```

 
Exemplo de arquitetura de um multiplexador 4X1, com descrição comportamental utilizando estrutura :**"CASE WHEN"**

```
ENTITY mux4_1 IS
    PORT ( a, b, c, d : IN BIT;
           sel      :IN BIT_VECTOR(1 DOWNT0 0);
           y       : OUT BIT);
END mux4_1;
```



```
ARCHITECTURE comportamental OF mux4_1 IS
BEGIN
    PROCESS ( sel,a,b,c,d ) —lista de sensibilidade
    BEGIN
        CASE sel IS
            WHEN "00" => y <= a;
            WHEN "01" => y <= b;
            WHEN "10" => y <= c;
            WHEN "11" => y <= d;
        END CASE;
    END PROCESS;
END comportamental;
```

Circuito sintetizado

 

Comandos em VHDL – Comparação entre **WHEN-ELSE** e **IF-ELSE**

Ambos os comandos levam em conta a prioridade das condições de seleção. Permitem a omissão de possibilidades, e a primeira condição válida detectada no conjunto de condições especificadas é a escolhida.

WHEN-ELSE: Usada em regiões de **código concorrente**. A operação executada é a transferência de um valor para um único sinal.

IF-ELSE: Usada em regiões de **código sequencial**. É mais flexível, pois permite a execução de múltiplos comandos sequenciais.


Comandos em VHDL – Comparação entre **WITH-SELECT** e **CASE-WHEN**

Têm como similaridade o fato de que todos os valores possíveis da expressão de seleção devem ser apresentados.

WITH-SELECT: Usada em regiões de código concorrente. Transfere um valor para um único sinal.

CASE-WHEN: Usada em regiões de código sequencial. Permite a execução de múltiplos comandos sequenciais.

LIBRARY

 

Bibliotecas ou Library : são diretórios criados pela ferramenta para compilação e simulação , no qual existem unidades de projetos compiladas. Quando antes da declaração da entidade é referenciada uma biblioteca, a declaração “ LIBRARY” deve aparecer seguido do nome da biblioteca LIBRARY nome;);

Caso partes da biblioteca sejam usadas deve-se declarar através da cláusula: “USE nome_do_pacote.ALL;) :

Ex:


LIBRARY IEEE;

- ▶USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
- ▶USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
- ▶USE IEEE.std_logic_arith.ALL;
- ▶USE IEEE.std_logic_signed

Observações:

- 1.Caso não seja declarada a biblioteca, é utilizada a biblioteca do “*WORK*” e “*STANDARD*” da ferramenta de síntese.

LIBRARY

 

Pacotes com definições e tipos de dados: – Biblioteca STD, pacote std_logic_1164 • STD_LOGIC, BOOLEAN, INTEGER, REAL – Biblioteca IEEE, pacote std_logic_arith • Signed, unsigned • Funções de conversão como: conv_integer(p), conv_unsigned(p,b), conv_signed(p,b) e conv_std_logic_vector(p,b). – Biblioteca IEEE, pacotes std_logic_signed e std_logic_unsigned • Funções que permitem operações com dados STD_LOGIC_VECTOR do tipo SIGNED ou UNSIGNED, respectivamente.

Ex:

LIBRARY IEEE;

▶USE IEEE.std_logic_1164.ALL;

– Biblioteca STD, pacote standard

Tipo de dados: BIT, BOOLEAN, INTEGER, REAL

▶USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;

▶USE IEEE.std_logic_arith.ALL;

▶USE IEEE.std_logic_signed

Observações:

1. Caso não seja declarada a biblioteca, é utilizada a biblioteca do “*WORK*” e “*STANDARD*” da ferramenta de síntese.

LIBRARY

Library

Entity

Architecture

Pacotes mais utilizados da biblioteca IEEE:

LIBRARY IEEE;	Usada para incluir a biblioteca IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;	Define o tipo STD_LOGIC (VECTOR), usado em descrições mais fiéis a um circuito real.
USE IEEE.std_logic_arith.ALL;	Define os tipos SIGNED e UNSIGNED.
USE IEEE.std_logic_signed.ALL;	Permite tratar sinais do tipo STD_LOGIC_VECTOR como inteiros com sinal (define funções aritméticas, de comparação, etc).
USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;	Permite tratar sinais do tipo STD_LOGIC_VECTOR como inteiros sem sinal (define funções aritméticas, de comparação, etc).
USE IEEE.numeric_std.ALL;	Define os tipos UNSIGNED e SIGNED como matriz de std_logic

LIBRARY

Library

Entity

Architecture

Pacotes mais utilizados da biblioteca IEEE:

LIBRARY IEEE;	Usada para incluir a biblioteca IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;	Define o tipo STD_LOGIC (VECTOR), usado em descrições mais fiéis a um circuito real.
USE IEEE.std_logic_arith.ALL;	Define os tipos SIGNED e UNSIGNED.
USE IEEE.std_logic_signed.ALL;	Permite tratar sinais do tipo STD_LOGIC_VECTOR como inteiros com sinal (define funções aritméticas, de comparação, etc).
USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;	Permite tratar sinais do tipo STD_LOGIC_VECTOR como inteiros sem sinal (define funções aritméticas, de comparação, etc).
USE IEEE.numeric_std.ALL;	Define os tipos UNSIGNED e SIGNED como matriz de std_logic


LIBRARY Tipos mais utilizados

Biblioteca IEEE: Tipos STD_LOGIC e STD_LOGIC_VECTOR

Cláusula: **LIBRARY** ieee

USE ieee.std_logic_1164.**ALL**;

Precedência

 

Valor		Estado Lógico	
U		Não Inicializado	
X		Desconhecido Forte	
0	1	Nível Baixo Forte	Nível Alto Forte
W		Desconhecido Fraco	
L	H	Nível Baixo Fraco	Nível Alto Fraco
Z		Alta Impedância	
-		Não Importa	

Valores "STD_LOGIC"	U	X	0	1	Z	W	L	H	-
Valores codificados	X	X	0	1	Z	X	0	1	X

OBS: A biblioteca WORK é inclusa automaticamente no projeto VHDL.

Tipos em VHDL (continuação) :


CONVERSÃO ENTRE TIPOS:

DESCRIÇÃO VHDL	FUNÇÃO	Biblioteca
Inteiro <= conv_integer (vetor);	Converte um vetor em inteiro	std_logic_arith.
Vetor <= std_logic_vector (to_unsigned(inteiro, nºbits));	Converte um inteiro em vetor	numeric_std
Inteiro<=to_integer(unsigned(vetor_std_logic_vector))	Converte um vetor em inteiro	numeric_std
Inteiro<=to_integer(signed(vetor_std_logic_vector))	Converte um vetor em inteiro	numeric_std
-- Dentro de um process <variável_tipo_std_ulogic> := To_StdUlogic(<variável_tipo_bit>);	Converte bit em std_logic	std_logic_1164.
-- Dentro de um process <variável_tipo_std_logic_vector>:= to_stdLogicVector(<variável_tipo_bit_vector>);	Converte std_logic_vector em bit_vector	std_logic_1164


Observação: Não é permitida a transferência de valores entre objetos de tipos diferentes.

programa completo: CIRCUITO TRI-STATE

```
LIBRARY ieee; -- cláusula da biblioteca
USE ieee.std_logic_1164.ALL; -- cláusula USE
ENTITY tri_state IS -- Declaração da entidade
    PORT ( a, oe : in std_logic;
           b      : out std_logic);
END tri_state;
ARCHITECTURE a OF tri_state IS -- declaração da arquitetura
    SIGNAL b_n : std_logic;
BEGIN
    PROCESS (a,oe)
    BEGIN
        IF (oe = '1' ) then
            b_n <= a;
        ELSE
            b_n <= 'Z' ;
        end if;
    END PROCESS;
    b <= b_n;
END a ;
```

 


Circuito sintetizado:

 


Prática nº9

Junção de Projetos


9.1

 

9.2

 


9.3

 


$$s = a \oplus b \oplus ci$$

$$cf = (a \cdot b) + ci(a + b)$$

9.3

 

9.4

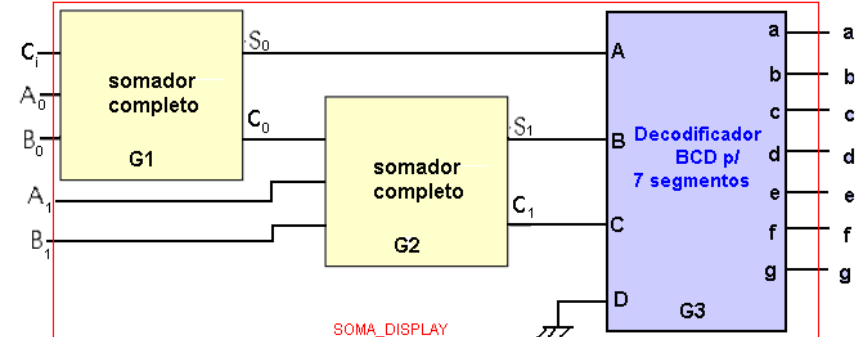


Exemplo de Arquitetura de um Somador Completo – Descrição por Fluxo de Dados Usando Expressões Lógicas

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;  
  
ENTITY somador IS  
    PORT(ci, a, b : IN  STD_LOGIC;  
          s, cf    : OUT STD_LOGIC);  
END somador;  
  
ARCHITECTURE fluxo_dados OF somador IS  
    BEGIN  
        s <= (a XOR b XOR ci);  
        cf <= (a AND b) OR (ci AND (a OR b ));  
    END fluxo_dados;
```

 Exemplo de Arquitetura de um Somador Completo – Descrição Estrutural Usando Meio-Somadores

Um somador completo pode ser implementado utilizando blocos meio-somadores:




Expressões:

$$s = a \oplus b$$

$$cf = a \cdot b$$

Tabela Verdade:

a	b	s	cf
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

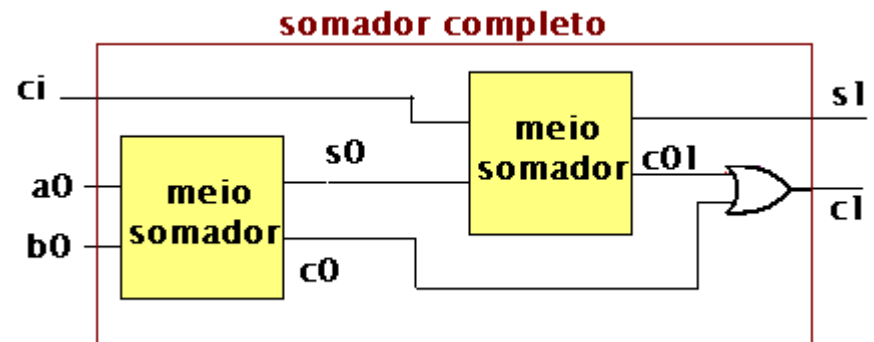

Projeto do bloco meio somador:



$$s = a \oplus b$$

$$cf = a.b$$

a	b	s	cf
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1

-- nome da entidade mesmo nome do arquivo(do projeto)

```
LIBRARY IEEE;
```

```
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
```

```
ENTITY meio_somador IS
```

```
    PORT( a,b :IN  STD_LOGIC;
```

```
          s,cf :OUT STD_LOGIC);
```

```
END meio_somador;
```

```
ARCHITECTURE a OF meio_somador IS
```

```
BEGIN
```

```
    s <= a XOR b;
```

```
    cf <= a AND b;
```

```
END a;
```


✓ Descrição estrutural do somador completo usando blocos meio somadores:

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL; -- declaração da biblioteca e pacote
-- nome da entidade principal mesmo nome do arquivo(do projeto)
ENTITY somador IS
    PORT( a0,b0,ci :IN STD_LOGIC;
          s1,c1 :OUT STD_LOGIC);
```

```
END somador;
```

```
-- criando o projeto do meio somador entidade e arquitetura
```

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL; -- declaração da biblioteca e pacote
-- nome da entidade do meio_somador
ENTITY meio_somador IS
    PORT( a,b :IN STD_LOGIC;
          s,c :OUT STD_LOGIC);
END meio_somador ;
```

```
ARCHITECTURE fluxo_dados OF meio_somador IS
BEGIN
```

```
    s <= a XOR b;
    c <= a AND b;
```

```
END fluxo_dados;
```

```
-- criando a arquitetura do somador completo utilizando blocos meio somadores como componentes
```

```
ARCHITECTURE estrutural OF somador IS
```

```
--declarando os sinais internos ao projeto meio-somador
```

```
    SIGNAL s0, c0, c01: STD_LOGIC;
```

```
-- declarando o projeto do meio_somador como um componente
```

```
COMPONENT meio_somador IS
```

```
    PORT( a,b :IN STD_LOGIC;
          s,c :OUT STD_LOGIC);
```

```
END COMPONENT;
```

```
-- inicio da arquitetura do projeto somador
```


```
BEGIN
```

```
    G1: meio_somador PORT MAP (a0, b0, s0, c0) ;
```

```
    G2: meio_somador PORT MAP (a => ci, b => s0, s => s1, c => c01) ;
```

```
    c1 <= c0 OR c01;
```

```
END estrutural ;
```

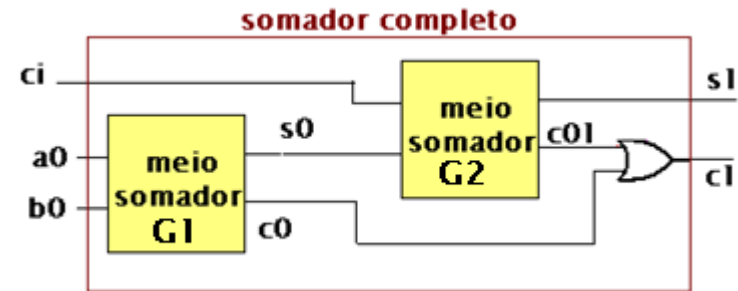

Exemplo de Arquitetura de um Somador Completo – Descrição por Fluxo de Dados Usando Comando Concorrente **WHEN-ELSE**

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;

ENTITY somador IS
    PORT(vem_1, a, b : IN BIT;
         s, vai_1    : OUT BIT);
END somador;

ARCHITECTURE fluxo_dados OF somador IS
BEGIN
    s <= '1' WHEN (a = '0' AND b = '1' AND ci = '0') ELSE
        '1' WHEN (a = '1' AND b = '0' AND ci = '0') ELSE
        '1' WHEN (a = '0' AND b = '0' AND ci = '1') ELSE
        '1' WHEN (a = '1' AND b = '1' AND ci = '1') ELSE
        '0';

    co <= '1' WHEN (a = '1' AND b = '1' AND ci = '0') ELSE
        '1' WHEN (a = '0' AND b = '1' AND ci = '1') ELSE
        '1' WHEN (a = '1' AND b = '0' AND ci = '1') ELSE
        '1' WHEN (a = '1' AND b = '1' AND ci = '1') ELSE
        '0';
END fluxo_dados;
```

Prática nº9– Resolução

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
ENTITY LED_MSD_DISPLAY IS
    PORT(MSD : IN BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
         MSD_7SEG : OUT BIT_VECTOR(6 DOWNTO 0));
END LED_MSD_DISPLAY;
ARCHITECTURE a OF LED_MSD_DISPLAY IS -- Decodificador BCD para display de 7 segmentos
BEGIN
    PROCESS (MSD)
    BEGIN
        CASE MSD IS
            WHEN "0000" => MSD_7SEG <= "0000001"; --abcdefg
            WHEN "0001" => MSD_7SEG <= "1001111";
            WHEN "0010" => MSD_7SEG <= "0010010";
            WHEN "0011" => MSD_7SEG <= "0000110";
            WHEN "0100" => MSD_7SEG <= "1001100";
            WHEN "0101" => MSD_7SEG <= "0100100";
            WHEN "0110" => MSD_7SEG <= "0100000";
            WHEN "0111" => MSD_7SEG <= "0001111";
            WHEN "1000" => MSD_7SEG <= "0000000";
            WHEN "1001" => MSD_7SEG <= "0001100";
            --pode-se optar por fazer decodificar bcd para hexa e então
            -- coloca-se todas as combinações das entradas sem o WHEN OTHERS
            WHEN OTHERS =>
                MSD_7SEG <= "0110000";
        END CASE;
    END PROCESS;
END a;
```

Prática nº9– Resolução

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;

ENTITY display_b IS
    PORT(a0, b0, ci, a1, b1 : IN BIT;
         sete_seg           : OUT BIT);
END display_b ;

ARCHITECTURE estrutural OF display_b r IS
    SIGNAL s0,c0,s1,c1: STD_LOGIC;
    -- declaração do componente somador
    COMPONENT somador IS
        PORT (a, b, ci : IN STD_LOGIC;
              s, co : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT;
    COMPONENT LED_MSD_DISPLAY IS
        PORT(MSD : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
              MSD_7SEG : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));
    END COMPONENT;
    BEGIN
        G1: somador PORT MAP (a0,b0,ci,s0,c0);
        G2: somador PORT MAP (a1,b1,c0,s1,c1);
        G3: LED_MSD_DISPLAY PORT MAP(MSD(0)=>s0,MSD(1)=>s1,MSD(2)=>c1,MSD(3)=>'0',MSD_7SEG
=>sete_seg);
    END estrutural;
```