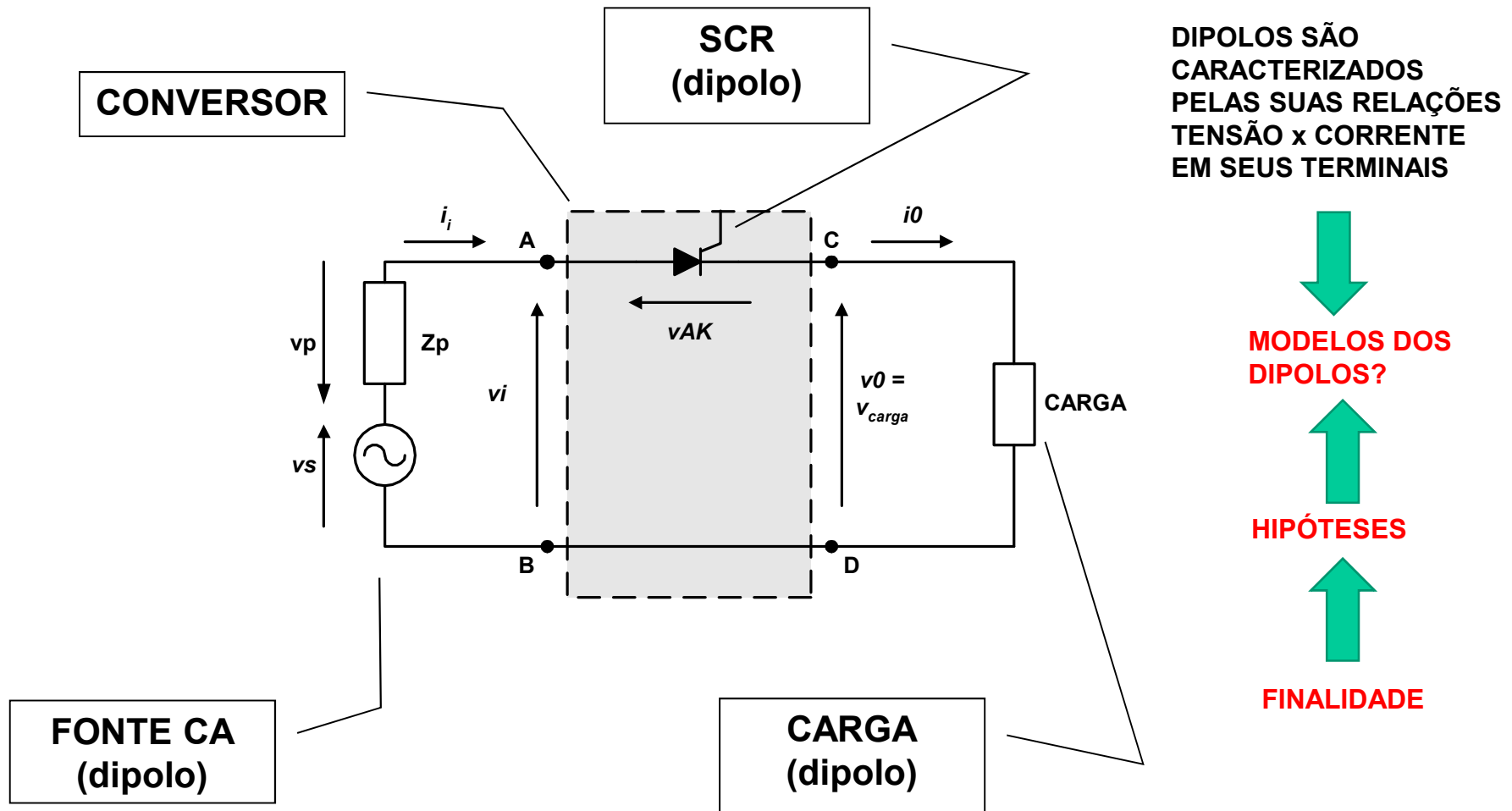


**RETIFICADORES MONOFÁSICOS DE MEIA-ONDA
CONTROLADO**

Prof. Azauri A. de Oliveira Jr.

RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA (ESTRUTURA BÁSICA)

RETIFICADOR CONTROLADO



ESTUDAR O COMPORTAMENTO DO SISTEMA FONTE-CONVERSOR-CARGA

FINALIDADE



HIPÓTESES:

A TENSÃO DE CONDUÇÃO E A CORRENTE DE FUGA DO DIODO SÃO MUITO MENORES QUE AS DEMAIS TENSÕES E CORRENTES DO CIRCUITO (SISTEMA)


A FREQUÊNCIA DAS TENSÕES E CORRENTES DO CIRCUITO É “BAIXA”



MODELO

COMPORTAMENTO DAS TENSÕES E CORRENTES DO SISTEMA

SCR IDEAL

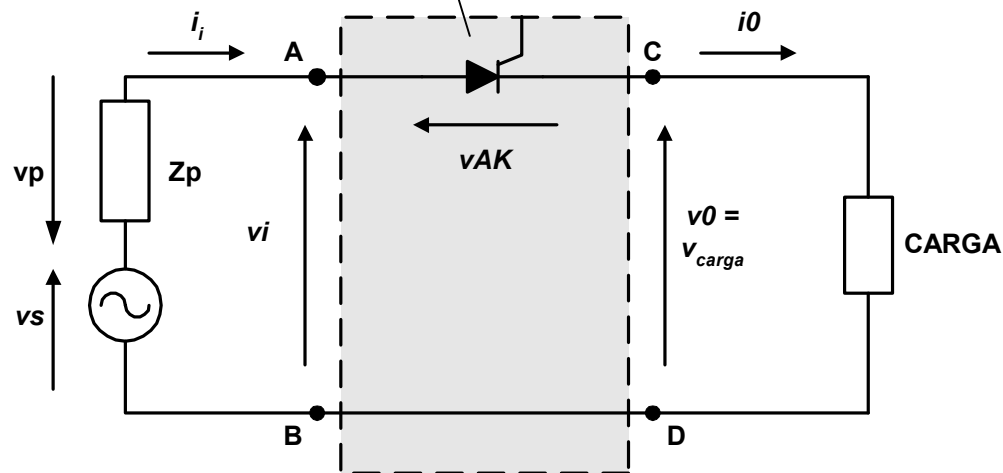


$$v_i = v_{AK} + v_o$$

$$v_o = v_{\text{carga}}$$

$$v_s = v_p + v_i$$

$$i_o = i_i$$

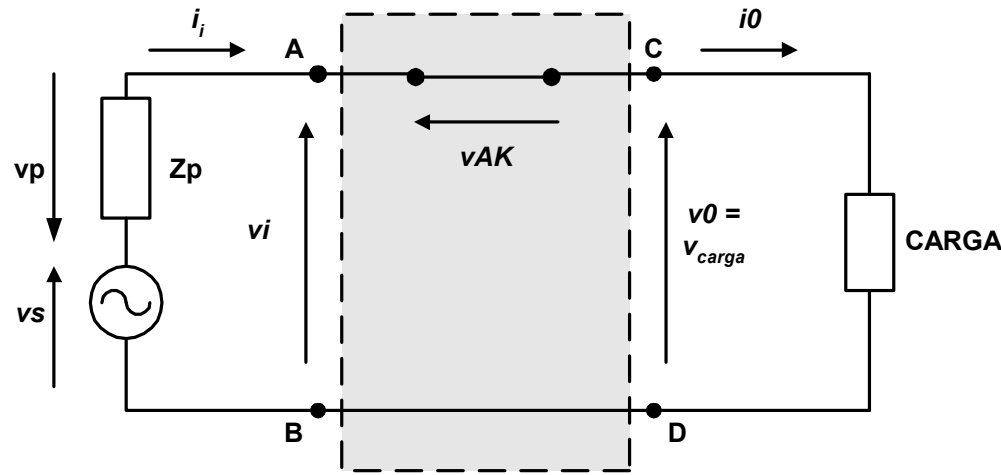TOPOLOGIAS DO RETIFICADOR RELACIONADAS AOS ESTADOS DE CHAVEAMENTO SCR IDEAL



DIODO OU (SCR) EM CONDUÇÃO

$$v_{AK} = 0$$

$$v_0 = v_i = v_{\text{carga}}$$



$$v_s = v_p + v_i = v_p + v_0 = v_p + v_{\text{carga}}$$

$$i_0 = i_i$$

Ângulo de Corte

Ângulo de Disparo

Ângulo de Condução

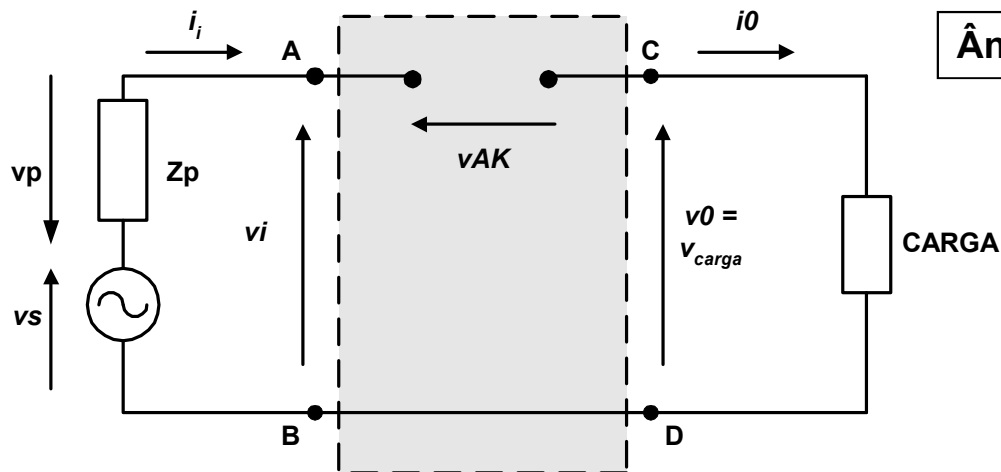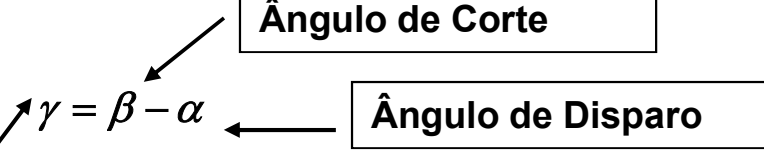

DIODO (OU SCR) EM BLOQUEIO

$$v_0 = v_{\text{carga}}$$



$$v_{AK} = v_i - v_0 = v_i - v_{\text{carga}}$$

$$i_0 = i_i = 0$$


$$v_i = v_s - v_p$$

RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA (CARGA RESISTIVA)

RETIFICADOR CONTROLADO

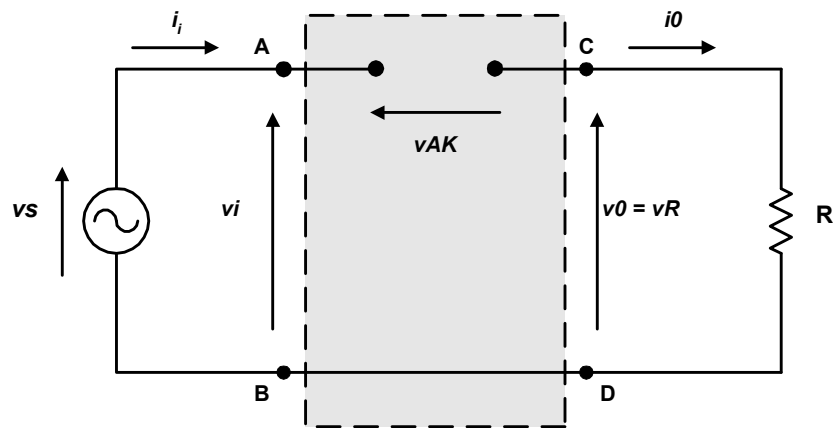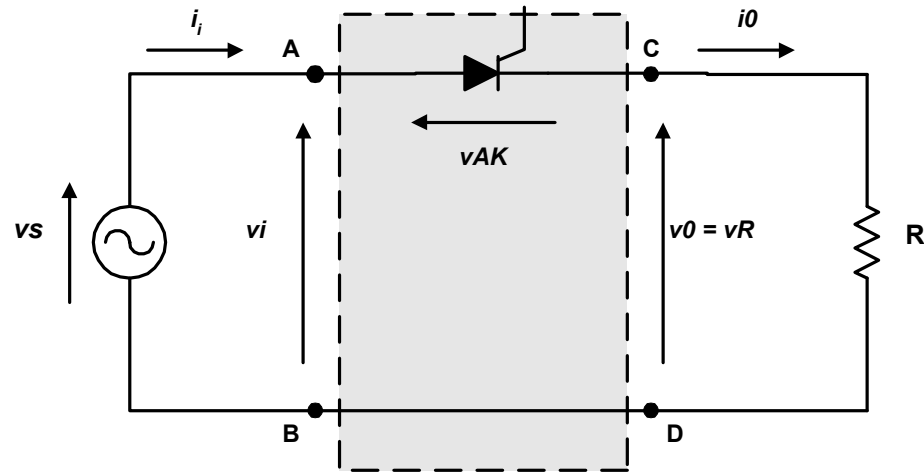


SCR EM BLOQUEIO

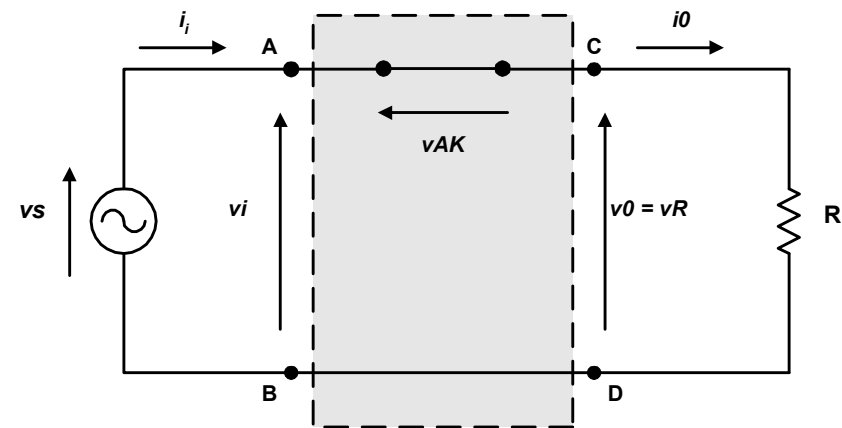


SCR EM CONDUÇÃO

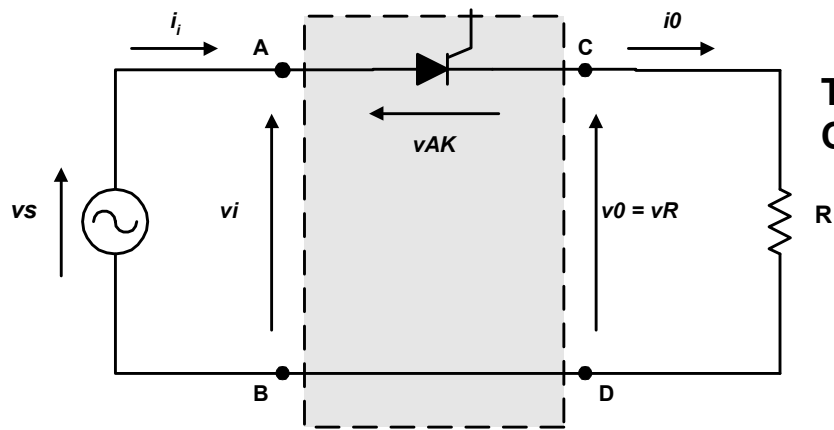
RETIFICADOR CONTROLADO COM CARGA RESISTIVA - FORMAS DE ONDA




Tensão da Fonte

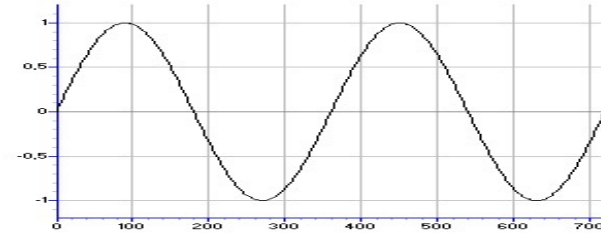


Tensão e corrente na Carga

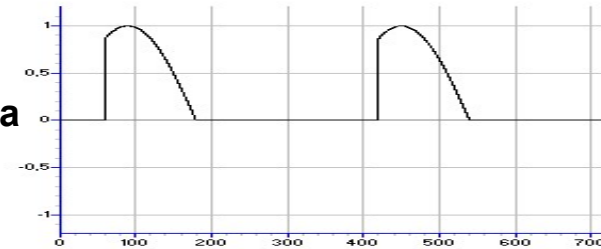



Tensão no SCR

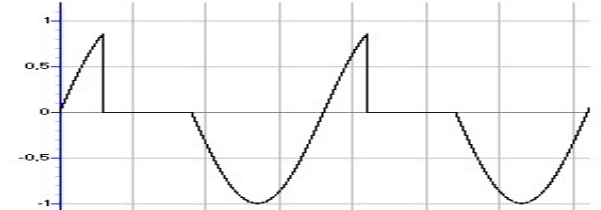


Potência na Fonte e na Carga

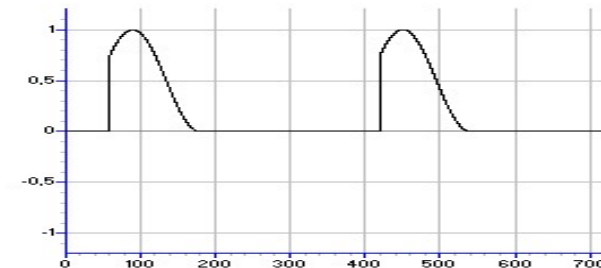

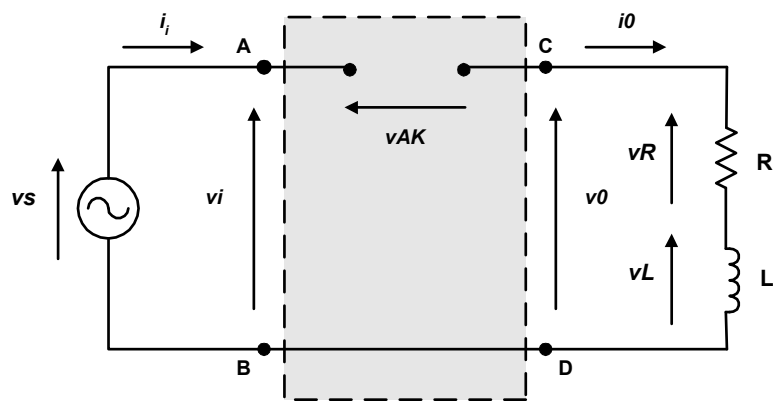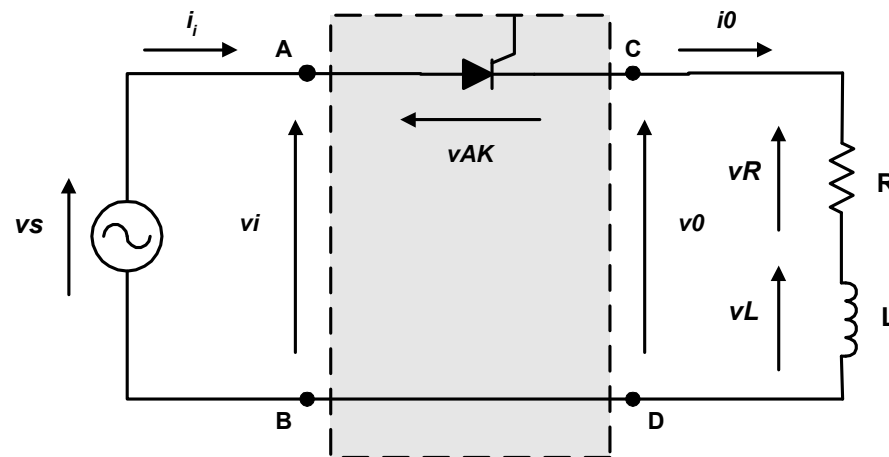RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA (CARGA INDUTIVA)




DIODO (OU SCR) EM BLOQUEIO

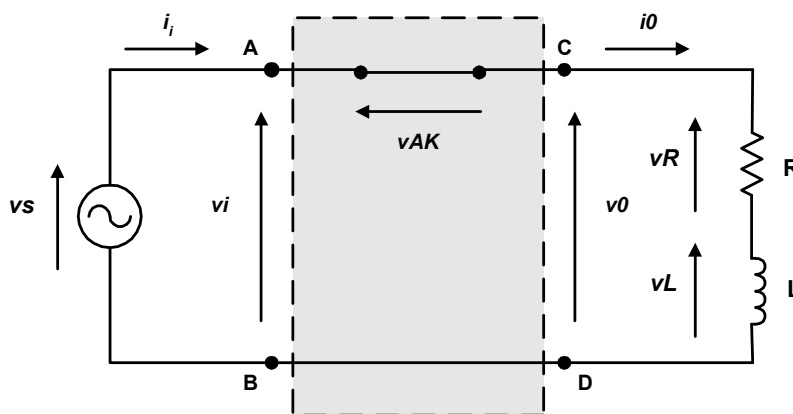


DIODO (OU SCR) EM CONDUÇÃO

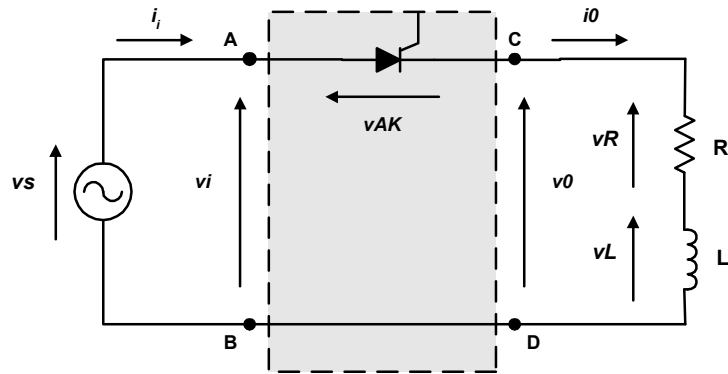
RETIFICADOR CONTROLADO COM CARGA INDUTIVA - FORMAS DE ONDA




Tensão da Fonte

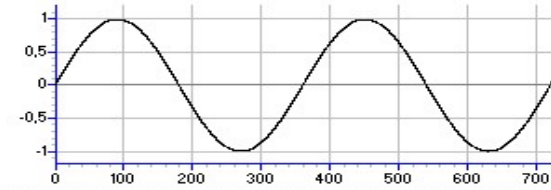


Corrente

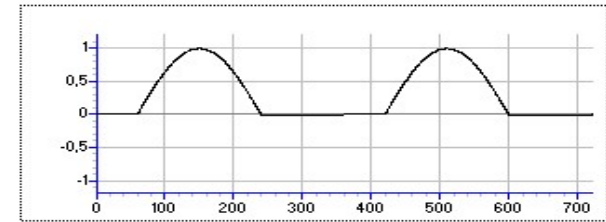

Tensão de saída

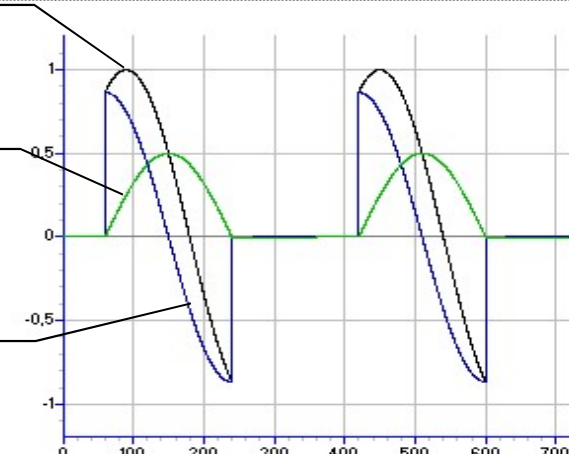

Tensão em R

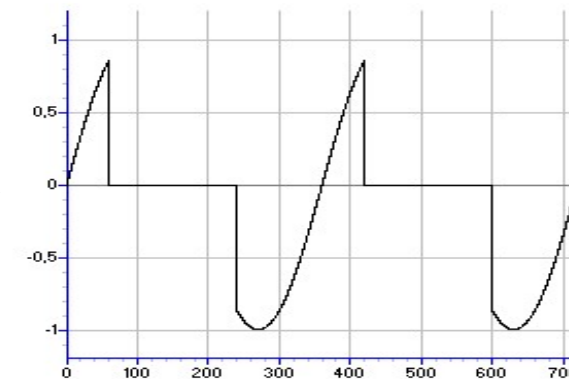


Tensão em L


Potência na Fonte

Potência em R


Potência em L

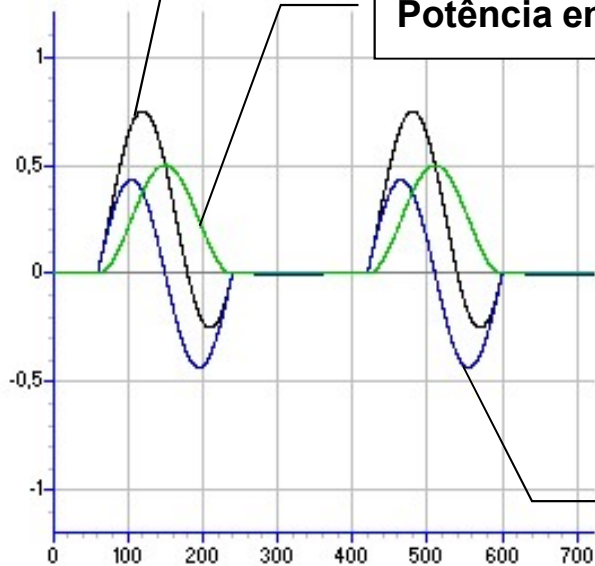


Tensão no SCR

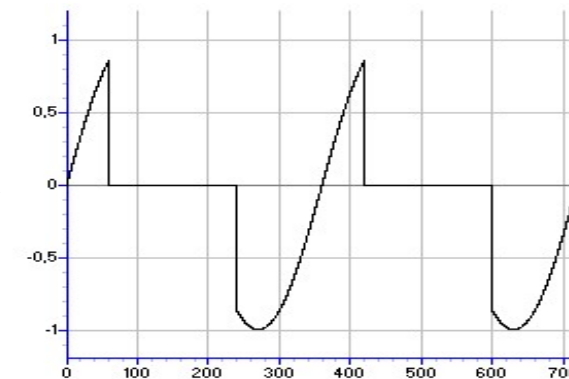

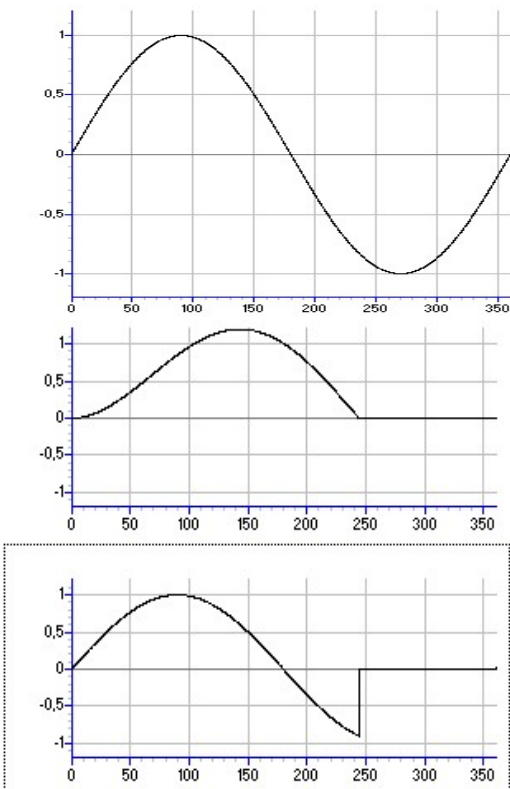
VARIAÇÕES DA CORRENTE E DA TENSÃO NA CARGA COM O ÂNGULO DE DISPARO



$$\alpha = 0^\circ$$

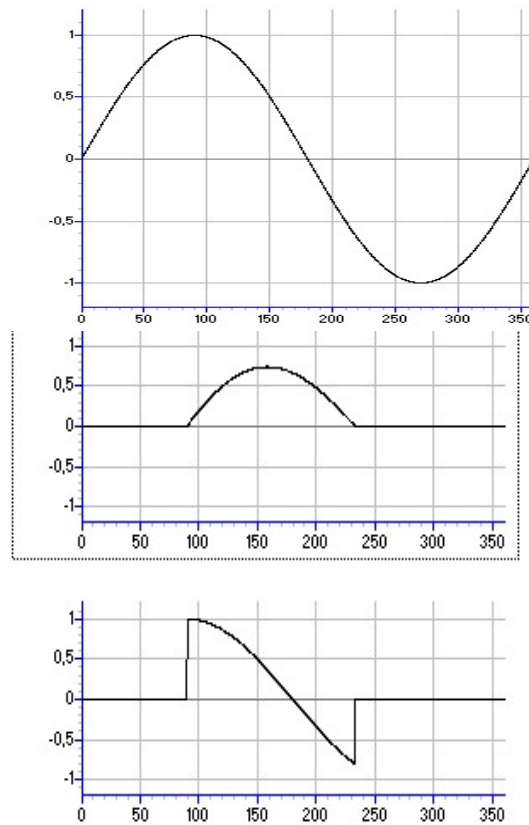



$$\alpha = 90^\circ$$

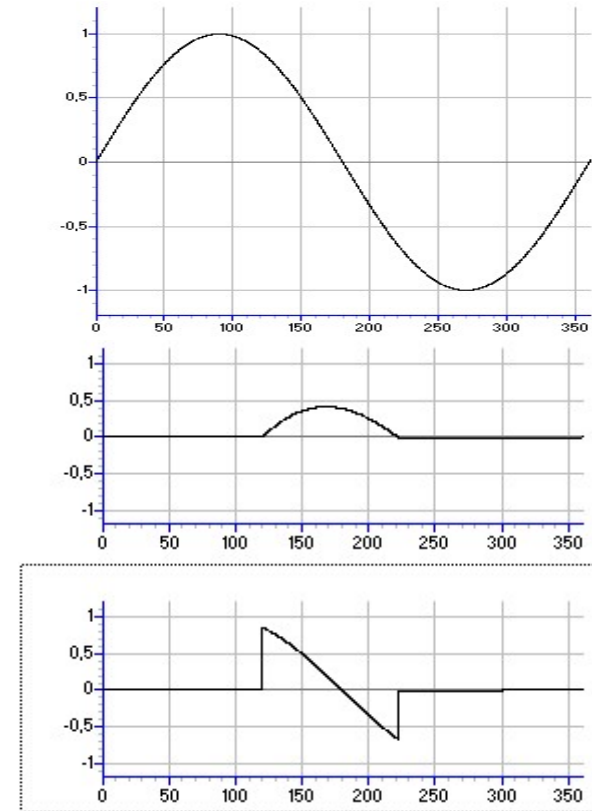


$$\alpha = 120^\circ$$

RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA (CARGA COM FEM)

RETIFICADOR CONTROLADO

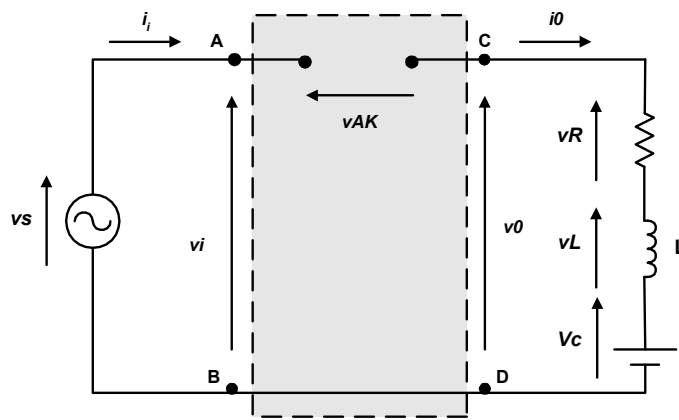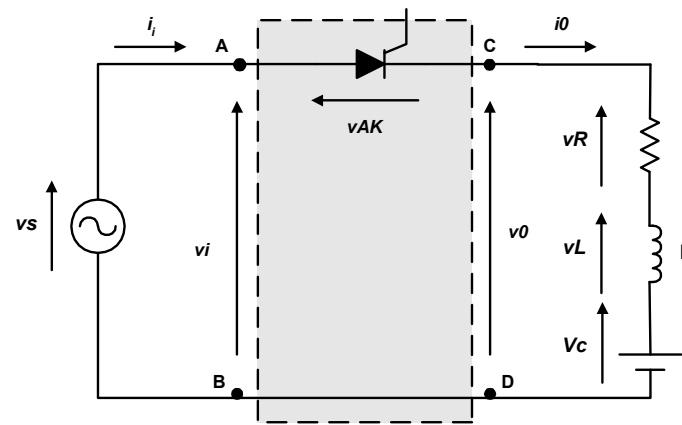


DIODO (OU SCR) NO CORTE

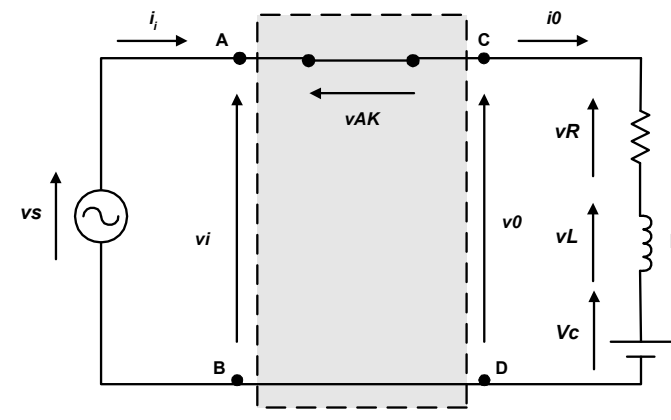


DIODO (OU SCR) EM CONDUÇÃO

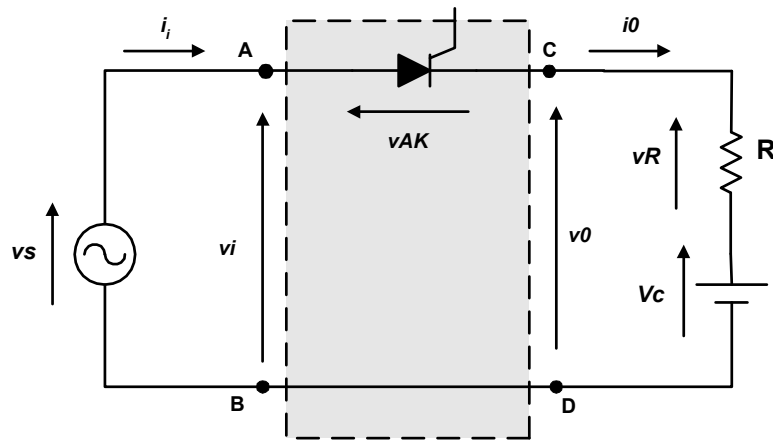
RETIFICADOR CONTROLADO – CARGA R-FEM (FORMAS DE ONDA)



Tensão da Fonte

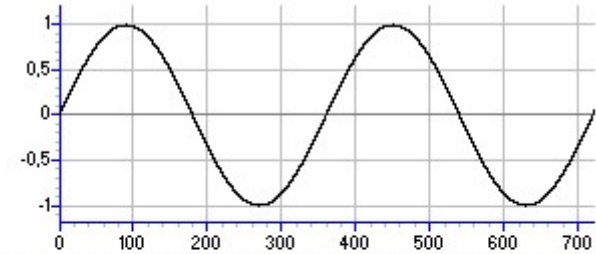



Tensão da Carga

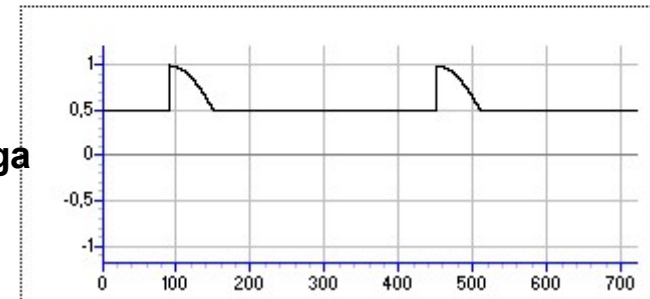


Corrente




Tensão no SCR

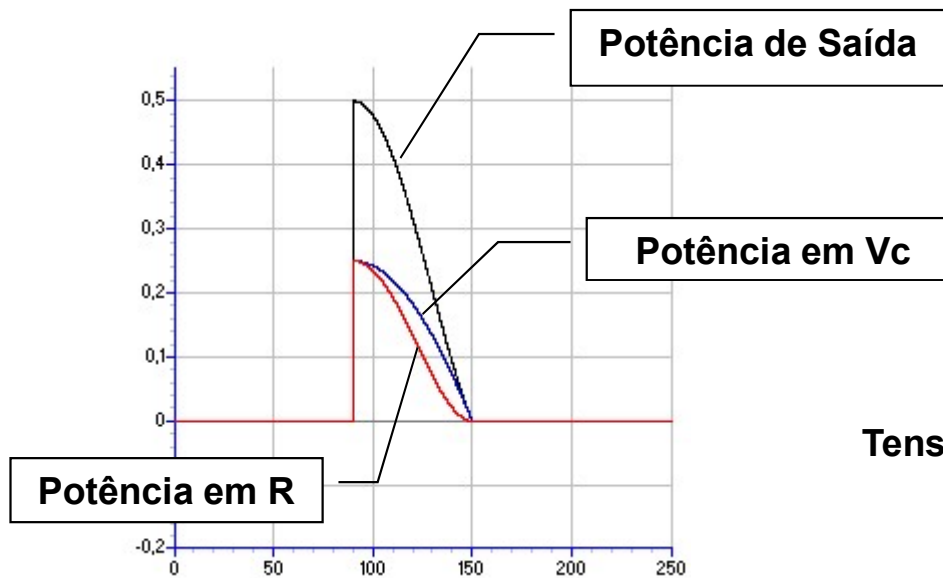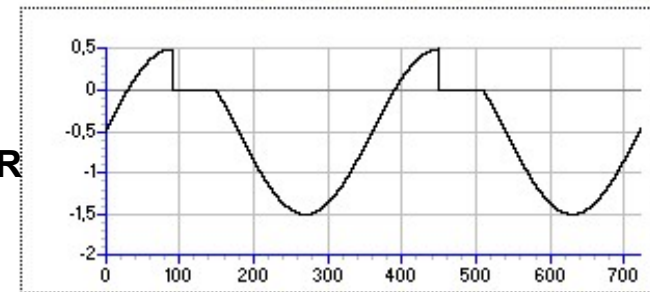

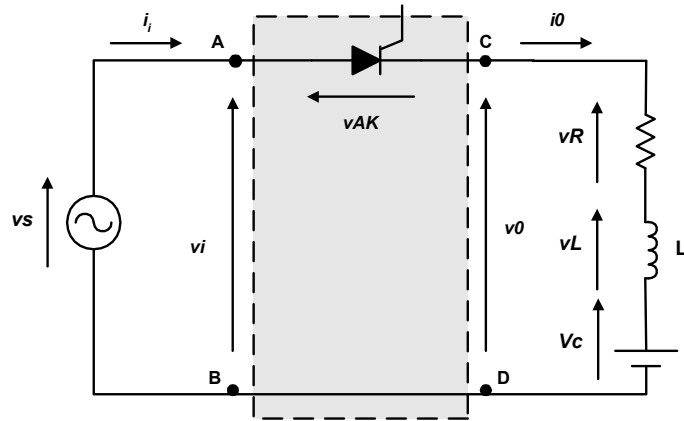
RETIFICADOR CONTROLADO – CARGA RL-FEM (FORMAS DE ONDA)




Tensão da Fonte

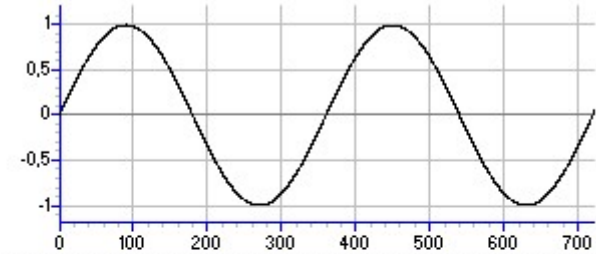


Tensão da Carga

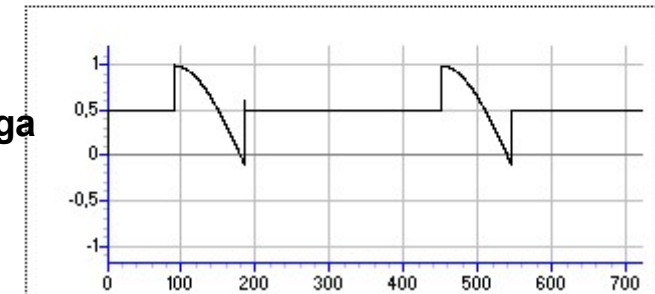

Corrente

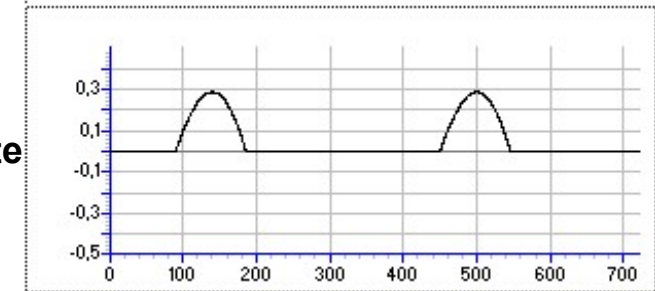

Tensão no SCR

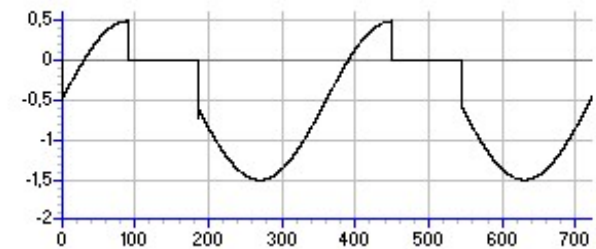


Potência de Saída

Potência em Vc

Potência em L

Potência em R

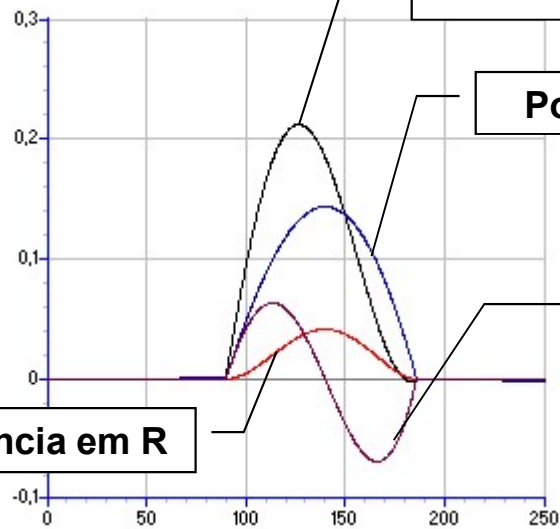


Retificadores Monofásicos de Meia-Onda

Curvas Teóricas


RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO

Ângulo de Condução – Carga RL

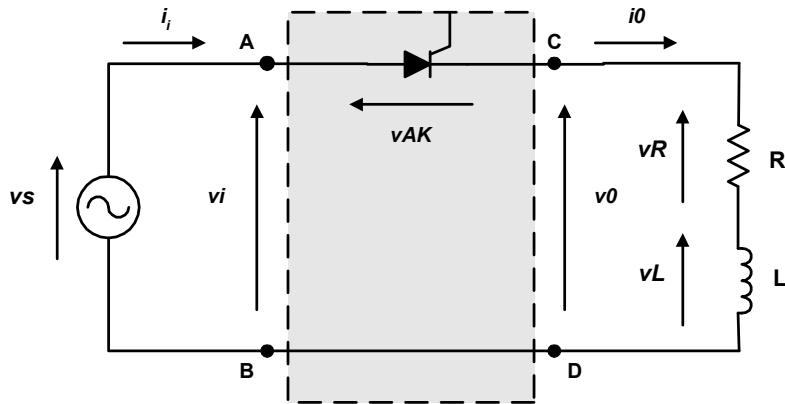


$$\text{sen}(\beta - \phi) = \text{sen}(\alpha - \phi) \cdot e^{[\alpha - \beta] / \tan \phi}$$

$$\gamma = \beta - \alpha$$

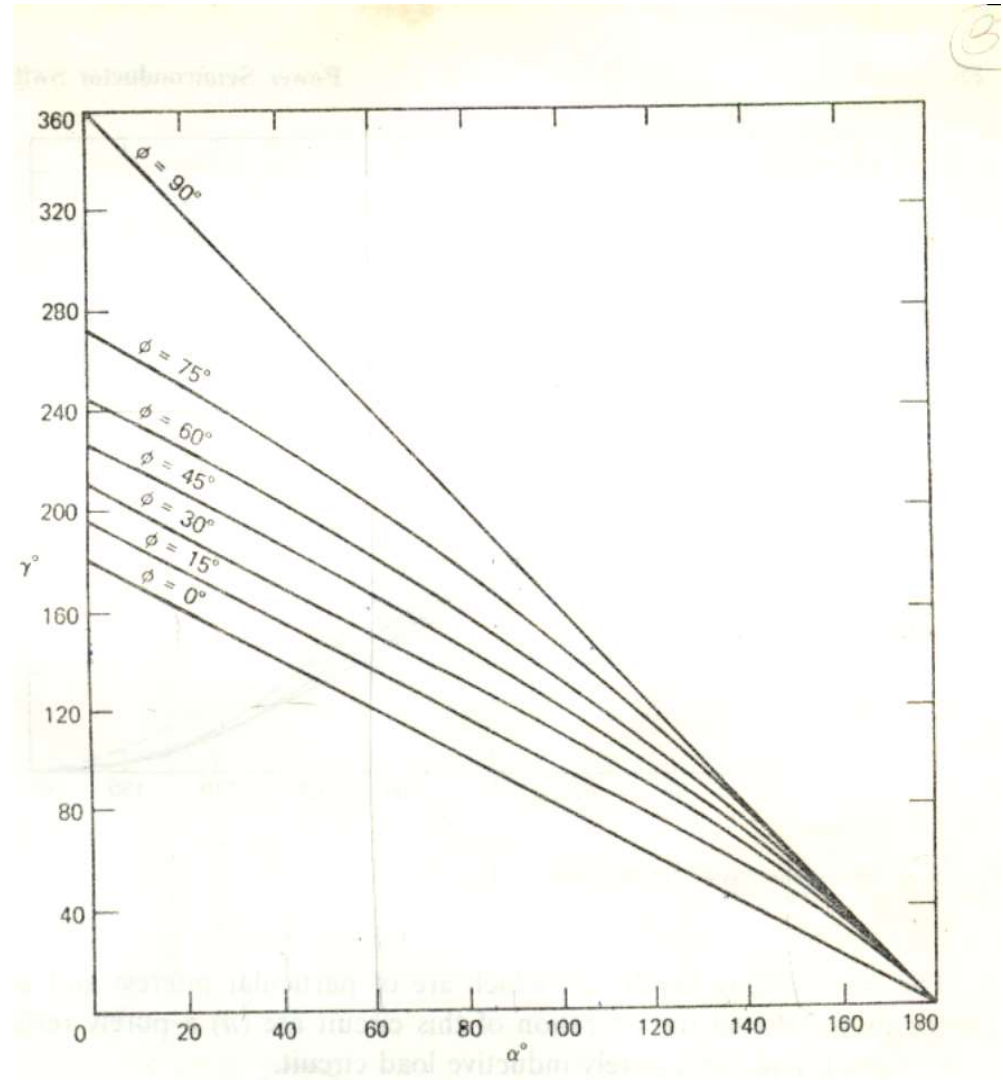

RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO

Corrente Média Normalizada – Carga RL

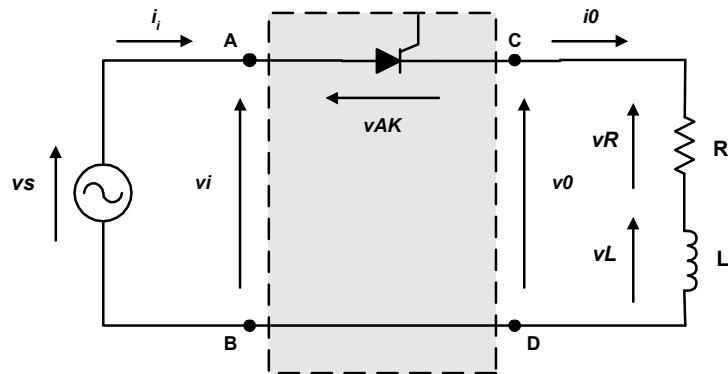


$$i_N = \text{sen}(\omega.t - \phi) - e^{(\alpha - \omega.t)/\tan\phi} \cdot \text{sen}(\alpha - \phi)$$

$$i_N = \frac{i(\omega.t)}{I_{base}} \quad ; \quad I_{base} = \frac{\sqrt{2} \cdot V}{Z}$$


$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega \cdot L)^2} \quad ; \quad \phi = \arctan\left(\frac{\omega \cdot L}{R}\right)$$
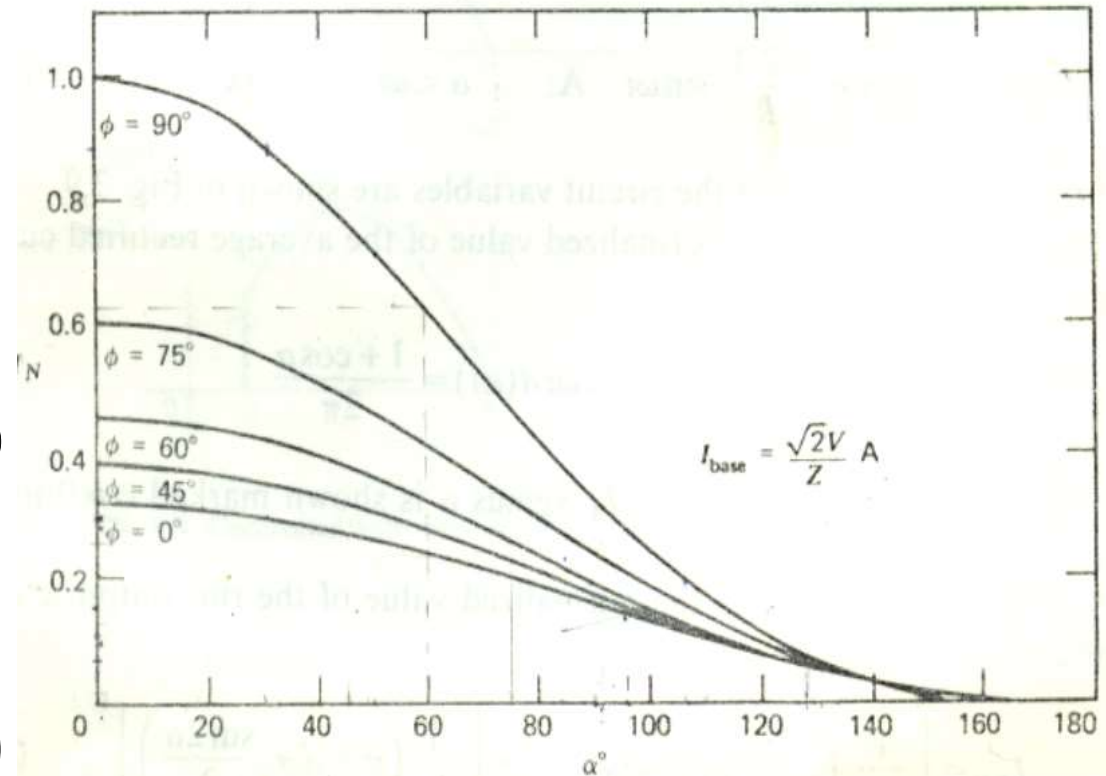
$$I_N = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta = \gamma + \alpha} i_N \cdot d\omega t$$



RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO

Corrente RMS Normalizada – Carga RL

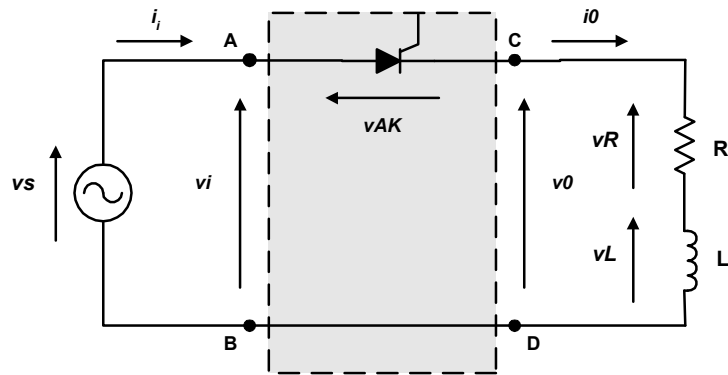


$$i_N = \text{sen}(\omega.t - \phi) - e^{(\alpha - \omega.t) / \tan \phi} \cdot \text{sen}(\alpha - \phi)$$

$$i_N = \frac{i(\omega.t)}{I_{base}} \quad ; \quad I_{base} = \frac{\sqrt{2} \cdot V}{Z}$$


$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega \cdot L)^2} \quad ; \quad \phi = \arctan\left(\frac{\omega \cdot L}{R}\right)$$
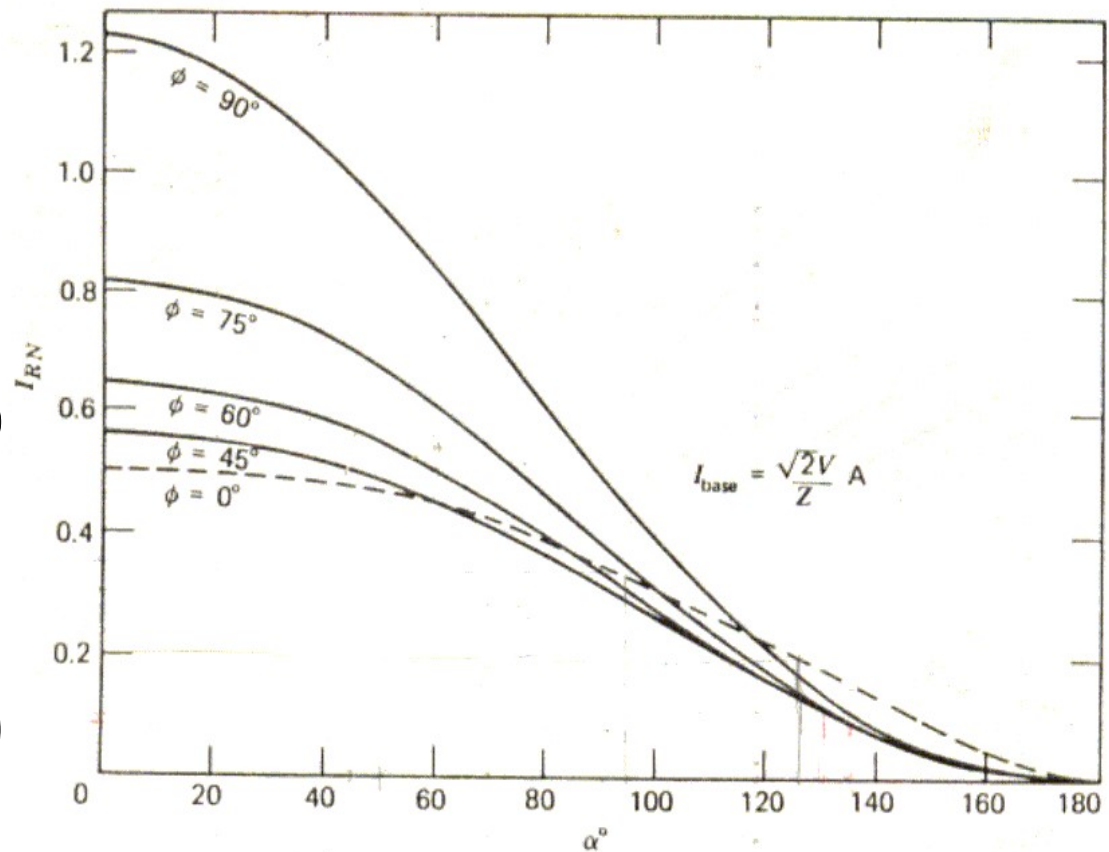
$$I_{RN} = \sqrt{\frac{1}{2 \cdot \pi} \int_{\alpha}^{\beta = \gamma + \alpha} i_N^2 \cdot d\omega t}$$



RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO

Ângulo de Condução – Carga RL+fem

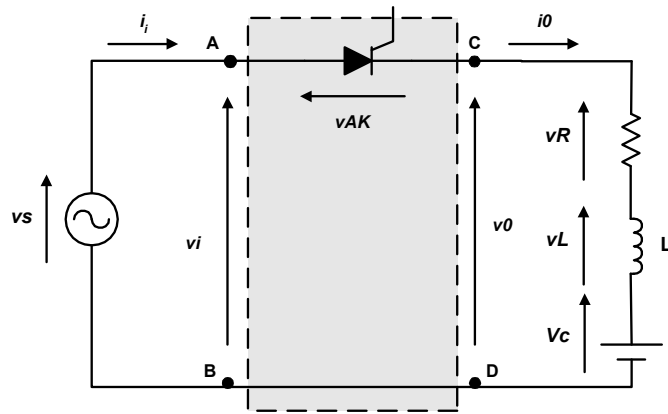


$$\frac{(m / \cos \phi) - \text{sen}(\alpha + \gamma - \phi)}{(m / \cos \phi) - \text{sen}(\alpha - \phi)} = e^{-\gamma / \tan \phi}$$

$$\gamma = \beta - \alpha$$


$$\eta = \arcsen(m) = \arcsen\left(\frac{V_c}{\sqrt{2} \cdot V}\right)$$

$$\phi = 0^\circ$$

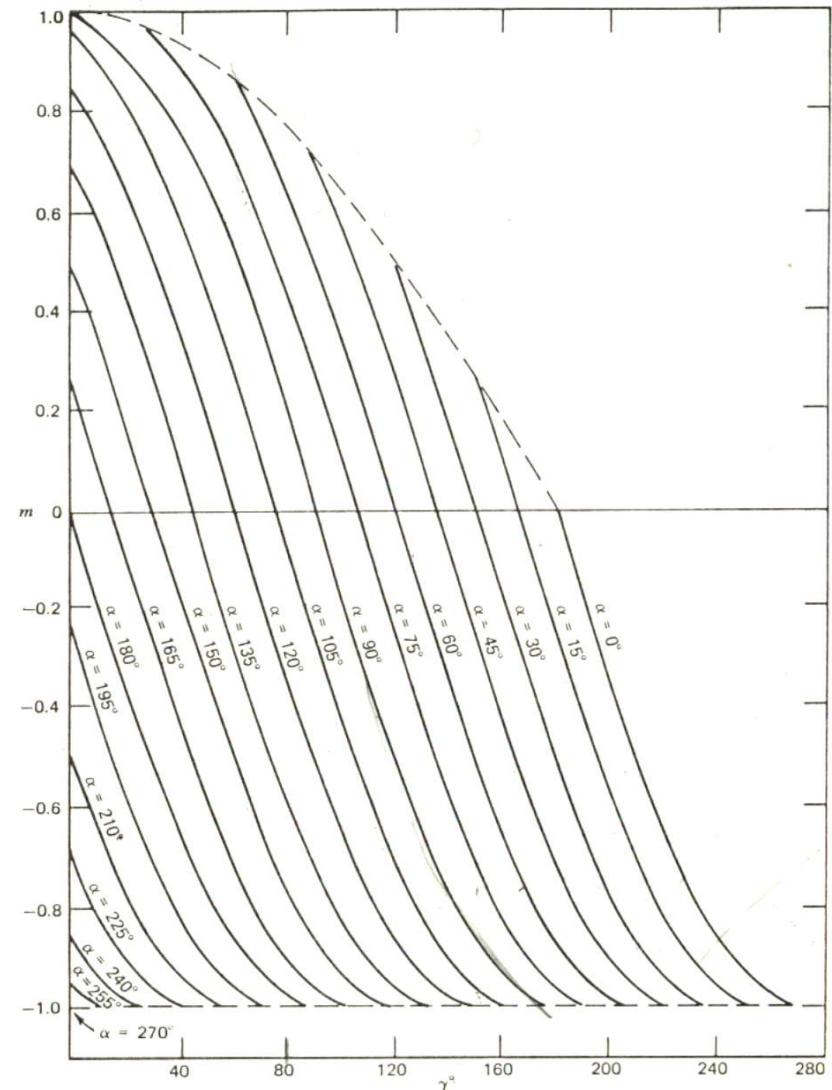

RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO

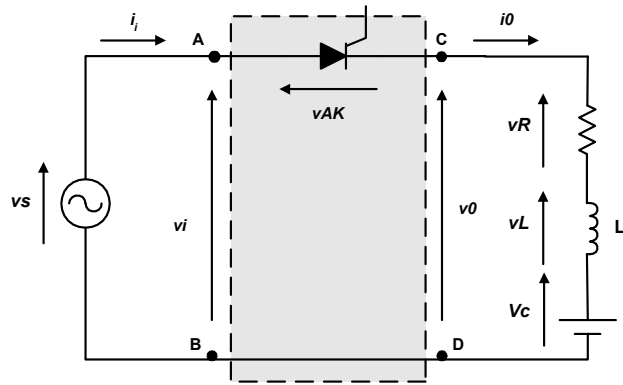Corrente Média Normalizada – Carga RL+fem




$$i_N = \text{sen}(\omega.t - \phi) - \left[\frac{m}{\cos \phi} - B.e^{(\alpha - \omega.t) / \tan \phi} \right]$$

$$B = \left[\frac{m}{\cos \phi} - \text{sen}(\alpha - \phi) \right]$$


$$i_N = \frac{i(\omega.t)}{I_{base}} \quad ; \quad I_{base} = \frac{\sqrt{2}.V}{Z}$$
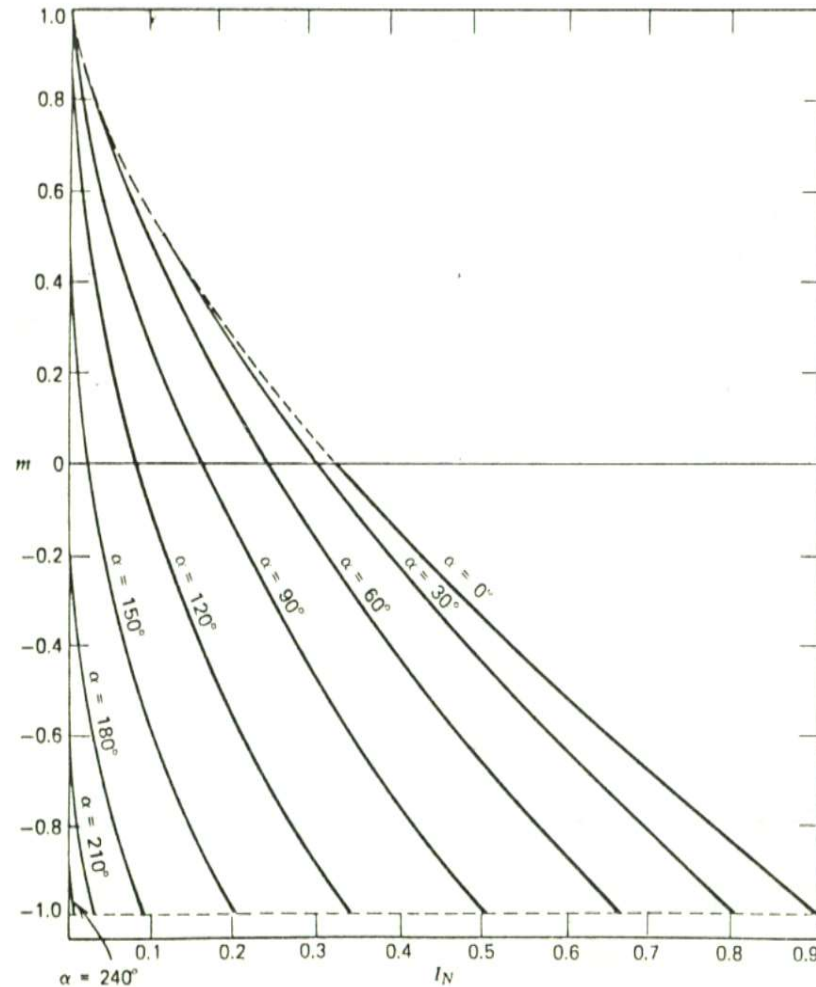
$$I_{RN} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta = \gamma + \alpha} i_N \cdot d\omega t \quad ; \quad \phi = 0^\circ$$



RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO

Corrente RMS Normalizada – Carga RL+fem

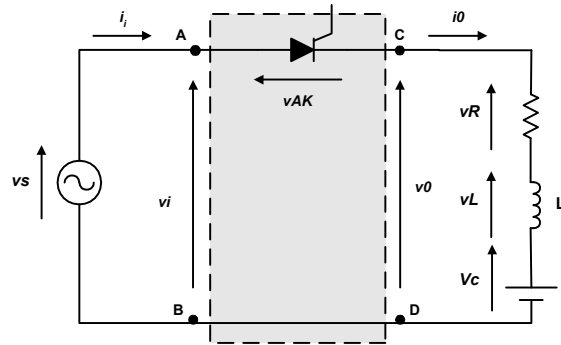


$$i_N = \text{sen}(\omega.t - \phi) - \left[\frac{m}{\cos \phi} - B.e^{(\alpha - \omega.t)/\tan \phi} \right]$$

$$B = \left[\frac{m}{\cos \phi} - \text{sen}(\alpha - \phi) \right]$$


$$i_N = \frac{i(\omega.t)}{I_{base}} \quad ; \quad I_{base} = \frac{\sqrt{2}.V}{Z}$$
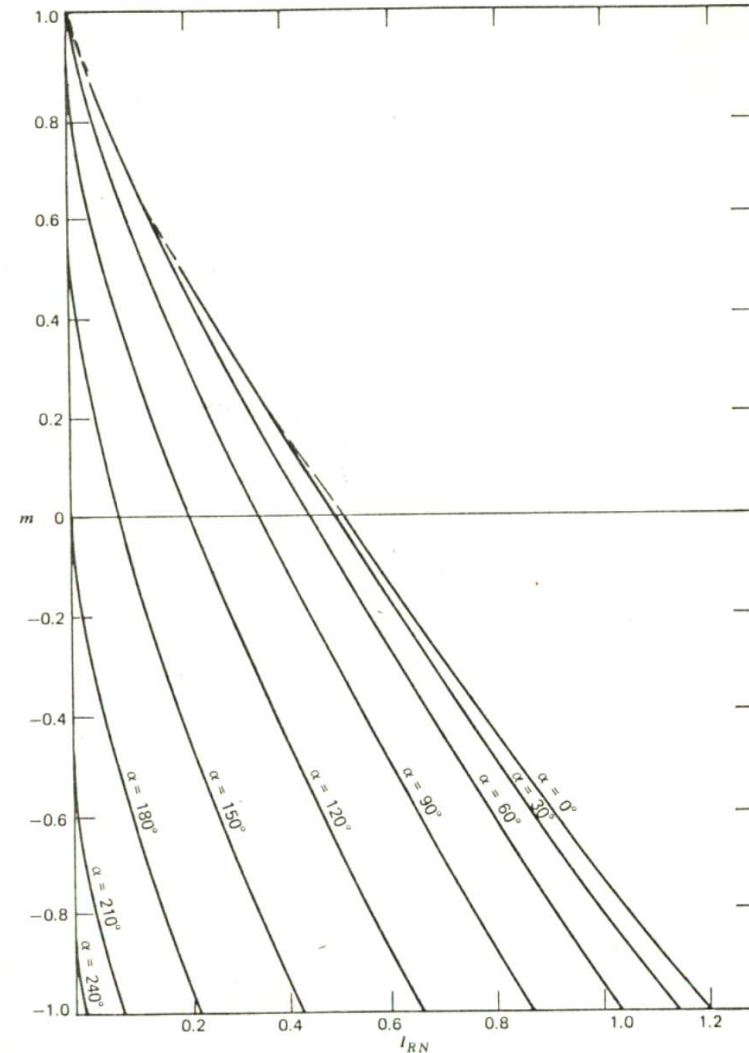
$$I_{RN} = \sqrt{\frac{1}{2.\pi} \int_{\alpha}^{\beta=\gamma+\alpha} i_N^2 . d\omega t} \quad ; \quad \phi = 0^0$$



RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO

Ângulo de Condução – Carga RL+fem

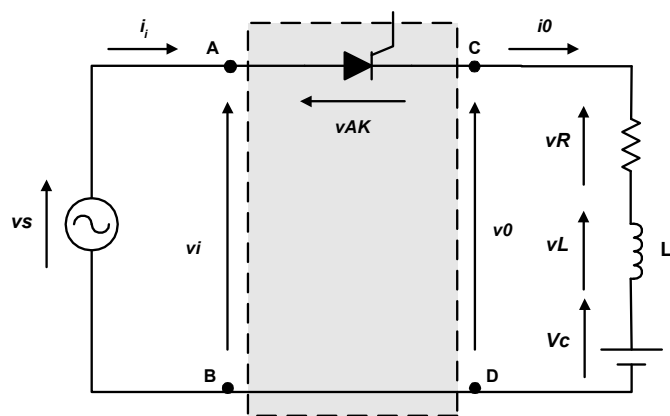


$$\frac{(m / \cos \phi) - \text{sen}(\alpha + \gamma - \phi)}{(m / \cos \phi) - \text{sen}(\alpha - \phi)} = e^{-\gamma / \tan \phi}$$

$$\gamma = \beta - \alpha$$


$$\eta = \arcsen(m) = \arcsen\left(\frac{V_c}{\sqrt{2} \cdot V}\right)$$

$$\phi = 30^\circ$$

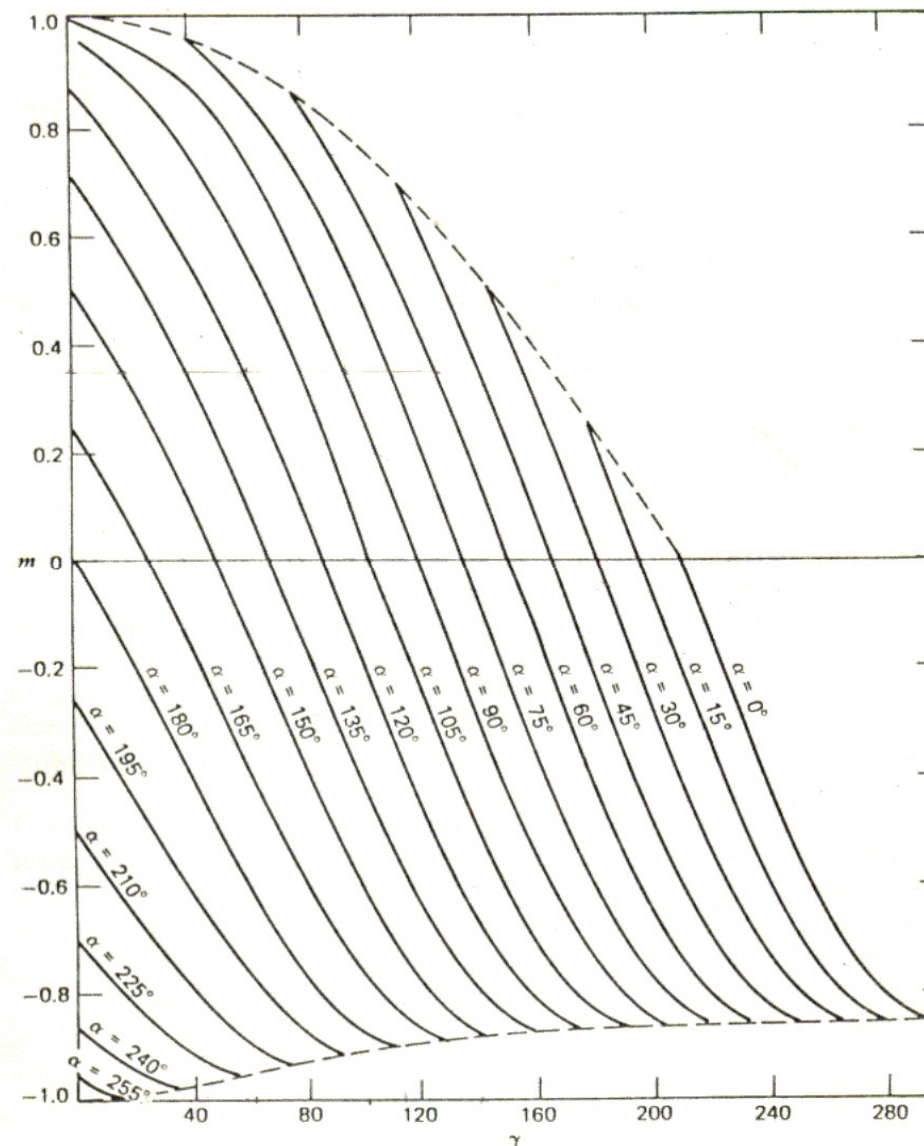

RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO

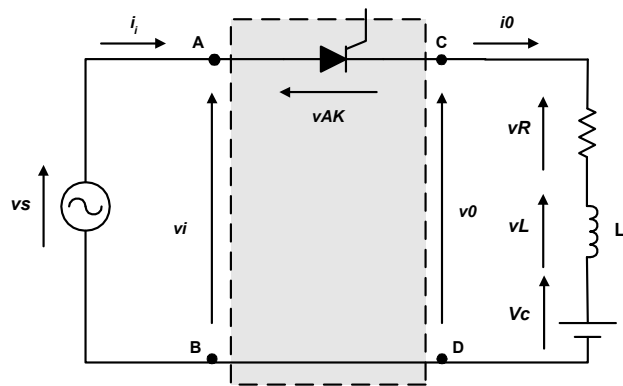Corrente Média Normalizada – Carga RL+fem




$$i_N = \text{sen}(\omega.t - \phi) - \left[\frac{m}{\cos \phi} - B.e^{(\alpha - \omega.t) / \tan \phi} \right]$$

$$B = \left[\frac{m}{\cos \phi} - \text{sen}(\alpha - \phi) \right]$$


$$i_N = \frac{i(\omega.t)}{I_{base}} \quad ; \quad I_{base} = \frac{\sqrt{2}.V}{Z}$$
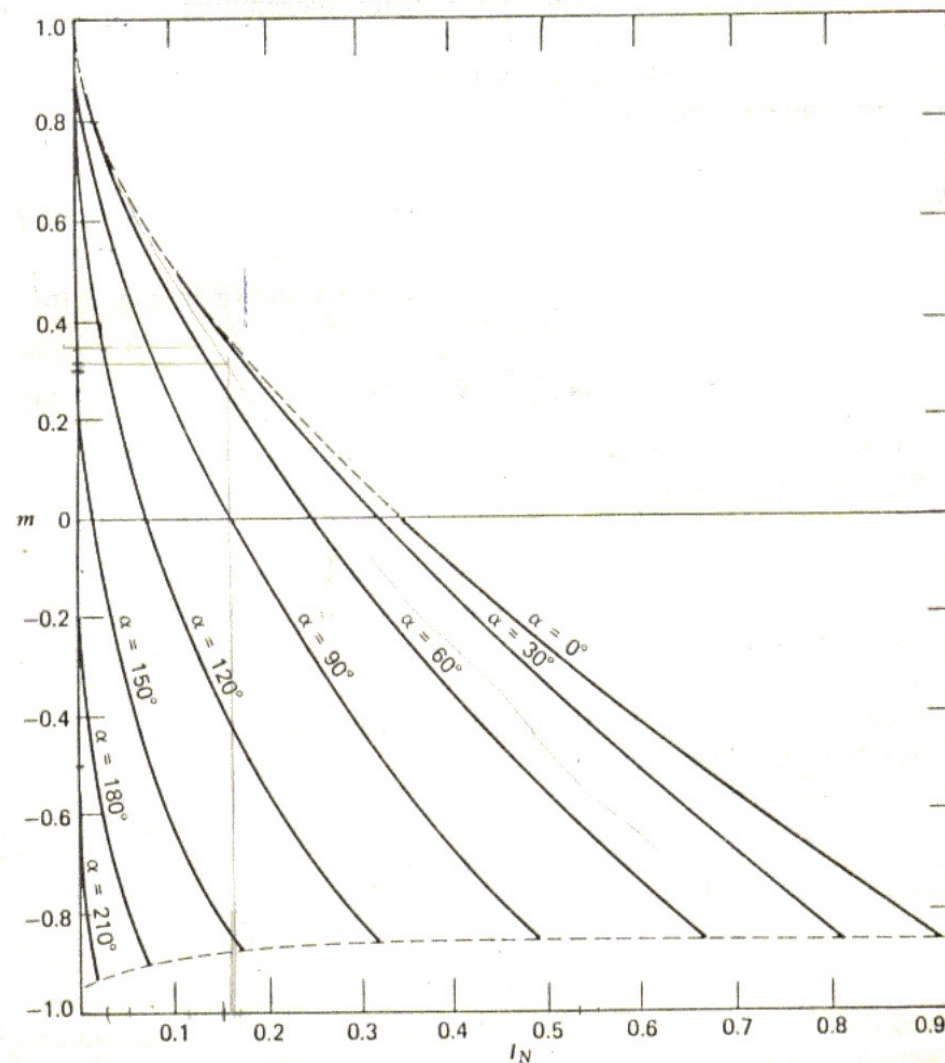
$$I_{RN} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta = \gamma + \alpha} i_N \cdot d\omega t \quad ; \quad \phi = 30^\circ$$



RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO

Corrente RMS Normalizada – Carga RL+fem

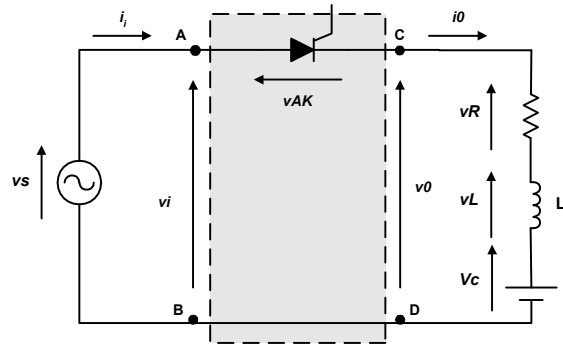


$$i_N = \text{sen}(\omega.t - \phi) - \left[\frac{m}{\cos \phi} - B.e^{(\alpha - \omega.t)/\tan \phi} \right]$$

$$B = \left[\frac{m}{\cos \phi} - \text{sen}(\alpha - \phi) \right]$$


$$i_N = \frac{i(\omega.t)}{I_{base}} \quad ; \quad I_{base} = \frac{\sqrt{2}.V}{Z}$$
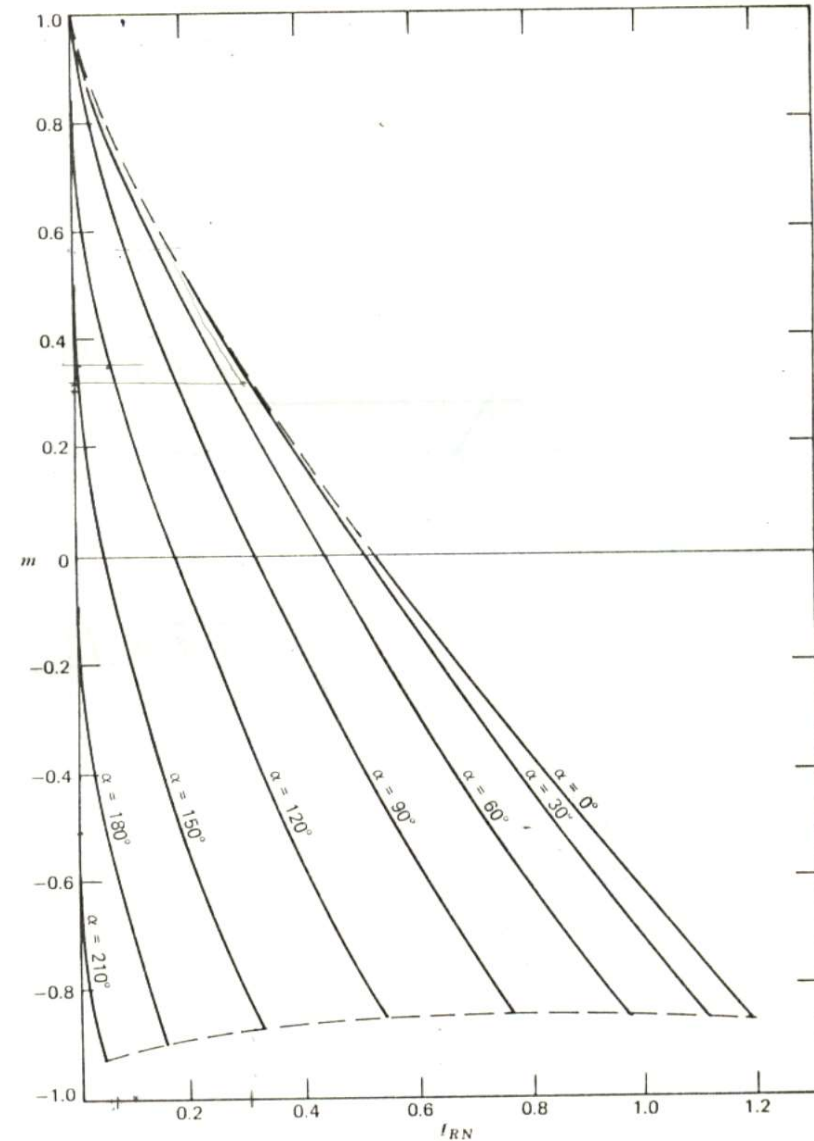
$$I_{RN} = \sqrt{\frac{1}{2.\pi} \int_{\alpha}^{\beta=\gamma+\alpha} i_N^2 . d\omega t} \quad ; \quad \phi = 30^0$$



RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO

Ângulo de Condução – Carga RL+fem

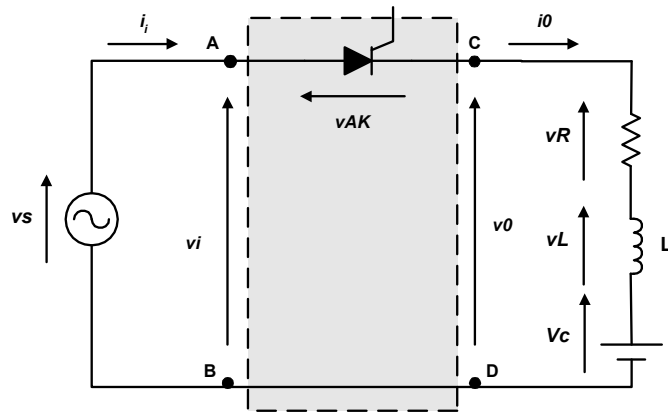


$$\frac{(m / \cos \phi) - \text{sen}(\alpha + \gamma - \phi)}{(m / \cos \phi) - \text{sen}(\alpha - \phi)} = e^{-\gamma / \tan \phi}$$

$$\gamma = \beta - \alpha$$


$$\eta = \arcsen(m) = \arcsen\left(\frac{V_c}{\sqrt{2} \cdot V}\right)$$

$$\phi = 90^\circ$$

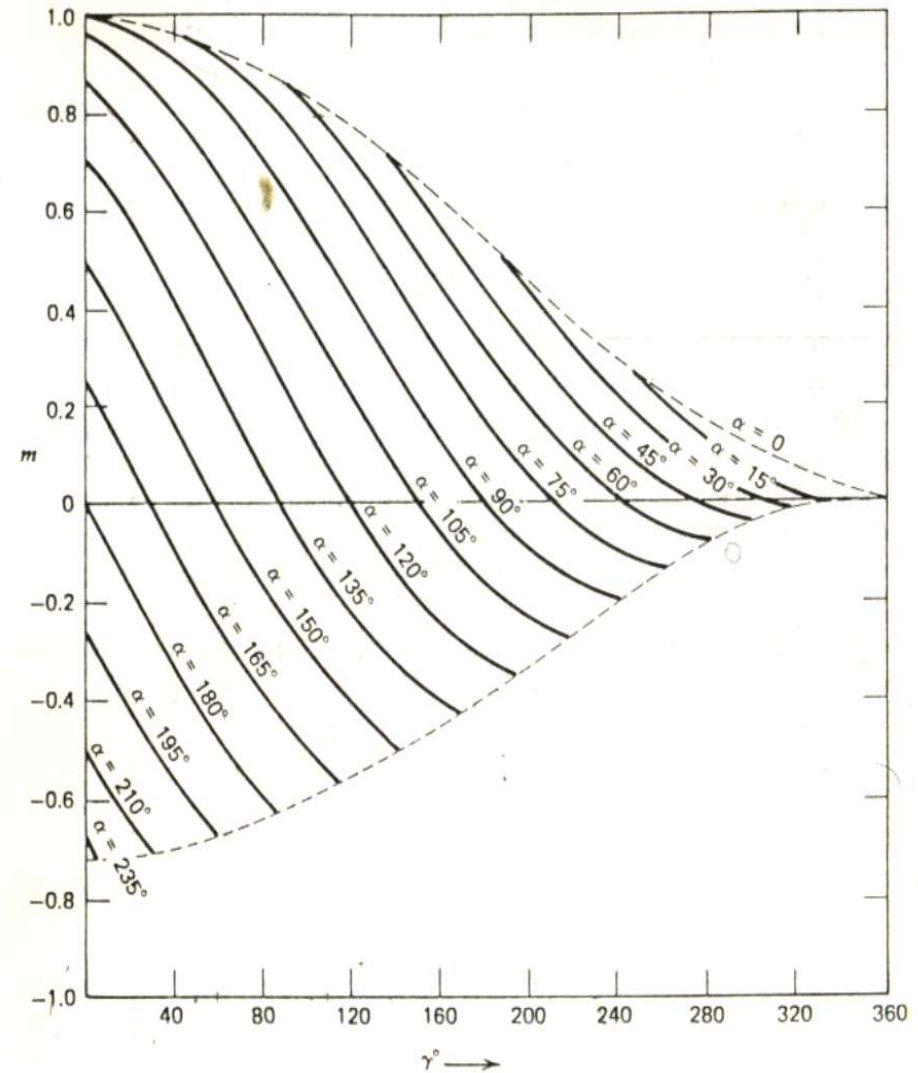

RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO

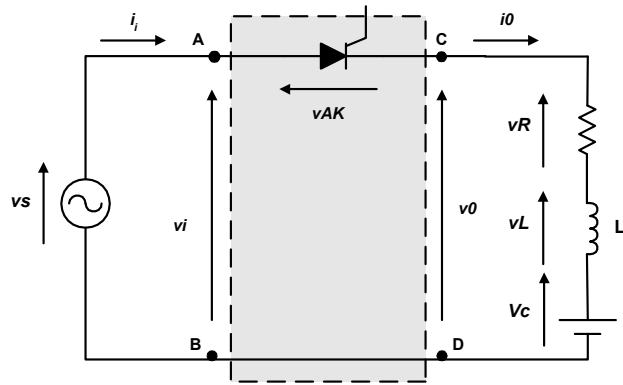Corrente Média Normalizada – Carga RL+fem




$$i_N = \text{sen}(\omega.t - \phi) - \left[\frac{m}{\cos \phi} - B.e^{(\alpha - \omega.t) / \tan \phi} \right]$$

$$B = \left[\frac{m}{\cos \phi} - \text{sen}(\alpha - \phi) \right]$$


$$i_N = \frac{i(\omega.t)}{I_{base}} \quad ; \quad I_{base} = \frac{\sqrt{2}.V}{Z}$$
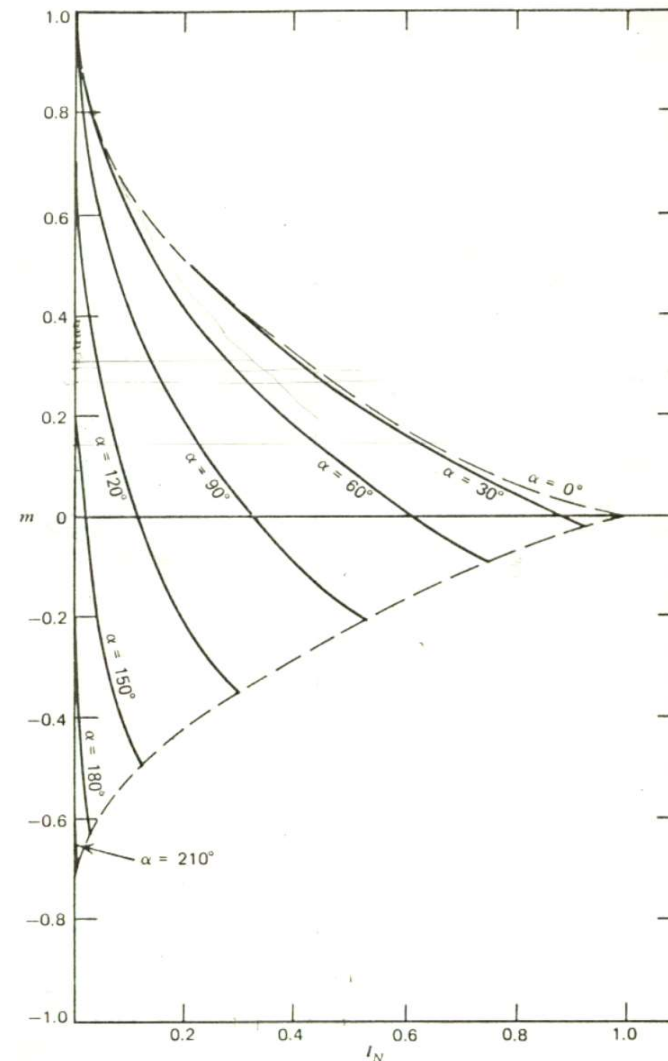
$$I_{RN} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta = \gamma + \alpha} i_N \cdot d\omega t \quad ; \quad \phi = 90^\circ$$



RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO

Corrente RMS Normalizada – Carga RL+fem

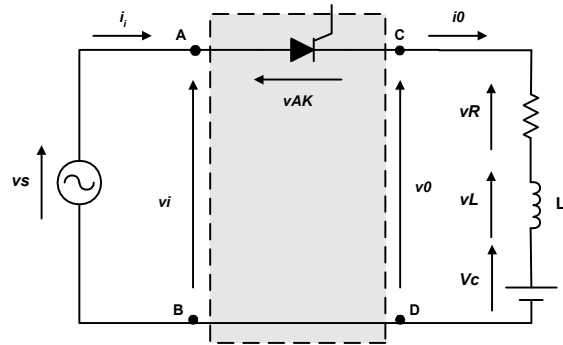

$$i_N = \text{sen}(\omega.t - \phi) - \left[\frac{m}{\cos \phi} - B.e^{(\alpha - \omega.t)/\tan \phi} \right]$$

$$B = \left[\frac{m}{\cos \phi} - \text{sen}(\alpha - \phi) \right]$$

$$i_N = \frac{i(\omega.t)}{I_{base}} \quad ; \quad I_{base} = \frac{\sqrt{2}.V}{Z}$$

$$I_{RN} = \sqrt{\frac{1}{2.\pi} \int_{\alpha}^{\beta = \gamma + \alpha} i_N^2 . d\omega t} \quad ; \quad \phi = 90^0$$

