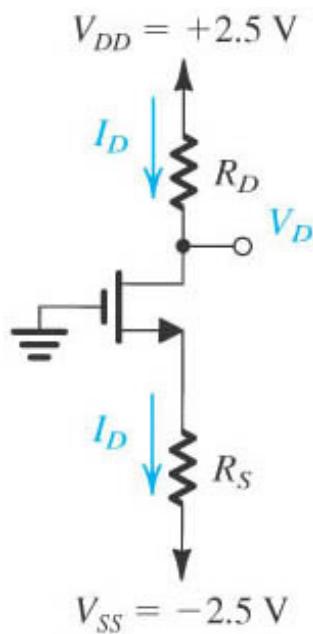


Exemplo 4.2: Projete o circuito abaixo para $I_D = 400 \mu A$ e $V_D = +0,5V$, sabendo-se que $V_t = 0,7 V$, $\mu_n C_{ox} = 100 \mu A/V^2$, $L = 1 \mu m$ e $W = 32 \mu m$ ($\lambda = 0$).



NMOSFET (considerando λ)

- **Região Triodo ($V_{GS} > V_t$):** $0 < V_{DS} \leq V_{GS} - V_t$

$$\begin{aligned}\mu_{n(\text{superfície})} &= 450 \text{ cm}^2/\text{Vs} \\ \mu_{p(\text{superfície})} &= 100 \text{ cm}^2/\text{Vs} \\ \varepsilon_{ox} &= 0,345 \times 10^{-12} \text{ F/cm} \\ \varepsilon_{si} &= 1 \times 10^{-12} \text{ F/cm}\end{aligned}$$

Parabólica

$$I_D = k'_n \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_t) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

Linear $\{ \text{ se } V_{DS} \ll 2(V_{GS} - V_t) \}$

$$\begin{aligned}I_D &\approx \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t) V_{DS} \\ r_{DS} &= 1 / \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)\end{aligned}$$


- **Região de Saturação ($V_{GS} > V_t$):** $0 < V_{GS} - V_t \leq V_{DS}$ (Parâmetro de Transcondutância do processo [A/V^2])

$$I_D = k'_n \frac{W}{L} \frac{(V_{GS} - V_t)^2}{2} (1 + \lambda V_{DS})$$

$$\text{onde } k'_n = \frac{\mu_n \varepsilon_{ox}}{x_{ox}} = \overbrace{\mu_n \cdot C_{ox}}$$

- **Região de Corte:** $V_{GS} \leq V_t$ ou $V_{GS} - V_t \leq 0$ $I_D = 0$

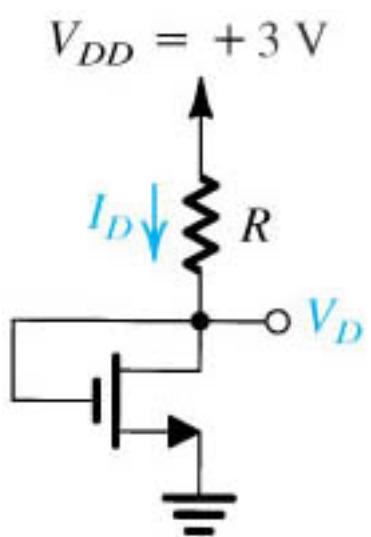Exemplo 4.3: Projete o circuito abaixo para $I_D=80 \mu A$. Determine R e V_D . Considere $V_t=0,6 V$, $\mu_n C_{ox} = 200 \mu A/V^2$, $L = 0,8 \mu m$ e $W = 4 \mu m$ ($\lambda = 0$).



NMOSFET (considerando λ)

- **Região Triodo ($V_{GS} > V_t$):** $0 < V_{DS} \leq V_{GS} - V_t$

Parabólica

$$I_D = k'_n \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_t)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

Linear { se $V_{DS} \ll 2(V_{GS} - V_t)$ }

$$I_D \approx \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t) V_{DS}$$

$$r_{DS} = 1 / \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)$$

- **Região de Saturação ($V_{GS} > V_t$):** $0 < V_{GS} - V_t \leq V_{DS}$

(Parâmetro de Transcondutância do processo [A/V^2])

$$I_D = k'_n \frac{W}{L} \frac{(V_{GS} - V_t)^2}{2} (1 + \lambda V_{DS})$$


onde $k'_n = \frac{\mu_n \epsilon_{ox}}{X_{ox}} = \overbrace{\mu_n C_{ox}}$

- **Região de Corte:** $V_{GS} \leq V_t$ ou $V_{GS} - V_t \leq 0$

$$I_D = 0$$

$$\begin{aligned} \mu_{n(\text{superfície})} &= 450 \text{ cm}^2/\text{Vs} \\ \mu_{p(\text{superfície})} &= 100 \text{ cm}^2/\text{Vs} \\ \epsilon_{ox} &= 0,345 \times 10^{-12} \text{ F/cm} \\ \epsilon_{si} &= 1 \times 10^{-12} \text{ F/cm} \end{aligned}$$

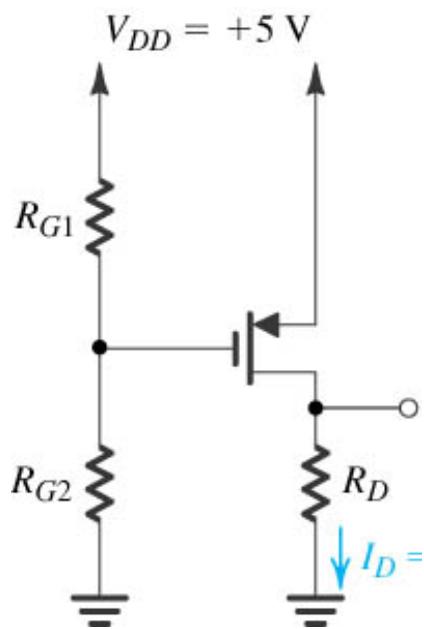Exemplo 4.6: Projete o circuito abaixo para $I_D = 500 \mu A$ e $V_D = +3V$, sabendo-se que $V_t = -1 V$, $k_p'(W/L) = 1 \text{ mA/V}^2$ ($\lambda = 0$).



NMOSFET (considerando λ)

- **Região Triodo ($V_{GS} > V_t$):** $0 < V_{DS} \leq V_{GS} - V_t$

Parabólica

$$I_D = k'_n \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_t)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

Linear $\{ \text{ se } V_{DS} \ll 2(V_{GS} - V_t) \}$

$$I_D \approx \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)V_{DS}$$

$$r_{DS} = 1 / \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)$$

- **Região de Saturação ($V_{GS} > V_t$):** $0 < V_{GS} - V_t \leq V_{DS}$ (Parâmetro de Transcondutância do processo [A/V^2])

$$I_D = k'_n \frac{W}{L} \frac{(V_{GS} - V_t)^2}{2} (1 + \lambda V_{DS})$$


onde $k'_n = \frac{\mu_n \epsilon_{ox}}{x_{ox}} = \overbrace{\mu_n \cdot C_{ox}}$

- **Região de Corte:** $V_{GS} \leq V_t$ ou $V_{GS} - V_t \leq 0$

$$I_D = 0$$

$$\begin{aligned} \mu_{n(\text{superfície})} &= 450 \text{ cm}^2/\text{Vs} \\ \mu_{p(\text{superfície})} &= 100 \text{ cm}^2/\text{Vs} \\ \epsilon_{ox} &= 0,345 \times 10^{-12} \text{ F/cm} \\ \epsilon_{si} &= 1 \times 10^{-12} \text{ F/cm} \end{aligned}$$

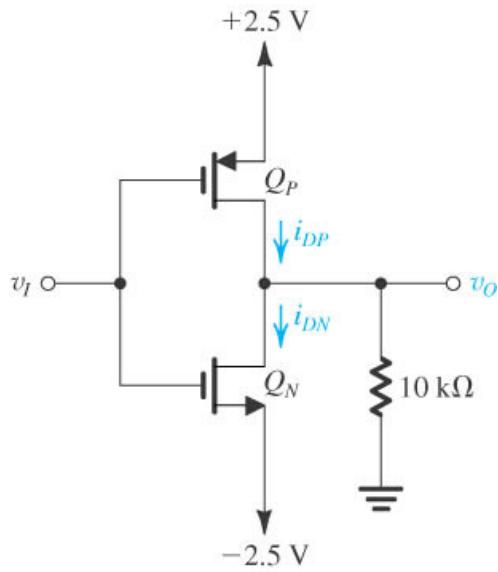Exemplo 4.7: O PMOS e o NMOS do circuito abaixo são casados, isto é, $k'_n(W/L) = k'_p(W/L) = 1 \text{ mA/V}^2$ e $V_{tn} = -V_{tp} = 1\text{V}$. Considerando $\lambda = 0$ para ambos, determine I_{DN} e I_{DP} e v_o para $v_i = +2,5\text{V}$, $-2,5\text{V}$ e 0V .



NMOSFET (considerando λ)

- Região Triodo ($V_{GS} > V_t$): $0 < V_{DS} \leq V_{GS} - V_t$

Parabólica

$$I_D = k'_n \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_t)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

$$\begin{aligned}\mu_{n(\text{superfície})} &= 450 \text{ cm}^2/\text{Vs} \\ \mu_{p(\text{superfície})} &= 100 \text{ cm}^2/\text{Vs} \\ \varepsilon_{ox} &= 0,345 \times 10^{-12} \text{ F/cm} \\ \varepsilon_{si} &= 1 \times 10^{-12} \text{ F/cm}\end{aligned}$$

Linear { se $V_{DS} << 2(V_{GS} - V_t)$ }

$$\begin{aligned}I_D &\approx \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)V_{DS} \\ r_{DS} &= 1/\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)\end{aligned}$$

- Região de Saturação ($V_{GS} > V_t$): $0 < V_{GS} - V_t \leq V_{DS}$

$$I_D = k'_n \frac{W}{L} \frac{(V_{GS} - V_t)^2}{2} (1 + \lambda V_{DS})$$

$$\text{onde } k'_n = \frac{\mu_n \varepsilon_{ox}}{x_{ox}} = \overbrace{\mu_n}^{\lambda} C_{ox}$$

- Região de Corte: $V_{GS} \leq V_t$ ou $V_{GS} - V_t \leq 0$

$$I_D = 0$$

PMOSFET V_{GS}, V_{DS} e $V_t < 0$

- Região Triodo: $V_{GS}V_t \leq V_{DS} < 0$ e $V_{GS} < V_t$

Parabólica

$$I_D = k'_p \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_t)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

$$\begin{aligned}\mu_{n(\text{superfície})} &= 450 \text{ cm}^2/\text{Vs} \\ \mu_{p(\text{superfície})} &= 100 \text{ cm}^2/\text{Vs} \\ \varepsilon_{ox} &= 0,345 \times 10^{-12} \text{ F/cm} \\ \varepsilon_{si} &= 1 \times 10^{-12} \text{ F/cm}\end{aligned}$$

Linear (se $|V_{DS}| << 2|V_{GS} - V_t|$)

$$\begin{aligned}I_D &\approx \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)V_{DS} \\ r_{DS} &= 1/\mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)\end{aligned}$$

- Região de Saturação: $V_{DS} \leq V_{GS} - V_t < 0$ e $V_{GS} < V_t$


$$I_D = k'_p \frac{W}{L} \frac{(V_{GS} - V_t)^2}{2} (1 + |\lambda V_{DS}|)$$

$$\text{onde } k'_p = \frac{\mu_p \varepsilon_{ox}}{x_{ox}} = \overbrace{\mu_p}^{\lambda} C_{ox}$$

- Região de Corte: $V_{GS} \geq V_t$ ou $V_{GS} - V_t \geq 0$

$$I_D = 0$$

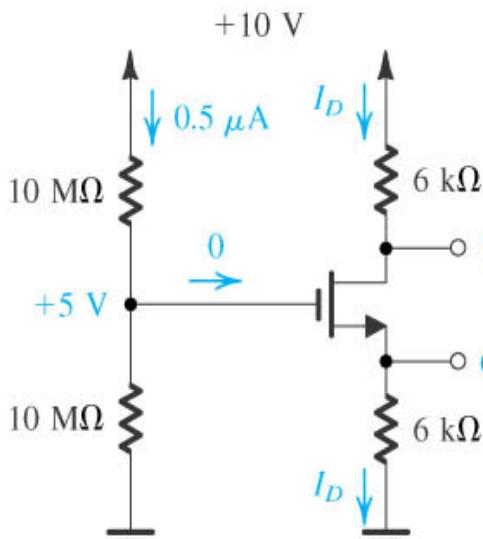Exemplo 4.5: Analise o circuito abaixo e determine todas as tensões nos nós e correntes nos ramos. Considere $V_t = 1,0 \text{ V}$ e $k_n' (W/L) = 1 \text{ mA/V}^2$



(b)

NMOSFET (considerando λ)

- **Região Triodo ($V_{GS} > V_t$):** $0 < V_{DS} \leq V_{GS} - V_t$

Parabólica

$$I_D = k'_n \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_t)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

Linear $\{ \text{ se } V_{DS} \ll 2(V_{GS} - V_t) \}$

$$I_D \approx \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t) V_{DS}$$

$$r_{DS} = 1 / \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)$$

- **Região de Saturação ($V_{GS} > V_t$):** $0 < V_{GS} - V_t \leq V_{DS}$ (Parâmetro de Transcondutância do processo [A/V^2])

$$I_D = k'_n \frac{W}{L} \frac{(V_{GS} - V_t)^2}{2} (1 + \lambda V_{DS})$$

onde $k'_n = \frac{\mu_n C_{ox}}{x_{ox}} = \overbrace{\mu_n \cdot C_{ox}}$

- **Região de Corte:** $V_{GS} \leq V_t$ ou $V_{GS} - V_t \leq 0$

$$I_D = 0$$