



SEL330 – LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA

PRÁTICA #3 – TRANSFORMADORES – PARTE 2

AUTOTRANSFORMADOR

Professores: Eduardo Nobuhiro Asada, Elmer Pablo Tito Cari, José Carlos de Melo Vieira Junior, Luís Fernando Costa Alberto.

OBJETIVOS:

O objetivo principal desta prática é avaliar o funcionamento de um transformador de dois enrolamentos conectado como autotransformador por meio de um ensaio de carregamento. Espera-se que o estudante compreenda as vantagens e limitações associadas ao funcionamento de um autotransformador em comparação a um transformador de dois enrolamentos de mesma capacidade.

PROBLEMA

Os enrolamentos primário e secundário de um transformador de dois enrolamentos podem ser conectados de forma que o equipamento opere como um autotransformador. Com isso, tem-se a possibilidade de um aumento na potência a ser transformada, além de melhorar a regulação de tensão e o rendimento do equipamento. Baseando nestes aspectos, propõe-se o seguinte problema:

- a. Conectar o transformador de dois enrolamentos ensaiado na aula anterior na configuração de autotransformador com **entrada em 110V e saída em 220V**. Realizar o ensaio de carregamento utilizando o conjunto de 9 lâmpadas de 60 W, obter a curva de carga, de rendimento, de regulação e de



fator de potência e comparar com as curvas obtidas no ensaio de carregamento do transformador de 2 enrolamentos.

DISPOSITIVO EM ESTUDO

Será utilizado o mesmo transformador da aula anterior. Preencha os dados abaixo já considerando o dispositivo conectado como autotransformador:

- Potência nominal: _____
- Corrente nominal no primário: _____
- Corrente nominal no secundário: _____
- Relação de transformação teórica: _____
- Relação de transformação real: _____

RECOMENDAÇÕES

Recomendação 1) Antes de proceder à ligação do autotransformador na configuração requerida, é preciso definir corretamente a configuração dos lados primário e secundário do transformador de dois enrolamentos. Assim, para cada parte desta prática esquematize as ligações e discuta com o professor.

Recomendação 2) Sobre o ensaio de carregamento do autotransformador, tenha em mente quais são as grandezas importantes para obter o rendimento e a regulação. Isto é essencial para verificar quais são os instrumentos de medida necessários na montagem do experimento. Esboce um esquema e discuta com o professor como realizar este ensaio.



PRECAUÇÕES

Precaução 1) *Deve-se realizar o ensaio da determinação da polaridade dos transformadores antes de conectá-los como autotransformador.*

Precaução 2) Não exceda as correntes máximas nominais dos enrolamentos.

Precaução 3) Cuidado ao manusear as lâmpadas no ensaio de carregamento, devido ao aquecimento das mesmas.

Precaução 4) Atente-se à seleção das escalas nos instrumentos de medição. Uma escolha inadequada pode provocar danos ao instrumento.

BIBLIOGRAFIA

- [1] P. C. Sen, *Principles of Electric Machine and Power Electronics*, Wiley, 2013
- [2] G. McPersonn and R. D. Laramore, *Electrical Machines and Transformers*, John Wiley & Sons, 1981
- [3] A. E. Fitzgerald, C. Kingsley Jr., S. D. Umans, *Electric Machinery*, McGraw-Hill, 2003.