

## Lista de Exercícios sobre a Linguagem VHDL

- 1) Dada a descrição do multiplexador 4-1 de dados de 8 bits:


```
Entity Mux8 is
  Port ( select : in bit_vector (0 to 1);
        In_1 : in bit_vector (0 to 7);
        In_2 : in bit_vector (0 to 7);
        In_3 : in bit_vector (0 to 7);
        In_4 : in bit_vector (0 to 7);
        Z_out : in bit_vector (0 to 7));
End Mux8;
```

- a) Escreva uma descrição comportamental de sua arquitetura utilizando um processo com comando **case**.
  - b) Escreva uma descrição comportamental de sua arquitetura utilizando um processo com comando **if-the-esle**.
  - c) Escreva uma descrição em fluxo de dados (*dataflow*) de sua arquitetura usando designações de sinais concorrentes.
  - d) Escreva uma descrição em fluxo de dados (*dataflow*) de sua arquitetura usando as designações com **when-else**.
- 2) Dê o código VHDL de um módulo que recebe como entrada um valor de tipo `std_logic_vector` e retorne o valor em ordem inversa em tipo `unsigned`, utilizando-se da construção `generate`. Por exemplo, recebe `''001101''` e retorne `''101100''`. Deixe evidente as bibliotecas necessárias.
- 3) Faça o diagrama de tempos para componente abaixo (é dada a sua arquitetura comportamental) e descubra qual a sua função. Enable é um sinal de entrada (Bit) e z de saída (Bit) do módulo. (Sugestão: para ter certeza da resposta, faça simulação no ModelSim).

```
ARCHITECTURE behavioral OF component IS
  BEGIN
    PROCESS
      VARIABLE lag: BIT := '1';
    BEGIN
      IF enable = '1' THEN
        lag := NOT lag;
      END IF;
      z <= lag;
      WAIT FOR 50 ns;
    END PROCESS;
  END behavioral;
```

- 4) Modifique o contador VHDL, vistos na aula 3, adicionando uma linha de controle **Updown** que faz o seguinte: quando **Updown** = '0', o contador faz uma contagem regressiva; quando **Updown** = '1', o contador realiza a contagem progressiva, como no arquivo original.

 - 5) Considere o seguinte bloco de três entradas e duas saídas cuja funcionalidade está descrita na tabela da verdade abaixo.



- Escreva a declaração da entidade.
- Escreva a arquitetura da entidade usando o estilo estrutural. Use somente a seguinte entidade como componente:

```

Entity NAND2 is
    Port ( A, B : in Bit;
           Z: out Bit);
End NAND2;

```

- Escreva a arquitetura da entidade usando o estilo fluxo de dados (*dataflow*).

- 6) O circuito a ser projetado é um autômato celular de N bits ( $z[0]$  a  $z[N-1]$ ), com regra 90, utilizado frequentemente na geração de padrões pseudo-aleatórios. Trata-se de uma série de N flip-flops (registradores tipo D, com saídas  $q[0]$  a  $q[N-1]$ ) ligados em série de acordo com o padrão da figura a abaixo. Nas pontas, para os *bits* mais e menos significativo, assume-se que  $q[-1]$  e  $q[N]$  sejam iguais a '0', portanto, apresentando as configurações da figura b, após a simplificação.

- Faça o projeto do flip-flop tipo D sensível á borda de subida do clock, ou seja a sua descrição VHDL da entidade e da arquitetura comportamental . Use a instrução **generics** para o tempo de atraso (default = 12 ns).
- Faça o projeto do EXOR, ou seja a sua descrição VHDL da entidade e da arquitetura dataflow . Use a instrução **generics** para o tempo de atraso (default = 8 ns).
- Faça o projeto do autômato celular de N bits, ou seja a sua descrição VHDL da entidade e de sua arquitetura estrutural. Utilize necessariamente o comando **generate** e os elementos do item a) e b) como componentes (instancie-os, respectivamente, com  $t_{FF} = 15ns$  e  $t_{XOR} = 10ns$ ).


 


Figura (a)

 

7) Um projeto é desenvolvido e os códigos VHL de um circuito *LFSR* são apresentados abaixo. Cada arquivo VHDL é alocado em uma biblioteca diferente.

a) Monte um diagrama com as bibliotecas e seus conteúdos, e defina as dependências entre entidades e pacotes.

b) Há algumas incorreções nos códigos VHDL no que refere-se ao acesso às bibliotecas, que impedem a simulação do circuito. Faça as mudanças necessárias para que possa funcionar (sugestão: faça a simulação no Modelsim para confirmação).

===ARQUIVO LFSR\_pack\_1.vhd=====

**PACKAGE LFSR\_PACK IS**

**COMPONENT xor2**

*GENERIC*( $t\_xor$  : *time* := 4 ns);

*PORT* ( $x, y$  : *IN BIT*;

$z$  : *OUT BIT*);

**END COMPONENT;**

**END;**

-- descricao do xor

**ENTITY xor2 IS**

*GENERIC*( $t\_xor$  : *time* := 4 ns);

*PORT*(  $x, y$ : *IN BIT*;

$z$ : *OUT BIT*);

**END xor2;**

**ARCHITECTURE dataflow OF xor2 IS**

**BEGIN**

    z <= x XOR y AFTER t\_xor;  
**END dataflow;**

=== Fim do ARQUIVO LFSR\_pack\_1.vhd=====

===ARQUIVO LFSR\_pack\_2.vhd=====

**PACKAGE LFSR\_PACK IS**

    COMPONENT dff  
        GENERIC(t\_q : time := 12 ns; t\_qbar : time := 14 ns);  
        PORT( D, clock: IN Bit;  
              q: OUT Bit;  
              qbar: OUT Bit);  
    **END COMPONENT;**  
**END;**

-- descricao do dff

**ENTITY dff IS**

    GENERIC(t\_q : time := 12 ns; t\_qbar : time := 14 ns);  
    PORT( D, clock: IN Bit;  
          q: OUT Bit:= '1';  
          qbar: OUT Bit);  
**END dff;**

**ARCHITECTURE with\_package OF dff IS**

**BEGIN**

    PROCESS (clock)  
    BEGIN  
        IF (clock'EVENT AND clock = '0') THEN  
            p\_latch( d, t\_qbar, q, qbar);  
        END IF;  
    END PROCESS;  
**END with\_package;**

=== Fim do ARQUIVO LFSR\_pack\_2.vhd=====

=====ARQUIVO LATCH\_pack.vhd=====

**PACKAGE LATCH\_PACK IS**

    PROCEDURE p\_latch (SIGNAL d : IN BIT;  
                        CONSTANT tempo :IN time;  
                        SIGNAL q, qbar: OUT BIT);

**END;**

**PACKAGE BODY LATCH\_PACK IS**

    PROCEDURE p\_latch ( SIGNAL d : IN BIT;  
                        CONSTANT tempo :IN time;  
                        SIGNAL q, qbar: OUT BIT) IS

    BEGIN

        q <= d AFTER tempo;  
        qbar <= NOT d AFTER tempo;

    END ;

**END ;**

==== Fim do ARQUIVO LATCH\_pack.vhd =====

== ARQUIVO LFSR.vhd =====

**ENTITY LFSR IS**

    PORT( clock: IN BIT;  
          o: OUT     BIT\_VECTOR (2 DOWNT0 0));

**END LFSR;**

**ARCHITECTURE structure OF LFSR IS**

**COMPONENT dff**

    GENERIC(t\_q : time := 12 ns; t\_qbar : time := 14 ns);  
    PORT( D, clock: IN Bit;  
          q: OUT Bit;  
          qbar: OUT Bit);

**END COMPONENT;**

**COMPONENT xor2**

    GENERIC(t\_xor : time := 4 ns);  
    PORT (x, y : IN BIT;  
          z : OUT BIT);

**END COMPONENT;**

    signal xor\_out, q0, q1, q2, qbar :BIT;

(arquivo continua na próxima página)

**BEGIN**

FF0 : dff GENERIC MAP (11 ns, 13 ns) PORT MAP (q1, clock, q0, qbar);

FF1 : dff GENERIC MAP (11 ns, 13 ns) PORT MAP (q=>q1, d=> xor\_out,  
clock=>clock);

FF2 : dff GENERIC MAP (11 ns, 13 ns) PORT MAP (clock=>clock, q=>q2,  
d=>q0,);

X0 : xor2 PORT MAP (q2, q0, xor\_out);

o <= (q2,q1,q0);

**END structure;**

== Fim do ARQUIVO LFSR.vhd ==