

Instrumentos de Medida

- Osciloscópio analógico
- Analisador de espectro
 - Frequencímetro

Condicionamento de Sinais

- OPAMP
- Multiplexação analógica
- Demodulador Síncrono
 - Filtros

Dispositivos analógicos de medição de corrente elétrica

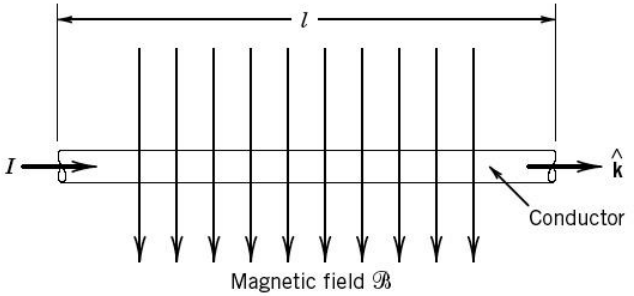


Figure 6.1 Current-carrying conductor in a magnetic field.

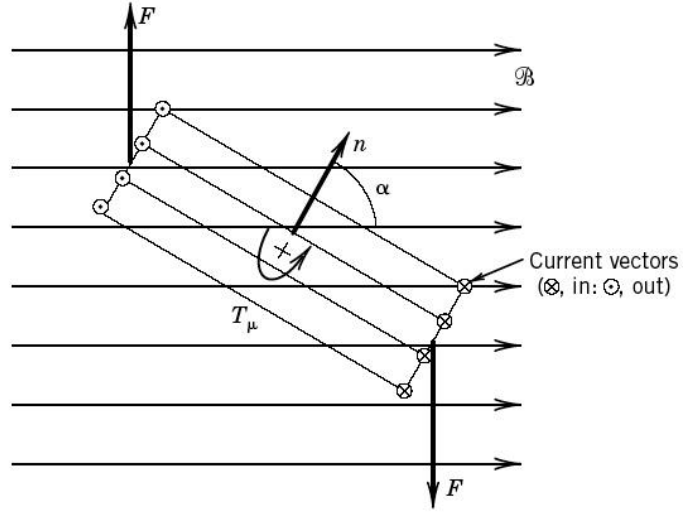


Figure 6.2 Forces and resulting torque on a current loop in a magnetic field.

Dispositivos analógicos de medição de corrente elétrica

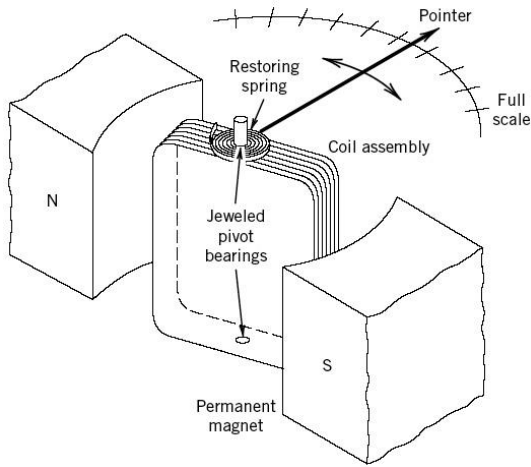


Figure 6.3 Basic D'Arsonval meter movement.

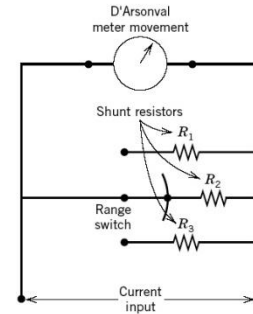


Figure 6.4 Simple multirange ammeter (with make-before-break selector switch). Shunt resistors determine meter range.

Dispositivos analógicos de medição de tensão elétrica

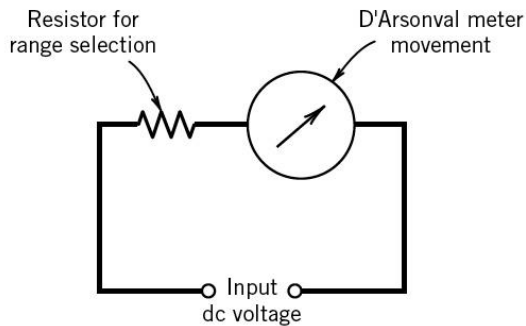


Figure 6.6 A dc voltmeter circuit.


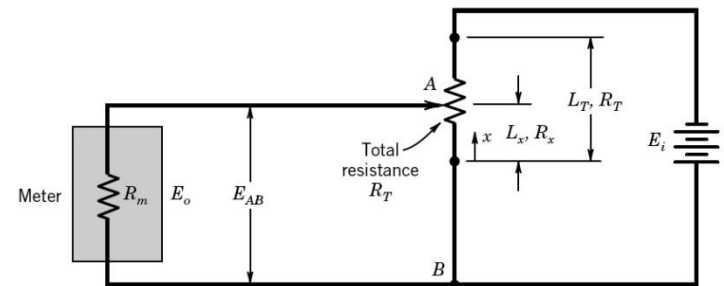


Figure 6.9 Voltage divider circuit.

Medição de Resistência

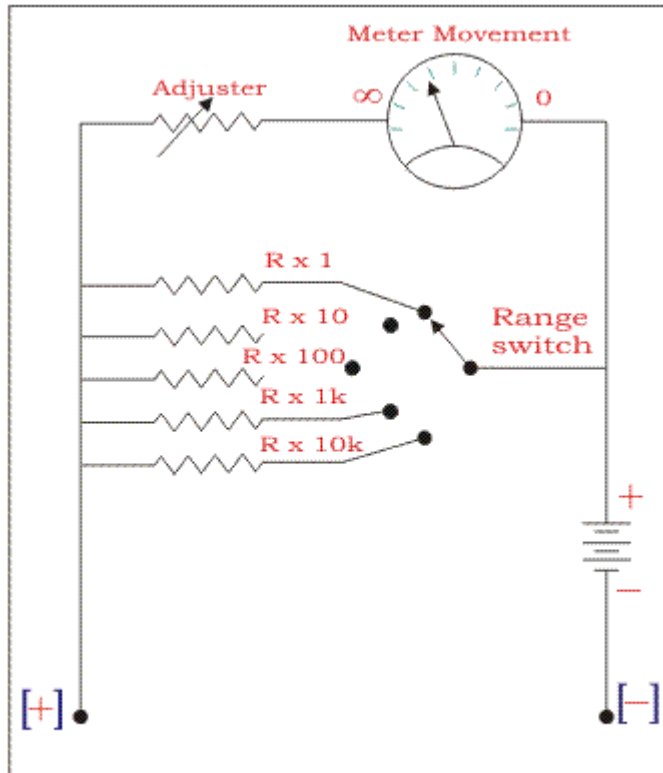

Multirange ohmmeter

Manuseio do instrumento
Ligação a jusante e a montante
Método de quatro fios

Dispositivos analógicos de medição de resistência elétrica

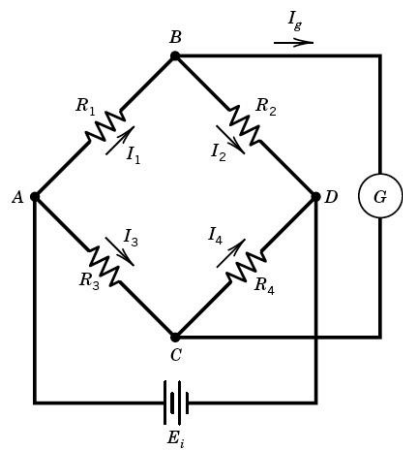
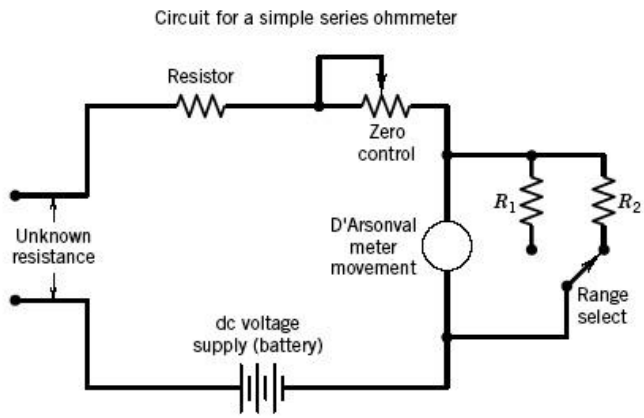


Figure 6.13 Basic Wheatstone bridge circuit (G, galvanometer).


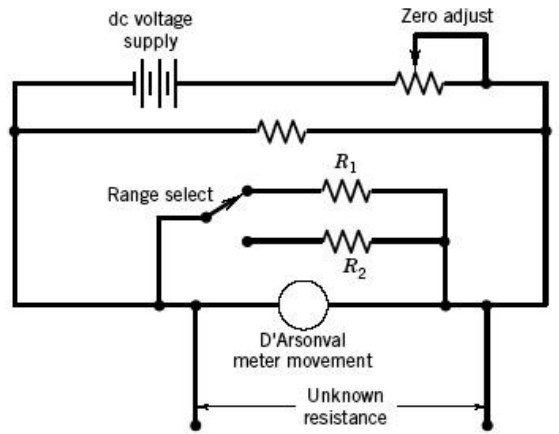


Figure 6.12 Multirange ohmmeter circuits.

Dispositivos analógicos de medição de tensão elétrica

Osciloscópio

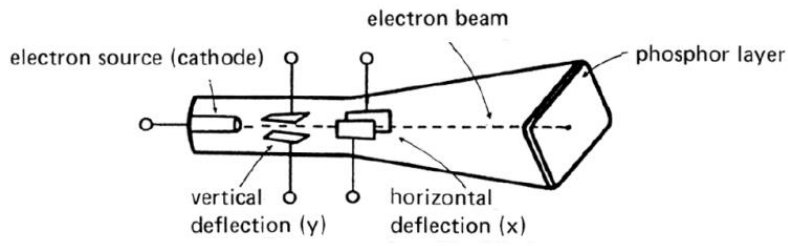

Entrada de disparo - trigger


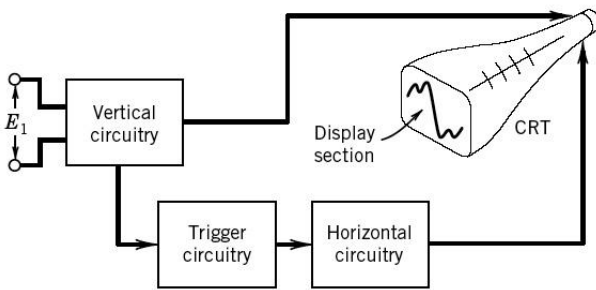


Figure 6.7 Schematic of basic cathode-ray tube oscilloscope.

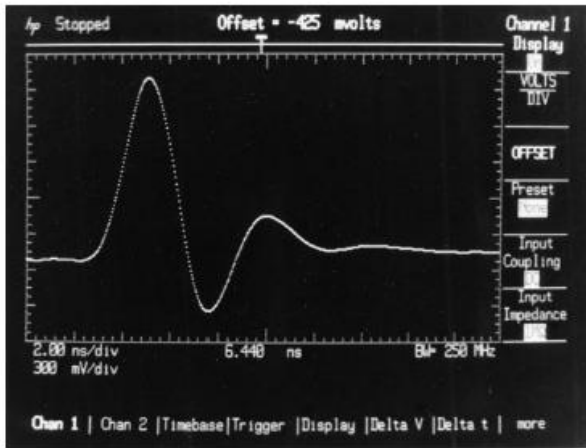


(a)



(b)

Figure 6.8 (a) Digital oscilloscope. (Photograph courtesy of Tektronix, Inc.) (b) Oscilloscope output. (Photograph courtesy of Hewlett-Packard Company.)

Analizador de espectro

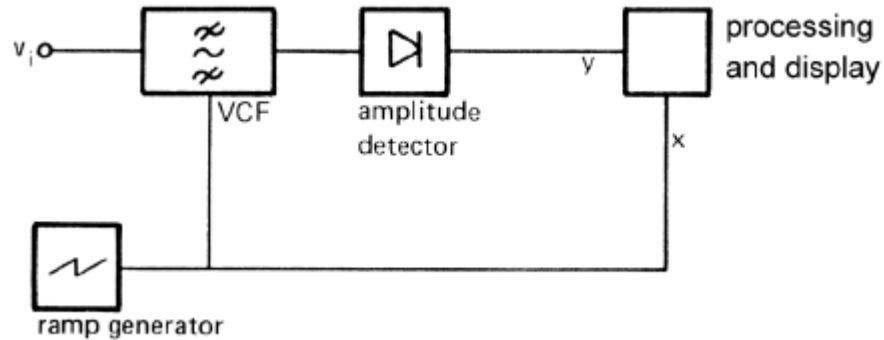

- Medida de V, V_{rms} , P
- Casamento de impedância
- Linha de transmissão
- Espectro de potência
- Densidade espectral de potência

Contador, freqüencímetro, cronômetro

