



Prova 2 – Prática em Lógica Digital

SSC-0109

Prof. Maurício Dias

Nome:

NUSP:

Nota:

Questão 1 – Defina o que é um multiplexador (MUX) e desenhe um diagrama de blocos para este componente com as entradas e saídas.

Questão 2 – Explique o princípio básico de um circuito multiplicador. Porque é de certa forma simples implementar este circuito?
