

PSI3262 – FCEDA – Aula 02

Magno T. M. Silva

Escola Politécnica da USP

Vários desses slides foram inspirados nas transparências da
Profa. Denise Consonni

Sumário

1 Geradores ideais

2 Geradores vinculados

3 O resistor

4 As leis de Kirchhoff

5 Análise nodal de redes resistivas

Objetivos desta aula


Ao final desta aula, você deverá estar apto a:

- ▶ aplicar as leis de Kirchhoff em circuitos resistivos
- ▶ analisar circuitos resistivos lineares, obtendo todas as suas tensões e correntes


1 Geradores independentes e ideais

Bipolos ativos que tem a função de introduzir energia de forma continuada nos circuitos elétricos

Geradores de tensão

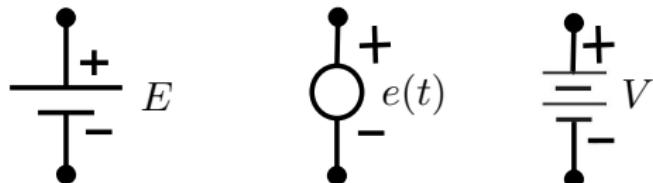


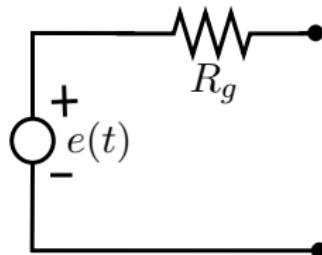- ▶ O valor da tensão independe do resto do circuito
- ▶ A corrente que passa pelo gerador de tensão é determinada pelo circuito externo ao gerador
- ▶ Exemplos: bateria, tensão da rede elétrica, sinal de um microfone, etc.
- ▶ Gerador de tensão real




1 Geradores independentes e ideais

Geradores de corrente

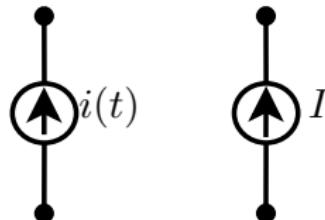

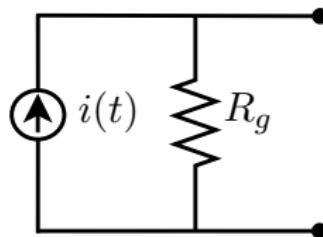
- ▶ O valor da corrente independe do resto do circuito
- ▶ A tensão que cai no gerador de corrente é determinada pelo circuito externo ao gerador
- ▶ É útil na análise de circuitos
- ▶ Gerador de corrente real




2 Geradores dependentes (vinculados)

A tensão ou corrente de um gerador vinculado é controlada por uma tensão ou corrente do circuito.

Geradores de tensão

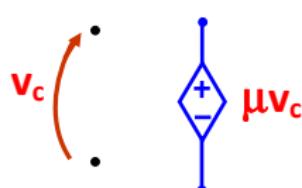


μ - ganho de tensão

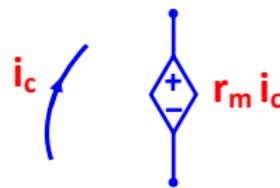


r_m - transresistência

Geradores de corrente


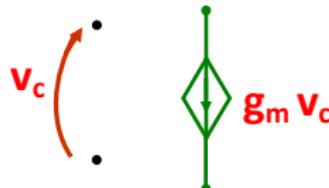


g_m - transcondutância

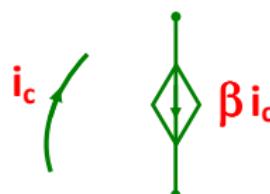

β - ganho de corrente


2 Modelo de um transistor bipolar

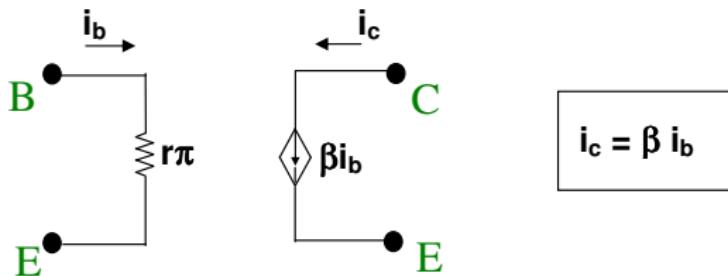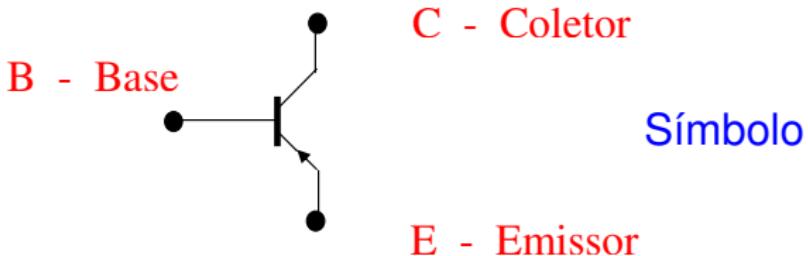

Modelo em circuitos

3 O resistor

- Resistor ideal (linear, fixo)

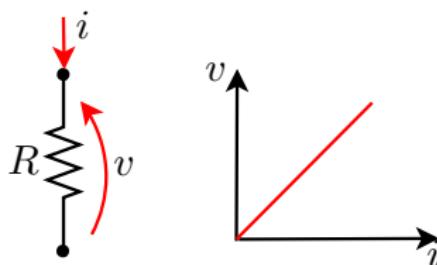

- A resistência

$$R = \frac{v}{i}$$

é medida em ohms (Ω)

- **Efeito Joule:** elétrons em movimento interagem com a estrutura atômica do material que atravessam. Nessa interação, a energia elétrica se transforma em energia térmica (dissipada em forma de calor). **Aplicações:** fogão elétrico, ferro de passar, aquecedores, etc.


3 O resistor

- ▶ Condutância

$$G = \frac{1}{R}$$

medida em siemens (S)

- ▶ Convenção do gerador

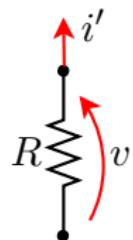

$$v = -Ri'$$

$$i' = -Gv$$

3 O resistor

- ▶ Potência consumida (conv. receptor)

$$p = v \cdot i = R \cdot i \cdot i = R \cdot i^2 = \frac{i^2}{G}$$


ou

$$p = v \cdot i = v \cdot G \cdot v = G \cdot v^2 = \frac{v^2}{R}$$

A potência recebida é sempre **positiva**


- ▶ Casos extremos (limites)
 - ▶ **curto-circuito:** $R \rightarrow 0$
 - ▶ **círculo aberto:** $R \rightarrow \infty$

3 O experimento de Ohm

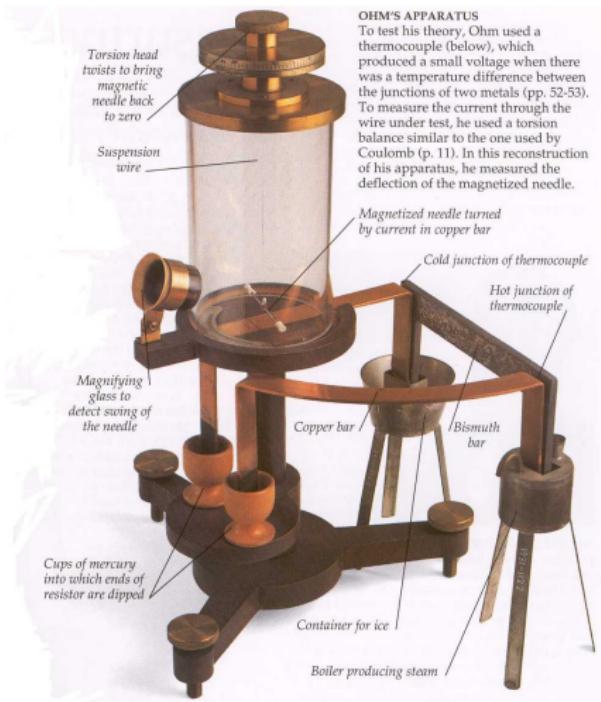

3 Segunda Lei de Ohm

$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$

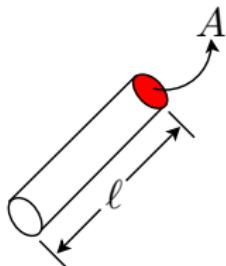


ρ : resistividade que depende do material

Material	ρ (Ωm)
Cobre (condutor)	$1,72 \times 10^{-8}$
Germânio (semicondutor)	47×10^{-2}
Teflon (isolante)	3×10^{12}

4 A primeira Lei de Kirchhoff (LK)





- ▶ Em circuitos, **nó** é definido como um ponto de interligação dos bipolos e **ramo** como um bipolo (qualquer elemento de um circuito com dois terminais a ele conectados)
- ▶ 1^a LK: a soma algébrica das **correntes** em qualquer **nó** de um circuito é sempre nula (conservação da carga → não há acúmulo de cargas elétricas nos nós da rede)
- ▶ atribuir sentidos (arbitrários) para as correntes nos vários ramos (bipolos) que pertencem a um nó
- ▶ fixar uma regra:
 - ▶ sinal **positivo (+)** se a corrente **SAI** do nó; e
 - ▶ sinal **negativo (-)** se a corrente **ENTRA** no nó

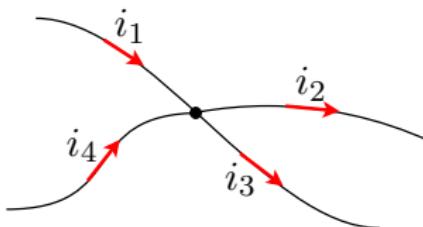

$$-i_1 + i_2 + i_3 - i_4 = 0$$


4 A segunda Lei de Kirchhoff (LK)

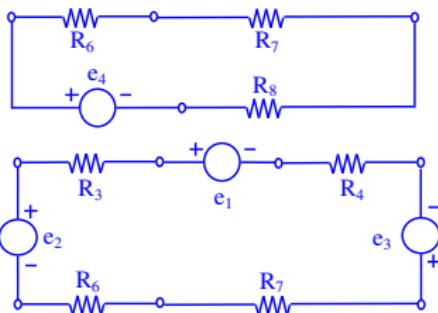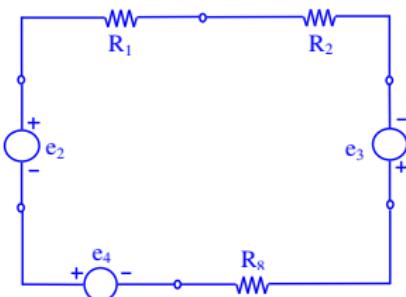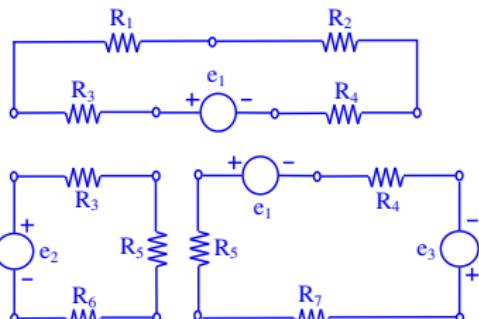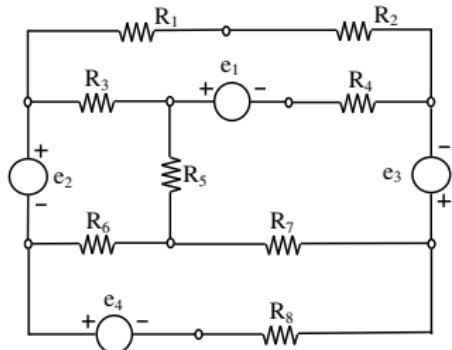- **Laço** é definido como um circuito fechado: percurso de um circuito que permite partir de um nó arbitrário e voltar ao ponto de partida sem passar mais de uma vez pelo mesmo nó.



4 A segunda Lei de Kirchhoff (LK)

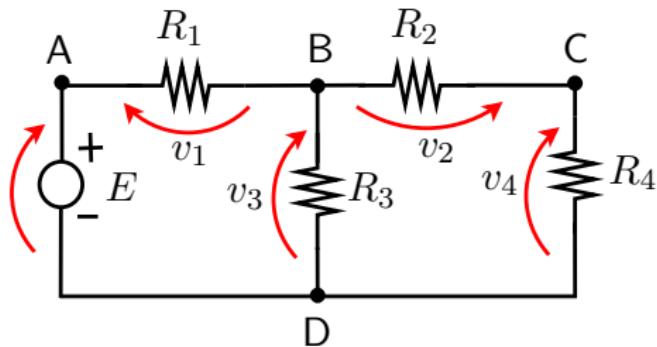
- 2^a LK: a soma algébrica das tensões em qualquer laço de um circuito é sempre nula



Nó inicial	Nó final	tensão
D	B	v_3
B	A	v_1
D	A	$v_1 + v_3 = E$

4 A segunda Lei de Kirchhoff (LK)

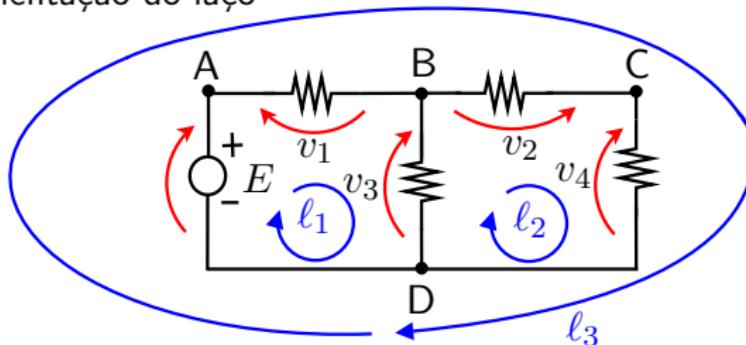- ▶ Primeiro passo: orientar os laços
- ▶ fixar uma regra:
 - ▶ sinal **positivo (+)** se a tensão **DISCORDAR** da da orientação do laço; e
 - ▶ sinal **negativo (-)** se a tensão **CONCORDAR** com a orientação do laço



laço	Equação da 2 ^a LK
ℓ_1	$-E + v_1 + v_3 = 0$
ℓ_2	$-v_3 - v_2 + v_4 = 0$
ℓ_3	$-E + v_1 - v_2 + v_4 = 0$


5 Análise Nodal

- ▶ Método de análise que permite calcular todas as tensões e correntes de um circuito
- ▶ Empregada em programas computacionais como os da família **SPICE** (*Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis*)


5 Etapas da Análise Nodal

1. Definir ramos e nós

5.1 Definir ramos e nós

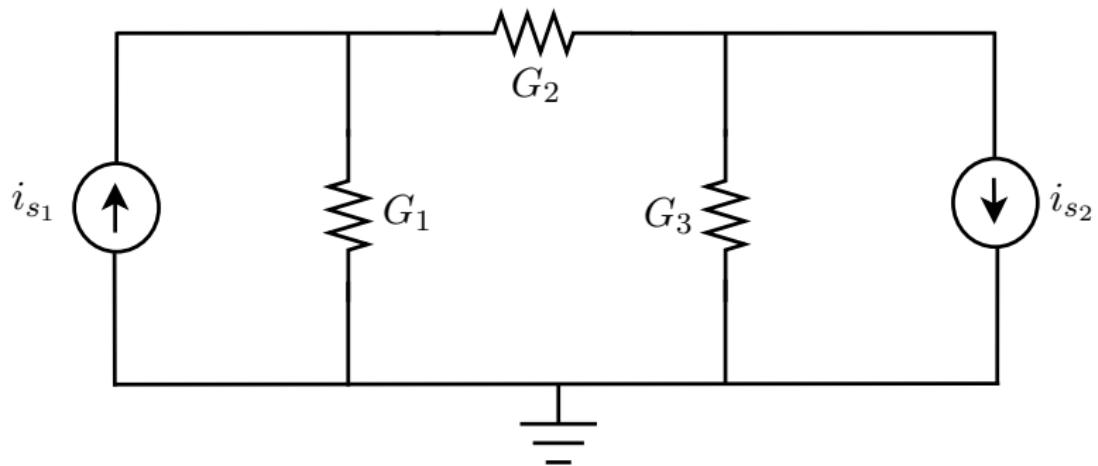

5 – Etapa 1 – Definir ramos e nós

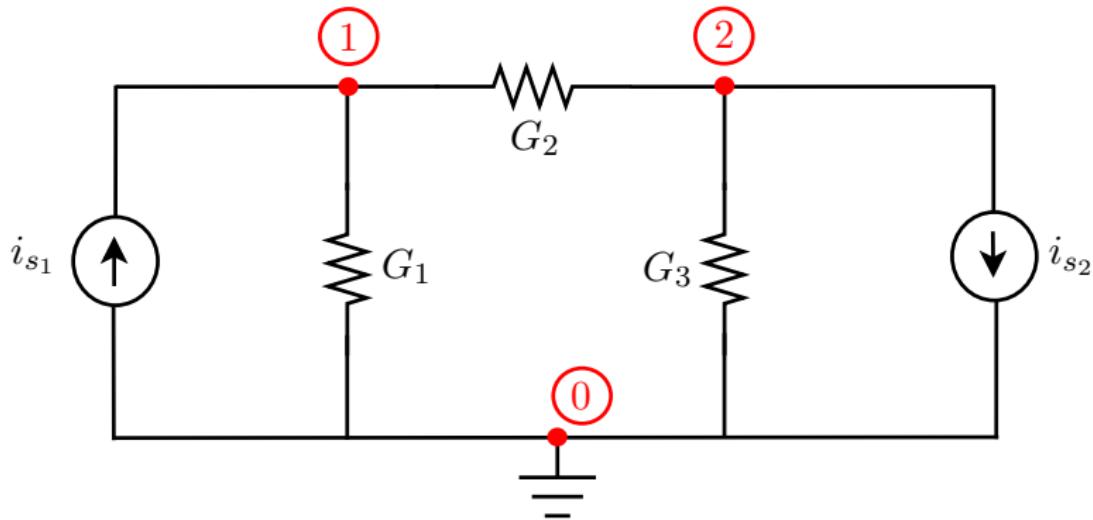


Esse circuito tem

- ▶ 3 nós: 0, 1 e 2
- ▶ 5 ramos: i_{s_1} , i_{s_2} , G_1 , G_2 e G_3

5 Etapas da Análise Nodal

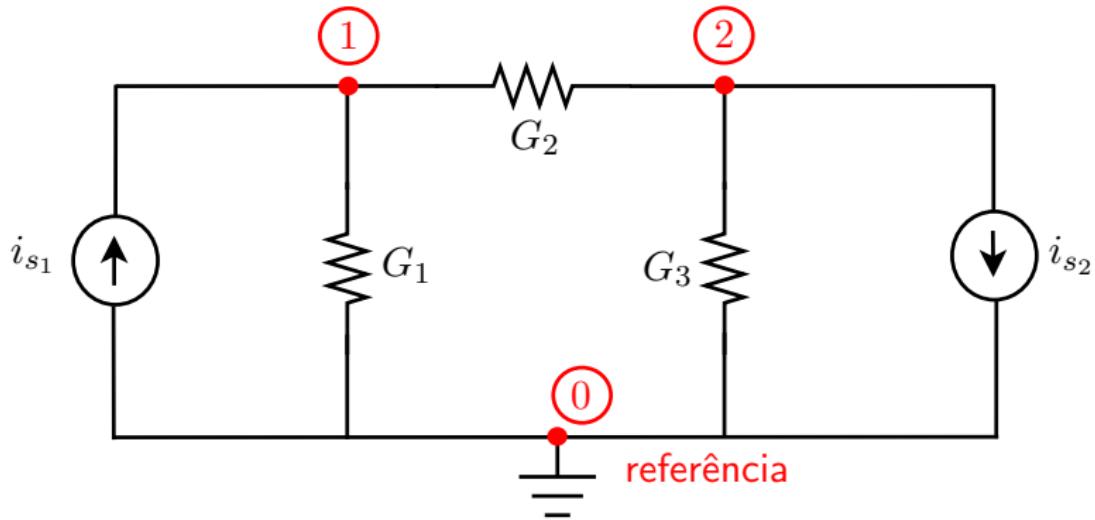1. Definir ramos e nós
2. Escolher o nó de referência (“terra”)

5 – Etapa 2 – Escolher o nó de referência (“terra”)




- ▶ Em geral escolhemos o “terra” como nó de referência, mas qualquer outro nó do circuito pode ser escolhido como referência para a A.N.
- ▶ A vantagem de escolher o “terra” é que as tensões nodais serão calculadas em relação a esse nó, que tem potencial zero

5 Etapas da Análise Nodal

1. Definir ramos e nós
 2. Escolher o nó de referência (“terra”)
 3. Definir tensões nodais
- tensão nodal: tensão de cada nó medida em relação ao nó de referência

5 – Etapa 3 – Definir tensões nodais

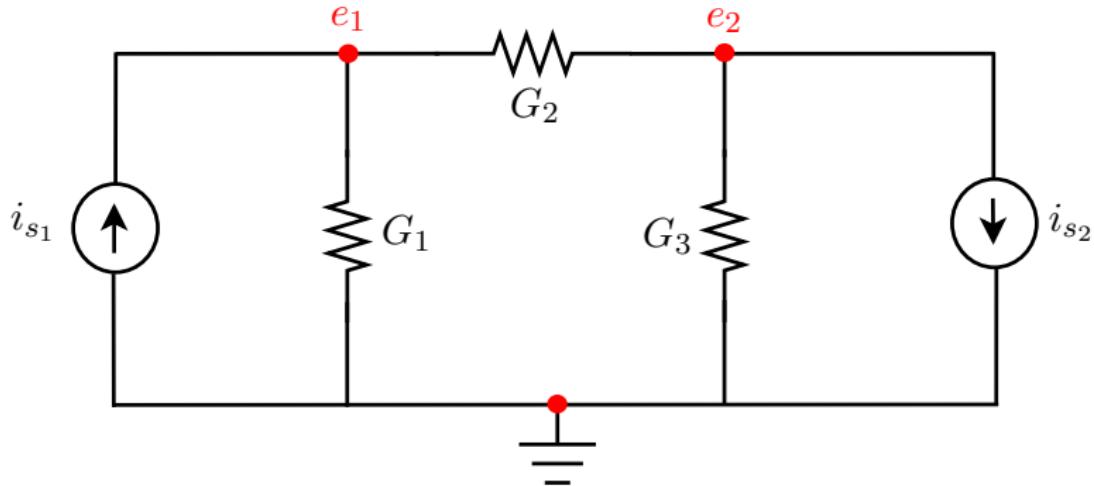


- ▶ Tensões nodais: e_1 e e_2 (tensões dos nós 1 e 2)

5 Etapas da Análise Nodal

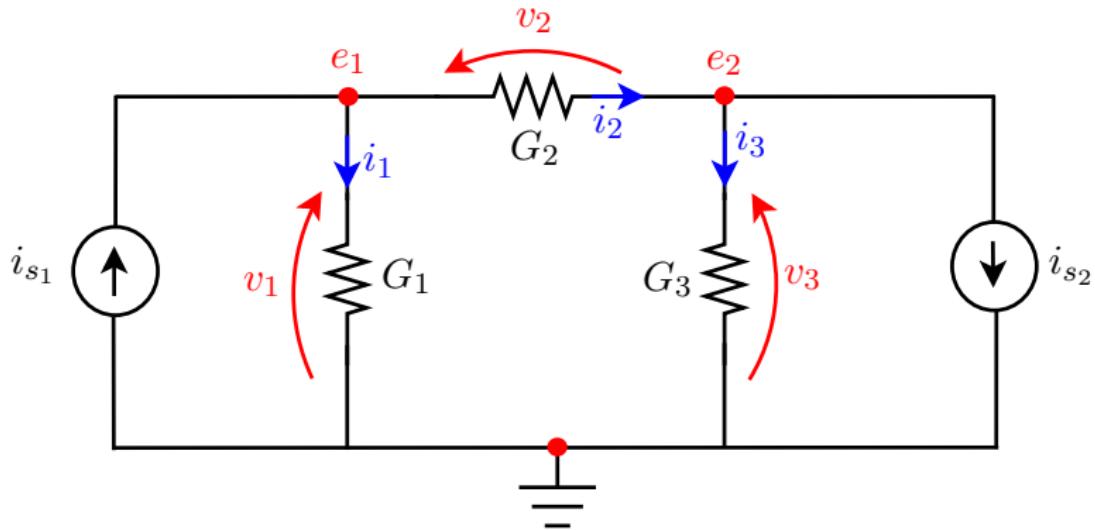1. Definir ramos e nós
2. Escolher o nó de referência (“terra”)
3. Definir tensões nodais
4. Aplicar a 1^a Lei de Kirchhoff a cada nó, exceto ao nó de referência

5 – Etapa 4 – Aplicar a 1^a Lei de Kirchhoff a cada nó, exceto ao nó de referência




- **Nó 1:** $+i_1 + i_2 - i_{s1} = 0$
- **Nó 2:** $-i_2 + i_3 + i_{s2} = 0$

5 Etapas da Análise Nodal

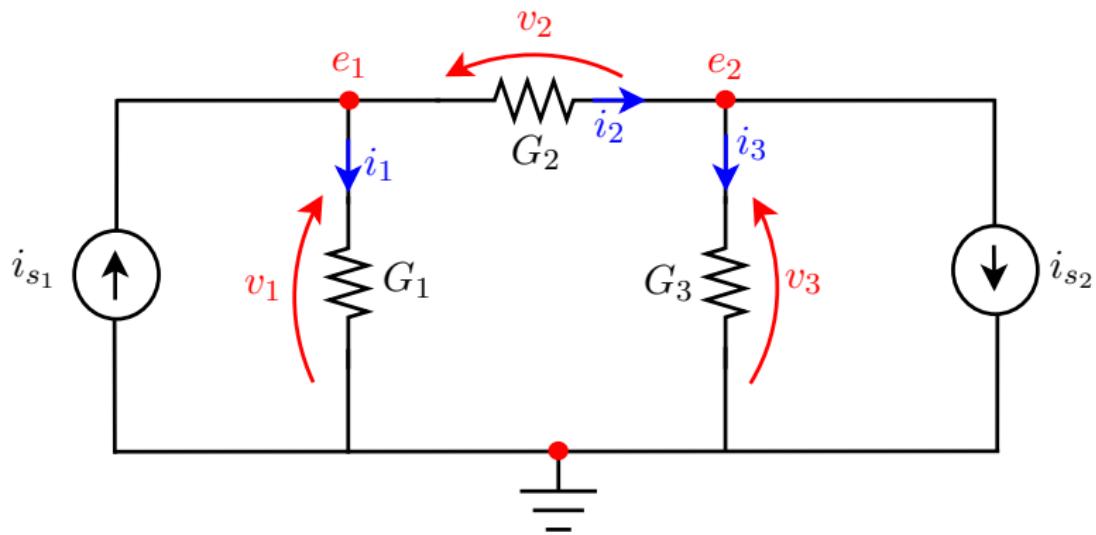1. Definir ramos e nós
2. Escolher o nó de referência (“terra”)
3. Definir tensões nodais
4. Aplicar a 1^a Lei de Kirchhoff a cada nó, exceto ao nó de referência
5. Exprimir as correntes de ramo em função das tensões nodais (relações constitutivas)

5 – Etapa 5 – Exprimir as correntes de ramo em função das tensões nodais (relações constitutivas)



- $i_1 = G_1 v_1 = G_1 e_1$
- $i_2 = G_2 v_2 = G_2 (e_1 - e_2)$
- $i_3 = G_3 v_3 = G_3 e_2$

5 Etapas da Análise Nodal

1. Definir ramos e nós
2. Escolher o nó de referência (“terra”)
3. Definir tensões nodais
4. Aplicar a 1^a Lei de Kirchhoff a cada nó, exceto ao nó de referência
5. Exprimir as correntes de ramo em função das tensões nodais (relações constitutivas)
6. Ordenar as equações em relação às tensões nodais (substituir nas eqs. da 1^a LK)

5 – Etapa 6 – Substituir essas relações nas eqs. da 1^a LK

- **Nó 1:** $+i_1 + i_2 - i_{s_1} = 0$

$$i_1 = G_1 e_1$$

$$i_2 = G_2(e_1 - e_2)$$

$$G_1 e_1 + G_2 e_1 - G_2 e_2 = i_{s_1}$$

$$(G_1 + G_2) e_1 - G_2 e_2 = i_{s_1}$$

- **Nó 2:** $-i_2 + i_3 + i_{s_2} = 0$

$$i_2 = G_2(e_1 - e_2)$$

$$i_3 = G_3 e_2$$

$$-G_2 e_1 + G_2 e_2 + G_3 e_2 = -i_{s_2}$$

$$-G_2 e_1 + (G_2 + G_3) e_2 = -i_{s_2}$$

5 Etapas da Análise Nodal

1. Definir ramos e nós
2. Escolher o nó de referência (“terra”)
3. Definir tensões nodais
4. Aplicar a 1^a Lei de Kirchhoff a cada nó, exceto ao nó de referência
5. Exprimir as correntes de ramo em função das tensões nodais (relações constitutivas)
6. Ordenar as equações em relação às tensões nodais (substituir nas eqs. da 1^a LK)
7. Compor a equação matricial relacionando tensões nodais e excitações

5 – Etapa 7 – Compor a equação matricial relacionando tensões nodais e excitações

$$\underbrace{\begin{bmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2 + G_3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{G}_n} \underbrace{\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{e}} = \underbrace{\begin{bmatrix} +i_{s_1} \\ -i_{s_2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{i}_{s_n}}$$

em que

- ▶ \mathbf{G}_n : matriz de condutâncias nodais
- ▶ \mathbf{e} : vetor das tensões nodais (incógnitas)
- ▶ \mathbf{i}_{s_n} : vetor das fontes de corrente independentes

5 Etapas da Análise Nodal

1. Definir ramos e nós
2. Escolher o nó de referência (“terra”)
3. Definir tensões nodais
4. Aplicar a 1^a Lei de Kirchhoff a cada nó, exceto ao nó de referência
5. Exprimir as correntes de ramo em função das tensões nodais (relações constitutivas)
6. Ordenar as equações em relação às tensões nodais (substituir nas eqs. da 1^a LK)
7. Compor a equação matricial
8. Resolver o sistema e obter as tensões nodais

5 – Etapa 8 – Resolver o sistema e obter as tensões nodais

Há várias técnicas para resolver o sistema. Entre elas podemos citar:

- ▶ substituição
- ▶ regra de Cramer (para sistemas de ordem 2 ou 3)
- ▶ eliminação de Gauss

Para $G_1 = 0,5$ S, $G_2 = 0,2$ S, $G_3 = 1,0$ S, $i_{s_1} = 3$ A e $i_{s_2} = -2$ A, temos

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0,7 & -0,2 \\ -0,2 & 1,2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{G}_n} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{e}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{i}_{s_n}}$$

e

$$\det(\mathbf{G}_n) = (0,7)(1,2) - (-0,2)(-0,2) = 0,8$$

5 – Etapa 8 – Resolver o sistema e obter as tensões nodais

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0,7 & -0,2 \\ -0,2 & 1,2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{G}_n} \underbrace{\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{e}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{i}_{s_n}}$$

e

$$\det(\mathbf{G}_n) = (0,7)(1,2) - (-0,2)(-0,2) = 0,8$$

Por Cramer, obtém-se

$$e_1 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -0,2 \\ 2 & 1,2 \end{vmatrix}}{\det(\mathbf{G}_n)} = 5 \text{ V}$$

$$e_2 = \frac{\begin{vmatrix} 0,7 & 3 \\ -0,2 & 2 \end{vmatrix}}{\det(\mathbf{G}_n)} = 2,5 \text{ V}$$

5 Método da Inspeção

Quando o circuito tiver apenas fontes de corrente independentes, é possível obter a matriz \mathbf{G}_n e o vetor \mathbf{i}_{sn} por inspeção.

Para obter a matriz \mathbf{G}_n :

- ▶ o elemento (k,k) da diagonal principal é dado pela soma das condutâncias pertencentes ao nó k
- ▶ o elemento (k,ℓ) não pertencente à diagonal principal é dado pelo negativo da soma das condutâncias dos ramos que interligam os nós k e ℓ

Para obter o vetor \mathbf{i}_{sn} :


- ▶ o k -ésimo elemento é dado soma das correntes de geradores independentes que pertencem ao nó k
 - + se a corrente entra no nó k
 - se a corrente sai do nó k (contrário de nossa convenção)

6 Análise nodal de circuitos com geradores de tensão

Quando o circuito tiver fontes de tensão independentes, há dois casos a considerar:


- ▶ a fonte de tensão tem um dos terminais no “terra”. Neste caso, não é necessário escrever a 1^a LK para o nó que não está ligado ao terra do circuito já que a tensão deste nó é conhecida.
- ▶ nenhum dos terminais da fonte de tensão está no terra. Neste caso, a corrente da fonte de tensão passa a ser uma incógnita do problema.

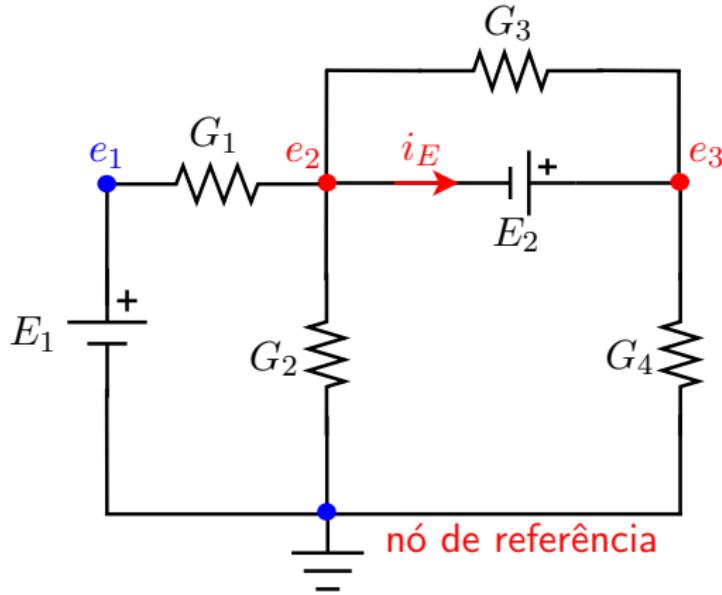6 – Etapa 1 – Identificar as incógnitas do problema



- e_1 não é incógnita, pois $e_1 = E_1$. Não precisamos escrever a 1^a LK para o Nô 1.
- i_E é incógnita. Não há uma lei que permite escrever i_E em função das tensões nodais.
- Incógnitas: e_2 , e_3 e i_E

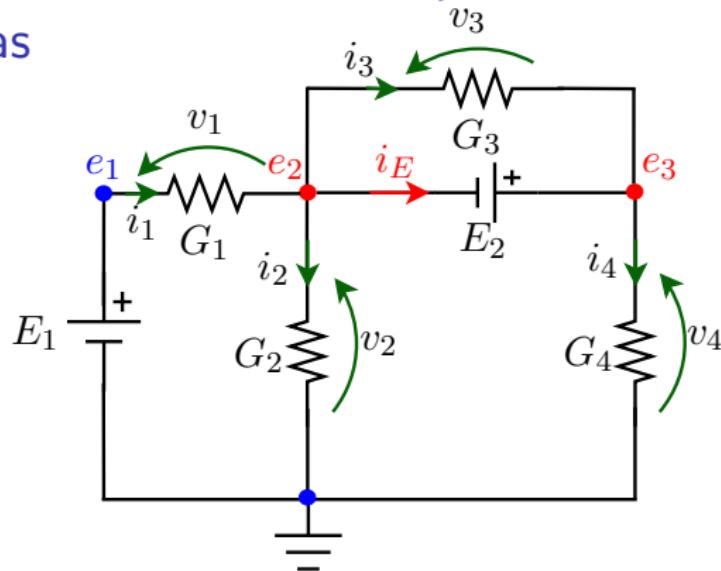6 – Etapa 2 – Escrever a 1^a LK para os nós, cujas tensões são incógnitas



- **Nó 2:** $-i_1 + i_2 + i_3 + i_E = 0$

- Note que:


- $i_1 = G_1 v_1 = G_1(e_1 - e_2) = G_1 E_1 - G_1 e_2$

- $i_2 = G_2 e_2$

- $i_3 = G_3(e_2 - e_3) = G_3 e_2 - G_3 e_3$

$$(G_1 + G_2 + G_3)e_2 - G_3 e_3 + i_E = G_1 E_1$$

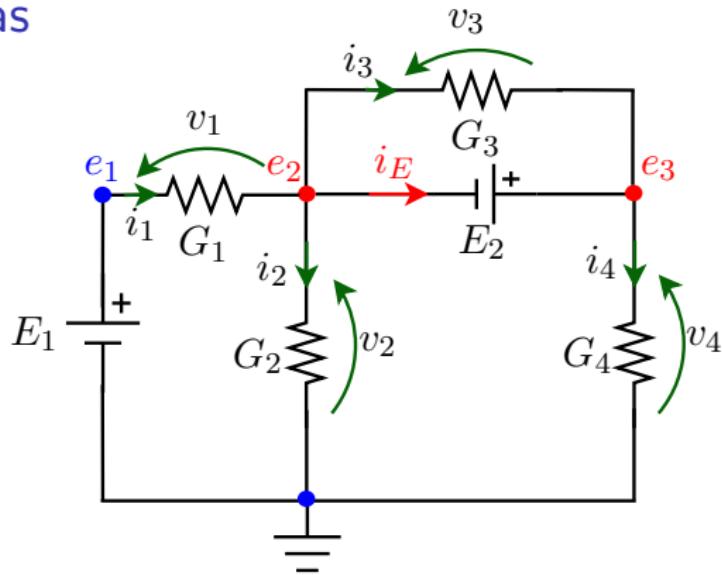
6 – Etapa 2 – Escrever a 1^a LK para os nós, cujas tensões são incógnitas



- **Nó 3:** $-i_3 + i_4 - i_E = 0$
- Note que:
 - $i_3 = G_3(e_2 - e_3) = G_3e_2 - G_3e_3$
 - $i_4 = G_4e_3$

$$-G_3e_2 + (G_3 + G_4)e_3 - i_E = 0$$


6 – Etapa 3 – Equação adicional

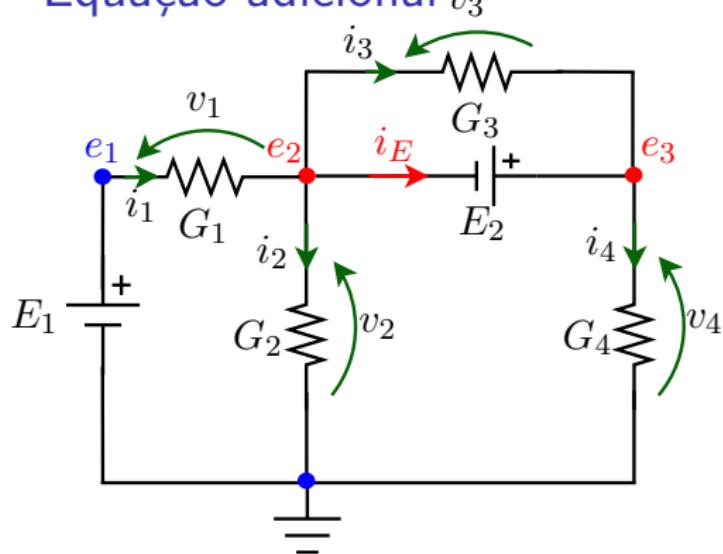

- ▶ Até agora, obtivemos duas equações, mas temos três incógnitas. De onde vem a terceira equação?
- ▶ Note que:
 - ▶ $e_3 - e_2 = E_2$

$$-e_2 + e_3 = E_2$$

6 – Etapa 4 – Equação matricial

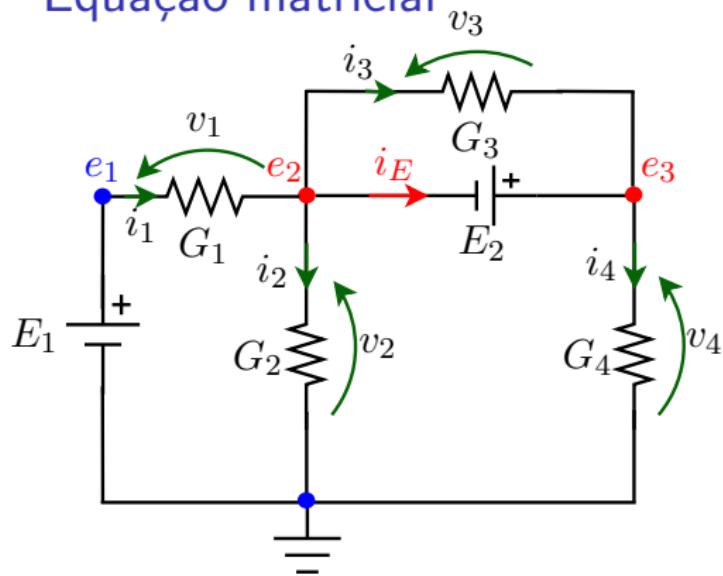


Equação matricial:

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 & 1 \\ -G_3 & G_3 + G_4 & -1 \\ -1 & +1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_2 \\ e_3 \\ i_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1 E_1 \\ 0 \\ E_2 \end{bmatrix}$$

7 Análise Nodal de circuitos com vinculados

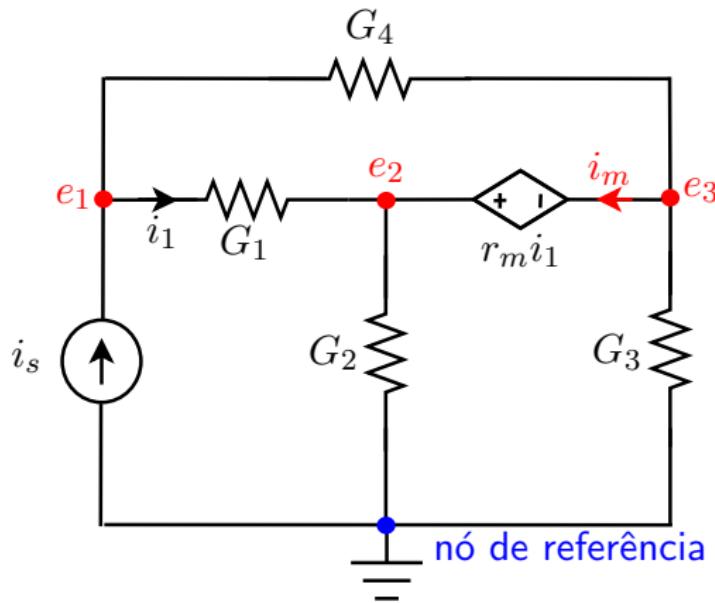
1. Tratar o gerador vinculado como independente
2. Etapas da AN convencional
3. Exprimir a variável de controle em função das tensões nodais
4. Rearranjar e resolver as equações

7 – Etapa 1 – Identificar as incógnitas do problema, tratando o vinculado como independente



- ▶ Incógnitas: e_1 , e_2 , e_3 e i_m
- ▶ Note que i_m é a corrente de um gerador de tensão que não tem nenhum dos terminais no terra. Apesar de ser vinculado, inicialmente vamos tratar esse gerador como independente.

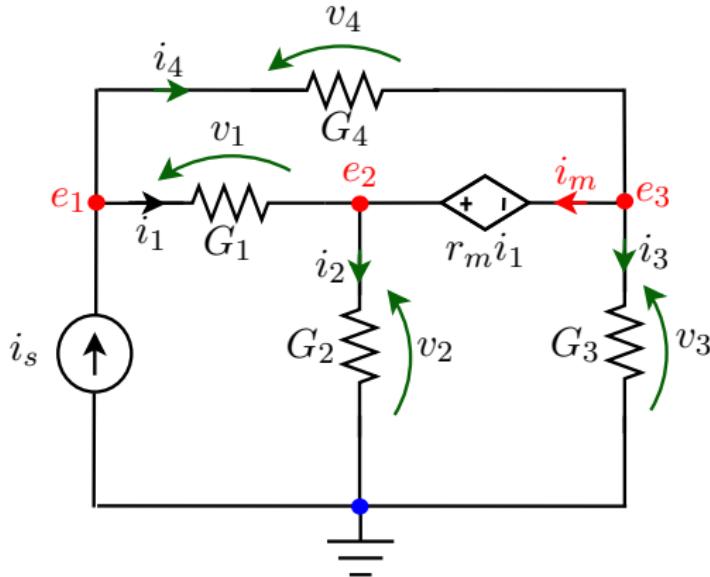7 – Etapa 2 – Escrever as equações da 1^a LK



► **Nó 1:** $+i_1 + i_4 - i_s = 0$


► Note que:

► $i_1 = G_1 v_1 = G_1(e_1 - e_2) = G_1 e_1 - G_1 e_2$

► $i_4 = G_4 v_4 = G_4(e_1 - e_3) = G_4 e_1 - G_4 e_3$

$$(G_1 + G_4)e_1 - G_1 e_2 - G_4 e_3 = i_s$$

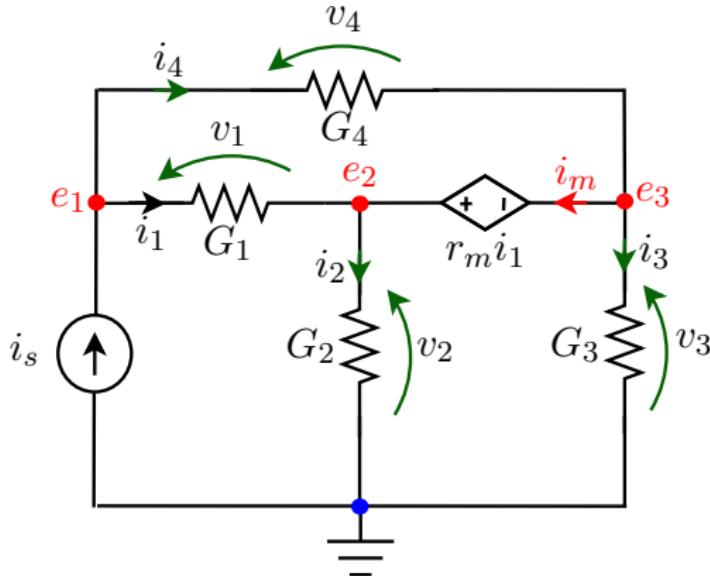
7 – Etapa 2 – Escrever as equações da 1^a LK



- ▶ **Nó 2:** $-i_1 + i_2 - i_m = 0$
- ▶ Note que:
 - ▶ $i_1 = G_1 v_1 = G_1(e_1 - e_2) = G_1 e_1 - G_1 e_2$
 - ▶ $i_2 = G_2 v_2 = G_2 e_2$

$$-G_1 e_1 + (G_1 + G_2) e_2 - i_m = 0$$

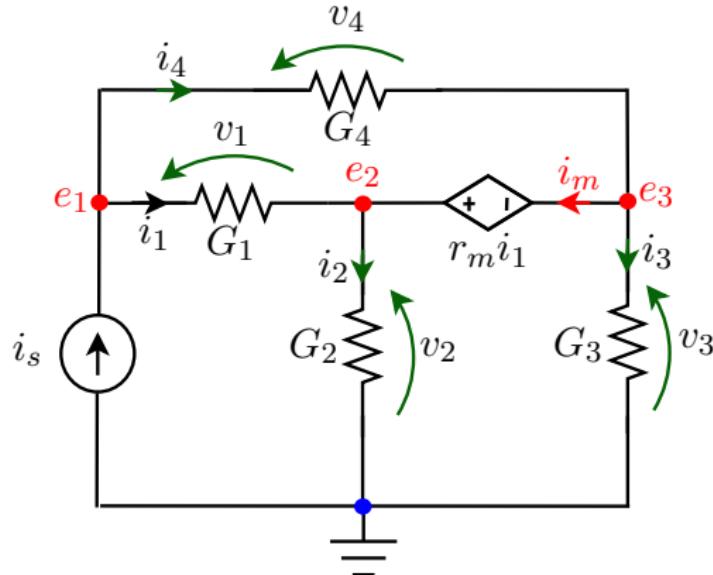
7 – Etapa 2 – Escrever as equações da 1^a LK



- ▶ **Nó 3:** $+i_3 - i_4 + i_m = 0$
- ▶ Note que:
 - ▶ $i_3 = G_3 v_3 = G_3 e_3$
 - ▶ $i_4 = G_4 v_4 = G_4(e_1 - e_3) = G_4 e_1 - G_4 e_3$

$$-G_4 e_1 + (G_3 + G_4) e_3 + i_m = 0$$

7 – Etapa 3 – Equação adicional

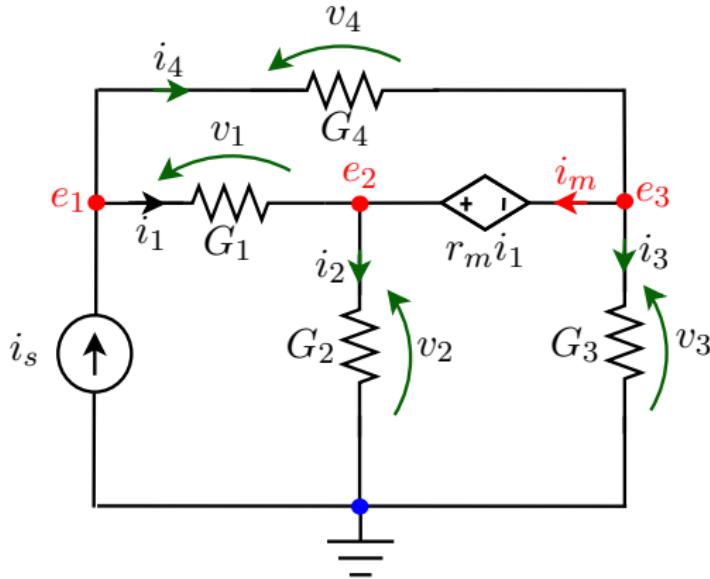

- ▶ Observe que $e_2 - e_3 = r_m i_1$
- ▶ Se o gerador de tensão fosse independente, a análise acabaria aqui.
- ▶ Como se trata de um vinculado: $e_2 - e_3 = r_m G_1 (e_1 - e_2)$

$-r_m G_1 e_1 + (1 + r_m G_1) e_2 - e_3 = 0$

7 – Etapa 4 – Compondo a equação matricial

- Das quatro equações obtidas, chega-se à seguinte equação matricial

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_4 & -G_1 & -G_4 & 0 \\ -G_1 & G_1 + G_2 & 0 & -1 \\ -G_4 & 0 & G_3 + G_4 & +1 \\ -r_m G_1 & 1 + r_m G_1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ i_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_s \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$