




Escola Politécnica
Universidade de São Paulo

PSI.2211
Circuitos Elétricos I
Bloco 8

Potência em RPS: Potências ativa, reativa e complexa
Fator de potência

Prof^a Denise Consonni

POTÊNCIA

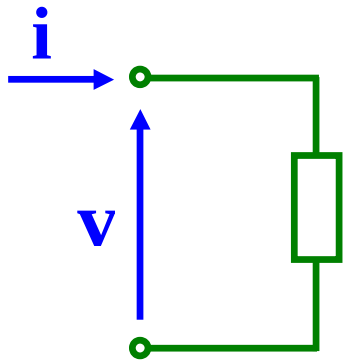

$$p(t) = v(t) i(t) \quad (W)$$

$$w(t) = \int_{t_1}^{t_2} v(t) i(t) dt \quad (J)$$

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$$

RPS $\longrightarrow$ $v(t) = V_m \cos \omega t$

$$i(t) = I_m \cos (\omega t - \varphi)$$

$\varphi > 0$ indutivo

$\varphi < 0$ capacitivo

$$p(t) = \underbrace{\frac{1}{2} V_m I_m \cos \varphi}_{\substack{\text{potência média} \\ P}} + \underbrace{\frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t - \varphi)}_{\substack{\text{potência} \\ \text{flutuante}}}$$

Valores eficazes: V, I

$$P = V I \cos \varphi \quad (W, kW)$$

Valor Eficaz

$$P = R I^2 = R I_{\text{ef}}^2$$

Potência média →

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) R dt$$
$$= \frac{R}{T} \int_0^T i^2(t) dt$$

$$I_{\text{ef}}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt$$

$$I_{\text{ef}} = \left[\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt \right]^{1/2}$$

Para senóide :

$$I_{\text{ef}} = \left[\frac{1}{T} \int_0^T (I_m \cos(\omega t + \theta))^2 dt \right]^{1/2}$$

$$I_{\text{ef}} = I_m / \sqrt{2}$$

VALOR EFICAZ E FASORES

O **valor eficaz** de uma $f(t)$ periódica, com período T , é

$$F_{ef} = \left[\frac{1}{T} \int_T f^2(t) dt \right]^{1/2}$$

Se a $f(t)$ for senoidal,

$$F_{ef} = F_{max} / \sqrt{2}$$

Fasores da função

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \Phi):$$

Podem ser **fasores**

de **valor máximo**: $\hat{V}_m = V_m e^{j\Phi}$

de **valor eficaz**: $\hat{V}_{ef} = (V_m / \sqrt{2}) e^{j\Phi}$


$$\varphi = 0 \rightarrow$$

$$\cos\varphi=1$$

$$P=V.I$$

$$p(t)= V.I + V.I. \cos 2\omega.t$$

R ideal

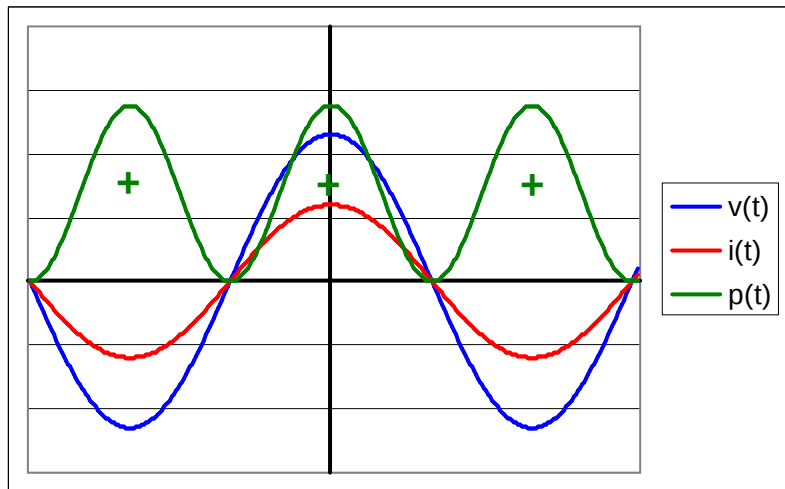


$$\varphi = \pi/2 \rightarrow$$

$$\cos\varphi = 0$$

$$P= 0$$

$$p(t)= V.I. \cos (2\omega.t-\pi/2)$$

L ideal

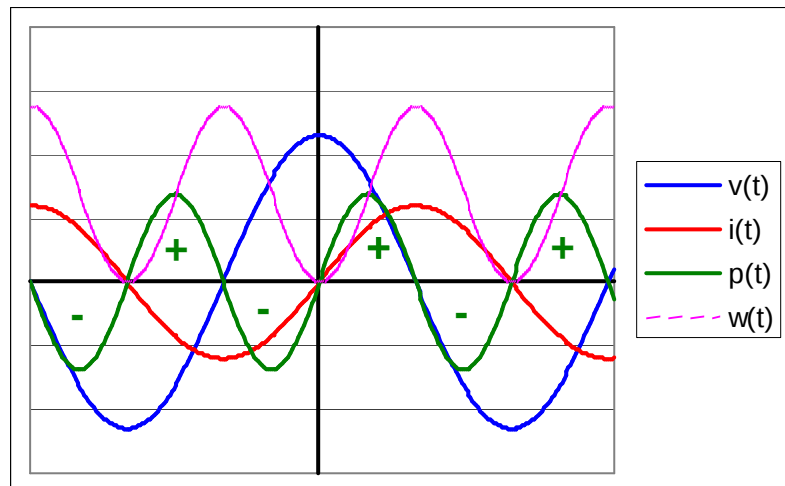


C ideal

$$\varphi = -\pi/2 \rightarrow$$


$$\cos\varphi = 0$$

$$P= 0$$

$$p(t)= V.I. \cos (2\omega.t+\pi/2)$$

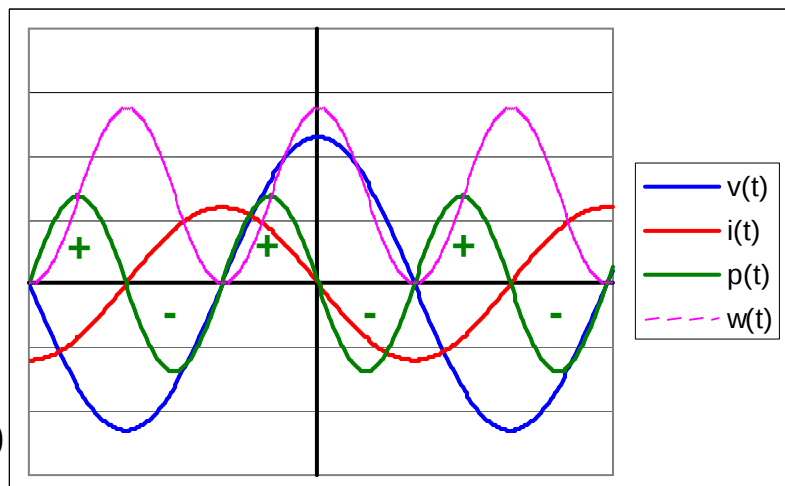

Potência em RPS - I

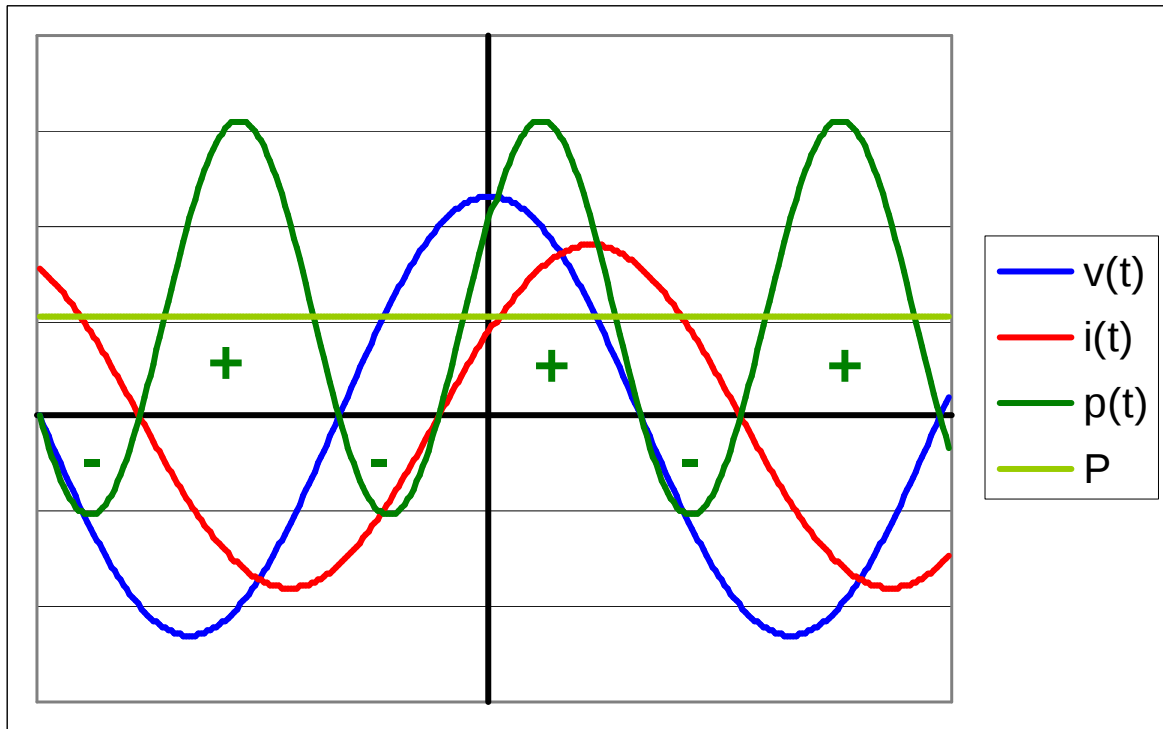

Carga Genérica

$$p(t) = VI \cos \varphi + VI \cos (2\omega t - \varphi)$$


$$-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$$

$$P = VI \cos \varphi > 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{potência ativa ou} \\ \text{potência real} \end{array} \right.$$

EXEMPLO

Amplitude = 200 V

Frequência = 60 Hz

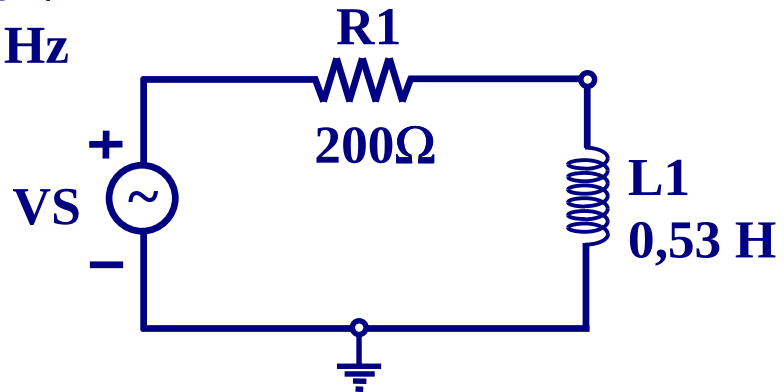

$$V_{\text{ef}} = 200 / \sqrt{2}$$

$$I_{\text{ef}} = 0,5$$


$$Z = 200 + j 200 \Omega$$

$$P = VI \cos\varphi = 50\text{ W}$$

$$VI \cos\varphi - VI < p(t) < VI \cos\varphi + VI$$

$$- 20,71\text{ W} < p(t) < 120,71\text{ W}$$


EXEMPLO

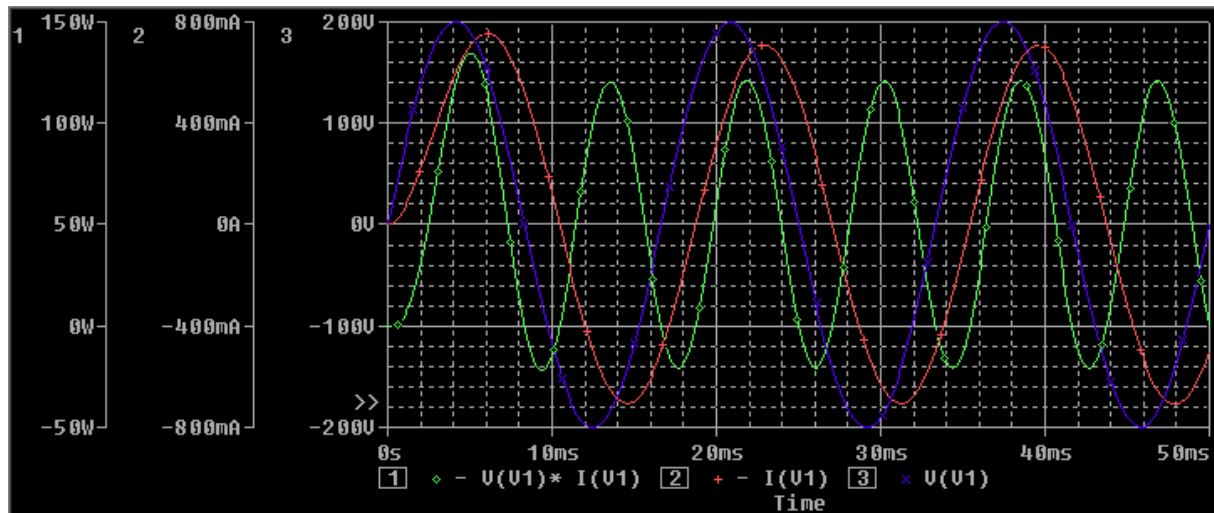

x $v(t)$

+ $i(t)$

◇ $p(t)$

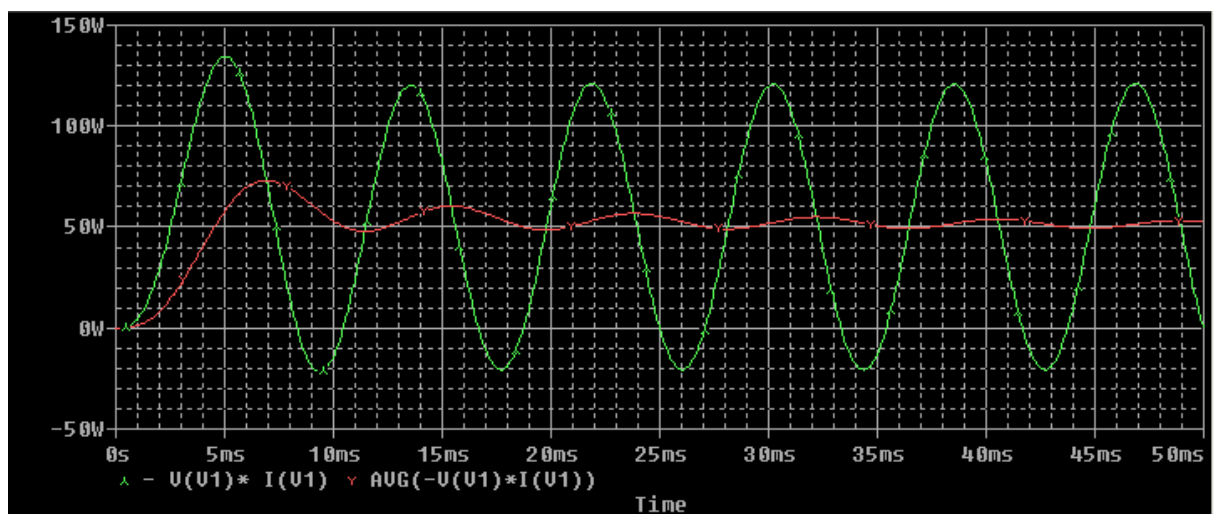

$$- 20,71 \text{ W} < p(t) < 120,71 \text{ W}$$

$$P = \frac{1}{t} \int_0^t p(\tau) d\tau = \text{AVG} (v(t) * i(t)) = 50 \text{ W}$$


Potência aparente

$$P_{ap} = VI \quad (VA, kVA)$$

Fator de Potência :

– Caso geral : $f. p. = \frac{P}{VI} = \frac{P}{P_{ap}}$

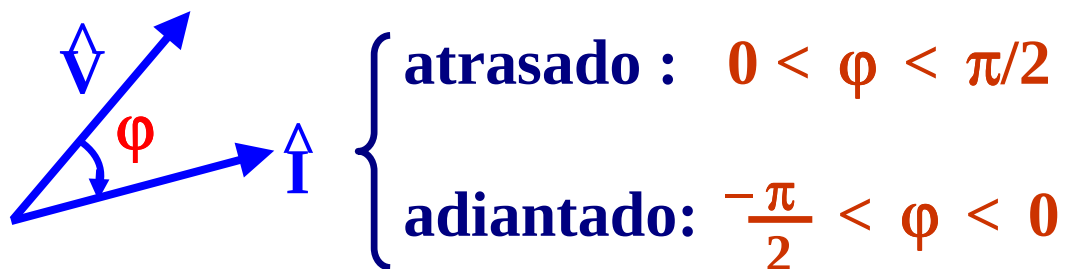– RPS : $f. p. = \cos\varphi = \frac{P}{VI}$




Carga resistiva $\rightarrow$ $f.p. = 1$

Carga puramente reativa $\rightarrow$ $f.p. = 0$

Bipolo receptor $\rightarrow$ $0 \leq f.p. \leq 1$

Potência em RPS - II

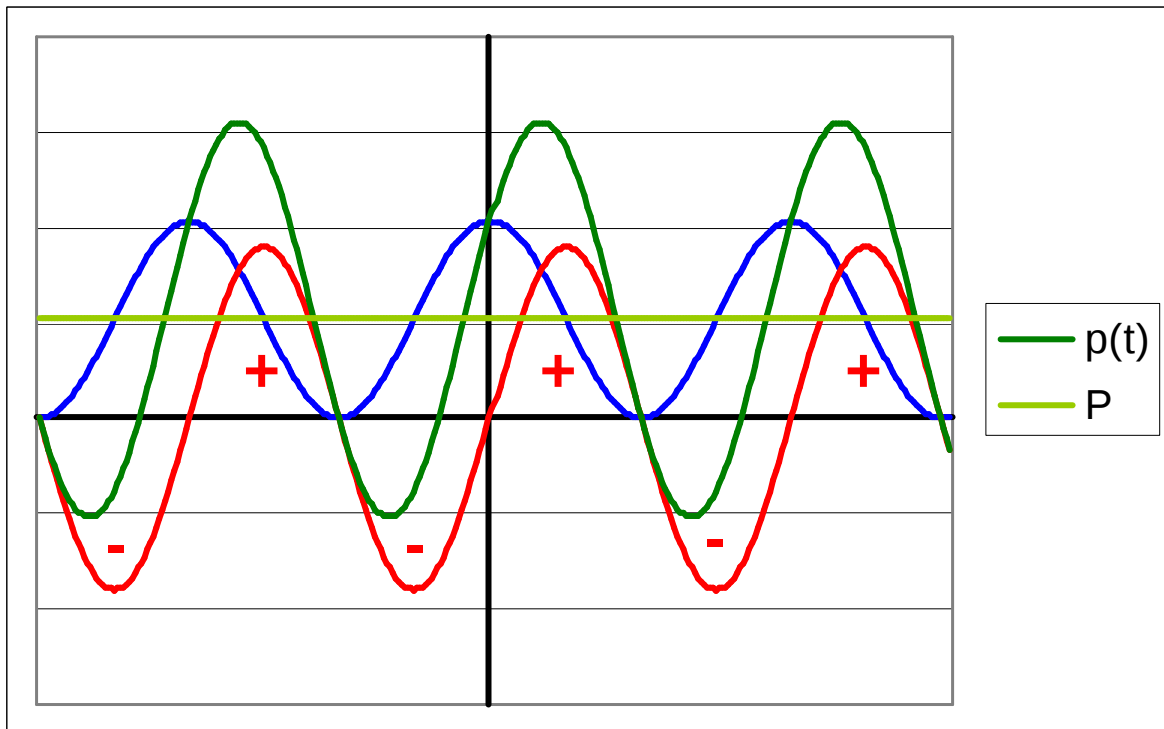

$p(t)$

$V I \cos \varphi (1 + \cos 2\omega t)$

$V I \sin \varphi \sin 2\omega t$

$$p(t) = V I \cos \varphi (1 + \cos 2\omega t) + V I \sin \varphi \sin 2\omega t$$

Potência Reativa

$$Q \triangleq VI \sin \varphi \quad (\text{VAr} , \text{kVAr})$$

$$Q > 0 \rightarrow \text{indutivo}$$


$$Q < 0 \rightarrow \text{capacitivo}$$

$$P_{ap} = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Convenção do receptor

	X	φ	Q	I
Bip. Indutivo	> 0	> 0	> 0	atras.
Bip. Capacitivo	< 0	< 0	< 0	adiant.

Teorema da Conservação das Potências

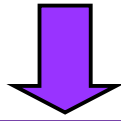


- Rede passiva linear
- Geradores sincronizados
- RPS
- Relações $\hat{V}_k$ e $\hat{J}_k \rightarrow$ convenção do receptor



• Soma complexa P_{ap} nos bipolos = soma complexa P_{ap} fornecidas pelos geradores

• Soma P recebidas pelos bipolos = soma P fornecidas pelos geradores



• Soma algébrica Q nos bipolos = soma algébrica Q fornecidas pelos geradores



Bipolo em Convenção de Receptor

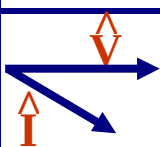Recebe Potência	ϕ	$\cos\phi$	P	Q	I	
Indutivo		> 0	> 0	> 0	atras.	
Capacitivo		> 0	> 0	< 0	adiant.	

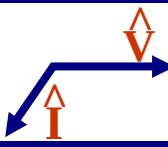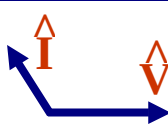
Fornece Potência	ϕ	$\cos\phi$	P	Q	I	
Indutivo		< 0	< 0	> 0	atras.	
Capacitivo		< 0	< 0	< 0	adiant.	

Bipolo em Convenção de Gerador

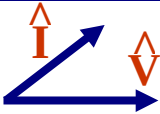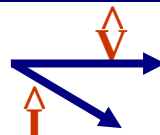Fornecer Potência	ϕ	$\cos\phi$	P	Q	I	
Indutivo		> 0	> 0	< 0	adiant.	
Capacitivo		> 0	> 0	> 0	atras.	

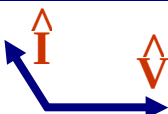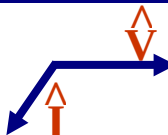Recebe Potência	ϕ	$\cos\phi$	P	Q	I	
Indutivo		< 0	< 0	< 0	adiant.	
Capacitivo		< 0	< 0	> 0	atras.	


Triângulo de Potência

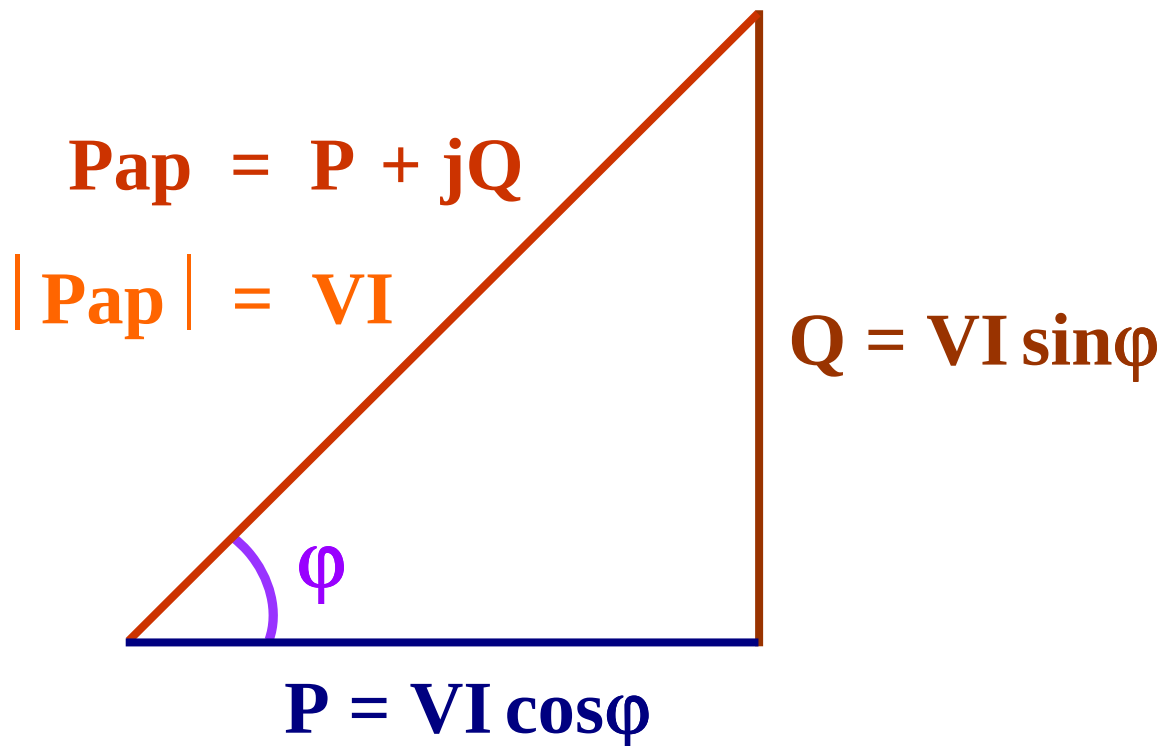

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{Q}{P}$$

$P_{ap} \rightarrow$ Potência Aparente Complexa

Potência e Fasores

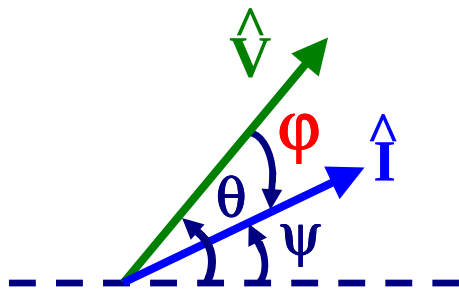

$$\hat{V} = V e^{j\theta}$$

$$\hat{I} = I e^{j\psi}$$

$$\varphi = \theta - \psi$$

$$\hat{V} \cdot \hat{I}^* = VI e^{j(\theta - \psi)}$$

$$= VI \cos \varphi + j VI \sin \varphi$$

ou seja :

$$\boxed{\hat{V} \cdot \hat{I}^*} = P + jQ = VI e^{j\varphi}$$

Potência aparente complexa $\rightarrow P_{ap}$

$P \rightarrow$ potência ativa


$Q \rightarrow$ potência reativa

$$|P_{ap}| = \sqrt{P^2 + Q^2}$$


$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{Q}{P}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{|P_{ap}|} = \text{f.p.}$$

Circuito de Distribuição Monofásico

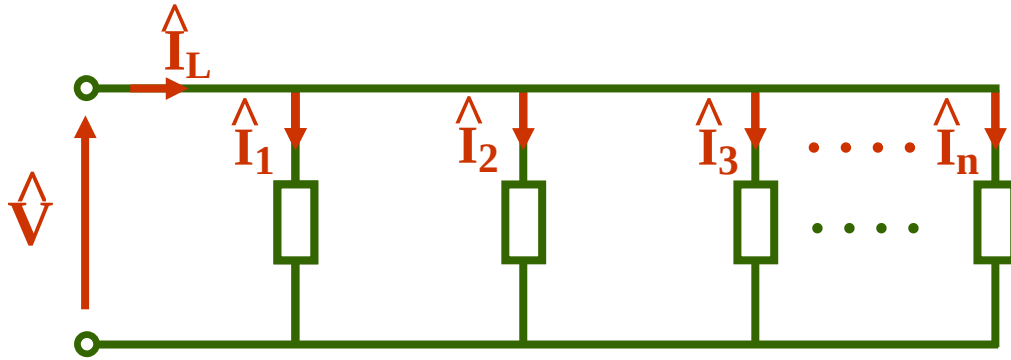


Corrente de linha

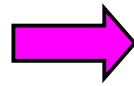

$$\hat{\mathbf{I}}_L = \sum_{k=1}^n \hat{\mathbf{I}}_k$$

Potência aparente :
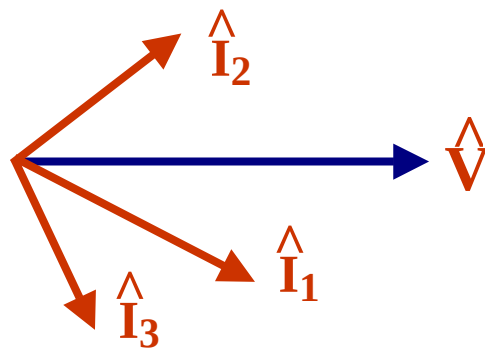
$$\mathbf{Pap} = \hat{\mathbf{V}} \cdot \hat{\mathbf{I}}_L^* = \sum_{k=1}^n \hat{\mathbf{V}} \cdot \hat{\mathbf{I}}_k^* = \sum_{k=1}^n \mathbf{Pap}_k$$




$$\mathbf{Pap} = \sum_{k=1}^n \mathbf{P}_k + j \sum_{k=1}^n \mathbf{Q}_k$$

$$|\hat{\mathbf{I}}_L| = \frac{|\mathbf{Pap}|}{|\hat{\mathbf{V}}|}$$

$$\cos \varphi_L = \frac{\sum \mathbf{P}_k}{|\mathbf{Pap}|}$$

Corrente Complexa

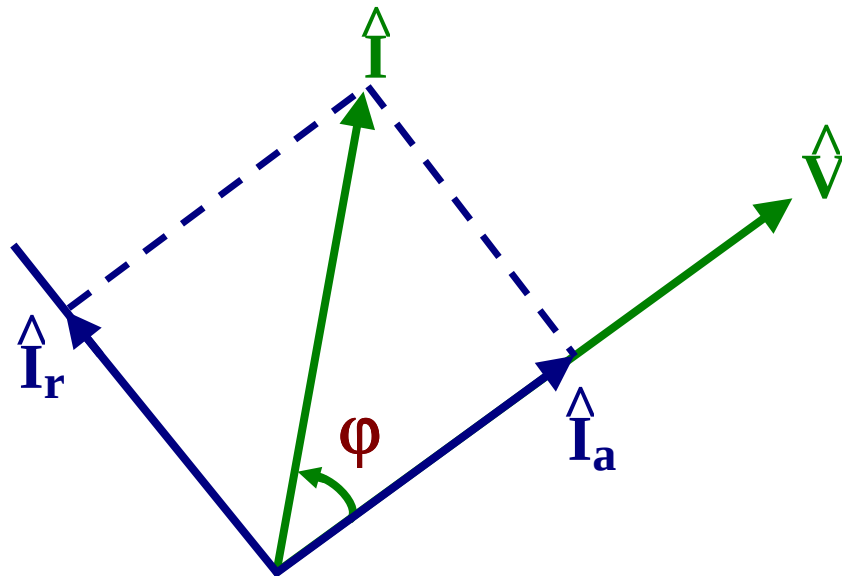

$$P_{ap} = \underbrace{VI \cos\varphi}_{VI_a} + j \underbrace{VI \sin\varphi}_{VI_r}$$

VI_a



P

**Potência
“ real ”**

VI_r





Q

**Potência em
quadratura**

Monofásico a 3 fios

(110 / 220 V)

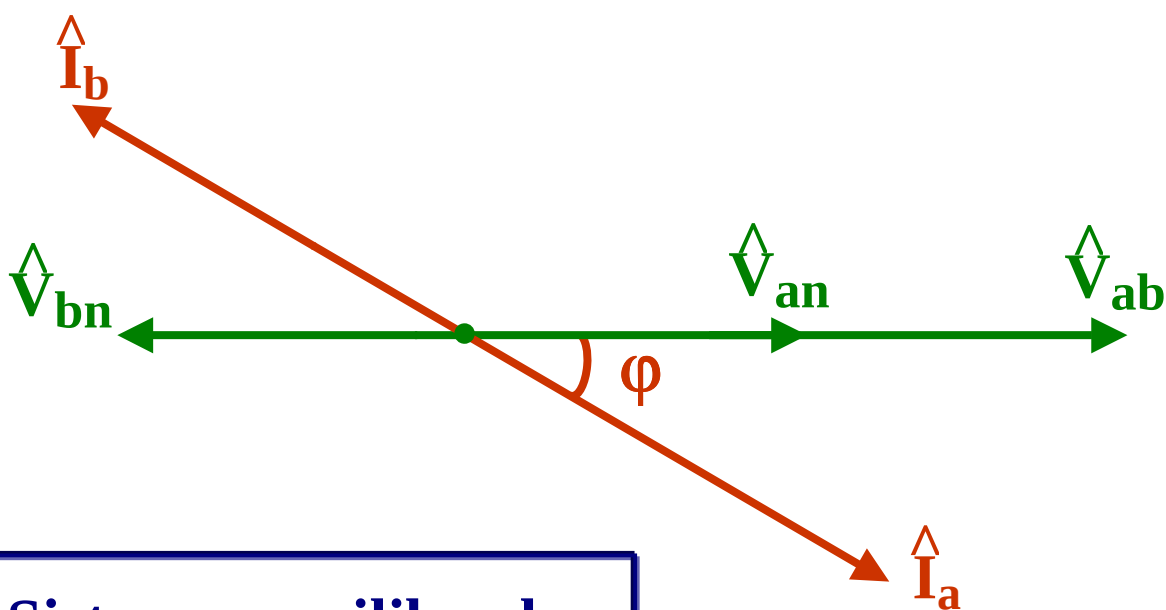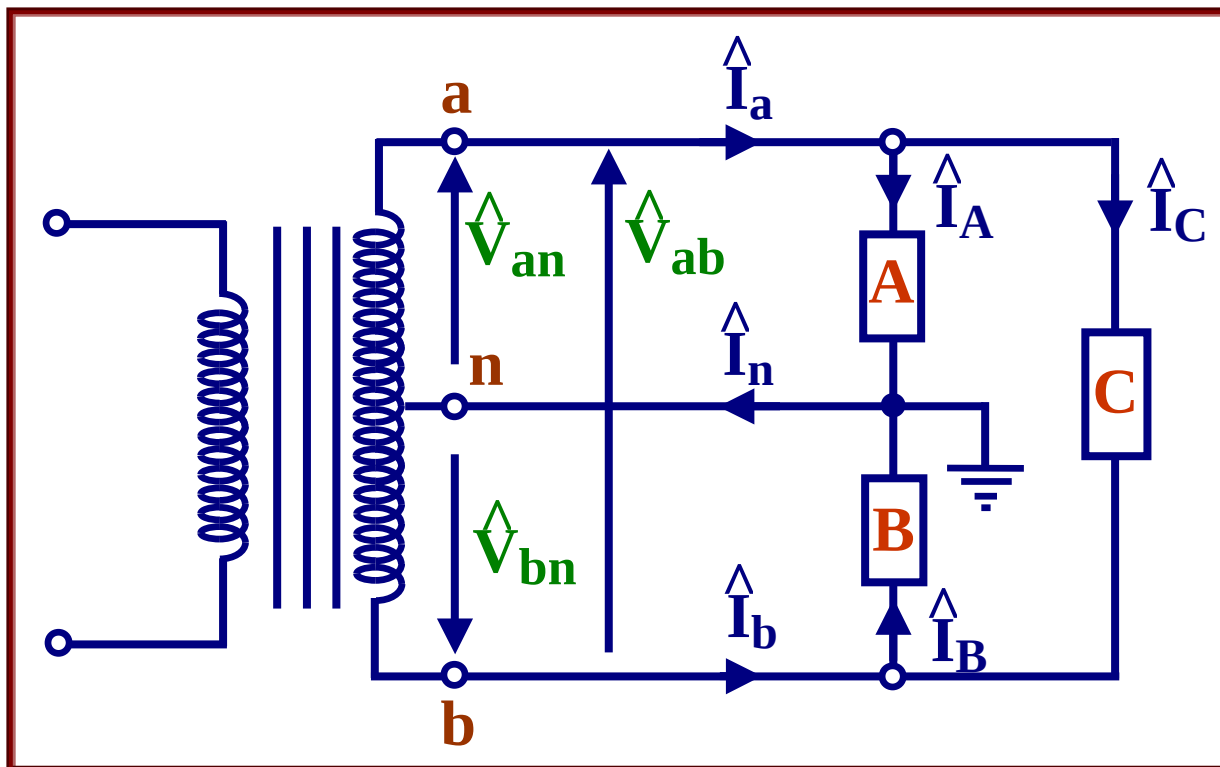

Sistema equilibrado :

$$\hat{I}_n = 0$$

Cálculo da Potência Ativa no caso não - senoidal

$$v(t) = V_0 + \sum_{k=1}^N \sqrt{2} V_k \cos(k \omega_0 t + \theta_k)$$

$$i(t) = I_0 + \sum_{k=1}^N \sqrt{2} I_k \cos(k \omega_0 t + \psi_k)$$


$$P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} v(t) i(t) dt$$

$$P = P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_N$$

$$P = V_0 I_0 + \sum_{k=1}^N V_k I_k \cos \varphi_k$$



$$\varphi_k = \theta_k - \psi_k$$

Correção de Fator de Potência

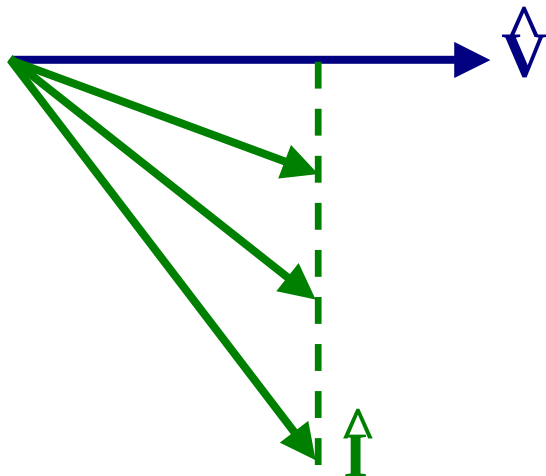

f.p. deve ser
> 0,92 atrasado

Manter P

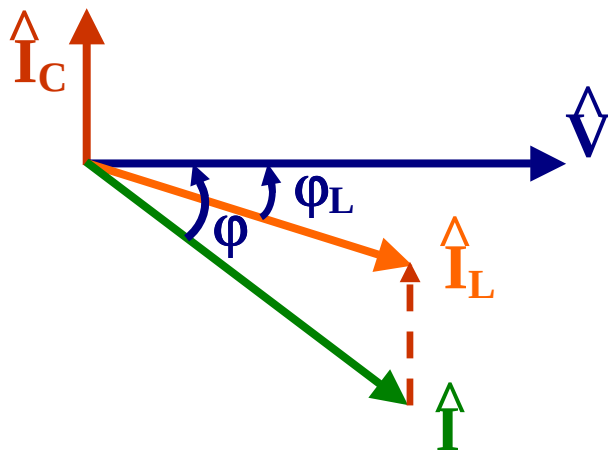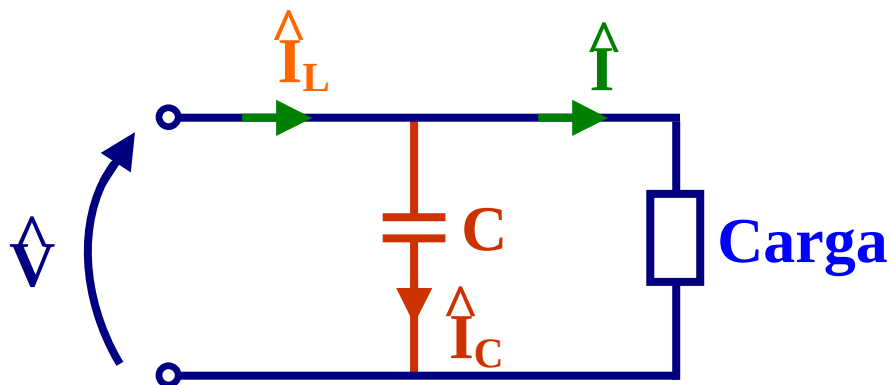

$$P_{ap} = P + jQ + jQ_C$$

$$C = \frac{P (\operatorname{tg} \varphi - \operatorname{tg} \varphi_L)}{\omega V^2}$$

Fator de Potência e Energia

Energia Ativa : $E_a = \int_{\Delta t} P dt$

Energia reativa : $E_r = \int_{\Delta t} Q dt$

$\Delta t = 1 \text{ hora, p. ex.}$

Fator de Potência Médio em Δt :

$$\text{F.P.} = \frac{E_A}{\sqrt{E_A^2 + E_R^2}}$$

Correção do F.P. em Δt :

$$\begin{aligned} \text{Pap cap} &= \hat{V} \cdot \hat{I}^* = \hat{V} (\hat{V} \cdot j\omega C)^* \\ &= |\hat{V}|^2 \cdot (-j\omega C) \end{aligned}$$

$$Q \text{ cap} = -\omega C V^2$$

Energia Reativa no Capacitor em Δt :

$$E \text{ cap} = -\omega C V^2 \cdot \Delta t$$

Potência & $\begin{cases} \text{Impedância} \\ \text{Admitância} \end{cases}$


→ Generalização da Lei de Joule

$$Z(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$$

$$P_{ap} = \underbrace{R(\omega)|\hat{I}|^2}_P + j \underbrace{X(\omega)|\hat{I}|^2}_Q$$

$$Y(j\omega) = G(\omega) + jB(\omega)$$

$$P_{ap} = \underbrace{G(\omega)|\hat{V}|^2}_P + j \underbrace{(-B(\omega))|\hat{V}|^2}_Q$$

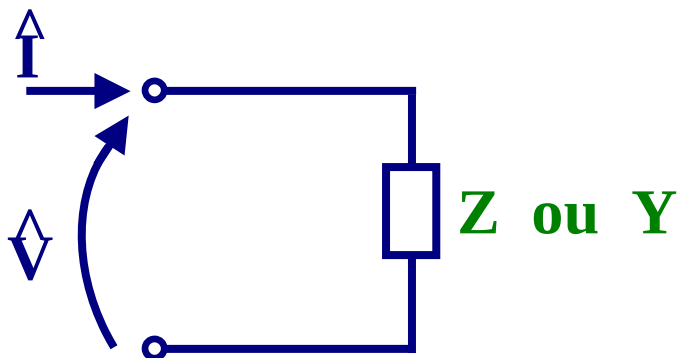


$$P_{ap} = \hat{V} \cdot \hat{I}^*$$

$$\hat{V} = Z \hat{I}$$

$$\hat{I} = Y \hat{V}$$

Exemplo

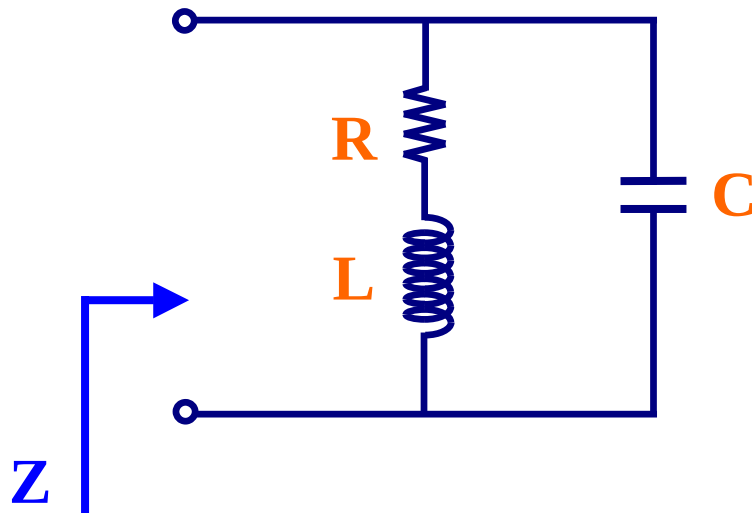

$$X_L = \omega L$$


$$X_C = \frac{-1}{\omega C}$$

$$Z = \frac{(R + j X_L)(j X_C)}{R + j (X_L + X_C)}$$

$$Z = \underbrace{\frac{R X_C^2}{R^2 + (X_L + X_C)^2}}_{R(\omega)} + j \underbrace{\frac{X_C [R^2 + X_L (X_L + X_C)]}{R^2 + (X_L + X_C)^2}}_{X(\omega)}$$

$$Y = \frac{1}{Z} = \underbrace{\frac{R X_C^2}{X_C^2 (R^2 + X_L^2)}}_{G(\omega)} - j \underbrace{\frac{X_C [R^2 + X_L (X_L + X_C)]}{X_C^2 (R^2 + X_L^2)}}_{B(\omega)}$$

Transferência de Potência em RPS

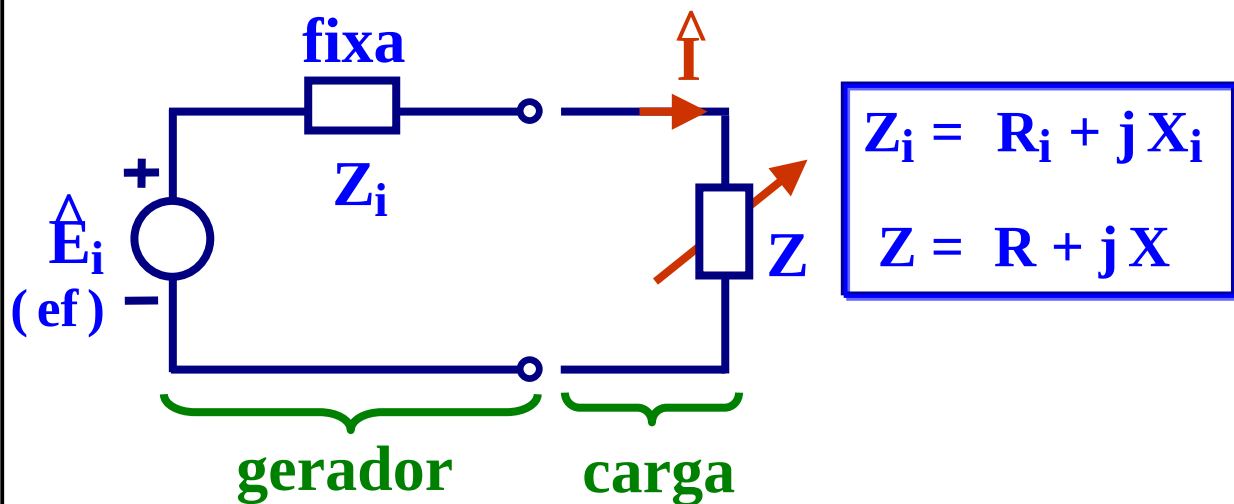

Potência ativa : $P = R |\hat{I}|^2$

$$P = \frac{R}{(R + R_i)^2 + (X + X_i)^2} |E_i|^2$$

Condição de máximo :

$$P_{\text{máx}} = \frac{|E_i|^2}{4R} \quad \text{para}$$

$$\eta = 50 \%$$

$$Z = Z_i^*$$

Casamento de Impedâncias !

Exemplo : com Transformador Ideal


tal que

$$\begin{cases} R = R_i \\ X = -X_i \end{cases}$$

Transferência de Potência em RPS

$$\frac{P}{P_{\text{máx}}} = \frac{4R / R_i}{(1 + R/R_i)^2 + (X + X_i)^2 / R_i^2}$$
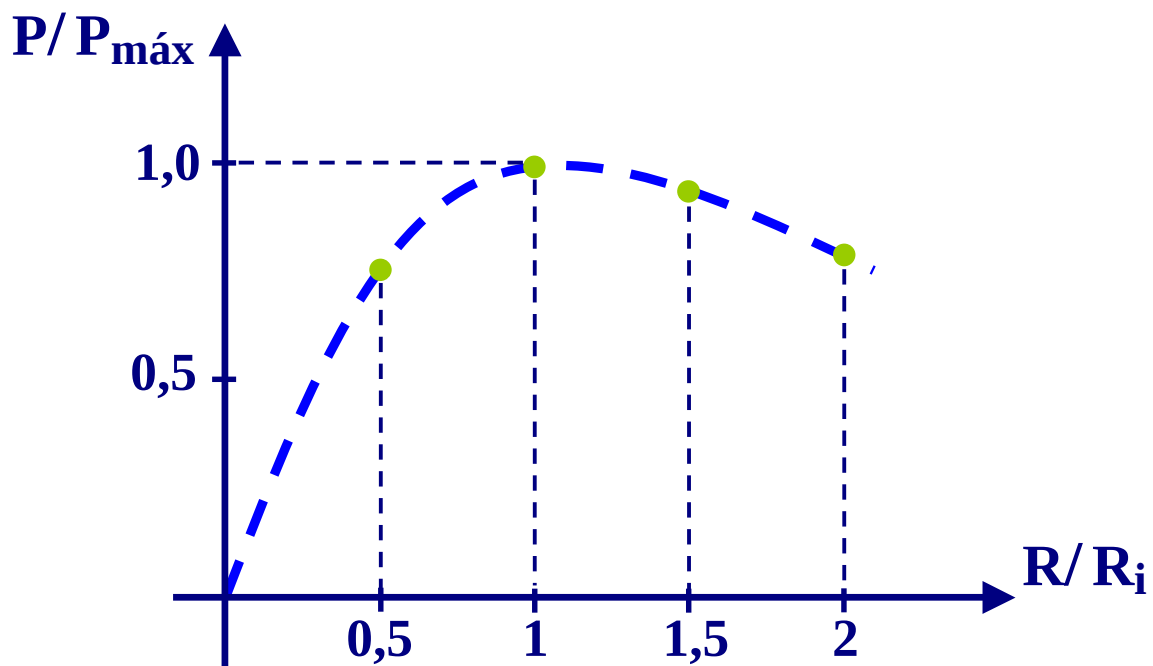
$$\frac{P}{P_{\text{máx}}} = 4 \frac{R}{R_i} \frac{1}{(1 + R/R_i)^2}$$



Condições: $\left\{ \begin{array}{l} (X + X_i)^2 / R_i^2 \ll 1 \\ R \approx R_i \end{array} \right.$