

**PSI3321 – ELETRÔNICA I**  
**GABARITO – 2<sup>a</sup> LISTA ADICIONAL DE EXERCÍCIOS – PARTE II**

1) Dado um transistor PNP operando no modo ativo (junção BE diretamente polarizada e junção CB reversamente polarizada) onde estão indicados as regiões de depleção e o perfil de excesso de portadores na base com distribuição linear devido ao fato da base ser muito extreita. Sabendo-se que  $q.D_n = 5 \times 10^{-18} \text{ A.cm}^2$ ,  $q.D_p = 2,5 \times 10^{-18} \text{ A.cm}^2$  e  $A$  (área da junção) =  $2 \times 10^{-5} \text{ cm}^2$ ,  $\epsilon_s = 10^{-12} \text{ F/cm}$  (produto da permissividade relativa pela permissividade do vácuo),  $\tau_T = 10\mu\text{s}$  (tempo médio de trânsito), pede-se:

a) Determine a corrente de difusão na base do transistor PNP supondo desprezível a recombinação de portadores.

$$I_p = -qD_p \cdot A \cdot \frac{\partial p}{\partial x} = 2,5 \times 10^{-18} \cdot 2 \times 10^{-5} \cdot \frac{10^{15}}{10^{-4}} = 0,5 \text{ mA}$$

$I_p = 0,5 \text{ mA}$

b) Sabendo-se que a corrente de base é de  $5\mu\text{A}$ , determine as correntes de coletor e emissor. Qual o valor do Ganho de corrente?

$$I_B = 5\mu\text{A} \cong I_n \quad (\text{Desprezando-se recombinação na base})$$


$$I_C \cong I_p = 0,5 \text{ mA}$$

$$I_E = I_C + I_B = 0,5 \text{ mA} + 0,005 \text{ mA} = 0,505 \text{ mA}$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{5 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-6}} = 100$$

$I_C = 0,5 \text{ mA}$   
 $I_E = 0,505 \text{ mA}$   
 $\beta = 100$

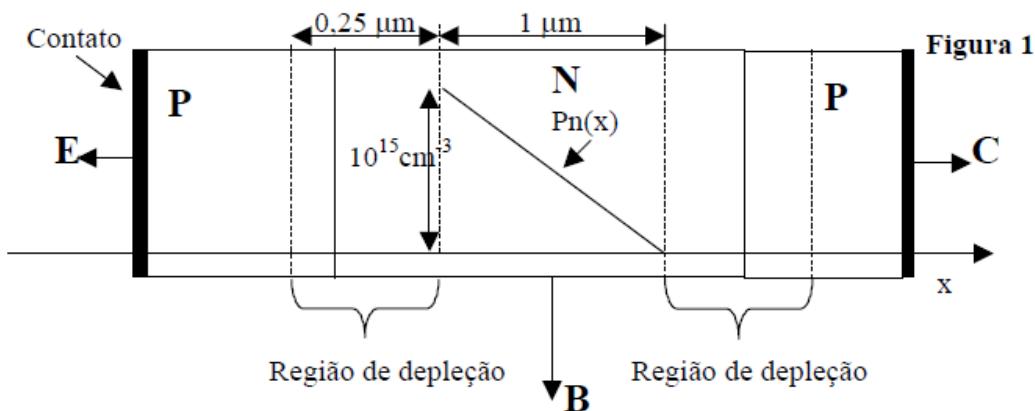c) Determine as capacitâncias de difusão e depleção da junção base-emissor sendo dado a largura da região de depleção na figura abaixo:




$$C_{depleção} = \frac{\varepsilon_s A}{W} = \frac{\varepsilon_0 A}{W} = \frac{10^{-12} \cdot 2 \times 10^{-5}}{0,25 \times 10^{-4}} = 0,8 \text{ pF}$$

$$C_{difusão} = \frac{\tau_T}{V_T} x I_D = \frac{10 \times 10^{-6}}{25 \times 10^{-3}} x 0,5 \times 10^{-3} = 0,2 \mu\text{F}$$

$$C_{depleção} = 0,8 \text{ pF}$$


$$C_{difusão} = 0,2 \mu\text{F}$$

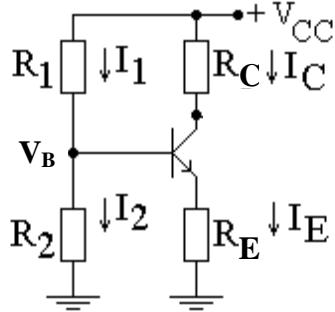2) No circuito da figura abaixo, o transistor está polarizado no modo ativo.




Sabendo-se que  $V_{CC} = +11,2 \text{ V}$ ,  $V_{BE} = 0,78 \text{ V}$ ,  $R_1 = 280 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 280 \text{ k}\Omega$ ,  $I_C = 2,00 \text{ mA}$ ,  $I_E = 2,02 \text{ mA}$ ,  $R_C = 1,98 \text{ k}\Omega$  e utilizando duas casas decimais no cálculo de todas as variáveis, pede-se:

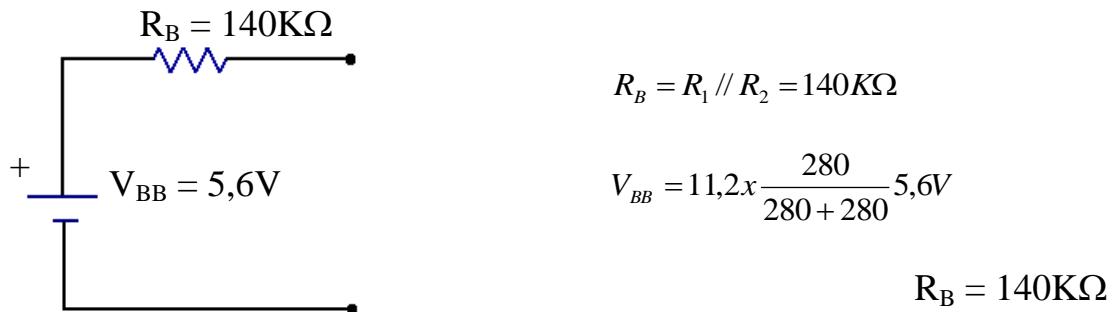a) Determine o circuito equivalente de Thevenin visto da base do transistor.



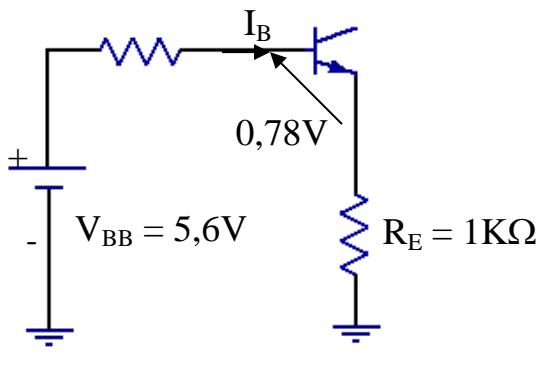b) Determine o valor da resistência  $R_E$  e a tensão  $V_{CE}$ .



Na malha de base temos:

$$I_B = (2,02 - 2) \text{ mA} = 0,02 \text{ mA}$$

$$V_{RE} = 5,6 - 140 \text{ k}\Omega \times 0,02 \text{ mA} - 0,78 = 2,02 \text{ V}$$

$$R_E = \frac{V_{RE}}{I_E} = 1 \text{ k}\Omega$$

Na malha de coletor:

$$V_{CE} = V_{CC} - R_E I_E - R_C I_C = 11,2 - 1K \times 2,02m - 0,99K \times 2m = 5,22V$$

$R_E = 1K\Omega$
$V_{CE} = 5,22V$

c) Determine o potencial  $V_B$  e as correntes  $I_1$  e  $I_2$  conforme indicado na figura.


$$V_B = V_{BE} + V_{RE} = V_{BB} - R_B I_B = 0,78 + 2,02 = 2,8V$$

$$I_2 = \frac{V_B}{R_2} = \frac{2,8}{280K} = 0,01mA$$

$$I_1 = I_2 + I_B = (0,02 + 0,01)mA = 0,03mA$$

$V_B = 2,8V$
$I_1 = 0,01mA$
$I_2 = 0,03mA$

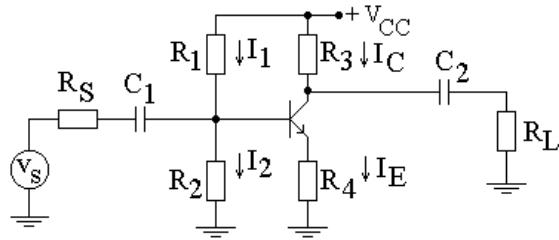3) Para o circuito da figura abaixo, com o transistor polarizado no modo ativo, pede-se:



Sabendo-se que  $R_1//R_2 = 20 k\Omega$ ,  $V_{R_4} = V_{CC}/3$ ,  $I_E = 2mA$ ,  $V_{CC} = + 12 V$ ,  $V_{BE} = 0,7$  e  $\beta = 100$ , pede-se:

(a) Determinar  $R_4$ .

$$V_{R4} = V_{cc} / 3 = 4V$$

$$R_4 = \frac{V_{R4}}{I_E} = \frac{4}{2} = 2k\Omega$$


(b) Determinar  $R_3$  para que a tensão  $V_{CE}$  quiescente seja igual a 5 V.

$$V_{R3} = V_{cc} - V_{CE} - V_{R4} = 12 - 5 - 4 = 3V$$

$$I_C = \alpha I_E = \frac{\beta}{\beta+1} I_E = 1,98mA$$

$$R_3 = \frac{V_{R3}}{I_C} = \frac{3}{1,98 \cdot 10^{-3}} = 1,515k\Omega$$

(c) Determinar  $R_1$  e  $R_2$ .

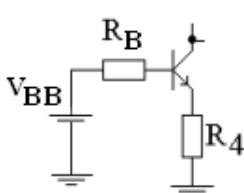

$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC} \quad R_B = R_1 // R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{BB} = R_4 I_E + R_B \cdot \frac{I_E}{\beta+1} + V_{BE} = 4 + 20k \cdot 2 \cdot 10^{-3} / (101) + 0,7 = 5,096V$$

Obtenção de  $R_1$  e  $R_2$ :

$$\left\{ \begin{array}{l} 1) \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 20k\Omega \\ 2) \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC} = 5,096 \end{array} \right. \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} (1)/(2): \frac{R_1}{12} = \frac{20k}{5,096} \Rightarrow R_1 = 47,1k\Omega \\ 5,096 \cdot R_1 = 6,904 R_2 \Rightarrow R_2 = 34,8k\Omega \end{array} \right.$$

(d) Qual a função dos capacitores  $C_1$  e  $C_2$ ? Explique.

Sob o ponto de vista de polarização,  $C_1$  e  $C_2$  comportam-se como abertos.

Sob o ponto de vista de sinal,  $C_1$  e  $C_2$  comportam-se como curtos desde que seus valores sejam suficientemente altos ( $C_1, C_2 \Rightarrow \infty; \frac{1}{j\omega C_1}, \frac{1}{j\omega C_2} \Rightarrow 0$ )

(e) Qual a função do resistor  $R_4$ ? Qual o novo valor de  $I_E$  no caso do  $\beta$  variar de 100 para 150 devido a um incremento da temperatura? Explique adequadamente adotando os valores de  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  e  $R_4$  obtidos anteriormente.

$R_4$  serve para estabilizar a corrente de emissor quando  $\beta$  e  $V_{BE}$  variam com a temperatura.


$$V_{BB} = R_4 I_E + R_B \cdot \frac{I_E}{\beta + 1} + V_{BE}$$

Isolando  $I_E$ :


$$I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_4 + \frac{R_B}{\beta + 1}} = \frac{5,096 - 0,7}{2k + \frac{20k}{151}} = 2,062mA$$

Ou seja,  $I_E$  varia de apenas 3% quando “ $\beta$ ” muda de 100 para 150.

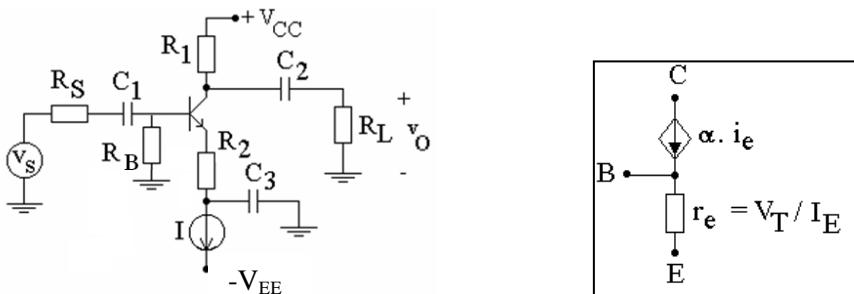4) Para o circuito amplificador da figura abaixo, com  $C_1 = C_2 = C_3 = \infty$ ,  $\beta = 100$ ,  $R_S = 100 k\Omega$ ,  $R_1 = 10 k\Omega$ ,  $R_2 = 1 k\Omega$ ,  $R_L = 10 k\Omega$ ,  $R_B = \infty$  e  $I = 1 mA$ , pede-se:



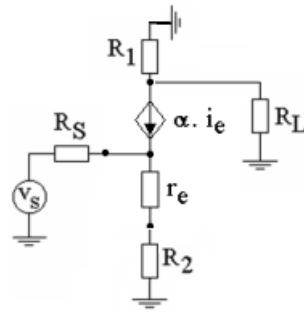(a) Desenhar o circuito para análise de pequenos sinais, considerando o modelo fornecido.



(b) Calcular o valor da tensão pico a pico na saída,  $v_o$ , para uma tensão de entrada  $v_s = 2 \cdot \sin \omega t$  (mV).

$$\left. \begin{aligned} i_e &= \frac{v_b}{r_e + R_2} \\ i_e &= (\beta + 1)i_b \\ R_i &= \frac{v_b}{i_b} = (\beta + 1)(r_e + R_2) \end{aligned} \right\}$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{25mV}{1mA} = 25\Omega \quad R_i = 101 \cdot (25 + 1000) = 103,525k\Omega$$

$$v_b = \frac{R_i}{R_s + R_i} v_s = \frac{103,525k}{100k + 103,525k} v_s = 0,50866 v_s$$

$$v_o = -\alpha i_e \cdot (R_L // R_1) = -\frac{\alpha \cdot v_b}{r_e + R_2} \cdot (R_L // R_1)$$

Substituindo a expressão de  $v_b$  em  $v_o$ :

$$A_V = \frac{v_o}{v_s} = 0,50866 \cdot \left( -\alpha \cdot \frac{R_L // R_1}{r_e + R_2} \right) = -0,50866 \cdot \left( \frac{\beta}{\beta + 1} \right) \cdot \frac{5k}{1,025k} \quad \therefore A_V = -2,46$$


Para um valor de 4mV pico-a-píco na entrada, temos na saída uma tensão pico-a-píco de 9,83mV.

(c) Determine as resistências de entrada e saída deste circuito amplificador.

$$\left. \begin{aligned} R_i &= \frac{v_b}{i_e} \\ i_e &= \frac{v_b}{r_e + R_2} \\ i_e &= (\beta + 1)i_b \\ R_i &= \frac{v_b}{i_b} = (\beta + 1)(r_e + R_2) \end{aligned} \right\}$$

$$\therefore R_i = 101 = (25 + 1000) = 103,525k\Omega$$

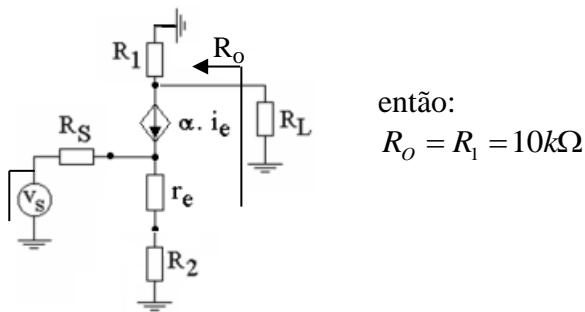A resistência de saída ( $R_o$ ) é calculada do circuito abaixo sem a resistência de carga e com o gerador de sinal em curto-circuito:



**5)** Dada a tabela 1 abaixo contendo as equações de ganho, resistência de entrada e resistência de saída para duas diferentes configurações transistorizadas (emissor comum e emissor comum com resistência de emissor):


**Tabela 1**

	$A_v$ Ganho de tensão	$R_i$ Resistência de entrada	$R_o$ Resistência de saída
Emissor comum	$-\frac{\beta(R_C // r_o)}{(R_s + r_\pi)}$	$r_\pi$	$R_C // r_o$
Emissor comum com resistência de emissor	$-\frac{\beta \cdot R_C}{(R_s + r_\pi + (\beta + 1)R_e)}$	$r_\pi + (\beta + 1)R_e$	$R_C$


Considerando  $r_o = \infty$ ,  $R_s = 0$  (resistência do gerador de entrada),  $R_L = \infty$  e  $\beta$  suficientemente elevado, pede-se:

**(a)** Desenhe um circuito para cada uma das duas configurações citadas.

a1) Emissor comum:

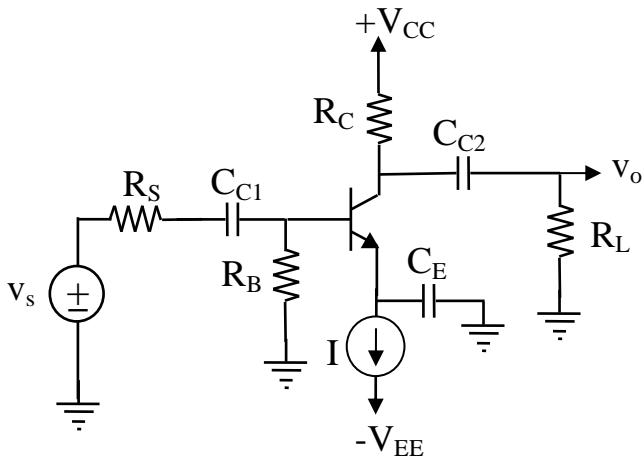

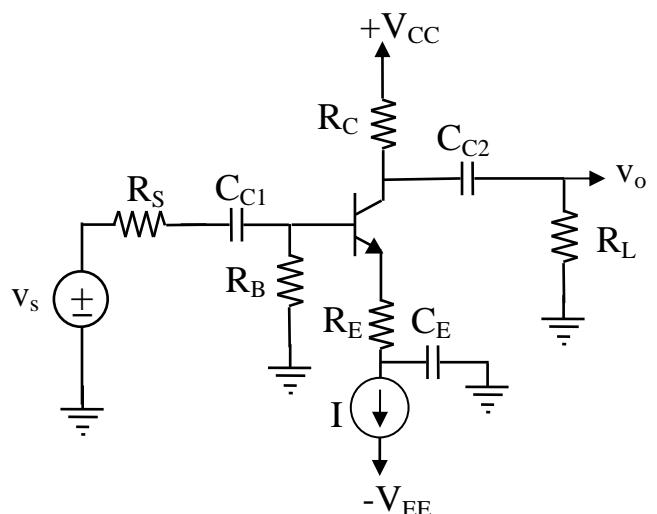a2) Emissor comum com resistência de emissor:




**(b)** Quais as vantagens e desvantagens da configuração em emissor comum com resistência de emissor comparado a configuração em emissor comum? Compare baseado nos dados da tabela 1.

A configuração emissor comum apresenta maior ganho do que a configuração emissor comum com resistência de emissor;

A configuração emissor comum com resistência de emissor apresenta resistência de entrada substancialmente maior do que a configuração emissor comum.

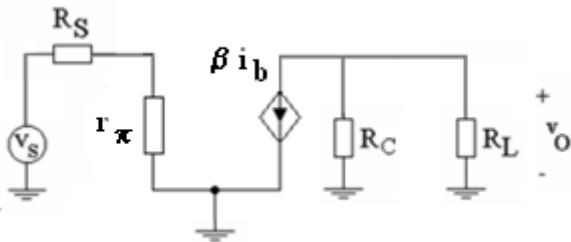(c) Desenhe um circuito equivalente de pequenos sinais para a configuração emissor comum e justifique as expressões de resistência de entrada e resistência de saída dadas na tabela 1.


Do circuito emissor-comum já apresentado no item a, resulta no seguinte circuito para pequenos sinais:



$$\left. \begin{array}{l} R_i = r_\pi \\ (R_B \gg r_\pi) \\ R_o \approx R_C \\ (R_C \ll r_o) \end{array} \right\}$$

Como na tabela 1.

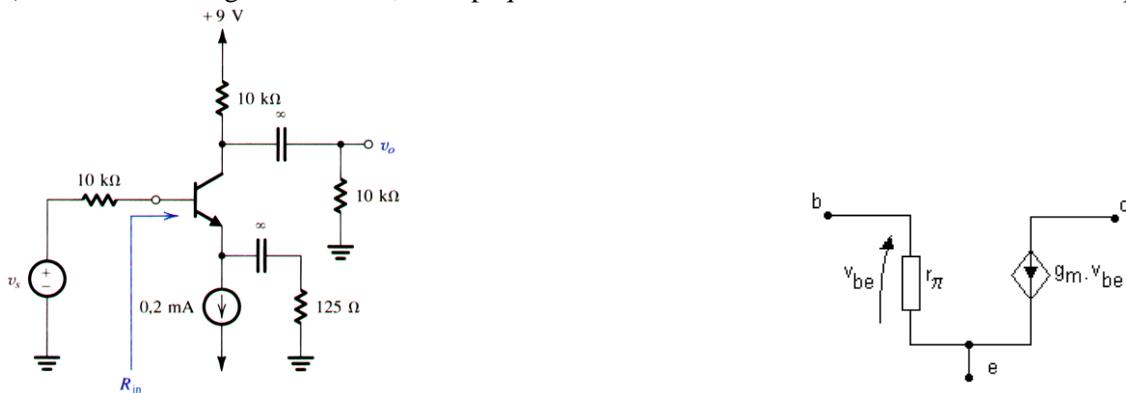6) No circuito da figura abaixo,  $v_s$  é um pequeno sinal senoidal com valor médio zero. Sabe-se que  $\beta = 50$ .



Utilizando o modelo  $\pi$ -híbrido simplificado para o TBJ, mostrado acima, pede-se:


(a) Calcule o valor da resistência de entrada  $R_{in}$ .

$$I_E = 0,2mA \quad I_C = \alpha I_E = (\beta/(\beta+1))I_E = 0,196mA \quad g_m = qI_C/kT = 7,84mS$$

$$r_\pi = \beta / g_m = 6,377k\Omega$$

$$\begin{aligned} &v_b \quad R_{in} = v_b / i_b, \quad \text{sendo} \quad v_b = r_\pi i_b + R_E \cdot (\beta + 1) i_b \\ &\text{---} \quad \therefore R_{in} = r_\pi + R_E \cdot (\beta + 1) = 6,377k + 125 \times 51 = 12,75k\Omega \end{aligned}$$

(b) Calcule o valor de  $v_o/v_s$ .

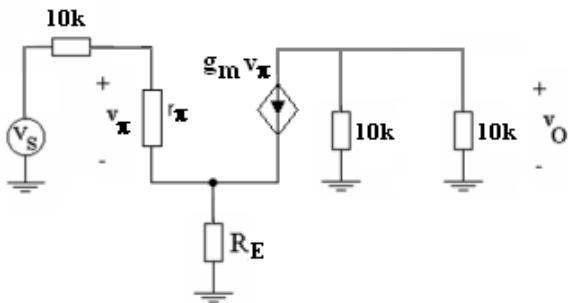

$$v_o = -(10k // 10k) \cdot g_m v_\pi, \quad \text{sendo} \quad g_m v_\pi = \beta i_b$$

$$v_s = (10k + r_\pi) i_b + R_E (\beta + 1) i_b$$

$$\therefore \frac{v_o}{v_s} = \frac{-\beta(10k // 10k)}{10k + r_\pi + (\beta + 1)R_E} = \frac{-50 \times 5k}{10k + 6,377k + 6,375k} = -11$$


(c) Se a amplitude do sinal  $v_{be}$  for limitada em 5 mV, qual será o maior valor para o sinal de entrada? (Admita  $g_m = 7,84\text{mS}$  e  $r_\pi = 6,377\text{k}\Omega$ ).

$$v_{be} < 5\text{mV} \Rightarrow r_\pi i_b < 5\text{mV} \Rightarrow i_b < 0,784\mu\text{A}$$

$$v_s < (10k + r_\pi) i_{b\max} + R_E \cdot (\beta + 1) i_{b\max} \Rightarrow v_s < (10k + 6,377k) \cdot 0,784\mu\text{A} + (125 \times 51 \times 0,784\mu\text{A})$$


$$v_{s\max} = 17,8\text{mV}$$

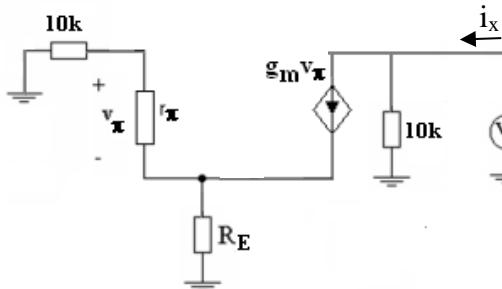(d) Determine a resistência de saída  $R_o$  do amplificador (considere a queda de tensão incremental no emissor aproximadamente igual a zero).




$$R_o = v_x / i_x \approx 10k\Omega$$

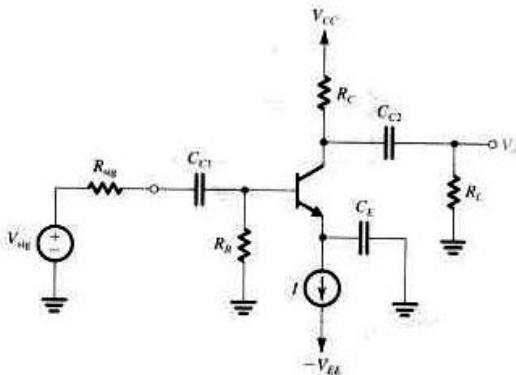7) Dados o circuito amplificador, o modelo para pequenos sinais e as equações abaixo:



Sabendo-se que  $R_C = 2\text{k}\Omega$ ,  $R_L = 2\text{k}\Omega$ ,  $R_{sig} = 10\text{k}\Omega$ ,  $R_B = 90\text{k}\Omega$ ,  $g_m = 5\text{ mA/V}$ ,  $r_o = \infty$ ,  $\beta = 99$  e  $\alpha = 0,99$ , pede-se:

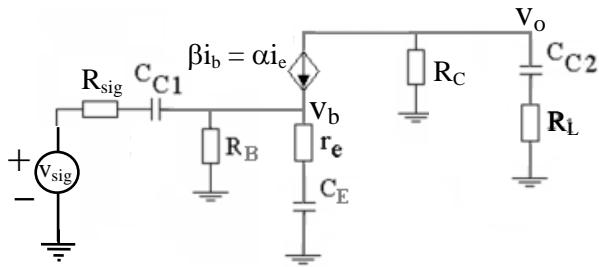(a) Utilizando o modelo T, desenhe o circuito equivalente para pequenos sinais do amplificador anterior e obtenha o ganho em freqüências médias.



Ganho em freqüências médias: ( $C_{C1}$ ,  $C_{C2}$  e  $C_E$  = curto-circuito)


$$A_M = \frac{V_o}{V_{sig}} = \frac{V_o}{V_b} \frac{V_b}{V_{sig}}$$

$$v_o = -\alpha i_e \cdot (R_C // R_L), \text{ sendo } i_e = \frac{V_b}{r_e} \quad \therefore \frac{V_o}{V_b} = -\frac{\alpha}{r_e} (R_C // R_L) = -g_m (R_C // R_L)$$

$$\frac{V_b}{V_{sig}} = \frac{r_e(\beta+1) // R_B}{r_e(\beta+1) // R_B + R_{sig}}$$

$$A_M = \frac{V_o}{V_{sig}} = -\frac{r_\pi // R_B}{r_\pi // R_B + R_{sig}} g_m (R_C // R_L)$$

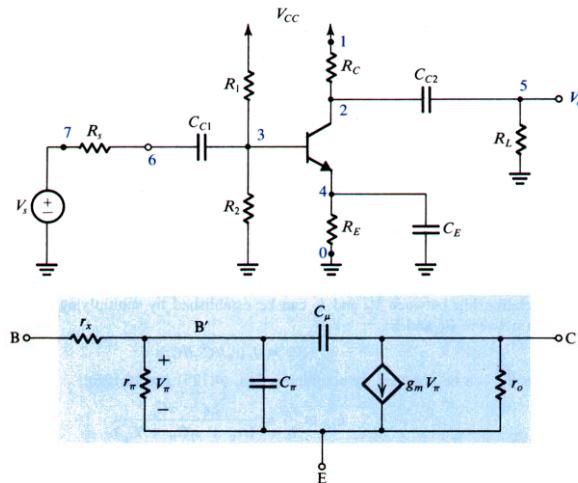
8) Dado o circuito abaixo e o modelo  $\pi$ -híbrido para o transistor:



**Dados:**

$I_C = 1 \text{ mA}$	$R_S = 1 \text{k}\Omega$	$C_\pi = 0$
$V_{CC} = 20 \text{ V}$	$R_1 = R_2 = 100 \text{k}\Omega$	$C_\mu = 0$
$g_m = I_C/V_T$	$R_C = R_L = 4 \text{k}\Omega$	$r_\pi = 1 \text{k}\Omega$
$V_T = 25 \text{ mV}$	$R_E = 1 \text{k}\Omega$	
	$r_x = 0$	

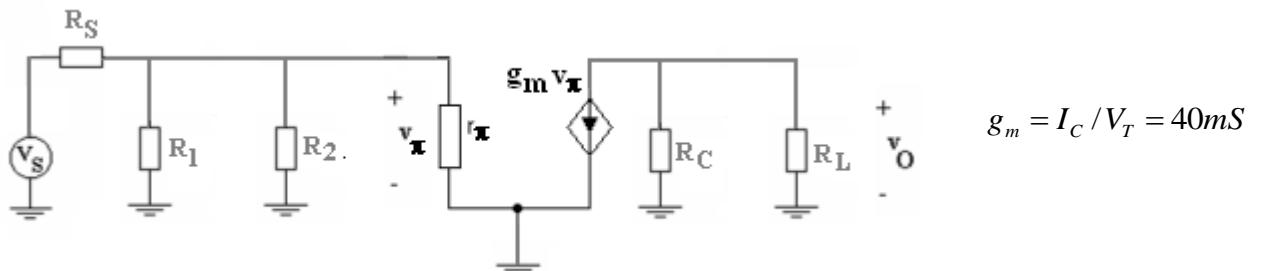(a) Determine o ganho para freqüências médias  $A_v$ .



Circuito CA equivalente em freqüências médias:

$$\left. \begin{array}{l} v_o = -g_m \cdot v_\pi \cdot (R_C // R_L) \\ \\ v_\pi = \frac{R_1 // R_2 // r_\pi}{R_1 // R_2 // r_\pi + R_S} \cdot v_s \end{array} \right\} \begin{aligned} \frac{v_o}{v_s} &= \frac{-g_m(R_C // R_L) \cdot R_1 // R_2 // r_\pi}{R_1 // R_2 // r_\pi + R_S} = -40m(4k // 4k) \cdot \frac{100k // 100k // 1k}{100k // 100k // 1k + 1k} \cong -40 \\ G_v &= \frac{v_o}{v_s} = -40 \end{aligned}$$