

Introdução a VHDL

Aula 6

Professora Luiza Maria Romeiro Codá

Esquemas de Iteração

Em VHDL é possível criar **esquemas iterativos** de geração. Com eles é possível repetir uma série de comandos, tanto concorrentes como sequenciais.

- ✓ Para comandos concorrentes, é utilizado o comando **concorrente** **GENERATE**,
- ✓ para sequenciais, o comando **sequencial** **LOOP** é utilizado.

Para ambos os comandos de geração, há dois esquemas. Um repete os comandos um número determinado de vezes, e o outro repete os comandos caso uma expressão de condição seja atendida.

É importante lembrar que os esquemas de geração, assim como qualquer outro comando em VHDL, não são avaliados em tempo de execução ("*run-time*"), isto é, são avaliados apenas no momento da síntese da descrição, e, portanto, geram um circuito fixo.

Obs.: O termo "tempo de execução" é aqui usado figurativamente. Os dispositivos lógicos programáveis não executam nenhum código. As descrições são interpretadas pelo *software* e transformadas em um circuito físico real.

GENERATE

O comando **concorrente** **GENERATE** utiliza dois esquemas de iteração para repetir comandos concorrentes:

- Esquema **FOR**
- Esquema **IF**

GENERATE – FOR

O esquema **FOR** repete um conjunto de comandos uma quantidade determinada de vezes. É fornecida uma variável local e os limites para esta variável. Por exemplo, o código abaixo repete os comandos concorrentes 4 vezes:

```
abc: FOR i IN 0 TO 3 GENERATE  
    -- Comandos concorrentes  
END GENERATE;
```

A sintaxe de declaração do esquema **FOR** é como a seguir:

```
<rótulo_obrigatório>: FOR <variável_local> IN <limites_da_variável> GENERATE  
    -- Comandos concorrentes  
END GENERATE <rótulo_opcional>;
```

GENERATE – FOR : Exemplo

Utilizando genéricos em conjunto com o comando FOR/GENERATE é possível, por exemplo, descrever facilmente uma porta AND com quantidade de entradas variável:

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;

ENTITY AND_n_entradas IS
    GENERIC(n : NATURAL := 2); -- Número de pinos de entrada
    PORT(E : IN  STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNT0 0);
          S : OUT STD_LOGIC);
END AND_n_entradas ;

ARCHITECTURE arquitetura OF AND_n_entradas IS
    -- Sinal intermediário para receber os resultados parciais
    SIGNAL Intermed : STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNT0 0);
BEGIN
    Intermed(0) <= E(0); -- Primeiro pino

    and_for: FOR i IN 1 TO n-1 GENERATE -- Cria (n-1) portas AND
        Intermed(i) <= Intermed(i-1) AND E(i);
    END GENERATE;

    S <= Intermed(n-1); -- Saída


END arquitetura;
```

GENERATE – FOR : Exemplo


É necessário atribuir separadamente os valores de $\text{Intermed}(0)$ e S através das linhas:

```
Intermed(0) <= E(0); -- Primeiro pino  
S <= Intermed(n-1); -- Saída
```

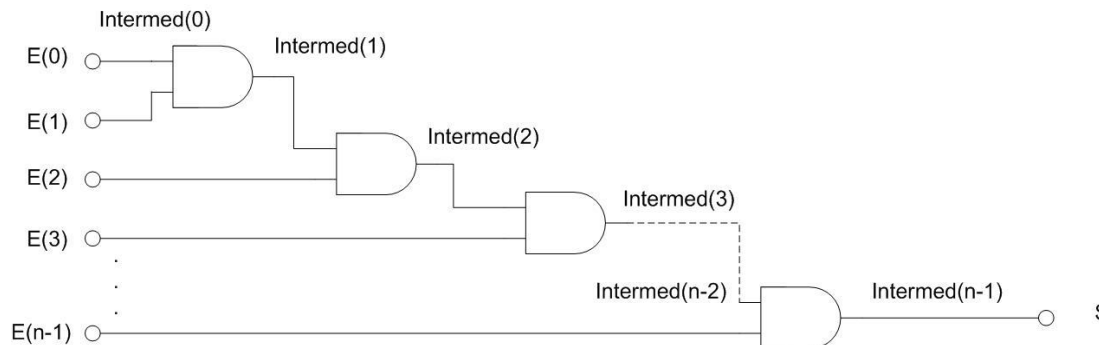Isto é devido ao fato de que as operações para $i = 0$ e $i = n-1$ não seguem a mesma regra de geração, pois não existe $\text{Intermed}(-1)$ e $\text{Intermed}(n-1)$ é desnecessário. Utilizando o esquema de geração **IF** é possível incluir os casos citados no comando **GENERATE**.



Circuito Descrito

 

Circuito Sintetizado

GENERATE – IF

O esquema **IF** insere uma réplica de um conjunto de comandos caso a condição contida após a palavra reservada **IF** seja satisfeita. Sintaxe:

```
<rótulo_obrigatório>: IF <condição> GENERATE  
    -- Comandos concorrentes  
END GENERATE < rótulo_obrigatório>;
```

GENERATE – IF : Exemplo

Reescrevendo o exemplo anterior, utilizando o esquema IF, a descrição se torna:

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;

ENTITY AND_n_entradas IS
    GENERIC(n : NATURAL := 2); -- Número de pinos de entrada
    PORT(E : IN STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNT0 0);
          S : OUT STD_LOGIC);
END AND_n_entradas ;

ARCHITECTURE arquitetura OF AND_n_entradas IS
    -- Sinal intermediário para receber os resultados parciais
    SIGNAL Intermed : STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNT0 0);
BEGIN

    and_for: FOR i IN 0 TO n-1 GENERATE -- Cria (n-1) portas AND
        caso1: IF i = 0 GENERATE -- Bloco gerado se i = 0
            Intermed(i) <= E(i);
        END GENERATE caso1;

        caso2: IF (i > 0) AND (i < n-1) GENERATE -- se i ∈ [1,n-2]
            Intermed(i) <= Intermed(i-1) AND E(i);
        END GENERATE caso2;

        caso3: IF i = n-1 GENERATE -- se i = n-1
            S <= Intermed(i-1) AND E(i);
        END GENERATE caso3;

    END GENERATE and_for;

END arquitetura;
```


GENERATE – Instanciação Iterativa de Componentes

A chamada de componentes é também um comando concorrente e, portanto, pode-se utilizar o comando **GENERATE** para criar estruturas regulares utilizando componentes.


Exemplo: tomando um componente que seja uma porta NOT, pode-se criar uma estrutura que inverte todos os *bits* de um vetor:

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
ENTITY not_vetor IS
    PORT(E : IN  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0);
          S : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0));
END not_vetor ;

ARCHITECTURE arquitetura OF not_vetor IS
    COMPONENT porta_not IS
        PORT(entrada : IN  STD_LOGIC;
              saida   : OUT STD_LOGIC);
    END porta_not;

    BEGIN
        for_not: FOR i IN 0 TO 7 GENERATE -- Cria 8 portas NOT
            x : porta_not PORT MAP(E(i),S(i));
        END GENERATE;

    END arquitetura;
```

 



Circuito Descrito

GENERATE – Aninhamento

É permitido aninhar comandos GENERATE, a fim de se criar estruturas multidimensionais:

```
linha: FOR i IN 0 TO 7 GENERATE
  coluna: FOR j IN 0 TO 7 GENERATE
    x : componente_abc PORT MAP(Entrada_a(i),Entrada_b(j),Saída(i+1));
  END GENERATE;
END GENERATE;
```

 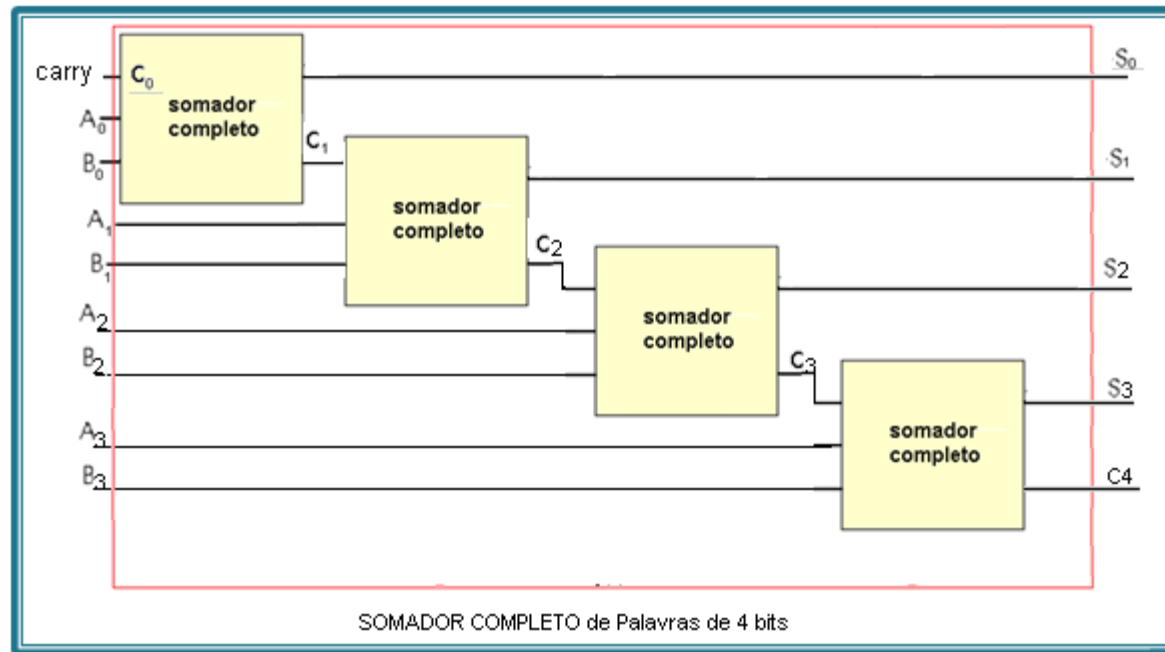Exercício 12 utilizando o comando **GENERATE FOR** crie um projeto de um somador completo de palavras de 4 bits, utilizando **GENERIC** para determinar n bits.



LOOP

O comando **sequencial** **LOOP** utiliza dois esquemas de iteração para repetir comandos sequenciais:

- Esquema **FOR**
- Esquema **WHILE**

■ VARIABLE (Variável):

é usado para Armazenar valores imediatos em cálculos de modelos comportamental e pode ser alterada a qualquer momento.

- São utilizadas apenas em processos e devem ser declaradas entre o PROCESS e o BEGIN
- São atualizadas imediatamente e não correspondem à implementação física (como no caso dos sinais).

Sintaxe se a variável tem valor inicial:

```
variable nome_variavel : tipo [restrição] [:=valor_inicial];
```

Sintaxe se a variável não tem valor inicial:

```
variable nome_variavel : tipo [restrição];
```

Comparação entre VARIABLE e SIGNAL

	Signal	Variable
Declaração	Em <i>architecture</i> ou como <i>port</i> na <i>entity</i> .	Dentro de <i>process</i> .
Atribuição	Recebe valor atribuído na suspensão do <i>process</i> . Somente a última atribuição é válida. Ex: $A \leq B + C$	Recebe valor atribuído imediatamente. Toda atribuição é válida. Ex: $A := B + C$
Atraso	Inercial e Transporte	Não há

VARIABLE é utilizada dentro de **PROCESS**

Lembrando que:

- Um process, como qualquer processo em VHDL (e como qualquer pedaço de hardware), está eternamente em execução;
- Dentro de um process, a avaliação dos comandos é sequencial, ao contrário do que ocorre em VHDL fora de um process, onde tudo é avaliado em paralelo
- Cada comando pode ter efeito sobre (atribuir novos valores a) sinais e/ou variáveis
 - ✓ Atribuições a variáveis têm efeito imediato, como em programação, na linha que é modificada
 - ✓ Atribuições a sinais são projeções para o futuro, atualiza ao sair do process

LOOP

O comando **sequencial** **LOOP** utiliza dois esquemas de iteração para repetir comandos sequenciais:

- Esquema **FOR**
- Esquema **WHILE** (não sintetizável)

LOOP – FOR

O esquema **FOR** repete um conjunto de comandos sequenciais uma quantidade determinada de vezes, é fornecida uma variável local e os limites para esta variável. Por exemplo, o código abaixo repete os comandos concorrentes 4 vezes:

```
abc: FOR i IN 0 TO 3 LOOP
      -- Comandos sequenciais
END LOOP;
```

A sintaxe de declaração do esquema **FOR** é como a seguir:

```
<rótulo_obrigatório>: FOR <variável_local> IN <limites_da_variável> LOOP
      -- Comandos sequenciais
END LOOP <rótulo_opcional>;
```

 

LOOP – FOR : Exemplo

Como exemplo de uso, o código a seguir descreve um somador de n bits.

```
ENTITY somador IS
    GENERIC(n : NATURAL := 3);                -- Número de bits
    PORT(E1, E2 : IN BIT_VECTOR(n-1 DOWNT0 0); -- Entradas
          Vem1   : IN BIT;                    -- Carry in
          Vai1   : OUT BIT;                  -- Carry out
          S      : OUT BIT_VECTOR(n-1 DOWNT0 0));
END somador;

ARCHITECTURE arquitetura OF somador IS
    SIGNAL vai1int : BIT_VECTOR(n DOWNT0 0); -- Carry out interno
BEGIN
    PROCESS(E1, E2, Vem1)
    BEGIN
        vai1int(0) <= Vem1;
        abc: FOR i IN 0 TO n-1 LOOP
            S(i) <= E1(i) XOR E2(i) XOR vai1int(i);
            vai1int(i+1) <= (E1(i) AND E2(i)) OR
                           (E1(i) AND vai1int(i)) OR
                           (E2(i) AND vai1int(i));
        END LOOP;
        Vai1 <= vai1int(n); -- Saída
    END PROCESS;
END arquitetura;
```

LOOP – FOR : Exemplo



Circuito Sintetizado

LOOP – WHILE

O esquema **WHILE** insere uma réplica de um conjunto de comandos caso a condição contida após a palavra reservada **WHILE** seja satisfeita. Sintaxe:

```
<rótulo_obrigatório>: WHILE <condição> LOOP  
    -- Comandos sequenciais  
END LOOP < rótulo_obrigatório>;
```

Obs.: Para o *software* Quartus II, se a condição de parada for um índice que é incrementado a cada laço (por exemplo, condição : $i < 3$, índice : $i := i + 1$), então o índice deve ser do tipo **VARIABLE**. Caso seja usado um **SIGNAL**, a ferramenta não consegue sintetizar o circuito.

■ VARIABLE (Variável):

é usado para Armazenar valores imediatos em cálculos de modelos comportamental e pode ser alterada a qualquer momento.

- São utilizadas apenas em processos e devem ser declaradas entre o PROCESS e o BEGIN
- São atualizadas imediatamente e não correspondem à implementação física (como no caso dos sinais).

Sintaxe se a variável tem valor inicial:

```
variable nome_variavel : tipo [restrição] [:=valor_inicial];
```

Sintaxe se a variável não tem valor inicial:

```
variable nome_variavel : tipo [restrição];
```


LOOP – WHILE : Exemplo

Usando o esquema **WHILE** , a descrição do somador de n bits se torna:

```
ENTITY somador IS
    GENERIC(n : NATURAL := 3);
    PORT(E1, E2 : IN BIT_VECTOR(n-1 DOWNT0 0); -- Entradas
          vem1 : IN BIT; -- Carry in
          vai1 : OUT BIT; -- Carry out
          S : OUT BIT_VECTOR(n-1 DOWNT0 0));
END somador;

ARCHITECTURE arquitetura OF somador IS
    SIGNAL vailint : BIT_VECTOR(n DOWNT0 0); -- Carry out interno
BEGIN
    PROCESS(E1, E2, vem1)
        VARIABLE i : INTEGER RANGE 0 TO 2**n-1; -- Controle do laço
    BEGIN
        vailint(0) <= vem1;
        i := 0;
        abc: WHILE i <= n-1 LOOP
            S(i) <= E1(i) XOR E2(i) XOR vailint(i);
            vailint(i+1) <= (E1(i) AND E2(i)) OR (E1(i) AND vailint(i)) OR
                           (E2(i) AND vailint(i));
            i := i + 1;
        END LOOP;
        vai1 <= vailint(n); -- Saída
    END PROCESS;
END arquitetura;
```

LOOP – WHILE : Exemplo

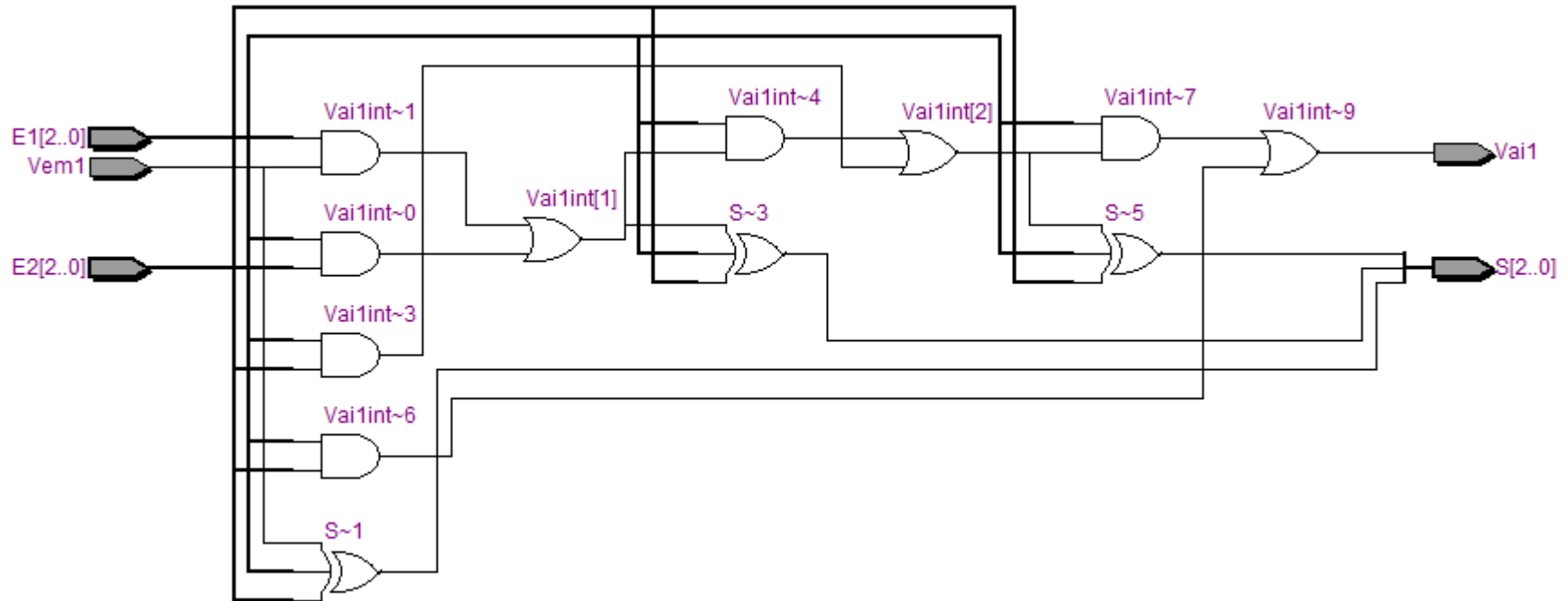

Circuito Sintetizado