

# PCS3515 – Sistemas Digitais

## Blocos Básicos - Tri-State e Multiplexadores -

Seções 6.6 e 6.7 – livro texto

Com apoio do material dos demais professores

2018/1

From *Digital Design: Principles and Practices*, Fourth Edition, John F. Wakerly, ISBN 0-13-186389-4.  
©2006, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

### Tri State


 



Figure 6-51

Various three-state buffers: (a) noninverting, active-high enable; (b) noninverting, active-low enable; (c) inverting, active-high enable; (d) inverting, active-low enable.



## Compartilhamento de uma via

 


## Timing para o compartilhamento

 



# 74x541

  


# Usando com o microprocessador

 

# 74x245

  

# Bus bidirecional e transceptor

 

```

PACKAGE std_logic_1164 IS
-- logic state system (unresolved)
  TYPE std_ulogic IS ( 'U', -- Uninitialized
                      'X', -- Forcing Unknown
                      '0', -- Forcing 0
                      '1', -- Forcing 1
                      'Z', -- High Impedance
                      'W', -- Weak Unknown
                      'L', -- Weak 0
                      'H', -- Weak 1
                      '-' -- Don't care
                    );

-- unconstrained array of std_ulogic
  TYPE std_ulogic_vector IS ARRAY ( NATURAL RANGE <> ) OF std_ulogic;

-- resolution function
  FUNCTION resolved ( s : std_ulogic_vector ) RETURN std_ulogic;

-- *** industry standard logic type ***
  SUBTYPE std_logic IS resolved std_ulogic;
...


```

Table 6-36

IEEE 1164 package declarations for STD\_ULOGIC and STD\_LOGIC.

## Multiplexadores – Conceito

### Multiplexação – Conceito

 


Correspondente mecânico de um Multiplexador:

Chave seletora

## Multiplexadores

- Multiplexador ou *Multiplexer* ou *Mux*
  - É um Bloco Lógico Funcional (ou Bloco Combinatório Lógico) que possui  $2^n$  entradas de dados e uma saída
  - Só uma das  $2^n$  entradas é “conectada” à saída
  - $n$  entradas adicionais de seleção indicam qual entrada de dados vai para a saída

## Multiplexadores – Entradas e saídas

 


## 2. Multiplexadores

- Qual entrada de dados vai para a saída ?
  - As entradas de seleção formam uma palavra binária de  $n$  bits
  - A palavra pode assumir os valores de 0 a  $2^n - 1$
  - As  $2^n$  entradas de dados são numeradas de 0 a  $2^n - 1$
  - A saída recebe a entrada de dados cujo índice corresponde ao valor da palavra binária das entradas de seleção
- Exemplo
  - Entradas de seleção = 011 ( $3_{10}$ ); Z recebe  $I_3$


## Multiplexadores – Notação

- |   |  |
|---|--|
| <p><math>n</math> Símbolo funcional (convenção):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Entradas de dados à esquerda</li> <li>– Saídas à direita</li> <li>– Índice menor indica bit menos significativo na palavra binária</li> </ul> | <p><math>n</math> Denominação</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mux 8 por 1</li> <li>– Multiplexador 8 x 1</li> </ul> |
|---|--|

$2^2 = 4$  entradas de dados

 


## Equivalente Funcional múltiplo

 

## Multiplexadores – Tabela da Verdade


Ex: Mux 4 por 1

Entradas de Seleção		Saída
$S_1$	$S_0$	$Z$
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$

 

$$Z = S_1' \cdot S_0' \cdot I_0 + S_1' \cdot S_0 \cdot I_1 + S_1 \cdot S_0' \cdot I_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$

## Multiplexadores – Circuito interno

 

$$Z = S_1' \cdot S_0' \cdot I_0 + S_1' \cdot S_0 \cdot I_1 + S_1 \cdot S_0' \cdot I_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$

Cada mintermo é "multiplicado" pela entrada de dados correspondente

## Multiplexadores – Entradas adicionais

- Enable
  - Permite habilitar/desabilitar o bloco todo
    - SE Enable ativo
      - Funcionamento normal
    - SE Enable inativo
      - Saída inativa independentemente do código nas entradas de seleção e das entradas de dados
  - Atua em todos os produtos (portas E)


## Multiplexadores – Tabela da Verdade

Ex: Mux 4 por 1 com *Enable* (EN)

EN	Entradas		Saída
	$S_1$	$S_0$	Z
1	0	0	$I_0$
1	0	1	$I_1$
1	1	0	$I_2$
1	1	1	$I_3$
0	X	X	0

$$Z = EN \cdot S_1' \cdot S_0' \cdot I_0 + EN \cdot S_1' \cdot S_0 \cdot I_1 + EN \cdot S_1 \cdot S_0' \cdot I_2 + EN \cdot S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$
 
## Multiplexadores – Circuito interno com *Enable*



$$Z = EN \cdot S_1' \cdot S_0' \cdot I_0 + EN \cdot S_1' \cdot S_0 \cdot I_1 + EN \cdot S_1 \cdot S_0' \cdot I_2 + EN \cdot S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$


## Multiplexadores – Saídas invertidas

- Multiplexadores podem ter a saída invertida ou complementada
  - Diz-se saída *active-low* – Ativa em ZERO;
  - Implicações:
    - Na tabela da verdade – Inversão na saída ( $Z' = I_i'$ );
    - No circuito – Uso de NOR;
    - Nomenclatura –  $Z'$  ou  $\overline{Z}$


## Multiplexadores – Entradas *active low*

- Entrada ENABLE também pode ser *active-low*
  - SE Enable'=0, circuito habilitado
  - SE Enable'=1, saídas todas desabilitadas
  - Implicações
    - na tabela verdade: inversão na entrada
    - no circuito: uso de inversor
    - Nomenclatura: EN' ou  $\overline{EN}$


## Mux – Entradas e saídas *active low*

 

 
## 2. Multiplexadores – Símbolo alternativo




# Mux 8:1 (74x151)

 

# 74x157

 


# Mux 32:1

 
 
## Multiplexadores – Uso

- Síntese de funções
  - Qualquer função de chaveamento de  $n$  variáveis pode ser implementada com um único MUX  $2^n : 1$
  - Exemplo: Função de 2 variáveis e Mux 4x1





	$S_1$	
$S_0$	0	1
0	$I_0$	$I_2$
1	$I_1$	$I_3$

Mapa do Mux 4x1


$$Z = S_1' \cdot S_0' \cdot I_0 + S_1' \cdot S_0 \cdot I_1 + S_1 \cdot S_0' \cdot I_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$

## Multiplexadores – Síntese de funções

  

- Da comparação dos dois mapas obtém-se:  
 $I_0 = 0, I_1 = 1, I_2 = 1, I_3 = 0$

## Multiplexadores – Síntese de funções

 

## Multiplexadores – Síntese de funções

- Síntese de funções com Mux de menor ordem
  - Implementar função de chaveamento de  $n$  variáveis com um único MUX  $2^{n-1} : 1$
  - Exemplo:
    - Função de 4 variáveis
    - Mux 8x1 (3 variáveis de seleção)

## Multiplexadores – Síntese de funções


- Solução com Mux de 16x1

BA	DC			
	00	01	11	10
00	I <sub>0</sub>	I <sub>4</sub>	I <sub>12</sub>	I <sub>8</sub>
01	I <sub>1</sub>	I <sub>5</sub>	I <sub>13</sub>	I <sub>9</sub>
11	I <sub>3</sub>	I <sub>7</sub>	I <sub>15</sub>	I <sub>11</sub>
10	I <sub>2</sub>	I <sub>6</sub>	I <sub>14</sub>	I <sub>10</sub>

MAPA DE MUX 16:1



BA	DC			
	00	01	11	10
00	1			
01	1	1		
11		1		1
10		1		1

$$F = \Sigma(0,1,5,6,7,10,11)$$

 

## Multiplexadores – Síntese de funções



- Solução com Mux de 8x1 (solução 1)

  

pois  $f = D'C'B' + D'CB'A + D'CB + DC'B$

## Multiplexadores – Síntese de funções


- Solução com Mux de 8x1 (solução 2)

  

pois  $f = D'C'B'A' + D'C'B'A + D'CB'A' + D'CA + DC'BA' + DC'BA$

## Multiplexadores – Síntese de funções

- Solução com Mux de 4x1

 

Normalmente não recomendado!

## Exercícios

- 1. Sintetize a função de chaveamento abaixo utilizando um decodificador 4x16.

$$F(d,c,b,a) = \Sigma(0,1,3,8,10)$$

- 2. Sintetize a função de chaveamento dada pela tabela verdade ao lado utilizando um decodificador 3x8.

c	b	a	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

## Exercícios

- 3. Sintetize a função de chaveamento do exercício 4.1. utilizando um decodificador 4x16 com saídas *active low*.
- 4. Sintetize a função de chaveamento do exercício 4.2. utilizando um decodificador 3x8 com saídas *active low*.

## Exercícios

- 7. Sintetize a função  $F(d,c,b,a)$  abaixo utilizando:
  - a. Um Mux de 16x1
  - b. Um Mux de 8x1
  - c. Um Mux de 4x1

$$F(d,c,b,a) = \Sigma(0,1,3,8,10)$$

# Multiplexação do canal

12/6

 


Figure 6-64

A mux driving a bus and a demultiplexer receiving the bus: (a) switch equivalent; (b) block-diagram symbols.

# Dec como demultiplexer

 


Figure 6-65

Using a 3-to-8 binary decoder as a 1-bit, 8-output demultiplexer: (a) generic decoder; (b) 74x138.

### Mux 4 x 1 [1/3]

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mux4x1en is
  port(I0, I1, I2, I3: in std_logic;
        S0, S1: in std_logic;
        enable: in std_logic;
        Z: out std_logic);
end mux4x1en;
```

### Mux 4 x 1 [2/3]

```
architecture simpleMux of mux4x1en is
  signal inter0, inter1, inter2, inter3 : std_logic;
begin
  inter0 <= I0 and not S0 and not S1 and enable;
  inter1 <= I1 and S0 and not S1 and enable;
  inter2 <= I2 and not S0 and S1 and enable;
  inter3 <= I3 and S0 and S1 and enable;
  Z <= inter0 or inter1 or inter2 or inter3;
end simpleMux;
```

## Mux 4 x 1 [3a/3]

architecture componentMux of mux4x1en is

```
signal inter0, inter1, inter2, inter3: std_logic;
```

```
signal NOTS0, NOTS1: std_logic;
```

```
component \NOT\ port(\IN\: in std_logic; \OUT\: out std_logic);
end component;
```

```
component and4 port(IN1, IN2, IN3, IN4: in std_logic; \OUT\:
out std_logic); end component;
```

```
component or4 port(IN1, IN2, IN3, IN4: in std_logic; \OUT\:
out std_logic); end component;
```

## Mux 4 x 1 [3b/3]

```
begin
```

```
inv_0: \NOT\ port map(S0, NOTS0);
```

```
inv_1: \NOT\ port map(S1, NOTS1);
```

```
and_0: and4 port map(I0, NOTS0, NOTS1, enable, inter0);
```

```
and_1: and4 port map(I1, S0, NOTS1, enable, inter1);
```

```
and_2: and4 port map(I2, NOTS0, S1, enable, inter2);
```

```
and_3: and4 port map(I3, S0, S1, enable, inter3);
```

```
orFinal: or4 port map(inter0, inter1, inter2, inter3, Z);
```

```
end componentMux;
```

---

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity mux4in8b is
  port (
    S: in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);    -- Select inputs, 0-3 ==> A-D
    A, B, C, D: in STD_LOGIC_VECTOR (1 to 8); -- Data bus input
    Y: out STD_LOGIC_VECTOR (1 to 8)        -- Data bus output
  );
end mux4in8b;
architecture mux4in8b of mux4in8b is
begin
  with S select Y <=
    A when "00",
    B when "01",
    C when "10",
    D when "11",
    (others => 'U') when others; -- this creates an 8-bit vector of 'U'
end mux4in8b;

```

---

Table 6-48

Dataflow VHDL program for a 4-input, 8-bit multiplexer.

Mux com 4 entradas de 8 bits cada para uma saída de 8 bits !

---

```

architecture mux4in8p of mux4in8b is
begin
  process(S, A, B, C, D)
  begin
    case S is
      when "00" => Y <= A;
      when "01" => Y <= B;
      when "10" => Y <= C;
      when "11" => Y <= D;
      when others => Y <= (others => 'U'); -- 8-bit vector of 'U'
    end case;
  end process;
end mux4in8p;

```

---

Table 6-49

Behavioral architecture for a 4-input, 8-bit multiplexer.

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity mux4in3b is
  port (
    S: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); -- Select inputs, 0-7 ==> ABACADAB
    A, B, C, D: in STD_LOGIC_VECTOR (1 to 18); -- Data bus inputs
    Y: out STD_LOGIC_VECTOR (1 to 18) -- Data bus output
  );
end mux4in3b;
architecture mux4in3p of mux4in3b is
begin
  process(S, A, B, C, D)
  variable i: INTEGER;
  begin
    case S is
      when "000" | "010" | "100" | "110" => Y <= A;
      when "001" | "111" => Y <= B;
      when "011" => Y <= C;
      when "101" => Y <= D;
      when others => Y <= (others => 'U'); -- 18-bit vector of 'U'
    end case;
  end process;
end mux4in3p;

```

Table 6-50

Behavioral VHDL program for a specialized 4-input, 3-bit multiplexer.

Só usa 4 das possíveis 8 entradas

## Lição de Casa

- Leitura Obrigatória:
  - Capítulo 6 do Livro Texto, ênfase em 6.4, 6.5, 6.7, 6.8.
- Exercícios obrigatórios:
  - Capítulo 6 do Livro Texto.

## Livro Texto

- Wakerly, J.F.; *Digital Design – Principles & Practices*; Fourth Edition, ISBN: 0-13-186389-4, Pearson & Prentice-Hall, Upper Saddle, River, New Jersey, 07458, 2006.

## Bibliografia Adicional

- Fregni, Edson; Saraiva, Antônio. *Engenharia do Projeto Lógico Digital*. Editora Edgard Blücher Ltda. São Paulo, SP, Brasil, 1.995;
- Ranzini, Edith; Fregni, Edson. Teoria da Comutação: Introdução aos Circuitos Digitais (Partes 1 e 2). Notas de Aula de PCS214, PCS/EPUSP, Agosto de 1.996.

## Bibliografia Adicional

- Tocci, Ronald; Widmer, Neal S. Sistemas Digitais – Princípios e Aplicações. 8ª Edição, Pearson/Prentice-Hall, São Paulo, 2.003.