

PCS 3115

Sistemas Digitais I

Circuitos Combinatórios **Blocos Básicos:** **Somadores e Subtratores**

Prof. Dr. Marcos A. Simplicio Jr.

versão: 3.0 (Jan/2016)

Adaptado por Glauber (2018)

Blocos básicos

- Codificadores e Decodificadores
- (De) Multiplexadores
- Portas tri-state
- Comparadores
- Somadores/Subtratores (**HOJE**)
- **16 de maio: P2**
- Multiplicadores
- ULA
- Gerador/Detector de Paridade

Somadores binários

- Soma binária: uma das operações aritméticas mais comuns em sistemas digitais
- Somador Binário combina dois operandos aritméticos usando as regras da soma binária
- Regras da soma são as mesmas para números sem sinal e para números em Complemento de 2
- Somador pode realizar uma subtração como a “soma do Minuendo com o complemento do Subtraendo”
 - Ou seja: $a - b = a + (-b)$



Meio Somador

- A soma de dois operandos de 1 bit produz 2 bits
 1. Resultado da soma, e
 2. “Vai-um” (*carry*)
- Operação realizada por “meio somador”
 - Não considera “vem-um”
 - Logo, não funciona para números de 2+ bits
 - Teste: $0010 + 0110 \rightarrow$ sem o “vem-um”: 0100 (errado...)
 \rightarrow com o “vem-um”: 1000 (correto!!)

A_i	B_i	S_i	C_{i+1}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Meio Somador

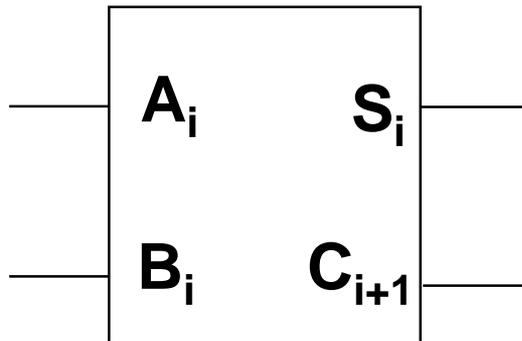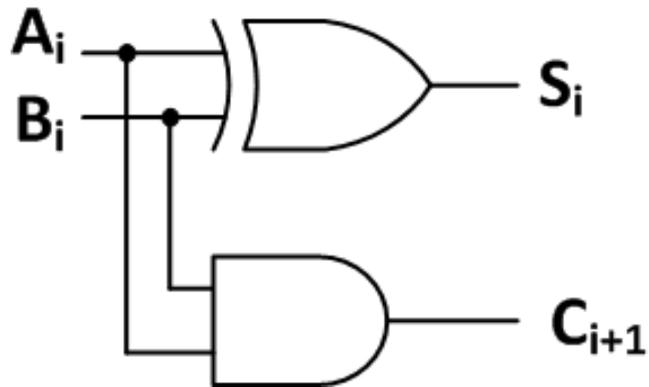
- Qual o circuito que implementa o meio somador?



A_i	B_i	S_i	C_{i+1}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



xor

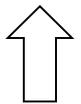


and

Somador completo


- Usado para soma de operandos com 2+ bits
 - Entrada adicional para tratar o “vem-um” do bloco anterior (entrada “ C_i ”)
- Como implementar um somador completo?
 - Pode-se combinar 2 meio somadores: meia-soma entre A_i e B_i seguida de meia-soma com C_i .
 - “Vai-um” se qualquer das somas levar a “vai-um”

A_i	B_i	C_i	S_i	C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


Somador completo

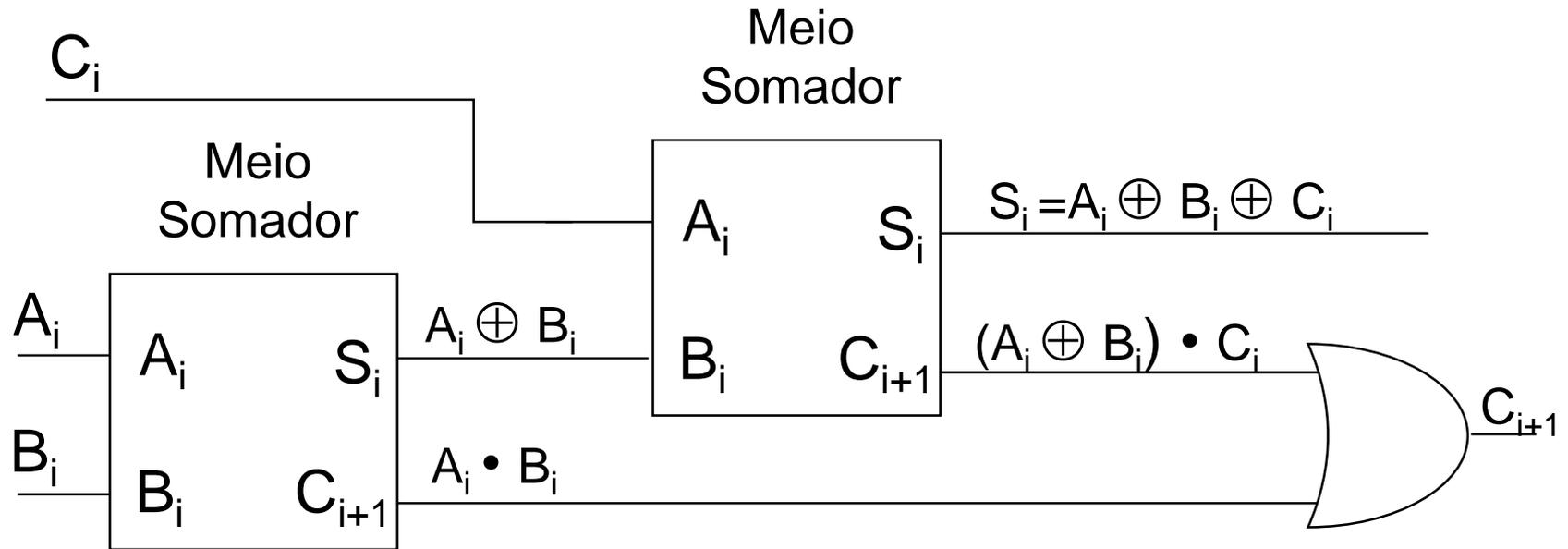

Somador Completo

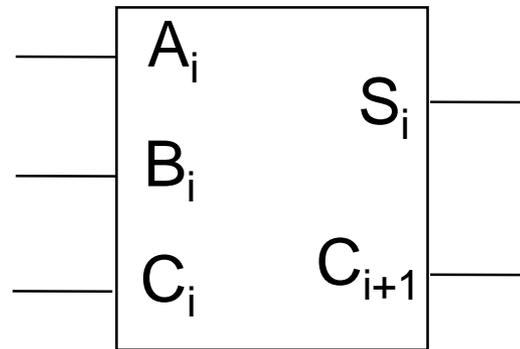

Somador completo

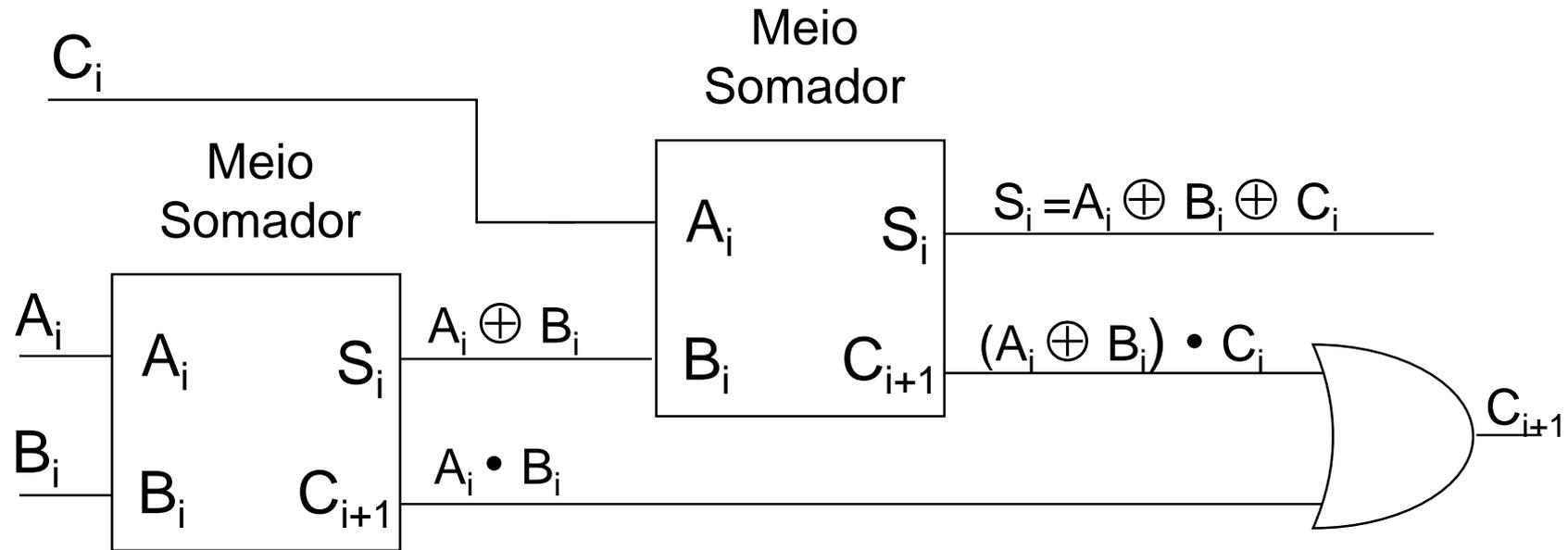

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i = A_i' \cdot B_i' \cdot C_i + A_i' \cdot B_i \cdot C_i' + A_i \cdot B_i' \cdot C_i' + A_i \cdot B_i \cdot C_i$$

$$C_{i+1} = A_i' \cdot B_i \cdot C_i + A_i \cdot B_i' \cdot C_i + A_i \cdot B_i \cdot C_i' + A_i \cdot B_i \cdot C_i \quad \leftarrow \text{mintermos}$$

$$= (A_i \oplus B_i) \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$

\leftarrow meio-somadores


$$= (A_i + B_i) \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$

\leftarrow ANDs e ORs

$$= A_i \cdot C_i + B_i \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$

\leftarrow soma de produto

Somador completo

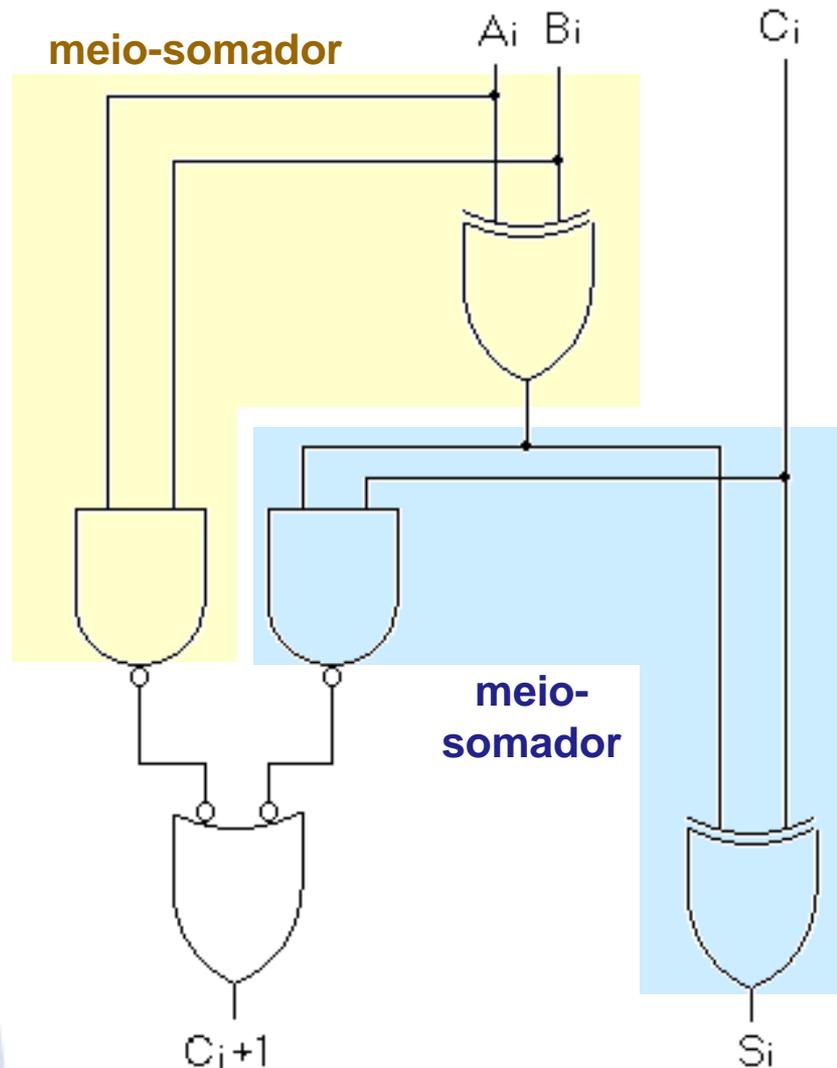


Combinação de meio-somadores:

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = (A_i \oplus B_i) \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$

→ Latência de C_{i+1} : 3

Somador completo

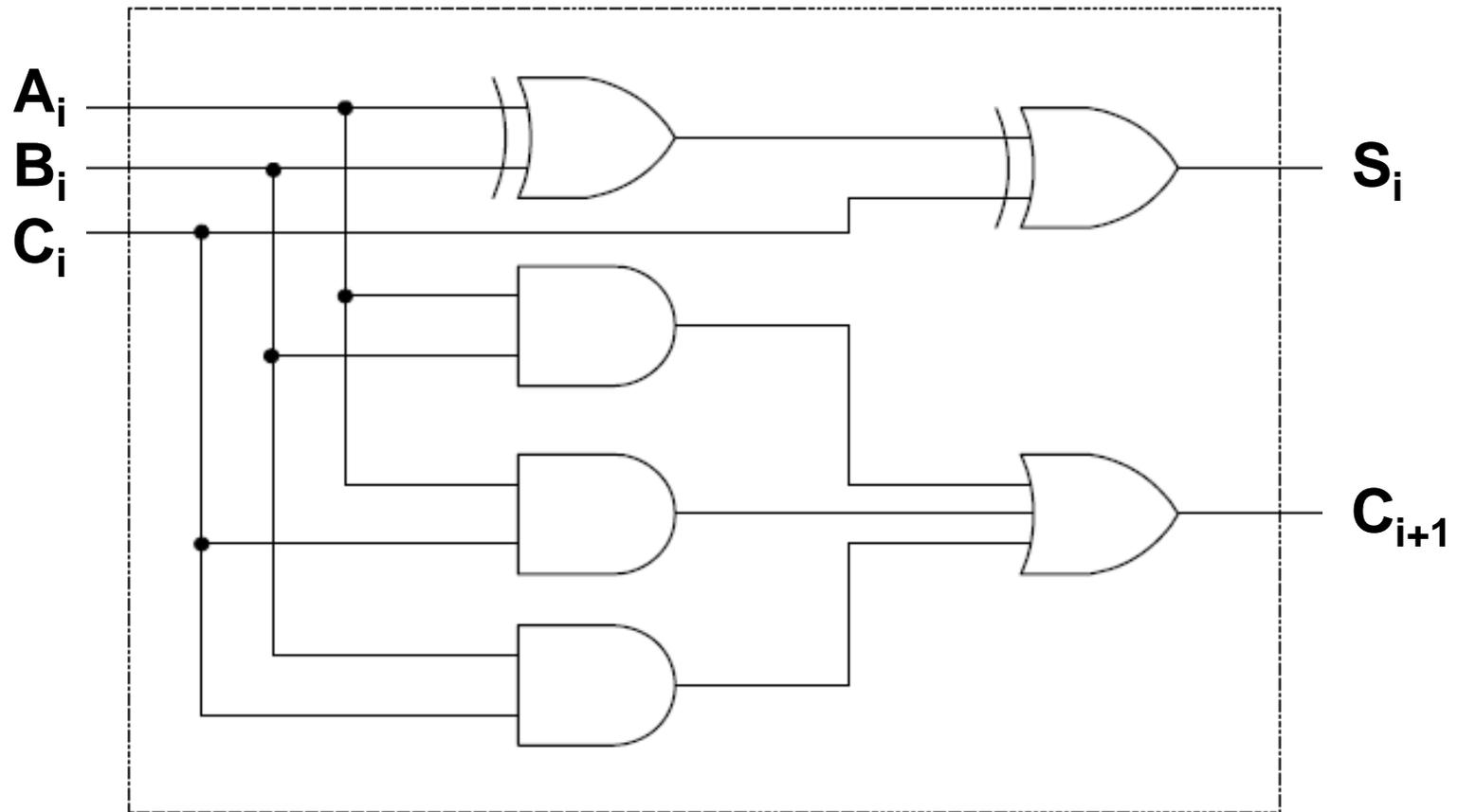


$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i \quad ; \quad C_{i+1} = A_i \cdot C_i + B_i \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$

→ Latência de C_{i+1} : 2

Somador binário de n bits

- **Pergunta:** dado um somador completo de 1 bit, como obter um somador de n bits?
- **Resposta simples:** associação em série (cascateamento) de n somadores completos
- **Resultado:** “somadores com propagação de vai-um”, ou *ripple adders*:
 - Cada somador completo trata um bit da soma
 - O “Vai-um” de um estágio se conecta ao “Vem-um” do estágio seguinte.
 - O “Vem-um” do estágio menos significativo costuma ficar em 0 (ou usa-se um meio-somador)

Somador binário de n bits

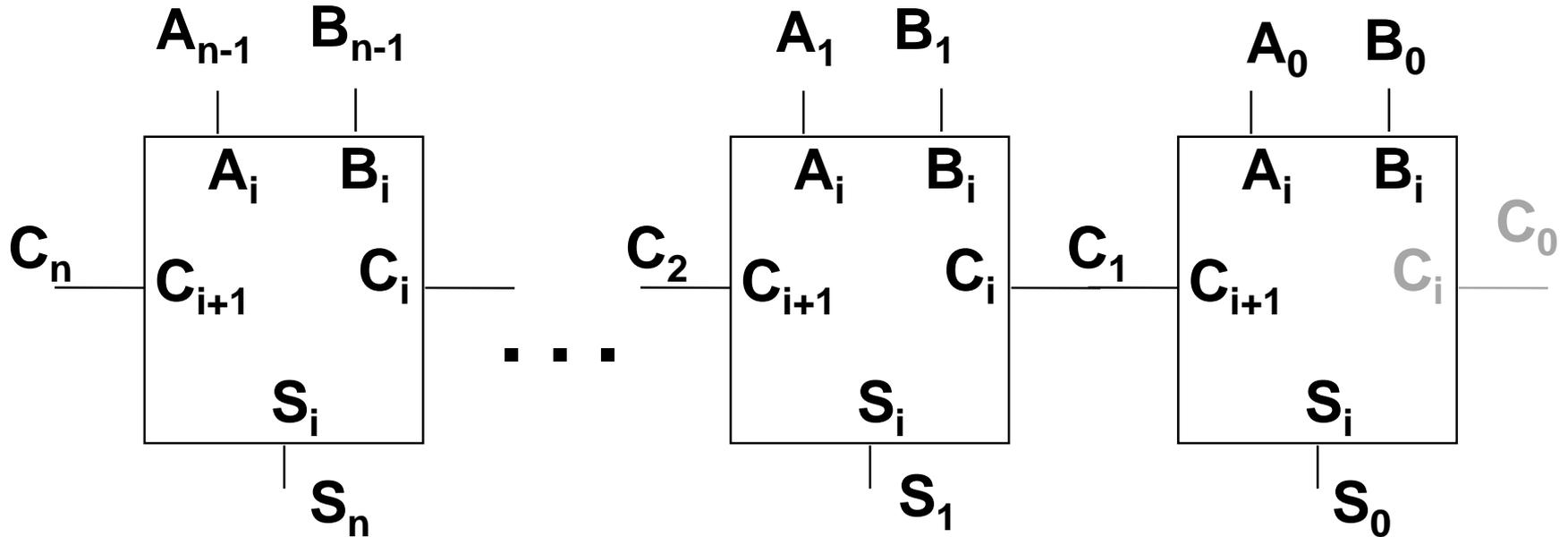

Somador binário de n bits com propagação de “vai-um”

➔ **Problema?**

Latência de propagação de “vai-um” do estágio menos até o mais significativo é proporcional a n ...

Somador binário de n bits

- **Pergunta:** como solucionar esse problema de latência?
- **Resposta:** montando circuito que calcula saída a partir das entradas diretamente
 - Ex.: Soma de produtos levaria a um atraso de apenas dois níveis (AND e OR)...
- **Problema:** Somador de 4 bits tem 9 entradas, correspondendo a 2^9 mintermos...
- Solução em 3 níveis: antecipação do vai-um ou *carry look-ahead*

Somador binário de n bits

- Antecipação de carry (*carry look-ahead*)


OU

$$C_{i+1} = \underbrace{A_i \cdot B_i}_{= G_i} + C_i \cdot \underbrace{(A_i \oplus B_i)}_{= P_i}$$

Duas origens possíveis de C_{i+1}

O C_{i+1} foi Gerado na fatia i

C_i foi Propagado por fatia i

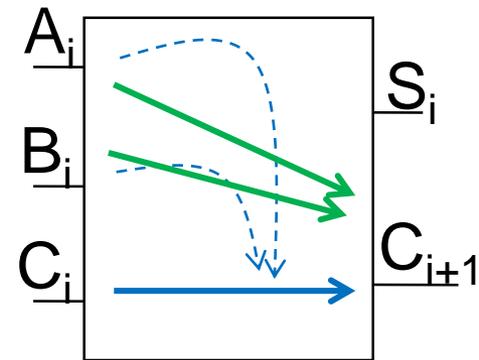

Somador binário de n bits

- Antecipação de carry (*carry look-ahead*): generalizando

$$C_1 = \underbrace{G_0}_{(A_0 \cdot B_0)} + \underbrace{P_0}_{(A_0 \oplus B_0)} \cdot C_0$$

- Prosseguindo com a generalização:

$$\begin{aligned} C_2 &= G_1 + P_1 \cdot C_1 = G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_0) \\ &= \underbrace{G_1 + P_1 \cdot G_0}_{\text{geração}} + \underbrace{P_1 \cdot P_0}_{\text{propagação}} \cdot C_0 \end{aligned}$$

Somador binário de n bits

- Prosseguindo com a generalização:

$$C_3 = G_2 + P_2 \cdot C_2 = G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_0)$$

$$= \underbrace{G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot G_0}_{\text{Geração nas fatias 0, 1 ou 2}} +$$

$$\underbrace{P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0}_{\text{Propagação nas fatias 0, 1 e 2}}$$

Propagação nas fatias 0, 1 e 2

Geração nas fatias 0, 1 ou 2

Somador binário de n bits

- Prosseguindo com a generalização:

$$C_4 = G_3 + P_3 \cdot C_3 = G_3 + P_3 \cdot (G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0)$$

$$= \underbrace{G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0}_{\text{Geração nas fatias 1, 2 ou 3}} + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$$

Geração nas fatias 1, 2 ou 3

$$\underbrace{P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0}_{\text{Geração na fatia 0}} + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$$

Geração na fatia 0

Propagação nas fatias 0, 1, 2 e 3

- C_4 : útil se bloco for conectado em outro bloco usando carry ripple.

Somador binário de n bits

- Se conexão for feita com outro bloco usando carry look-ahead, podemos escrever:

$$C_{\text{BLOCO}} = C_4 = G_{\text{BLOCO}} + P_{\text{BLOCO}} \cdot C_0$$

onde:

$$G_{\text{BLOCO}} = G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0$$


com $G_i = A_i \cdot B_i$

$$P_{\text{BLOCO}} = P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0$$

com $P_i = (A_i \oplus B_i)$

Somador binário de n bits

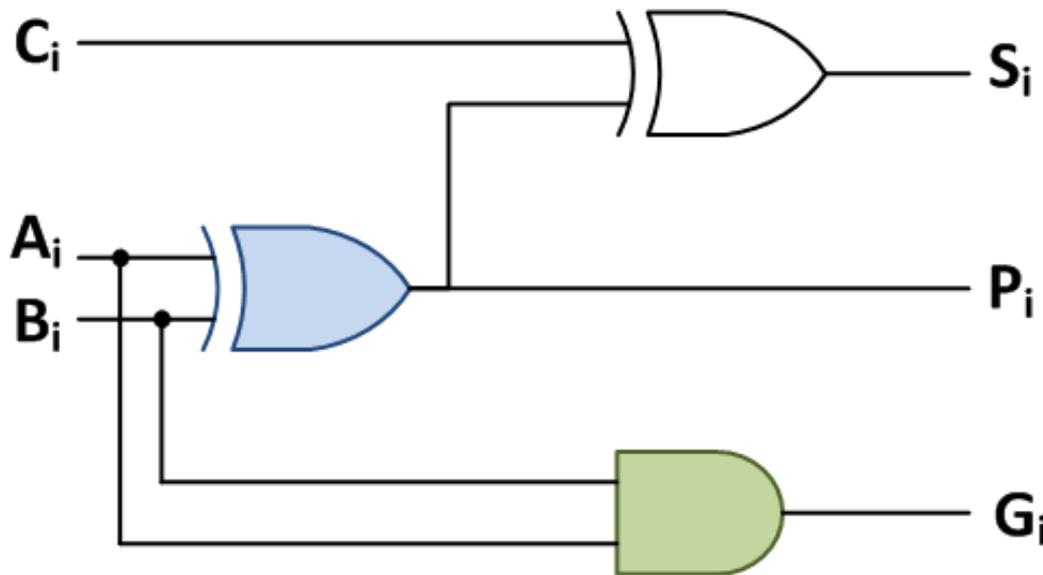
- Carry look-ahead: **Unidade somadora de 1 bit**



$$G_i = A_i \cdot B_i \quad ; \quad P_i = (A_i \oplus B_i)$$

Somador binário de n bits

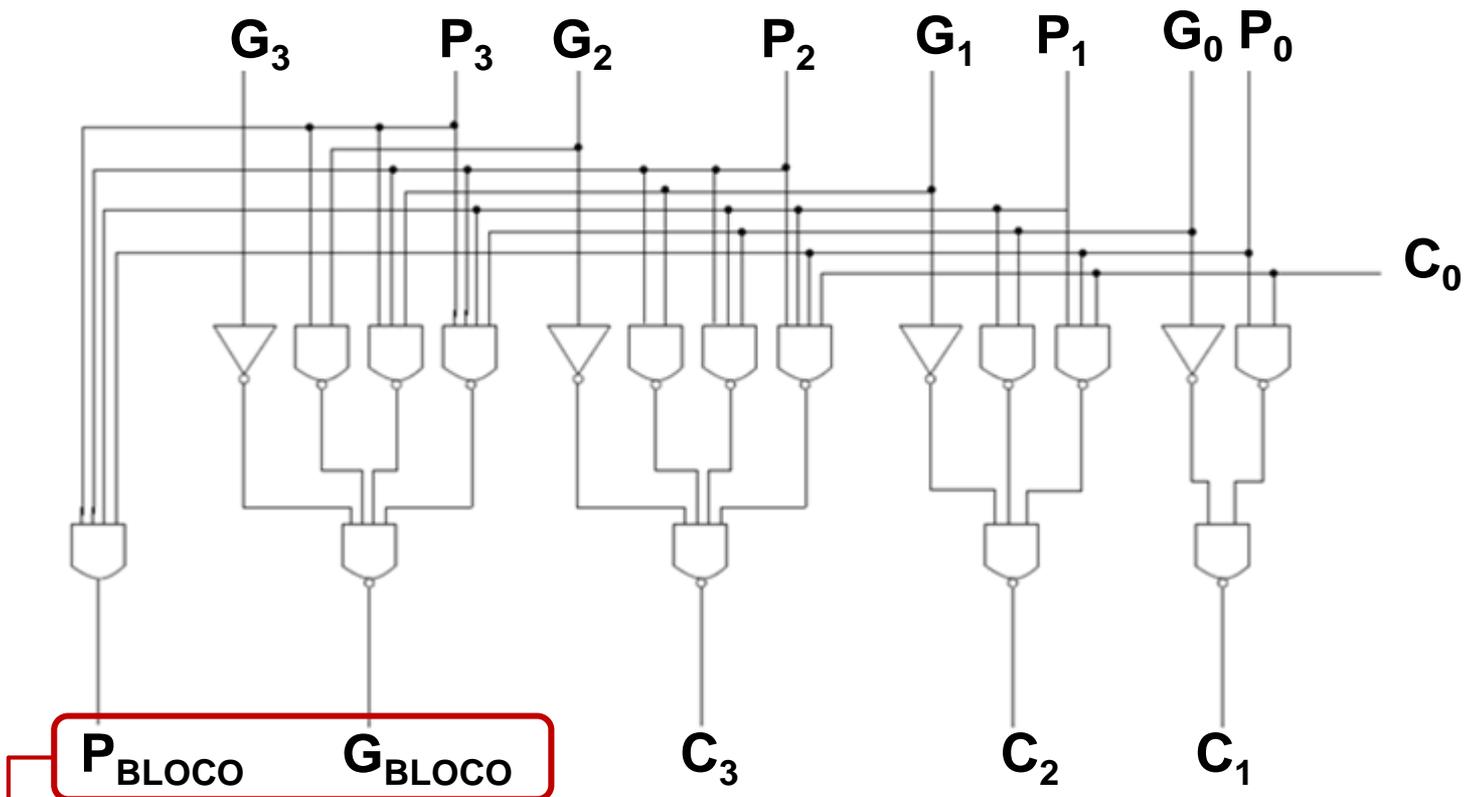
- Carry look-ahead: bloco para **cálculo antecipado** do carry




Podem ser usados para calcular C_4 (útil para conectar blocos do tipo carry ripple) ou diretamente em um outro bloco de carry look-ahead

Somador binário de n bits

- Circuito completo com 4 bits

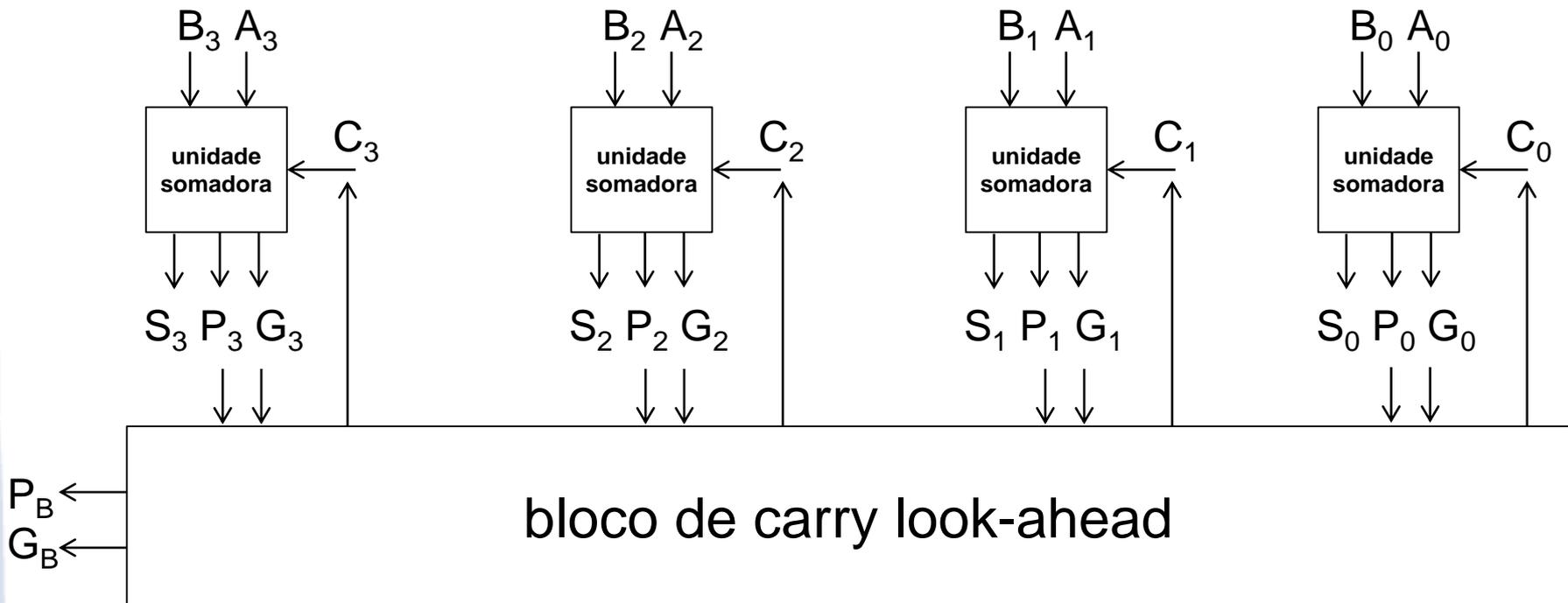

Representação de um somador

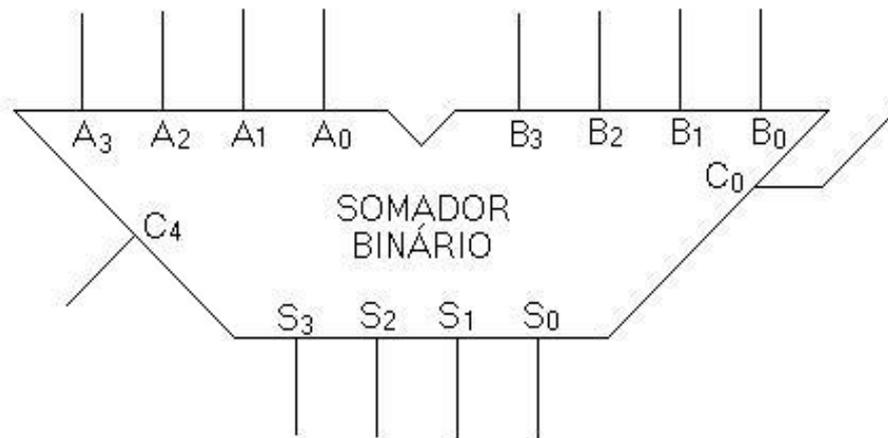

Alternativa para meia soma

$$\begin{aligned}hs_i &= x_i \oplus y_i \\&= x_i \cdot y_i' + x_i' \cdot y_i \\&= x_i \cdot y_i' + x_i \cdot x_i' + x_i' \cdot y_i + y_i \cdot y_i' \\&= (x_i + y_i) \cdot (x_i' + y_i') \\&= (x_i + y_i) \cdot (x_i \cdot y_i)' \\&= p_i \cdot g_i'\end{aligned}$$

- Porta AND tem menos transistores que a XOR
- Implementação mais comum em somadores comerciais

Somador 74x283

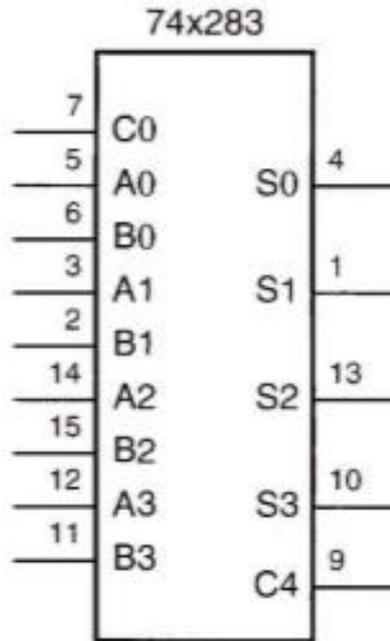


Figure 6-88
Traditional logic
symbol for the
74x283 4-bit
binary adder.

- Somador de 4 bits com vai-um antecipado.

Somador BCD

- Relembrando: código BCD
 - 4 bits, representação direta binária de 0 a 9
- Soma BCD: usa a adição binária com 4 bits, mas não é idêntica a ela...
 - Requer correção dos valores inválidos:
 - Aqueles acima de 9
 - Requer correção do “vai-um decimal”:
 - Diferente do vai-um hexadecimal (de 4 bits)

Somador BCD

Comparação entre soma binária (4bits) e BCD

Resultado da soma de 4 bits	Soma Hexa	Vai-um Hexa	Soma BCD	Vai-um BCD	Correção
0 a 9	0 a 9	0	0 a 9	0	-
10 a 15	10-15 (A-F)	0	0 a 5	1	Soma 6 $C_{BCD}=1$
16 a 19	0-3	1	6 a 9	1	Soma 6 $C_{BCD}=C_{hexa}$

↑
Obs.: 9+9+1 (“vem-um”)

Somador BCD

- Correção da soma BCD em relação ao resultado hexadecimal:

- Se resultado da soma entre A e F, OU
- Se $\text{vai-um}_{\text{hexa}} = 1$

Lógica adicional sobre saída do somador hexa


- Nesse caso, ação a tomar:

- **Somar 6 (0110) à soma hexa**
- $\text{Vai-um}_{\text{BCD}} = 1$


Necessário um segundo somador

Somador BCD

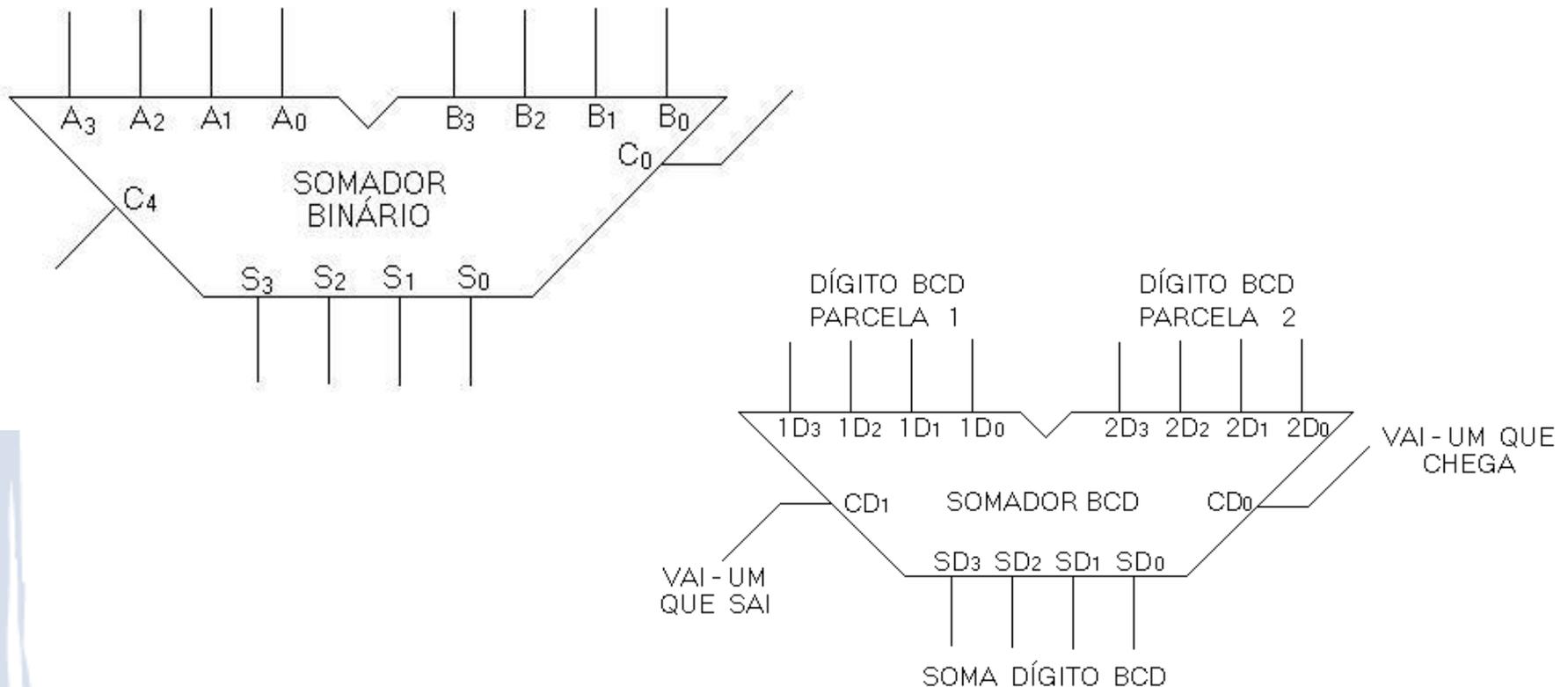- Desafio: obter um Somador BCD a partir de um Somador Binário de (4 bits)



Somador BCD

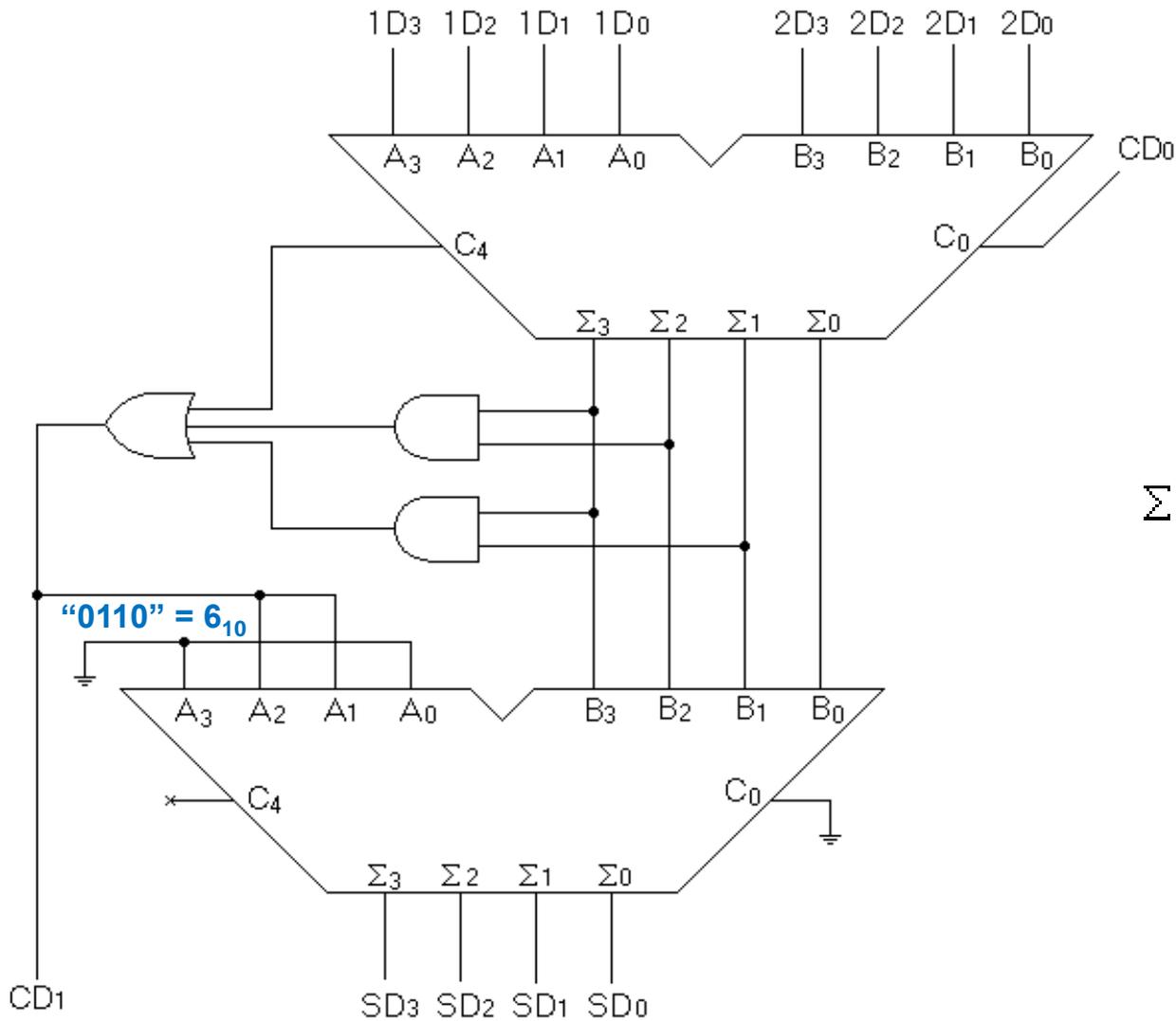

10-16

		$\Sigma_3 \Sigma_2$		
$\Sigma_1 \Sigma_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

Subtrator binário

- Pode ser construído da mesma forma que construímos o somador binário: a partir da tabela verdade.
- Poderíamos fazer um meio-subtrator, depois um completo, depois projetar um circuito para calcular o empresta-1 antecipado
- Alternativamente, podemos utilizar o circuito do somador!

Subtrator binário

M_i	S_i	B_i	R_i	B_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Tabela Verdade do Subtrator Completo:

$$M_i - S_i - B_i$$

minuendo – subtraendo – borrow (“empresta um”)

$$R_i = M_i' \cdot S_i' \cdot B_i + M_i' \cdot S_i \cdot B_i' + M_i \cdot S_i' \cdot B_i' + M_i \cdot S_i \cdot B_i$$

$$B_{i+1} = M_i' \cdot S_i + B_i \cdot M_i' + B_i \cdot S_i$$

Subtrator binário

$$R_i = M_i' \cdot S_i' \cdot B_i + M_i' \cdot S_i \cdot B_i' + M_i \cdot S_i' \cdot B_i' + M_i \cdot S_i \cdot B_i$$

Comparando
com somador

$$\left\{ \begin{array}{l} R_i = M_i \oplus \boxed{S_i' \oplus B_i'} \\ \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \\ S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i \end{array} \right.$$

negar
entrada S_i

saída é
 B'_{i+1} : usá-la
no próximo
estágio

$$\begin{aligned} B_{i+1} &= M_i' \cdot S_i + B_i \cdot M_i' + B_i \cdot S_i = \\ [B_{i+1}]' &= [M_i' \cdot S_i + (M_i' + S_i) \cdot B_i]' = \\ B_{i+1}' &= M_i \cdot S_i' + (M_i + S_i') \cdot B_i' = \end{aligned}$$

Comparando
com somador


$$\left\{ \begin{array}{l} \boxed{B_{i+1}'} = \boxed{M_i \cdot S_i' + M_i \cdot B_i' + S_i' \cdot B_i'} \\ \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \\ C_{i+1} = A_i \cdot B_i + A_i \cdot C_i + B_i \cdot C_i \end{array} \right.$$

Subtrator binário

$$R_i = M_i \oplus S_i' \oplus B_i'$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

Subtrator Completo

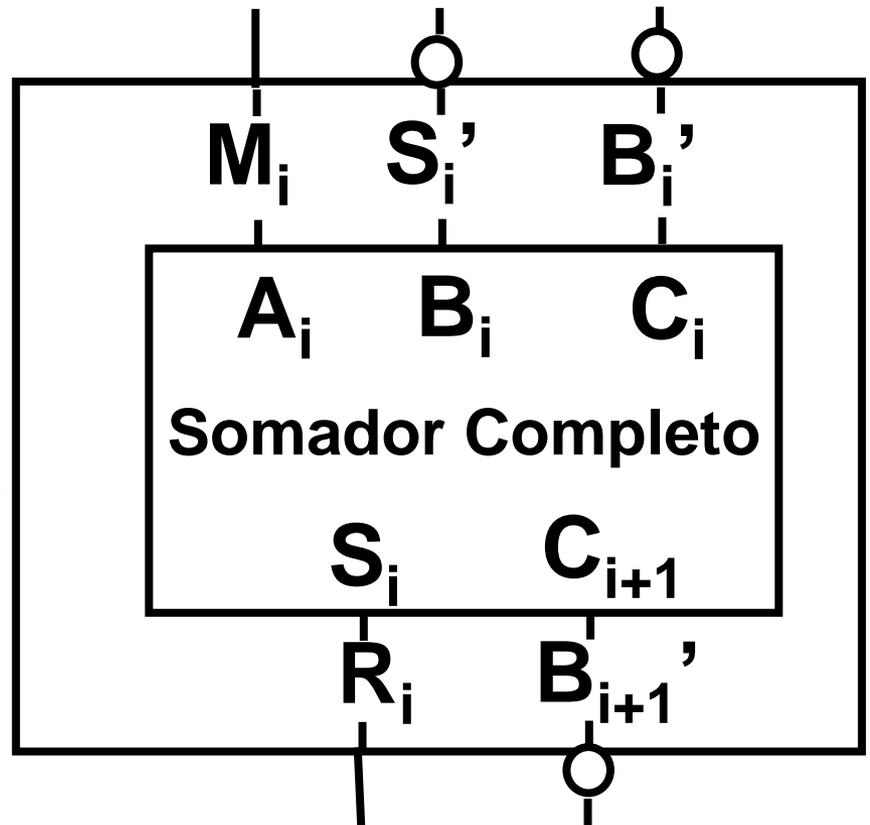


$$B_{i+1}' = M_i \cdot S_i' + M_i \cdot B_i' + S_i' \cdot B_i'$$

$$C_{i+1} = A_i \cdot B_i + A_i \cdot C_i + B_i \cdot C_i$$

Subtrator binário

- Essa correspondência tem uma razão simples: $m - s = m + (-s)$
- Logo: **operação de subtração** pode ser construída **a partir** de uma **operação de adição** em um **somador completo**
- Procedimento:
 - **Complementar *bit a bit*** o subtraendo (S_i)
 - Somar resultado a minuendo (M_i), lembrando de fazer $C_0 = 1$ no somador completo para obter o complemento de 2 de (S_i)

Subtrator binário

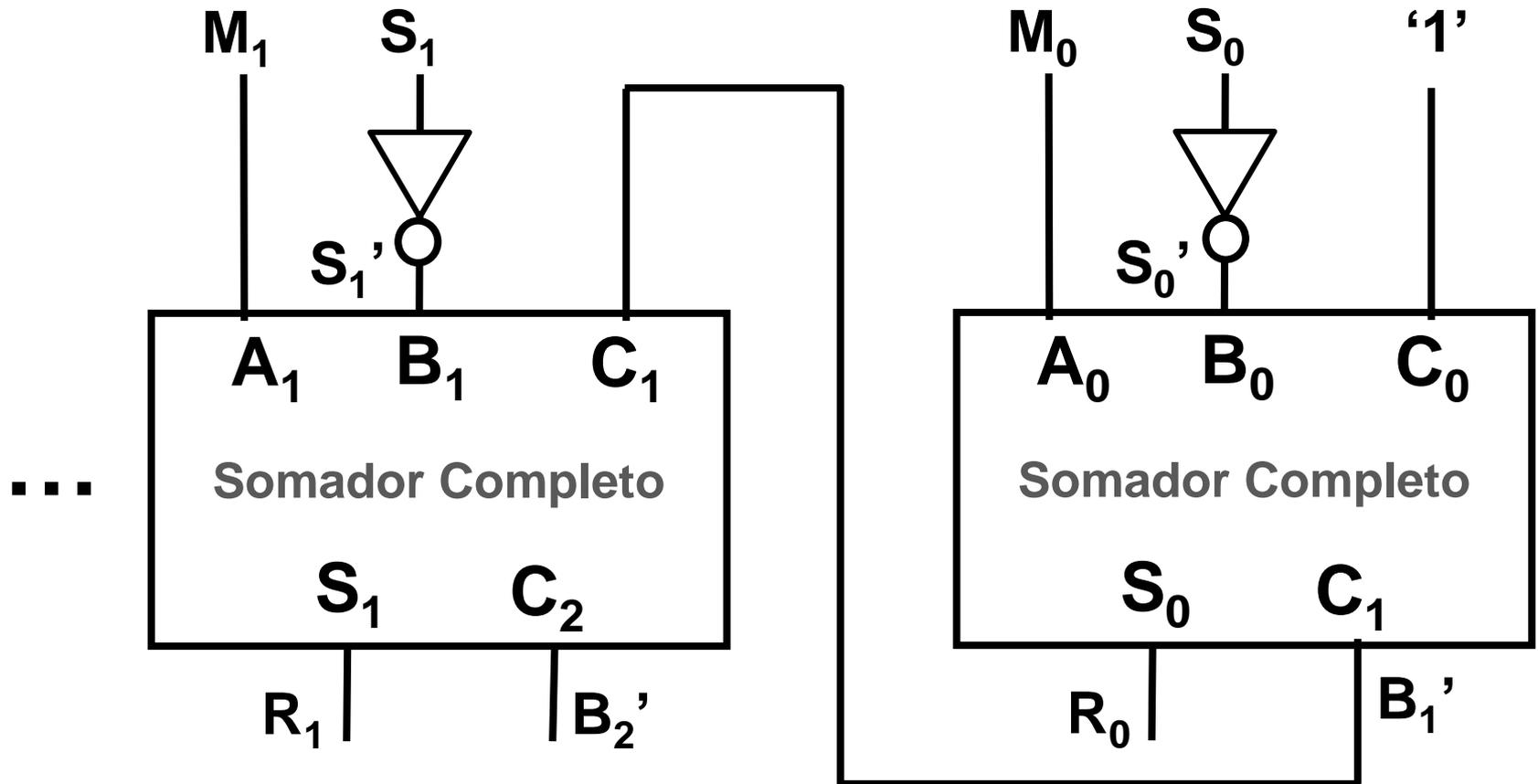

Nota: no final, precisa detectar transbordo (verificar se sinais na entrada diferem dos sinais de saída)