

PCS 3115

Sistemas Digitais I

Circuitos Combinatórios

Blocos Básicos: ULA

Prof. Dr. Marcos A. Simplicio Jr.

versão: 3.0 (Jan/2016)


Adaptado por Glauber (2018)

Unidade Lógica Aritmética (ULA)

- Um **Bloco Lógico Funcional** que dispõe de um **repertório básico e limitado** de
 - **Operações Lógicas**: and, or, inversão, etc.
 - e/ou **Operações Aritméticas**: soma, subtração, etc.
- Há vários **CIs** que, embora **não tenham a capacidade de ULAs de computadores** (pessoais ou de grande porte), fornecem algumas **operações sobre dados binários** de entrada.

Unidade Lógica Aritmética (ULA)

ALU 74LS382/74HC382

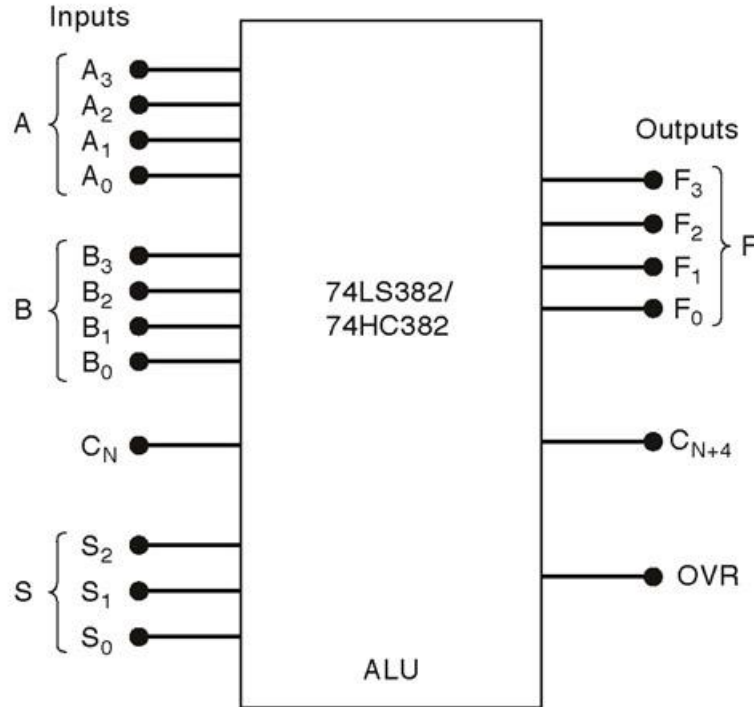

A = 4-bit input number
 B = 4-bit input number
 C_N = carry into LSB position
 S = 3-bit operation select inputs
 F = 4-bit output number
 C_{N+4} = carry out of MSB position
 OVR = overflow indicator

(a)

Function Table

S_2	S_1	S_0	Operation	Comments
0	0	0	CLEAR	$F_3F_2F_1F_0 = 0000$
0	0	1	B minus A	Needs $C_N = 1$
0	1	0	A minus B	
0	1	1	A plus B	Needs $C_N = 0$
1	0	0	$A \oplus B$	Exclusive-OR
1	0	1	A + B	OR
1	1	0	AB	AND
1	1	1	PRESET	$F_3F_2F_1F_0 = 1111$


Notes: S inputs select operation.
 OVR = 1 for signed-number overflow.

(b)

Unidade Lógica Aritmética (ULA)


Table 5-52 Functions performed by the 74x181 4-bit ALU.

4 bits de operações:

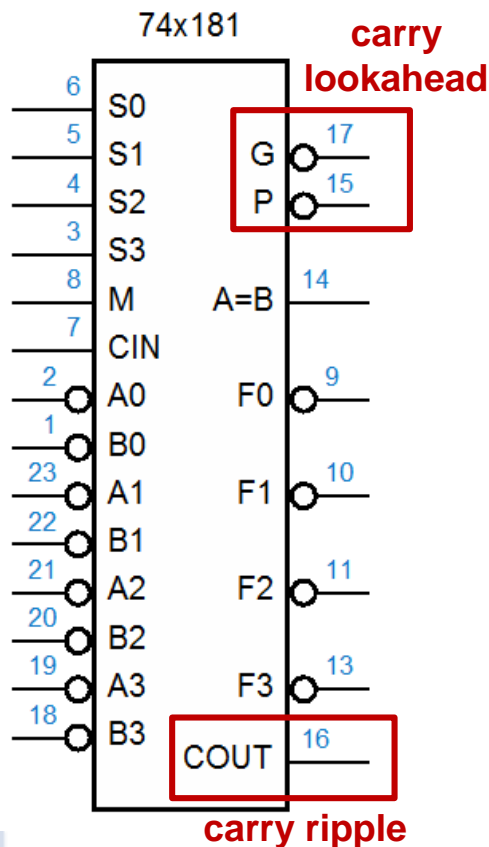

Inputs				Function	
S3	S2	S1	S0	M = 0 (arithmetic)	M = 1 (logic)
0	0	0	0	$F = A \text{ minus } 1 \text{ plus CIN}$	$F = A'$
0	0	0	1	$F = A \cdot B \text{ minus } 1 \text{ plus CIN}$	$F = A' + B'$
0	0	1	0	$F = A \cdot B' \text{ minus } 1 \text{ plus CIN}$	$F = A' + B$
0	0	1	1	$F = 1111 \text{ plus CIN}$	$F = 1111$
0	1	0	0	$F = A \text{ plus } (A + B') \text{ plus CIN}$	$F = A' \cdot B'$
0	1	0	1	$F = A \cdot B \text{ plus } (A + B') \text{ plus CIN}$	$F = B'$
0	1	1	0	$F = A \text{ minus } B \text{ minus } 1 \text{ plus CIN}$	$F = A \oplus B'$
0	1	1	1	$F = A + B' \text{ plus CIN}$	$F = A + B'$
1	0	0	0	$F = A \text{ plus } (A + B) \text{ plus CIN}$	$F = A' \cdot B$
1	0	0	1	$F = A \text{ plus } B \text{ plus CIN}$	$F = A \oplus B$
1	0	1	0	$F = A \cdot B' \text{ plus } (A + B) \text{ plus CIN}$	$F = B$
1	0	1	1	$F = A + B \text{ plus CIN}$	$F = A + B$
1	1	0	0	$F = A \text{ plus } A \text{ plus CIN}$	$F = 0000$
1	1	0	1	$F = A \cdot B \text{ plus } A \text{ plus CIN}$	$F = A \cdot B'$
1	1	1	0	$F = A \cdot B' \text{ plus } A \text{ plus CIN}$	$F = A \cdot B$
1	1	1	1	$F = A \text{ plus CIN}$	$F = A$

Unidade Lógica Aritmética (ULA)

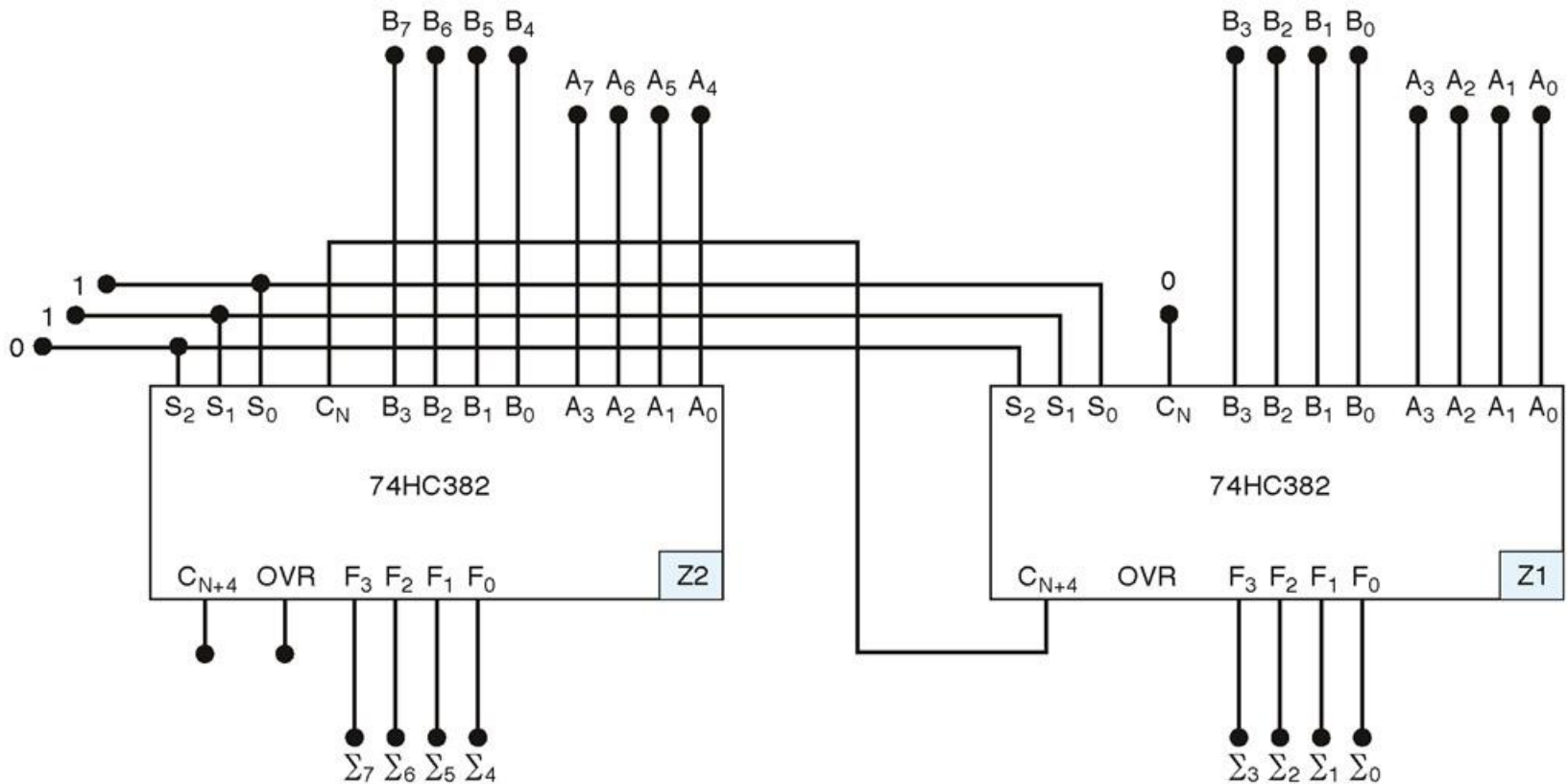

Notes: Z1 adds lower-order bits.
Z2 adds higher-order bits.
 $\Sigma_7 - \Sigma_0 = 8$ -bit sum.
OVR of Z2 is 8-bit overflow indicator.

Expansão da ULA: dois chips 74HC382, conectados para operar como um somador de palavras de 8 bits.

PCS 3115 (PCS2215)

Sistemas Digitais I

Exercícios – ULA


Prof. Dr. Marcos A. Simplicio Jr.

Adaptado por Glauber (2018)

Exercício



- Projetar a estrutura interna de uma ULA como a mostrada abaixo, para que ela tenha as seguintes funcionalidades considerando A e B números inteiros com sinal (complemento de dois):

S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração
1	0	B menos A	1 se overflow	subtração inversa
1	1	A xor B	1 se A = B	OU-Exclusivo bit a bit

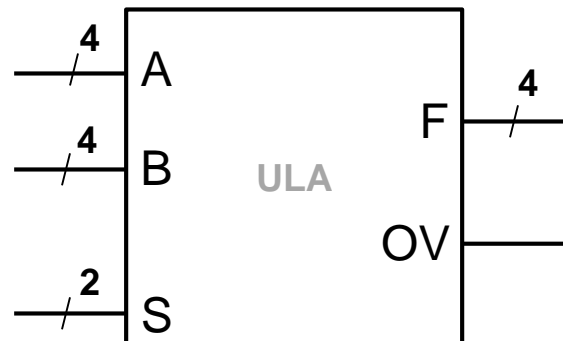


Exercício

S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma

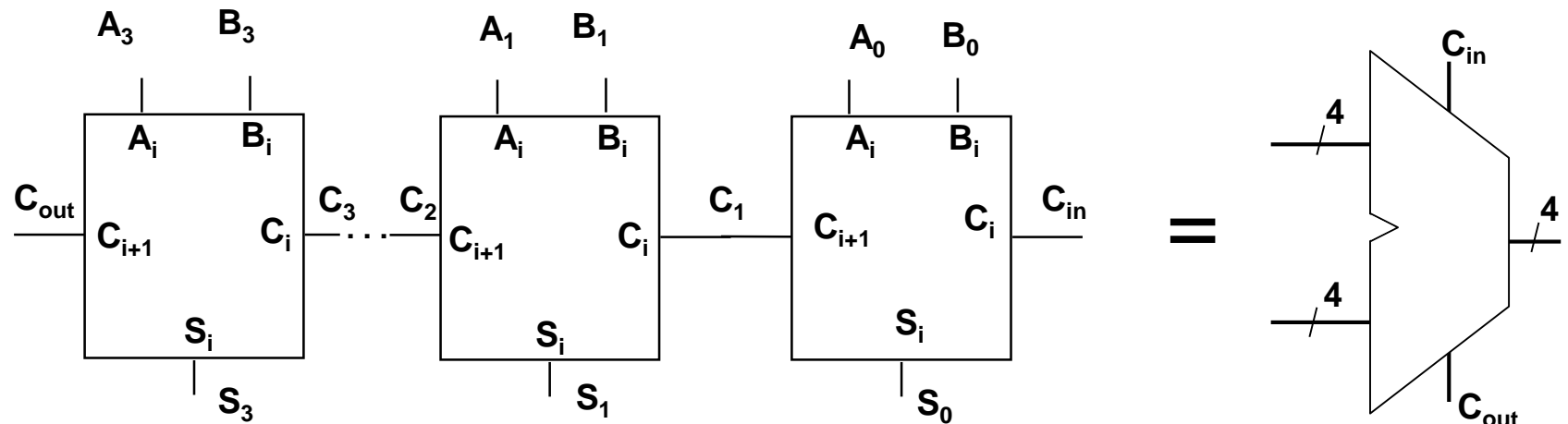 


Exercício

S1	S0	F	OV	Comentário
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração

 


Exercício

S1	S0	F	OV	Comentário
1	0	B menos A	1 se overflow	subtração inversa

 


Exercício

S1	S0	F	OV	Comentário
1	1	A xor B	1 se A = B	OU-Exclusivo bit a bit

 


Exercício: Solução 1

S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração
1	0	B menos A	1 se overflow	subtração inversa
1	1	A xor B	1 se A = B	OU-Exclusivo bit a bit

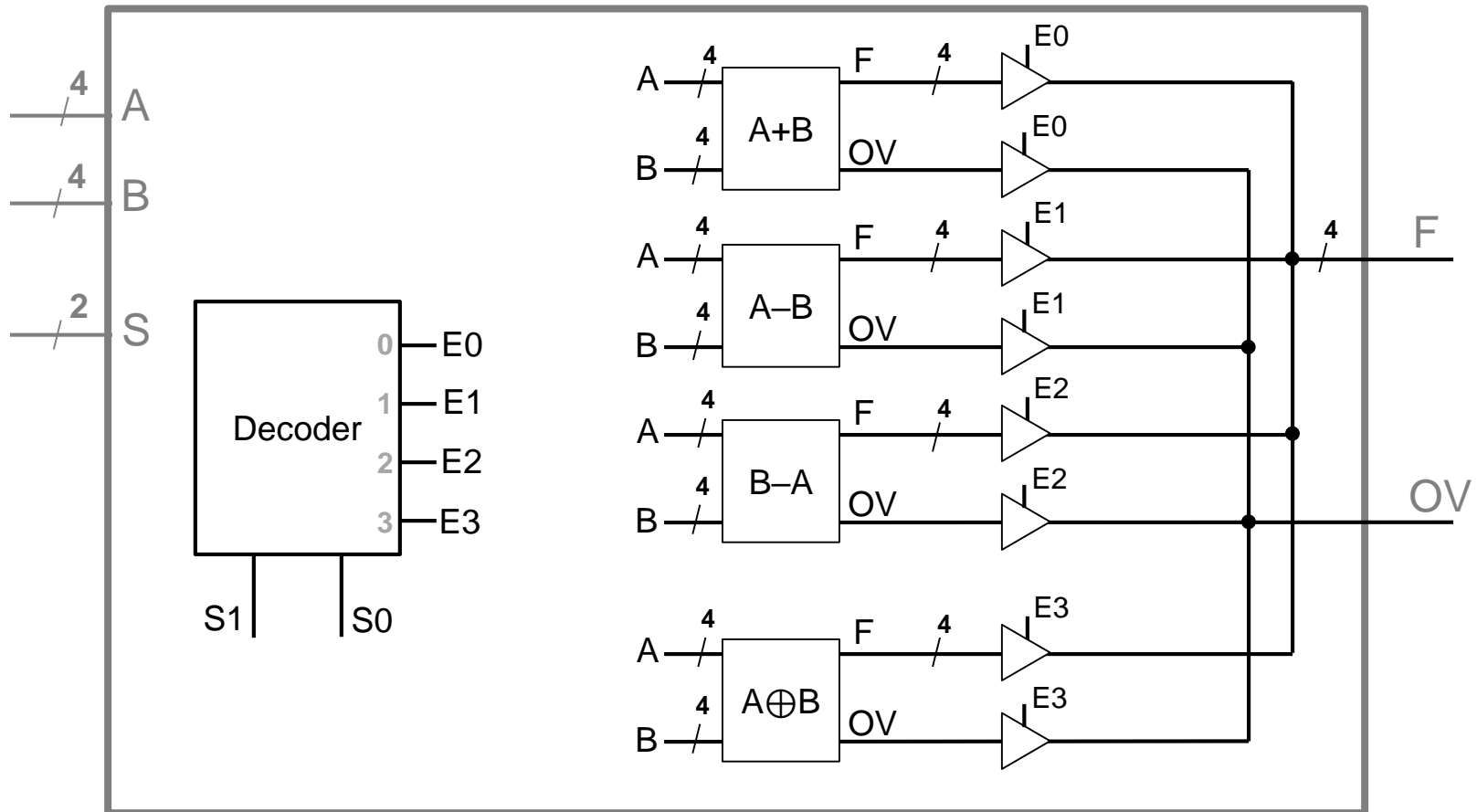


Exercício: Solução 2

S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração
1	0	B menos A	1 se overflow	subtração inversa
1	1	A xor B	1 se A = B	OU-Exclusivo bit a bit

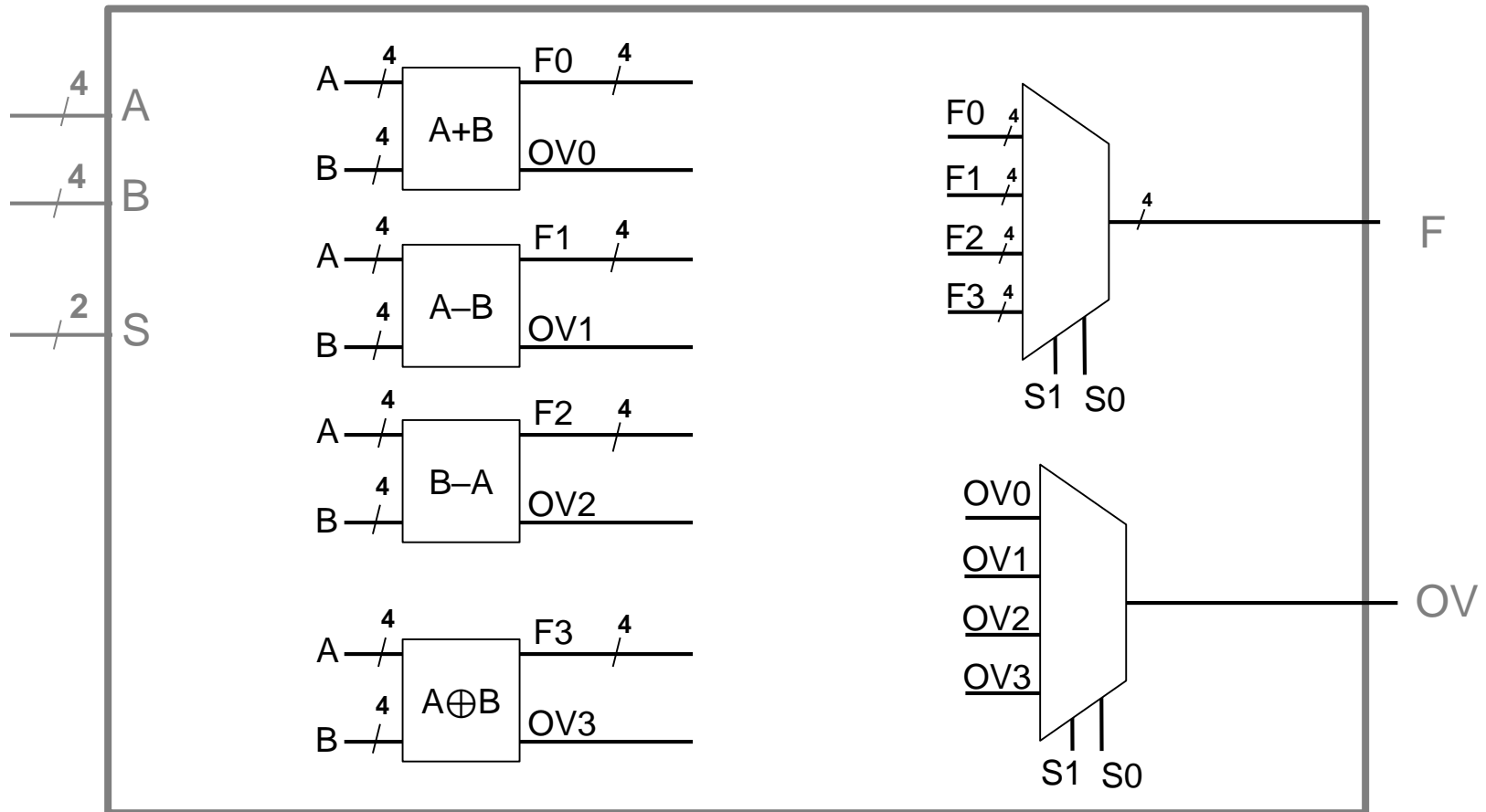


Exercício: Otimizações...

S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração

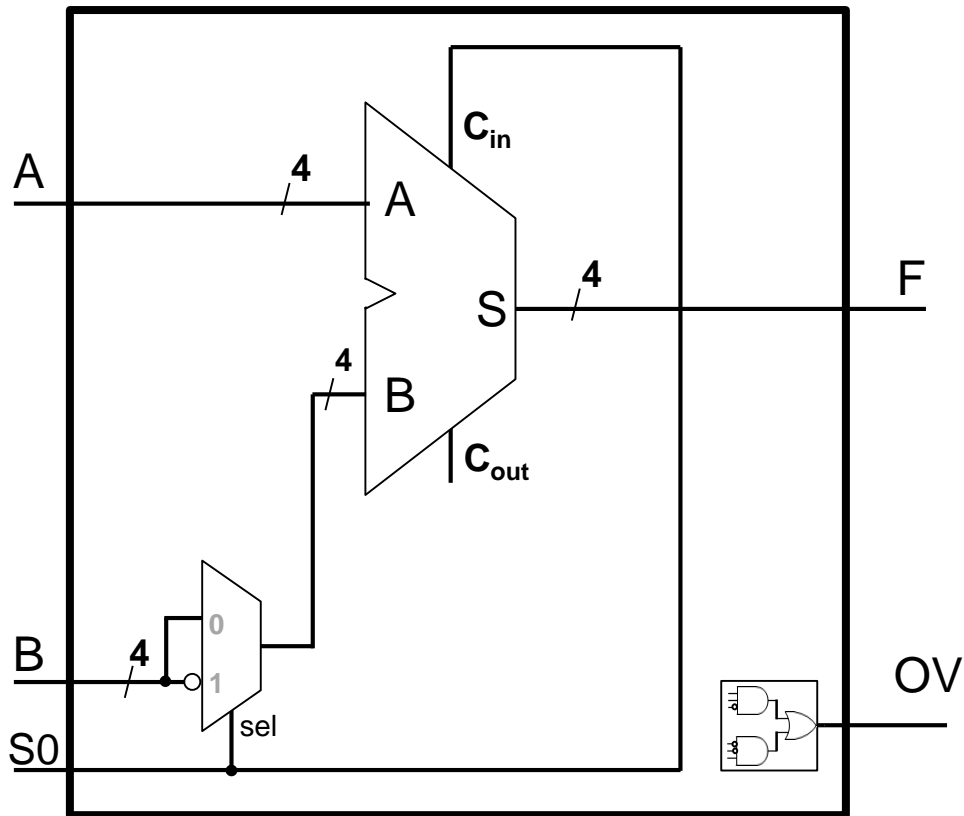


Exercício: Otimizações...

S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração
1	0	B menos A	1 se overflow	subtração inversa

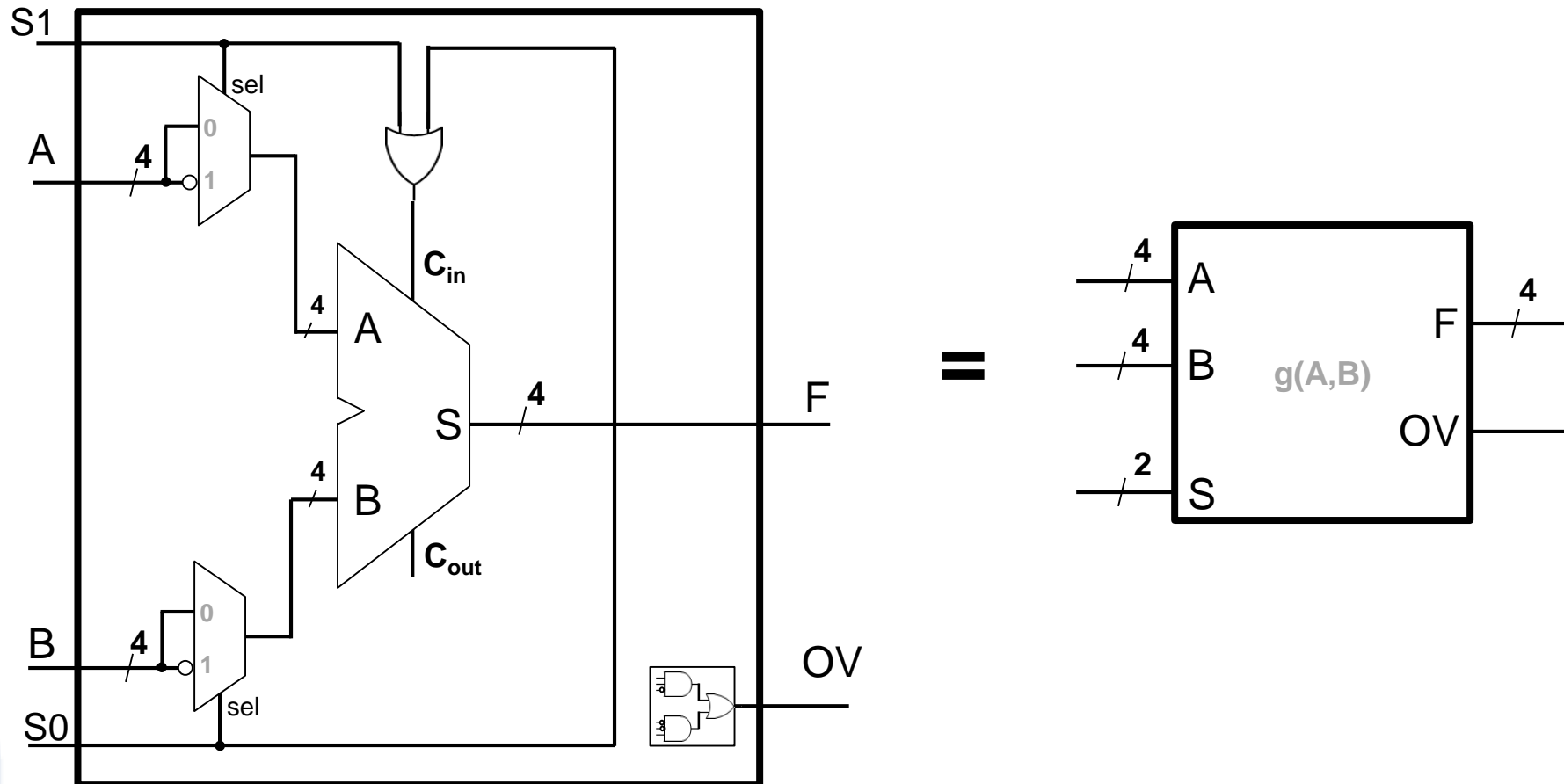


Exercício: Solução 1b

S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração
1	0	B menos A	1 se overflow	subtração inversa
1	1	A xor B	1 se A = B	OU-Exclusivo bit a bit

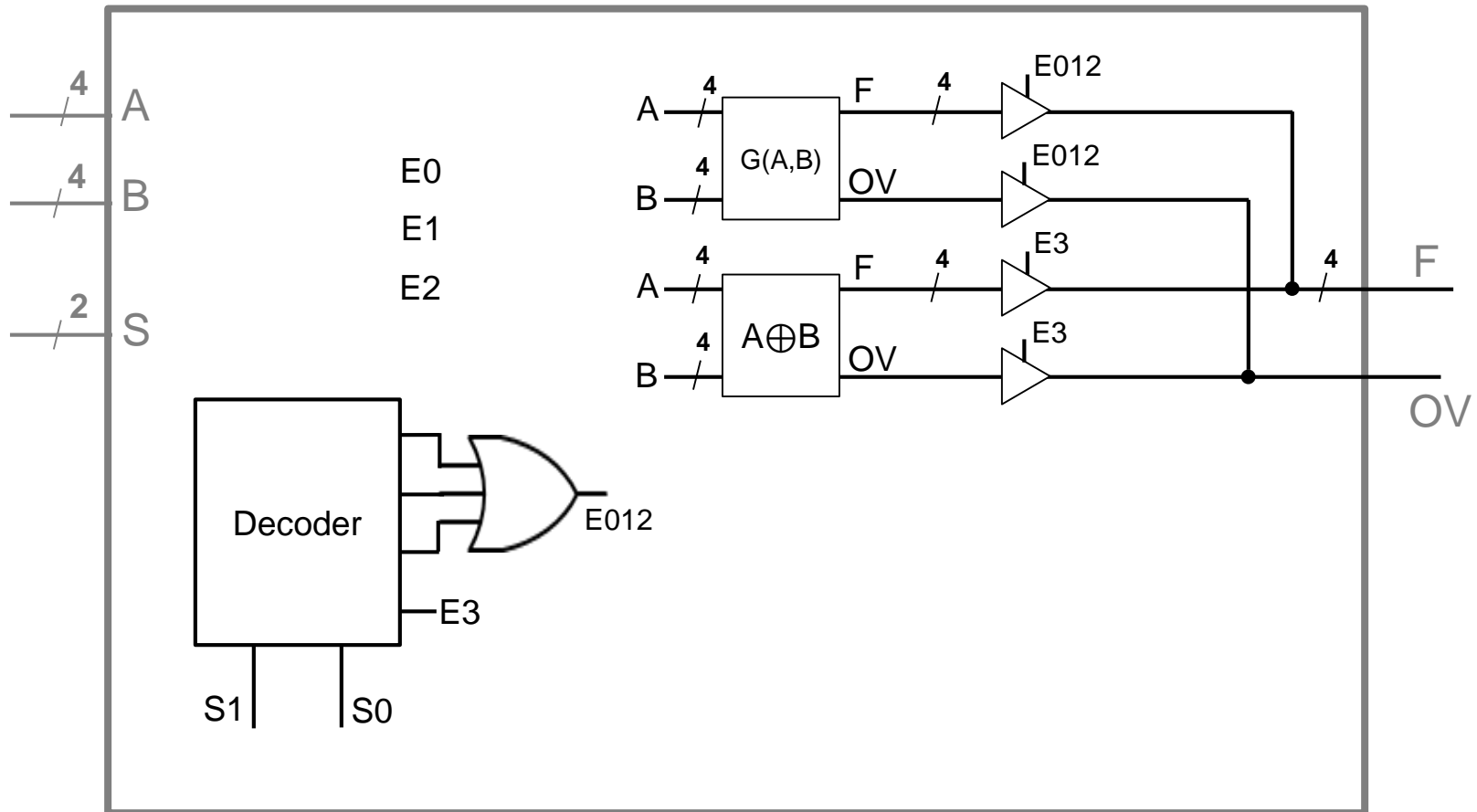

Exercício: Solução 2b

S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração
1	0	B menos A	1 se overflow	subtração inversa
1	1	A xor B	1 se A = B	OU-Exclusivo bit a bit

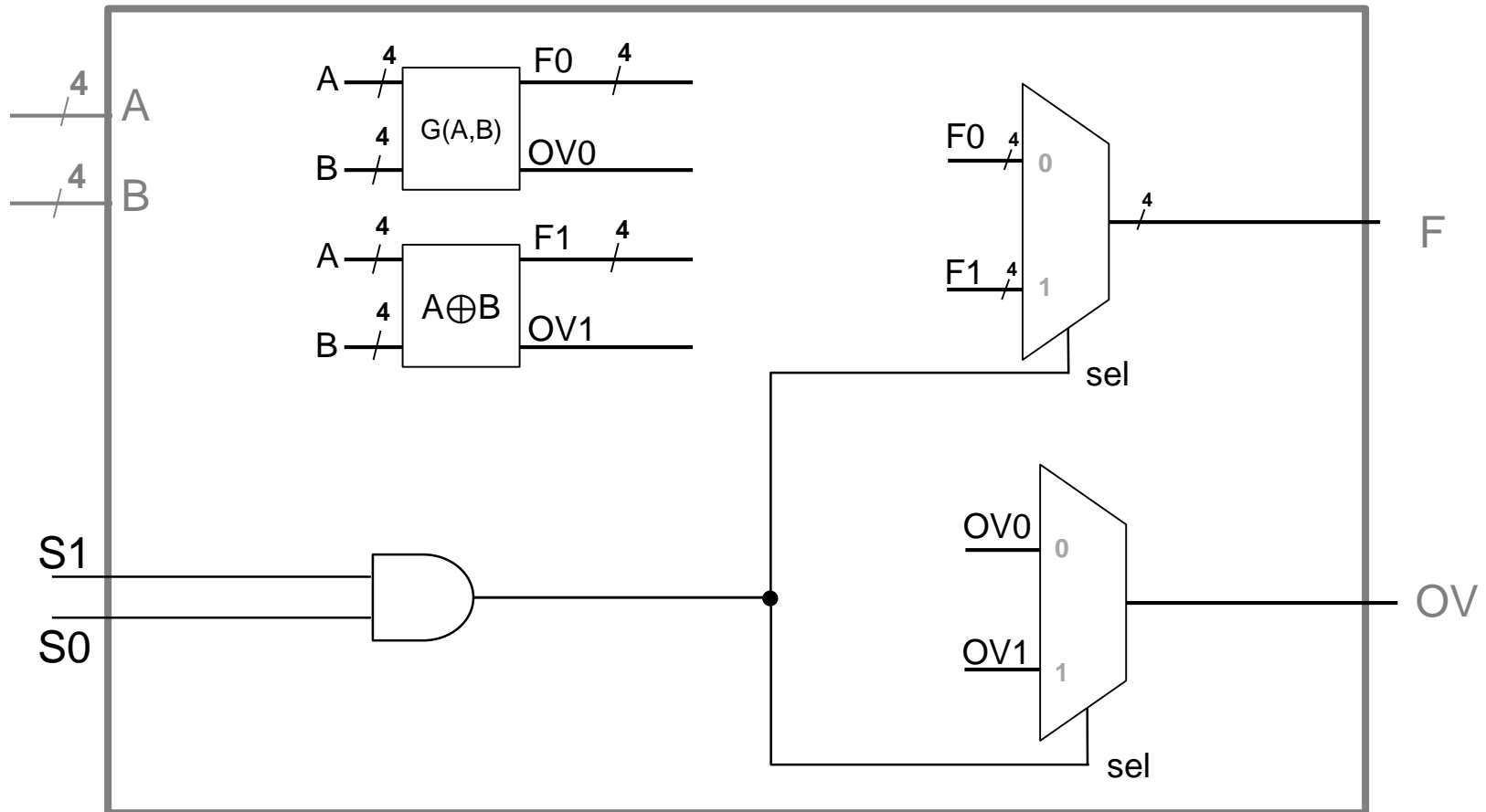

Exercício: Uma modificação


S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração
1	0	B menos A	1 se overflow	subtração inversa
1	1	A xor B	1 se $A_1A_0 \leq B_1B_0$	OU-Exclusivo bit a bit

- Implementar com: (a) portas lógicas, (b) decoder 4:16, (c) mux 16:1, (d) mux 8:1, (e) mux 4:1

	$A_1 A_0$			
	00	01	11	10
$B_1 B_0$	00	01	11	10
	1			
	1	1		
	1	1	1	1
	1	1		1

$$OV = A_1'A_0' + B_1B_0 + A_1'B_0 + A_1'B_1 + B_1A_0'$$

Com portas lógicas

 


Exercício: Uma modificação

S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração
1	0	B menos A	1 se overflow	subtração inversa
1	1	A xor B	1 se $A_1A_0 \leq B_1B_0$	OU-Exclusivo bit a bit

	B ₁	B ₀	A ₁	A ₀	OV
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

Com decodificador (soma de produtos)

 


Exercício: Uma modificação

S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração
1	0	B menos A	1 se overflow	subtração inversa
1	1	A xor B	1 se $A_1A_0 \leq B_1B_0$	OU-Exclusivo bit a bit

	B ₁	B ₀	A ₁	A ₀	OV
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1


Com decodificador (produto de somas)

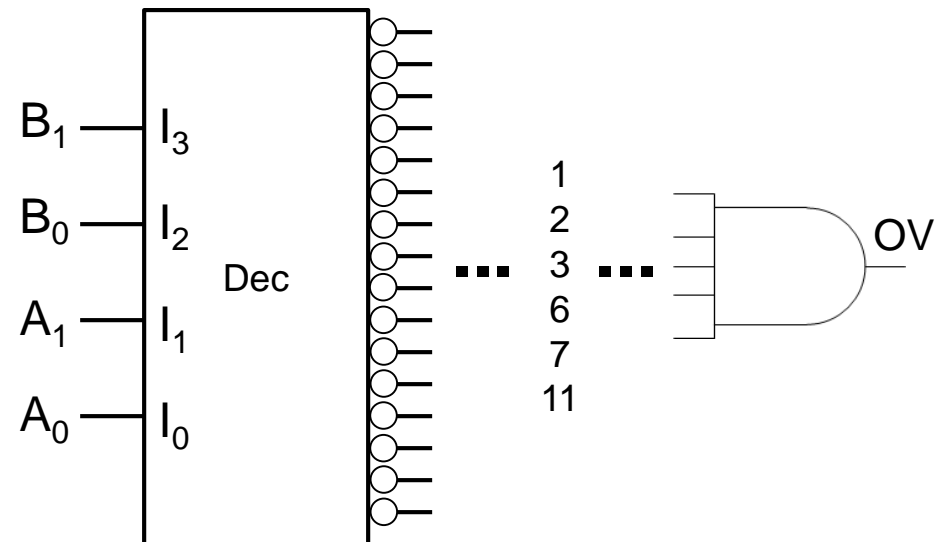

Exercício: Uma modificação

S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração
1	0	B menos A	1 se overflow	subtração inversa
1	1	A xor B	1 se $A_1A_0 \leq B_1B_0$	OU-Exclusivo bit a bit

	B ₁	B ₀	A ₁	A ₀	OV
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

 


Exercício: Uma modificação

S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração
1	0	B menos A	1 se overflow	subtração inversa
1	1	A xor B	1 se $A_1A_0 \leq B_1B_0$	OU-Exclusivo bit a bit

	$A_1 A_0$				
	$B_1 B_0$	00	01	11	10
00	1				
01	1	1			
11	1	1	1	1	
10	1	1		1	

$$\begin{aligned}
 OV = & (B_1'A_1'A_0') \cdot 1 + (B_1'A_1'A_0) \cdot B_0 + \\
 & (B_1'A_1A_0) \cdot 0 + (B_1'A_1A_0') \cdot 0 + \\
 & (B_1A_1'A_0') \cdot 1 + (B_1A_1'A_0) \cdot 1 + \\
 & (B_1A_1A_0) \cdot B_0 + (B_1A_1A_0') \cdot 1
 \end{aligned}$$

Com MUX 8:1

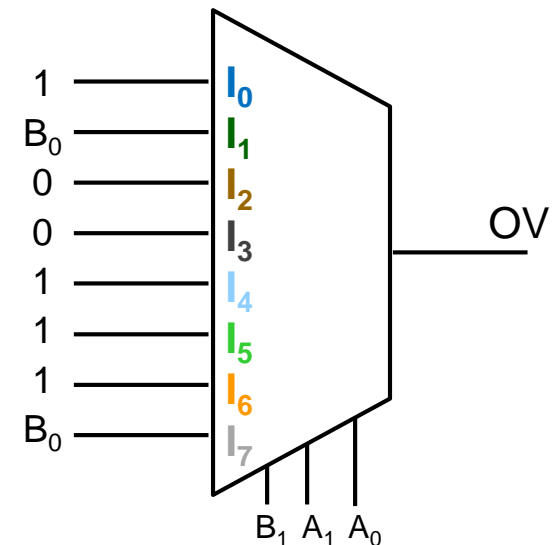


Exercício: Uma modificação

S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração
1	0	B menos A	1 se overflow	subtração inversa
1	1	A xor B	1 se $A_1A_0 \leq B_1B_0$	OU-Exclusivo bit a bit

	$A_1 A_0$			
$B_1 B_0 \backslash$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1


$$\begin{aligned}
 OV = & (A_1' A_0') \cdot 1 & + & (A_1' A_0) \cdot (B_1 + B_0) + \\
 & (A_1 A_0) \cdot (B_1 \cdot B_0) & + & (A_1 A_0') \cdot B_1
 \end{aligned}$$

Com MUX 4:1

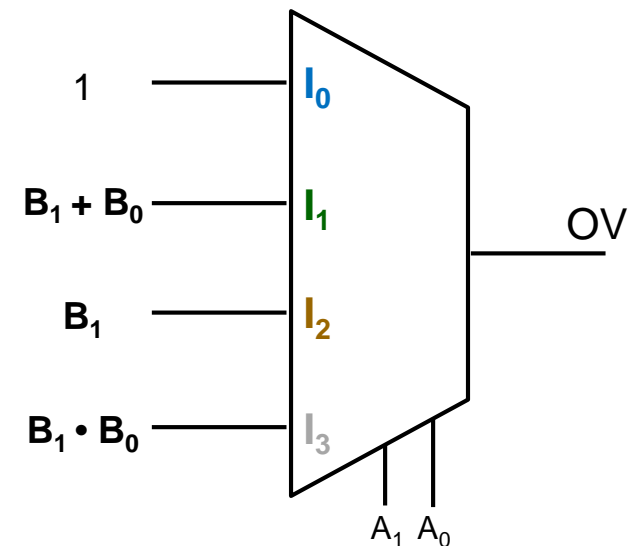


 Exercício: Usando a ULA

- Usando a ULA criada e NOTs, deseja-se construir um circuito de **alarme** remoto a ser conectado a um emissor. A especificação é:
 - Se um sensor de temperatura T, de 3 bits, acusar um valor acima de V (“TGTV”=1), então deve ser enviado F = T–V a uma central
 - O valor de V é configurável pela entrada M: M=0 → V=3₁₀ ; M=1 → V=5₁₀
 - Por questões de compatibilidade com o sistema na central, a saída F deve ser: F = T–V caso M = 0, e F = compl1(T–V) se M=1




S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração
1	0	B menos A	1 se overflow	subtração inv.
1	1	A xor B	1 se A = B	OU-Exclusivo

 

Exercício: Usando a ULA

- Uma solução possível:

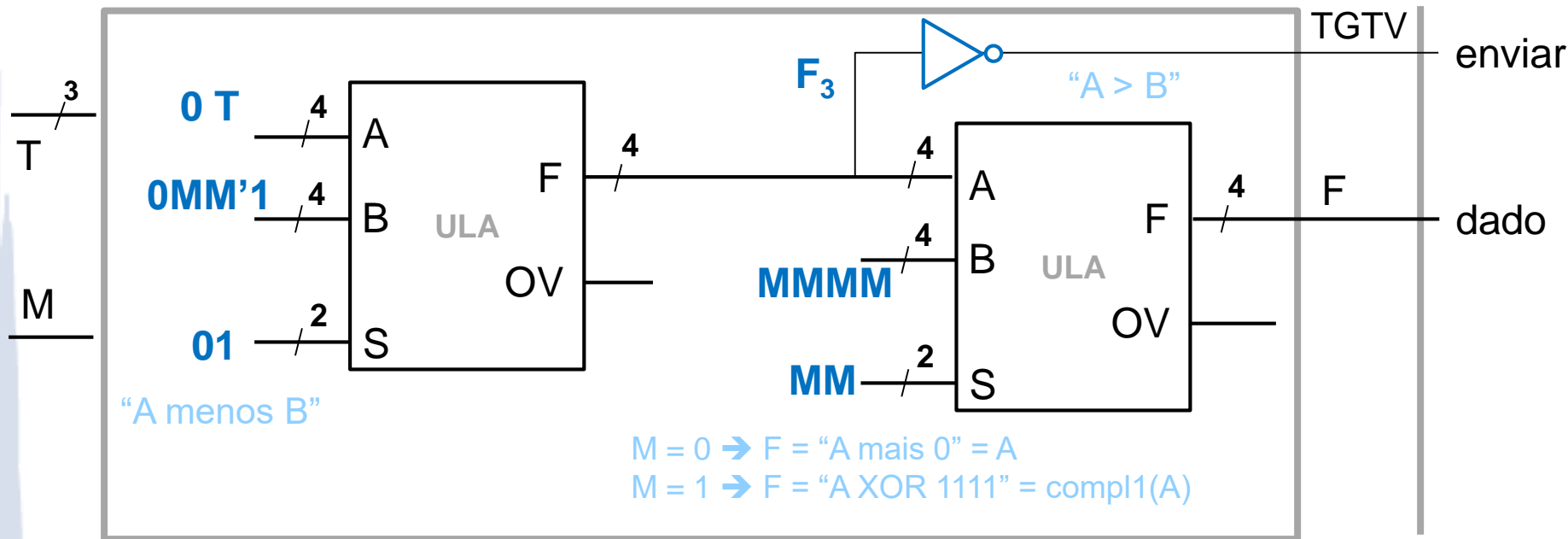

S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração
1	0	B menos A	1 se overflow	subtração inv.
1	1	A xor B	1 se A = B	OU-Exclusivo

Exercício: Usando a ULA

- Notou-se que um outro componente do sistema poderia ser reaproveitado para detectar quando T é maior que V.
- Entretanto, além de portas NOT, há apenas uma ULA disponível. Adeque o projeto às novas condições!
 - O valor de V é configurável pela entrada M: $M=0 \rightarrow V=3_{10}$; $M=1 \rightarrow V=5_{10}$
 - Por questões de compatibilidade com o sistema na central, a saída F deve ser: $F = T - V$ caso $M = 0$, e $F = \text{compl1}(T - V)$ se $M=1$



S1	S0	F	OV	Comentário
0	0	A mais B	1 se overflow	soma
0	1	A menos B	1 se overflow	subtração
1	0	B menos A	1 se overflow	subtração inv.
1	1	A xor B	1 se A = B	OU-Exclusivo

