

PCS 3115

Sistemas Digitais I

Memórias & FPGAs

Prof. Dr. Marcos A. Simplicio Jr.

Adaptado por Glauber (2018)

Memórias

- Dispositivos com grandes capacidade de **armazenamento** de dados
- **Finalidade**: Armazenar dados ou programas de maneira temporária ou definitiva.
- **Aplicações** dependem das características
 - Forma de **acesso**: sequencial ou aleatório?
 - **Velocidade**: quanto mais rápido o acesso, maior a eficiência do sistema como um todo
 - **Funcionalidade**: leitura e escrita ou apenas leitura?
 - **Volatilidade**: dados retidos mesmo se alimentação de energia cortada?

Memórias: Características

- **Tecnologia: Não Semicondutor**

- **Magnético**

- » Ferrite, Fita, Discos (Rígido, Flexível)

- **Ópticos**

- » CD, DVD, Blu-ray Disc (BD)



- **Tecnologia: Semicondutor**

- CMOS: alta densidade, baixo consumo



Memórias: Características

○ Acesso a dados

– **Sequencial:** Fita magnética, CD/DVD



- » Posições de memória em lugares sucessivos
- » Ler ou escrever na posição n requer leitura sequencial de todas as posições anteriores ($n-k, \dots, n-1$)
 - Tempo de acesso depende da posição de leitura atual (k) e da posição dos dados (n)
- » Baixo custo, porém baixa velocidade



– **Direto ou “Aleatório”:** Constituem a maior parte das memórias a semicondutores.

- » Caracterizadas principalmente por possuírem o mesmo tempo de acesso para todas as posições



Memórias: Características

○ Acesso a dados (cont.)

– Possibilidade de **escrita** (no circuito):

» Memórias de **apenas leitura**: Gravação de conteúdo muito lenta ou fora do sistema;



» Memórias de **escrita e leitura**: Conteúdo pode ser lido e alterado durante seu uso no circuito.



Memórias: Características

○ Retenção dos dados (volatilidade)

– **Voláteis** – Perdem o conteúdo se ficam sem alimentação (ex.: RAM, registradores);



– **Não Voláteis** – Não perdem o conteúdo mesmo, sem alimentação (ex.: EEPROM, Flash, disco).



Memórias: Observação

○ ROM:

- O termo “ROM” significa “*Read-Only-Memory*”, ou memória somente de leitura
- Porém, ele é comumente usado para indicar **memórias não-voláteis**, incluindo memórias de leitura/escrita...



○ RAM:

- O termo “RAM” significa “*Random-Access-Memory*”, ou memória de acesso aleatório
- Porém, ele é comumente usado para **memórias voláteis de acesso aleatório**




Memórias: Características (resumo)


- “Tempo de acesso depende da **posição do dado?**”
 - Sim: acesso **sequencial**; Não: acesso **aleatório**.
- “É possível **ler e escrever**, ou apenas ler?”
 - Leitura e Escrita vs. apenas leitura
- “Os dados são perdidos quando **energia é removida?**”
 - Sim: **volátil**; Não: **não-volátil**

Memórias: Arquitetura


○ Interconexão de memórias com CPU

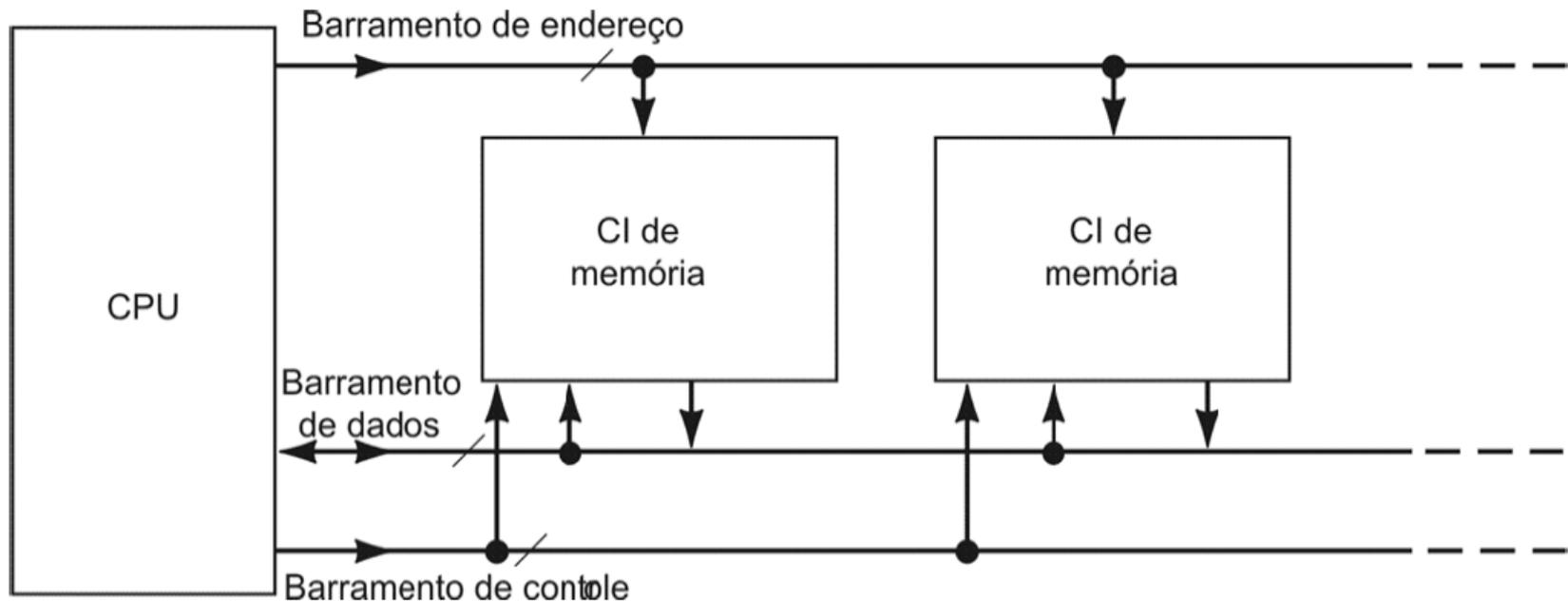


Memórias: Arquitetura

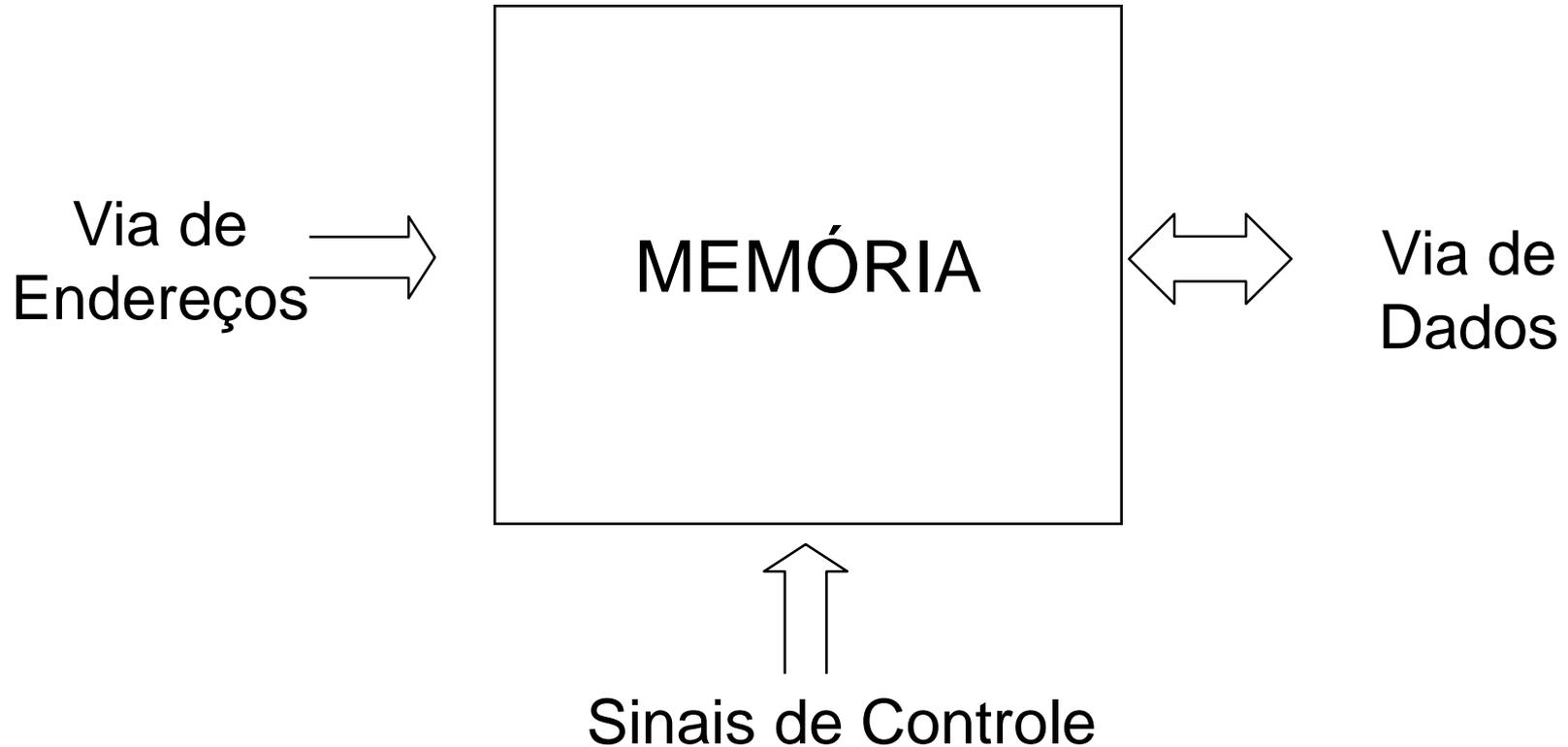


Memórias: Arquitetura

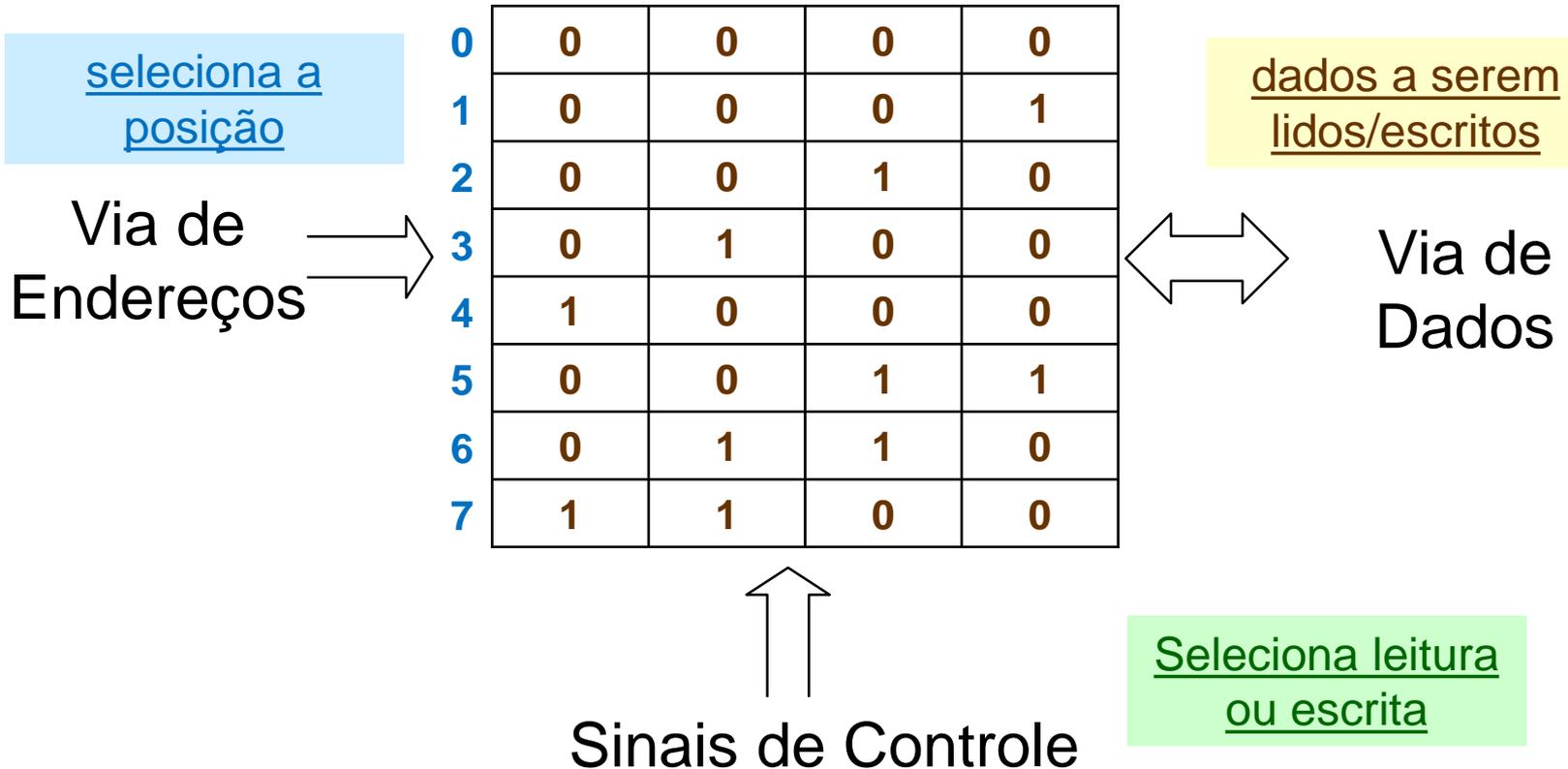

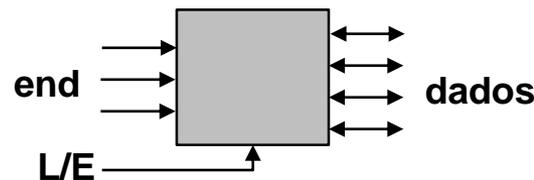→ Memória 8 x 4bits
(32 bits de capacidade)




Memórias: Arquitetura

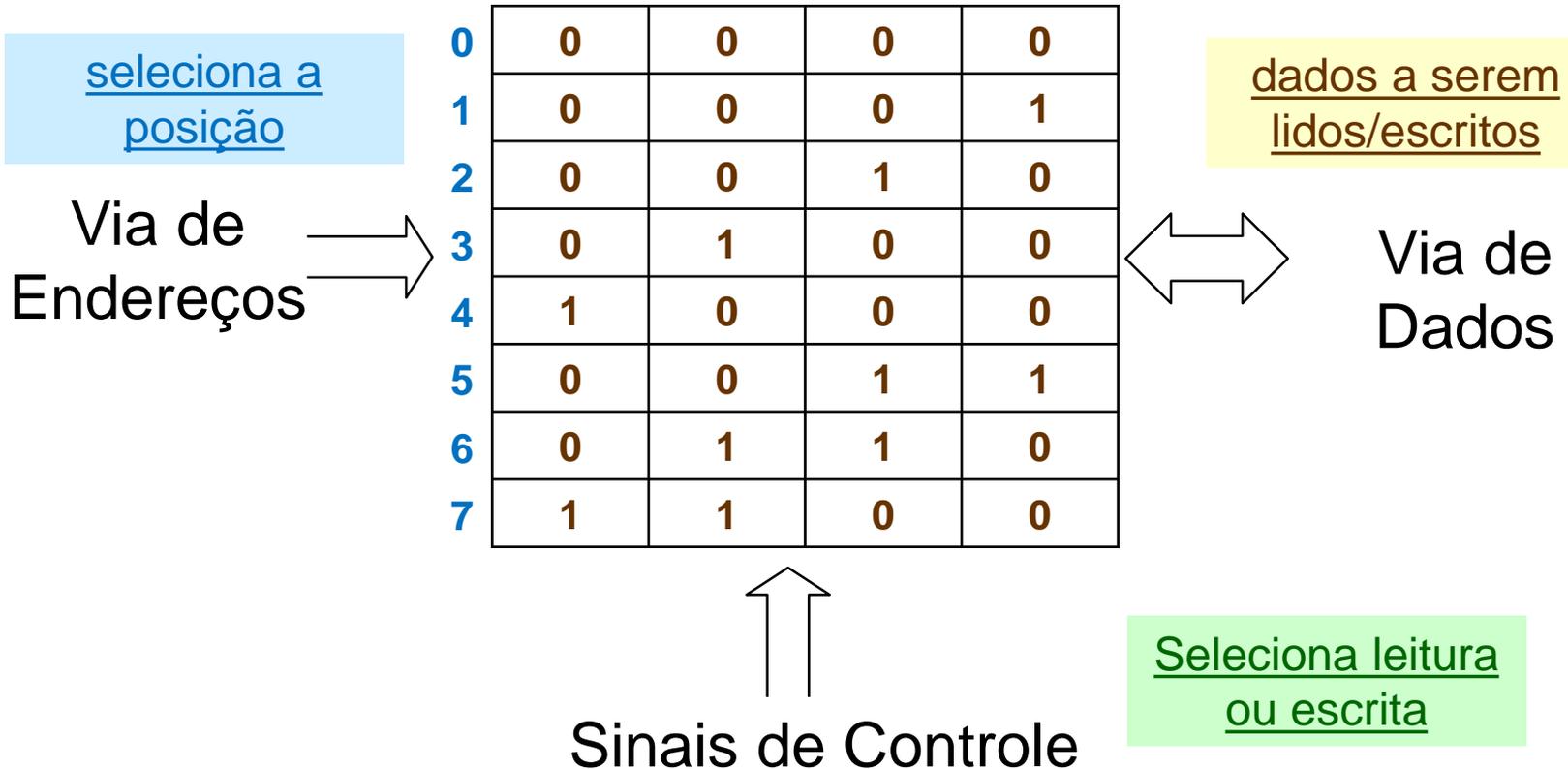

Ex.: via de **endereços**: 011
via de **dados**: 1111
comando de **escrita**


Memórias: Arquitetura

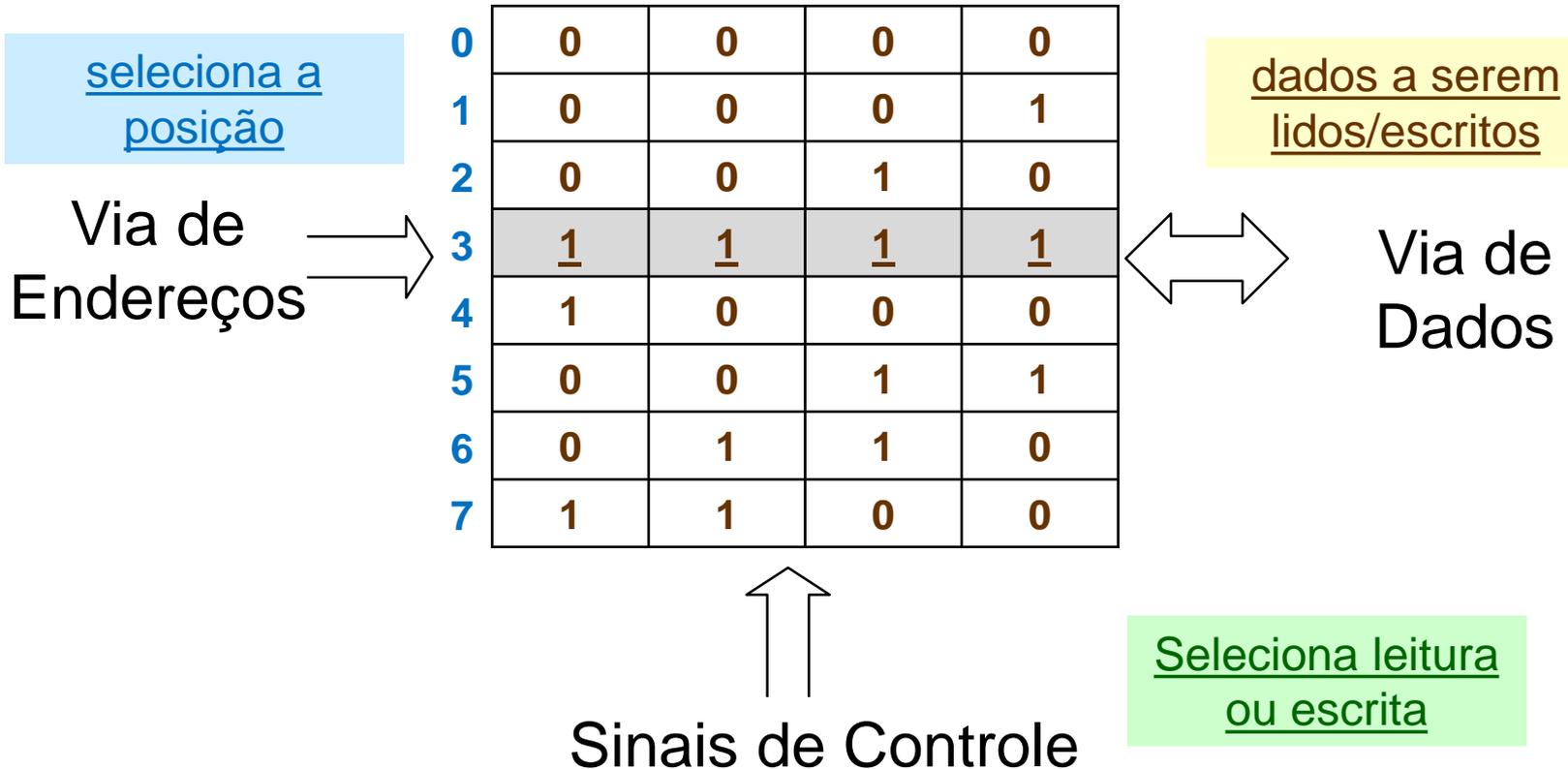

Ex.: via de **endereços**: 011
via de **dados**: 1111
comando de **escrita**


→ Linha 3 sobrescrita

Memórias: Arquitetura

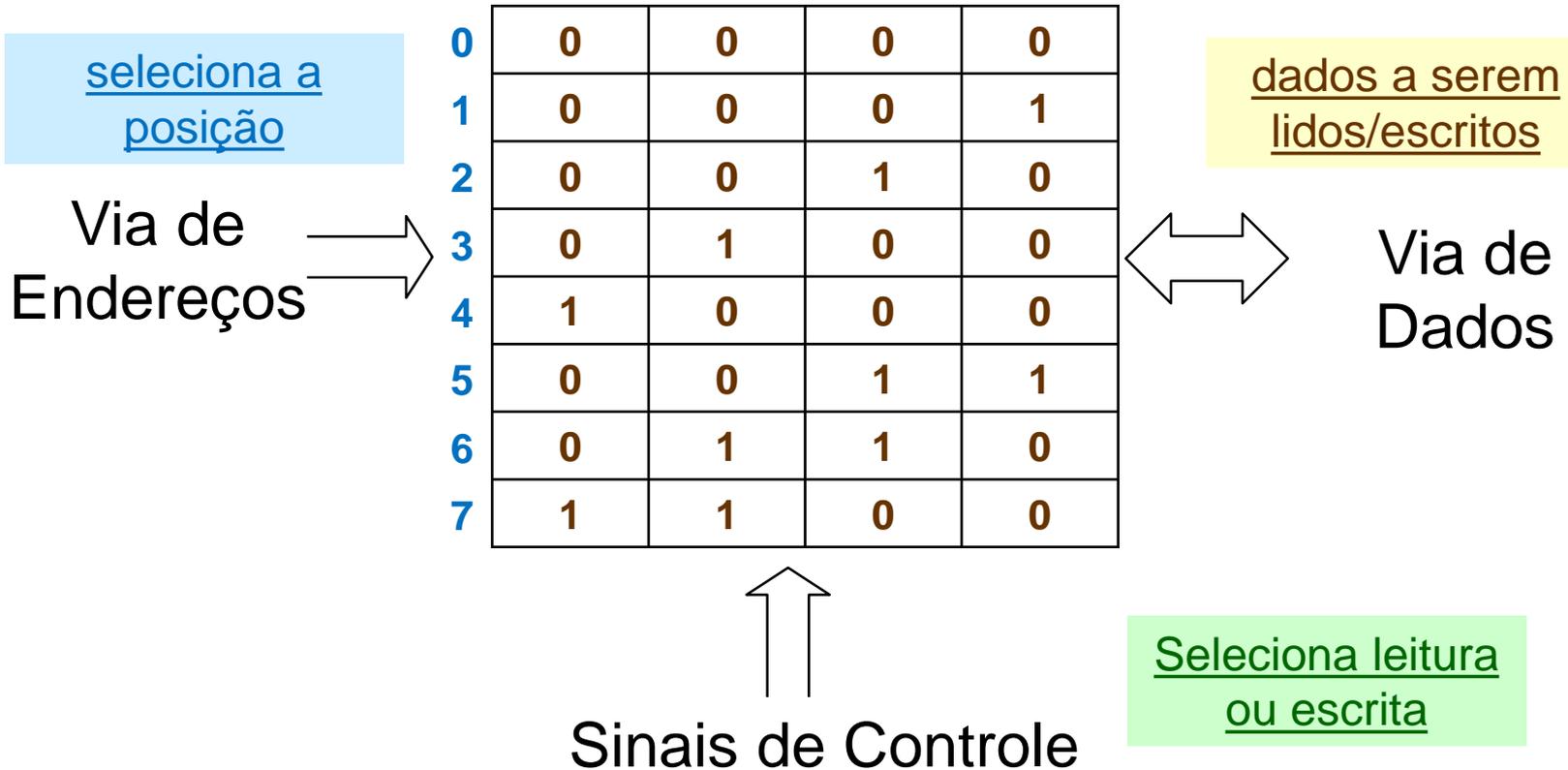

Ex.: via de **endereços**: 101
comando de **leitura**

Memórias: Arquitetura

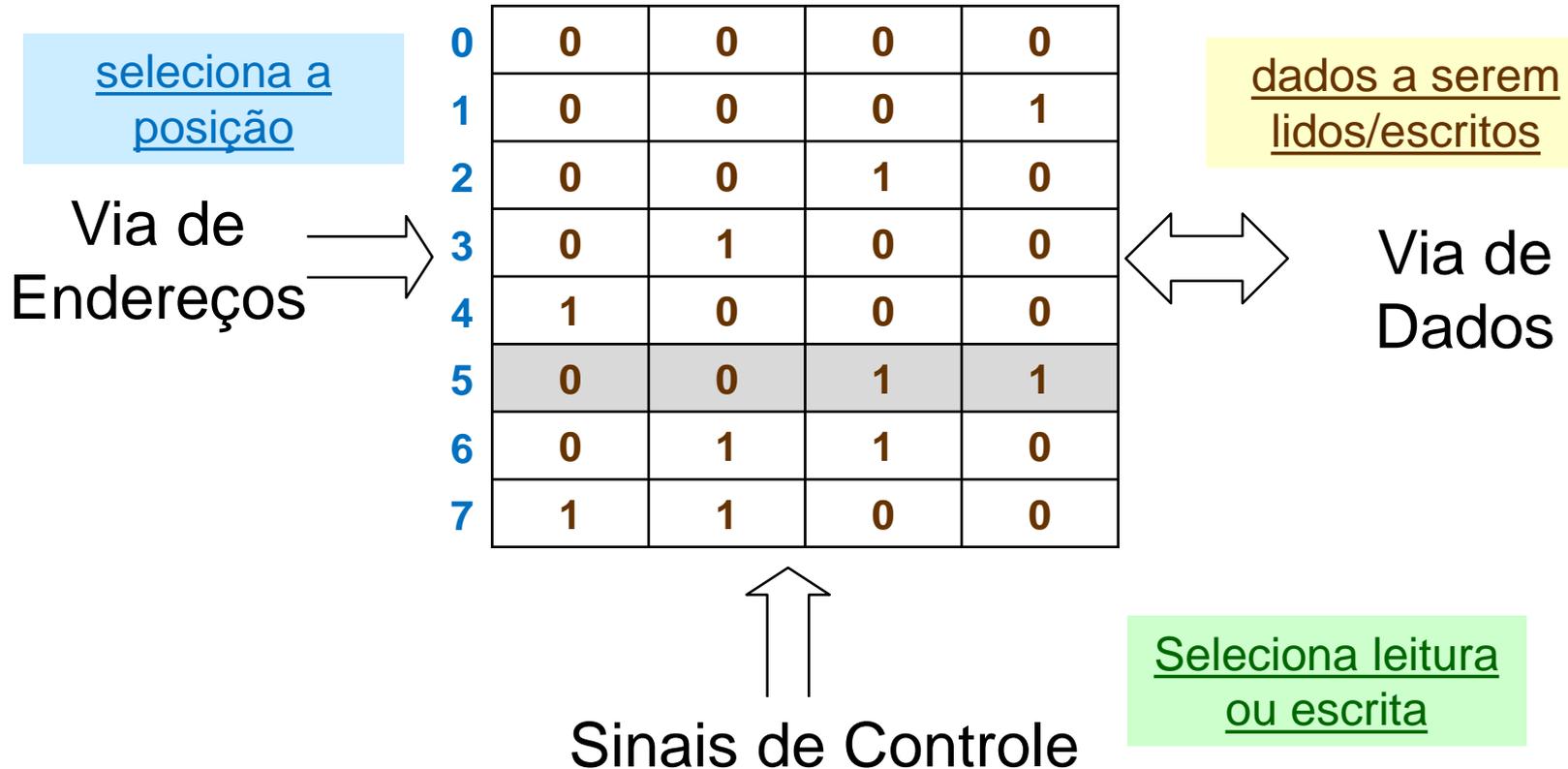

Ex.: via de **endereços**: 101
comando de **leitura**

→ Via de **dados**: 0011

Memórias: Capacidade

– Palavra:

- » Nº de bits tratados simultaneamente (escrita/leitura): Típico: 1, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ...

– Nº de Posições:

- » Nº de palavras que a memória pode armazenar
- » Cada posição está associada a um ENDEREÇO.

– Capacidade:

- » Quantidade de bits de uma memória, expressa em:
 - Nº total de bits (ou bytes) ou
 - Nº de posições x Tamanho de palavra em bits ou bytes
 - **Obs.: 1 byte = 8 bits**

Memórias: Capacidade

– Relação entre nº de posições e nº de linhas na Via de Endereços

» Cada posição \Rightarrow um endereço (acesso direto)

2 posições \Rightarrow 1 linha de endereçamento

4 \Rightarrow 2

\vdots \vdots

2^n \Rightarrow n

Ex: 1024 posições 10 linhas na via de endereço: A0-A9

Ex: $2^{16} = 65536$ posições 16 linhas : A0-A15

Memórias: Capacidade

– Ex. Capacidade:

» Ex.: Memória de

1024 posições
palavra de 8 bits

Capacidade = 8192 bits ou **1024 x 8**

Convenção: 1024 = 1ki (ISO 8000)

1 bit = b ; 1 byte = B

→ 8 kib, **1ki x 8 bits, 1ki bytes, 1 kiB**


Obs.: referências antigas adotam 1k = 1024

recomendável

» Ex.: Memória de **64 kiB =**


64 ki posições
palavra de 1 byte

Associação de Memórias

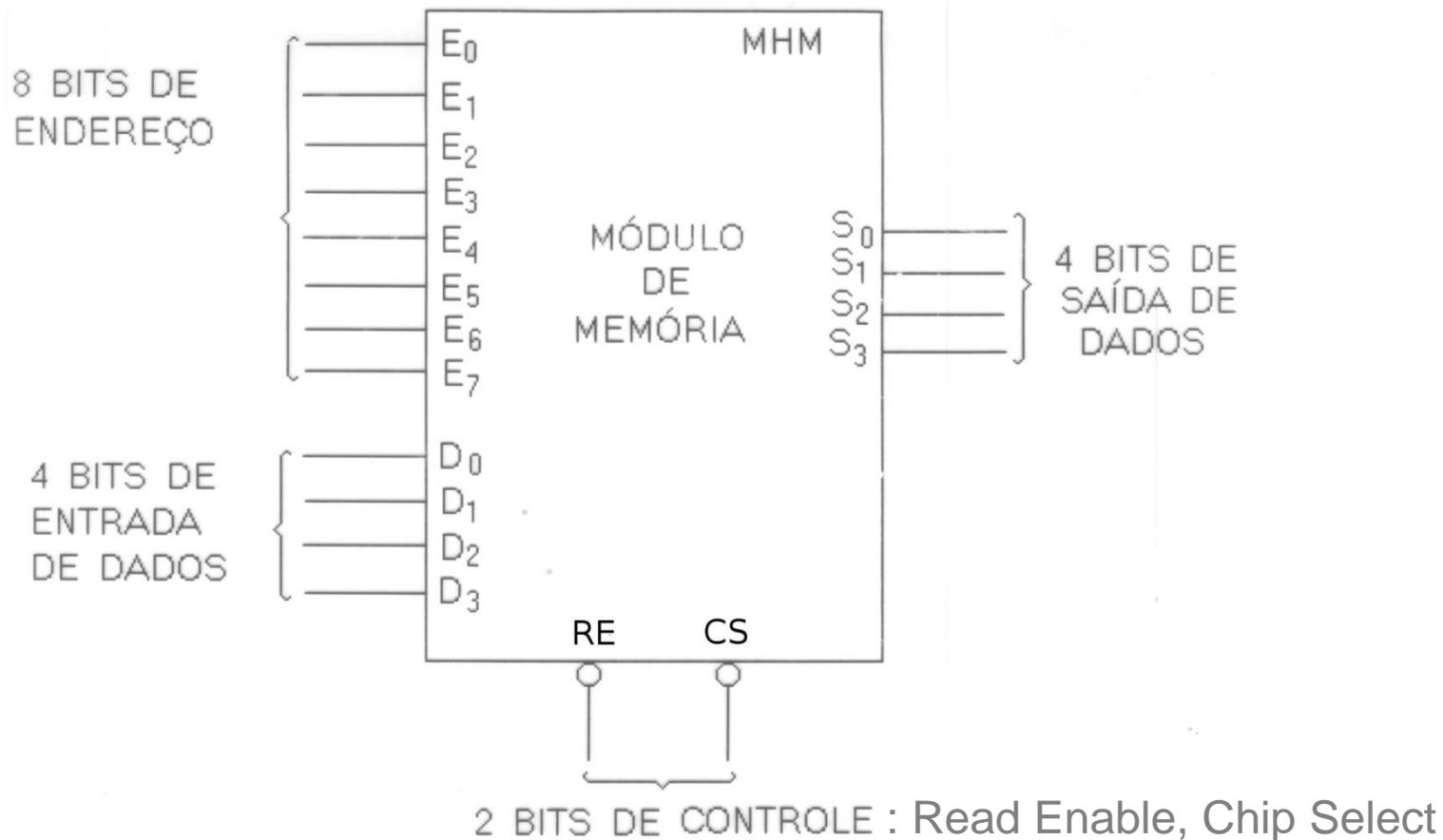


- **Pergunta:** usando o mesmo tipo de chip, expandir tamanho das palavras para 8 bits

Associação de Memórias

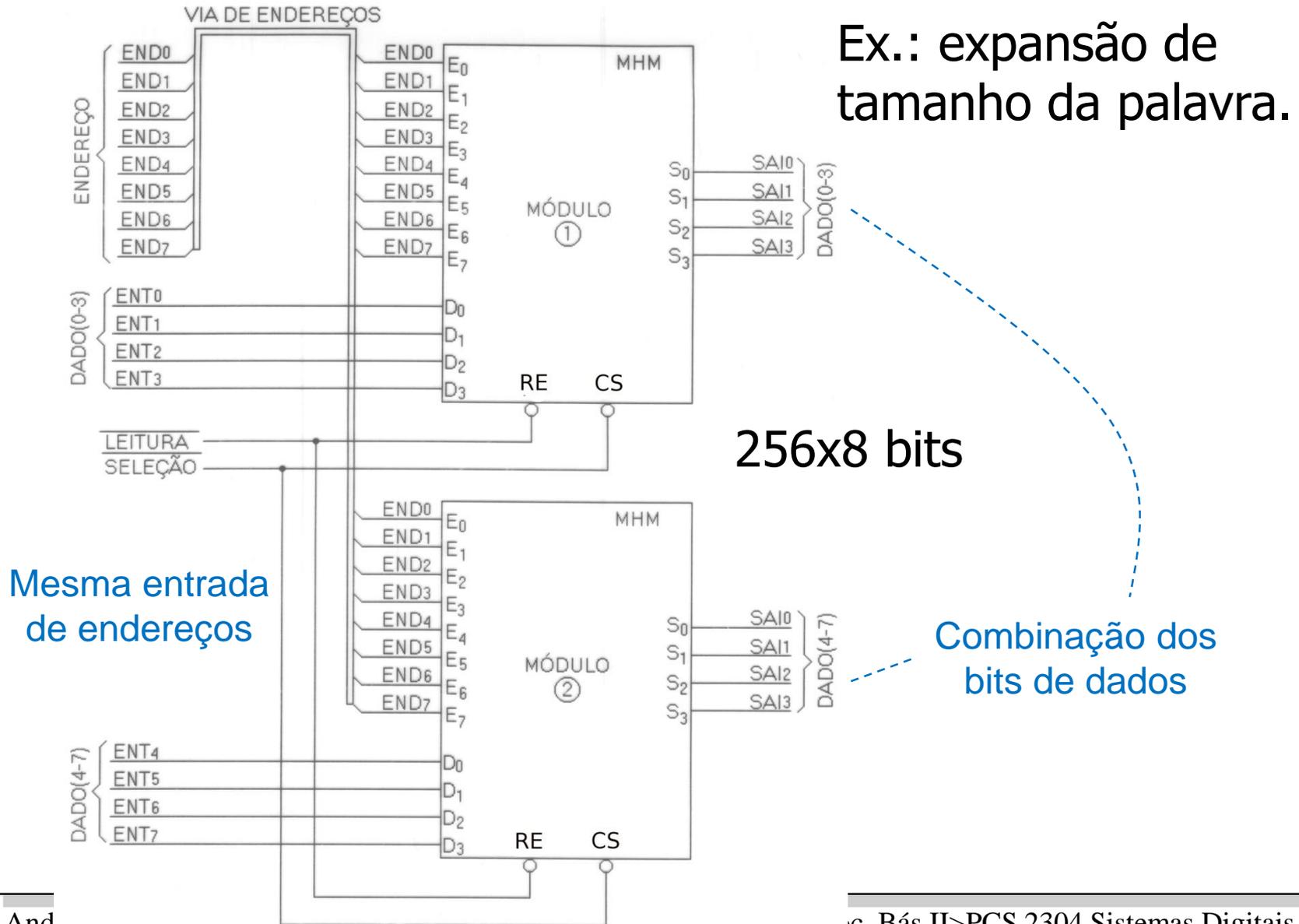

Associação de Memórias

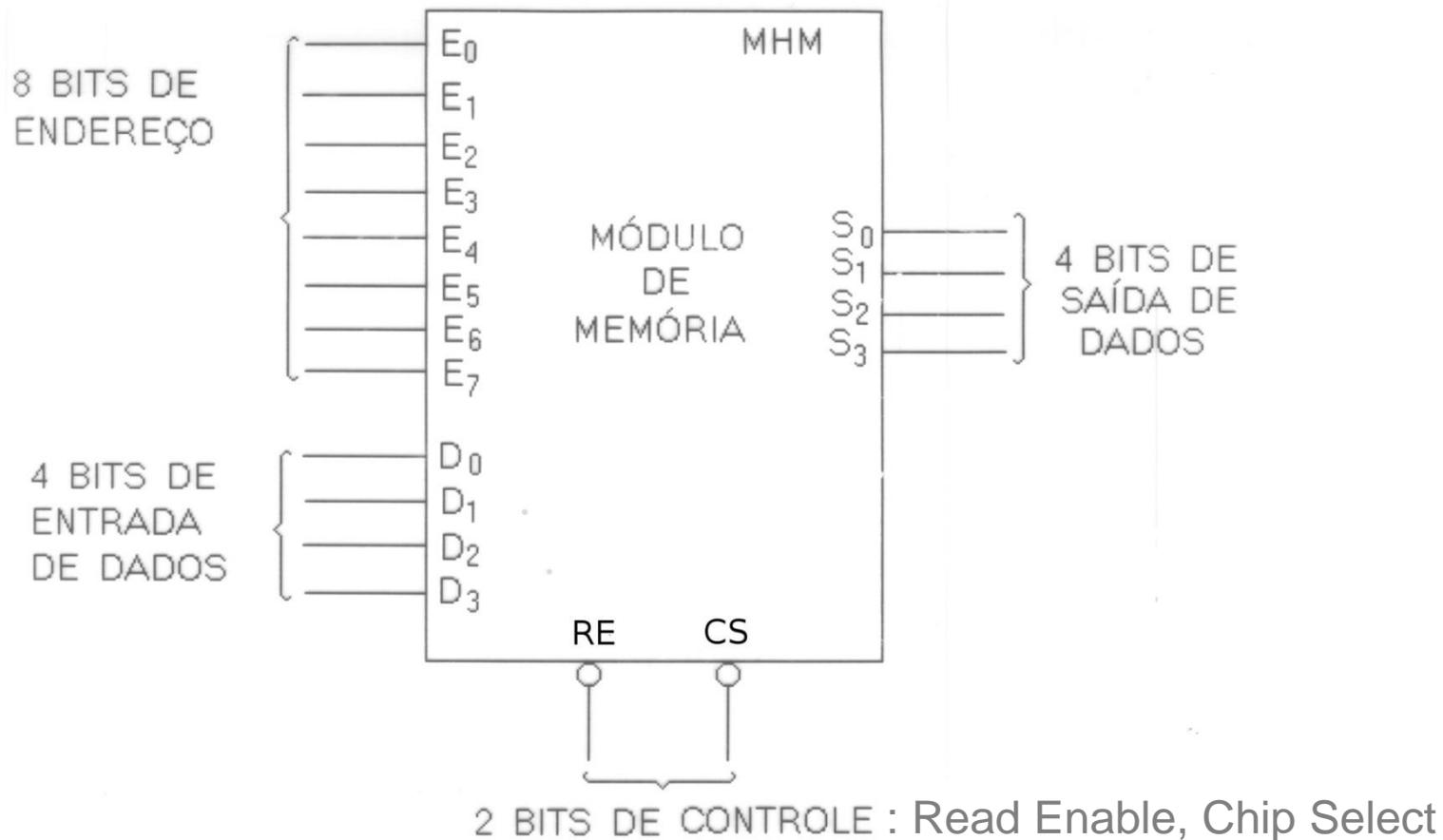


- **Pergunta:** usando o mesmo tipo de chip, expandir número de palavras para 512

Associação de Memórias

Ex.: expansão do número de palavras

512x4 bits

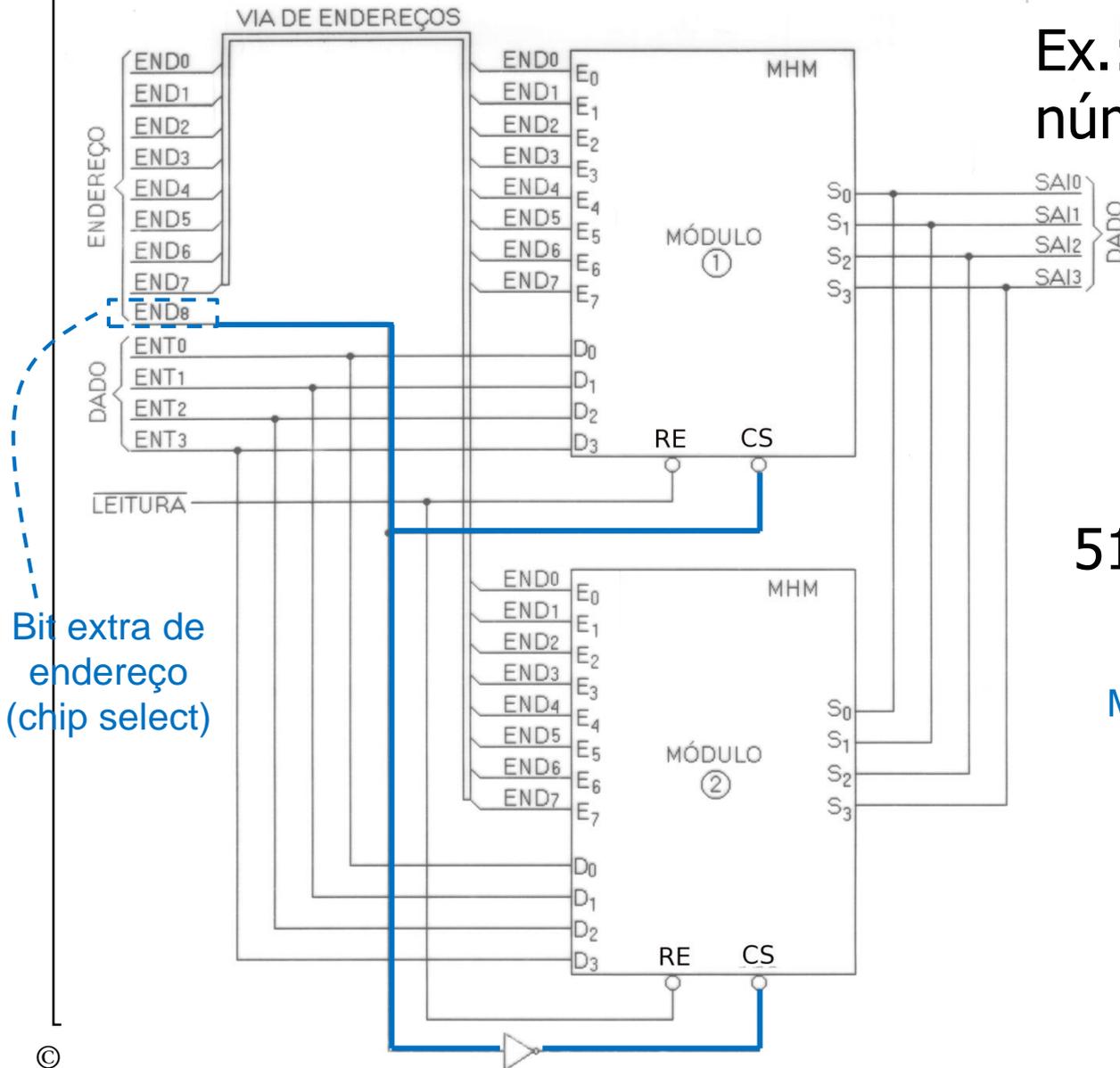Mesma via de dados:
alta impedância se
CS desativado




Associação de Memórias

Aumento do número de posições

Ex.: A partir do Módulo de 256x4 => obter 512x4

512 posições => 2^9 => Via de endereços 9 bits

=> 2 chips

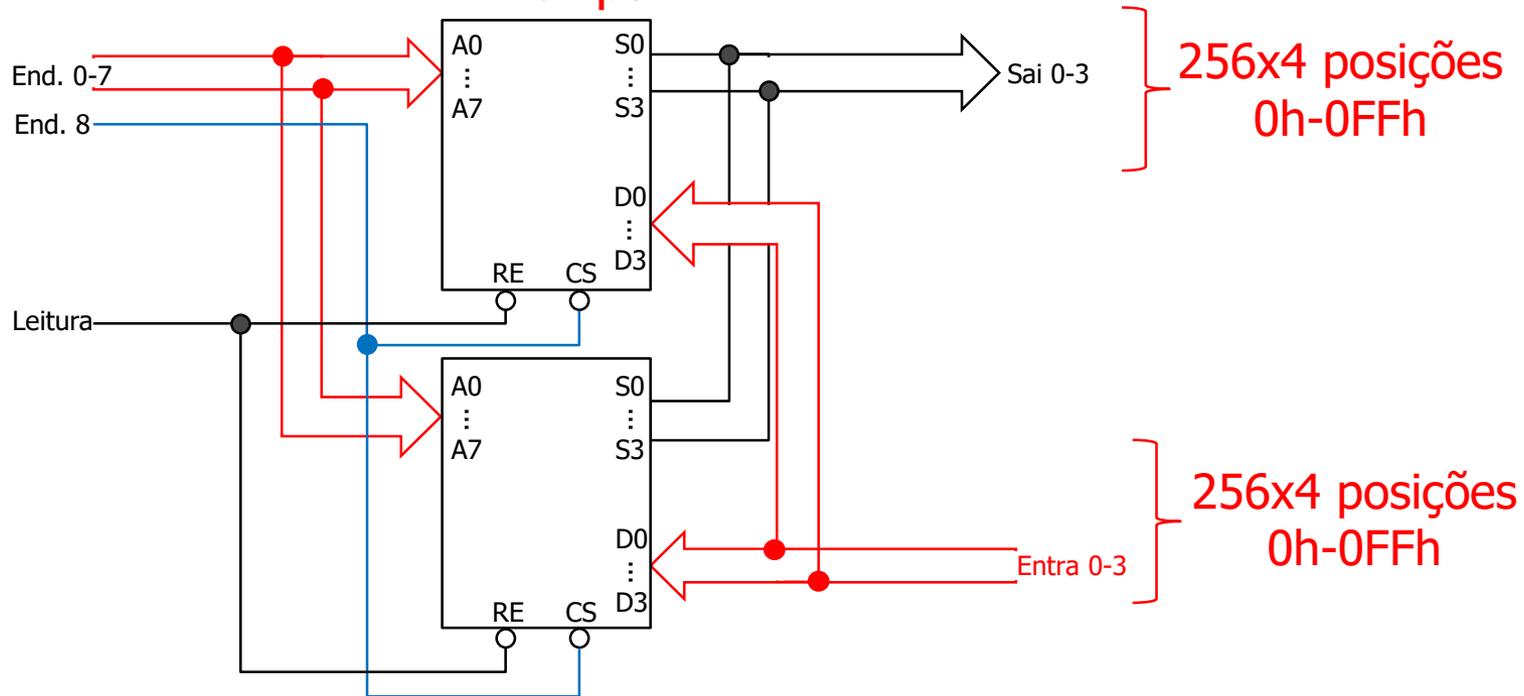


- Acesso não simultâneo a cada CI
- Necessidade de saídas tri-state => barramento de dados (data bus)
- Controle da seleção dos CIs: bits de endereço que excedem a capacidade de endereçamento interno.
- Endereçamento dentro dos CI: bits menos significativos.

Associação de Memórias

Aumento do tamanho da palavra

Ex.: Dada a RAM 1ki x 4bits, obter 1ki x 1 byte.

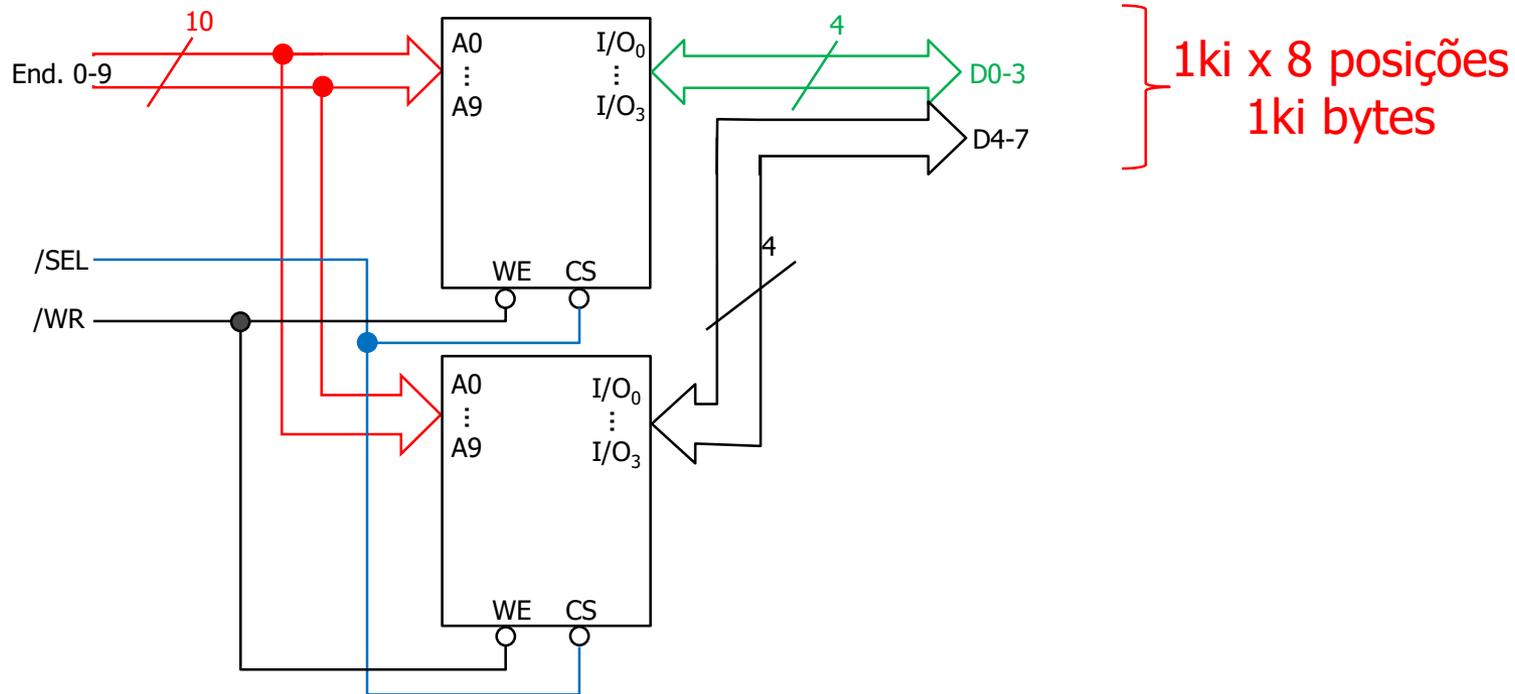Tamanho: 1 byte = 8 bits => 2 chips de 4 bits




Associação de Memórias

Aumento do número de posições

Ex.: Dada a RAM 1ki x 8bits, obter 4ki x 1 byte.

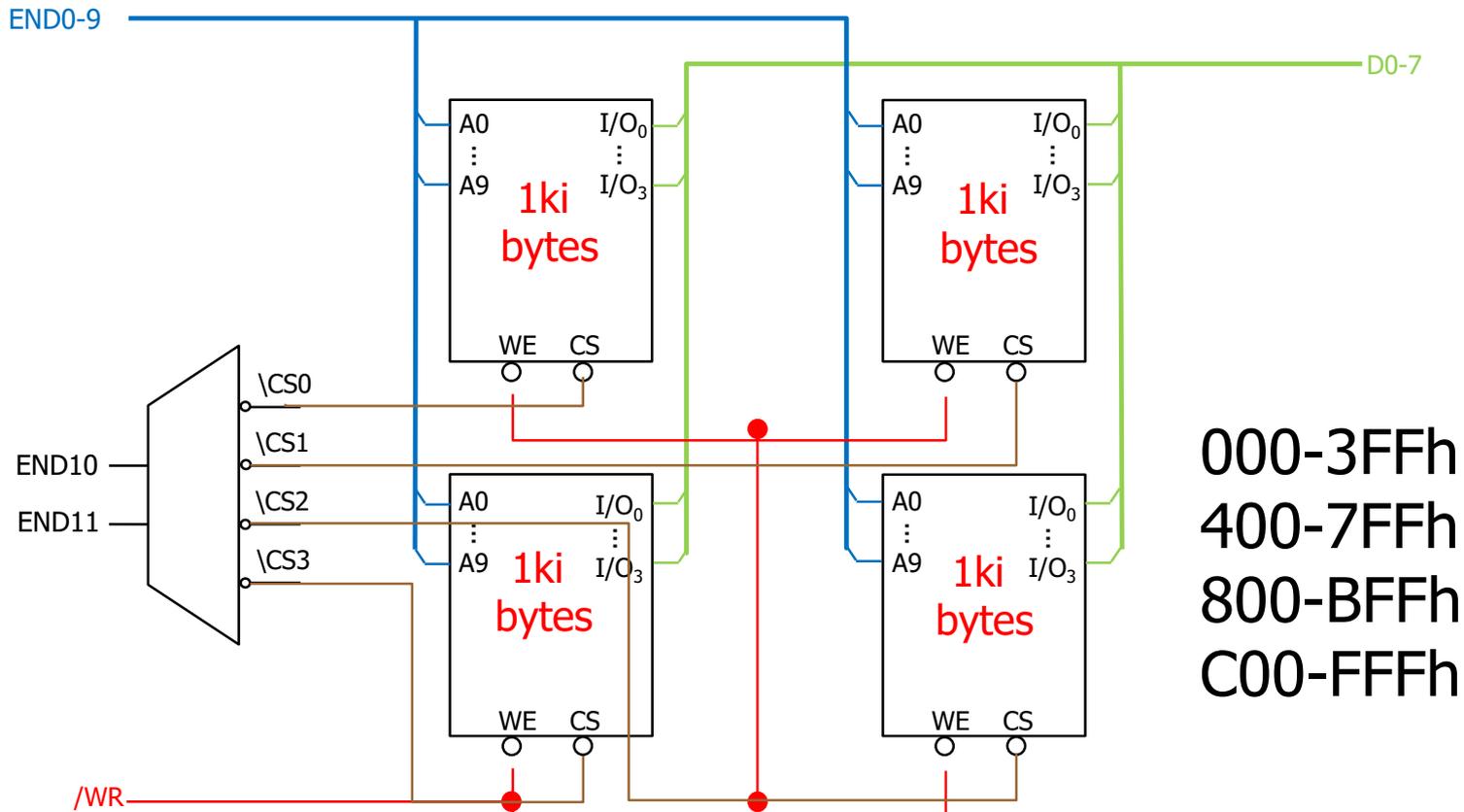Endereços: 4ki posições $\Rightarrow 2^{12} \Rightarrow$ Via de endereços 12 bits
 \Rightarrow 4 chips



Memórias ROM: Tipos

ROM: Não-volátil

programável pelo usuário

PROM

programada de fábrica

MROM

programável 1 vez
(não apagável)

OTP PROM

programável várias vezes
(apagável)

EPROM

apagável com luz UV

UV EPROM

apagável eletricamente

EEPROM

apagável byte a byte

**EEPROM
COMUM**

apagável em blocos

**EEPROM
FLASH**

Memórias RAM

- **RAM:** Memórias de leitura e escrita, voláteis, mais rápidas que ROM, porém mais caras
- Principal tecnologia: **CMOS**
- Dois principais tipos: estática (**SRAM**) e dinâmica (**DRAM**)
- **DDR DRAM:** double-data-rate, lê e escreve no dobro da velocidade.

Memórias: Hierarquia

– O que queremos?

» Memórias rápidas **E** baratas!



– O que temos?

» Memórias rápidas **OU** baratas.


– SRAM: 0.01 centavo por bit, acesso em 1 ns

– HD: 10^{-9} centavos/bit, acesso em 10 ms

– **Solução:** Hierarquia de memórias.

Memórias: Hierarquia

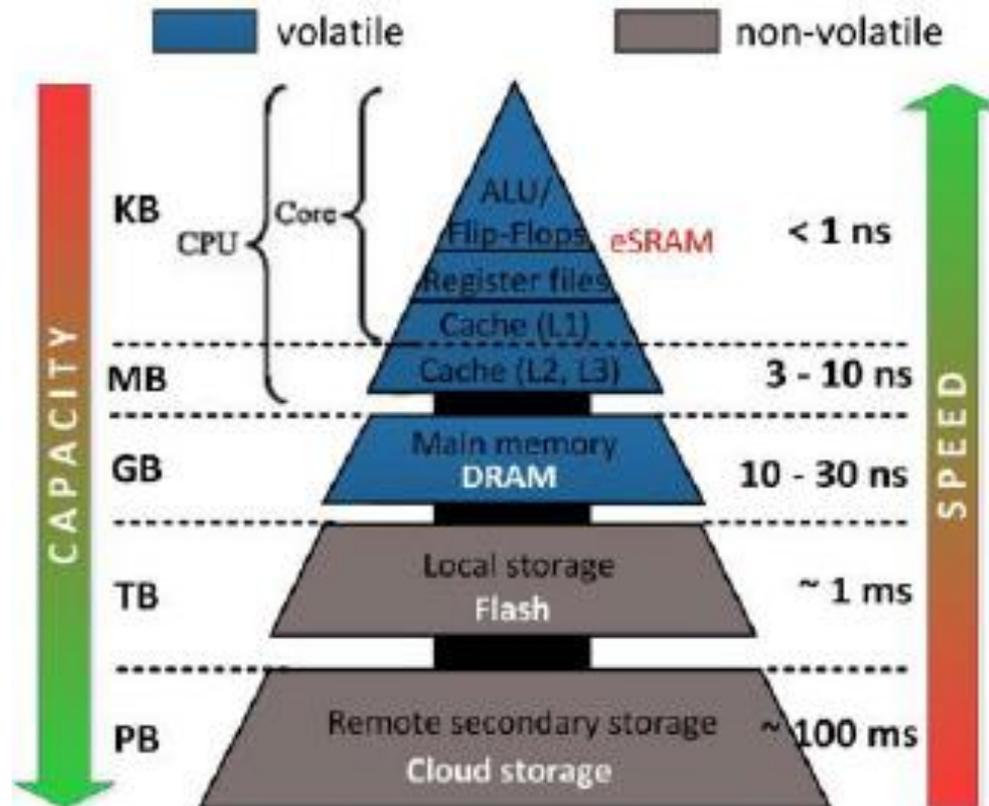Memórias mais rápidas para o que mais usamos



Lógica programável

- **Como implementar um sistema digital?**

- Circuitos SSI ou MSI: programação via ligação entre os chips




- Ex.: (de)mux, (de)codificador, somador, ...

- μ Processador, μ Controlador: programação por linguagem de montagem (“software”)

- ASICs (“Application Specific Integrated Circuit”): circuito personalizado para aplicação


- **Dispositivos programáveis** : programação por fusíveis ou transistores especiais

- Ex.: Memórias, FPGA, CPLD

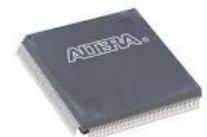

Memórias como PLDs

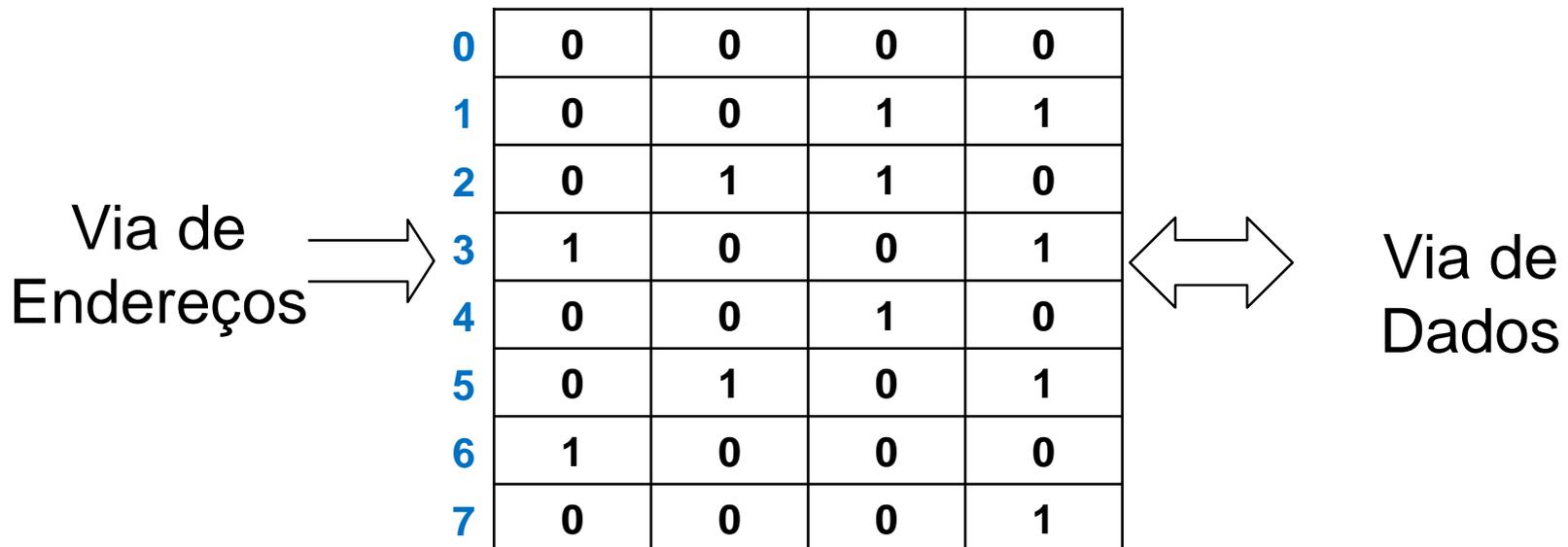
- **Desafio:** use uma memória para implementar a função $f(x) = 3 \cdot x \bmod 10$
 - Assuma que x tem 3 bits: 0 a 7
 - ➔ Quantos bits de endereço? E de dados?
 - ➔ Que valores precisam ser colocados na memória?



Memórias como PLDs

- **Objetivo:** use memória para construir um circuito que implemente a seguinte lógica

| Entradas | | | Saídas | |
|----------|---|---|--------|----|
| A | B | C | F1 | F2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

 



$$F1 = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

$$F2 = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + ABC$$

Memórias como PLDs

Memória PROM 8x2bits

| Entradas | | | Saídas | |
|----------|---|---|--------|----|
| A | B | C | F1 | F2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

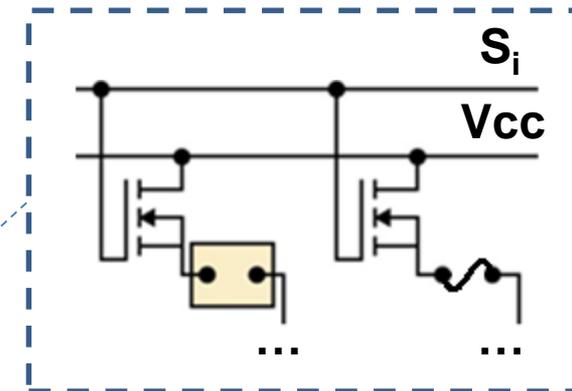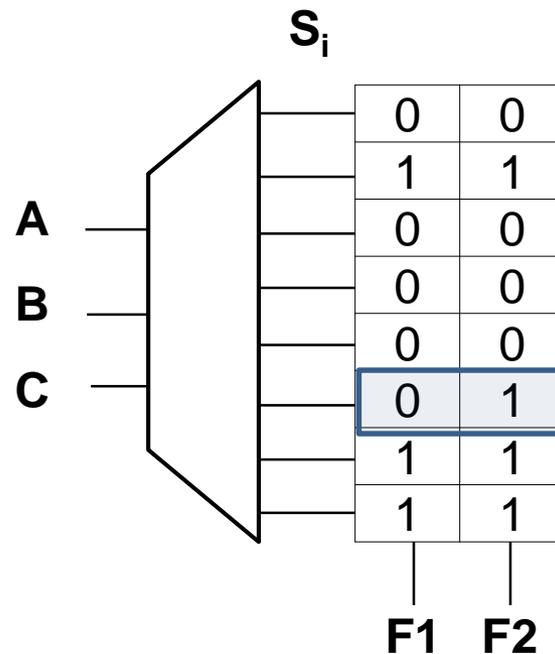


Internamente: fusíveis

$$F1 = \overline{\overline{A}BC} + A\overline{\overline{B}C} + ABC$$

$$F2 = \overline{\overline{A}BC} + A\overline{\overline{B}C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$


PLDs modernos: CPLDs e FPGAs

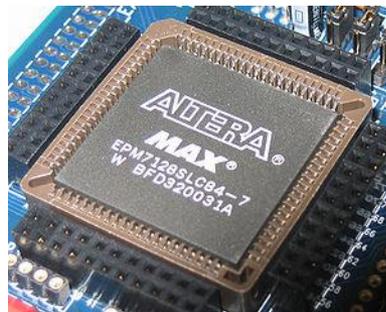- Com o avanço da microeletrônica, circuitos programáveis mais complexos foram sendo elaborados.
- Circuitos atuais se enquadram em duas categorias:
 - CPLD – “Complex PLD”
 - **FPGA** – “Field Programmable Gate Array”




PLDs modernos: Características

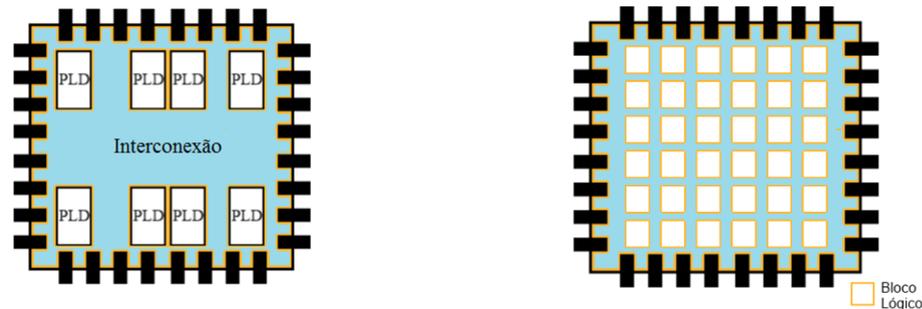- Grande quantidade de lógica programável;
- Registradores pré-implementados para implementar circuitos sequenciais
- Interconexões programáveis entre lógica programável, registradores e entradas e saídas do dispositivo.
 - É possível controlar o roteamento dos sinais dentro do circuito



PLDs modernos: FPGAs

- FPGA: estrutura segmentada de conexão

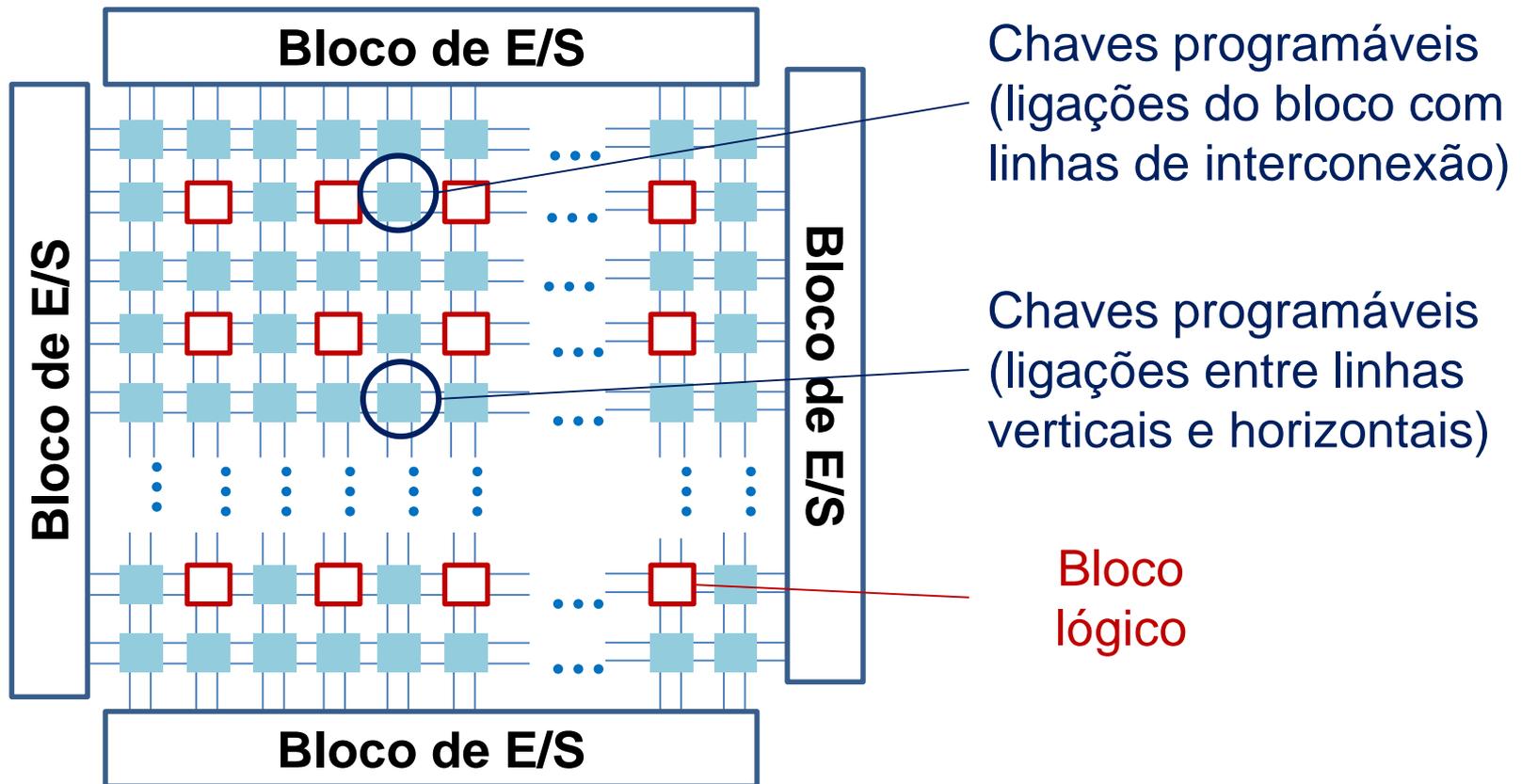


PLDs modernos: FPGAs

- **Complexidade:**
 - Podem emular algumas centenas de milhares de portas lógicas.
- **Volatilidade**
 - FPGAs: voláteis (perdem a informação se desligadas).
 - Várias FPGAs são associadas a *PROMs para permitir que informação seja recuperada ao ligar.
- **Programação:** linguagens de descrição de hardware
 - VHDL, Verilog: traduzidas por sintetizador para o conjunto de bits que efetivamente programa o circuito


FPGAs: Componentes

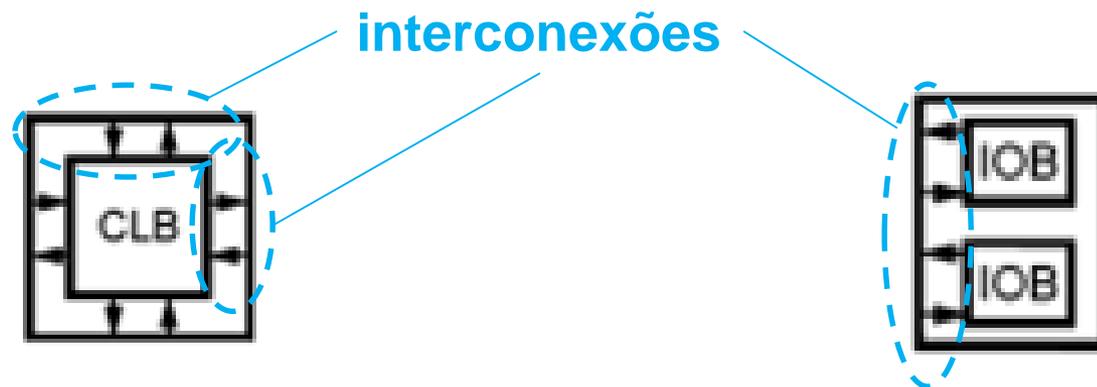- Compostas por:
 - CLBs (*Configurable Logic Blocks*): blocos lógicos que executam funções lógicas
 - IOBs (*Input/Output Buffers*): interface com mundo externo
 - Interconexões programáveis: conecta CLBs e IOBs



FPGAs: Componentes

- Diagrama de blocos do Xilinx Spartan

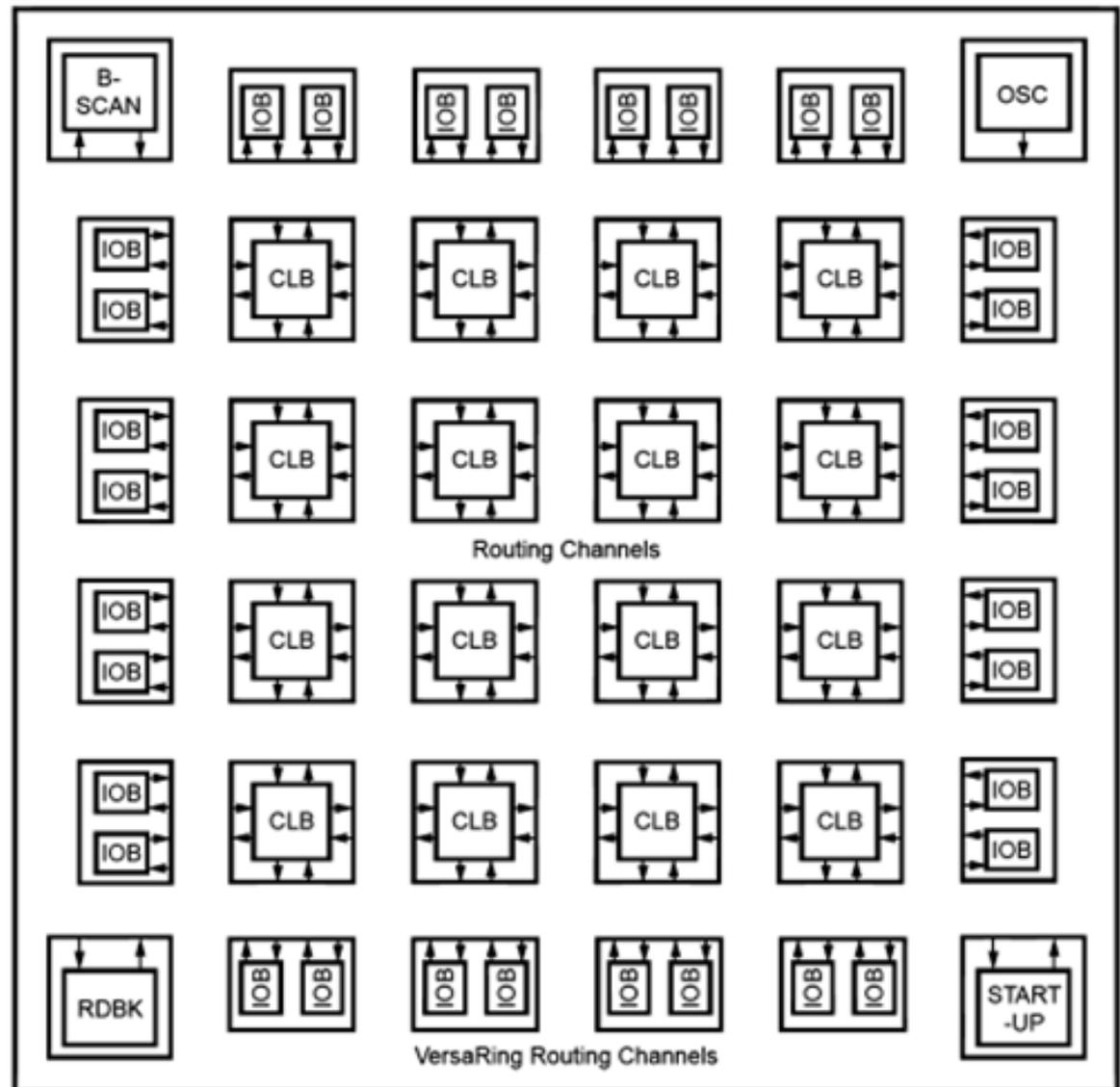


FPGAs: CLBs

- CLBs por sua vez são compostos de:
 - LUTs (*lookup tables*): implementam lógica combinatória
 - Flip-flops: implementam funções sequenciais
 - Multiplexadores: conectam LUTs e flip-flops

FPGAs: CLBs

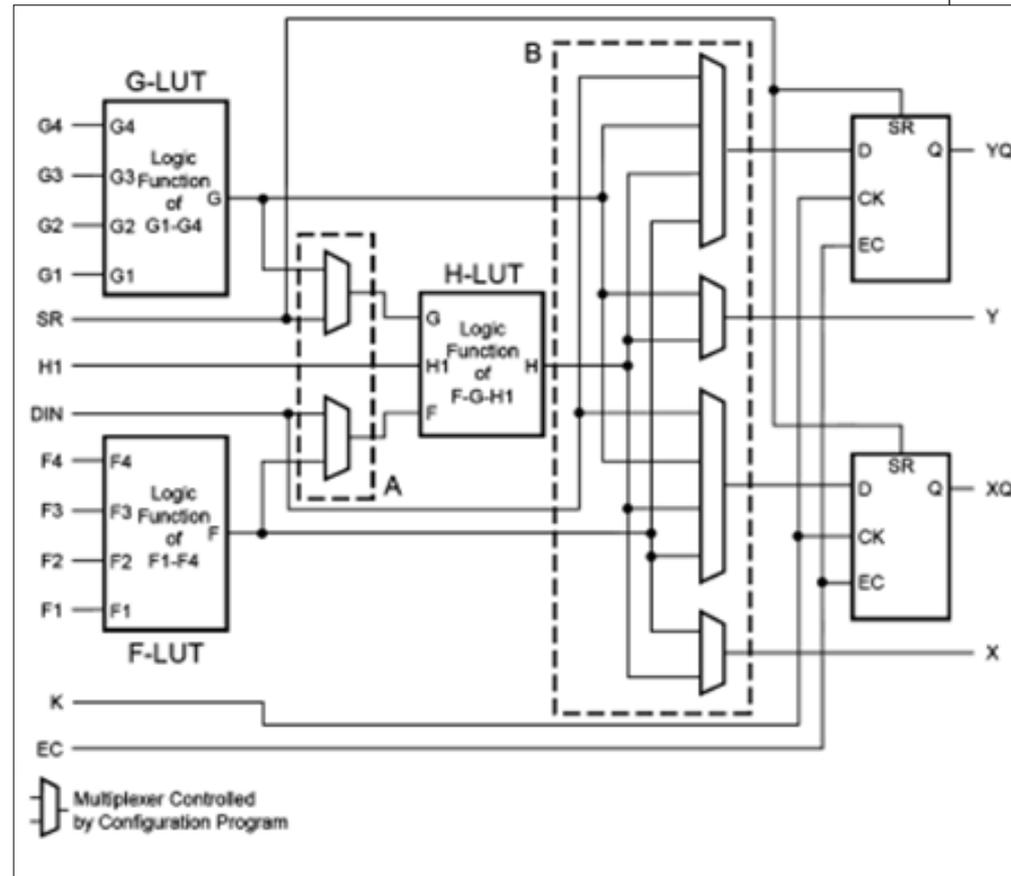- 3 LUTs:
 - LUT-F (16 x 1-bit)
 - LUT-G (16 x 1-bit)
 - LUT-H (8 x 1-bit)
- 2 saídas “registradas”
 - XQ e YQ
- 2 saídas combinatórias
 - X e Y




Xilinx Spartan

FPGAs: LUTs

- LUT-N: uma tabela-verdade de N entradas e 2^N posições de 1 bit.
 - Programar uma LUT significa preencher os valores da tabela-verdade.
 - LUT com 4 entradas → 16 posições possíveis
 - Pode emular 2^{16} (~64 mil) funções booleanas distintas.
 - FPGAs comerciais podem conter LUTs de até 6 entradas (mais de 16 bilhões de funções emuláveis).
- Implementadas usando MUXes:

FPGAs: LUTs



- Exemplo 1:

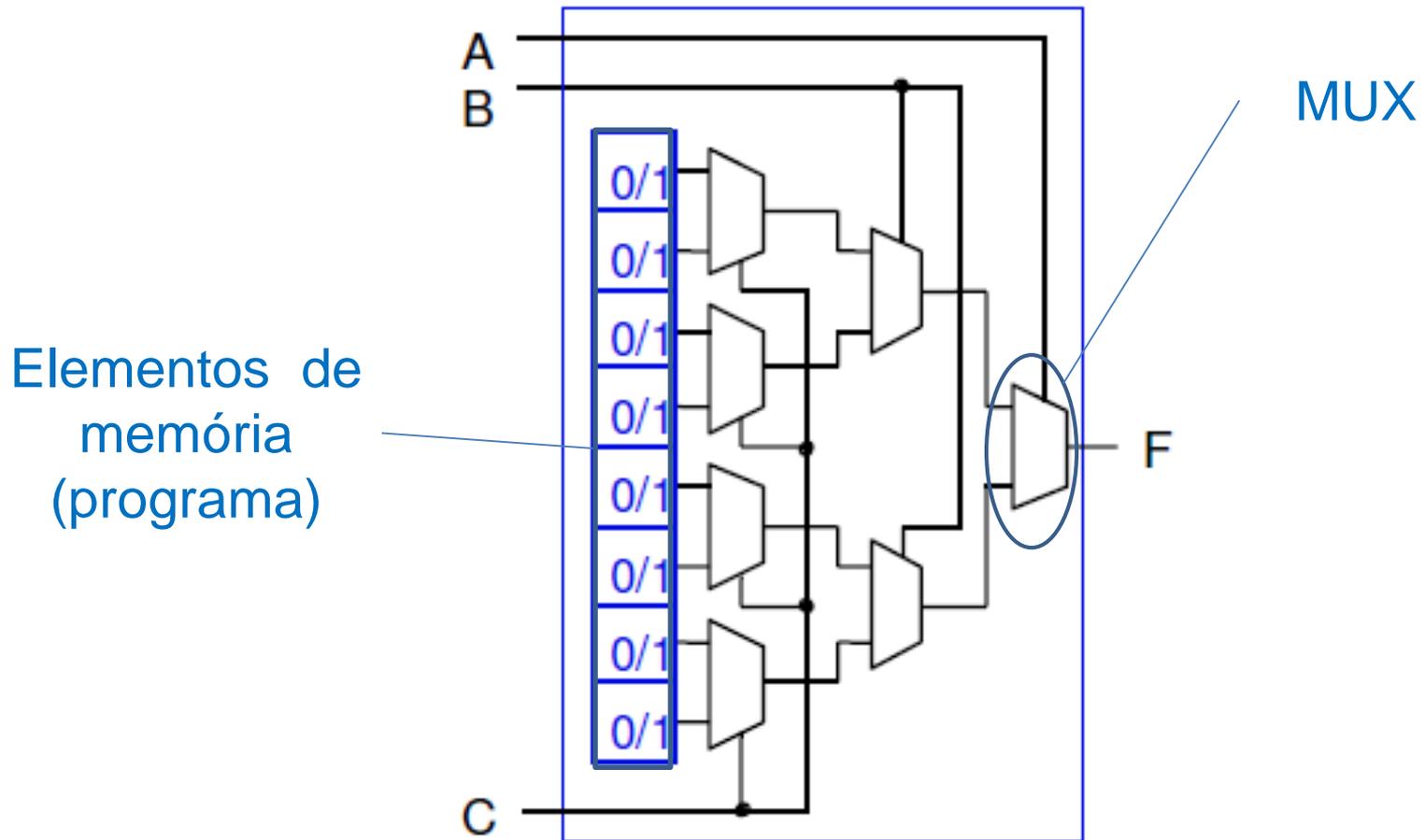

FPGAs: LUTs

- Exemplo 1: Programação de F1



| A | B | C | F1 | F2 |
|---|---|---|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

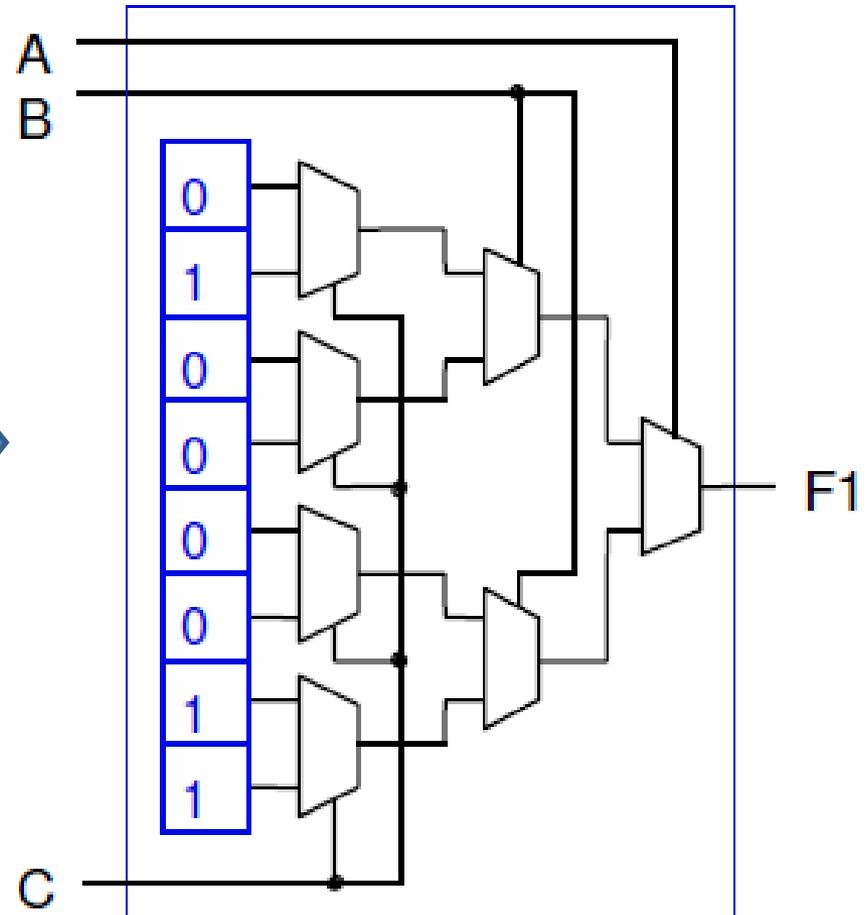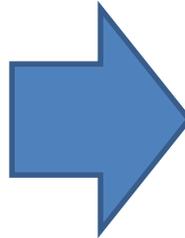

FPGAs: LUTs


- Exemplo 1: Programação de F2

| A | B | C | F1 | F2 |
|---|---|---|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

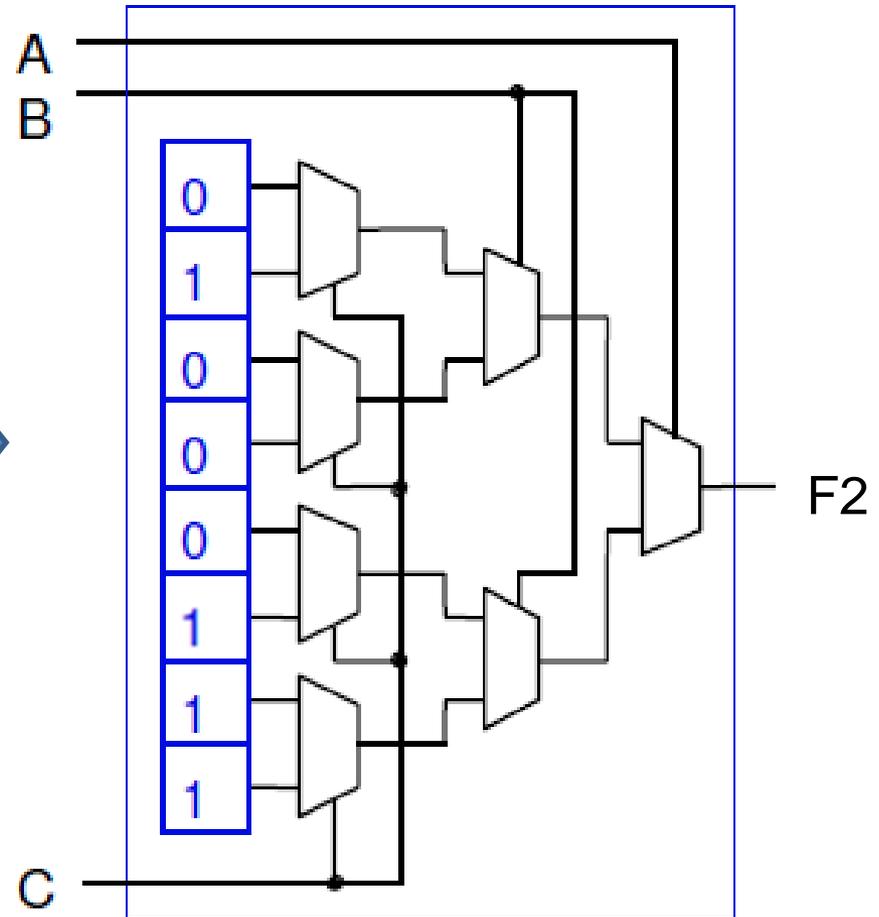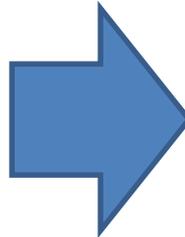

FPGAs: LUTs

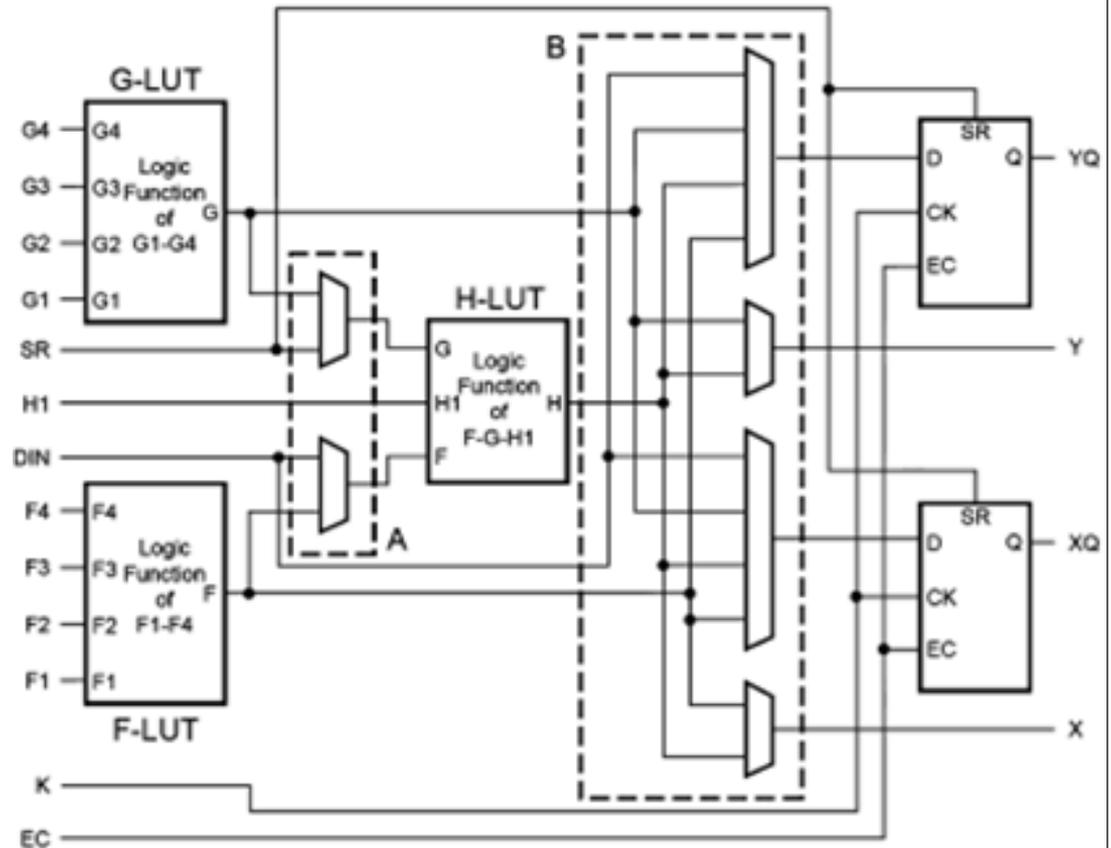- Exemplo 2: programação das funções X e Y na Xilinx Spartan:
 - $X = A'B'C + ABC'$
 - $Y = AB'$



FPGAs: LUTs


- Exemplo 2: programação das funções X e Y na Xilinx Spartan:
 - $X = A'B'C + ABC'$
 - $Y = AB'$

| | (A) | (B) | (C) | (X) |
|----|-----|-----|-----|-----|
| F4 | F3 | F2 | F1 | F |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | 0 | 0 | 1 | 1 |
| X | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X | 0 | 1 | 1 | 0 |
| X | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X | 1 | 0 | 1 | 0 |
| X | 1 | 1 | 0 | 1 |
| x | 1 | 1 | 1 | 0 |

| | (A) | (B) | (Y) | |
|----|-----|-----|-----|---|
| G4 | G3 | G2 | G1 | G |
| X | X | 0 | 0 | 0 |
| X | X | 0 | 1 | 0 |
| X | X | 1 | 0 | 1 |
| X | X | 1 | 1 | 0 |


Programa na LUT-G

Programa na LUT-F

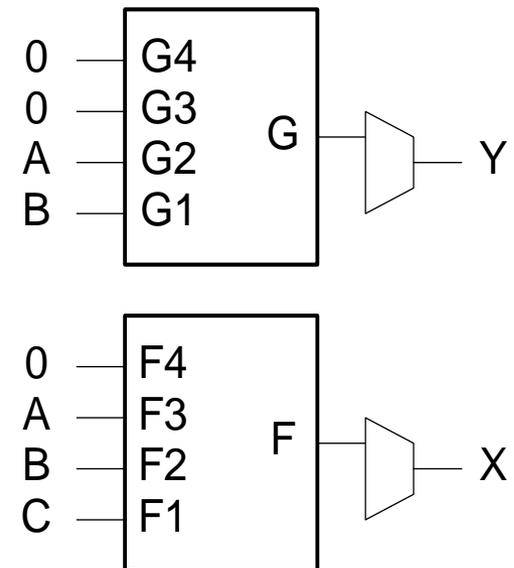

FPGAs: LUTs

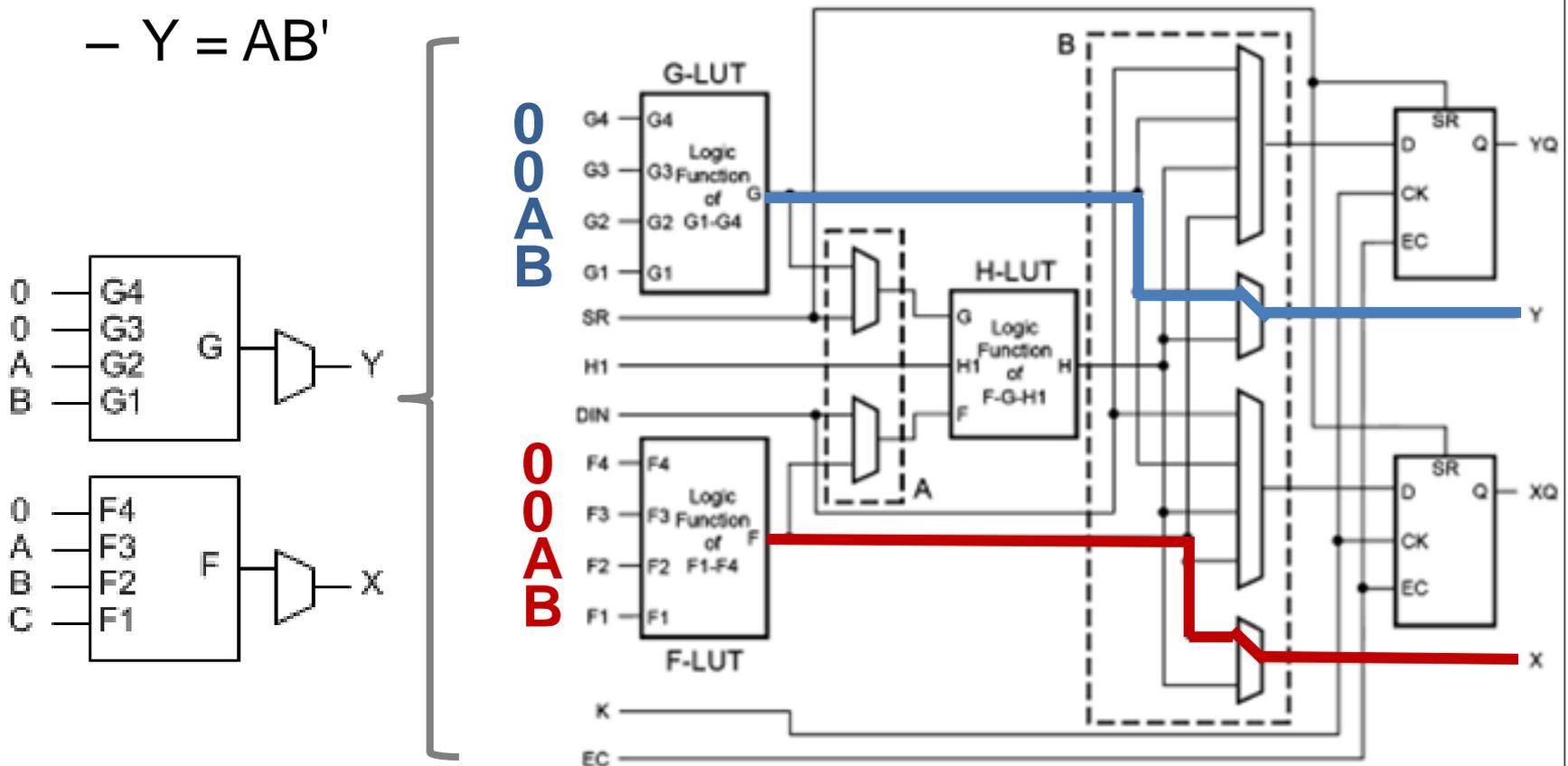- Exemplo 2: programação das funções X e Y na Xilinx Spartan:
 - $X = A'B'C + ABC'$
 - $Y = AB'$



FPGAs: LUTs

- LUTs de 4 entradas: como calcular funções com maior número de variáveis?
 - Resposta: associando 2 ou mais LUTs.
- Por exemplo, vamos calcular a função:
 - $X = A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot F \cdot G \cdot H$
- Para isso precisamos inicialmente dividir a função em subfunções:
 - $X_1 = A \cdot B \cdot C \cdot D$
 - $X_2 = E \cdot F \cdot G \cdot H$
 - $X = X_1 \cdot X_2$


3 LUTs

FPGAs: LUTs

- Vamos configurar:
 - LUT-G para calcular $X_1 = A \cdot B \cdot C \cdot D$
 - LUT-F para calcular $X_2 = E \cdot F \cdot G \cdot H$
 - LUT-H para calcular $X = X_1 \cdot X_2$

| F4 | F3 | F2 | F1 | F | G4 | G3 | G2 | G1 | G |
|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


| H1 | F | G | H |
|----|---|---|---|
| x | 0 | 0 | 0 |
| x | 0 | 1 | 0 |
| x | 1 | 0 | 0 |
| x | 1 | 1 | 1 |

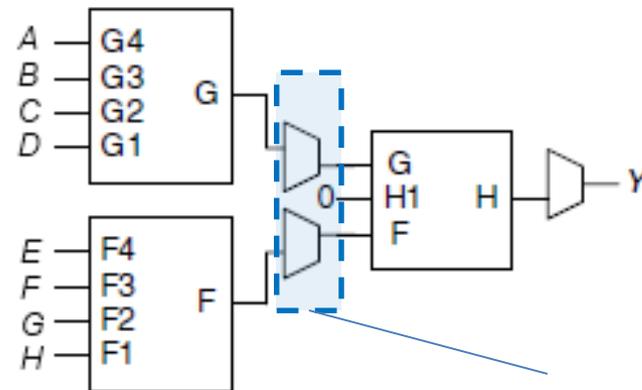

MUXes de passagem devem ser configurados.

FPGAs: LUTs

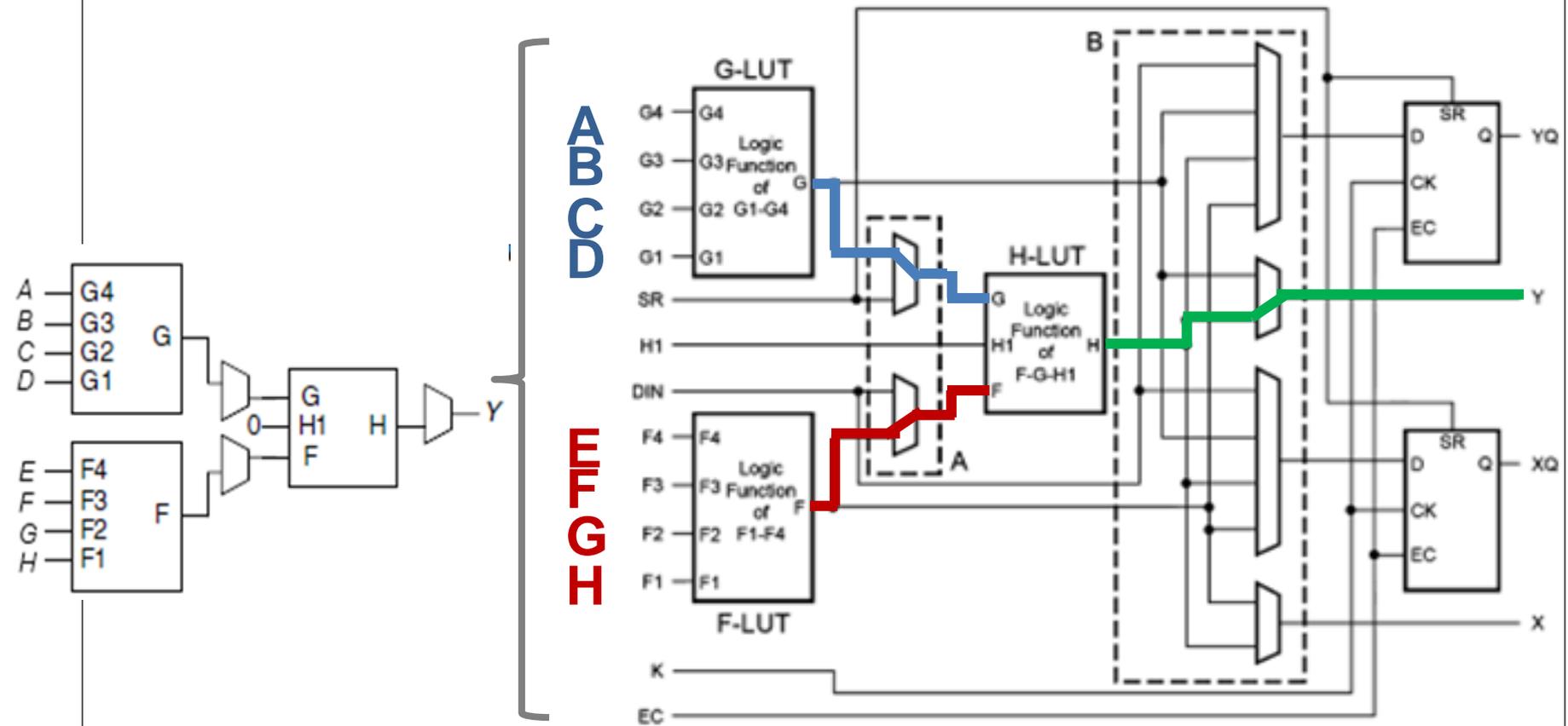- LUT-G: $A \cdot B \cdot C \cdot D$
- LUT-F: $E \cdot F \cdot G \cdot H$
- LUT-H: $A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot F \cdot G \cdot H$





FPGAs: LUTs





- Usando associações, cada CLB Spartan pode calcular funções de até 9 variáveis.
- E para calcular funções de mais variáveis?
 - **Associam-se alguns CLBs**, por meio das saídas combinatórias.
- Nota: ao se associar diversos CLBs, existe uma **redução na frequência máxima**
 - Afinal, sinal deverá atravessar um número maior de LUTs...

FPGAs: Interconexões Programáveis

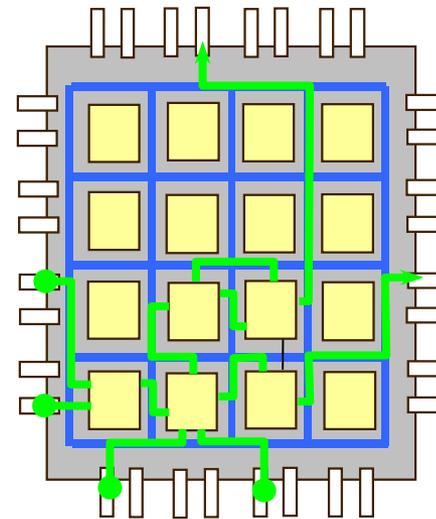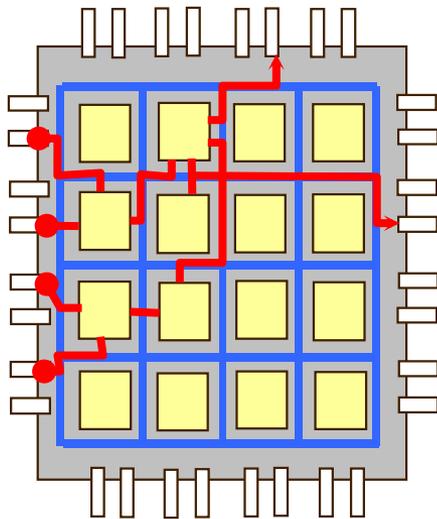- Permitem conexão entre os CLBs
- Configuráveis de acordo com necessidade







FPGAs: Interconexões Programáveis

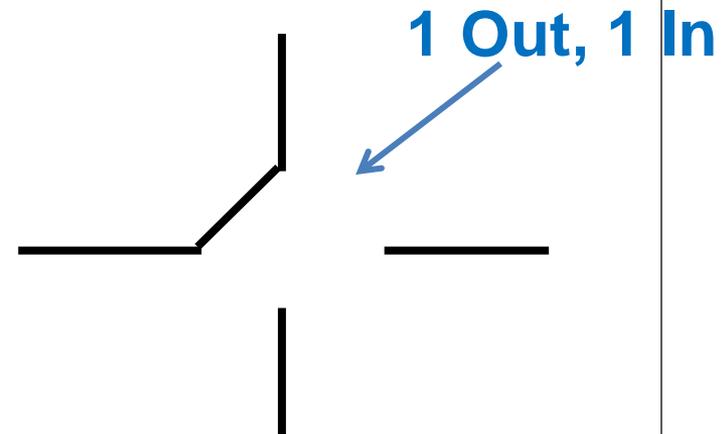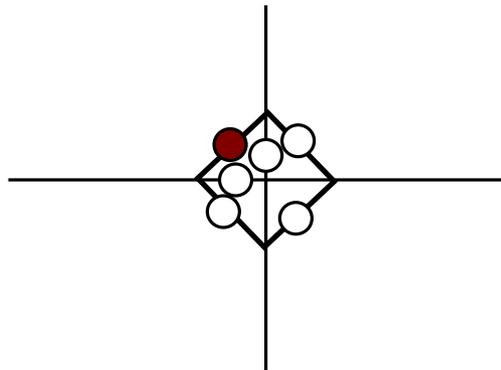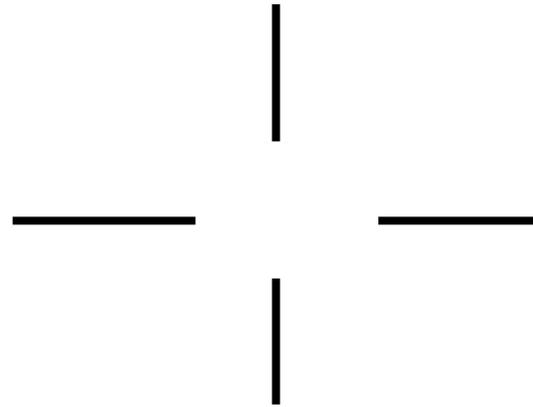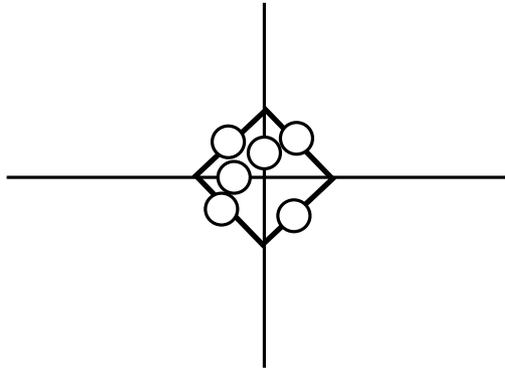

● On
○ Off } Transmissor MOS

* Ligar duas saídas
pode gerar curtos!


FPGAs: Interconexões Programáveis

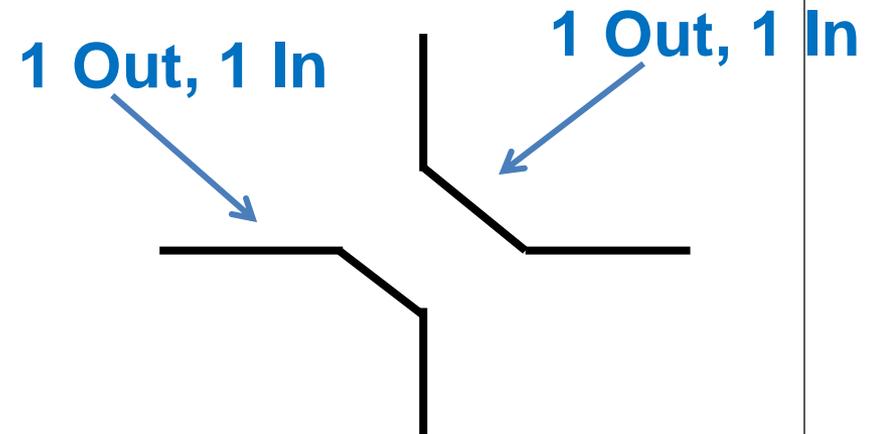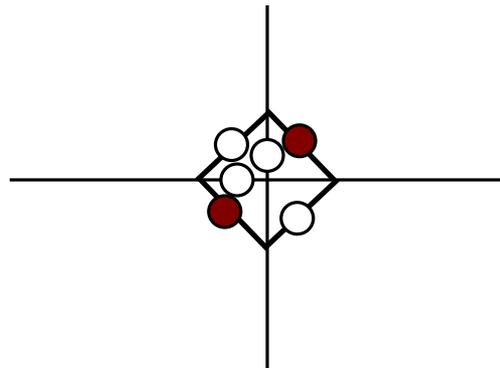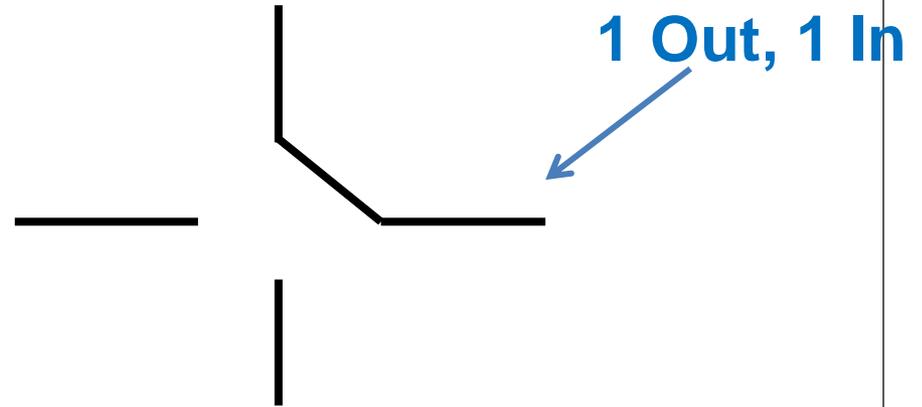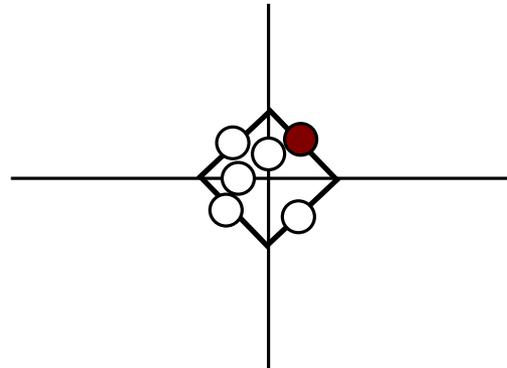

● On
○ Off } Transmissor MOS

* Ligar duas saídas
pode gerar curtos!





FPGAs: Interconexões Programáveis

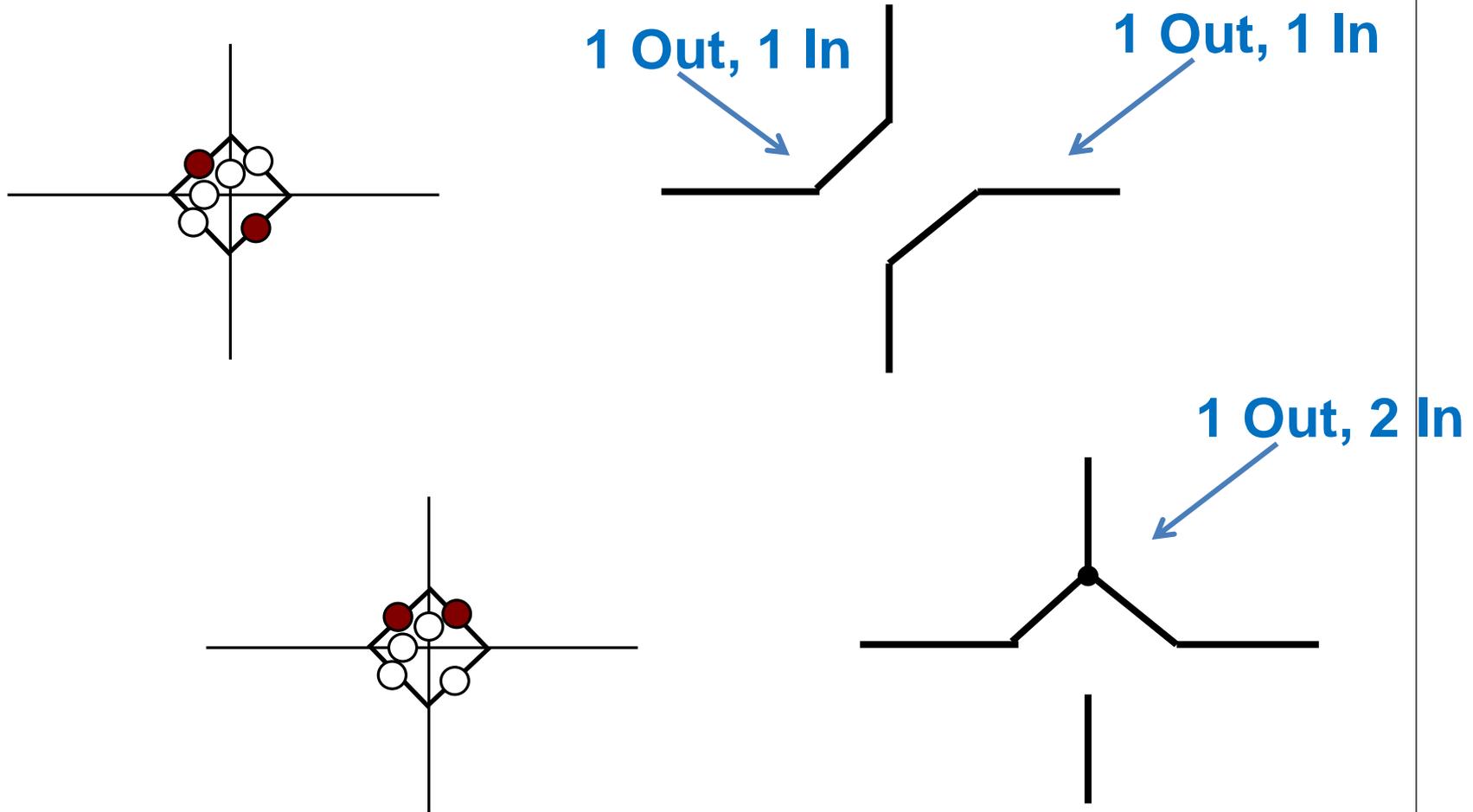

● On } Transmissor MOS
○ Off

* Ligar duas saídas
pode gerar curtos!





FPGAs: Interconexões Programáveis

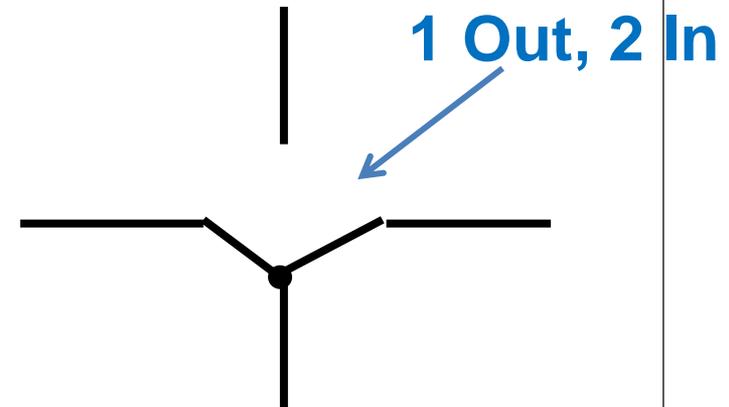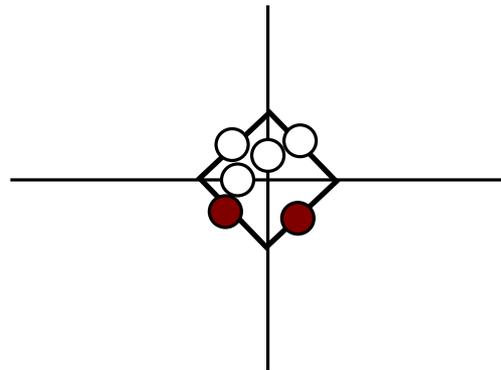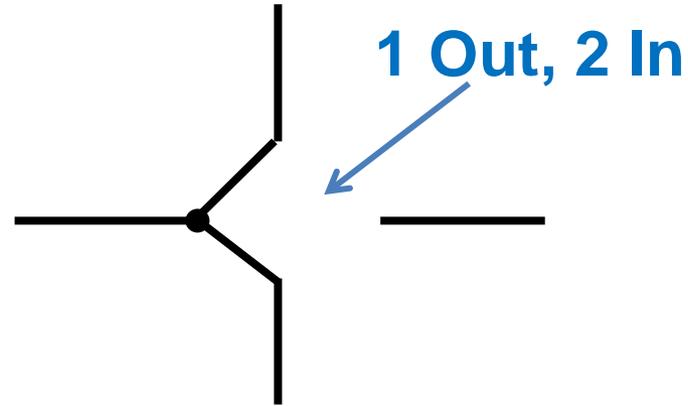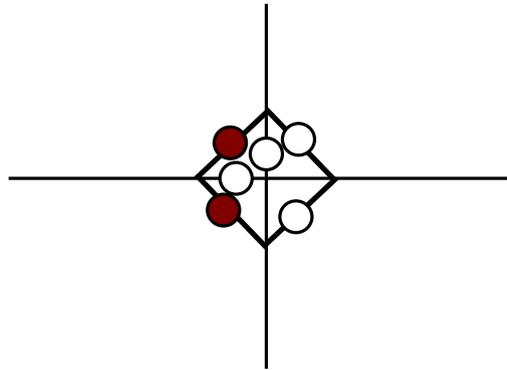

● On
○ Off } Transmissor MOS

* Ligar duas saídas
pode gerar curtos!





FPGAs: Interconexões Programáveis

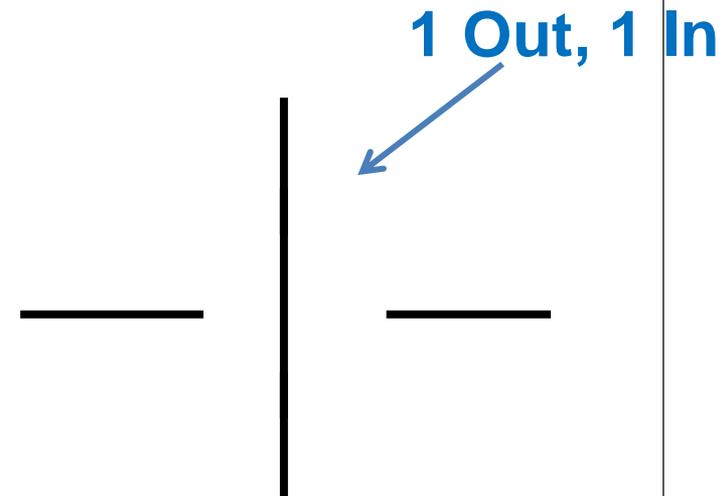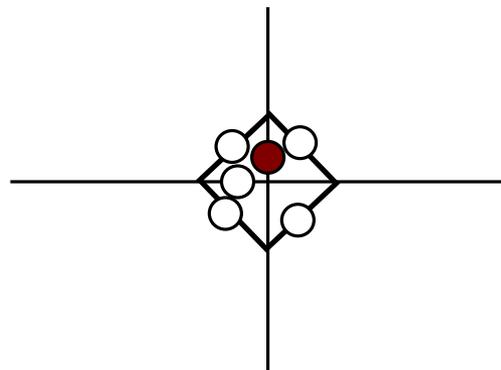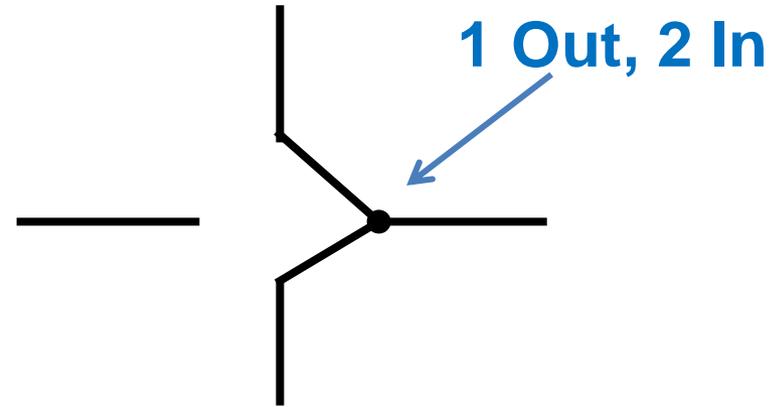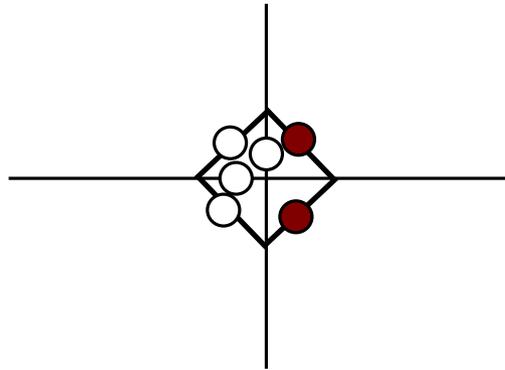

● On
○ Off } Transmissor MOS

* Ligar duas saídas
pode gerar curtos!



FPGAs: Interconexões Programáveis

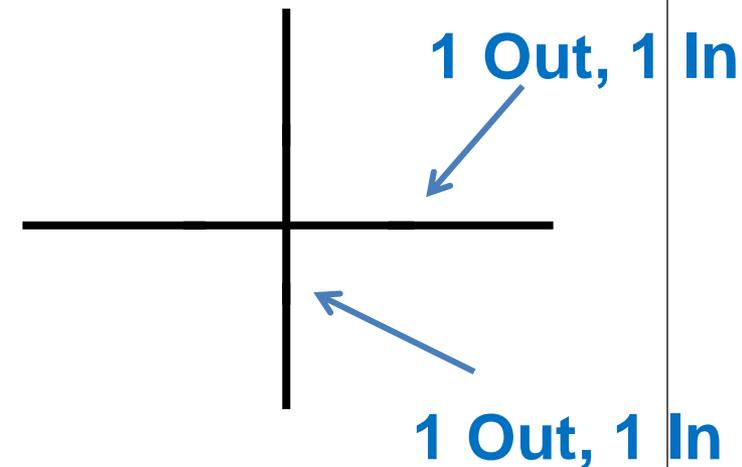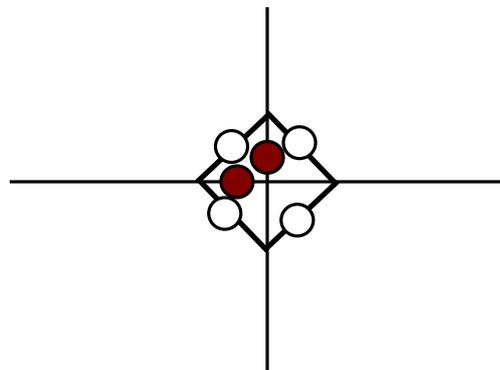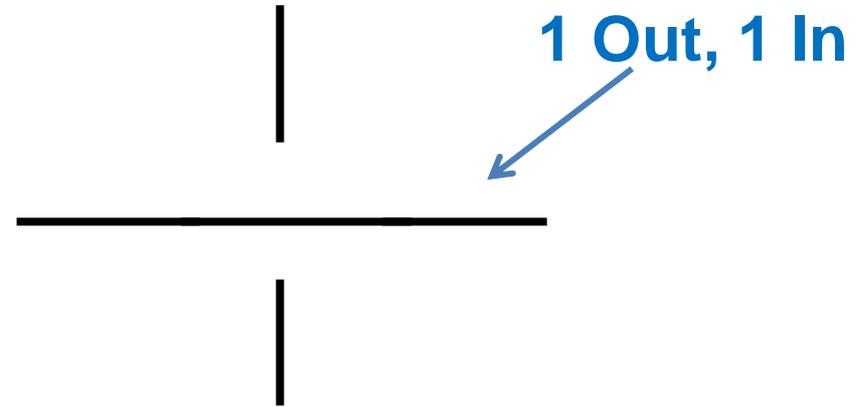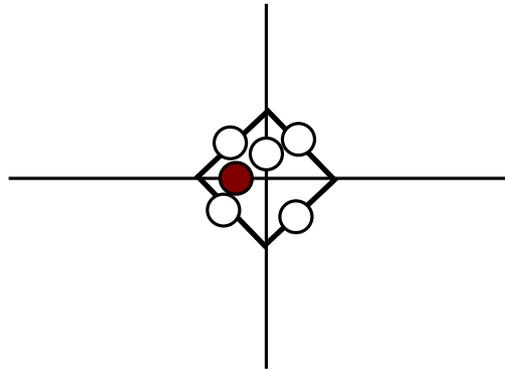

● On
○ Off } Transmissor MOS

* Ligar duas saídas
pode gerar curtos!

FPGAs: Interconexões Programáveis

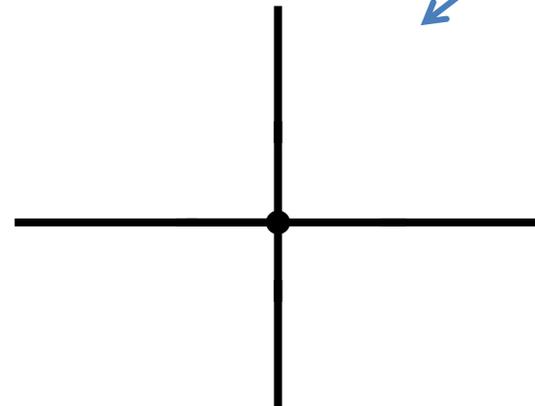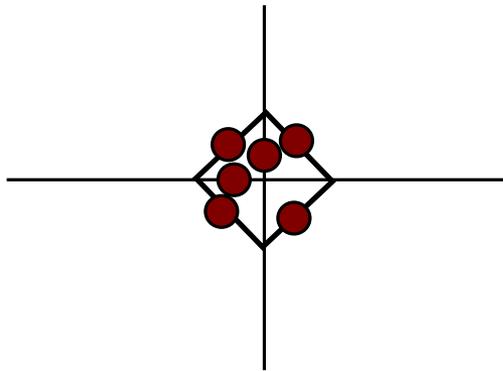

1 Out, 3 In



● On
○ Off } Transmissor MOS


* Ligar duas saídas
pode gerar curtos!

Projeto Lógico com FPGAs

- O projeto lógico com FPGA em geral envolve o seguinte fluxo de atividades:
 - Uso de ferramenta CAD para projeto e implementação de sistema digital, com entrada através de desenho esquemático e/ou HDL.
 - Usuário simula o projeto.
 - Ferramenta de síntese converte código para hardware e mapeia na FPGA.
 - Ferramenta faz download da configuração na FPGA.
 - Isso programa CLBs e conexões entre CLBs e IOBs.

Projeto Lógico com FPGAs

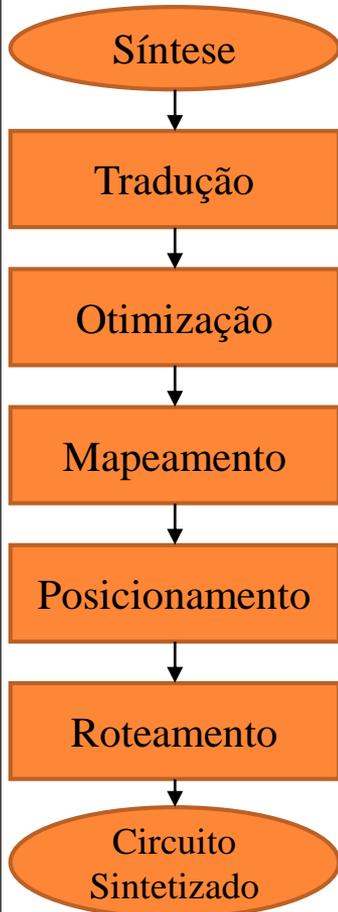- A síntese de código HDL é feita seguindo os passos:




- **Tradução:** comandos VHDL são traduzidos para blocos de circuito lógico seguindo padrões pré-definidos pelo programa de síntese.
- **Otimização:** blocos padronizados são analisados com o intuito de otimizar o circuito sintetizado segundo critérios estabelecidos pelo projetista.
- **Mapeamento:** circuito lógico é mapeado nos componentes básicos disponíveis na tecnologia escolhida. Os blocos lógicos são mapeados nos blocos típicos da FPGA do componente alvo.
- **Posicionamento:** blocos lógicos da FPGA identificados na etapa anterior são posicionados dentro daqueles disponíveis na FPGA alvo.
- **Roteamento:** interligações entre os blocos lógicos previamente posicionados criam o circuito final.

Projeto Lógico com FPGAs: VHDL

- A tradução de comandos VHDL para implementação em FPGA segue as seguintes regras:
 - **Atribuições:** pode implicar na utilização de um registrador mesmo quando não desejado.
 - **Case:** usam multiplexadores para compor os casos especificados. Se nem todas as alternativas forem especificadas, a síntese usa também um registrador.
 - **If:** usam multiplexadores.
 - **Comparações:** usam componentes aritméticos e comparadores.
 - **Operações funcionais:** usam componentes lógicos e aritméticos, registradores e comparadores, dependendo da operação.

Projeto Lógico com FPGAs: VHDL

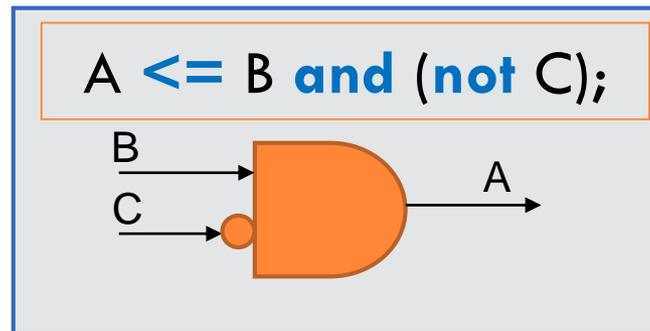
- Alguns comandos VHDL e suas traduções em FPGA
 - Lembrando: portas lógicas são implementadas com LUTs
- Em casos mais complexos o circuito sintetizado pode variar dependendo de parâmetros e requisitos de otimização (desempenho ou área).



Projeto Lógico com FPGAs: VHDL

- Síntese de **with-select** ou **case**
 - Em princípio, usam MUXes

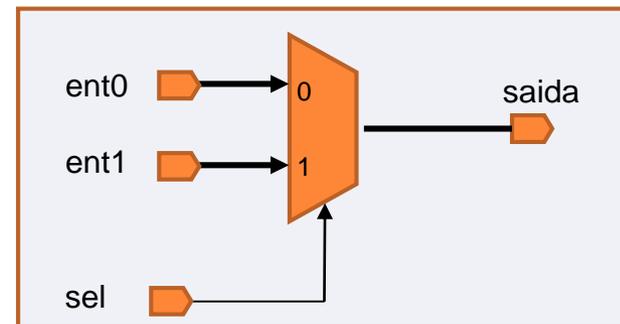
```
signal sel : std_logic
with sel select
  saida <= ent0 when '0',
         ent1 when '1',
         "0000" when others;
```



Projeto Lógico com FPGAs: VHDL

- Síntese de **with-select** ou **case**
 - Em princípio, usam MUXes.
 - Podem usar registradores para manter valor anterior se nem todos os casos forem especificados
 - Esses circuitos “com memória” (denominados “sequenciais”) são temas da disciplina de Sistemas Digitais II
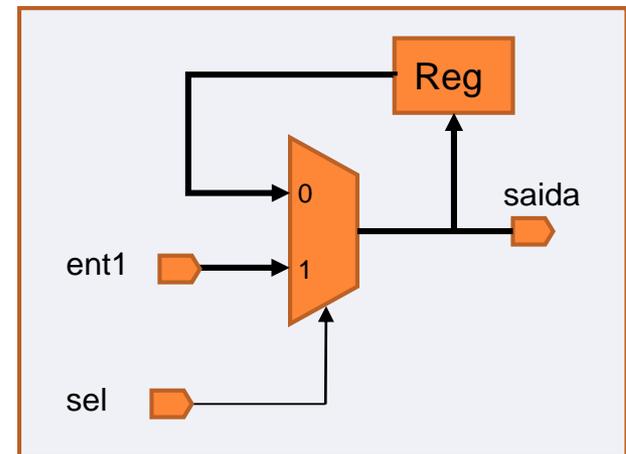
```
signal sel : std_logic
with sel select
  saida <= ent1 when '1';
```




Projeto Lógico com FPGAs: VHDL


- Síntese de **with-select** ou **case** :

```
process (a)
begin
  case a is
    when 0 => b <= 1 ;
    when 1 => b <= 3 ;
    when 2 => b <= 0 ;
    when 3 => b <= 1 ;
  end case;
end process;
```

Sem otimização:

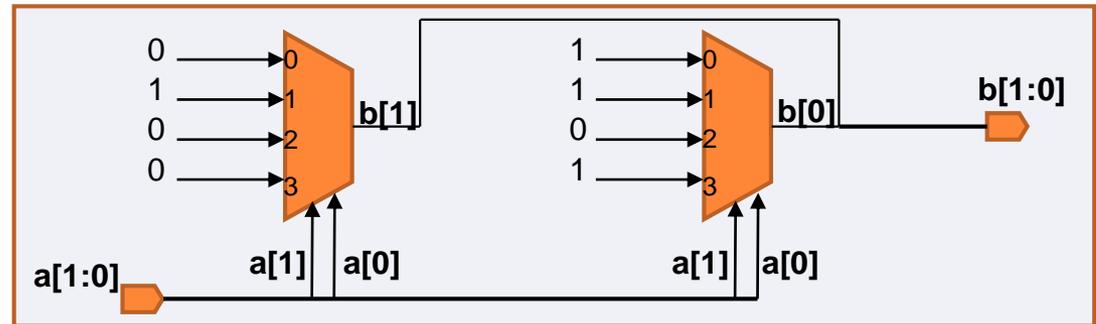


Com otimização:

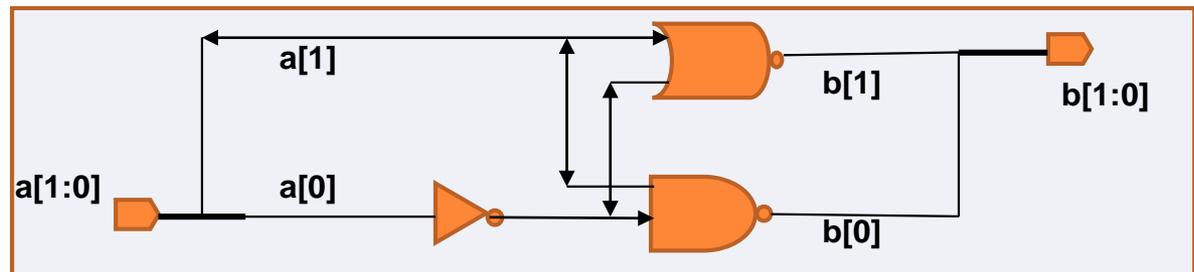

Projeto Lógico com FPGAs: VHDL


- Comparações devem ser usadas com cuidado.
 - **Comparações de inteiros** usam blocos grandes de circuito, pois não existe forma trivial de fazê-las:

```
if (A <= B) then
```

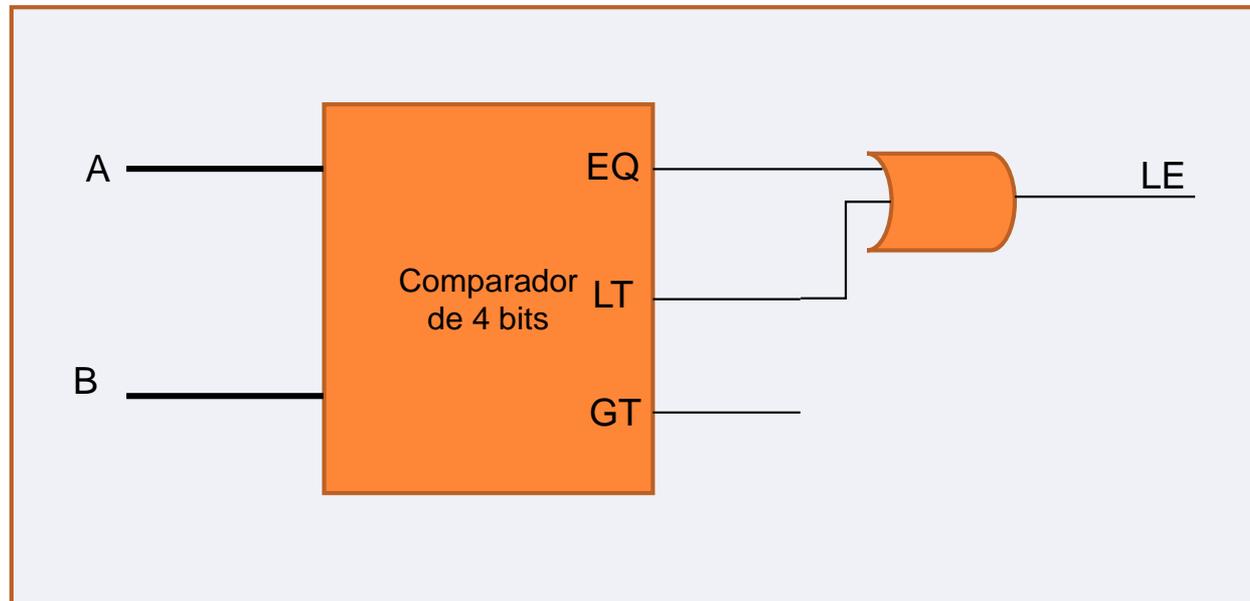

Exercício 1

- Implementação de um display de 7 segmentos usando: (1) memória e (2) FPGA

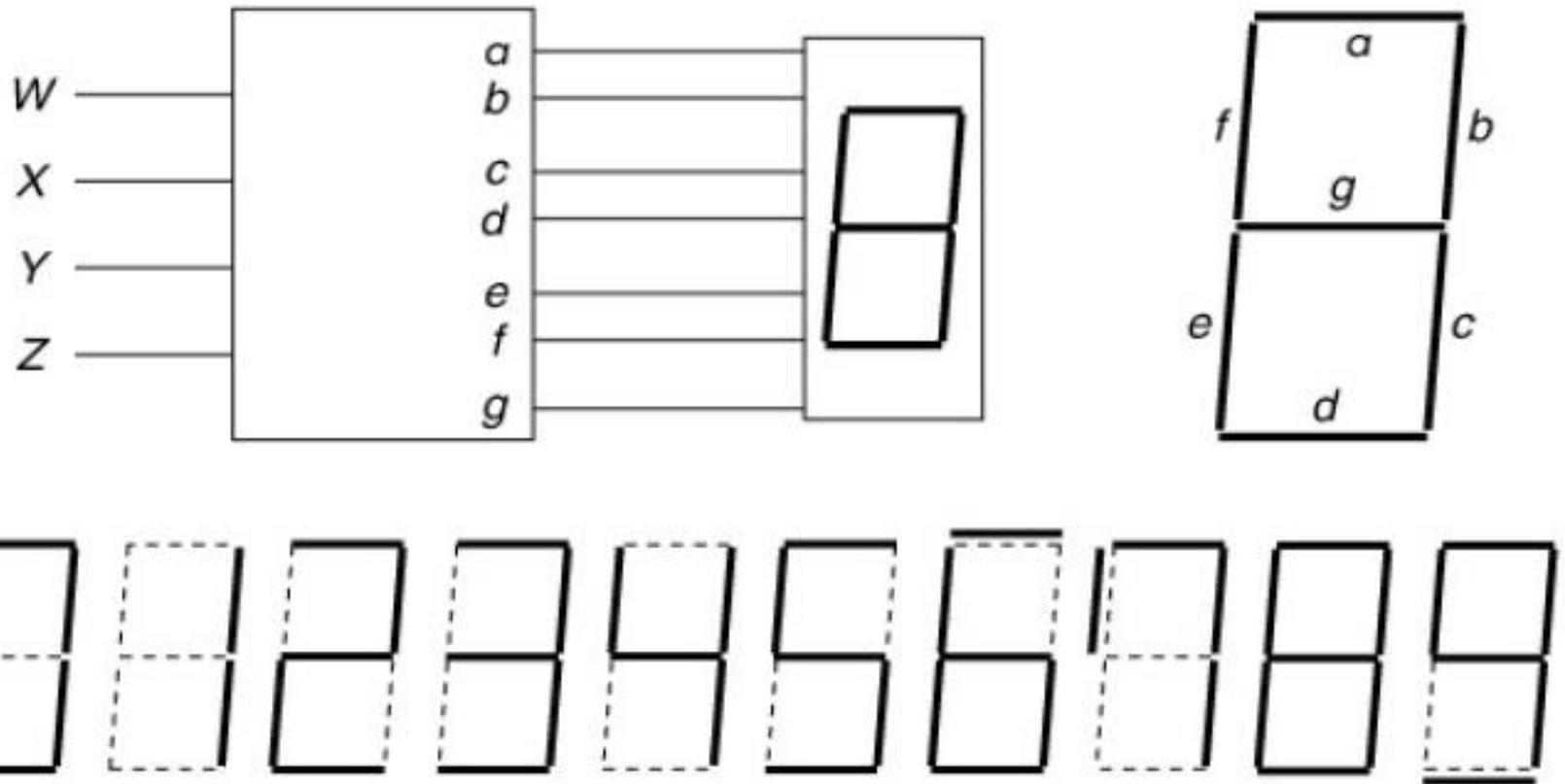

Exercício 2a

- Implemente a arquitetura do verificador de faixas de magnitude de 4 bits abaixo, usando `with-select`



| entrada | saida |
|--------------------|-------|
| 0000 a 0011 | 100 |
| 0100 a 1001 | 010 |
| 1010 a 1111 | 001 |
| valor desconhecido | 000 |

```
architecture arch of checkMag is
begin
  with entrada select
    saida <= "100" when "0000"|"0001"|"0010"|"0011",
             "010" when "0100"|"0101"|"0110"|"0111"|"1000"|"1001",
             "001" when "1010"|"1011"|"1100"|"1101"|"1110"|"1111",
             "000" when others; -- "catch all"
end arch;
```

Exercício 2b

- Reimplemente a arquitetura do verificador de faixas de magnitude usando **comandos de comparação**
 - O circuito criado é mais ou menos eficiente do que o do item 2a?



| entrada | saida |
|--------------------|-------|
| 0000 a 0011 | 100 |
| 0100 a 1001 | 010 |
| 1010 a 1111 | 001 |
| valor desconhecido | 000 |

```
architecture arch of checkMag is
-- sinal extra para enxergar entrada como "unsigned"
signal u_entrada : unsigned(3 downto 0);
begin
    u_entrada <= unsigned(entrada);
    saida <= "100" when u_entrada <= "0011" else
            "010" when u_entrada >= "0100" and u_entrada <= "1001" else
            "001" when u_entrada >= "1010" else
            "000"; -- "catch all": omissão pode levar sintetizador a
                -- inserir registrador para guardar valor da saída
end arch;
```

Eficiência:
1 MUX 16:1 → 4
comparadores...

Lição de Casa

- Leitura Obrigatória:
 - Capítulo 9 do Livro Texto.

- Exercícios Obrigatórios:
 - Capítulo 9 do Livro Texto.

Memórias “por dentro”: exemplos

APÊNDICE


4. Tipos de Memórias a Semicondutor: ROM

Ex.: ROM de 4 palavras de 4 bits

| E ₁ | E ₀ | | D ₃ | D ₂ | D ₁ | D ₀ | | S ₃ | S ₂ | S ₁ | S ₀ | | D ₃ | D ₂ | D ₁ | D ₀ |
|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | => | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| End. | | | Dados | | | | | Seleção Interna | | | | | Dados | | | |


4. Tipos de Memórias a Semicondutor: ROM

Ex.: ROM de 4 palavras de 4 bits

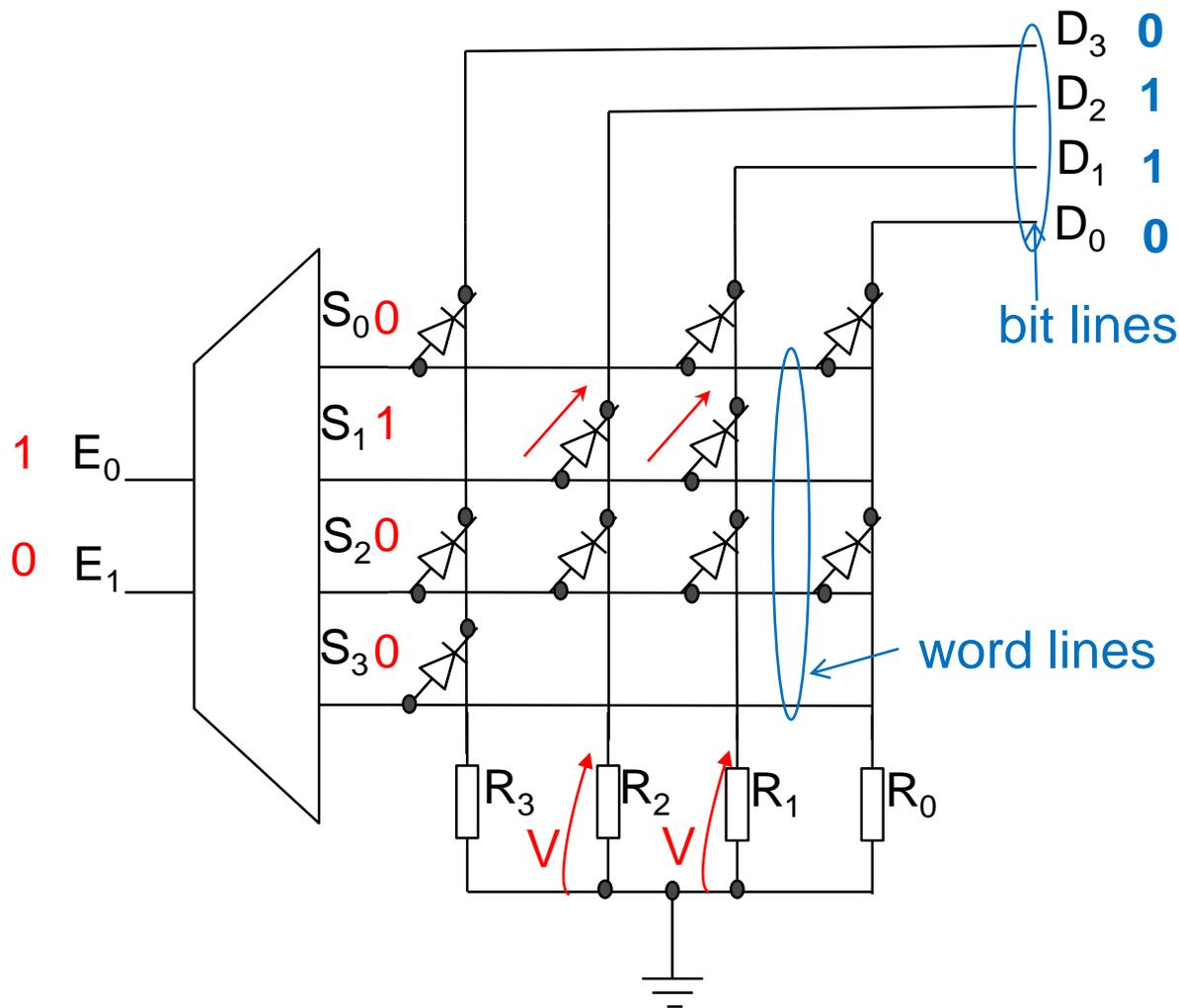

4. Tipos de Memórias a Semicondutor: ROM


Ex.: ROM de 4 palavras de 4 bits

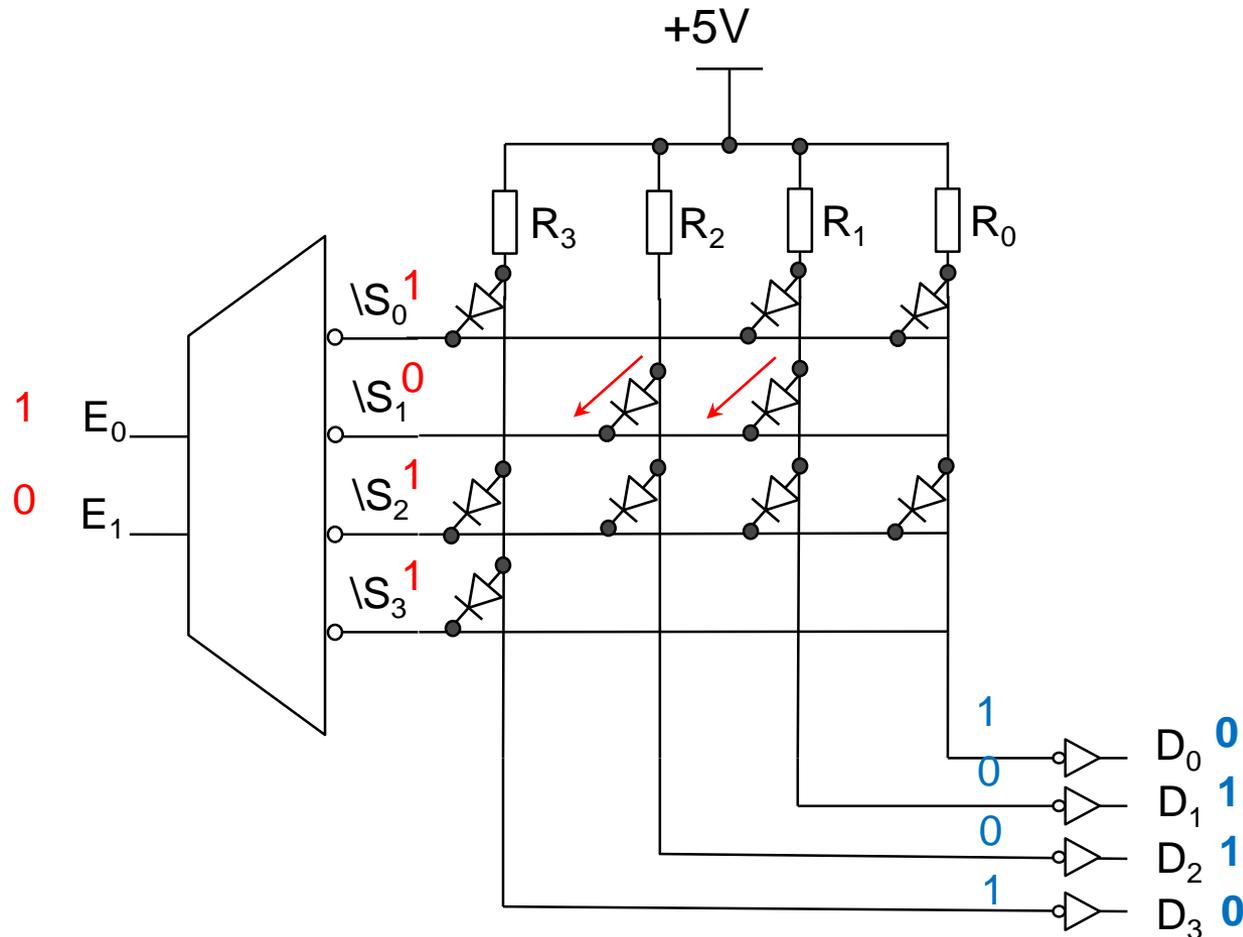

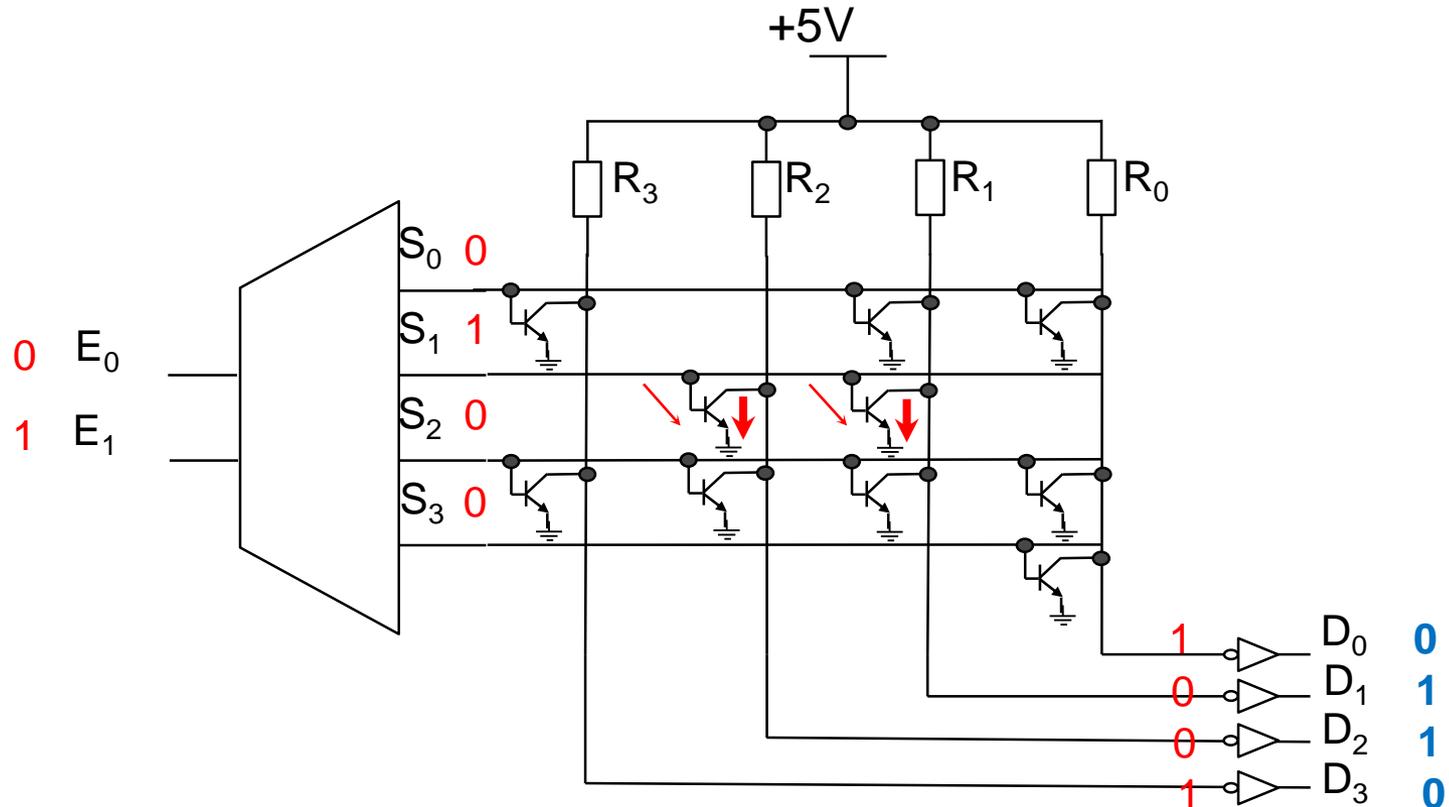4. Tipos de Memórias a Semicondutor: ROM

Inconveniente: S_i deve ter alto *fan-out*.

Solução: Transistor $\rightarrow I_c$ drenada da fonte, reduzindo corrente $I_b = (I_c/\beta)$ drenada de S_i



4. Tipos de Memórias a Semicondutor: MROM

MROM – *Mask-programmed ROM*

– Características:

- » Programada na fabricação do circuito integrado
- » As informações são armazenadas conectando ou desconectando o *Gate* fonte de um transistor MOSFET à coluna de saída (MROM MOS).
- » Programação na etapa de metalização do circuito: uma **máscara** para depositar metais sobre o silício.
- » Alto custo total / baixo custo unitário


– Utilização:

- » Armazenamento de tabelas de funções matemáticas, códigos: uso geral.
- » Programas de dispositivos produzidos em larga escala

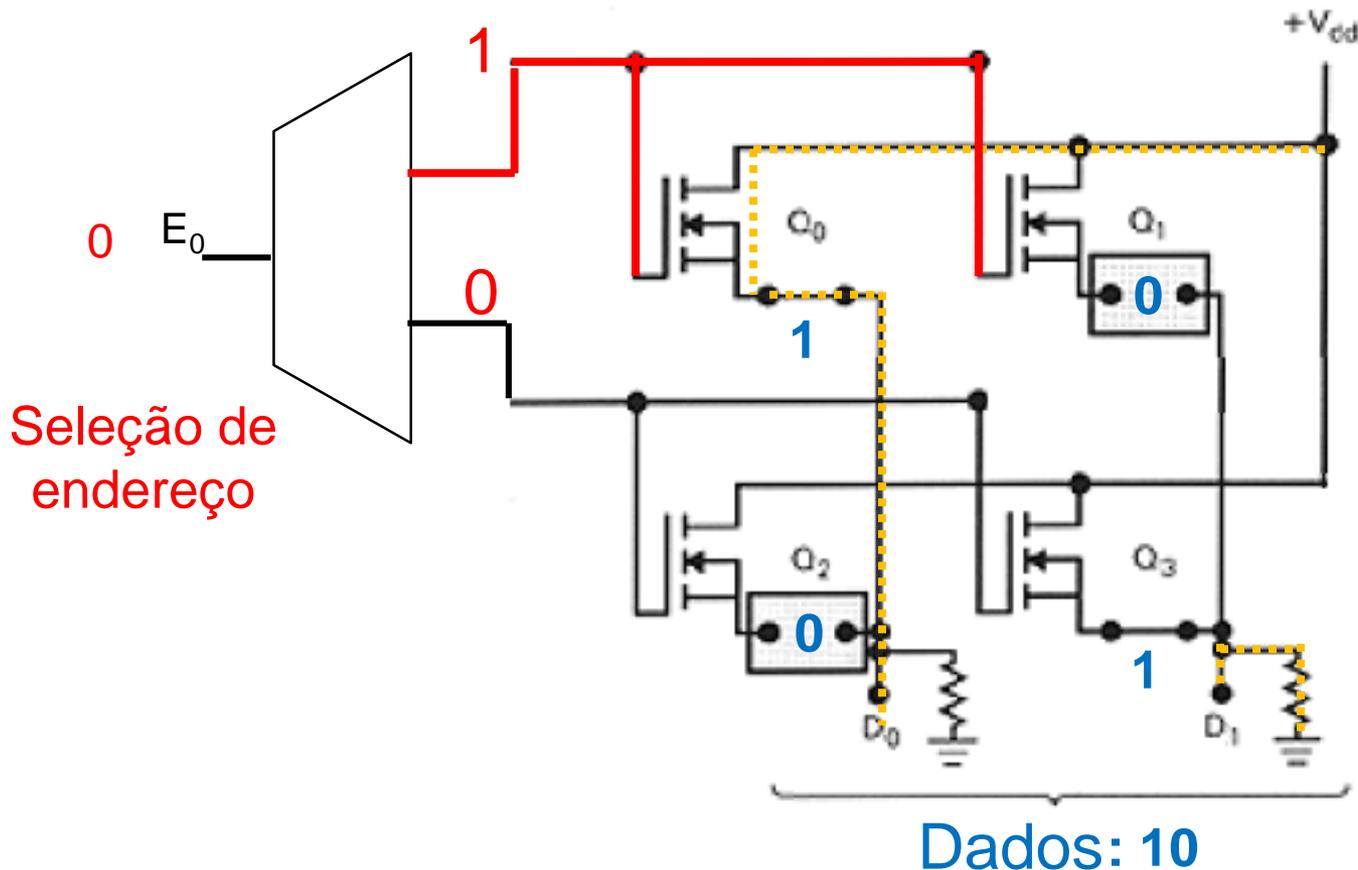4. Tipos de Memórias a Semicondutor: MROM

○ Exemplo: MROM 2x2


– Transistor: conectado = 1, desconectado = 0



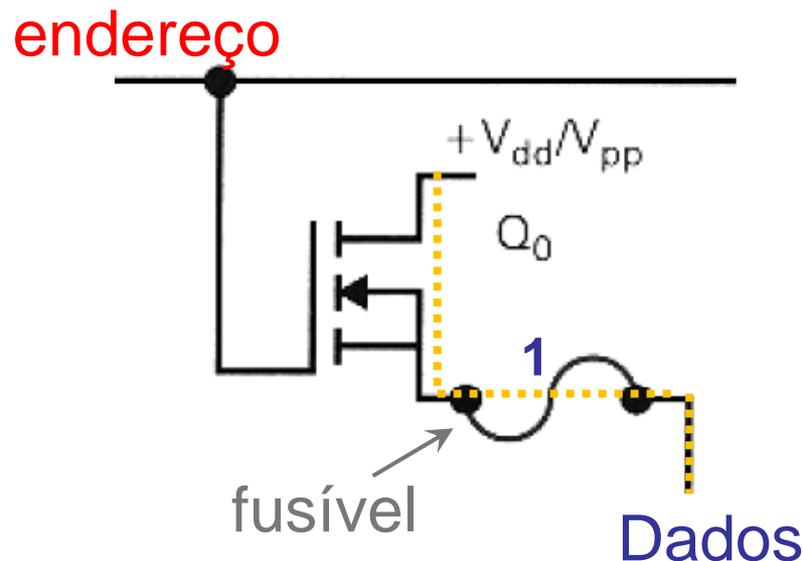4. Tipos de Memórias a Semicondutor: PROM

PROMs -Programmable ROM

- Programação feita pelo usuário e fixa (uma só vez).
- Programador (queimador) específico para cada tipo de PROM.
- Tempo de programação: ~ 2min.




Inicialmente: Valor lógico 1 armazenado em todos os bits.

 
4. Tipos de Memórias a Semicondutor: PROM

PROMs -Programmable ROM

- Programação:** queimar fusíveis onde deve haver zero
 - » Aplicação de 10 a 30V em um pino especial na pastilha
 - » Correntes/Tensões elevadas no nó (valor e tempo de aplicação depende da PROM)
- Utilização:** produtos de escala menor do que ROM.



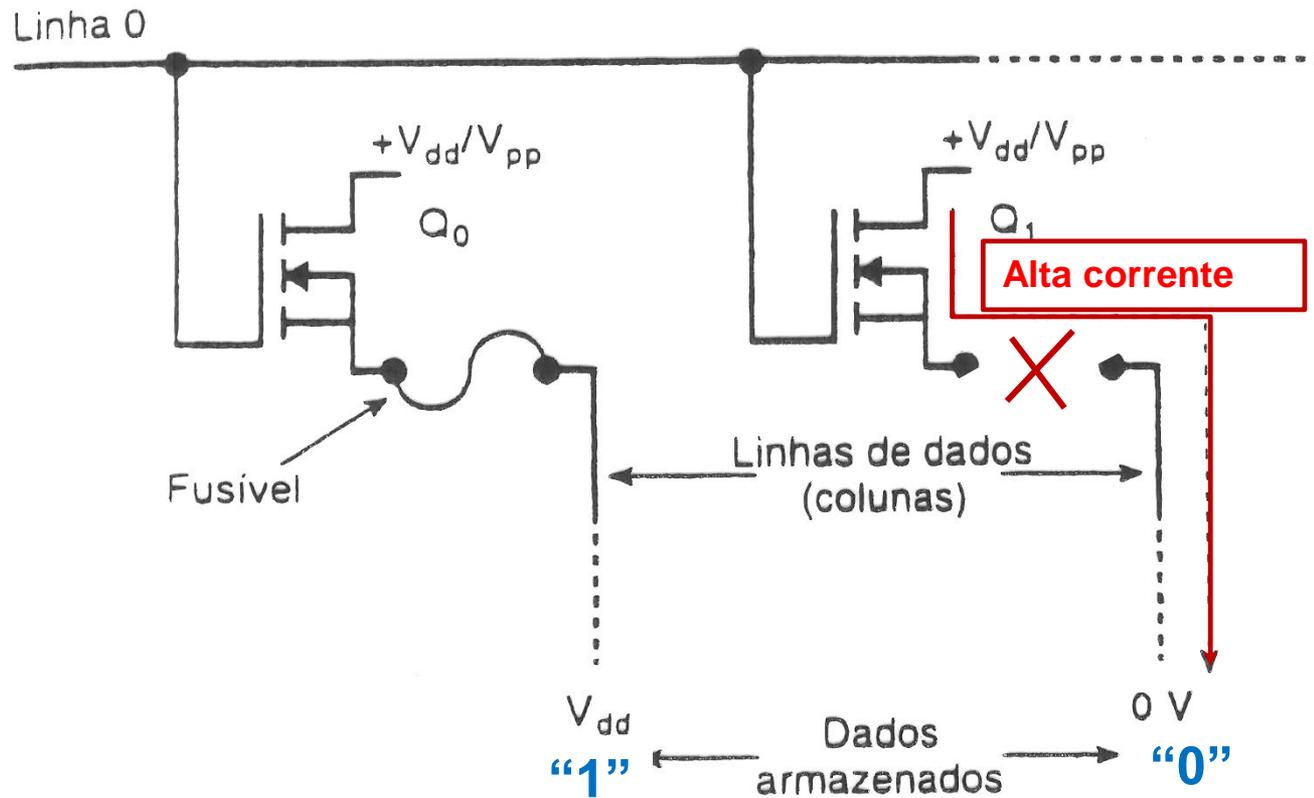4. Tipos de Memórias a Semicondutor: PROM



As PROMs utilizam fusíveis que podem ser abertos seletivamente pelo usuário para programar o nível lógico 0 na célula.