


RESULTADOS PRÁTICA 3 – CAPACITORES

DESCARGA DE CAPACITORES UTILIZANDO A PLATAFORMA ARDUINO


ATENÇÃO: Vocês deverão comparar os valores da constante de tempo (τ) obtidas pelo experimento da apostila com relação ao experimento realizado pelo Arduino, calculando a discrepância entre os valores.

Com o resultado obtido no gráfico de τ e o valor da resistência dado, neste caso, $R = 217 \text{ K}\Omega$, determine o valor de C_{real} do seu capacitor, com o experimento realizado com Arduino. Compare este resultado com o obtido na parte VI.4. do experimento da apostila.


- Grupo Mateus

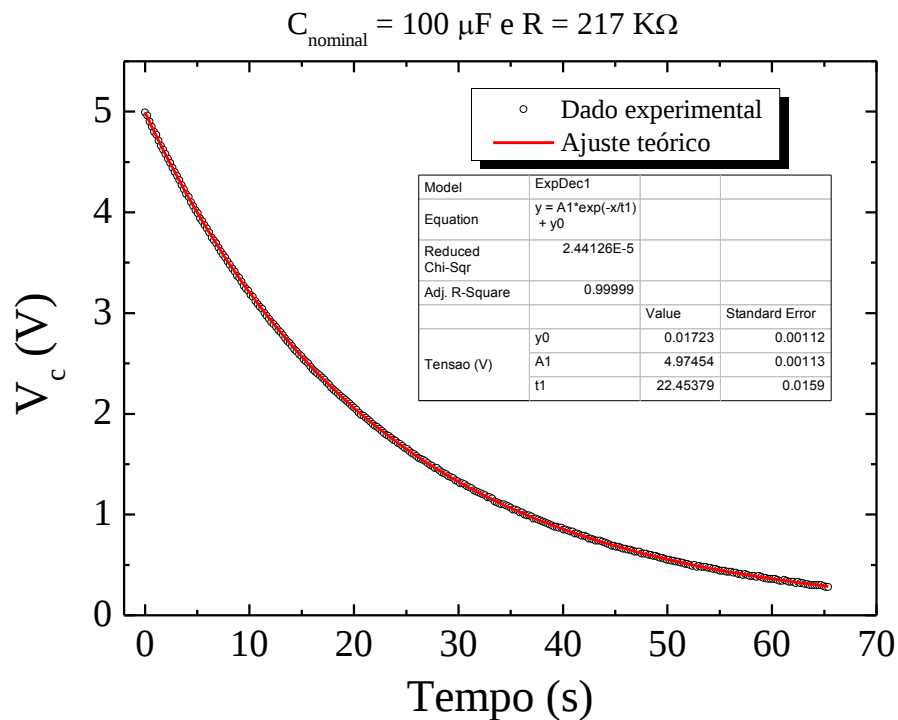


- Grupo Giovana

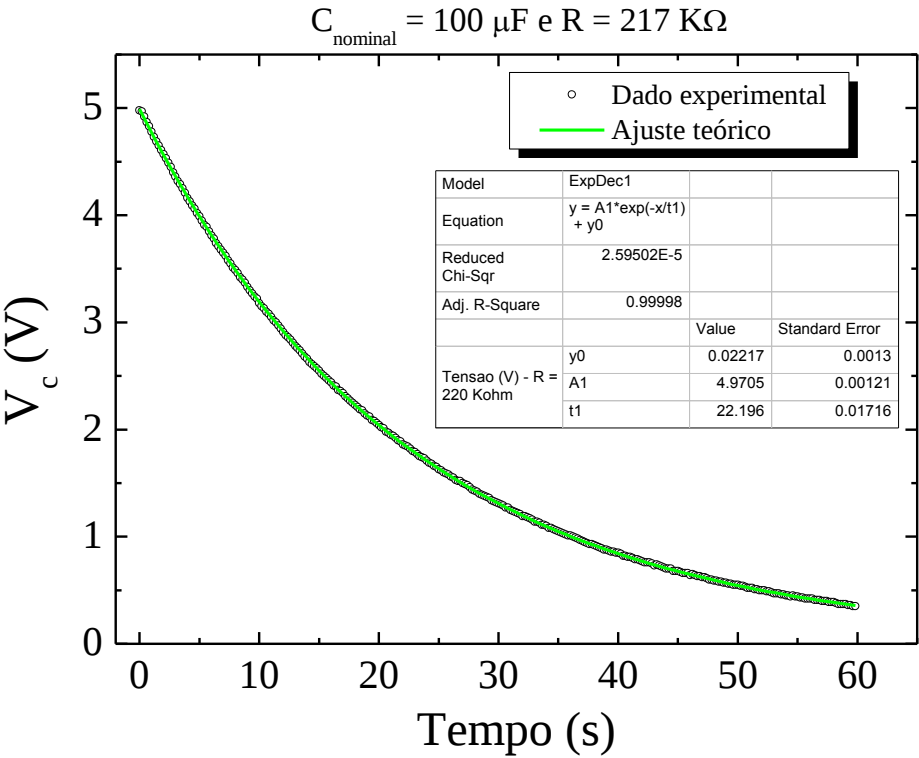


- Grupo Lesley

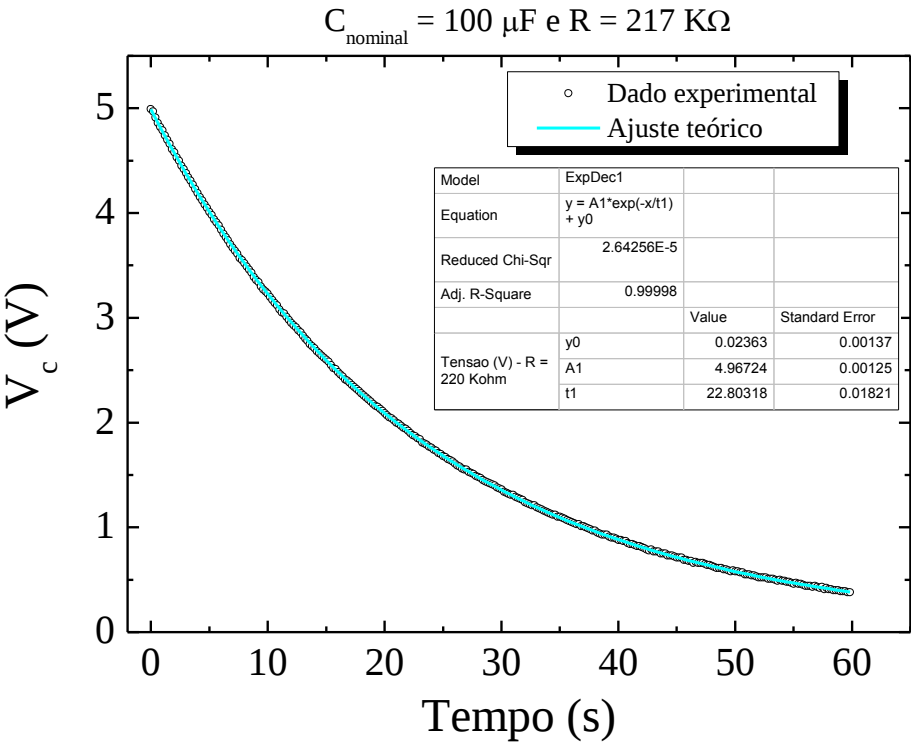

- Grupo Francisco

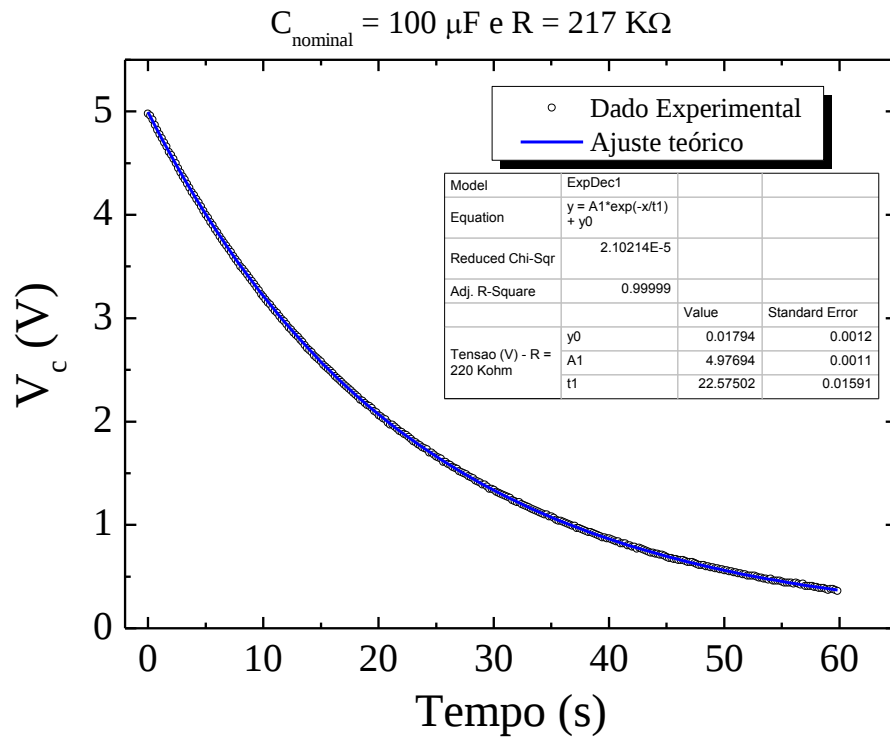

- Grupo Carol

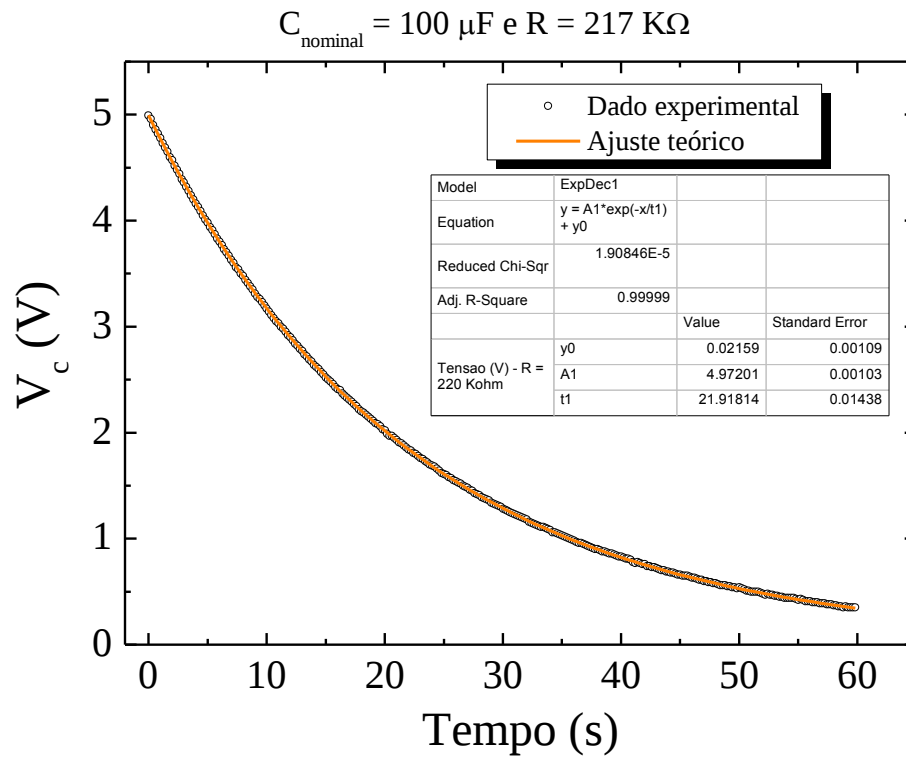

- Grupo Gabriel

