

**LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE POTÊNCIA**  
**EXPERIÊNCIA: CURTO-CIRCUITO - 2018**  
**RELATÓRIO**

**Alunos:**

**Professor:**..... **Data:**.....

**CASO REDE DE TRANSMISSÃO – 500 kV**

**Dados**



- gerador → 4 unidades de 250 MVA – 13,8 kV ;  $x_d''d = 0,2 \text{ pu}$  ;  $x_o = 0,2 \text{ pu}$  ; impedância de aterramento  $x_g = 0$  (rigidamente aterrado);
- transformador 13,8/500 kV → 4 unidades de 250 MVA ;  $x_t = 0,1 \text{ pu}$  ;  $x_o = 0,1 \text{ pu}$  , ligação Delta / Yaterrado;
- linha de transmissão → comprimento 400 km  
 $r_1 = 0,025 \text{ ohm/km}$  ;  $x_1 = 0,31 \text{ ohm/km}$  ;  $c_1 = 13,0 \text{ nF/km}$  ;  
 $r_0 = 0,300 \text{ ohm/km}$  ;  $x_0 = 1,30 \text{ ohm/km}$  ;  $c_0 = 7,0 \text{ nF/km}$ .

**Análises Preliminares**

- Analisar a topologia do Caso 1;
- Fazer os diagramas de sequências para curto fase-terra e trifásico desprezando-se as resistências das linhas de transmissão;
- Fazer cálculo manual desta condição de curto circuito (sem resistências) e comparar com os resultados do programa;
- Analisar e comentar resultados do caso teste, analisando comparativamente os seguintes itens:

- Tipo de Curto-circuito: discutir qual o mais severo.
- Local de curto: Curto-círcuito próximo ao gerador e curto no meio da LT ou no fim de linha;
- Influência das resistências das linhas de transmissão;
- Influência das ligações do transformador;
- Influência do número de unidades geradoras.

**Tabela 1 - Caso 1****Rede sem impedância de aterramento dos geradores**

Barra em curto-círcuito	Tipo de Defeito	Trifásico	Dupla fase	Fase-terra	Dupla fase-terra
1	Icc (kA)				B: C:
	FS (pu)	-	-	B: C:	
2	Icc (kA)				B: C:
	FS (pu)	-	-	B: C:	
3	Icc (kA)				B: C:
	FS (pu)	-	-	B: C:	
4	Icc (kA)				B: C:
	FS (pu)	-	-	B: C:	

### **Análise de resultados**

- a) Tipo e defeito que ocasiona a maior ou menor corrente, separadamente para a barra 1, 2, 3 ou 4;
- 
- 
- 
- 

- b) Tipo de defeito que ocasiona a maior sobretensão, separadamente para a barra 1 ou 2 ou 3 ou 4.
- 
- 
- 
- 

- c) Cálculo das potências de curto-círcuito trifásico e fase-terra (pontos 3 e 4)
- 
- 
- 
- 

- d) Decaimento dos níveis de curto circuito para defeitos (trifásico e fase-terra para defeitos se afastando dos geradores)
- 
- 
- 
-

**Tabela 2 - Caso 2**

**Idêntico ao Caso 1, acrescentando somente a resistência às linhas de transmissão**

<b>Barra em curto</b>	<b>Tipo de Defeito</b>	<b>Trifásico</b>	<b>Fase-terra</b>
<b>3</b>	<b>Icc (kA)</b>		
	<b>FS (pu)</b>	-	B: C:
<b>4</b>	<b>Icc(kA)</b>		
	<b>FS (pu)</b>	-	B: C:

Comentar a influência das resistências das linhas de transmissão para defeito nas barras 3 e 4 (defeito trifásico e fase-terra).

---

---

---

---

---

**Tabela 3 - Caso 3**

**Gerador com aterramento resistivo igual a  $2 \Omega$  (a partir do Caso 2)**

Barra em curto	Tipo de Defeito	Trifásico	Fase-terra
1	Icc (kA)		
	FS (pu)	-	B: C:
2	Icc (kA)		
	FS (pu)	-	B: C:

Comentar a influência de aterravar o gerador.

---

---

---

---

---

**Tabela 4 - Caso 4**

**Influência da ligação do transformador no defeito fase-terra (a partir do Caso 2)**

Primeiramente analisar os defeitos trifásicos e ver que estes não se alteram com a ligação do transformador e comentar o porquê. Verificar então os resultados do defeito fase-terra.

**Defeito fase-terra**

Barra em curto	Tipo de ligação do trafo	Delta-Yaterrado	Delta-Delta	Yaterrado-Delta	Yaterrado-Yaterrado
2	Icc (kA)				
	FS (pu)	B:	B:	B:	B:
		C:	C:	C:	C:
4	Icc (kA)				
	FS (pu)	B:	B:	B:	B:
		C:	C:	C:	C:

**Comentários**

.....

.....

.....

.....

.....

**Tabela 5 - Caso 5**

**Influência de aumentar em 50% o número de unidades geradoras (a partir do Caso 2)**

Barra em curto	Tipo de Defeito	Trifásico	Fase-terra
2	Icc (kA)		
	FS	-	B: C:
3	Icc (kA)		
	FS	-	B: C:
4	Icc (kA)		
	FS	-	B: C:

**Comentário:** variação porcentual dos níveis de curto-circuito entre o Caso 2 e o Caso 5.

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....