

PCS 3225

Sistemas Digitais II

Dispositivos Lógicos Programáveis

Adaptado por Glauber (2018)

Lógica programável

- **Como implementar um sistema digital?**

- Circuitos SSI ou MSI: programação via ligação entre os chips




- Ex.: (de)mux, (de)codificador, somador, ...

- μ Processador, μ Controlador: programação por linguagem de montagem (“software”)

- ASICs (“Application Specific Integrated Circuit”): circuito personalizado para aplicação

 - **Dispositivos programáveis** : programação por fusíveis ou transistores especiais



- Ex.: Memórias, FPGA, CPLD

Memórias como PLDs


- **Desafio:** use uma memória para implementar a função $f(x) = 3 * x \bmod 10$
 - Assuma que x tem 3 bits: 0 a 7
 - Quantos bits de endereço? E de dados?
 - Que valores precisam ser colocados na memória?

Via de Endereços	0	0	0	0	Via de Dados
	1	0	0	1	
	2	0	1	1	
	3	1	0	0	
	4	0	0	1	
	5	0	1	0	
	6	1	0	0	
	7	0	0	0	

Memórias como PLDs

- **Objetivo:** use memória para construir um circuito que implemente a seguinte lógica

Entradas			Saídas	
A	B	C	F1	F2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

 



$$F1 = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

$$F2 = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

Memórias como PLDs

Memória PROM 8x2bits

Entradas			Saídas	
A	B	C	F1	F2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

  


Internamente: fusíveis

$$F1 = \overline{\overline{A}}\overline{B}C + A\overline{\overline{B}}\overline{C} + ABC$$


$$F2 = \overline{\overline{A}}BC + A\overline{\overline{B}}\overline{C} + A\overline{\overline{B}}C + ABC$$

Memórias como PLDs

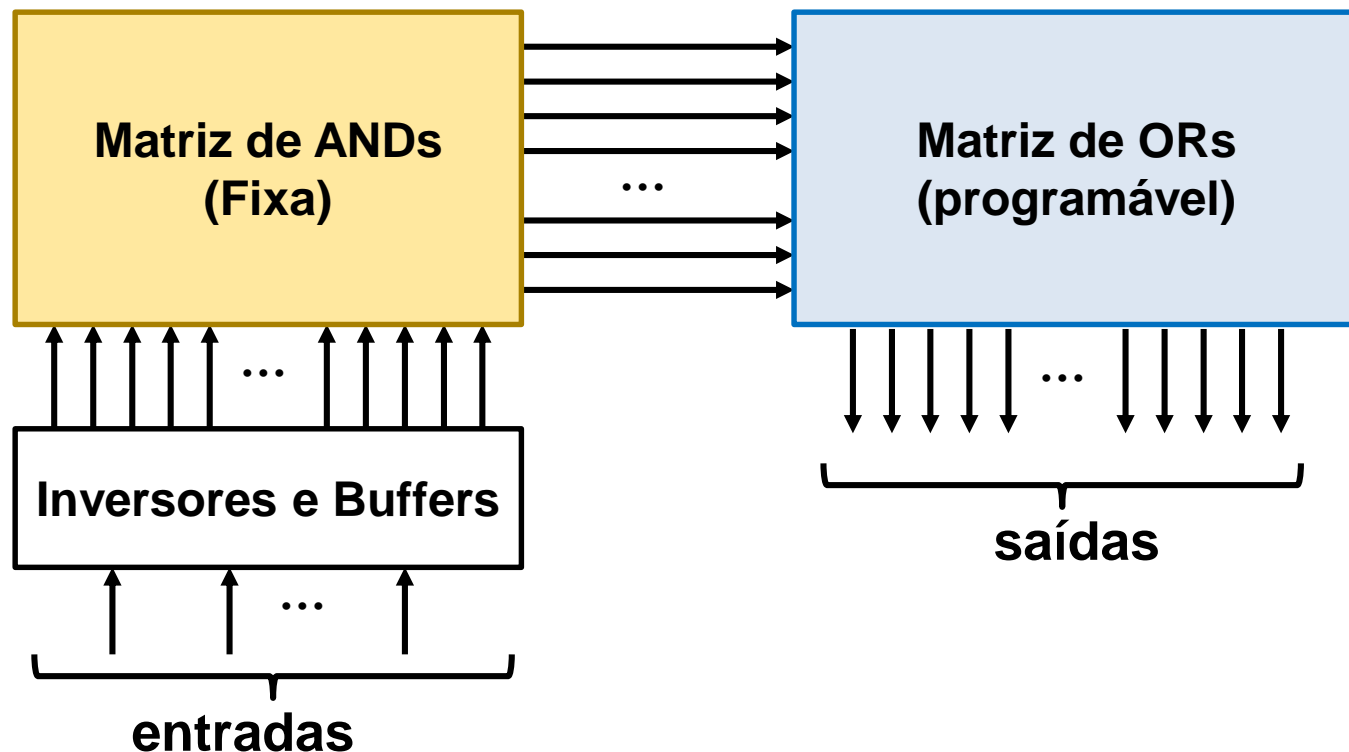- Funcionalmente, *PROMs são formadas por uma matriz de portas AND fixas e uma matriz de portas OR programáveis.








Memórias como PLDs

 


Memórias como PLDs

- Notação:

     

Memórias como PLDs

Entradas			Saídas		
A	B	C	F1	F2	F3
0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

 

Memórias como PLDs: Exercício


- Use uma ***PROM** para programar as funções F1 e F2 abaixo
- **Resposta:**

Entradas Saídas

A	B	F1	F2
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$F1 = \overline{A}B + \underline{A}B = B$$


$$F2 = A\overline{B} + \overline{A}B$$

 

Arranjos Lógicos Programáveis: PLAs

- ***PROMs** como PLDs: Implementam **tabela verdade completa**, sem minimização. Paralelamente ao uso de memórias, dispositivos de lógica programável de fato foram criados.
- As **PLAs** (*Programmable Logic Arrays*) são matrizes de lógica programável nas quais tanto a **matriz de ANDs** (primeiro nível) como a **matriz de ORs** (segundo nível) são **programáveis**. Ou seja, PLAs sintetizam funções na forma de **soma de produtos**: Produtos compartilhados entre diversas saídas.

Arranjos Lógicos Programáveis: PLAs

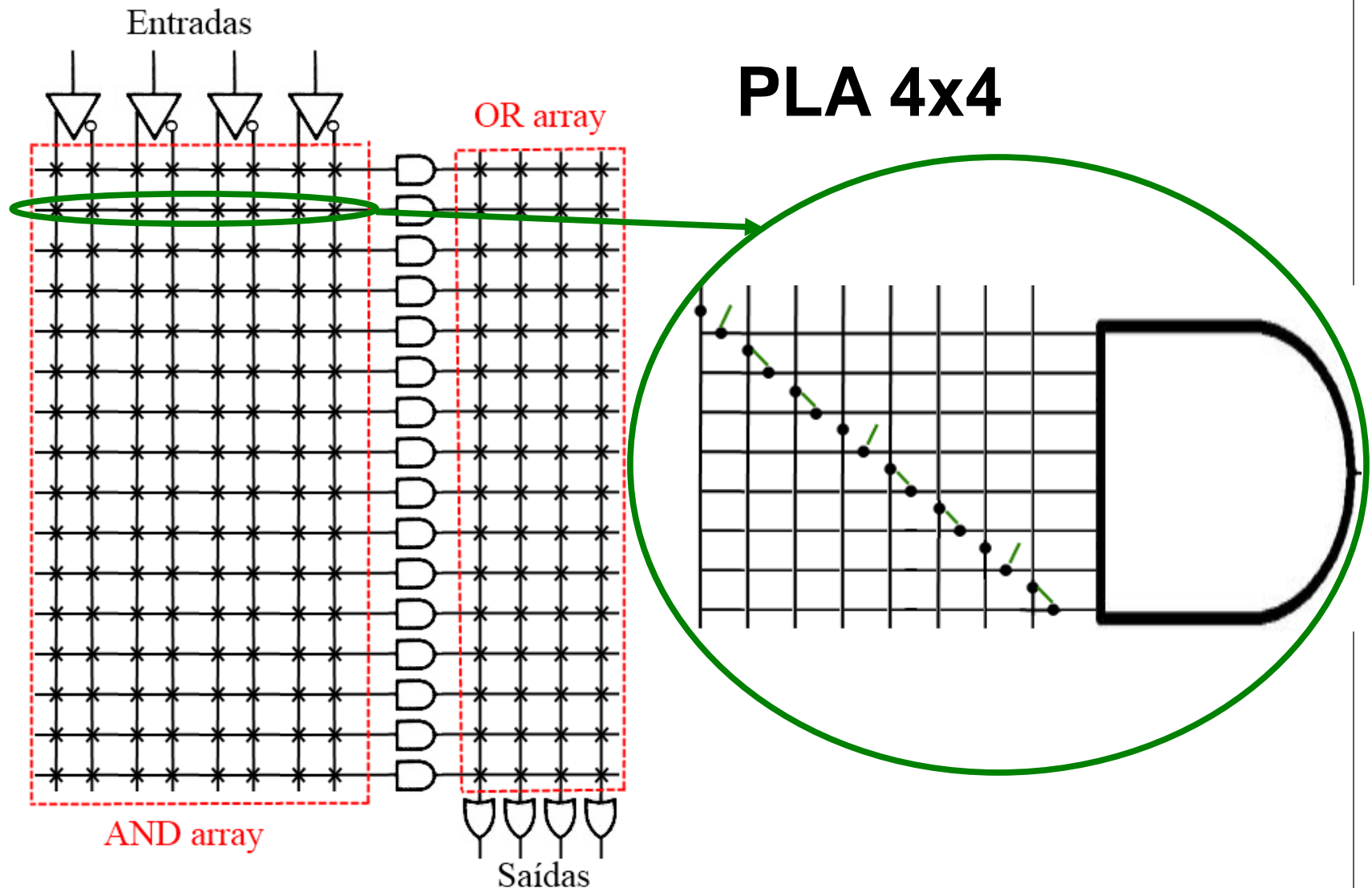

Arranjos Lógicos Programáveis: Exercício 1

- Use uma **PLA** para programar as funções F1 e F2 abaixo
- **Resposta:**


Entradas Saídas

A	B	F1	F2
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	1	0


$$F1 = \bar{A}B + AB = B$$

$$F2 = A\bar{B} + \bar{A}B$$

Solução 1

 


Solução 2

 

Arranjos Lógicos Programáveis: PALs

- PLAs eram de difícil utilização e caras.
- Como alternativa foram propostas as **PALs**, onde o **nível de ANDs é programável**, mas o **nível de ORs é fixo**.
 - Menor flexibilidade, porém custo também menor.
- Nesse caso, um número fixo de entradas para cada porta OR é usado.
 - Deve ser usada uma PAL adequada ao nível de complexidade desejado (número de termos).
- Tanto PALs como PLAs são não voláteis, ou seja, podem ser desligadas sem perda de informação.

Arranjos Lógicos Programáveis: PALs

 

Arranjos Lógicos Programáveis: Exercício 2

- Use uma **PAL** para programar as funções F1 e F2 abaixo
- **Resposta:**


Entradas Saídas

A	B	F1	F2
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	1	0


$$F1 = \bar{A}\bar{B} + AB = B$$

$$F2 = A\bar{B} + \bar{A}B$$

Solução 1

 

Solução 2

 

Arranjos Lógicos Programáveis: Complexidade

- Complexidade das funções que podem ser implementadas depende de:
 - Número total de **entradas/saídas**: e / s
 - Núm. **total** de **produtos** nas **funções de saída**: p
 - Número de **produtos distintos**: p_d
 - Núm. **máx.** de **produtos** nas **funções de saída**: m_p

	ANDs	ORs	pinos
*PROM	2^e (2e portas)	s (2^e portas)	$e + s$
PLA	p_d (2e portas)	s ($\leq m_p$ portas)	$e + s$
PAL	p (2e portas)	s ($\leq m_p$ portas)	$e + s$

Arranjos Lógicos Programáveis: Exemplo

- Vamos sintetizar as funções F1 e F2 seguintes:

Entradas			Saídas	
A	B	C	F1	F2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Arranjos Lógicos Programáveis: Exemplo

- Passo 1: Determinar os produtos

Entradas			Saídas	
A	B	C	F1	F2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

$$F1 = A'B'C + ABC' + ABC$$

$$F2 = A'B'C + AB'C + ABC' + ABC$$

- Se usássemos uma *PROM, teríamos que implementar cada um dos mintermos
- Porém, com um PLA ou PAL, podemos minimizar as funções!

Arranjos Lógicos Programáveis: Exemplo

- Passo 1 (PLA): Determinar os produtos
 - Com PLA: maximizar produtos compartilhados

Entradas			Saídas	
A	B	C	F1	F2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

F1		A				F2		A	
B	C	0	1			B	C	0	1
0	0	0	0			0	0	0	0
0	1	1	0	$A'B'C$		0	1	1	1
1	1	0	1	AB		1	1	0	1
1	0	0	1	AC		1	0	0	1

$$F1 = A'B'C + AB$$

$$F2 = A'B'C + AB + AC$$

Arranjos Lógicos Programáveis: Exemplo

- Passo 2 (PLA): Matriz de Personalidade

$$F1 = A'B'C + AB$$

$$F2 = A'B'C + AB + AC$$


Compar-
tilhados

Produto	Entrada			Saídas	
	A	B	C	F1	F2
A'B'C	0	0	1	1	1
AB	1	1	-	1	1
AC	1	-	1	0	1

Arranjos Lógicos Programáveis: Exemplo

- Passo 3 (PLA): Desenhar o circuito

Produto	Entrada			Saídas	
	A	B	C	F1	F2
A'B'C	0	0	1	1	1
AB	1	1	-	1	1
AC	1	-	1	0	1

 

Arranjos Lógicos Programáveis: Exemplo

- Passo 1 (PAL): Determinar os produtos
 - Com PAL: minimizar número de produtos

Entradas			Saídas	
A	B	C	F1	F2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

F1		A				F2		A	
B	C	0	1			B	C	0	1
0	0	0	0			0	0	0	0
0	1	1	0	$A'B'C$		0	1	1	1
1	1	0	1	AB		1	1	0	1
1	0	0	1	$B'C$		1	0	0	1

$$F1 = A'B'C + AB$$

$$F2 = B'C + AB$$

Arranjos Lógicos Programáveis: Exemplo

- Passo 2 (PAL): Matriz de Personalidade
 - Obs.: não é essencial para a PAL, mas ajuda.

$$F1 = A'B'C + AB$$

$$F2 = B'C + AB$$


Repe-
tidos

Produto	Entrada			Saídas	
	A	B	C	F1	F2
A'B'C	0	0	1	1	0
AB	1	1	-	1	0
B'C	-	0	1	0	1
AB	1	1	-	0	1

Arranjos Lógicos Programáveis: Exemplo

- Passo 3 (PAL): Desenhar o circuito

Produto	Entrada			Saídas	
	A	B	C	F1	F2
A'B'C	0	0	1	1	0
AB	1	1	-	1	0
B'C	-	0	1	0	1
AB	1	1	-	0	1

 

Arranjos Lógicos Programáveis: Exemplo

- Vamos sintetizar:
 - $F0 = A + B'C'$
 - $F1 = AC' + AB$
 - $F2 = B'C' + AB$
 - $F3 = B'C + A$
- Temos:
 - $e = 3$ entradas $\{A, B, C\}$
 - $s = 4$ saídas $\{F0, F1, F2, F3\}$
 - $p_d = 5$ produtos distintos $\{A, B'C', AC', AB, B'C\}$
 - $m_p = 2$ produtos por função de saída, no máximo

Arranjos Lógicos Programáveis: Exemplo

- Matriz das funções

Produto	Entrada			Saídas			
	A	B	C	F0	F1	F2	F3
AB	1	1	-	0	1	1	0
B'C	-	0	1	0	0	0	1
AC'	1	-	0	0	1	0	0
B'C'	-	0	0	1	0	1	0
A	1	-	-	1	0	0	1

Arranjos Lógicos Programáveis: Exemplo


- Implementação com PLA

$$F0 = A + B'C'$$

$$F1 = AC' + AB$$

$$F2 = B'C' + AB$$

$$F3 = B'C + A$$

 

Arranjos Lógicos Programáveis: Exemplo


- Implementação com PAL

$$F0 = A + B'C'$$

$$F1 = AC' + AB$$


$$F2 = B'C' + AB$$

$$F3 = B'C + A$$

 


Arranjos Lógicos Programáveis: Extras

 - Algumas PLAs e PALs comerciais apresentam funcionalidades adicionais, como:
 - Realimentação – Saída utilizada como entrada.




Arranjos Lógicos Programáveis: Extras

 - Algumas PLAs e PALs comerciais apresentam funcionalidades adicionais, como:
 - Registradores na saída – Permitem sintetizar circuitos sequenciais.



Arranjos Lógicos Programáveis: Resumo

	Matriz AND	Matriz OR
PROM	fixa	programável
PLA	programável	programável
PAL	programável	fixa

 


PLDs modernos: CPLDs e FPGAs

- Com o avanço da microeletrônica, circuitos programáveis mais complexos foram sendo elaborados. Circuitos atuais se enquadram em duas categorias:
 - **CPLD** – *Complex PLD*;
 - **FPGA** – *Field Programmable Gate Array*.




PLDs modernos: Características

 - Grande quantidade de lógica programável – Flip-flops pré-implementados.
- Interconexões programáveis entre lógica programável, Flip-flops e entradas/saídas do dispositivo – É possível controlar o roteamento dos sinais dentro do circuito.




PLDs modernos: Estrutura

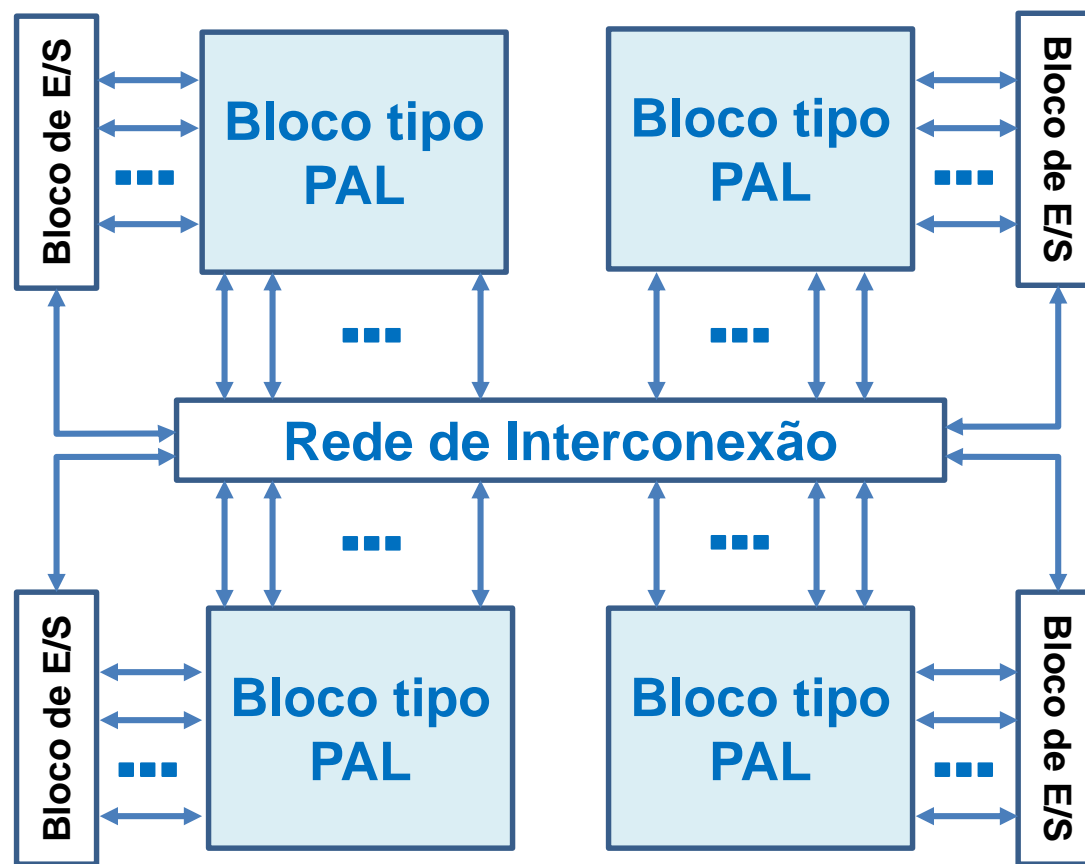- CPLD – Estrutura contínua de conexão:
 - Em geral de 2 a 100 blocos tipo PAL.



PLDs modernos: Estrutura

- FPGA: estrutura segmentada de conexão

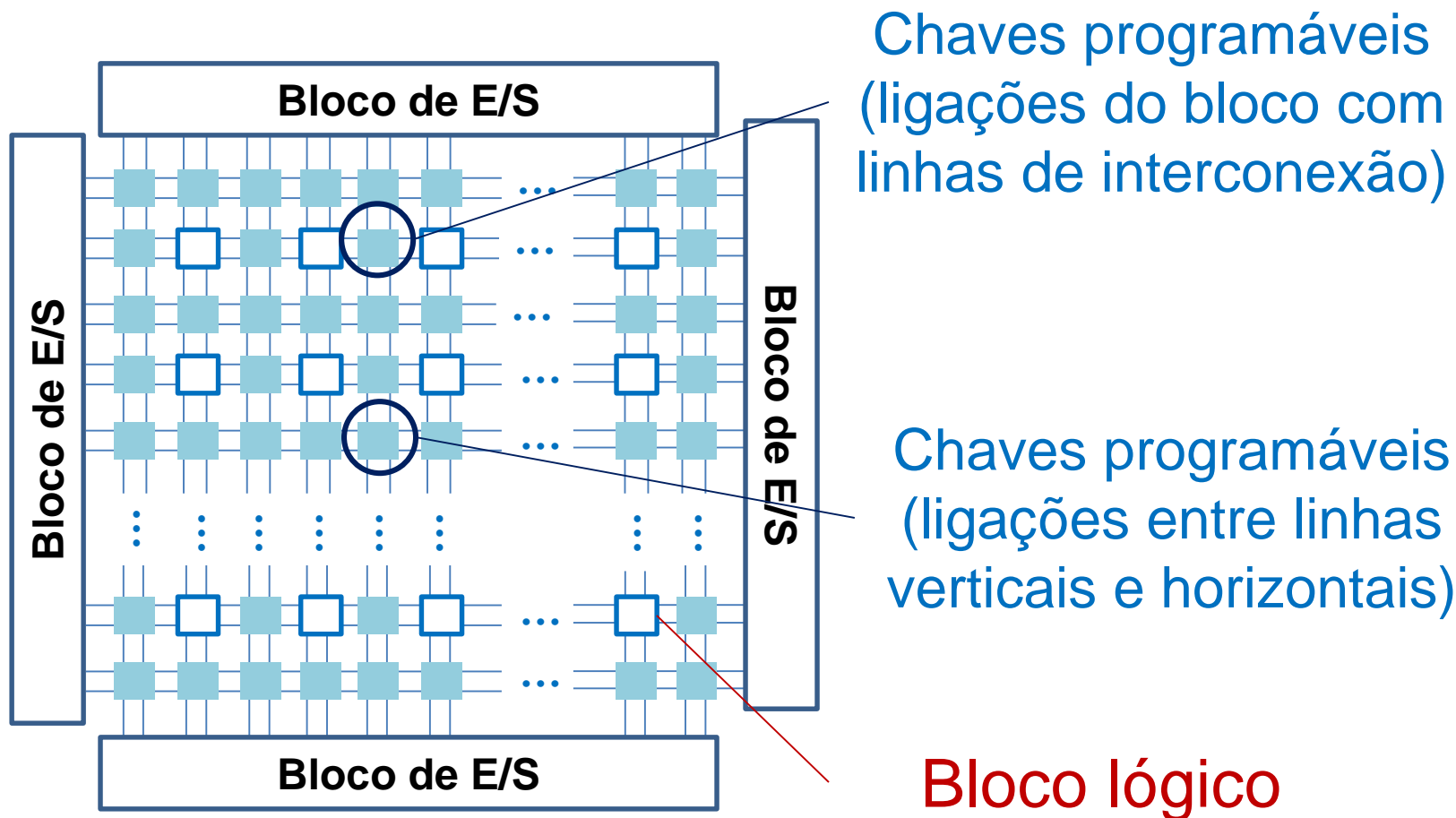

PLDs modernos: Comparação

- Complexidade:
 - PLAs e PALs são muito simples – Menos de 200 *gates* equivalentes;
 - CPLDs têm capacidade moderada – Até 100.000 *gates* equivalentes;
 - FPGAs atuais – Apresentam capacidade de mais de 1M de *gates* equivalentes.

PLDs modernos: Comparação


- Volatilidade:
 - CPLDs são dispositivos não voláteis, i.e., podem ser desligados sem perda de informação;
 - FPGAs são voláteis, i.e., quando desligadas perdem a informação;
 - Algumas FPGAs são associadas a ROMs para permitir que a informação seja recuperada ao ligar.
 - Atualmente FPGAs são mais utilizados.

PLDs modernos: Programação

- Linguagens de programação próprias existentes – PALASM, CUPL, etc.
- Não são mais usadas devido às linguagens de descrição de Hardware de mais alto nível – VHDL, Verilog.
- As linguagens de alto nível são transcritas para fluxo de bits que é usado para programar o dispositivo.


FPGAs: Componentes

 - Compostas por:
 - CLBs (*Configurable Logic Blocks*): blocos lógicos que executam funções lógicas
 - IOBs (*Input/Output Buffers*): interface com mundo externo
 - Interconexões programáveis: conecta CLBs e IOBs



FPGAs: Componentes

- Diagrama de blocos do Xilinx Spartan

 


FPGAs: CLBs

- CLBs por sua vez são compostos de:
 - LUTs (*lookup tables*): implementam lógica combinatória
 - Flip-flops: implementam funções sequenciais
 - Multiplexadores: conectam LUTs e flip-flops

FPGAs: CLBs

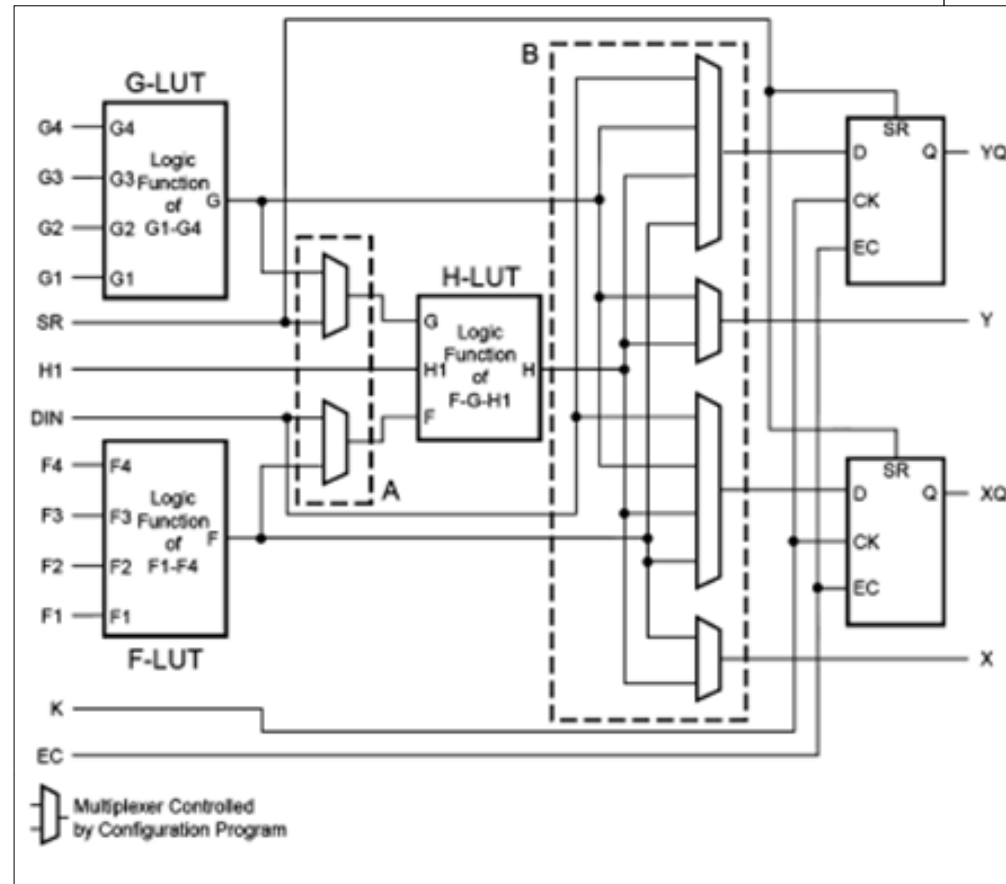- 3 LUTs:
 - LUT-F (16 x 1-bit)
 - LUT-G (16 x 1-bit)
 - LUT-H (8 x 1-bit)
- 2 saídas “registradas”
 - XQ e YQ
- 2 saídas combinatórias
 - X e Y




Xilinx Spartan

FPGAs: LUTs

- LUT-N: uma tabela-verdade de N entradas e 2^N posições de 1 bit.
 - Programar uma LUT significa preencher os valores da tabela-verdade.
 - LUT com 4 entradas → 16 posições possíveis
 - Pode emular 2^{16} (~64 mil) funções booleanas distintas.
 - FPGAs comerciais podem conter LUTs de até 6 entradas (mais de 16 bilhões de funções emuláveis).
- Implementadas usando MUXes:

FPGAs: LUTs



- Exemplo 1:

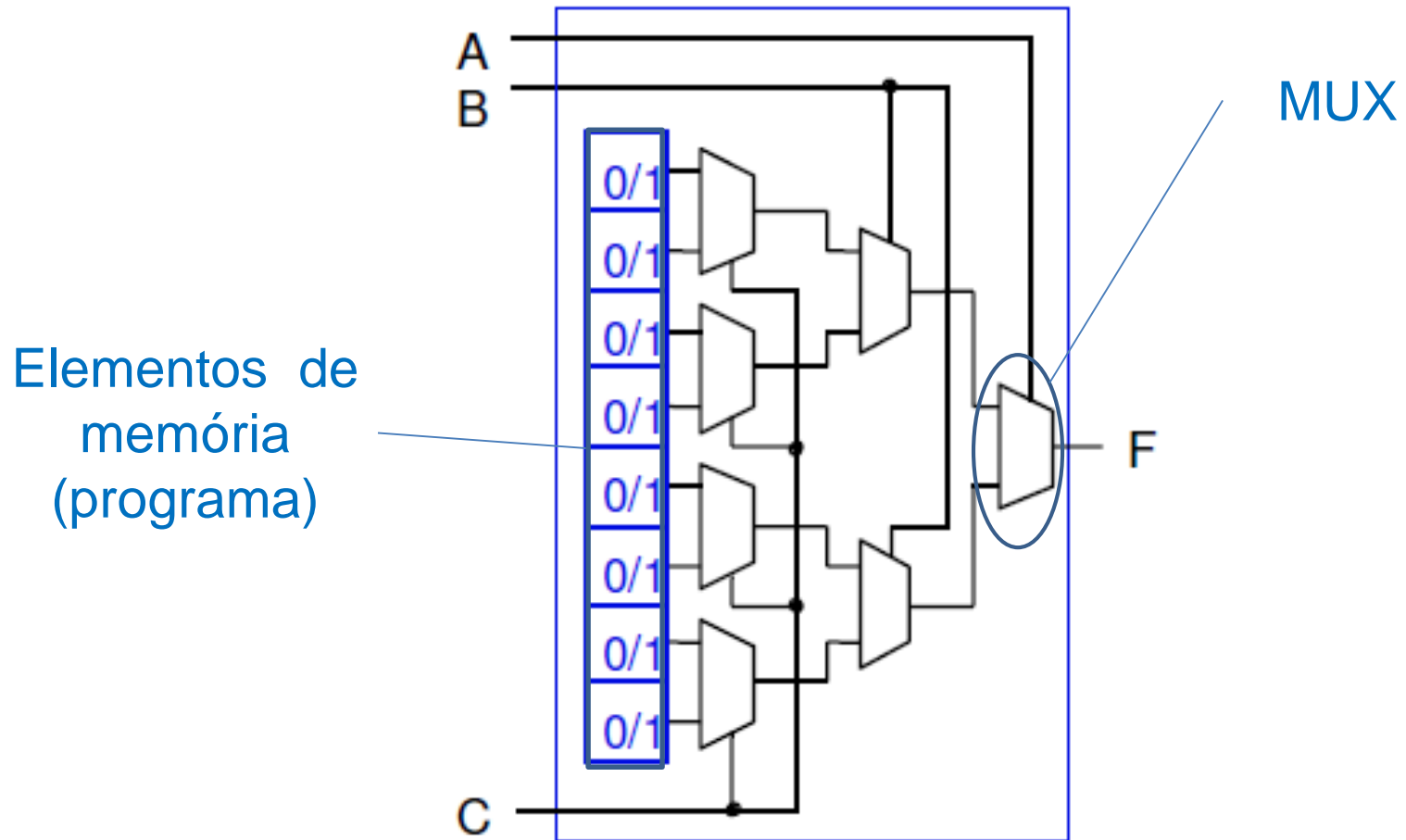

FPGAs: LUTs

- Exemplo 1: Programação de F1



A	B	C	F1	F2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

  

FPGAs: LUTs


- Exemplo 1: Programação de F2

A	B	C	F1	F2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

  

FPGAs: LUTs

 - Exemplo 2: programação das funções X e Y na Xilinx Spartan:
 - $X = A'B'C + ABC'$
 - $Y = AB'$



FPGAs: LUTs


- Exemplo 2: programação das funções X e Y na Xilinx Spartan:
 - $X = A'B'C + ABC'$
 - $Y = AB'$

	(A)	(B)	(C)	(X)
F4	F3	F2	F1	F
X	0	0	0	0
X	0	0	1	1
X	0	1	0	0
X	0	1	1	0
X	1	0	0	0
X	1	0	1	0
X	1	1	0	1
x	1	1	1	0

		(A)	(B)	(Y)
G4	G3	G2	G1	G
X	X	0	0	0
X	X	0	1	0
X	X	1	0	1
X	X	1	1	0


Programa na LUT-G

Programa na LUT-F

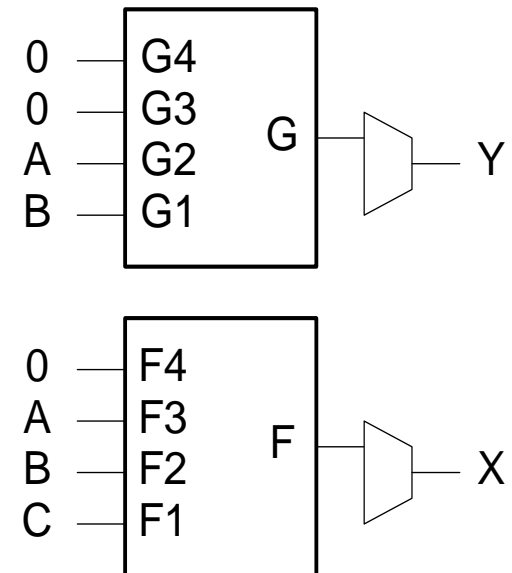

FPGAs: LUTs

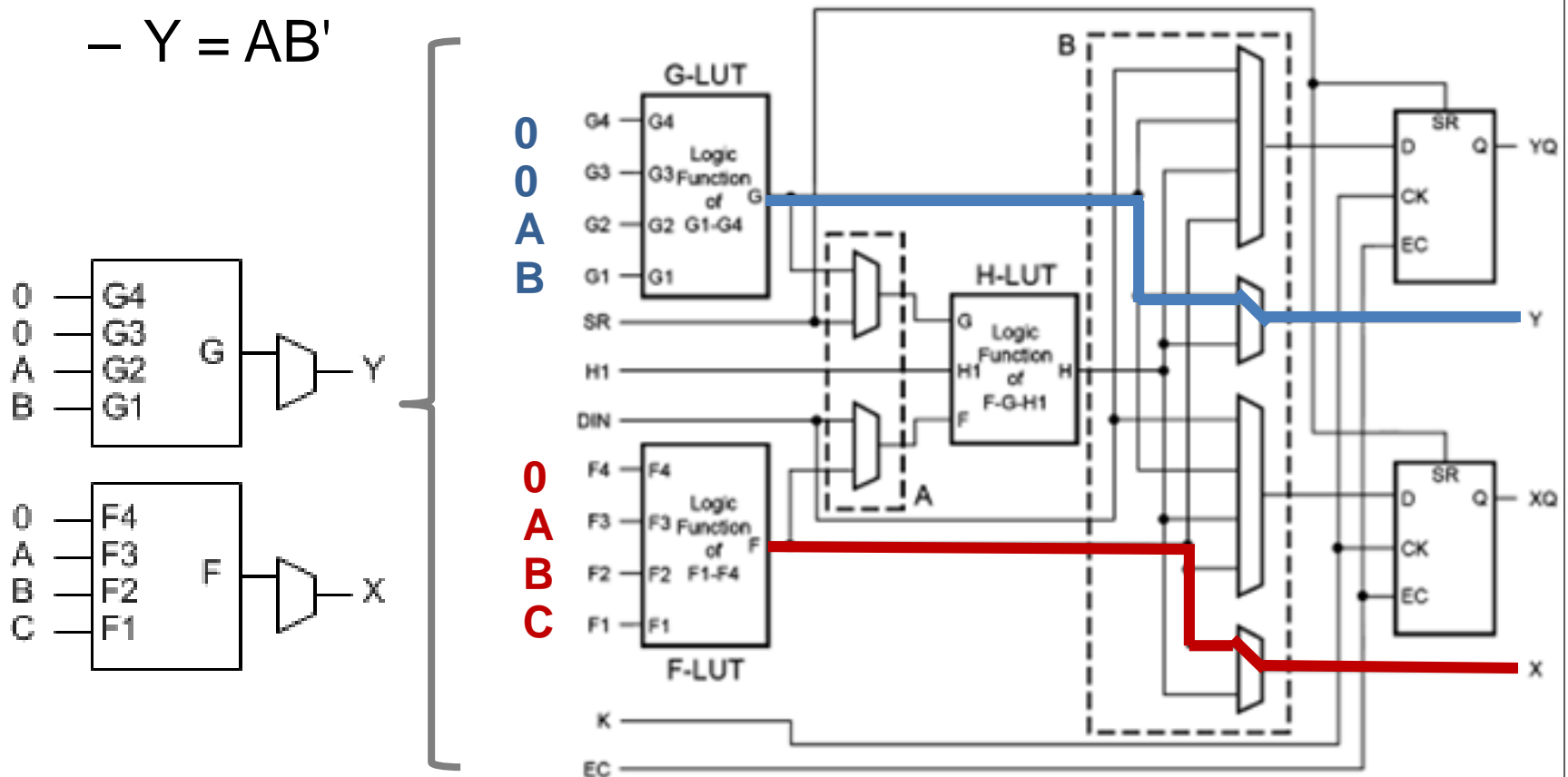- Exemplo 2: programação das funções X e Y na Xilinx Spartan:
 - $X = A'B'C + ABC'$
 - $Y = AB'$



FPGAs: LUTs

- LUTs de 4 entradas: como calcular funções com maior número de variáveis?
 - Resposta: associando 2 ou mais LUTs.
- Por exemplo, vamos calcular a função:
 - $X = A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot F \cdot G \cdot H$
- Para isso precisamos inicialmente dividir a função em subfunções:
 - $X_1 = A \cdot B \cdot C \cdot D$
 - $X_2 = E \cdot F \cdot G \cdot H$
 - $X = X_1 \cdot X_2$


} 3 LUTs

FPGAs: LUTs

- Vamos configurar:
 - LUT-G para calcular $X_1 = A \cdot B \cdot C \cdot D$
 - LUT-F para calcular $X_2 = E \cdot F \cdot G \cdot H$
 - LUT-H para calcular $X = X_1 \cdot X_2$

F4	F3	F2	F1	F	G4	G3	G2	G1	G
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


H1	F	G	H
x	0	0	0
x	0	1	0
x	1	0	0
x	1	1	1

 

MUXes de passagem
devem ser configurados.

FPGAs: LUTs

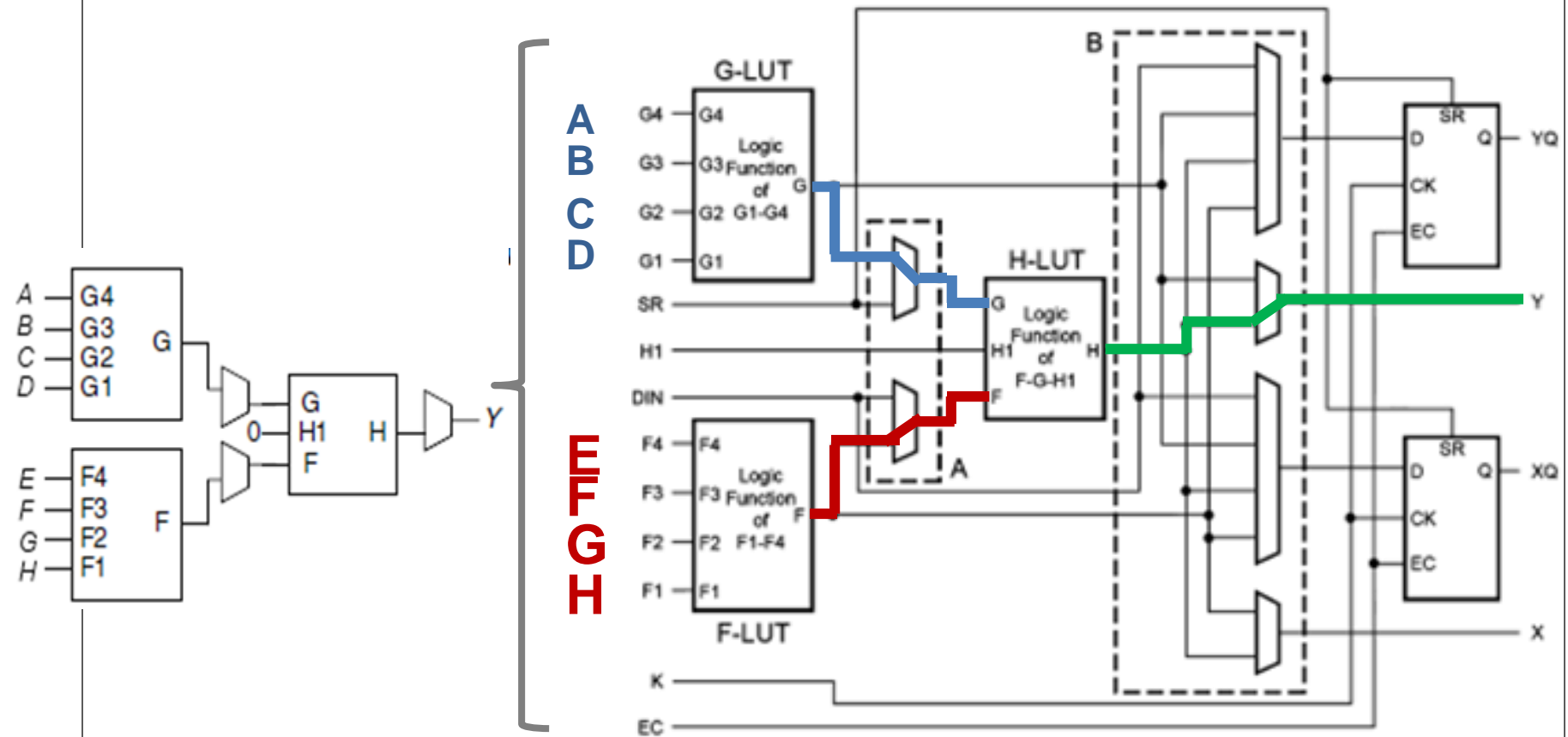- LUT-G: $A \cdot B \cdot C \cdot D$
- LUT-F: $E \cdot F \cdot G \cdot H$
- LUT-H: $A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot F \cdot G \cdot H$





FPGAs: LUTs





- Usando associações, cada CLB Spartan pode calcular funções de até 9 variáveis.
- E para calcular funções de mais variáveis?
 - **Associam-se alguns CLBs**, por meio das saídas combinatórias.
- Nota: ao se associar diversos CLBs, existe uma **redução na frequência máxima**
 - Afinal, sinal deverá atravessar um número maior de LUTs...

FPGAs: Interconexões Programáveis

  - Permitem conexão entre os CLBs
- Configuráveis de acordo com necessidade







FPGAs: Interconexões Programáveis

    

● On
○ Off } Transmissor MOS

* Ligar duas saídas
pode gerar curtos!





FPGAs: Interconexões Programáveis

    

● On
○ Off } Transmissor MOS

* Ligar duas saídas
pode gerar curtos!


FPGAs: Interconexões Programáveis

    





● On
○ Off } Transmissor MOS

* Ligar duas saídas
pode gerar curtos!

FPGAs: Interconexões Programáveis

 





FPGAs: Interconexões Programáveis

    

● On
○ Off } Transmissor MOS

* Ligar duas saídas
pode gerar curtos!





FPGAs: Interconexões Programáveis

    

● On
○ Off } Transmissor MOS

* Ligar duas saídas
pode gerar curtos!



FPGAs: Interconexões Programáveis

    

● On
○ Off } Transmissor MOS

* Ligar duas saídas
pode gerar curtos!

FPGAs: Interconexões Programáveis

  

1 Out, 3 In

● On
○ Off } Transmissor MOS


* Ligar duas saídas
pode gerar curtos!

Projeto Lógico com FPGAs

- O projeto lógico com FPGA em geral envolve o seguinte fluxo de atividades:
 - Uso de ferramenta CAD para projeto e implementação de sistema digital, com entrada através de desenho esquemático e/ou HDL.
 - Usuário simula o projeto.
 - Ferramenta de síntese converte código para hardware e mapeia na FPGA.
 - Ferramenta faz download da configuração na FPGA.
 - Isso programa CLBs e conexões entre CLBs e IOBs.


Projeto Lógico com FPGAs

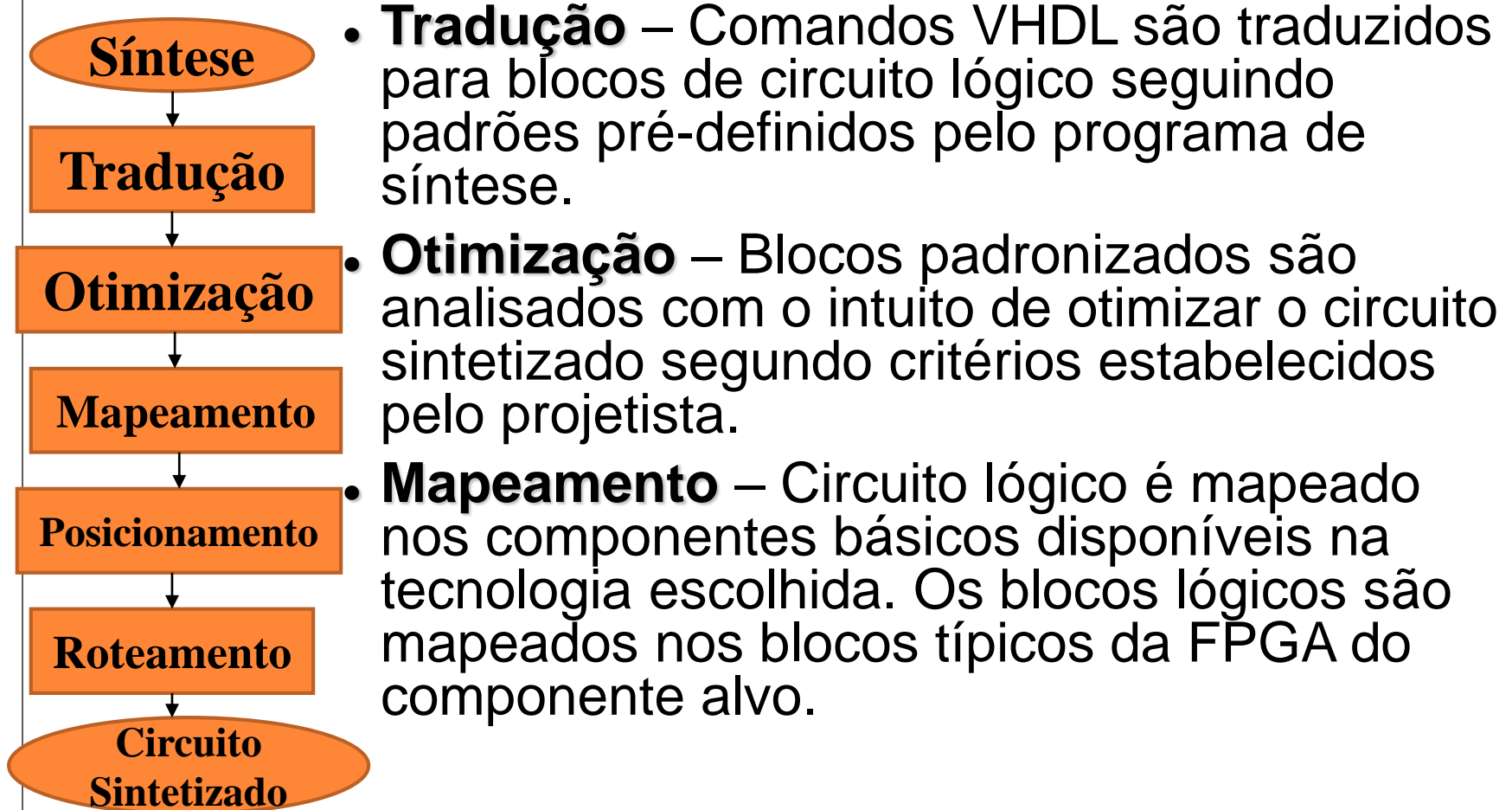- A síntese de código HDL é feita seguindo os passos [1/2]:



Projeto Lógico com FPGAs

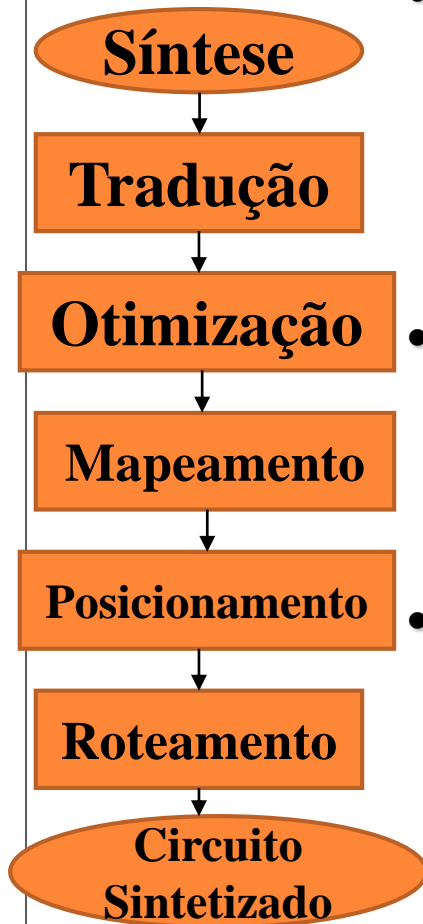- A síntese de código HDL é feita seguindo os passos [2/2]:



- **Posicionamento** – Blocos lógicos da FPGA identificados na etapa anterior são posicionados dentro daqueles disponíveis na FPGA alvo.
- **Roteamento** – Interligações entre os blocos lógicos previamente posicionados criam o circuito final.
- **Circuito Sintetizado**: Obtenção do circuito propriamente dito (não é um dos passos da síntese).

Projeto Lógico com FPGAs: VHDL



- A tradução de comandos VHDL para implementação em FPGA segue as seguintes regras **[1/2]**:
 - **Atribuições** – Pode implicar na utilização de um “FF-Latch” mesmo quando não desejado.
 - **Case** – Usa multiplexadores para compor os casos especificados. Se nem todas as alternativas forem especificadas, a síntese usa também um FF-Latch.

Projeto Lógico com FPGAs: VHDL

- A tradução de comandos VHDL para implementação em FPGA segue as seguintes regras **[2/2]**:
 - **If** – Utiliza multiplexadores.
 - **Comparações** – Utiliza componentes aritméticos e comparadores.
 - **Operações funcionais** – utiliza componentes lógicos e aritméticos, registradores e comparadores, dependendo da operação.

Projeto Lógico com FPGAs: VHDL

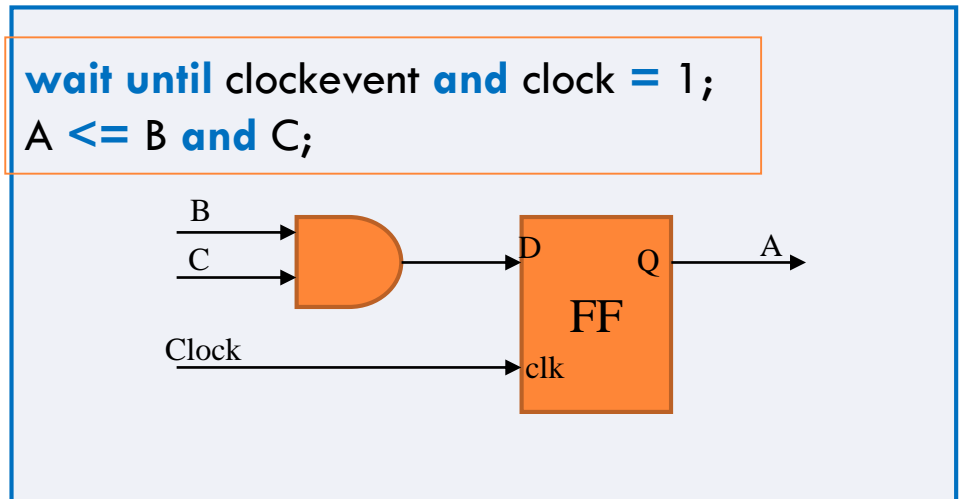 - Alguns comandos VHDL e suas traduções em FPGA (lembrando que as portas lógicas são implementadas com LUTs).
- Em casos mais complexos o circuito sintetizado pode variar dependendo de parâmetros e requisitos de otimização (desempenho ou área).




Projeto Lógico com FPGAs: VHDL


- Síntese de **case**:

```
process (a)
begin
  case a is
    when 0 => b <= 1 ;
    when 1 => b <= 3 ;
    when 2 => b <= 0 ;
    when 3 => b <= 1 ;
  end case;
end process;
```

Sem otimização:

 

Com otimização:

 


Projeto Lógico com FPGAs: VHDL

- Síntese de **if** – Também sintetizados com MUX.
- É preciso cuidado especial com comandos if onde nem todas as condições são cobertas.
 - Considere: **if** A = 1 then Nextstate <= 3; Z <= 1;
end if;
 - A condição **else** não foi especificada – Possivelmente, deseja-se manter o valor anterior de “Nextstate”.
 - Mas o programa de síntese não tendo certeza disso ... pode atribuir o valor X (*unknown*) a este sinal, algo que pode ser indesejado ...

Projeto Lógico com FPGAs: VHDL

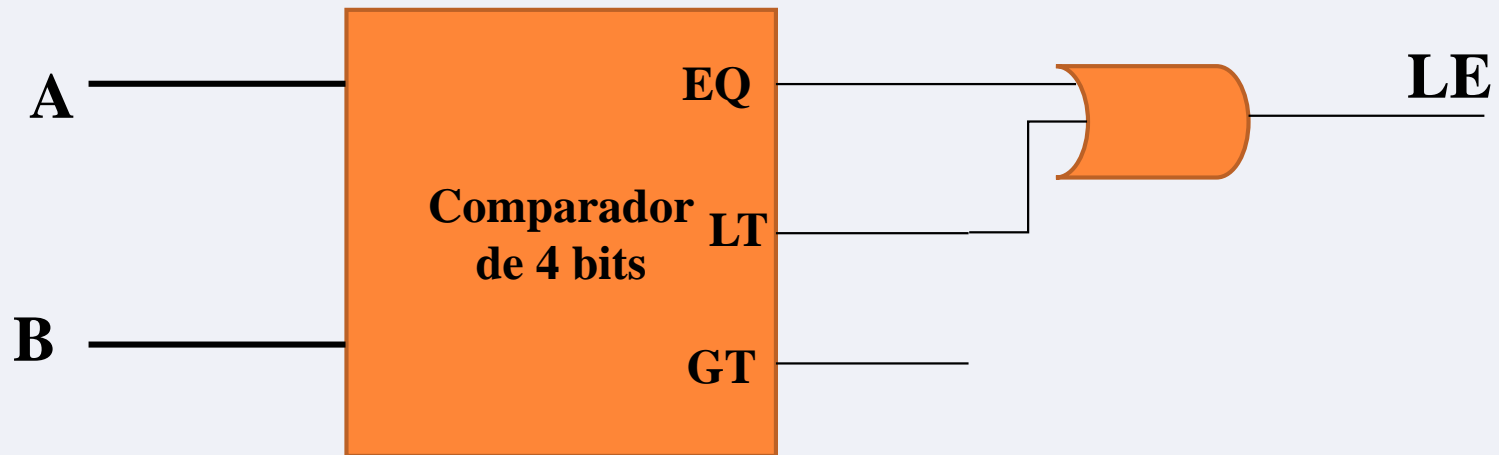- Comparações devem ser usadas com cuidado.
 - Comparações de inteiros usam blocos grandes de circuito, pois não existe forma trivial de fazê-las:
- if (A <= B) then**



Livro Texto

- Wakerly, J.F.; *Digital Design – Principles & Practices*; Fourth Edition, ISBN: 0-13-186389-4, Pearson & Prentice-Hall, Upper Saddle, River, New Jersey, 07458, 2006.

Lição de Casa

- Leitura Obrigatória:
 - Capítulo 9 do Livro Texto, itens 9.5 e 9.6.
- Exercícios Obrigatórios:
 - Exercícios 9.28 a 9.36 do Capítulo 9 do Livro Texto.

Bibliografia Adicional Deste Assunto

- “Digital Design and Computer Architecture”. Harris, D.M. & Harris, S.L. Morgan Kaufmann, 2007.
- “Digital Systems Design Using VHDL”. Charles H. Roth Jr and Lizy Kurian John. 2nd Edition, 2008. ISBN-10: 0534384625 ISBN-13: 9780534384623
- “The Ten Commandments of Excellent Design—VHDL Code Examples”. Peter Chambers. VLSI Technology.
- Chapter 3 - The Art of VHDL Synthesis. LeonardoSpectrum HDL Synthesis Manual.