
SISTEMAS DE ACIONAMENTO DE VELOCIDADE VARIÁVEL

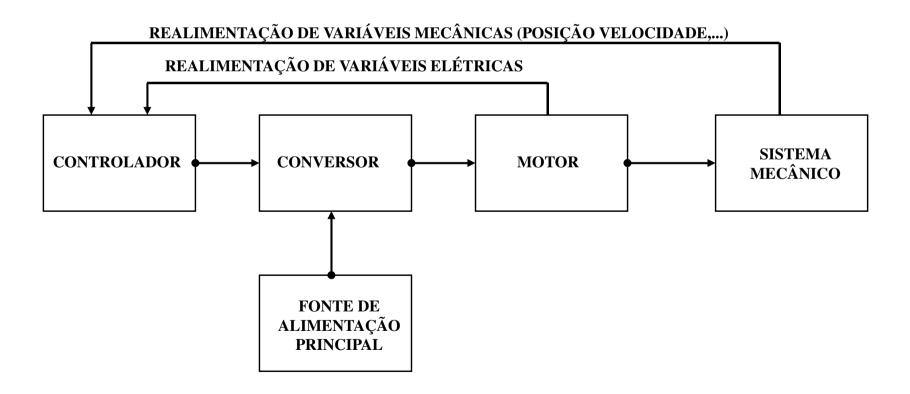ELEMENTOS DE UM SISTEMA DE ACIONAMENTO BÁSICO




O SISTEMA MECÂNICO

• O sistema mecânico é visto pelo motor como um conjugado (torque) que deve ser aplicado ao eixo pelo acoplamento do motor.

 Para a operação em regime estacionário, a definição entre a relação do conjugado de carga e a velocidade do motor pode ser feita em termos dos quatro quadrantes do diagrama "conjugadovelocidade".

DIAGRAMA CONJUGADO-VELOCIDADE

- Quadrante 1 : Acionamento direto
- Quadrante 2 : O sistema mecânico demanda um conjugado negativo para proporcionar a frenagem.
- Quadrante 3: O conjugado e a rotação são revertidas. Similar ao primeiro quadrante.
- Quadrante 4: Duas condições possíveis. Se as condições elétricas são as mesmas do primeiro quadrante, o sistema mecânico está acionando o motor em uma direção oposta. É um outro tipo de frenagem chamada e "plugging". Se as condições elétricas são as do terceiro quadrante, tem-se a frenagem reversa.

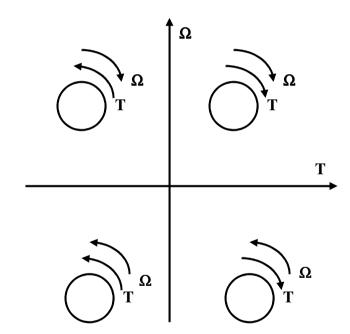


CARACTERÍSTICA CONJUGADO - VELOCIDADE DOS MOTORES ELÉTRICOS


1º GRUPO: Característica essencialmente rígida.

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = 0\%$$

ω₀: velocidade síncrona

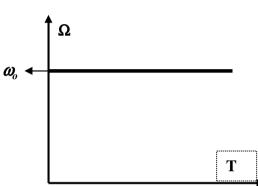


2º GRUPO: Característica rígida.

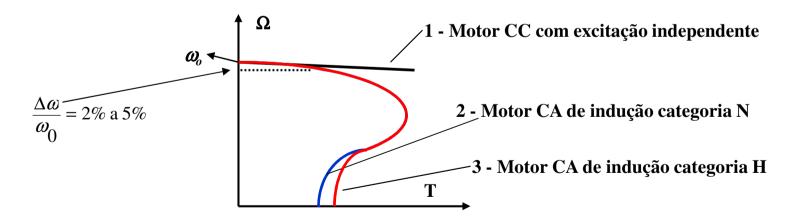

CARACTERÍSTICA CONJUGADO - VELOCIDADE DOS MOTORES ELÉTRICOS


3º GRUPO: Característica flexível.

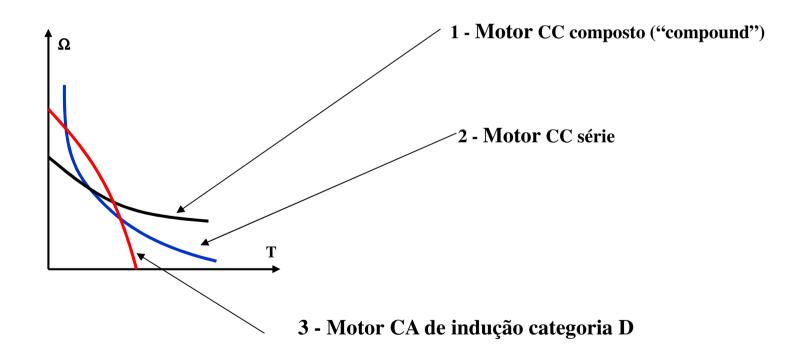


CARACTERÍSTICAS DO ACIONAMENTO

Uma vez estando definida a característica conjugado-velocidade da carga, é possível considerar a combinação motor-controlador (que é também influenciada pela natureza da fonte de alimentação).

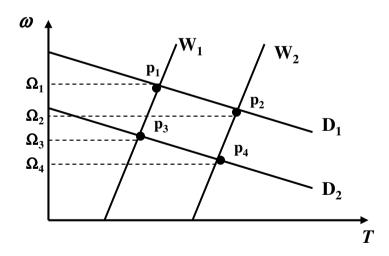Qualquer combinação motor-conversor pode ser representada, em regime estacionário, por uma família de características conjugado-velocidade em malha aberta, que corresponde a uma série de ajustes de controle.



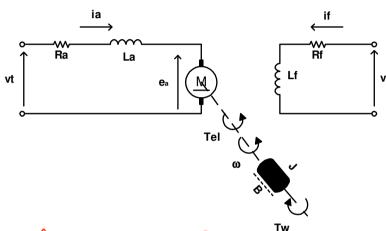MODELO MATEMÁTICO DO MOTOR CC DE EXCITAÇÃO **INDEPENDENTE**



EQUAÇÕES DINÂMICAS

$$vf = Rf \bullet if + Lf \frac{dif}{dt}$$

$$vt = k\varphi\omega + La \frac{dia}{dt} + Ra \bullet ia$$

EQUAÇÕES ESTÁTICAS (REGIME PERMANENTE)

$$vt = k\varphi\omega + La\frac{dia}{dt} + Ra \bullet ia$$

$$Vf = Rf \bullet If$$


$$Vt = k\Phi\Omega + Ra \bullet Ia$$

$$Tel = k\varphi ia = J\frac{d\omega}{dt} + B\omega + T_W$$


$$T = k\Phi Ia = B\Omega + T_W$$

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS DO MOTOR CC DE EXCITAÇÃO INDEPENDENTE
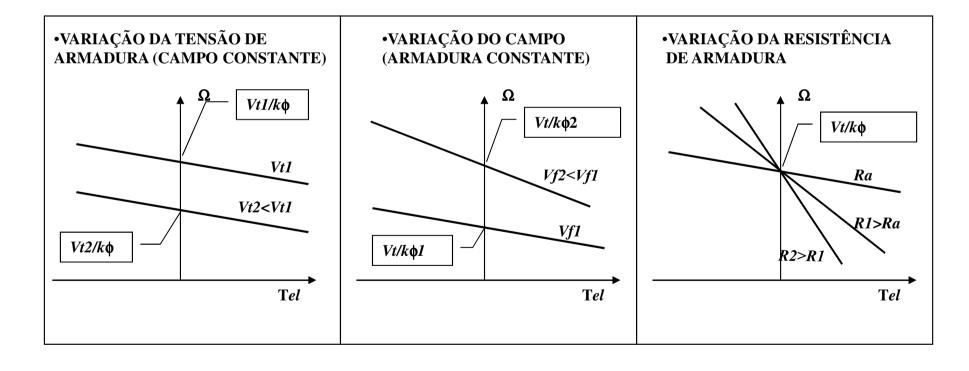
$$\Omega = \frac{Vt}{k\Phi} - \frac{Ra \bullet Tel}{(k\Phi)^2} = \frac{k\Phi \bullet Vt - Ra \bullet T_W}{(k\Phi)^2 + Ra \bullet B}$$



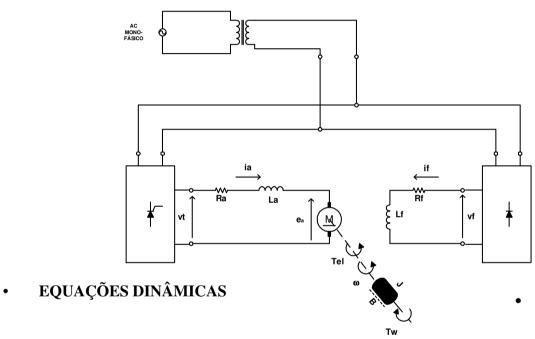ACIONAMENTO DE MOTORES CC DE EXCITAÇÃO INDEPENDENTE MONOFÁSICOS



$$vf = Rf \bullet if + Lf \frac{dif}{dt}$$

$$vt = k\varphi\omega + La\frac{dia}{dt} + Ra \bullet ia$$

$$Tel = k\varphi \dot{a} = J\frac{d\omega}{dt} + B\omega + T_W$$

EQUAÇÕES ESTÁTICAS (REGIME PERMANENTE)


• (VALORES MÉDIOS)

$$Vf = Rf \bullet If$$


$$Vt = k\Phi\Omega + Ra \bullet Ia$$


$$T = k\Phi Ia = B\Omega + T_{W}$$

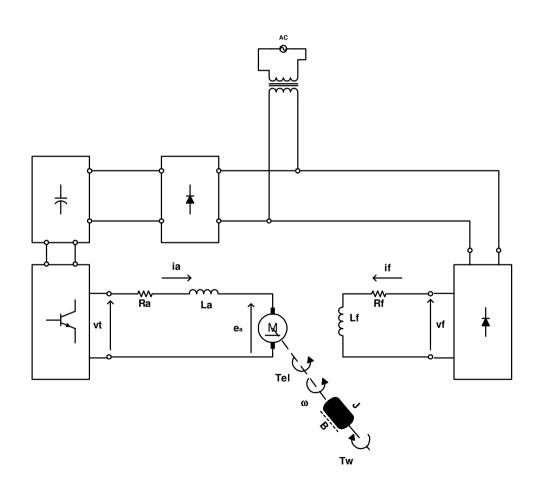ACIONAMENTO DE MOTORES CC DE EXCITAÇÃO INDEPENDENTE COM CHOPPERS



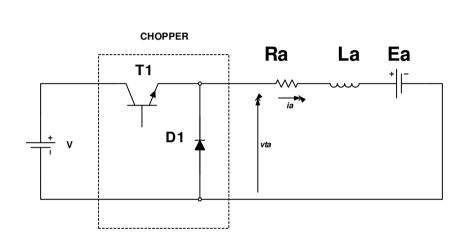CHOPPER DE 1 QUADRANTE EM CONDUÇÃO CONTÍNUA



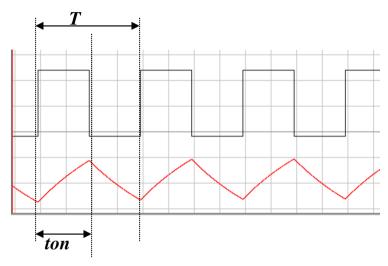


$$Vt0 = \frac{t_{ON}}{T}V = \delta \bullet V$$
 onde δ é o ciclo de trabalho


$$\boldsymbol{I}_{a0} = \frac{\boldsymbol{V}_{t0} - \boldsymbol{k} \boldsymbol{\Phi} \boldsymbol{\Omega}_0}{\boldsymbol{R}_a}$$

$$\Omega_0 = \frac{V_{t0}}{k\Phi} - \frac{Ra \bullet T_0}{(k\Phi)^2} = \frac{\delta V}{k\Phi} - \frac{Ra \bullet T_0}{(k\Phi)^2}$$

$$T_0 = k\Phi I_{a0}$$

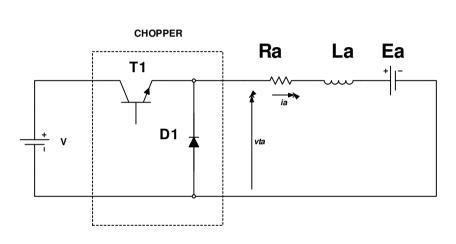CHOPPER DE UM QUADRANTE EM CONDUÇÃO DESCONTÍNUA



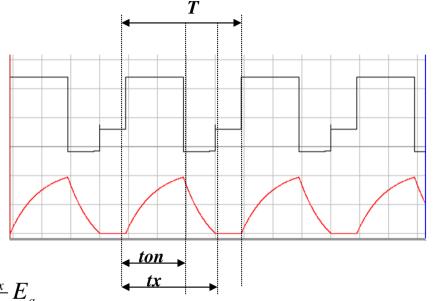

$$Vt0 = \frac{t_{ON}}{T}V + \frac{(T - t_x)}{T}E_a = \delta \bullet V + E_a - \frac{t_x}{T}E_a$$

$$t_{x} = \tau_{a} \ln \left\{ e^{ton/\tau a} \left[1 + \frac{V - E_{a}}{E_{a}} \left(1 - e^{-ton/\tau} \right) \right] \right\}$$

$$\boldsymbol{I}_{a0} = \frac{\boldsymbol{V}_{t0} - \boldsymbol{k} \boldsymbol{\Phi} \boldsymbol{\Omega}_0}{\boldsymbol{R}_a}$$

$$T_0 = k\Phi I_{a0}$$

$$\Omega_0 = \frac{V_{t0}}{k\Phi} - \frac{Ra \bullet T_0}{(k\Phi)^2}$$

CHOPPERS DE DOIS E QUATRO QUADRANTES

CHOPPER DE DOIS QUADRANTES

- •Chopper Regenerativo
- •Só opera em condução contínua

T1 D2 Ra La Ea T2 v

CHOPPER DE QUATRO QUADRANTES

- •Chopper Regenerativo e Reversível
- •Só opera em condução contínua

