

FUNÇÕES LÓGICAS

SEL 414 - Sistemas Digitais

Prof. Homero Schiabel

FUNÇÕES LÓGICAS:

Relação entre um conjunto de variáveis (A, B, C, D...) que só podem assumir um de dois estados possíveis.


ESTADOS:

- Verdadeiro / Falso**
- Ligado / Desligado**
- Fechado / Aberto**
- Alto / Baixo**
- 1 / 0**

SISTEMAS DIGITAIS:

Utilizam a Eletrônica Digital - baseada na variação de uma grandeza em apenas 2 estados

1. FUNÇÃO E (“AND”)

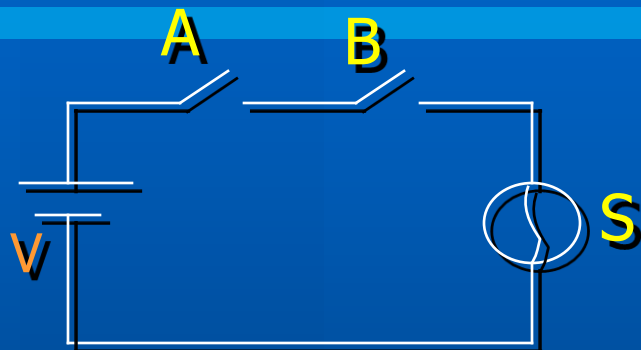

$\left\{ \begin{array}{l} A, B = 0 \rightarrow \text{chave aberta} \\ \quad \quad 1 \rightarrow \text{chave fechada} \\ S = 0 \rightarrow \text{luz apagada} \\ \quad \quad 1 \rightarrow \text{luz acesa} \end{array} \right.$

Hipóteses:

1. $A = B = 0 \rightarrow S = 0$
2. $A = 0, B = 1 \rightarrow S = 0$
3. $A = 1, B = 0 \rightarrow S = 0$
4. $A = B = 1 \rightarrow S = 1$


1. FUNÇÃO E (“AND”)

TABELA DA VERDADE

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


$$S = A.B$$

Função Lógica E

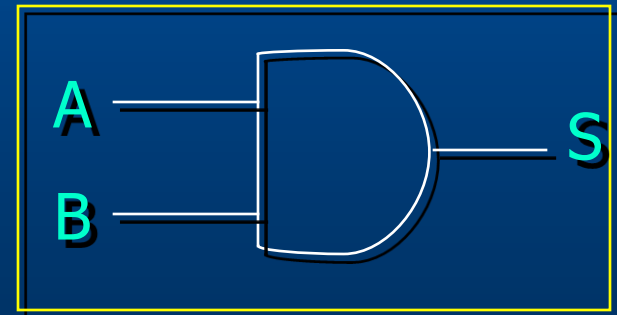

Porta Lógica E

2. FUNÇÃO OU (“OR”)

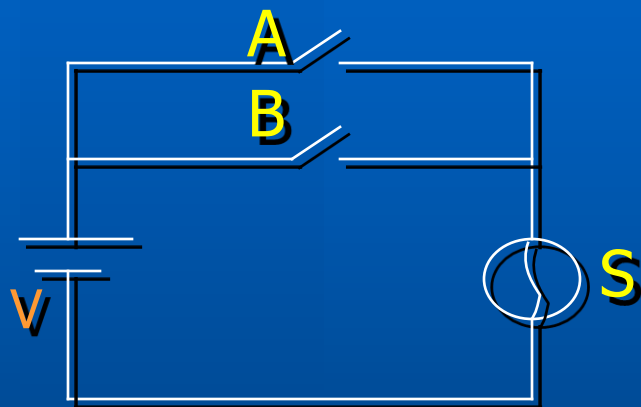


Hipóteses:

1. $A = B = 0 \rightarrow S = 0$
2. $A = 0, B = 1 \rightarrow S = 1$
3. $A = 1, B = 0 \rightarrow S = 1$
4. $A = B = 1 \rightarrow S = 1$


$$S = A + B$$

Função Lógica **OU**

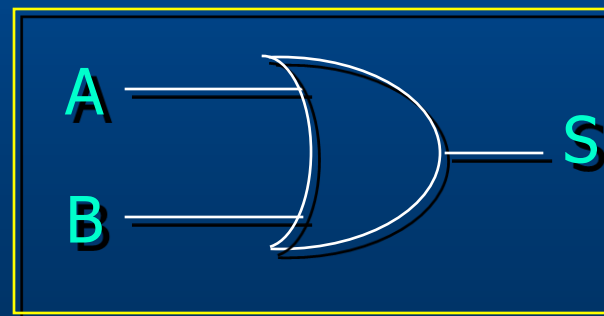

Porta Lógica **OU**

3. FUNÇÃO NÃO ou INVERSORA

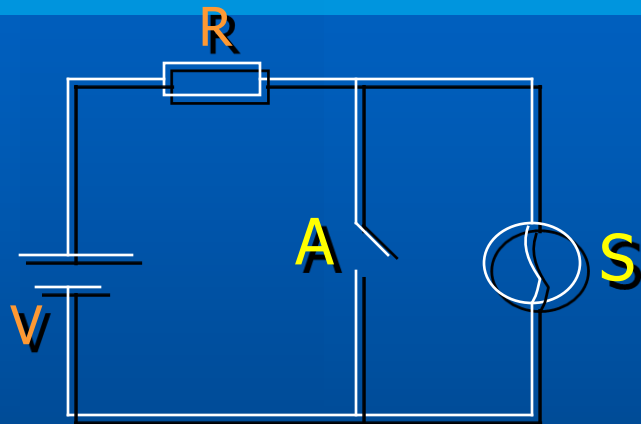


Hipóteses:

1. $A = 0 \rightarrow S = 1$
(chave aberta) (lâmp. acesa)

1. $A = 1 \rightarrow S = 0$
(chave fechada) (lâmp. apagada)


$$S = \bar{A}$$

Função **Inversora**

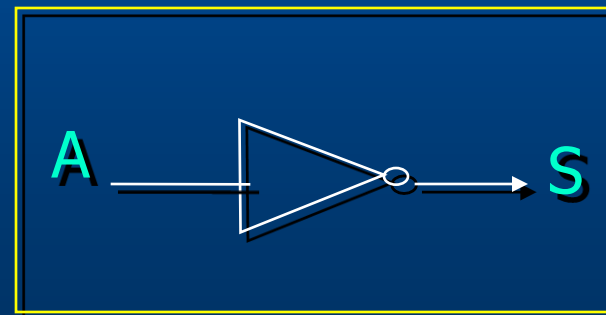

Porta **Inversora**

4. FUNÇÃO NÃO E (“NAND”)

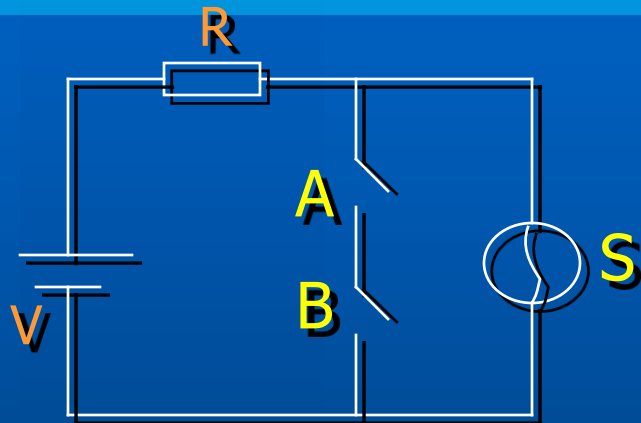


Hipóteses:

1. $A = B = 0$
 2. $A = 0, B = 1$
 3. $A = 1, B = 0$
- } $S = 1$

• $A = B = 1 \rightarrow S = 0$


$$S = \overline{A \cdot B}$$

Função Lógica **NÃO E**

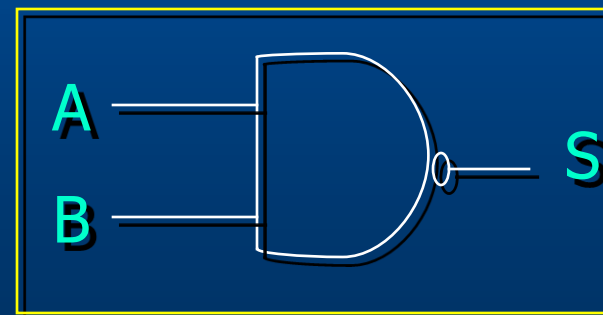

Porta **"NAND"**

5. FUNÇÃO NÃO OU (“NOR”)

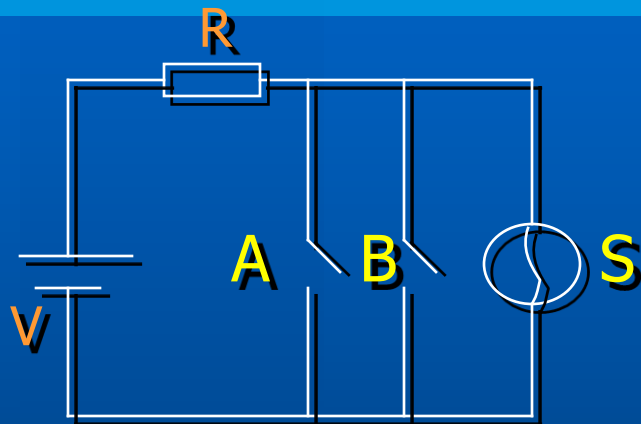


Hipóteses:

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. $A = B = 1$ | } $S = 0$ |
| 2. $A = 0, B = 1$ | |
| 3. $A = 1, B = 0$ | |

• $A = B = 0 \rightarrow S = 1$

$$S = \overline{A + B}$$

Função Lógica **NÃO OU**

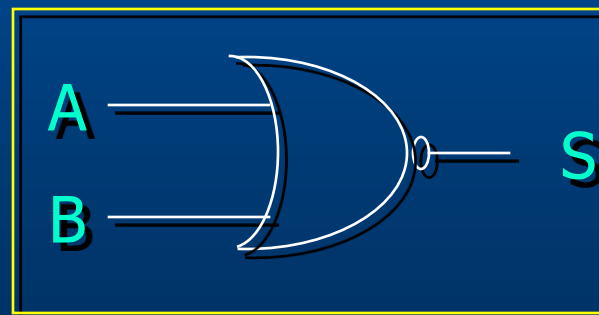

Porta **“NOR”**