

# PSI2662 – Projeto em Sistemas Eletrônicos Embarcados: Sensores e Atuadores

---

## Circuitos de Interface

---

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Prof. Gustavo Rehder – [grehder@lme.usp.br](mailto:grehder@lme.usp.br)




Segundo Semestre de 2015



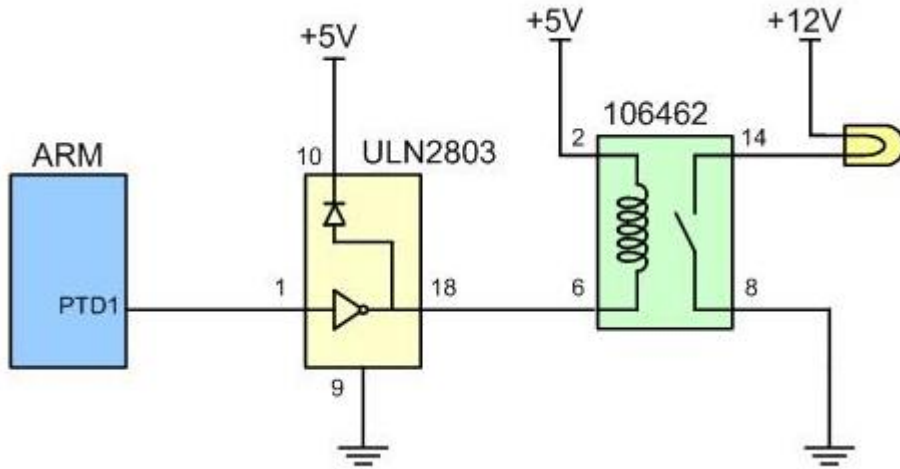
# Relé


- Corrente da bobina = 10-100 mA
- Corrente máxima fornecida pelo pino de saída = 8 mA
- Utilização de driver de relé!



# Relé Estado Sólido (SSR)



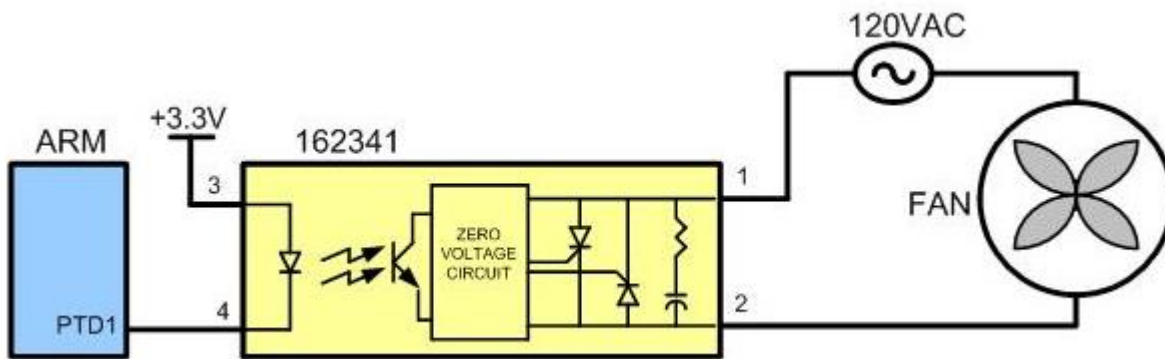


## VO14642AT

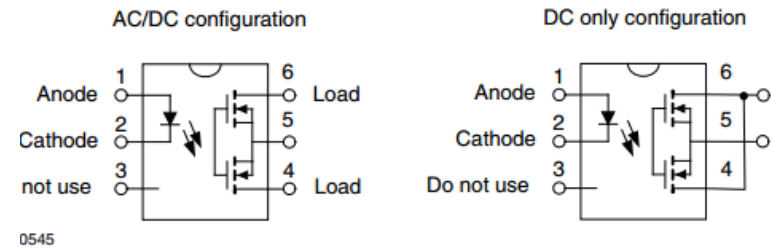






# Optoisoladores e controle de potência

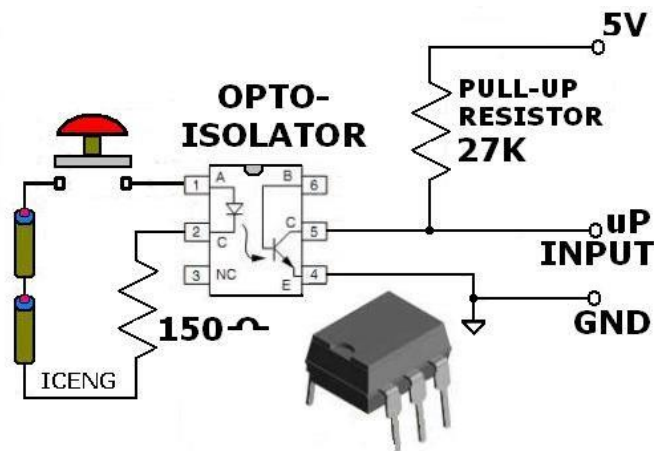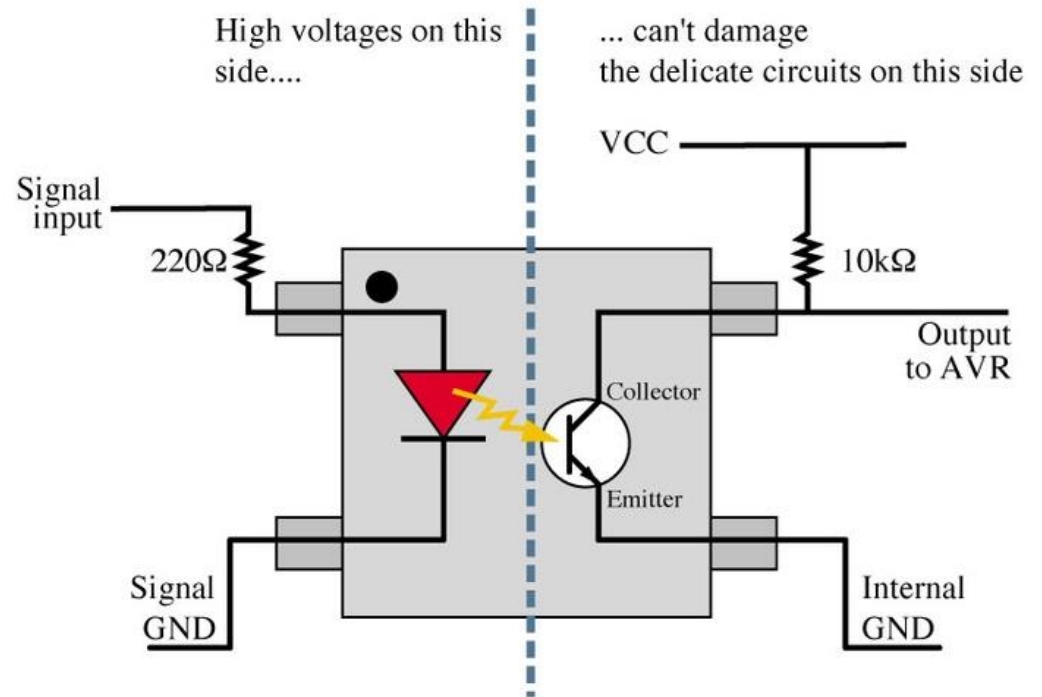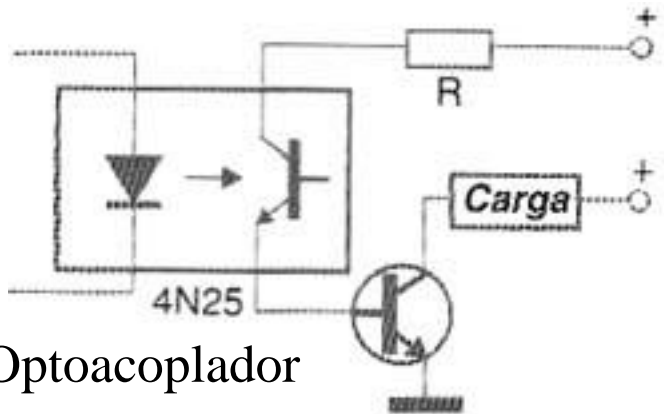



# Cruze por Zero com optoacoplador

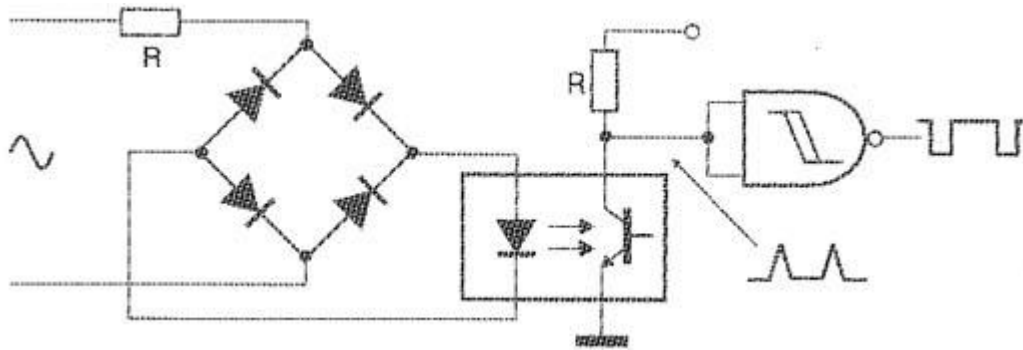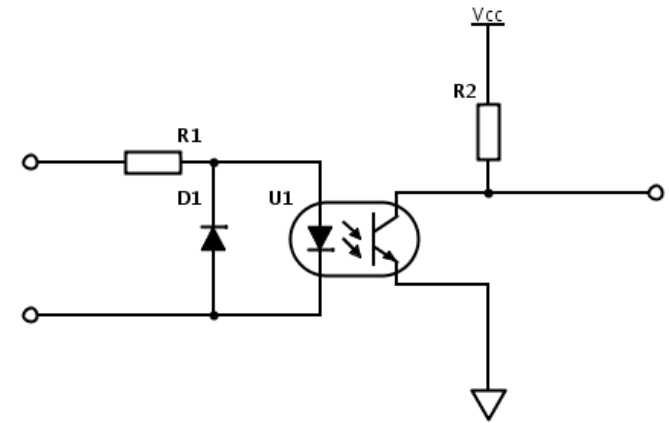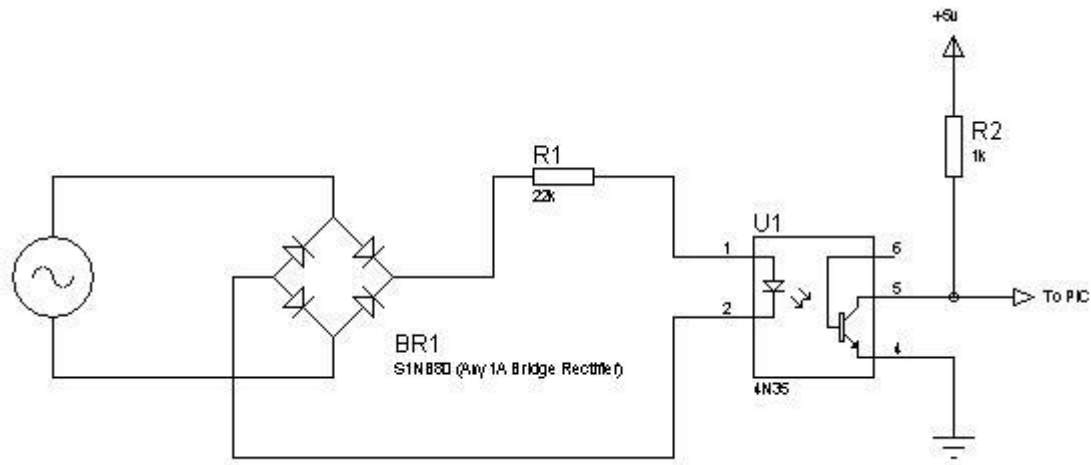



# Controle de Potência AC



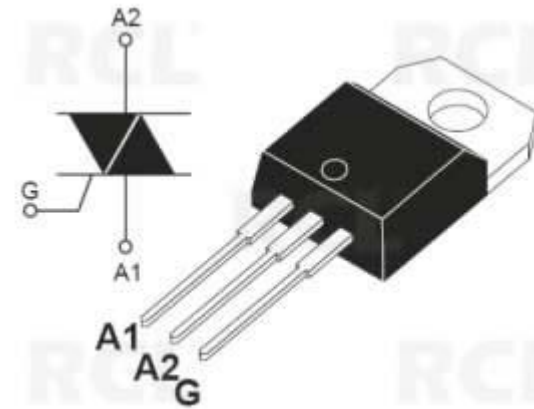
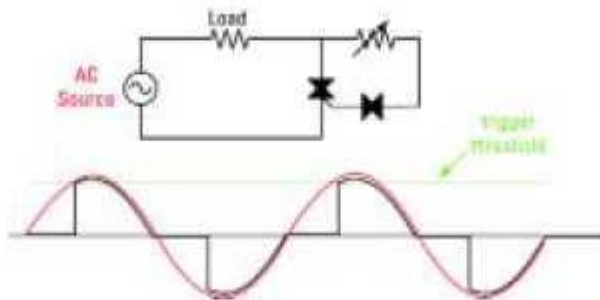
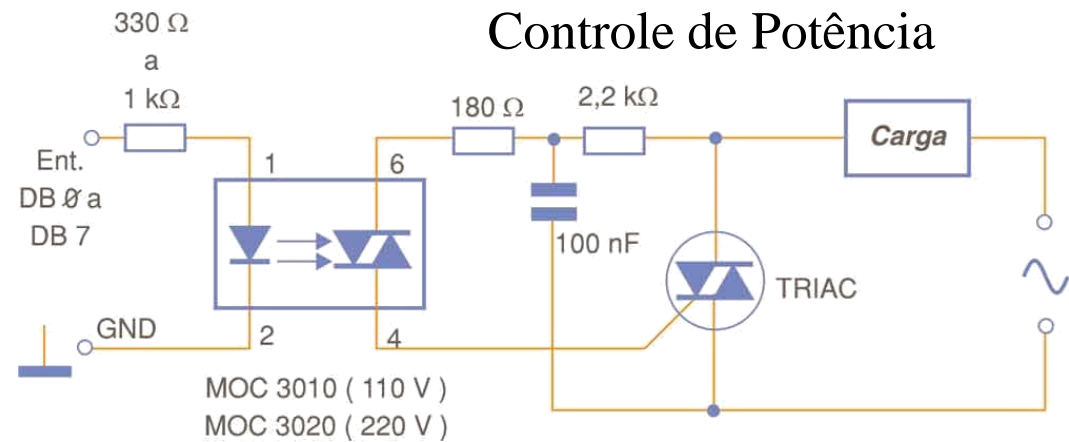
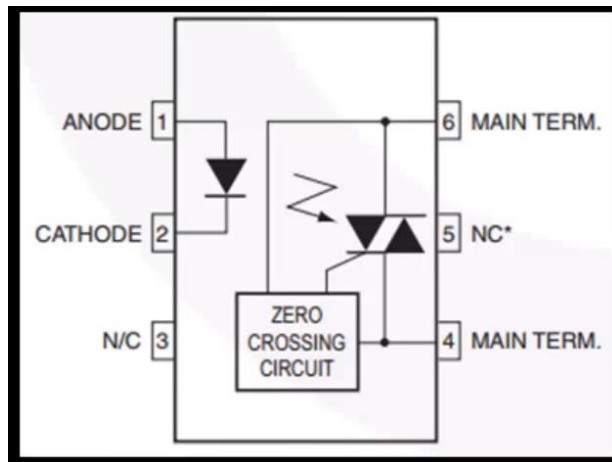


Figure 1: Triac dimming waveform

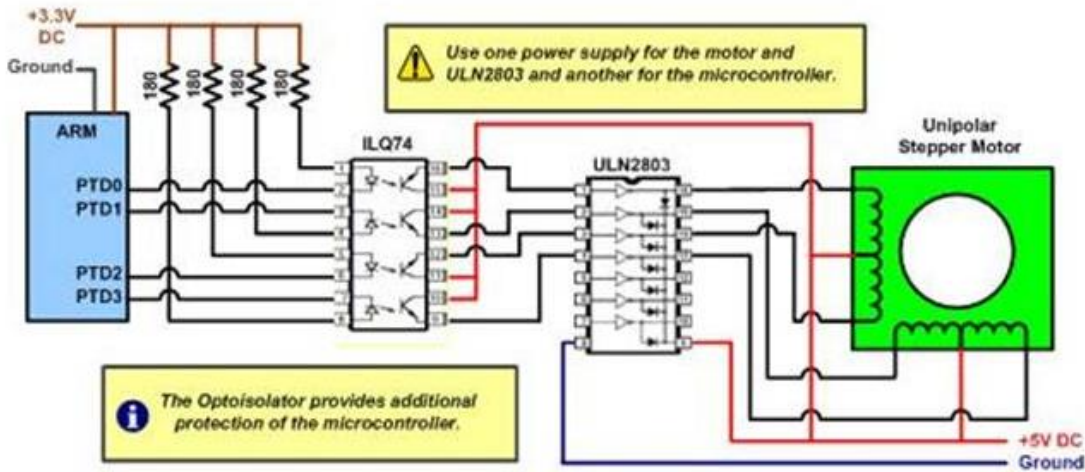

# Controle de Motores

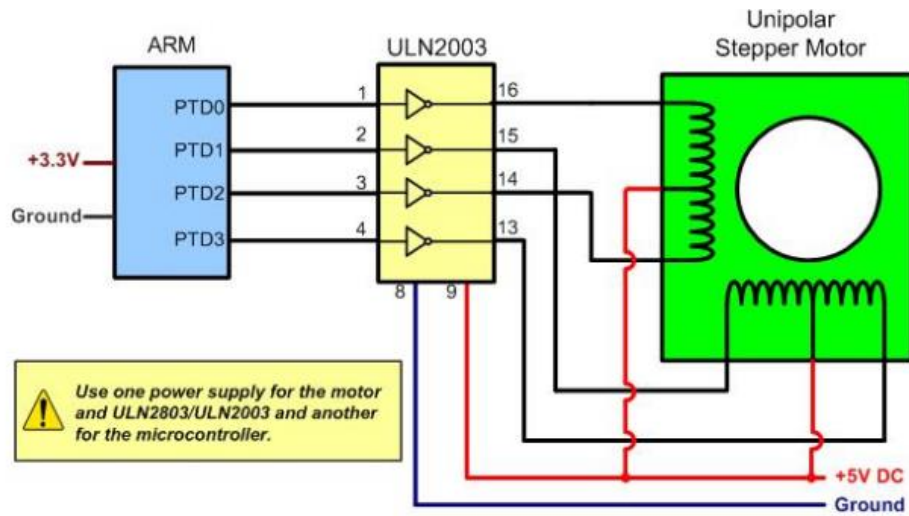

## Ponte - H

