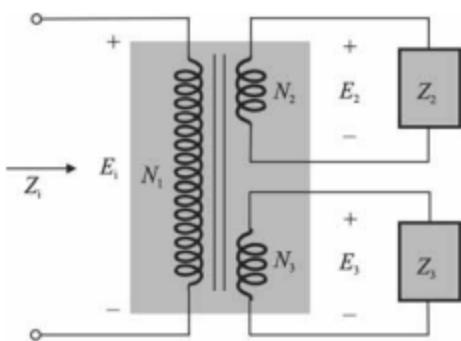


Prova I de Conversão Eletromecânica de Energia

Nome: _____ Nro USP: _____

1) Parte 1: Justifique brevemente apenas quando solicitado (1 ponto cada questão).

1.1) (Adaptado de CESP CPA/2018) A figura apresentada ilustra um transformador ideal monofásico com dois secundários, em que N , E e Z se referem, respectivamente, a número de espiras, tensão e impedância, e são correspondentes aos índices dos enrolamentos. Considerando que os valores dessas grandezas são dados por $N_1 = 90$, $N_2 = 15$, $N_3 = 45$, $Z_2 = 8 \text{ ohms}$, $Z_3 = 5 \text{ ohms}$ e $E_i = 60 \text{ V}$ (tensão no primário).



Julgue os itens que se seguem:

- I) $E_2 / E_3 = N_2 / N_3$.
- II) A corrente no Enrolamento primário (N_1) é aproximadamente $I_1 = 3,2 \text{ A}$ (justifique)
- III) $E_1/N_1 = (E_2 + E_3)/(N_2 + N_3)$

Está correto somente:

- a) I;
- b) II;
- c) III;
- d) I e II;
- e) todas.

1.2) (Adaptado de Concurso FGV, TJ-SC/2018) Um transformador trifásico possui o primário e o secundário nas configurações delta e estrela, respectivamente. A tensão de linha do primário é de 35 kV e, do secundário, de 220 V. Considere as afirmativas abaixo a respeito desse transformador: (justifique)

- I. A relação de espiras do primário sobre o secundário é de 35/0,22.
- II. A corrente de linha no secundário é aproximadamente 1000xI se a corrente de linha do primário for igual a $3,63xI$.
- III. A defasagem entre a tensão da fase A em relação da B no primário e a da fase A em relação da B no secundário é de $+30^\circ$.

Está correto somente:

- a) I;
- b) II;
- c) III;
- d) II e III;
- e) N.A.

1.3) (Adaptado do QC Segundo Tenente/2011) Qual é o valor do rendimento de um transformador de distribuição trifásico de 50kVA, 2400Y/240Δ V, funcionando a 80% de plena carga com fator de potência 0,90 capacitivo, considerando as perdas totais a 80% de plena carga de 803 W? (justifique)

- a) 0,480
- b) 0,587
- c) 0,897
- d) 0,978
- e) Falta informação.

1.4) Os dados de placa de um transformador estão ao lado. A impedância série em p.u. é dado para condições nominais de $S_n=75\text{kVA}$ e $V_n=600\text{V}$ no primário (tap C na figura ao lado). O valor da impedância em pu. para a posição de $V=585\text{V}$ (tap D) no primário será? (justifique)

- a) 6,56 %
- b) 5,05 %
- c) 5,74 %
- d) 5,49 %
- e) 4,54 %



1.5) Em um transformador trifásico de 50kVA, 7200-208V, 60Hz, ligação em Delta-Estrela foram feitos ensaios com os seguintes resultados: (justifique).

	Círcuito aberto	Curto Circuito
P _{3φ}	500	600
I _L	8	4,01
V _L	208	370

O parâmetro proporcional às perdas por efeito Joule referida ao lado de baixa tensão é aproximadamente

a) Requ2 = 10,36 Ω

b) Requ2 = 0,1036 Ω

c) Requ2 = 37,3 Ω

d) Xequ2 = 0,0432 Ω

e) N.A. Resposta=_____

1.6) (QC Segundo Tenente/2011) Assinale a opção correta em relação aos transformadores.

- a) O transformador ordinário de dois enrolamentos é um componente com quatro terminais que é caracterizado por dois parâmetros: as auto indutâncias L1 e L2.
- b) As marcações de polaridade de um transformador ordinário, que são colocadas nas extremidades de cada enrolamento, não dependem da maneira como as bobinas individuais são enroladas e não são usadas para determinar o sinal correto dos termos de indutância mútua.
- c) O transformador ideal pode ser considerado como um caso muito especial do transformador ordinário e é caracterizado por somente um parâmetro: a relação de espiras N.
- d) A intensidade magnética H aumenta quando o número da relação de espiras do transformador diminui.
- e) A densidade de fluxo magnético B aumenta quando a área da seção transversal do núcleo do transformador aumenta.


1.7) Dadas os itens:

- I) Em um circuito magnético com entreferro, ao diminuir o entreferro faz com que a corrente de excitação diminua e torne a curva BxH mais linear.
- II) A fim de diminuir as perdas por Histerese o núcleo é laminado e para diminuir as perdas por Foucault o material do núcleo é combinado com ligas especiais, por exemplo, aço-silício ou aço-níquel.
- III) Um transformador trifásico montado a partir de dois transformadores monofásicos na ligação Estrela aberta – Delta aberta precisa necessariamente de entrada trifásica para que opere.
- IV) Dois transformadores monofásicos idênticos de 100kVA e fdp 0,8 atrasado são usados para formar um transformador trifásico ligação “V-V”. A máxima potência que suportará na carga é aproximadamente 138,6kW.
- V) Se um transformador fabricado no Paraguai com Potencia S= 40kVA; V = 13,8kV/220V, os novos valores nominais para que opere corretamente (eficientemente) no Brasil seriam: S=33,3kVA; V= 11kV /183,3V (freqüência no Paraguai é 50hz)

Assinale a alternativa correta:

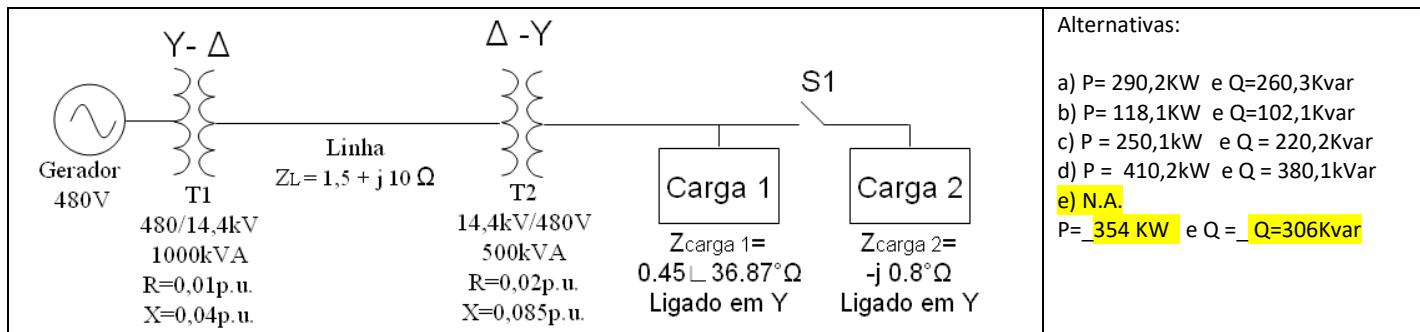- a) VFFVF
- b) FFVVF
- c) FFFFV
- d) FFVVV
- e) N.A.

Parte 2: (3 pontos) A Figura abaixo mostra um SEP que está constituído de um gerador trifásico ideal 480V-60Hz, duas cargas, uma linha de transmissão e um par de transformadores trifásicos T1 e T2. Com o disjuntor S1 aberto, a potência trifásica ativa e reativa fornecida pelo gerador é aproximadamente. (sugestão: trabalhe com seis decimais).



Boa Prova!!!

“Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo” Mt 24:13