

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação
EESC-USP

SEL-415 Introdução à Organização de Computadores

Princípio de Operação de memórias
Expansão de Memórias
Lógica de Seleção


Aula 5 *parte1*

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

Memórias Semicondutoras

PRINCÍPIOS DE OPERAÇÃO DAS MEMÓRIAS

 - Selecionar o endereço a ser acessado (leitura ou escrita);
- Se a operação for escrita, fornecer os dados de entrada;
- Se a operação for leitura, os dados estarão disponíveis na saída;
- Habilitar a memória ($\overline{CS}$) para que as portas de I/O sejam liberadas para a operação desejada;
- Selecionar o tipo de operação: leitura ou escrita ($R/\overline{W}$);



Sinais nos pinos de controle

Sinal de Habilitação:


$\overline{\text{ME}}$ – *Memory Enable*

$\overline{\text{E}}$ – *Enable*

CS – *Chip Select*

É um sinal de seleção, ativo em “0” → seleciona o dispositivo.

 Se colocado em nível “1” → desabilita o dispositivo, geralmente colocando em estado de alta-impedância (tristate).




Sinais nos pinos de controle

Sinal de Leitura:

$\overline{RD}$ – *Read*

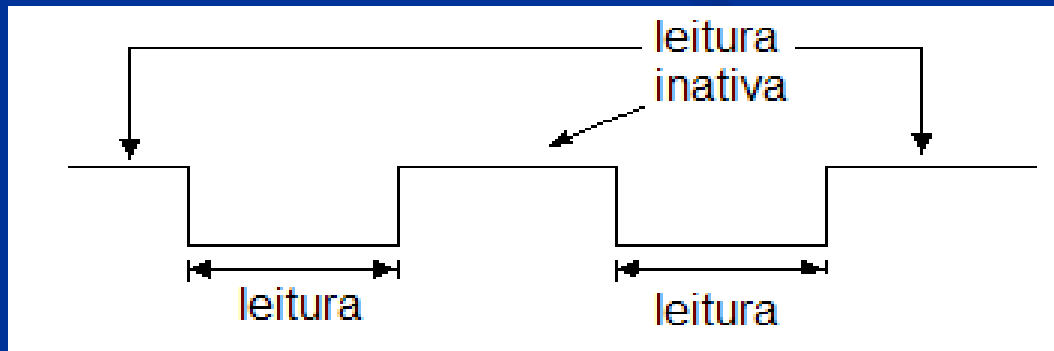É um sinal de leitura, ativo em nível lógico “0” → Coloca o dado armazenado na memória, na posição definida no duto de endereços, no duto de dados.




Sinais nos pinos de controle

Sinal de Escrita:


$\overline{W}$ – *Write*

 É um sinal de escrita (gravação), ativo em nível lógico “0” → Armazena o dado presente no duto de dados na posição de memória definida no duto de endereços.



Acesso à Memória

 - as células de memória são organizadas em uma espécie de matriz, ou seja, são orientadas em um esquema que lembra linhas(*wordline*) e colunas(*bitline*).
- controlador de memória: acessa a memória gerando primeiro o valor **RAS** (*Row Address Strobe*) (nº da linha de qual o endereço faz parte), e depois do valor **CAS** (*Column Address Strobe*) da coluna .



Tempos de Chaveamento das Memórias Semicondutoras


Ta(A): Tempo de acesso após endereço válido.

Ta(E): Tempo de acesso após habilitação do chip.

Ten(G): Tempo de acesso após habilitação da saída (tristate).

Tv(A): Tempo em que os dados estão válidos após a mudança de endereço, de E ou de G.

 Tdis(G): Tempo para desabilitar a saída após a mudança de endereço.



Ciclo de Leitura

Obs: Existe um atraso de propagação entre a aplicação das entradas (endereços e controle e seleção) de uma ROM e a aparição das saídas de dados durante a operação de leitura.

TEMPOS DE CHAVEAMENTO DAS MEMÓRIAS SEMICONDUTORAS (Cont.)


Temporização memória RAM

t_{rc} = intervalo de duração do ciclo de leitura;

t_{acc} = tempo de acesso à RAM;

t_{co} = tempo que a saída da RAM leva para sair de alta impedância e ter um dado válido;

 t_{od} = tempo decorrido entre a desabilitação da RAM e o instante que as saídas da RAM vão para alta impedância.




Ciclo de Leitura

TEMPOS DE CHAVEAMENTO DAS MEMÓRIAS SEMICONDUTORAS (cont.)

- t_{wc} = intervalo de duração do ciclo de escrita;
- t_{as} = tempo para estabilização do duto de endereços, antes de habilitar a RAM;
- t_{ah} = intervalo necessário para que o duto de endereços permaneça estável;
- t_w = tempo de escrita, onde $\overline{CS}$ e $R/\overline{W}$ ficam em “0”;
- t_{ds} = tempo em que os dados devem ser mantidos na entrada, antes da desabilitação de $\overline{CS}$ e $\overline{W} / R$;
- t_{dh} = tempo em que os dados devem ser mantidos na entrada depois da desabilitação de $\overline{CS}$ e $R/\overline{W}$.

Temporização memória RAM

 

Ciclo de Escrita
(ou Gravação)

Expansão de Memórias Semicondutoras

Expansão de Memórias

a) Aumentar o número de bits da palavra:

* Exemplo:

- + Organização desejada: **2K x 8** (EPROM ou RAM)
- + Memória disponível: **2K x 4**


b) Aumentar o número de palavras (endereços):

* Exemplo:

- + Organização desejada: **4K x 8** (EPROM ou RAM)
- + Memória disponível: **2K x 8**

Aumentar o Tamanho (nº de bits) da Palavra

 
Dois CI's com 3 linhas de endereços $\rightarrow 2^3 = 8$ endereços. Cada endereço aponta para uma palavra de 4 bits (8x4), ligados de modo a formar uma memória de 8 palavras de 8 bits (8 x 8)



- O duto de **endereços** e os pinos de controle dos CI's são interligados;
- O duto de **dados** fica dividido entre os CI's, de forma que cada CI contribui com uma parcela do dado
 - 4 MSB no CI2 - pino D7
 - 4 LSB no CI1 - pino D0

Aumentar o N° de Palavras(células)

 Dois CI's com 8 palavras de 4 bits cada (8x4), ligados de modo a formar uma memória de 16 palavras(células) de 4 bits (16x4)




- O duto de **dados**, **endereços** e o pino de R/W dos CI's são interligados;
- O pino de controle (/CS) dos CI's **não** recebem o mesmo sinal; a seleção de CI1 e CI2 é feita através da linha de endereço **A3**, como segue:
 - Pino de endereço **A3 = 1** - Seleciona o **CI1** (8 end. mais signif.)
 - Pino de endereço **A3 = 0** - Seleciona o **CI2** (8 end. menos signif.)

Aumentar o N° de Palavras


	A3	A2	A1	A0	
0H	0	0	0	0	Seleciona CI2
1H	0	0	0	1	
·	0				
·					
7H	0	1	1	1	
8H	1	0	0	0	Seleciona CI1
9H	1	0	0	1	
·	1				
·					
FH	1	1	1	1	

- O duto de **dados, endereços** e o pino de R/W dos CIs são interligados;
- O pino de controle (/CS) dos CIs **não** recebem o mesmo sinal; ;a seleção de CI1 e CI2 é feita através da linha de endereço **A3**, como segue:
 - Pino de endereço **A3 = 1** - Seleciona o **CI1** (8 end. mais signif.)
 - Pino de endereço **A3 = 0** - Seleciona o **CI2** (8 end. menos signif.)

 Duas RAMs de 16 X 4 em um módulo de 16 X 8



 Duas RAMs de 16 X 4 em um módulo de 32 X 4



Faixas de endereço: 00000 a 01111 – RAM 0
10000 a 11111 – RAM 1

Total

00000 a 11111 – (32 palavras)

Tabela 2.1 Grandezas Usadas para Abreviar Valores em Computação

Nome da unidade	Valor em potência de 2	Valor em unidades
1K (1 quilo)	2^{10}	1024
1M (1 mega)	$1024K = 2^{20}$	1.048.576
1G (1 giga)	$1024M = 2^{30}$	1.073.741.824
1T (1 tera)	2^{40}	1.099.511.627.776
1P (1 peta)	2^{50}	1.125.899.906.843.624
1Ex (1 exa)	2^{60}	1.152.921.504.607.870.976
1Z (1 zeta)	2^{70}	1.180.591.620.718.458.879.424
1Y (1 yotta)	2^{80}	1.208.925.819.615.701.892.530.176

Lógica de Seleção de Memória

Mapeamento

LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O


1. Seleção de memórias e dispositivos de I/O

- ❑ Um microprocessador que tem duto de endereços de 16 bits e duto de dados de 8 bits, consegue endereçar $2^{16} = 65536$ (ou 64K) bytes
- ❑ As 64K posições que o microprocessador consegue endereçar podem ser representadas graficamente por um retângulo dividido em 64K posições, que é denominado **espaço de endereços do microprocessador**

Dentro do **espaço de endereços** de 64K bytes que o microprocessador consegue endereçar, são mapeadas as memórias e os dispositivos de I/O

A “Lógica de Seleção”, construída pelo projetista, define as faixas de endereços do μ P que irão selecionar cada uma das memórias e dispositivos

 LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O



O endereço de **16 bits**, gerado pelo **uP** pode ser visto como sendo constituído por duas partes (tabela 1) :

BE: Bits de endereçamento do chip


BS: Bits de seleção

LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

Tabela 1 – Sinais de seleção BS para diferentes organizações ligadas a um microprocessador de **16 linhas de endereços** e **8 bits de duto de dados**

organizações	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
32k x 8	BS											BE				
16k x 8	BS											BE				
8k x 8	BS											BE				
4k x 8	BS											BE				
2k x 8	BS											BE				
1k x 8	BS											BE				
512 x 8	seleção											BE				
⋮		⋮				⋮					⋮				⋮	
8 x 8	seleção														BE	
4 x 8	seleção															
2 x 8	seleção															
1 x 8	seleção															

 LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O




O endereço de **16 bits**, gerado pelo **uP para endereçar** cada memória de 32Kx8, pode ser visto como sendo constituído por duas partes (tabela 1)

BE: Bits de endereçamento dos chips de memória de 16Kx8 de A_{14} a A_0

BS: Bit de seleção dos chips de memória de 32Kx8 é A_{15}

 LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O



O endereço de **16 bits**, gerado pelo **μP para endereçar** cada memória de e dispositivos de I/O de 16Kx8, pode ser visto como sendo constituído por duas partes (tabela 1) :

BE: Bits de endereçamento dos chip de memória e dispositivos de I/O de 16Kx8 de A_{13} a A_0

BS: Bits de seleção chip de memória e dispositivos de I/O de 16Kx8 são A_{15} e A_{14}

LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

2. Número de posições de memória (em hexadecimal) para cada organização.

Fazendo-se os bits de seleção (**BS**) iguais a **zero**, e bits de endereçamento (**BE**), iguais a “1”, na tabela 1, é possível determinar o **(número de posições – 1)** ocupadas por cada organização:

32k x 8 :	7FFFH	2k x 8 :	07FFFH	8 x 8 :	0007H
16k x 8 :	3FFFH	1k x 8 :	03FFFH	4 x 8 :	0003H
8k x 8 :	1FFFH	512 x 8 :	01FFFH	2 x 8 :	0001H
4k x 8 :	0FFFH	:		1 x 8 :	0000H

Esse valor é somado ao endereço inicial, no espaço de endereçamento, para se obter o endereço final da memória

		Linhas de Endereço do Microprocessador		
Blocos de Memórias	nº de Linhas de Endereço	Seleção da Memória	bits de Endereço	Tamanho do Bloco
32K X8	15	A15	A0 até A14	7FFFH
16K X8	14	A14 até A15	A0 até A13	3FFFH
8K X8	13	A13 até A15	A0 até A12	1FFFH
4K X8	12	A12 até A15	A0 até A11	0FFFH
2K X8	11	A11 até A15	A0 até A10	07FFFH
1K X8	10	A10 até A15	A0 até A9	03FFFH

Relação entre os blocos de memórias e as linhas de endereço de um microprocessador de 16 linhas (bits) de endereço

Blocos de Memória	n.o de linhas de endereço	Bits de seleção	Bits de endereço	Tamanho do bloco
512 x8	9	A9 até A15	A0 até A8	01FFH
256 x8	8	A8 até A15	A0 até A7	00FFH
128 x8	7	A7 até A15	A0 até A6	007FH
64 x8	6	A6 até A15	A0 até A5	003FH
32 x8	5	A5 até A15	A0 até A4	001FH
16 x8	4	A4 até A15	A0 até A3	000FH
8 x8	3	A3 até A15	A0 até A2	0007H
4 x8	2	A2 até A15	A0 até A1	0003H
2 x8	1	A1 até A15	A0	0001H
1 x8	0	A0 até A15	nenhum	0000H


Relação entre os blocos de memórias e as linhas de endereço de um microprocessador de 16 linhas (bits) de endereço

Exemplo: considerando endereço inicial = 8000H

	end. Inicial	end. Final
32Kx8	8000H	FFFFH
8KX8	8000H	9FFFH
1KX8	8000H	83FFH
8X8	8000H	8007H
4X8	8000H	8003H
2X8	8000H	8001H
1X8	8000H	8000H


LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

 Exercício: Encontrar o endereço inicial e final, para as organizações de memória e de I/O mapeadas na Figura ao lado



LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

 Resposta: Endereço inicial e final para as organizações de memória e de I/O




LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

A lógica de seleção implementada com circuitos decodificadores garante a seleção de **uma única memória ou interface**, que se comunicará com o microprocessador.

- Cada decodificador fica “dentro” de um espaço de endereço, e divide esse espaço em blocos menores.
- O tamanho da divisão depende de qual é o **bit de seleção** menos significativo conectado na entrada do decodificador (ver tabela 1) .
- **Exemplo:** Microprocessador com 16 linhas de endereços (A15-A0) e 8 linhas de dados.  Espaço de mapeamento de 64K x 8.
Se no decodificador entram 2 linhas de endereços (A15 e A14), esse decodificador divide o espaço total por 4, espaços de 16K x 8 ou seja espaços que são endereçados por A13-A0

 
LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O



- Espaço de endereço: 0000 a FFFFH
(o decodificador não é selecionado por nenhum outro decodificador)
- tamanho da divisão: 16 Kx8, pois o bit menos significativo é o **A14**
- pode-se **conectar direto** nesse decodificador organizações que tem linhas de endereço de **A0 - A13**

Quais saídas do decodificador que podem ser ativadas ?
Qual a faixa de endereço associada a cada saída?

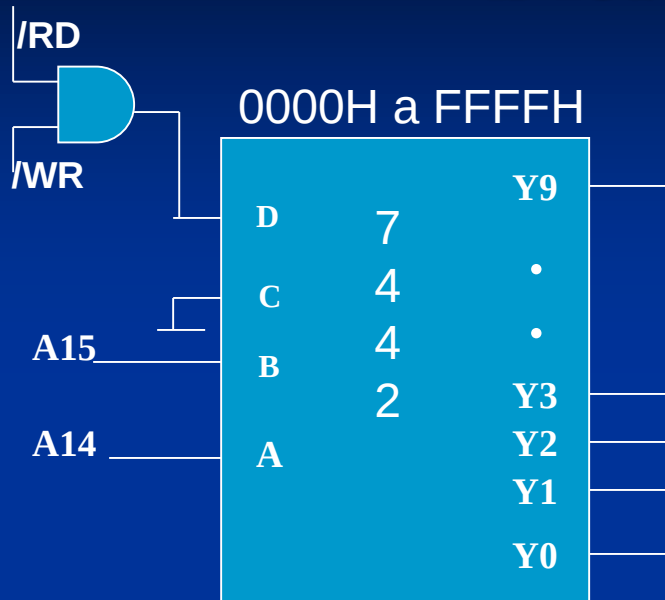LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O



Divisão: 16 Kx8
(3FFFH)

- Espaço de endereço: 0000 a FFFFH
(o decodificador não é selecionado por nenhum outro decodificador)
- tamanho da divisão: 16 Kx8, pois o bit menos significativo é o **A14**
- pode-se **conectar direto** nesse decodificador organizações que tem linhas de endereço de A0 - A13

Saídas válidas para serem usadas como /CS:	faixa de endereço
Y0 : (A15, A14) = (0,0)	 0000H até 3FFFH
Y1 : (A15, A14) = (0,1)	 4000H até 7FFFH
Y2 : (A15, A14) = (1,0)	 8000H até BFFFH
Y3 : (A15, A14) = (1,1)	 C000H até FFFFH ³³

LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

Cada saída **válida** do decodificador, que pode ser usada como saída de seleção (**/CS**), tem a ela associada uma **faixa de endereço**, determinada pelos bits de endereço (seleção) conectados nas entradas deste decodificador.

Há duas maneiras de se determinar a **faixa de endereço da saída**:

a. Soma do bloco divisor ao endereço inicial de cada saída válida do decodificador

b. determina-se o endereço inicial e final associado à saída do decodificador como segue:

➤ **endereço inicial** : valor dos bits de seleção conectados no decodificador, que ativa a saída. Os demais bits em “**0**”.

➤ **endereço final**: valor dos bits de seleção conectados no decodificador, que ativa a saída. Os demais bits em “**1**”

LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

Utilizando o mesmo exemplo do decodificador anterior:

a . Soma do bloco divisor ao endereço inicial de cada saída

tamanho do bloco divisor = 3FFFH (16 K x 8)

Y0 = 0000 a 3FFFH Y1 = 4000H a 7FFFH

Y2 = 8000H a BFFFH Y3 = C000H a FFFFH

b. Valor dos bits de seleção (A15 e A14)

A15A0


Saída Y0	endereço inicial: 0000H →	0000 0000 0000 0000
	endereço final : 3FFFH →	0011 1111 1111 1111
Saída Y1	endereço inicial: 4000H →	0100 0000 0000 0000
	endereço final: 7FFFH: →	0111 1111 1111 1111
Saída Y2	endereço inicial: 8000H →	1000 0000 0000 0000
	endereço final : BFFFH →	1011 1111 1111 1111
Saída Y3	endereço inicial: C000H →	1100 0000 0000 0000
	endereço final : DFFFH →	1111 1111 1111 1111

LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

Dado o mapa de endereço ao lado:



- a. como seria a ligação do decodificador(7442) para obter a divisão do espaço de endereços de 64Kbytes em 4 espaços iguais?
- b. Qual o tamanho de cada bloco em hexadecimal?
- c. Qual o endereço inicial e final em (hexadecimal) de cada bloco?

Mapa de endereços




 


LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

Mapa de endereços

  

Como ligar o μ P às Memórias?

 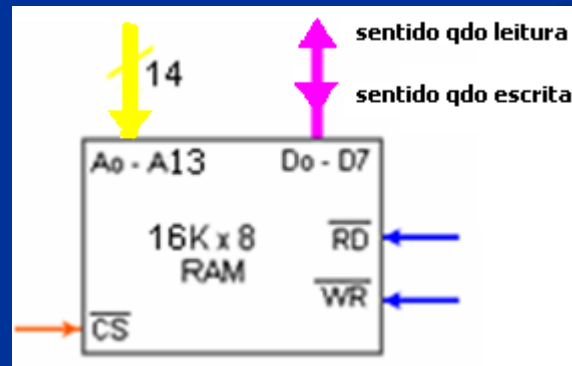  

Mapeamento

Lógica de Seleção

1.o exemplo:

Lógica de Seleção do μ P – Linhas de Endereços																	Memória		
Tipo	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Início (H)		Fim (H)
ROM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000	16k	
	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3FFF
RAM																	4000	16k	
																			7FFF
I/O																	8000	32k	
																			FFFF


Lógica de Seleção

1.o exemplo:

Lógica de Seleção do μ P – Linhas de Endereços																	Memória		
Tipo	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Início (H)		Fim (H)
ROM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000	16k	
	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3FFF
RAM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	16k	
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			7FFF
I/O	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	32k	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			FFFF


Mapeamento

1.o exemplo:

 


Como ligar o μ P às Memórias

1.o exemplo:

 

Mapeamento

2.o exemplo:

 

Lógica de Seleção

2.o exemplo:

Lógica de Seleção do μ P – Linhas de Endereços																	Memória		
Tipo	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Início (H)		Fim (H)
ROM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000	16k	
	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3FFF
vazio expansão de ROM																	4000	16k	
																			7FFF
RAM																	8000	16k	
																			BFFF
vazio expansão de RAM ou I/O																	C000	16k	
																			FFFF

Lógica de Seleção

2.o exemplo:

Lógica de Seleção do μ P – Linhas de Endereços																	Memória		
Tipo	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Início (H)		Fim (H)
ROM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000	16k	
	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3FFF
vazio expansão de ROM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	16k	
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			7FFF
RAM																	8000	16k	
																			BFFF
vazio expansão de RAM ou I/O																	C000	16k	
																			FFFF

Lógica de Seleção

2.o exemplo:

Lógica de Seleção do μ P – Linhas de Endereços																	Memória		
Tipo	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Início (H)		Fim (H)
ROM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000	16k	
	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3FFF
vazio expansão de ROM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	16k	
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			7FFF
RAM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	16k	
	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			BFFF
vazio expansão de RAM ou I/O																	C000	16k	
																			FFFF


Lógica de Seleção

2.o exemplo:


Lógica de Seleção do μ P – Linhas de Endereços																	Memória		
Tipo	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Início (H)		Fim (H)
ROM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000	16k	
	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			3FFF
vazio expansão de ROM	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	16k	
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			7FFF
RAM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	16k	
	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			BFFF
vazio expansão de RAM ou I/O	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C000	16k	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			FFFF

Como ligar o μP às Memórias?

2.o exemplo:

 


Mapeamento 2º exemplo

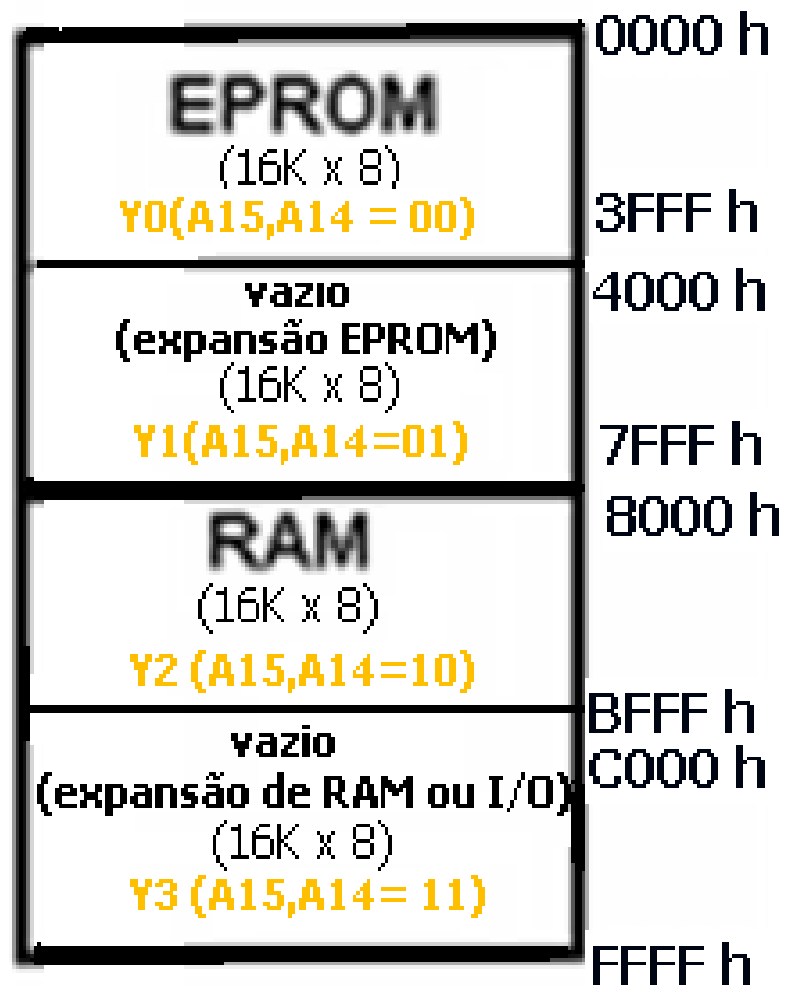


Como ligar o μ P às Memórias?

Exemplo 3

 


Mapeamento do Exemplo2

 


LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

Outros Exemplos:

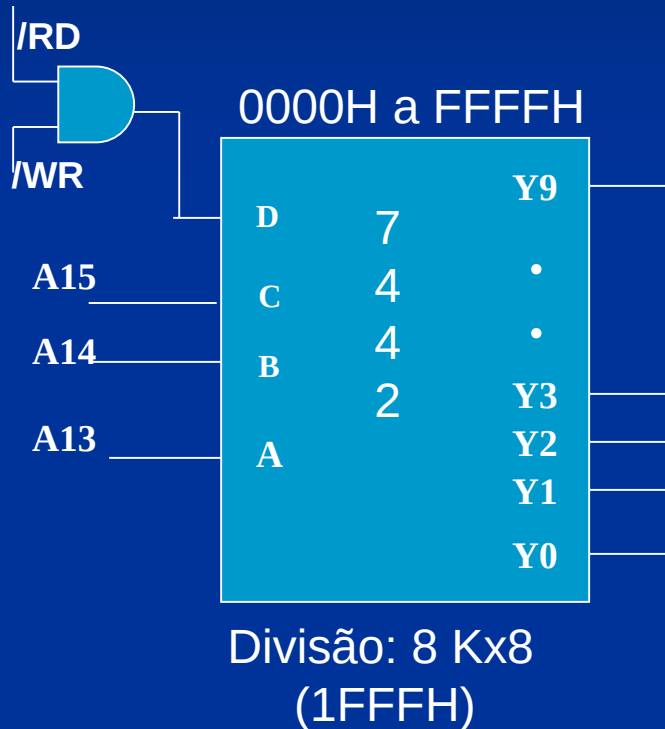

 Saídas válida como $\overline{\text{CS}}$: **Y0 a Y7**




Saídas válida como $\overline{\text{CS}}$: **Y0 a Y15**

Exercício: determinar a faixa de endereço associada a cada saída

LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O


Outros Exemplos:

 

- Exercício:** 1. determinar a faixa de endereço associada a cada saída válida
2. Substituir o decodificador 74154 pelo 7442 e efetuar as ligações necessárias para selecionar a mesma faixa de endereço.

LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

Outros Exemplos:

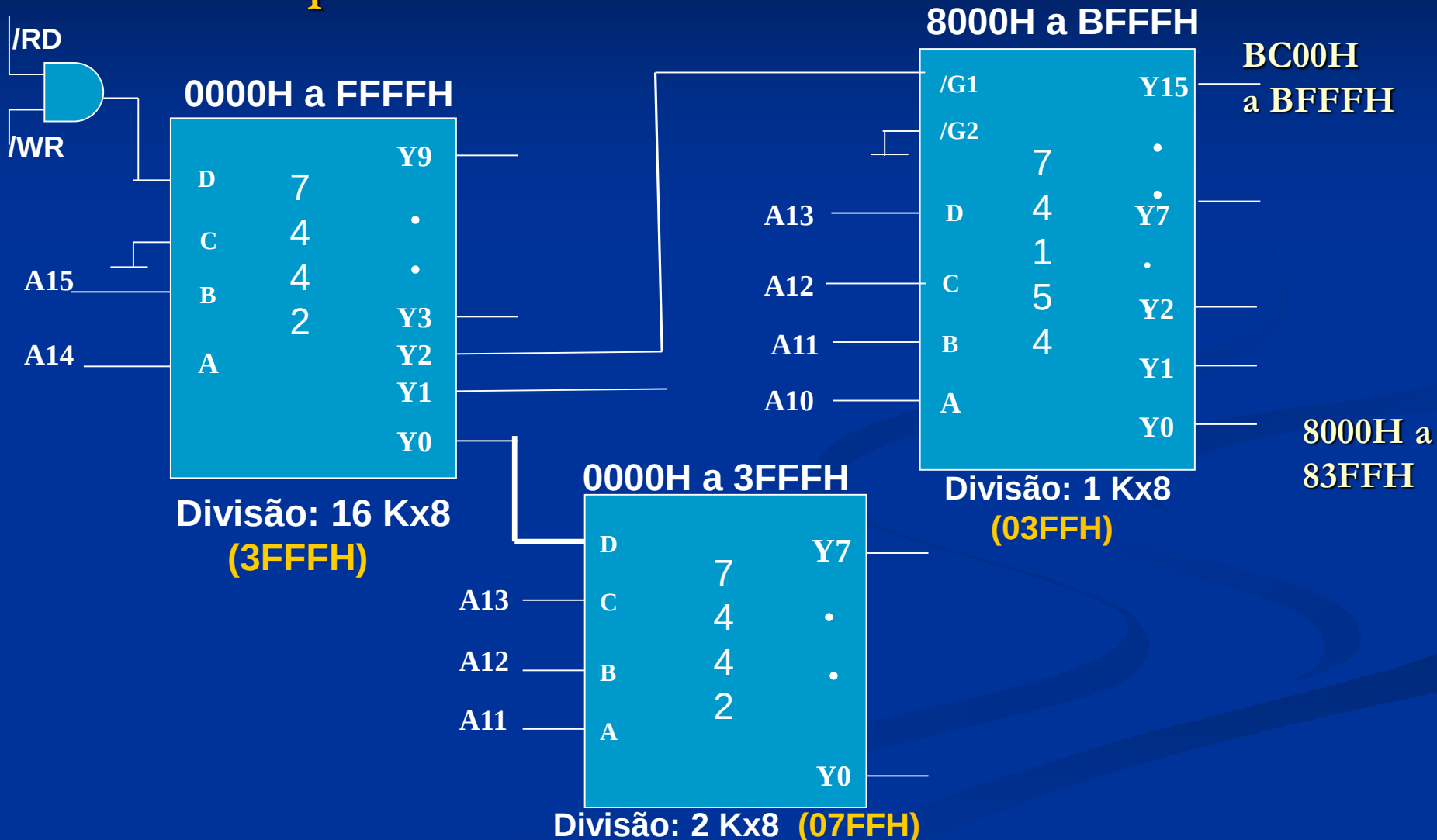

Exercício: 1. determinar a faixa de endereço associada a cada saída válida.

LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

Pode-se escolher qualquer endereço inicial ?

Resp: Não!!! há endereços que simplificam a lógica de seleção.

☐ Se a memória está “**alinhada**” com o endereço inicial, os bits de seleção tem o mesmo valor para qualquer posição da memória, o **que simplifica a lógica de seleção**

☐ a memória está alinhada com o endereço inicial se os **bits de endereçamento do bloco de memória** tem valor **zero** para o endereço inicial.

LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

Exemplo:

a) Memória não alinhada - RAM de 16Kx8

A13

END. INICIAL: 0 1 10 0000 0000 0000

END. FINAL : 1 0 01 1111 1111 1111

0000 H

EPROM
16Kx 8

3FFF H

4000 H

EPROM 8Kx 8

5FFF H

6000H

RAM
16Kx 8

9FFFH

- ❖ A13 que é bit de endereçamento da memória, tem valor 1, para o end. inicial.
- ❖ Os bits de seleção para endereço inicial e final **NÃO** são os mesmos
- ❖ A lógica de seleção deve ser feita com divisão de 8Kx8 (ou menor) , pois para esse bloco os bits de Endereço se mantém em 0.

LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

END. INICIAL:

6000 H : 0 1 10 0000 0000 0000

END. FINAL :

9FFFH: 1 0 01 1111 1111 1111

Obs: O chip da memória é acessado da metade até o fim (qdo A13=0) e depois do início até a metade(qdo A13=1)

RAM
16Kx 8

8000H

A13 =0

9FFFH

6000H

A13 =1

7FFFH


LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

B) Memória alinhada - RAM de 16Kx8

Pode ser criado um “buraco” (vazio) para o alinhamento

END. INICIAL: 1 0 ^{A13}00 0000 0000 0000
END. FINAL : 1 0 11 1111 1111 1111

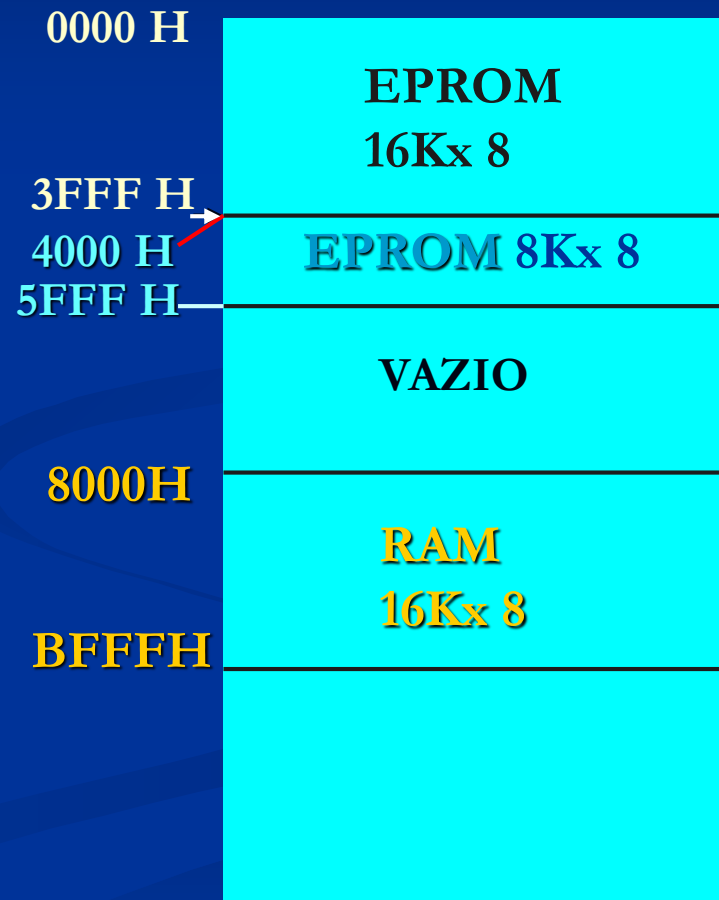- ❖ Os bits de endereçamento da memória, A0 até A13, tem valor “0”.
- ❖ Os bits de seleção, para endereço inicial e final, são os mesmos
- ❖ A lógica de seleção deve ser feita com divisão de 16Kx8, o mesmo tamanho da memória.




LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

- ❖ No mapeamento das memórias, é interessante que as memórias do tipo EPROM sejam mapeadas em sequência, para se ter continuidade do programa armazenado.
- ❖ Memórias do tipo RAM também são mapeadas em sequência para se ter continuidade na área de dados.
- ❖ Para evitar a ocorrência de memória não alinhada, além da escolha do endereço inicial adequado, as memórias devem ser mapeadas de forma que as de maior organização ocupem os blocos iniciais no mapa de endereços

LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

 
Pode-se combinar linhas de seleção através da lógica AND, para selecionar organizações de memória MAIORES do que a faixa de endereço das saídas de seleção



Essa saída deve ser '0' para gerar /CS que irá selecionar memórias ou I/O

LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

 O que ocorre se uma memória com organização menor que a da saída de seleção, for interligada na saída Y3?




LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

A13 é bit de seleção da memória de 8Kx8, mas NÃO está presente no decodificador, portanto é irrelevante, podendo valer 1 ou 0.

- ❖ Os dois blocos de 8K podem ser usados para selecionar a memória de 8Kx8 : C000H a DFFFFH e E000H a FFFFFH.
- ❖ Os dois blocos acessam as mesmas posições físicas das memórias, p. ex., C000H e E000H acessam a mesma posição da memória.

LÓGICA DE SELEÇÃO DE MEMÓRIA E DE DISPOSITIVOS DE I/O

 
Pode-se combinar linhas de seleção através da lógica **OR**, combinada com linhas de endereço adequadas, para selecionar organizações de memória MENORES do que a faixa de endereço das saídas de seleção.



$Y_a = 0$ quando A13 e Y3 forem iguais a 0
 Y_a : C000H a DFFFH (8Kx 8)

A saída Y_a deve ser '0' para gerar /CS que irá selecionar memórias ou I/O, nesse caso A13 deve ser = '0'

 Exercício: qual a faixa de endereços selecionada por cada saída CS?



FIM