

PSI3211 – CIRCUITOS ELÉTRICOS I

Solução da Lista 7: Redes de 2ª Ordem

$$\begin{array}{ll}
 1 - \quad i_1(0_+) = i_1(0_-) = 2 \text{ A} & v_1(0_+) = 10 - 4 = 6 \text{ V} \\
 i_1(\infty) = 10/R_2 = 10 \text{ A} & v_1(\infty) = 0 \text{ V} \\
 i_2(0_+) = v_1(0_+)/R_1 = 3 \text{ A} & v_2(0_+) = v_1(0_+) = 6 \text{ V} \\
 i_2(\infty) = 0 \text{ A} & v_2(\infty) = v_1(\infty) = 0 \text{ V} \\
 i_3(0_+) = 4\text{V}/R_2 = 4 \text{ A} & v_3(0_+) = 4 \text{ V} = v_4(0_+) \\
 i_3(\infty) = i_1(\infty) = 10 \text{ A} & v_3(\infty) = 10 \text{ V} \\
 i_4(0_+) = i_1 + i_2 - i_3 = 1 \text{ A} & v_4(0_+) = 4 \text{ V} \\
 i_4(\infty) = 0 \text{ A} & v_4(\infty) = 10 \text{ V}
 \end{array}$$

$$2 - \text{ a) } \alpha = \frac{G}{2C} = \frac{1}{2RC} = 200 \text{ s}^{-1} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1000 \text{ rd/s}$$

$$\alpha < \omega_0 \rightarrow \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = 979,80 \text{ rd/s}$$

$$\text{FCP: } s_{1,2} = (-200 \pm j 979,80) \text{ rd/s}$$

b) Equação dual da Eq. (6.20), p. 178 do livro-texto (Vol. 1):

$$v(t) = \sqrt{v_0^2 + \left(\frac{\alpha}{\omega_d} v_0 + \frac{1}{C \omega_d} i_0 \right)^2} e^{-\alpha t} \cdot \cos(\omega_d t + \psi)$$

$$\psi = \text{arctg} \left(\frac{i_0}{C \omega_d v_0} + \frac{\alpha}{\omega_d} \right)$$

$$\text{Para } v_0 = 0 \quad \text{e} \quad i_0 = -12,25 \text{ mA}$$

$$\text{Temos: } v(t) = 100e^{-200t} \text{ sen}(979,80t), \quad t \geq 0 \quad (\text{V,s})$$

$$3 - \text{ a) } i_L(0_+) = i_L(0_-) = 29 \text{ mA}$$

$$\text{b) } v_L(0_+) = v_c(0_+) = v_0 = 50 \text{ V}$$

$$\text{mas } v_L(0_+) = L \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0_+} \rightarrow \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0_+} = \frac{50}{L} = 2000 \text{ A/s}$$

$$\text{c) } \alpha = \frac{G}{2R} = \frac{1}{2RC} = 40000 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 40000 \text{ rd/s} \rightarrow \alpha = \omega_0 \quad \text{amortecimento crítico}$$

$$s_1 = s_2 = -\alpha \rightarrow i_L(t) = \underbrace{A_1 e^{-\alpha t} + A_2 t e^{-\alpha t}}_{\text{transitório}} + \underbrace{I}_{\text{permanente}}$$

$$i_L(0_+) = A_1 + I = 29 \text{ mA} \rightarrow A_1 = 29 - 24 = 5 \text{ mA}$$

$$\left. \frac{di_L}{dt} \right|_{t=0_+} = A_1 \cdot (-\alpha) + A_2 = 2000 \text{ A/s} \rightarrow A_2 = 2200 \text{ A/s}$$

$$i_L(t) = (5e^{-40000t} + 2,2 \cdot 10^6 t e^{-40000t} + 24), \quad t \geq 0 \quad (\text{mA}, \text{s})$$

$$4 - a) \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1000 \text{ rd/s} \quad Q_0 = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1000}{20} = 50$$

$$b) \quad Z(j\omega) = R + j\omega L - \frac{j}{\omega C} = 20 + j(\omega - 1 \times 10^6/\omega)$$

Máximo de corrente $\rightarrow$ corrente na frequência de ressonância

$$\omega = \omega_0 = 1000 \text{ rd/s.}$$

$$Z(j\omega_0) = R = 20 \quad \hat{I} = \frac{\hat{E}}{20} \quad |\hat{I}| = \frac{|\hat{E}|}{20} = \frac{10}{20} = 0,5 \text{ A}$$

$$c) \quad |\hat{V}_c| = \left| \frac{1}{j\omega} \right| |\hat{I}|$$

Para $\omega = \omega_0$:

$$\rightarrow |\hat{V}_c| = 1000 |\hat{I}| = 1000 \cdot 0,5 = 500 \text{ V}$$

$$\text{Tensão eficaz } V_{\text{cef}} = \frac{|\hat{V}_c|}{\sqrt{2}} = 353,55 \text{ Vef.}$$

$$5 - a) \quad B = \frac{\omega_0}{Q_0} \rightarrow Q_0 = \frac{\omega_0}{B} = \frac{1000\pi}{20\pi} = 50$$

$$Q_0 = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 R C \rightarrow R = \frac{Q_0}{\omega_0 C}$$

$$R = \frac{50}{1000\pi \cdot 500 \cdot 10^{-6}} = \frac{100}{\pi} = 31,831 \text{ k}\Omega$$

(Estão sendo usadas unidades do sistema AF)

$$L = \frac{1}{\omega_0^2 C} = \frac{1}{10^6 \pi^2 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = 202,64 \cdot 10^{-6} \text{ A} \quad \text{ou} \quad L = 202,64 \mu\text{H}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \frac{\hat{V}_c}{\hat{I}_s} &= Z(j\omega) = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)} = \frac{\omega RL}{\omega L + j(\omega^2 RLC - R)} = \\ &= \frac{6,45\omega}{202,64 \cdot 10^{-6} \omega + j(3,225 \cdot 10^{-9} \omega^2 - 31,831 \cdot 10^3)} \quad (\text{SI}) \end{aligned}$$

$$\text{c) } f = 500 \text{ kHz} \rightarrow \omega = 2\pi 500 = 1000\pi = \omega_0$$

Na ressonância, a impedância do circuito é igual a R . Portanto, a tensão eficaz nos terminais do circuito será

$$V = 31,831 \cdot 1 = 31,831 \text{ (Vef)}$$

d) A impedância na frequência ω é

$$Z(j\omega) = \frac{R}{1 + jQ_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

Fazendo $\omega_0 = 1000\pi$, $\omega = 2\pi 400 = 800\pi$ resulta

$$Z(j\omega) = \frac{31,831}{1 + j50 \left(\frac{4}{5} - \frac{5}{4} \right)} = 1,4133 \angle 87,46^\circ \text{ (k}\Omega\text{)}$$

de modo que a tensão eficaz será

$$V = 1,4133 \cdot 1 = 1,4133 \text{ (Vef)}$$