

Aprenstices : aula substituir Ettore 11/9/18

①

$$R = \frac{e_R}{i}$$

$$C = \frac{q}{e_C}$$

$$L = \frac{e_L}{di/dt} \quad [\text{Henry}]$$


$$i_L = \frac{\int e_L dt + i_L(0)}{L}$$

$$e_C = \frac{q}{C}$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$\left. \begin{array}{l} e_C = \frac{q}{C} \\ i = \frac{dq}{dt} \end{array} \right\} \rightarrow e_C = \frac{\int i dt}{C} + e_C(0)$$



Voltage source

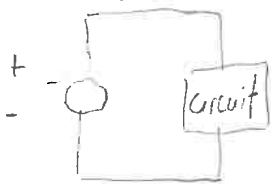

Constant Volt. Source



current source

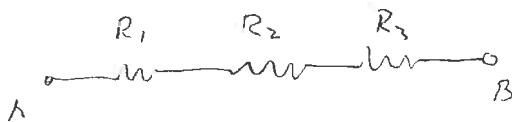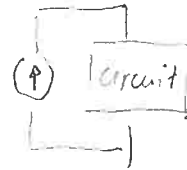

$$e_{AB} = e_1 + e_2 + e_3$$

$$= R_1 i + R_2 i + R_3 i = R_E i$$

$$R_E = R_1 + R_2 + R_3$$




$$e_{AB} = R_E i = R_E (i_1 + i_2 + i_3)$$

$$i = i_1 + i_2 + i_3 \quad i = \left(\frac{V_{AB}}{R_1} + \frac{V_{AB}}{R_2} + \frac{V_{AB}}{R_3} \right) = \frac{V_{AB}}{R_E}$$

$$\frac{1}{R_E} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$R_E = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$


Exemplo

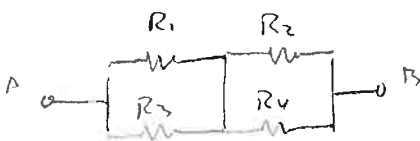

$$R_{AP} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}$$


$$R_{PB} = \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4}$$

≡

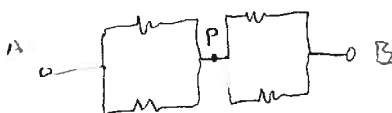


$$R = R_{AP} + R_{PB} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4}$$

≡

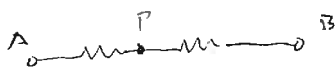

Kirchhoff's current law

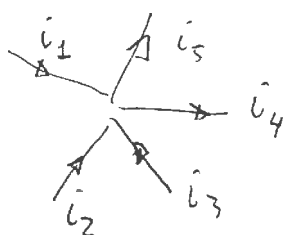


$$i_1 + i_2 + i_3 - i_4 - i_5 = 0$$

Kirchhoff's voltage law : a soma das quedas de tensões é igual a soma das subidas de tensões




do neg p/ o pos


ou através de R em oposição à corrente

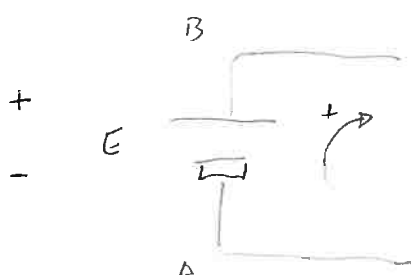


$$e_{AB} = E$$

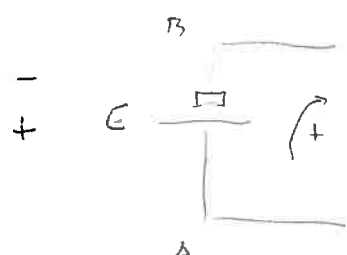

$$e_{AB} = -E$$

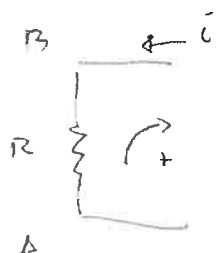


$$e_{AB} = Ri$$

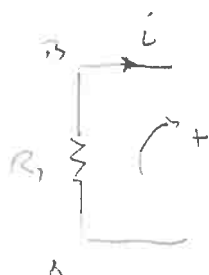

$$e_{AB} = -Ri$$


EXEMPLDS

③

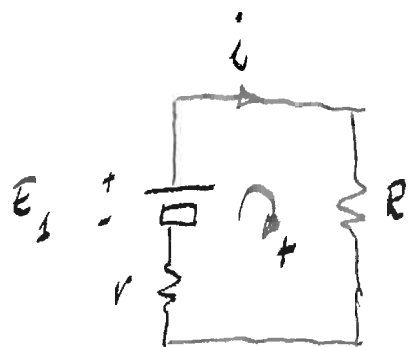


$$E_1 - Ri - ri = 0$$

$$i = \frac{E_1}{R+r}$$

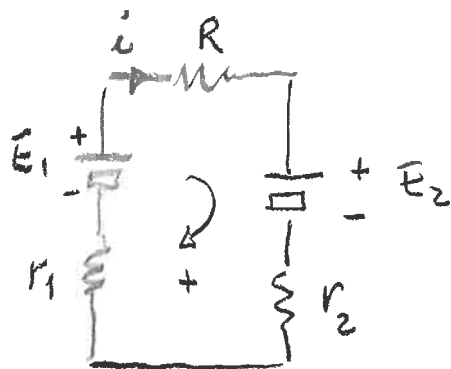

$$E_1 - Ri - E_2 - r_2 i - r_1 i = 0$$
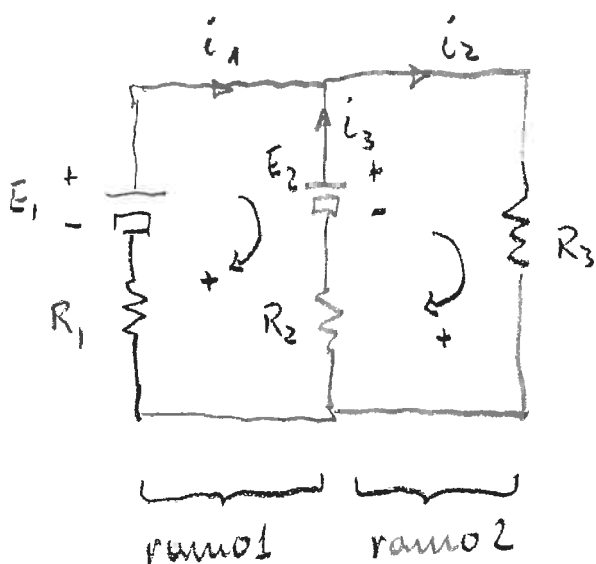
$$i = \frac{E_1 - E_2}{R + r_1 + r_2} \quad \text{if } E_1 - E_2 < 0 \text{ } i \text{ is counter-clockwise}$$



$$i_1 + i_3 = i_2$$

$$E_1 - E_2 + R_2 i_3 - R_1 i_1 = 0$$

$$E_2 - R_3 i_2 - R_2 i_3 = 0$$

$$E_1 - E_2 + R_2 i_2 - (R_1 + R_2) i_1 = 0$$

$$i_1 = \frac{E_1 - E_2 + R_2 i_2}{R_1 + R_2}$$

$$E_2 - R_3 i_2 - R_2 i_2 - R_2 i_1 = 0$$



$$E_2 - (R_2 + R_3) i_2 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} (E_1 - E_2 + R_2 i_2) = 0$$

$$i_2 = \frac{E_2 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} (E_1 - E_2)}{R_2 + R_3 - \frac{R_2 R_2}{R_1 + R_2}} = \frac{E_1 R_2 + E_2 R_1}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}$$

$$i_3 = \frac{E_1 (R_2 + R_3) - E_2 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}$$


$$i_3 = i_2 - i_1 = \frac{E_1 R_3 + E_2 R_1 + E_2 R_3}{D.D. . P.R. . P.P.}$$

(4)

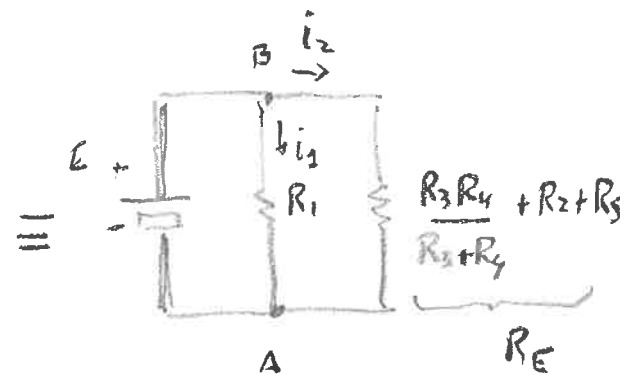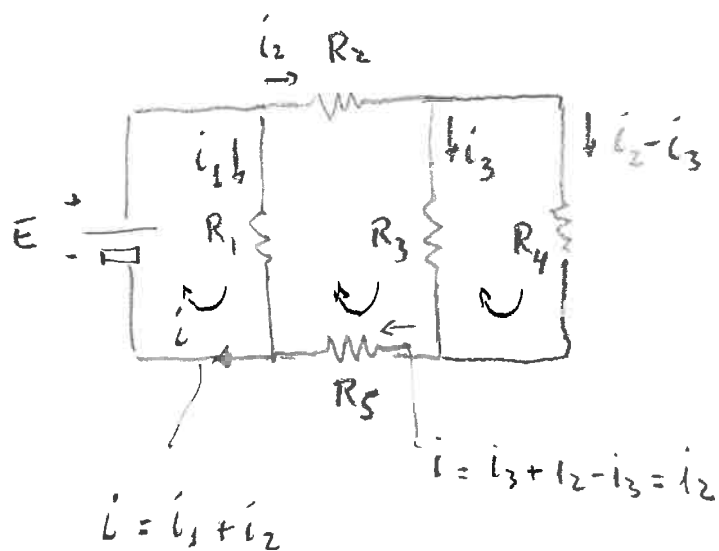

$$E = E_{AB} = R_1 i_1 = R_E i_2$$
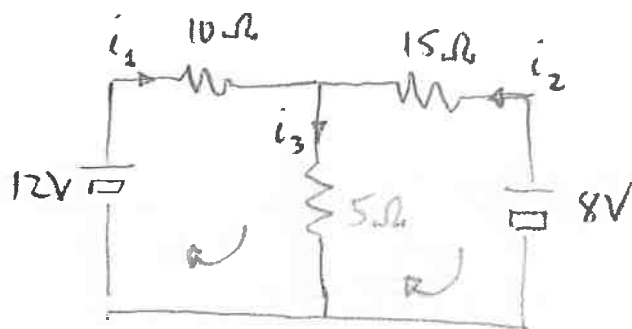
$$i_1 = \frac{E_{AB}}{R_1} \quad i_2 = \frac{E_{AB}}{R_E}$$



$$12 - 10i_1 - 5i_3 = 0$$

$$15i_2 - 8 + 5i_3 = 0$$

$$i_1 + i_2 = i_3$$

$$\rightarrow \begin{cases} 12 - 10i_1 - 5i_1 - 5i_2 = 0 \\ -8 + 15i_2 + 5i_1 + 5i_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 12 - 15i_1 - 5i_2 = 0 \\ -8 + 5i_1 + 20i_2 = 0 \quad \times 3 + \end{cases}$$


$$12 - 15i_1 - 5i_2 - 24 + 15i_1 + 60i_2 = 0$$

$$-12 + 55i_2 = 0 \quad i_2 = 0.22 \text{ A}$$

$$i_1 = \frac{12 - 5i_2}{15} = 0.73 \text{ A}$$

$$i_3 = 0.95 \text{ A}$$

Transformação Y-Δ ou T-Π

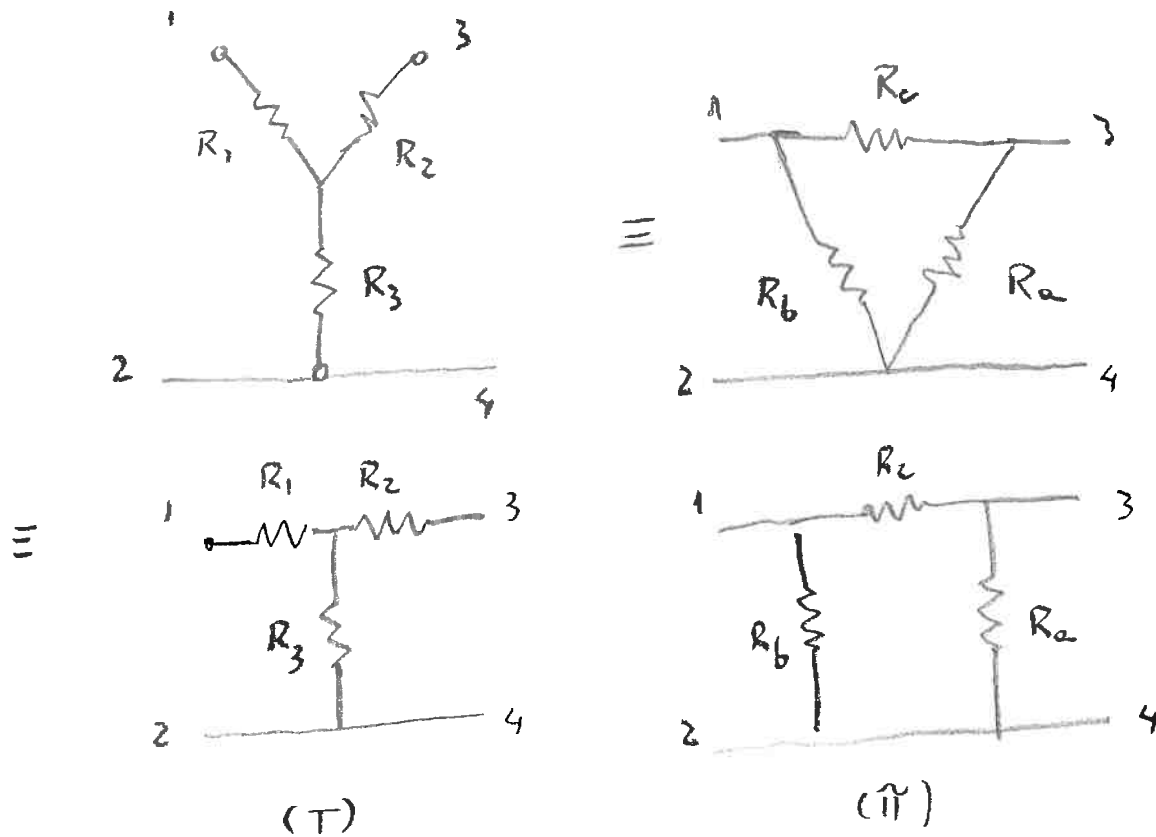

Vamos fazer estes circuitos serem equivalentes:

- Entre terminais 1 e 2 temos:

$$\rightarrow \text{circuito Y} \rightarrow R_{eq_Y} = R_1 + R_3$$

$$\rightarrow \text{circuito } \nabla \rightarrow R_{eq_{\nabla}} = \frac{R_b(R_a + R_c)}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_1 + R_3 = \frac{R_b(R_a + R_c)}{R_a + R_b + R_c}$$

- Igualmente para terminais

$$1 \text{ e } 3 \quad R_1 + R_2 = \frac{(R_a + R_b)R_c}{R_a + R_b + R_c}$$


3 e 4 $R_2 + R_3 = \frac{(R_b + R_c) R_a}{R_a + R_b + R_c}$

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$$




$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

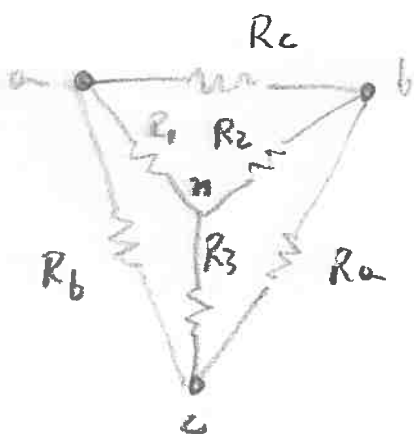Cada resistor do circuito Y é o produto dos dois resistores adjacentes no circuito ∇ dividido pela soma dos três resistores ∇



$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1} \quad R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2} \quad R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}$$

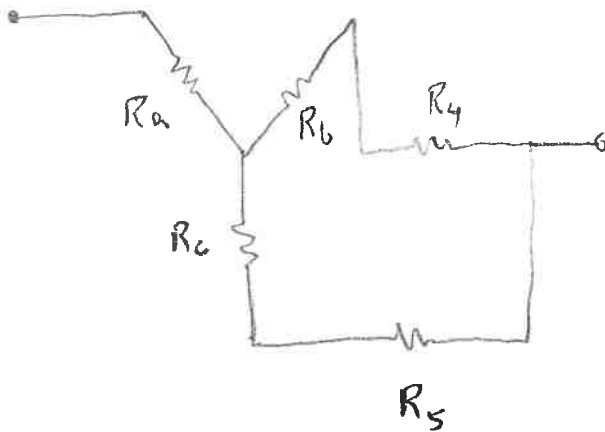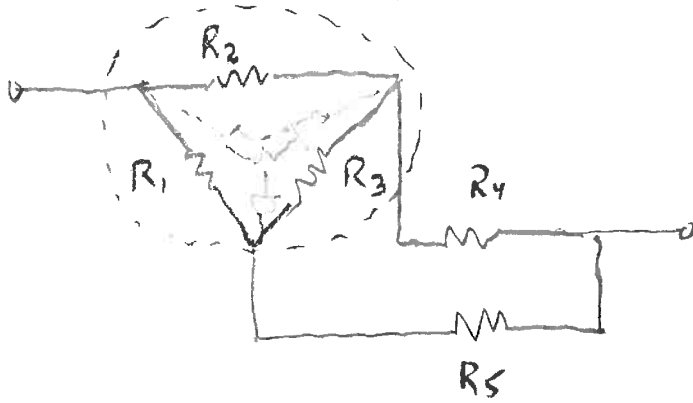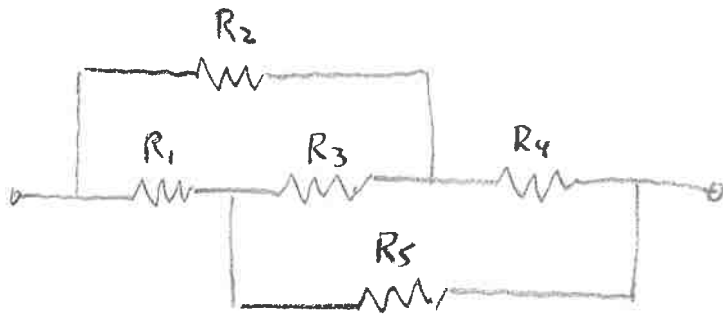
Cada resistor no circuito Δ é a soma dos produtos dos resistores em Y dividido pelo resistor Y oposto



$$R_a = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$




$$R_b = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$
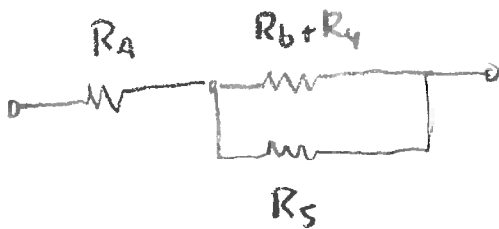
$$R_c = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$



$$R_A + \frac{(R_b + R_4) R_5}{R_5 + R_b + R_4}$$
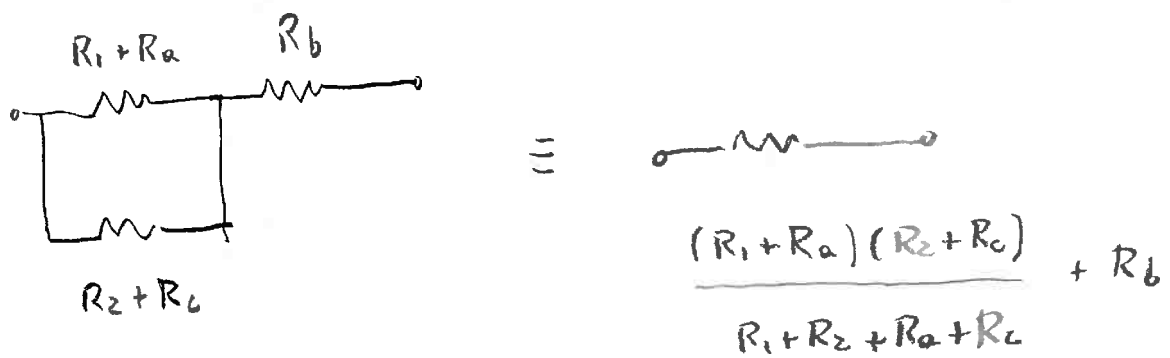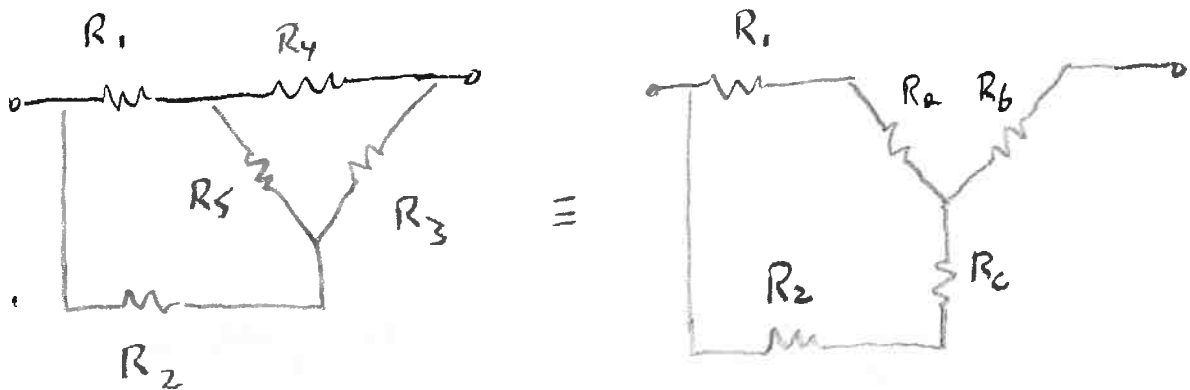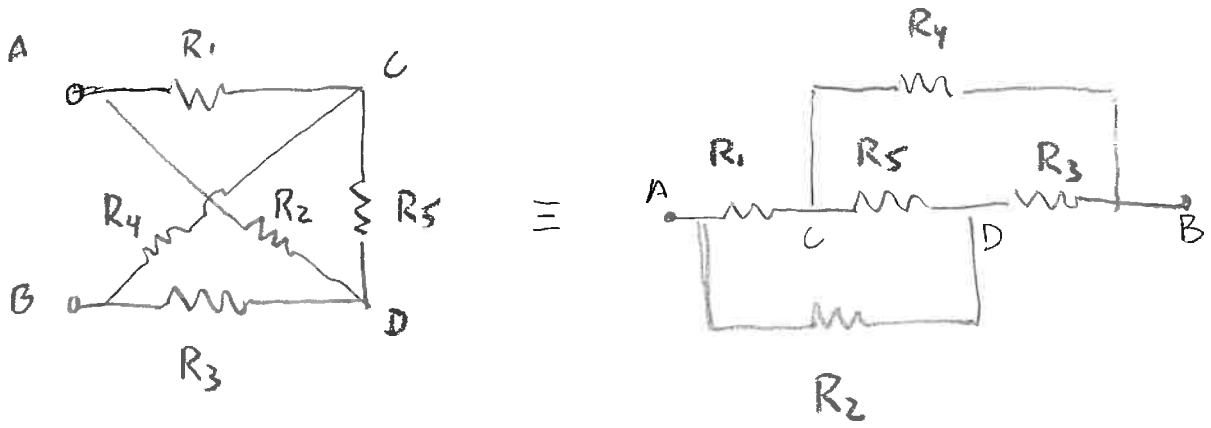
$$R_A + \frac{(R_b + R_4) R_5}{R_5 + R_b + R_4}$$




$$R_a = \frac{R_4 R_5}{R_3 + R_4 + R_5}$$

$$R_b = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4 + R_5}$$

$$R_c = \frac{R_3 R_5}{R_3 + R_4 + R_5}$$

Modelling of Operational Amplifiers

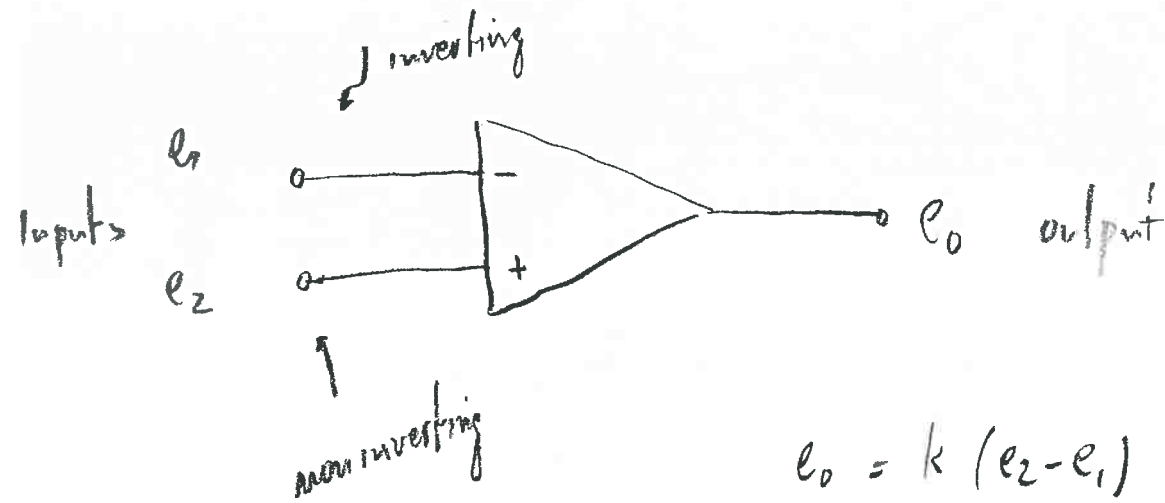

$$e_0 = k (e_2 - e_1)$$

gain differential

$$k = 10^5 \sim 10^6 \quad f < 10 \text{ Hz}$$

$$\text{impedance } 10^5 - 10^{13} \Omega$$

Amplifier ideal


$$V_{cc} \quad 5 - 24 \text{ V}$$


- it amplifies the difference between e_1 and e_2
- no current flows between $-/+$ infinite impedance
- output impedance equals zero

Typical pin configuration

Balance	□ 1	8 □	no connection
Inverting input	□ 2	7 □	V^+
Noninverting in	□ 3	6 □	Output
V^-	□ 4	5 □	Balance

741

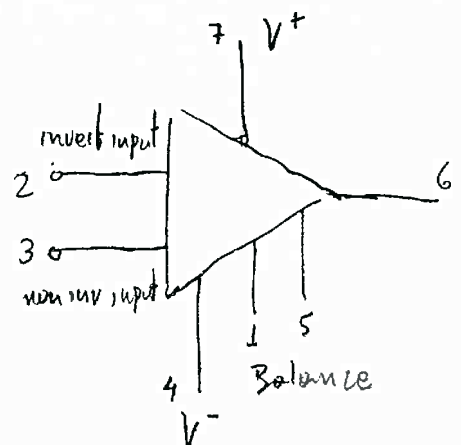

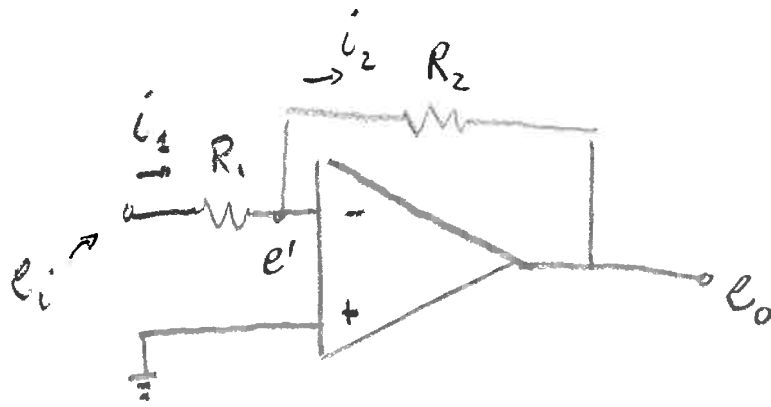

$$e_i - e' = R_1 i_1 \quad e' - e_o = R_2 i_2$$

$$e_i = R_1 i_1 + R_2 i_2 + e_o$$

$$e_i - e_o = R_1 i_1 + R_2 i_2$$

$i_1 = i_2$ impedância de entrada infinita

$$e_i - e_o = (R_1 + R_2) i_1$$

$$i_1 = i_2$$


$$\frac{e_i - e'}{R_1} = \frac{e' - e_o}{R_2} \quad e' = 0 \text{ pois o "+" está aterrado}$$

$$e_o = -\frac{R_2}{R_1} e_i$$

inversor

se $R_1 = R_2$ inverte sinal

Noninverting amplifier

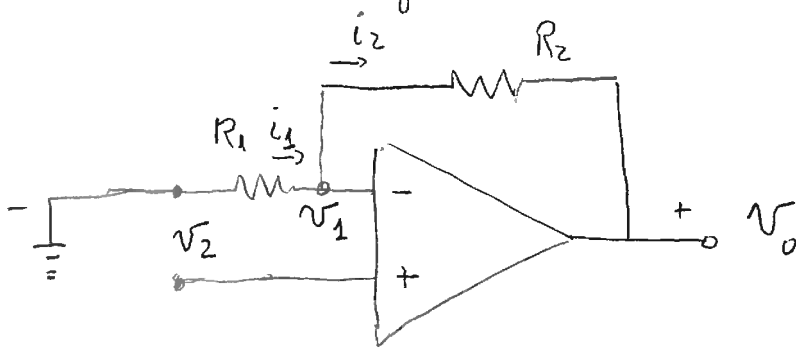


$$i_1 = i_2$$

$$\frac{0 - v_1}{R_1} = \frac{v_1 - v_0}{R_2}$$

$$v_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) v_1$$

$$v_0 = \left(1 + R_2/R_1 \right) v_2$$

Exemple

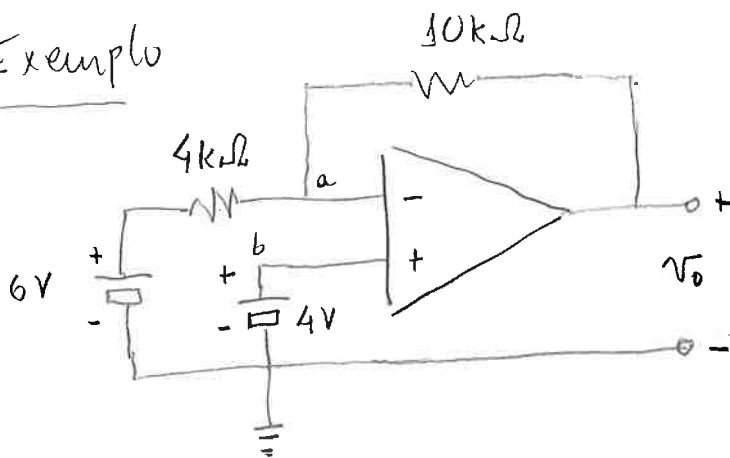


$$\frac{6 - v_a}{4k} = \frac{v_a - v_0}{10k}$$

$$\text{Mas } v_a = v_b = 4$$

$$v_0 = -1V$$

Summing amplifier

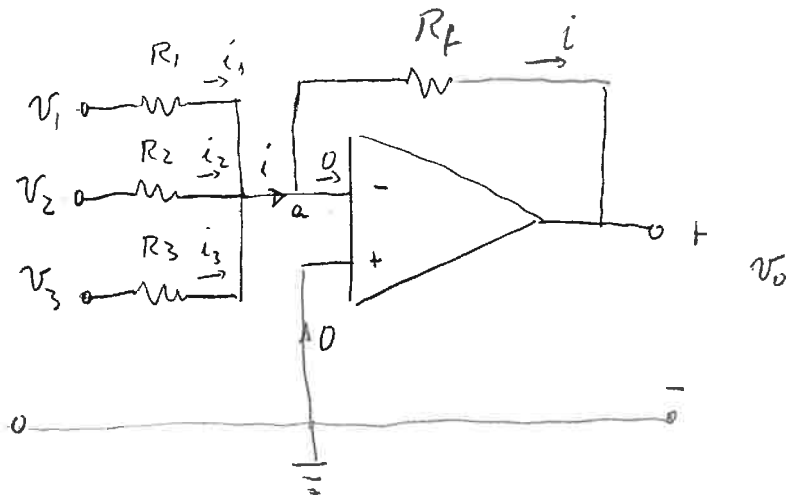


$$i = i_1 + i_2 + i_3$$

$$\frac{v_a - v_o}{R_f} = \frac{v_1 - v_a}{R_1} + \frac{v_2 - v_a}{R_2} + \frac{v_3 - v_a}{R_3}$$

$$v_a = 0$$

$$v_o = - \left(\frac{R_f}{R_1} v_1 + \frac{R_f}{R_2} v_2 + \frac{R_f}{R_3} v_3 \right)$$

Difference amplifier

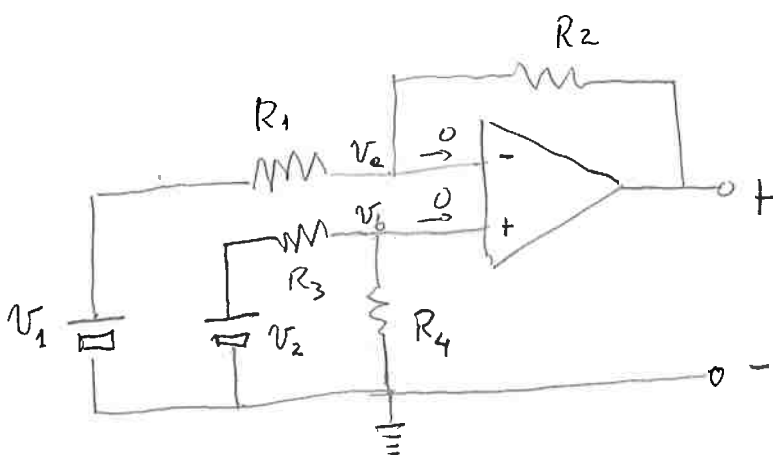

node a

$$\frac{v_1 - v_a}{R_1} = \frac{v_a - v_o}{R_2}$$

$$v_o = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) v_a - \frac{R_2}{R_1} v_1$$

node b

$$\frac{v_2 - v_b}{R_3} = \frac{v_b - 0}{R_4}$$

$$v_b = \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_2$$

$$V_a = V_b$$

$$V_o = \frac{R_2 (1 + R_1/R_2)}{R_1 (1 + R_3/R_4)} V_2 - \frac{R_2}{R_1} V_1$$

condição de amplificação diferencial: quando $V_1 = V_2$, $V_o = 0$

$$\Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

$$V_o = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$$


Se $V_2 = \text{signal} + \text{noise}$

$V_1 = \text{signal} = \text{ruído}$

$V_o = \text{signal}$

se $R_2 = R_1$ — $V_o = V_2 - V_1$ "subtractor"

Instrumentation amplifier

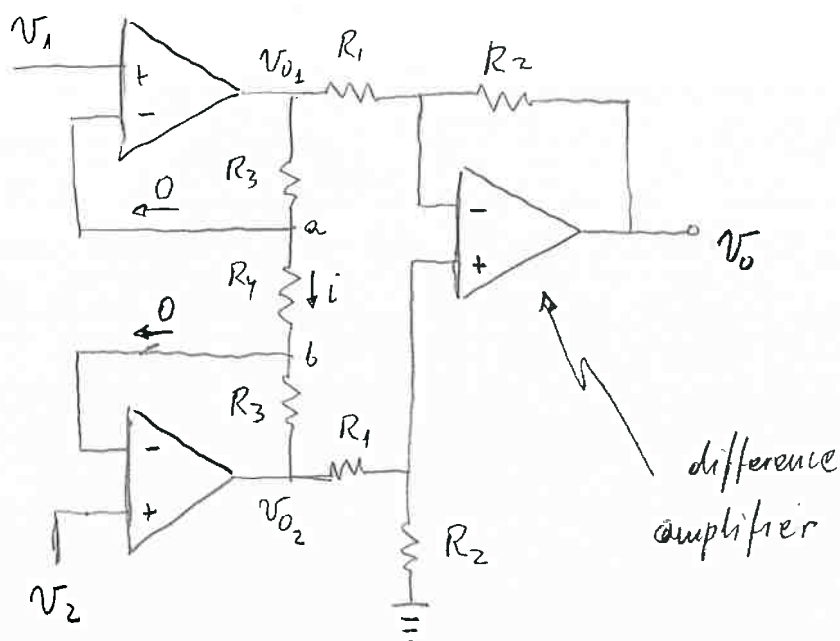

$$V_o = \frac{R_2}{R_1} (V_{o2} - V_{o1})$$

$$V_{o1} - V_{o2} = (R_3 + R_4 + R_3) i$$


$$i = \frac{V_a - V_b}{R_4}$$

$$V_a = V_{o1}, V_b = V_{o2}$$

$$V_o = \frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{2R_3}{R_4} \right) (V_2 - V_1)$$

Pspice → design of amp up circuitry

Digital to Analog Converter, DAC

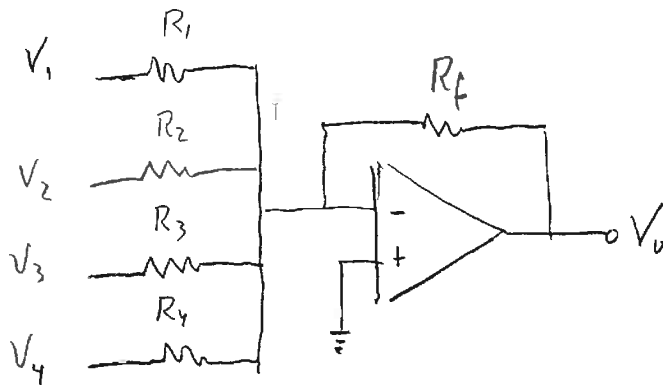

$$-V_0 = \frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 + \frac{R_f}{R_3} V_3 + \frac{R_f}{R_4} V_4$$

Summing
amplifier

$$R_f = 10\text{ k}\Omega \quad R_1 = 10\text{ k}\Omega \quad R_2 = 20\text{ k}\Omega \quad R_3 = 40\text{ k}\Omega \quad R_4 = 80\text{ k}\Omega$$

$$-V_0 = V_1 + 0.5 V_2 + 0.25 V_3 + 0.125 V_4$$

$$[V_1 V_2 V_3 V_4] = [0000]^0 \rightarrow -V_0 = 0$$

$$[0001]^1 \rightarrow -V_0 = 0.125\text{ V}$$

$$[0010]^2 \rightarrow -V_0 = 0.250\text{ V}$$

Capacitores em Série e Paralelo

$$C = \epsilon \frac{A}{d}$$

$$q = C v$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

$$v = \frac{1}{C} \int_0^t i dt + v(0)$$


Potência

$$p = v i = v C \frac{dv}{dt}$$

Energia

$$w = \int_{-\infty}^{\infty} p dt = \int v C dv = \frac{1}{2} C v^2 = \frac{q^2}{2C}$$

Capacitores em paralelo

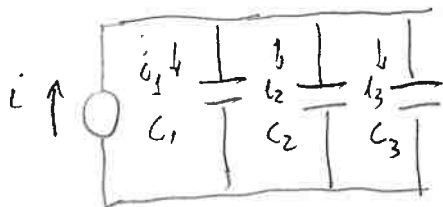


$$i = i_1 + i_2 + i_3$$

$$i = C_1 \frac{dv}{dt} + C_2 \frac{dv}{dt} + C_3 \frac{dv}{dt}$$

$$i = C_{eq} \frac{dv}{dt}$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$$

Capacitores em série

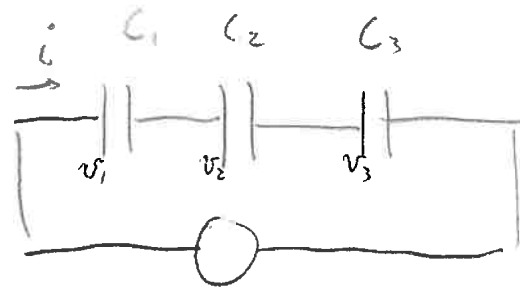


$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V = \frac{1}{C_1} \int i_1 dt + \frac{1}{C_2} \int i_2 dt + \frac{1}{C_3} \int i_3 dt$$

$$V = \left[\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right] \int i dt$$

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$$

Calcular as voltagens no circuito abaixo

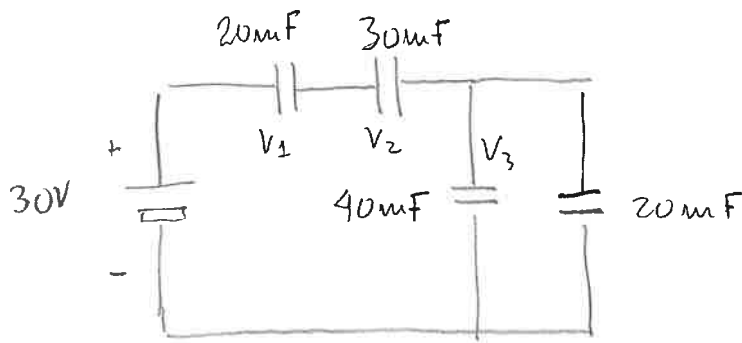

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{40+20} \text{ mF} = 10 \text{ mF}$$

$$q = C_{eq} V = 10 \text{ mF} \cdot 30 \text{ V} = 0.3 \text{ C}$$

$$V_1 = \frac{q}{C_1} = \frac{0.3}{20 \cdot 10^{-3}} = 15 \text{ V}$$


$$V_2 = \frac{q}{C_2} = 10 \text{ V}$$

$$V_3 = 30 - V_1 - V_2 = 5V$$

ou
$$V_3 = \frac{q}{60\mu F} = \frac{0.3}{60 \times 10^{-3}} = 5V$$

Indutores

← elemento passivo

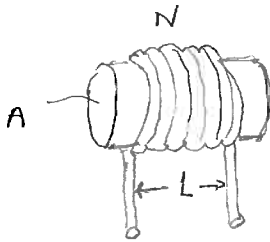

$$L = \frac{N^2 \mu A}{L}$$

$$V = L \frac{di}{dt}$$

indutância (Henry)


$$1 \frac{V \cdot s}{A} = 1 H$$

$$L = \frac{V}{di/dt} \quad \text{oposição à variação de corrente}$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{V}{L} \rightarrow i = \frac{1}{L} \int V dt$$

winding resistance and winding capacitance
are ignored in the analysis here
(significant for high frequencies)

Indutores em série

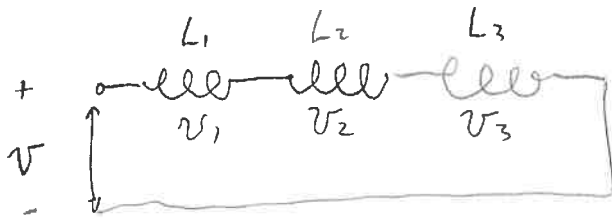


$$V = v_1 + v_2 + v_3$$

$$V = (L_1 + L_2 + L_3) \frac{di}{dt}$$

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3$$

Indutores em paralelo

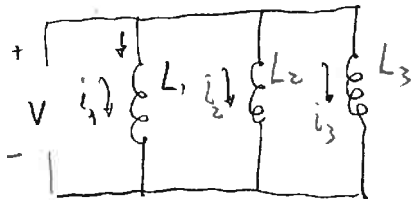


$$i = i_1 + i_2 + i_3$$

$$\int \frac{V}{L_{eq}} dt = \frac{1}{L_1} \int V dt + \frac{1}{L_2} \int V dt + \frac{1}{L_3} \int V dt$$

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}$$

Amp op Integrator

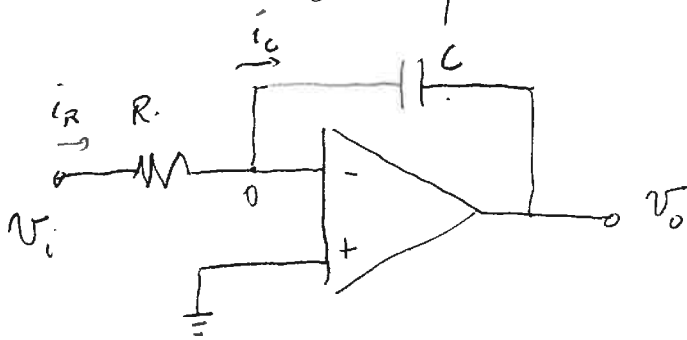- substituir a resistência de retroalimentação por um capacitor




$$i_R = i_C$$

$$\frac{v_i}{R} = -C \frac{dv_o}{dt}$$


$$v_o = \frac{-1}{RC} \int v_i dt$$

Exemplo:

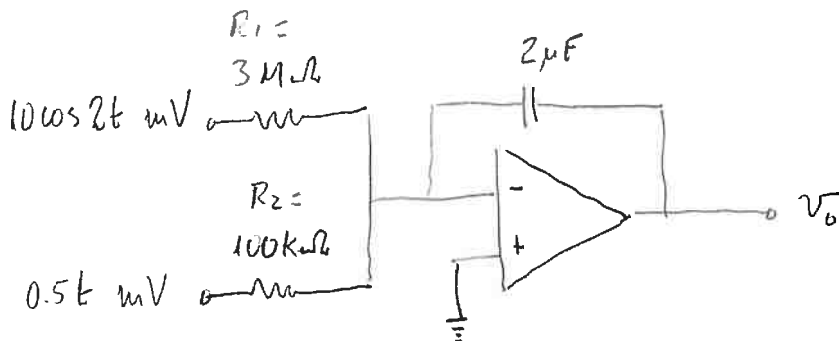

$$v_o = \frac{-1}{R_1 C} \int v_1 dt - \frac{1}{R_2 C} \int v_2 dt = -0.83 \sin 2t - 1.25 t^2 \text{ mV}$$

Amp Op Differentiator

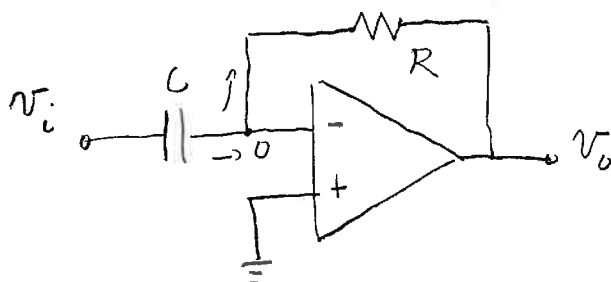


$$i_R = i_C$$

$$\frac{v_o}{R} = -C \frac{dv_i}{dt}$$

$$v_o = -RC \frac{dv_i}{dt}$$

Modelagem de Circuitos Elétricos

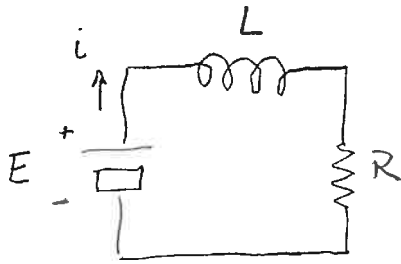

$$E - L \frac{di}{dt} - Ri = 0$$

$$L \frac{di}{dt} + Ri = E$$


$$\mathcal{L}[Li + Ri] = \mathcal{L}[E]$$

$$L \mathcal{L}[i] + R \mathcal{L}[i] = \mathcal{L}[E]$$

$$Ls I(s) + R I(s) = \frac{E}{s}$$

$$I(s) = \frac{E}{s(Ls + R)} = \frac{E}{R} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s + R/L} \right]$$
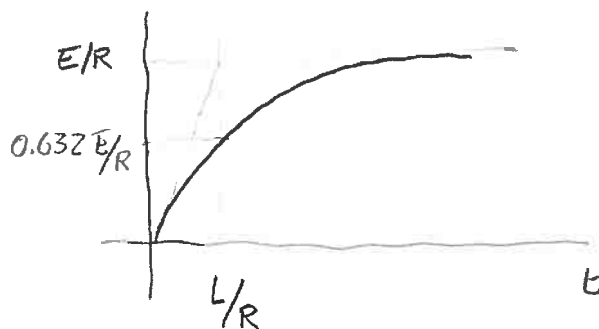
$$i(t) = \mathcal{L}^{-1}[I(s)] = \frac{E}{R} \left[1 - e^{-R/L t} \right]$$



Transformada de Laplace: resumo

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dt [f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt - f(0)$$

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = f(t)$$

Exemplos:

$$\rightarrow f(t) = A e^{-\alpha t} \quad \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} A e^{-\alpha t} e^{-st} dt = A \int_0^{\infty} e^{-(\alpha+s)t} dt$$

$$\mathcal{L}[f(t)] = A \left[\frac{e^{-(\alpha+s)t}}{-(\alpha+s)} \right]_0^{\infty} = A \left[0 - \frac{1}{-(\alpha+s)} \right] = \frac{A}{\alpha+s}$$

$$\rightarrow f(t) = A$$

$$\mathcal{L}[A] = \int_0^{\infty} A e^{-st} dt = A \left[\frac{e^{-st}}{-s} \right]_0^{\infty} = \frac{A}{s}$$

$$\rightarrow f(t) = At$$

$$\mathcal{L}[At] = \int_0^{\infty} A t e^{-st} dt$$

$$u = t \rightarrow du = dt$$

$$dv = e^{-st} dt \rightarrow v = e^{-st} / -s$$

$$\mathcal{L}[At] = A \left(\left[\frac{t e^{-st}}{-s} \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \frac{e^{-st}}{-s} dt \right)$$

$$\mathcal{L}[At] = \frac{A}{s^2}$$

$$\rightarrow f(t) = A \sin \omega t$$

$$e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t$$

$$e^{-i\omega t} = \cos \omega t - i \sin \omega t$$

$$\left. \begin{array}{l} e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t \\ e^{-i\omega t} = \cos \omega t - i \sin \omega t \end{array} \right\} \sin \omega t = \frac{1}{2i} (e^{i\omega t} - e^{-i\omega t})$$

$$\mathcal{L}[A \sin \omega t] = \frac{A}{2i} \int_0^{\infty} e^{i\omega t} e^{-st} dt - \int_0^{\infty} e^{-i\omega t} e^{-st} dt$$

$$= \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$\rightarrow \mathcal{L}[A \cos \omega t] = \frac{As}{s^2 + \omega^2}$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt} f(t)\right] : \quad \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt = f(t) \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \frac{d}{dt} f(t) \left[\frac{e^{-st}}{-s} \right] dt$$

$$\xrightarrow{\quad} = s F(s) - f(0) \quad \quad \frac{f(0)}{s} \quad \quad \frac{1}{s} \mathcal{L}\left[\frac{d}{dt} f(t)\right]$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2}{dt^2} f(t)\right] = s^2 F(s) - s f(0) - \dot{f}(0)$$

$$\mathcal{L}\left[\int f(t) dt\right] = \frac{F(s)}{s} + \frac{f^{-1}(0)}{s}$$

Solução de $\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = 3 \quad x(0) = 0 \quad \dot{x}(0) = 0$

$$s^2 X(s) + 2s X(s) + 5X(s) = \frac{3}{s}$$

$$X(s) = \frac{3}{s(s^2 + 2s + 5)} = \frac{3}{5s} - \frac{3}{10} \frac{2}{(s+1)^2 + 2^2} - \frac{3}{5} \frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2}$$

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}[X(s)] = \frac{3}{5} - \frac{3}{10} e^{-t} \sin 2t - \frac{3}{5} e^{-t} \cos 2t$$


Função de transferência: razão entre a transformada de Laplace da resposta (saída) e da entrada, sendo todas as condições iniciais iguais a zero. e o sistema linear

dinâmica do sistema representada por equações algébricas

$$\text{Transfer function} = G(s) = \frac{\mathcal{L}[\text{output}]}{\mathcal{L}[\text{input}]} \Big|_{\text{zero initial conditions}}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

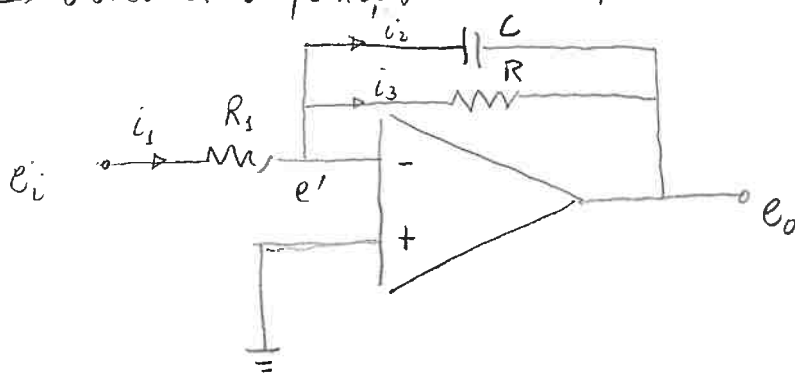→ Obtenha a função de transferência do amp-op abaixo.



$$i_1 = \frac{e_i - e'}{R_1} \quad i_2 = \frac{d(e' - e_o)}{dt} C \quad i_3 = \frac{e' - e_o}{R_2} \quad e' = 0$$

$$i_1 = i_2 + i_3 \rightarrow \frac{e_i}{R_1} = -C \frac{de_o}{dt} - \frac{e_o}{R_2}$$

$$\mathcal{L} \left[\frac{e_i}{R_1} \right] = \mathcal{L} \left[-C \frac{de_o}{dt} \right] - \mathcal{L} \left[\frac{e_o}{R_2} \right]$$

$$\frac{E_i(s)}{R_1} = -C \left[s E_o(s) \right] - \frac{E_o(s)}{R_2}$$

$$\frac{E_i(s)}{R_1} = - \frac{R_2 C s + 1}{R_2} E_o(s)$$

$$G(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)} = - \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{R_2 C s + 1}$$

Para entrada degrau $e_i(t) = E \quad t > 0$


$$E_o(s) = - \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{R_2 C s + 1} \frac{E}{s}$$

$$E_o(s) = - \frac{R_2 E}{R_1} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/R_2 C} \right]$$

$$e_o(t) = - \frac{R_2 E}{R_1} \left[1 - e^{-t/R_2 C} \right]$$

Impedância Complexa

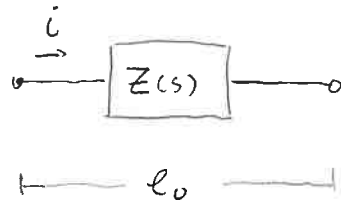Usada para escrever diretamente a transformada de Laplace do sistema.



$$E(s) = Z(s) I(s)$$


$$R \rightarrow R$$

$$C \rightarrow 1/Cs$$

$$L \rightarrow Ls$$


$\downarrow$ $\downarrow$
 componente complex
 passivo impedances

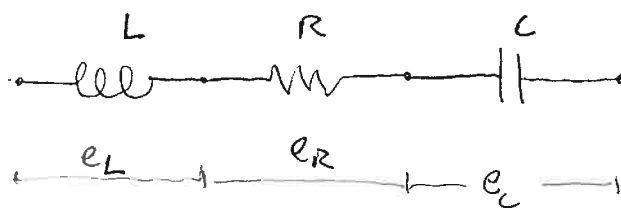As impedâncias complexas podem ser combinadas em série e em paralelo, como as resistências, R .



Impedâncias em série : $E(s) = E_L(s) + E_R(s) + E_C(s)$
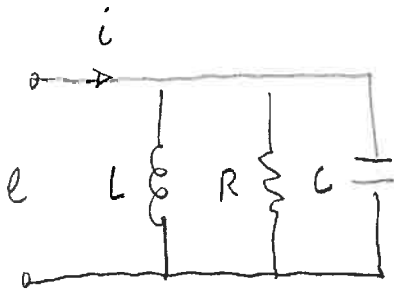
$$E(s) = \underbrace{\left(Ls + R + 1/Cs \right)}_{Z(s)} I(s)$$




$$\frac{1}{Z(s)} = \frac{1}{Z_L} + \frac{1}{Z_R} + \frac{1}{Z_C}$$

$$\frac{1}{Z(s)} = \frac{1}{Ls} + \frac{1}{R} + \frac{1}{1/Cs}$$

$$E(s) = Z(s) I(s)$$

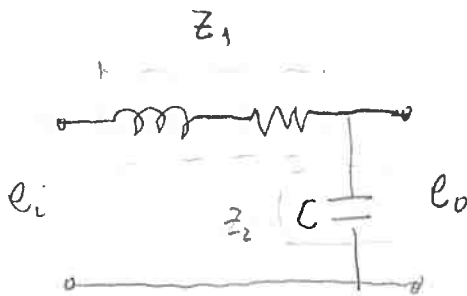
$$I(s) = \frac{E(s)}{Z(s)} = E(s) \left(\frac{1}{Ls} + \frac{1}{R} + Cs \right)$$



$$Z_1(s) = Ls + R$$

$$Z_2(s) = \frac{1}{Cs}$$

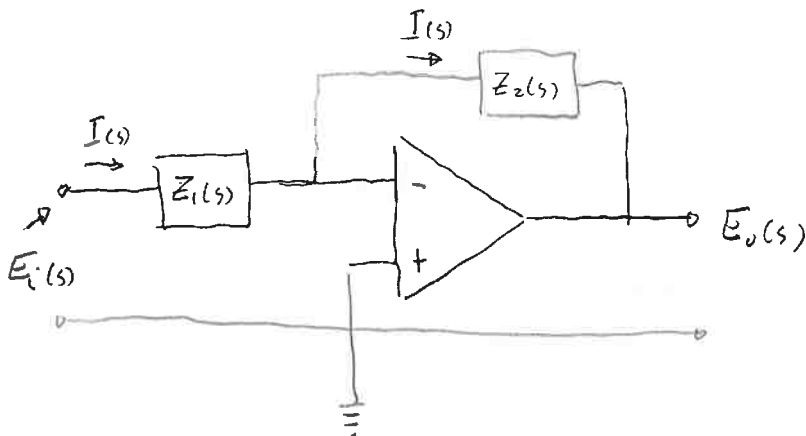
$$G(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{Z_2(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} = \frac{1}{LCS^2 + RCS + 1}$$



$$E_i(s) = Z_1(s) I(s)$$

$$E_o(s) = -Z_2(s) I(s)$$

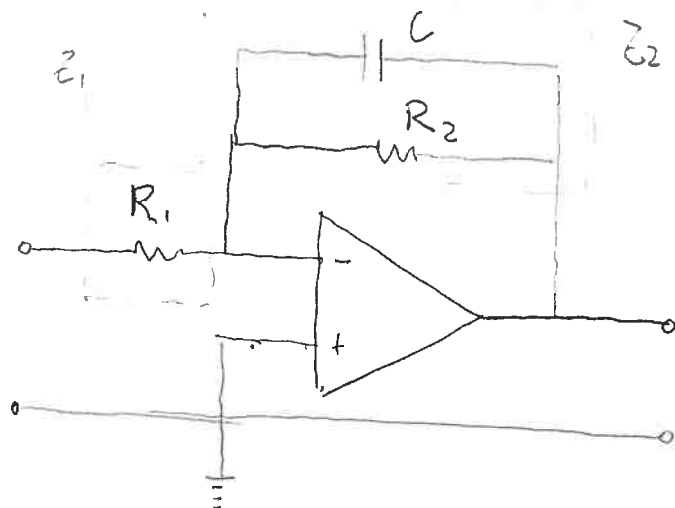
$$G(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)} = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$



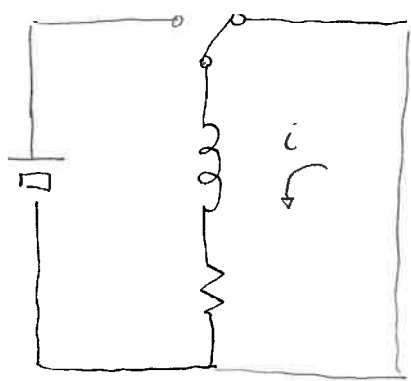(27)

$$G(s) = \frac{-Z_2(s)}{Z_1(s)} = \frac{\left(\frac{1}{Cs} + \frac{1}{R_2}\right)^{-1}}{R_1}$$

$$G(s) = \frac{-R_2}{R_1} \frac{1}{R_2Cs + 1}$$



Para $t < 0$, fonte está chaveada

Para $t = 0$, chave fica como na figura

$$t > 0 \quad \frac{L di}{dt} + Ri = 0 \quad i(0) = \frac{E}{R}$$


$$\mathcal{L}[L \dot{i}] + \mathcal{L}[Ri] = \mathcal{L}[0]$$

$$L s I(s) - L i(0) + R I(s) = 0$$

$$[Ls + R] I(s) = L \frac{E}{R}$$

$$I(s) = \frac{E}{R} \frac{L}{Ls + R}$$
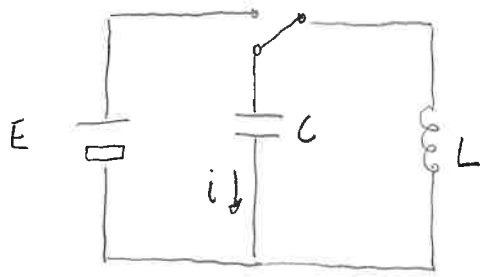
$$i(t) = \mathcal{L}^{-1}[I(s)] = \frac{E}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$$



Em $t=0$ C está carregado com q_0


$$C = 50 \mu\text{F}$$

Quanto vale L para que $\omega_n = 200 \text{ Hz}$

$$L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt = 0 \quad \bar{v} = \frac{dq}{dt}$$

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{C} q = 0 \quad q(0) = q'(0) = 0$$
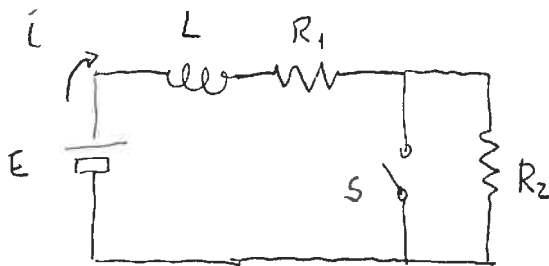
$$\omega_n^2 = \frac{1}{CL} \rightarrow L = 0.0127 \text{ H}$$



$$i(0) = \frac{E}{R_1 + R_2}$$

i continua $\rightarrow$ //



$$L \frac{di}{dt} + R_1 i = E$$

$$\mathcal{L}[L i] + \mathcal{L}[R_1 i] = \mathcal{L}[E]$$

$$Ls I(s) + R_1 I(s) - L i(0) = \frac{E}{s}$$

$$I(s) = \frac{\frac{E}{s} + \frac{EL}{R_1 + R_2}}{Ls + R_1} = \frac{E}{s(Ls + R_1)} + \frac{E}{R_1 + R_2} \frac{L}{Ls + R_1} = \frac{E}{R_1} \left(\frac{1}{s} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{L}{Ls + R_1} \right)$$
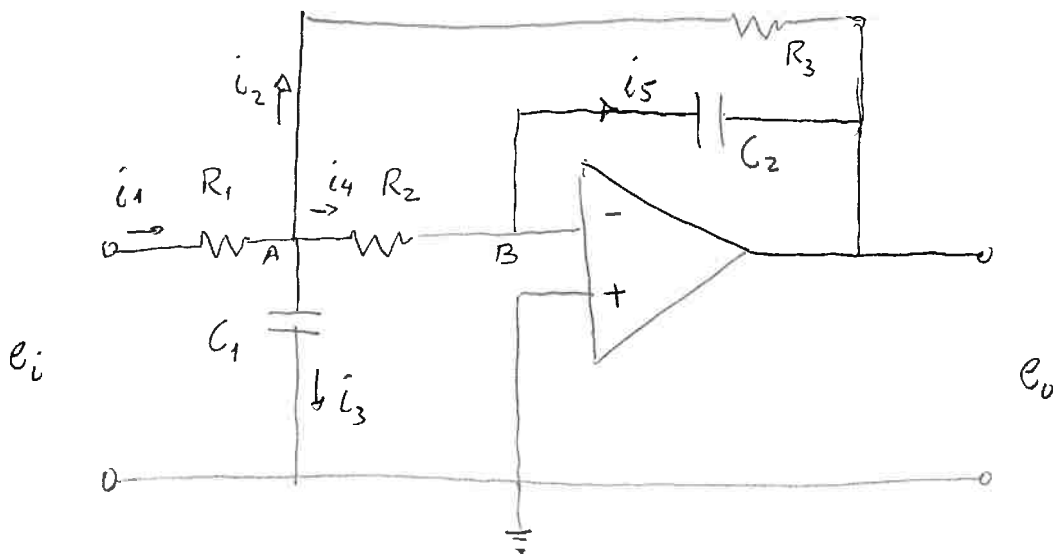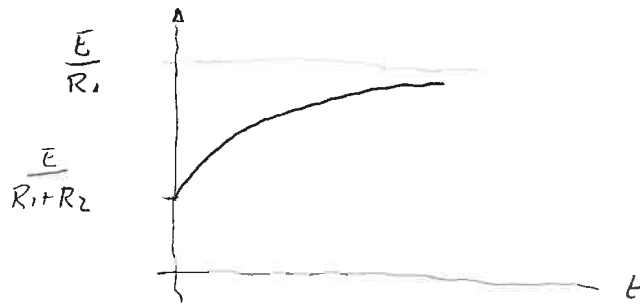
$$i(t) = \mathcal{L}^{-1} [I(s)] = \frac{E}{R_1} \left[1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} e^{-\frac{R_1}{L} t} \right]$$



$$i_1 = \frac{e_i - e_A}{R_1} \quad i_2 = \frac{e_A - e_o}{R_3} \quad i_3 = C_1 \frac{de_A}{dt}$$

$$i_4 = \frac{e_A}{R_2} \quad i_5 = C_2 \frac{d}{dt} (0 - e_o)$$

$$i_1 = i_2 + i_3 + i_4$$

$$\frac{e_i - e_A}{R_1} = \frac{e_A - e_o}{R_3} + C_1 \frac{de_A}{dt} + \frac{e_A}{R_2}$$

node B $i_4 = i_5$


$$\frac{e_A}{R_2} = C_2 \frac{de_0}{dt}$$

$$C_1 \frac{de_A}{dt} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) e_A = \frac{e_i}{R_1} + \frac{e_0}{R_3}$$

$$C_1 \left(-R_2 C_2 \frac{d^2 e_0}{dt^2} \right) + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) (-R_2 C_2) \frac{de_0}{dt} = \frac{e_i}{R_1} + \frac{e_0}{R_3}$$

$$-C_1 C_2 R_2 s^2 \bar{E}_0(s) + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) (-R_2 C_2) s \bar{E}_0(s) - \frac{1}{R_3} \bar{E}_0(s) = \frac{\bar{E}_i(s)}{R_1}$$
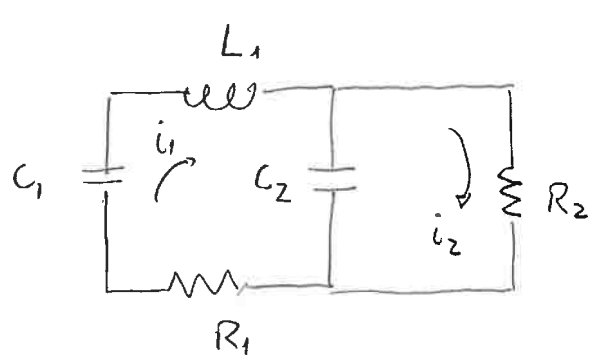
$$G(s) = \frac{\bar{E}_0(s)}{\bar{E}_i(s)} = \frac{1}{R_1 C_1 R_2 C_2 s^2 + [R_2 C_2 + R_1 C_2 + (R_1/R_3) R_2 C_2] s + R_1/R_3}$$



$$L_1 \frac{di_1}{dt} + \frac{1}{C_2} \int (i_1 - i_2) dt + R_1 i_1 + \frac{1}{C_1} \int i_1 dt = 0$$

$$R_2 i_2 + \frac{1}{C_2} \int (i_2 - i_1) dt = 0$$



$$i_1 = \dot{q}_1 \quad i_2 = \dot{q}_2$$

$$L_1 \ddot{q}_1 + R_1 \dot{q}_1 + \frac{1}{C_1} q_1 + \frac{1}{C_2} (q_1 - q_2) = 0$$

$$R_2 \dot{q}_2 + \frac{1}{C_2} (q_2 - q_1) = 0$$


Problemas

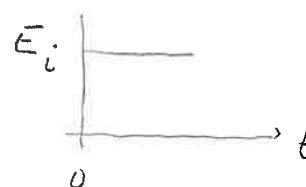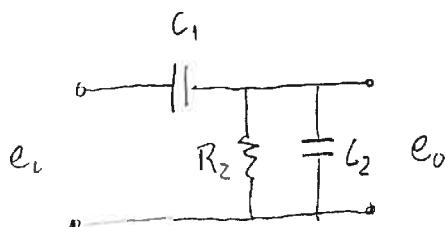1. Obtenha $e_o(t)$ para o circuito ($e_i(0) = e_o(0) = 0$)



Resp.
$$e_o(t) = \frac{C_1 E_i}{C_1 + C_2} e^{-\frac{t}{R_2(C_1 + C_2)}}$$

2.

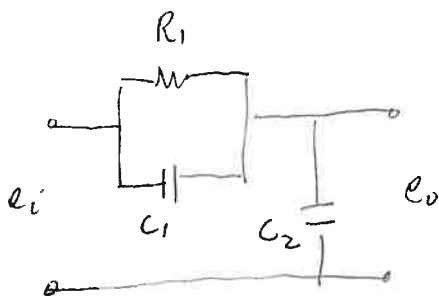

$$e_i(t) = 10V \quad 0 \leq t \leq 5$$

$$= 0 \quad t > 5$$

$$E_i(s) = \frac{10}{s} (1 - e^{-5s})$$

$$E_o(s) = \frac{s+1}{2.5s+1} \frac{10}{s} (1 - e^{-5s})$$

$$e_o(t) = (10 - 6e^{-0.4t}) - [10 - 6e^{-0.4(t-5)}] (t-5)$$

