

Uma correção do vídeo da Prática 2:

Em 58:06 (refere-se o experimento III.6 na Apostila), o Prof. Eduardo se enganou falando “com a chave fechada 9.86 V” (medimos $V_{L1} = 9.86 \text{ V}$). Houve um engano, ele deveria ter dito “com a chave aberta” pois neste caso a chave que liga a lâmpada L^* estava aberta. Logo em seguida ele diz corretamente “vou ligar a lâmpada, ôpa 7,3 V”, notem que neste ponto ele fecha a chave, Ch, da Fig. 2.9.