

PCS 3115 (PCS2215)

Sistemas Digitais I

Circuitos Combinatórios

Somadores e Subtratores


Prof. Dr. Marcos A. Simplicio Jr.

Atualização: Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade

versão: 5.0 (Abril/2020)

Somador

	3	2	1	0
A: 2	0	0	1	0
B: 6	0	1	1	0
S: A + B	1	0	0	0

 

- Como construir um somador binário?
 - **Abordagem 1:** método tradicional, via Mapa de Karnaugh (funciona sempre)


$2^8 = 256$
linhas!!!

A_3	A_2	A_1	A_0	B_3	B_2	B_1	B_0	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
...								...			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0


(overflow)
←

Somador


	3	2	1	0
A: 2	0	0	1	0
B: 6	0	1	1	0
S: A + B	1	0	0	0

 

- Como construir um somador binário?
 - **Abordagem 2:** projetar por faixas (fatias) e combinar

 

Faixa 0: meio somador

 

Faixa $i > 0$: somador completo



Meio Somador

- A soma de dois operandos de 1 bit produz 2 bits
 1. Resultado da soma, e
 2. “Vai-um” (*carry*)
- Operação realizada por “meio somador”
 - Não considera “vem-um”
 - Logo, não funciona para números de 2+ bits
 - Teste: $0010 + 0110 \rightarrow$ sem o “vem-um”: 0100 (errado...)
 \rightarrow com o “vem-um”: 1000 (correto!!)

A_i	B_i	S_i	C_{i+1}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Meio Somador

  - Qual o circuito que implementa o meio somador?



A_i	B_i	S_i	C_{i+1}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



xor




and

Somador completo


- Usado para soma de operandos com 2+ bits
 - Entrada adicional para tratar o “vem-um” do bloco anterior (entrada “ C_i ”)
- Como implementar um somador completo?
 - Pode-se combinar 2 meio somadores: meia-soma entre A_i e B_i seguida de meia-soma com C_i .
 - “Vai-um” se qualquer das somas levar a “vai-um”

A_i	B_i	C_i	S_i	C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Somador completo

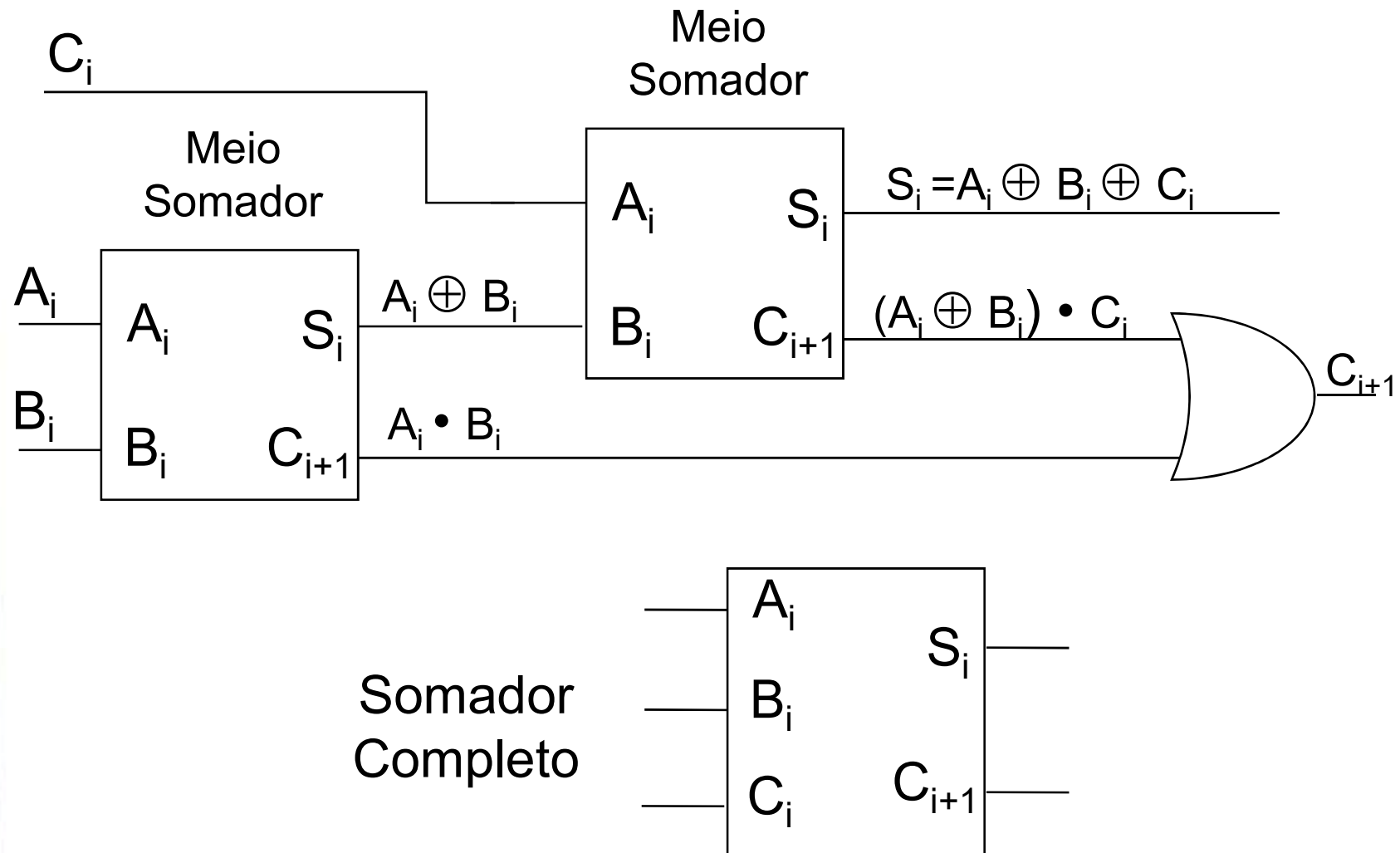

Somador completo

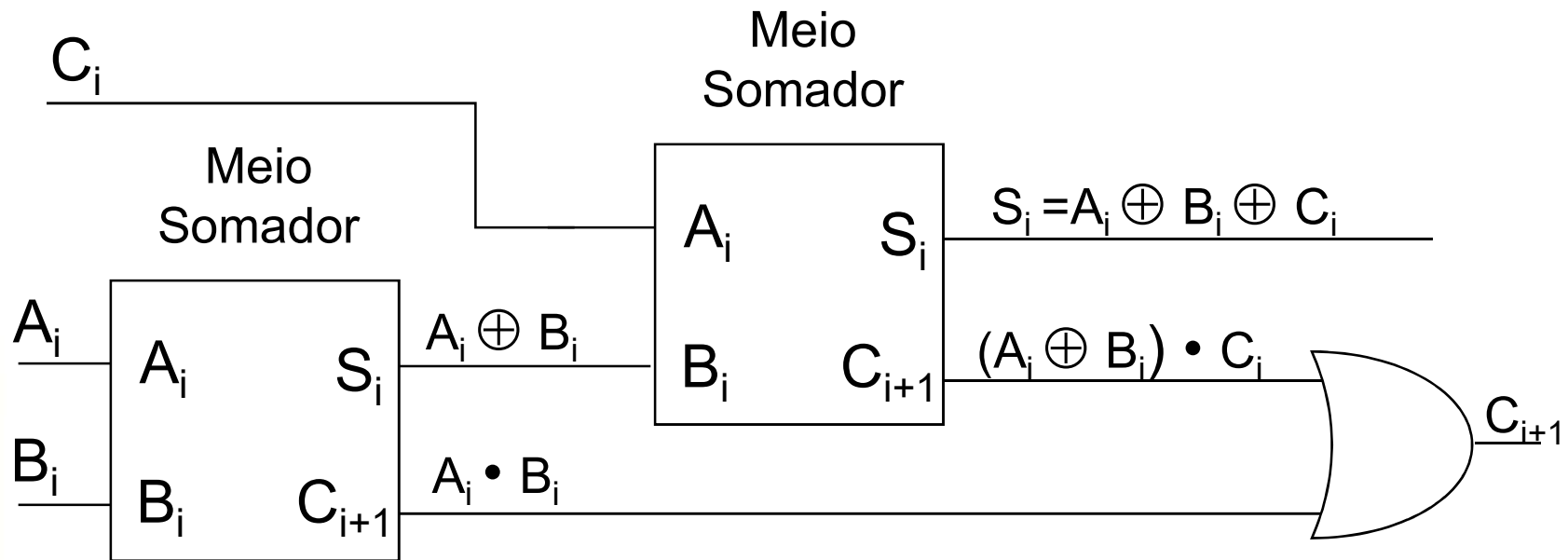

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i = A_i' \cdot B_i' \cdot C_i + A_i' \cdot B_i \cdot C_i' + A_i \cdot B_i' \cdot C_i' + A_i \cdot B_i \cdot C_i$$

$$C_{i+1} = A_i' \cdot B_i \cdot C_i + A_i \cdot B_i' \cdot C_i + A_i \cdot B_i \cdot C_i' + A_i \cdot B_i \cdot C_i \quad \leftarrow \text{mintermos}$$

$$= (A_i \oplus B_i) \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$

← meio-somadores


$$= (A_i + B_i) \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$

← ANDs e ORs

$$= A_i \cdot C_i + B_i \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$

← AND2

Somador completo

 


Combinação de meio-somadores:

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = (A_i \oplus B_i) \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$

→ Latência de C_{i+1} : 3

Somador completo

 


$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i \quad ; \quad C_{i+1} = A_i \cdot C_i + B_i \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$

→ Latência de C_{i+1} : 2

Somador binário de n bits

- **Pergunta:** dado um somador completo de 1 bit, como obter um somador de n bits?
- **Resposta simples:** associação em série (cascateamento) de n somadores completos
- **Resultado:** “somadores com propagação de vai-um”, ou *ripple adders*:
 - Cada somador completo trata um bit da soma
 - O “Vai-um” de um estágio se conecta ao “Vem-um” do estágio seguinte.
 - O “Vem-um” do estágio menos significativo costuma ficar em 0 (ou usa-se um meio-somador)

Somador binário de n bits

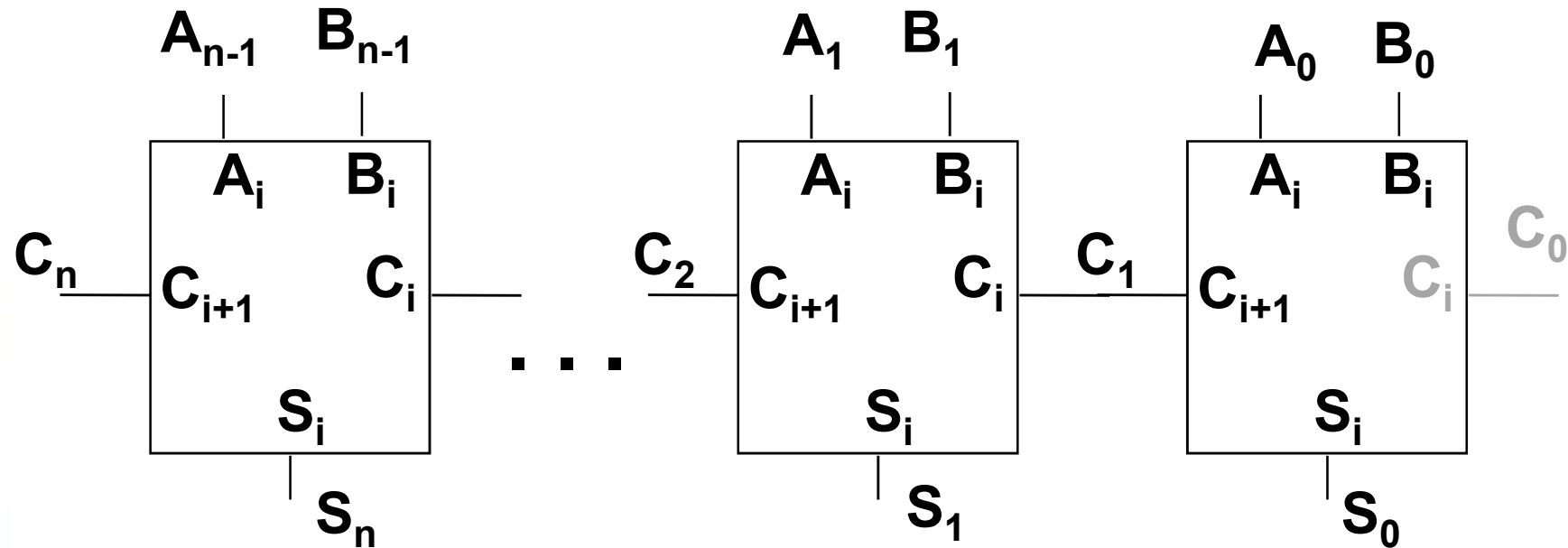

Somador binário de n bits com propagação de “vai-um”

➔ **Problema?**

Latência de propagação de “vai-um” do estágio menos até o mais significativo é proporcional a n ...

Somador binário de n bits

- **Pergunta:** como solucionar esse problema de latência?
- **Resposta:** montando circuito que calcula saída a partir das entradas diretamente
 - Ex.: Soma de produtos levaria a um atraso de apenas dois níveis (AND e OR)...
- **Resultado:** “somadores com antecipação de vai-um”, ou *carry look-ahead*
- Vamos tentar construir esse circuito...

Somador binário de n bits

- Antecipação de carry (*carry look-ahead*)


OU

$$C_{i+1} = \underbrace{A_i \cdot B_i}_{= G_i} + \underbrace{C_i \cdot (A_i \oplus B_i)}_{= P_i}$$

Duas origens possíveis de C_{i+1}

O C_{i+1} foi **Gerado** na fatia i

C_i foi **Propagado** por fatia i

 

Somador binário de n bits

- Antecipação de carry (*carry look-ahead*): generalizando

$$C_1 = \underbrace{G_0}_{(A_i \cdot B_i)} + \underbrace{P_0}_{(A_0 \oplus B_0)} \cdot C_0$$

- Prosseguindo com a generalização:

$$\begin{aligned} C_2 &= G_1 + P_1 \cdot C_1 = G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_0) \\ &= \underbrace{G_1 + P_1 \cdot G_0}_{\text{geração}} + \underbrace{P_1 \cdot P_0}_{\text{propagação}} \cdot C_0 \end{aligned}$$

Somador binário de n bits

- Prosseguindo com a generalização:

$$C_3 = G_2 + P_2 \cdot C_2 = G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_0)$$

$$= G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot G_0 +$$

$$P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$$

Geração nas fatias 0, 1 ou 2

Propagação nas fatias 0, 1 e 2

Somador binário de n bits

- Prosseguindo com a generalização:

$$\begin{aligned} C_4 &= G_3 + P_3 \cdot C_3 = G_3 + P_3 \cdot (G_2 + P_2 \cdot G_1 \\ &\quad + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0) \\ &= \underbrace{G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 +}_{\text{Geração nas fatias 1, 2 ou 3}} \\ &\quad \underbrace{P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0}_{\text{Geração na fatia 0}} + \underbrace{P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0}_{\text{Propagação nas fatias 0, 1, 2 e 3}} \end{aligned}$$

- C_4 : útil se bloco for conectado em outro bloco usando carry ripple.

Somador binário de n bits

- Se conexão for feita com outro bloco usando carry look-ahead, podemos escrever:

$$C_{\text{BLOCO4}} = G_{\text{BLOCO4}} + P_{\text{BLOCO4}} \cdot C_0$$

onde:

$$G_{\text{BLOCO4}} = G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0$$


$$\text{com } G_i = A_i \cdot B_i$$

$$P_{\text{BLOCO4}} = P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0$$

$$\text{com } P_i = (A_i \oplus B_i)$$

Somador binário de n bits

 
- Carry look-ahead: **Unidade somadora de 1 bit**



$$G_i = A_i \cdot B_i \quad ; \quad P_i = (A_i \oplus B_i)$$

Somador binário de n bits

 
- Carry look-ahead: bloco para **cálculo antecipado** do carry



Podem ser usados para calcular C_4 (útil para conectar blocos do tipo carry ripple) ou diretamente em um outro bloco de carry look-ahead


Somador binário de n bits

- Circuito completo com 4 bits

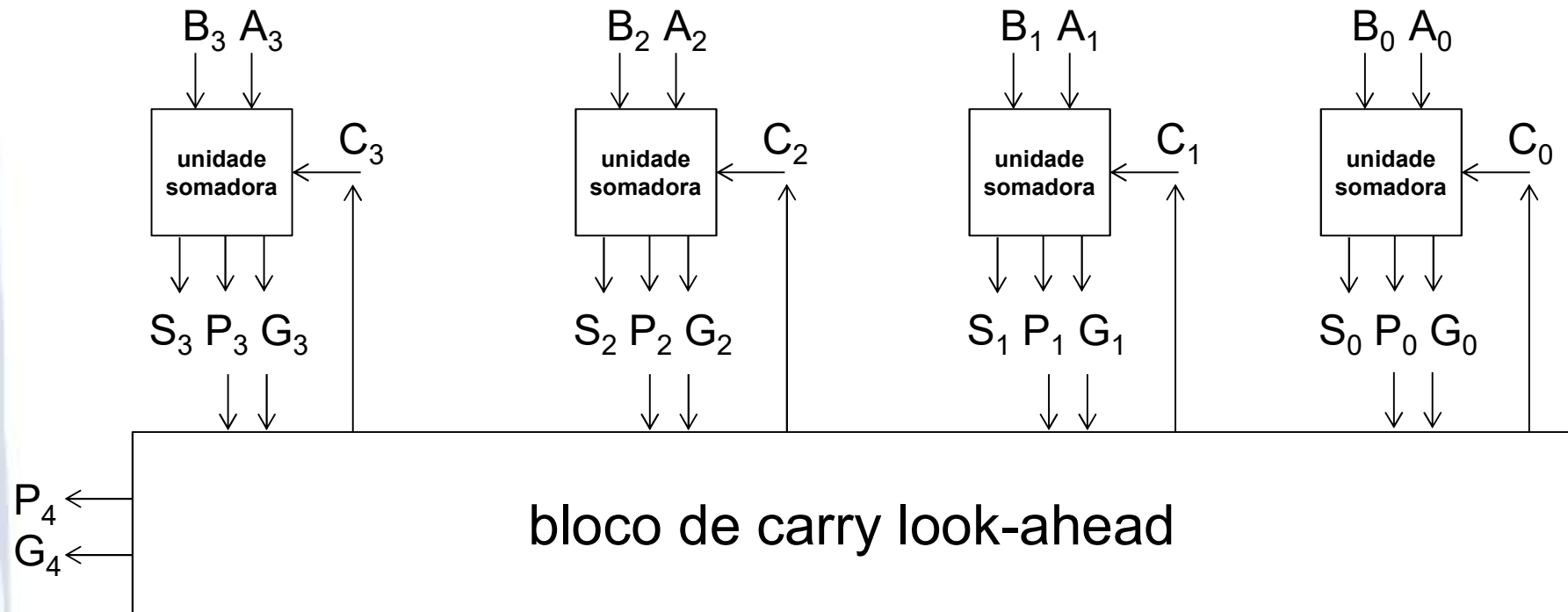

Somador binário de n bits

- Circuito completo com 4 bits: custo

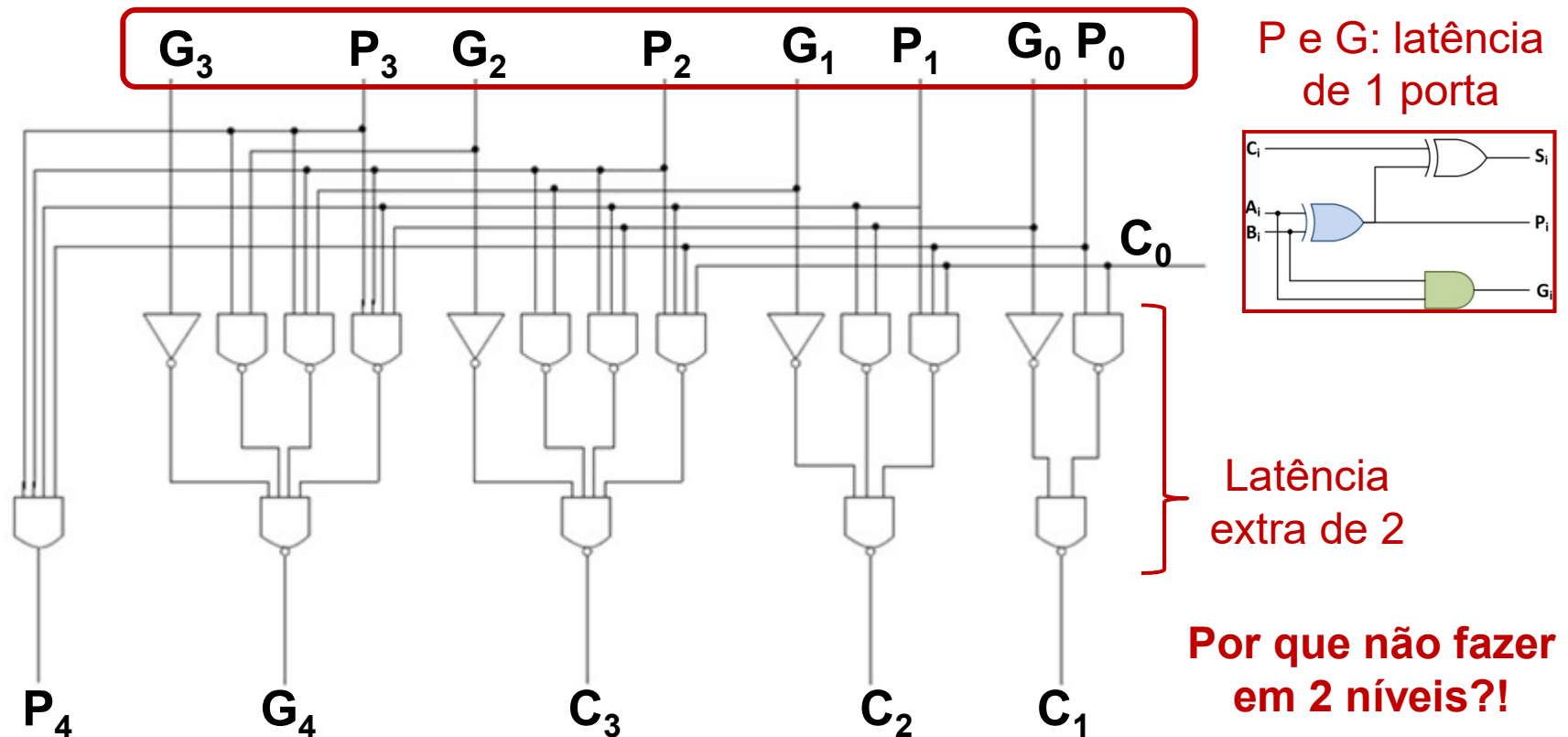

Fazer em 2 níveis seria inviável: 9 entradas $\rightarrow 2^9$ mintermos possíveis...
Solução é um compromisso entre latência e tamanho do circuito


Subtrator binário

- Pode ser construído da mesma forma que construímos o somador binário: a partir da tabela verdade...
- ... ou usar o circuito do somador!

entradas			saídas: +		saídas: -	
$c_{IN} [b_{IN}]$	x	y	Σ (soma)	c_{OUT}	d (diferença)	b_{OUT}
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1


Subtrator binário

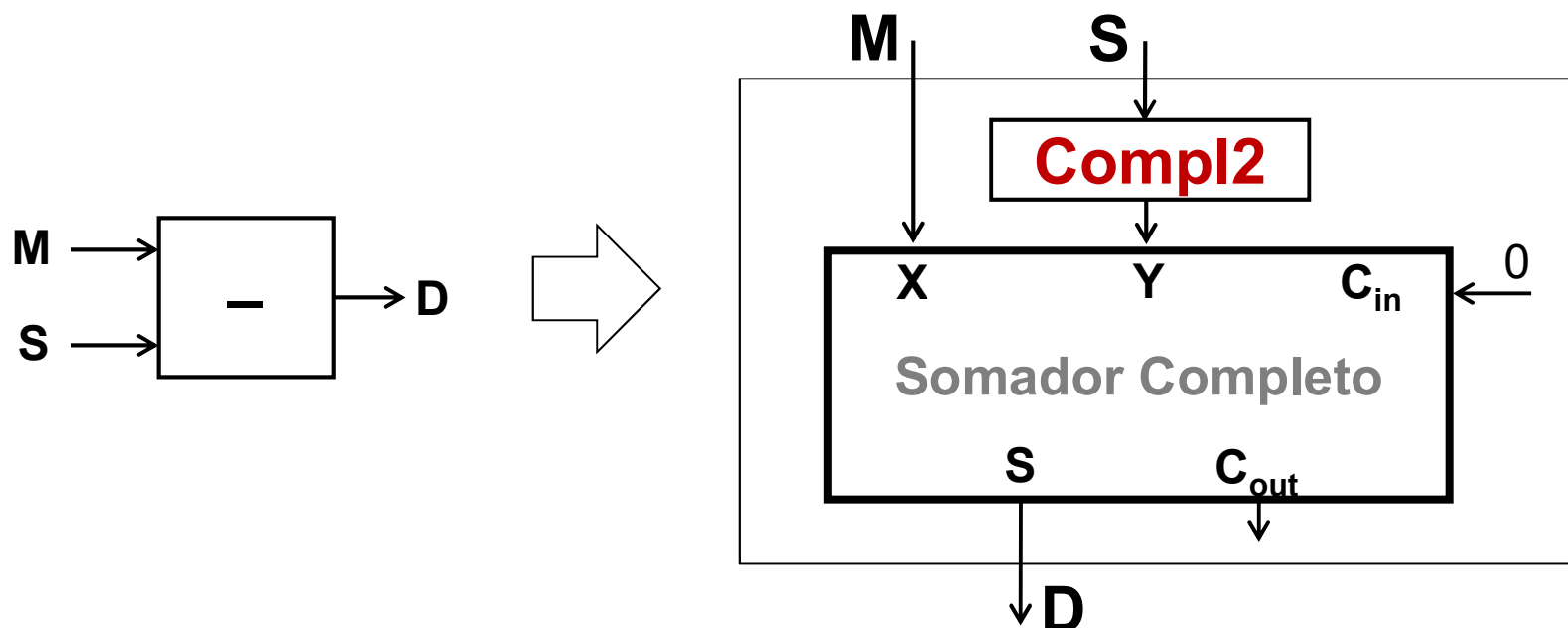- Subtração básica: minuendo – subtraendo
 - $D = M - S = M + (-S) = M + \text{Compl2}(S)$
 - Logo: **subtração** pode ser construída **a partir** de uma **operação de adição** em um **somador completo**




Subtrator binário

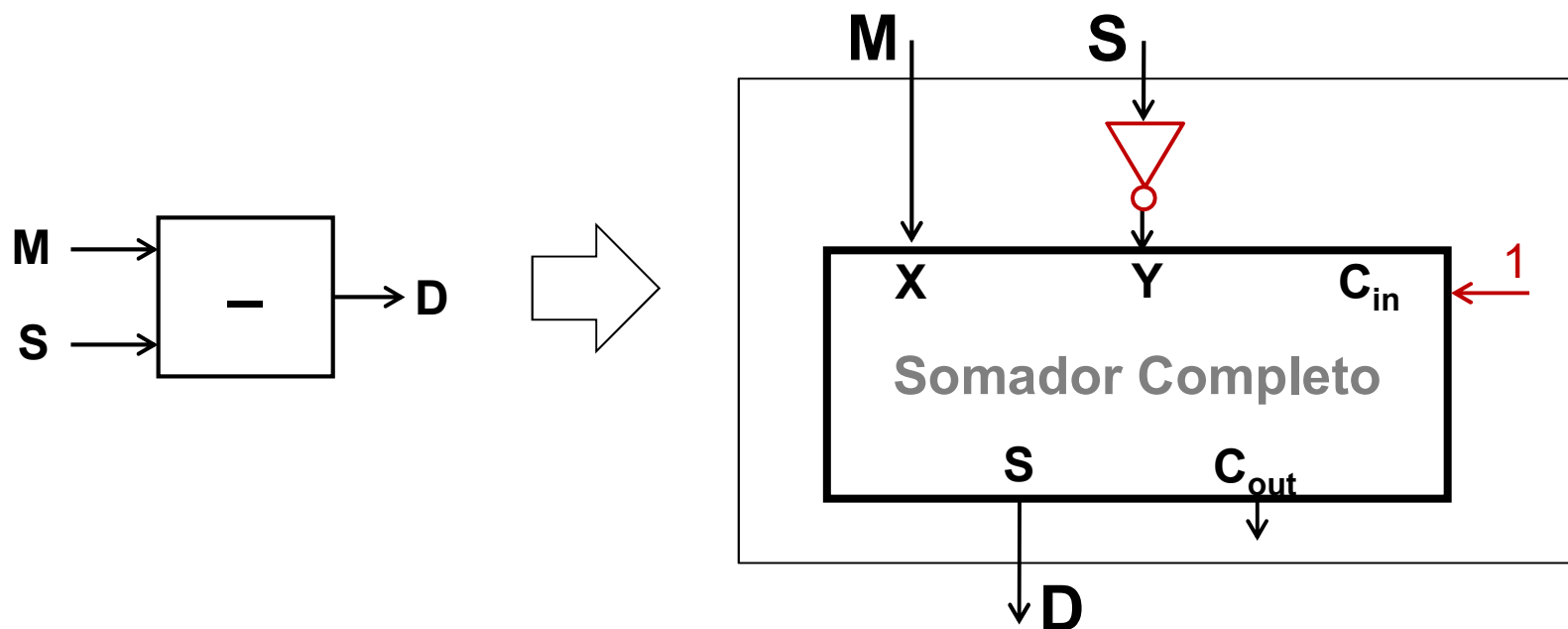- Subtração básica: minuendo – subtraendo
 - $D = M - S = M + (-S) = M + \text{Compl2}(S)$
 - Logo: **subtração** pode ser construída **a partir** de uma **operação de adição** em um **somador completo**




Subtrator binário

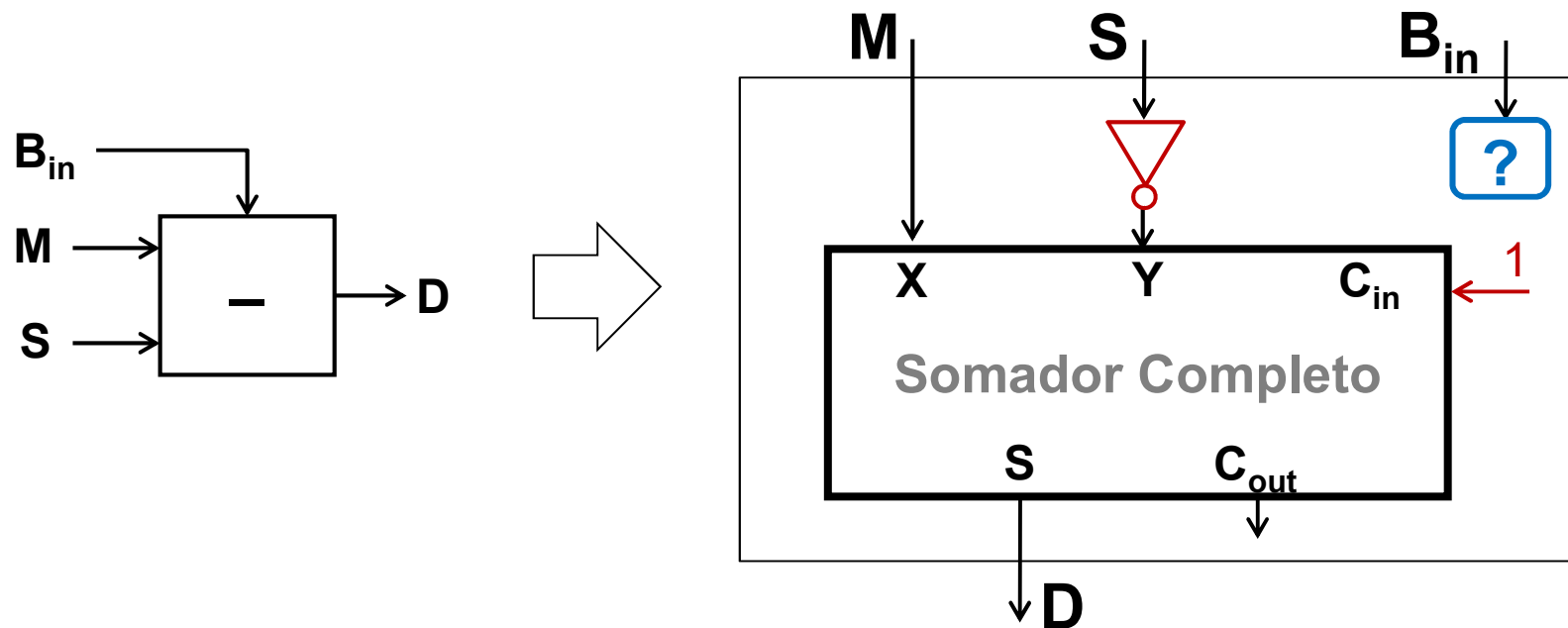- Subtração com empresta-um (borrow)
 - $D = M - S - B_{in} = M + \text{Compl2}(S) - B_{in}$
 - Se $B_{in}=1$, anula o “+1” do complemento-de-2




Subtrator binário

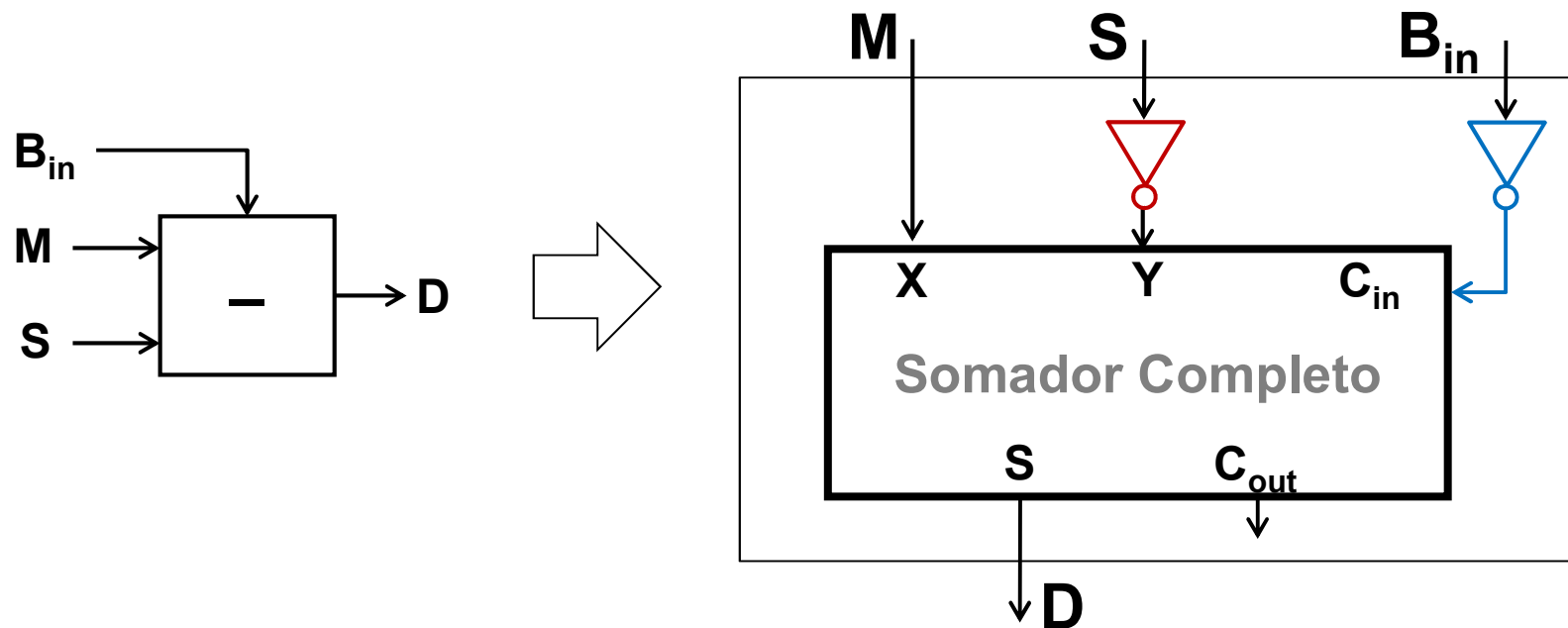- Subtração com empresta-um (borrow)
 - $D = M - S - B_{in} = M + \text{Compl2}(S) - B_{in}$
 - Se $B_{in}=1$, anula o “+1” do complemento-de-2




Subtrator binário

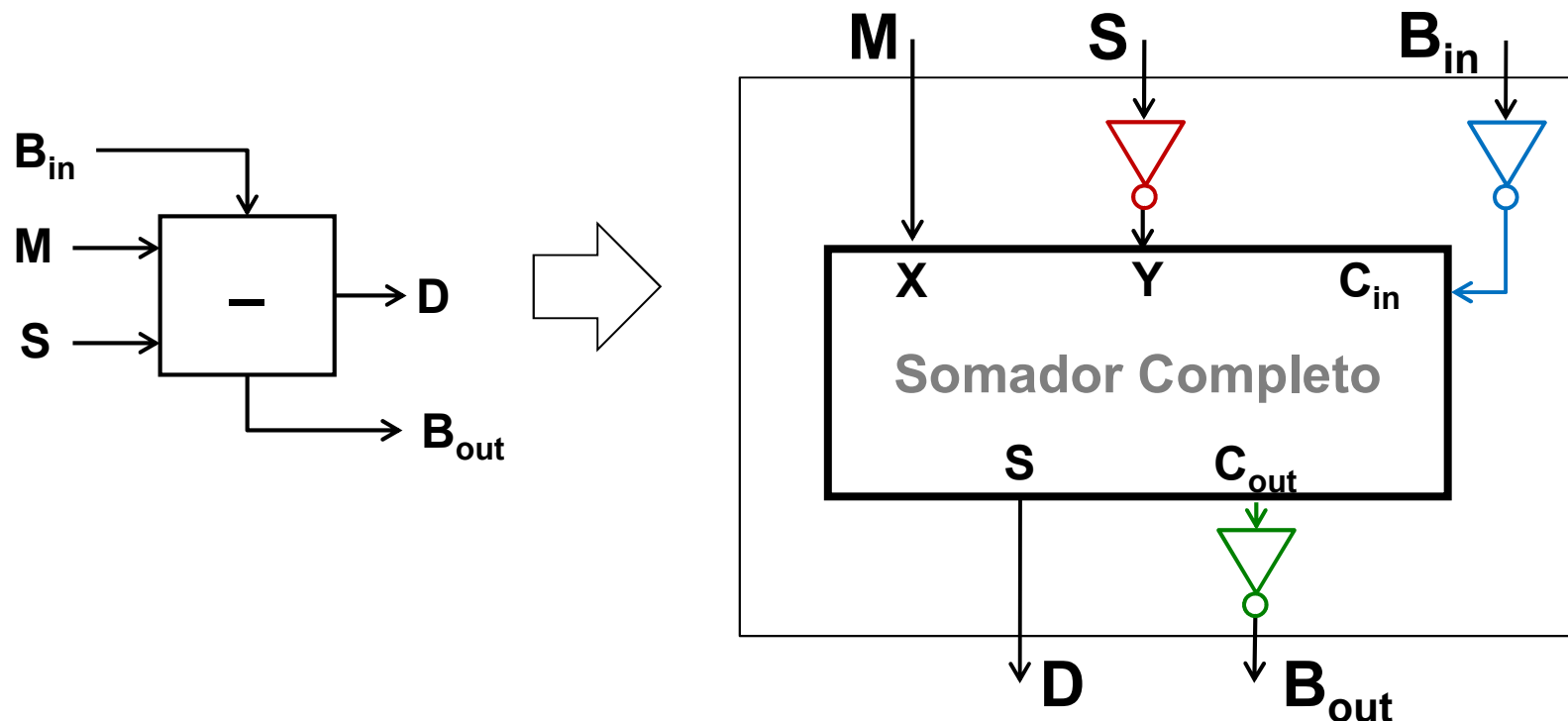- Subtração completa: B_{in} e B_{out}
 - $D = M - S - B_{in} = M + \text{Compl2}(S) - B_{in}$
 - $B_{out} = (C_{out})'$ (vide tabela verdade)




Subtrator binário

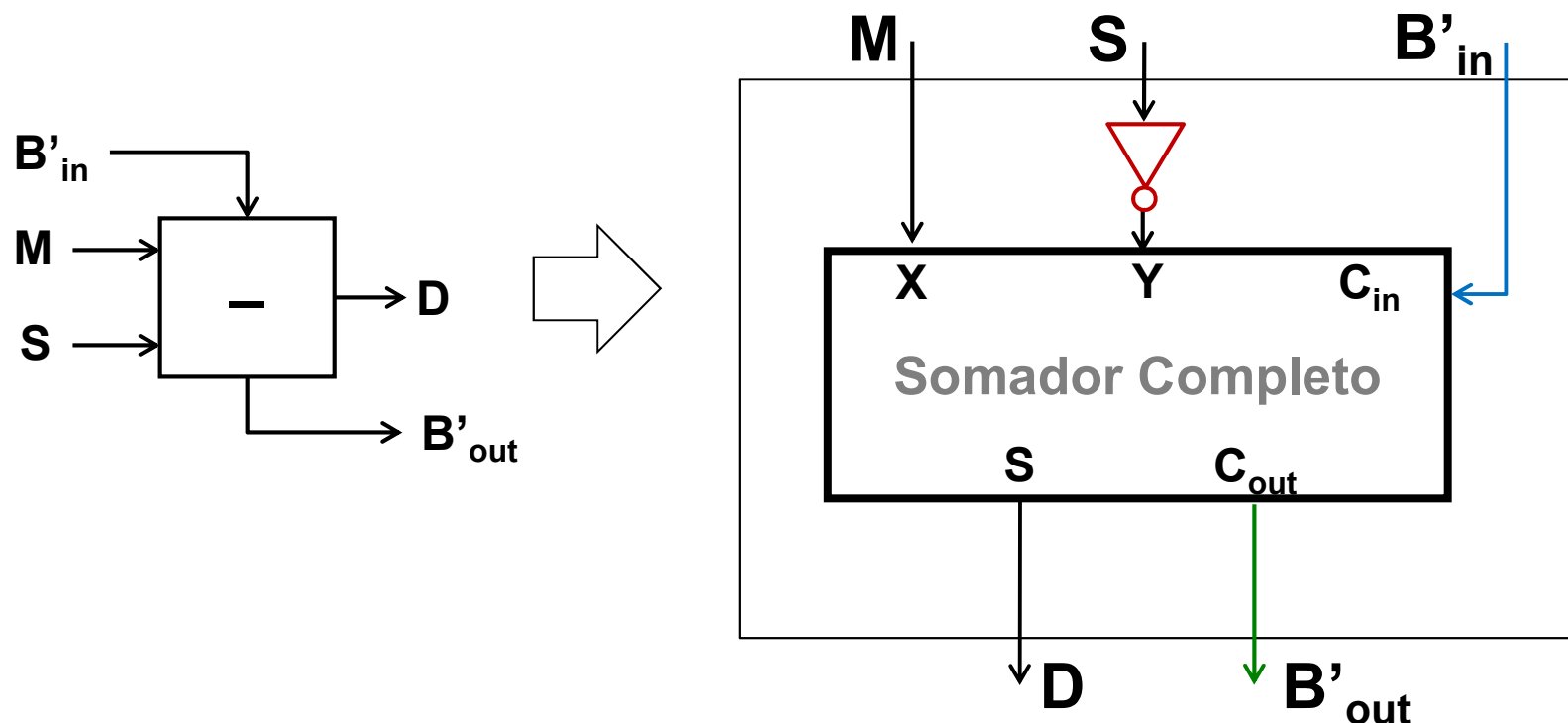- Subtração completa: B_{in} e B_{out} em lógica negativa
 - $D = M - S - B_{in} = M + \text{Compl2}(S) - B_{in}$
 - $B_{out} = (C_{out})'$ (vide tabela verdade)




Subtrator binário

 - Conclusão: subtrator completo a partir de somador completo
 - Manter minuendo (M_i)
 - **Complementar *bit a bit*** o subtraendo (S_i)
 - Como não há borrow (i.e., $B_0 = 0$), fazer $C_0 = 1$ no somador completo (equivale a $B_0' = 1$)




=

 

Interpretação do somador como subtrator: basta usar **lógica negativa**

Subtrator binário

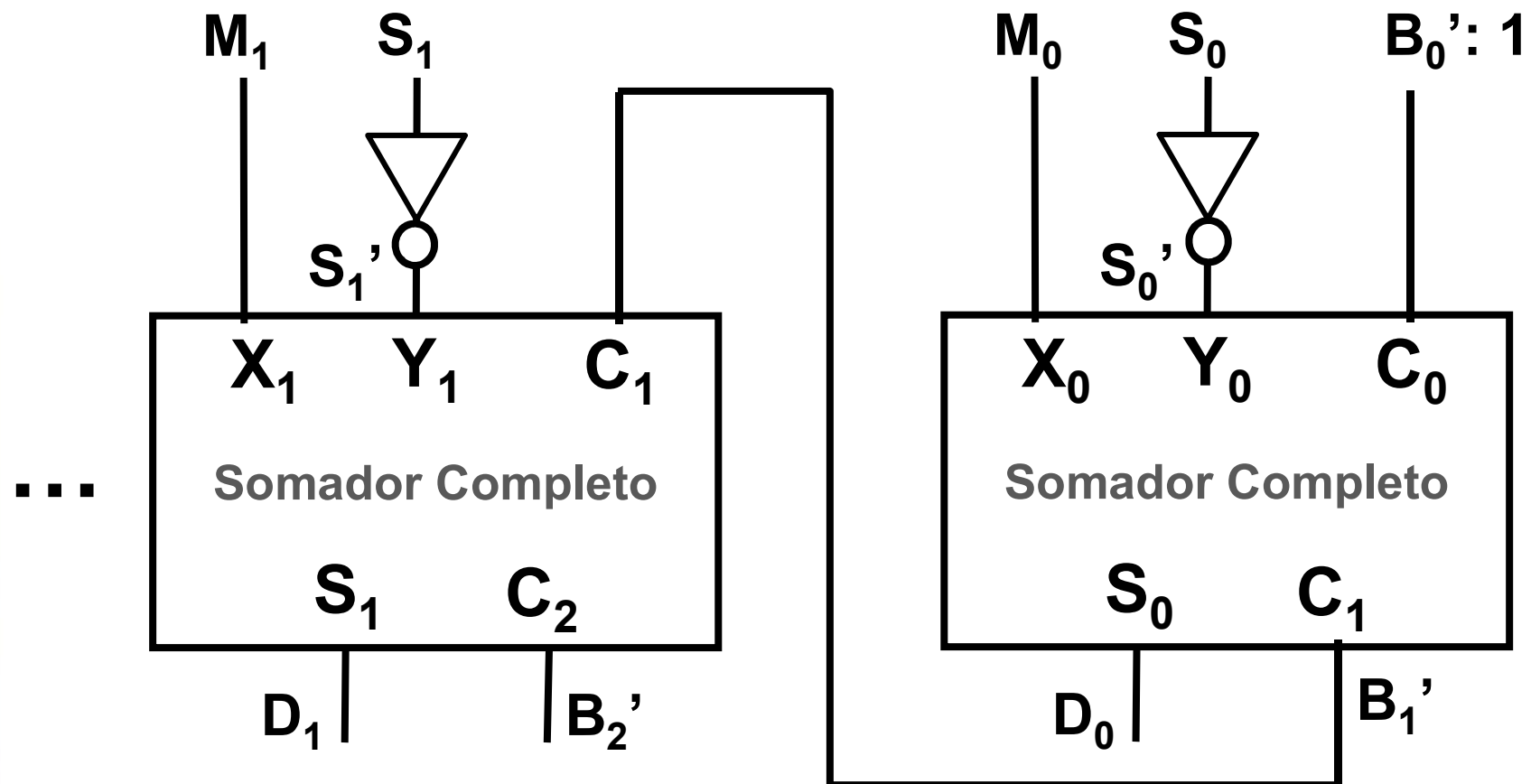


Nota: no final, precisa detectar transbordo (verificar se sinais na entrada diferem dos sinais de saída)

Detectando Overflow


- Quando operamos apenas com **números positivos**
 - Somadores: overflow = carry-out na última camada
 - Subtratores: nunca dão overflow
- Quando operamos com **números em complemento de dois**, a mesma abordagem de detecção vale para somadores e subtratores:
 - Overflow = se bits de sinal das entradas são iguais, mas diferem do bit de sinal da saída
 - Overflow = se o carry-in na camada do bit de sinal difere do carry-out da camada do bit de sinal
 - Obs.: abordagens equivalentes

 Exercício (PREC 2016)

- Seja A um número binário de 4 bits. Projete um circuito que calcule $A - 1_{10}$ caso A tenha paridade par e $A - 2_{10}$ caso A tenha paridade ímpar. A subtração deve ser calculada em Complemento de 2. Utilize (somente!) um gerador de paridade de 4 bits (Figura 1) e um somador completo de 4 bits (Figura 2).




Gerador de Paridade

 

Somador Completo de 4 bits

 Exercício (PREC 2016)

- Seja A um número binário de 4 bits. Projete um circuito que calcule $A - 1_{10}$ caso A tenha paridade par e $A - 2_{10}$ caso A tenha paridade ímpar. A subtração deve ser calculada em Complemento de 2. Utilize (somente!) um gerador de paridade de 4 bits (Figura 1) e um somador completo de 4 bits (Figura 2).



Gerador de Paridade

Somador Completo de 4 bits

APÊNDICE

Subtrator: correspondência com somador

Subtrator binário

M_i	S_i	B_i	R_i	B_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Tabela Verdade do Subtrator Completo:

$$M_i - S_i - B_i$$

minuendo – subtraendo – borrow (“empresta um”)

$$R_i = M_i' \cdot S_i' \cdot B_i + M_i' \cdot S_i \cdot B_i' + M_i \cdot S_i' \cdot B_i' + M_i \cdot S_i \cdot B_i$$

$$B_{i+1} = M_i' \cdot S_i + B_i \cdot M_i' + B_i \cdot S_i$$

Subtrator binário

$$R_i = M_i' \cdot S_i' \cdot B_i + M_i' \cdot S_i \cdot B_i' + M_i \cdot S_i' \cdot B_i' + M_i \cdot S_i \cdot B_i$$

Comparando
com somador

$$\left\{ \begin{array}{l} R_i = M_i \oplus S_i' \oplus B_i' \\ \Updownarrow \quad \Updownarrow \quad \Updownarrow \quad \Updownarrow \\ S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i \end{array} \right.$$

negar
entrada S_i

saída é
 B_{i+1}' : usá-la
no próximo
estágio

$$\begin{aligned} B_{i+1} &= M_i' \cdot S_i + B_i \cdot M_i' + B_i \cdot S_i = \\ [B_{i+1}]' &= [M_i' \cdot S_i + (M_i' + S_i) \cdot B_i]' = \\ B_{i+1}' &= M_i \cdot S_i' + (M_i + S_i') \cdot B_i' = \end{aligned}$$

Comparando
com somador


$$\left\{ \begin{array}{l} B_{i+1}' = M_i \cdot S_i' + M_i \cdot B_i' + S_i' \cdot B_i' \\ \Updownarrow \quad \Updownarrow \quad \Updownarrow \quad \Updownarrow \quad \Updownarrow \quad \Updownarrow \quad \Updownarrow \\ C_{i+1} = A_i \cdot B_i + A_i \cdot C_i + B_i \cdot C_i \end{array} \right.$$

Subtrator binário

$$R_i = M_i \oplus S_i' \oplus B_i'$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

Subtrator Completo

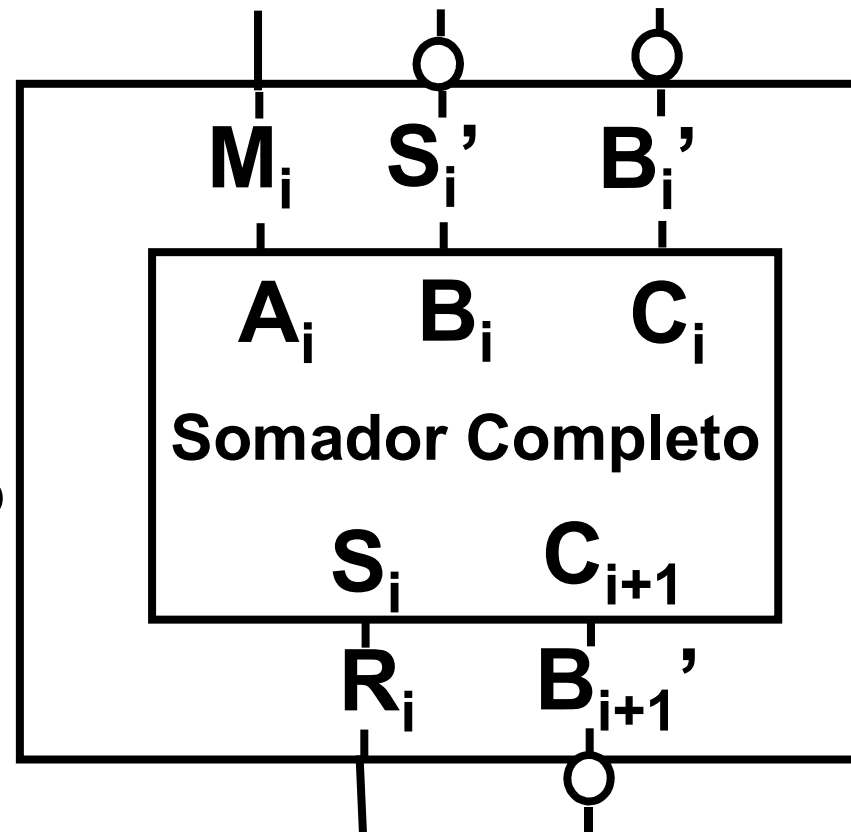

$$B_{i+1}' = M_i \cdot S_i' + M_i \cdot B_i' + S_i' \cdot B_i'$$

$$C_{i+1} = A_i \cdot B_i + A_i \cdot C_i + B_i \cdot C_i$$

APÊNDICE

Somador BCD

Somador BCD

- Relembrando: código BCD
 - 4 bits, representação direta binária de 0 a 9
- Soma BCD: usa a adição binária com 4 bits, mas não é idêntica a ela...
 - Requer correção dos valores inválidos:
 - Aqueles acima de 9
 - Requer correção do “vai-um decimal”:
 - Diferente do vai-um hexadecimal (de 4 bits)

Somador BCD

Comparação entre soma binária (4bits) e BCD

Resultado da soma de 4 bits	Soma Hexa	Vai-um Hexa	Soma BCD	Vai-um BCD	Correção
0 a 9	0 a 9	0	0 a 9	0	-
10 a 15	10-15 (A-F)	0	0 a 5	1	Soma 6 $C_{BCD}=1$
16 a 19	0-3	1	6 a 9	1	Soma 6 $C_{BCD}=C_{hexa}$

↑
Obs.: 9+9+1 (“vem-um”)

Somador BCD

- Correção da soma BCD em relação ao resultado hexadecimal:

- Se resultado da soma entre A e F, OU
- Se $\text{vai-um}_{\text{hexa}} = 1$

Lógica adicional sobre saída do somador hexa


- Nesse caso, ação a tomar:

- Somar 6 (0110) à soma hexa
- $\text{Vai-um}_{\text{BCD}} = 1$


Necessário um segundo somador

Somador BCD

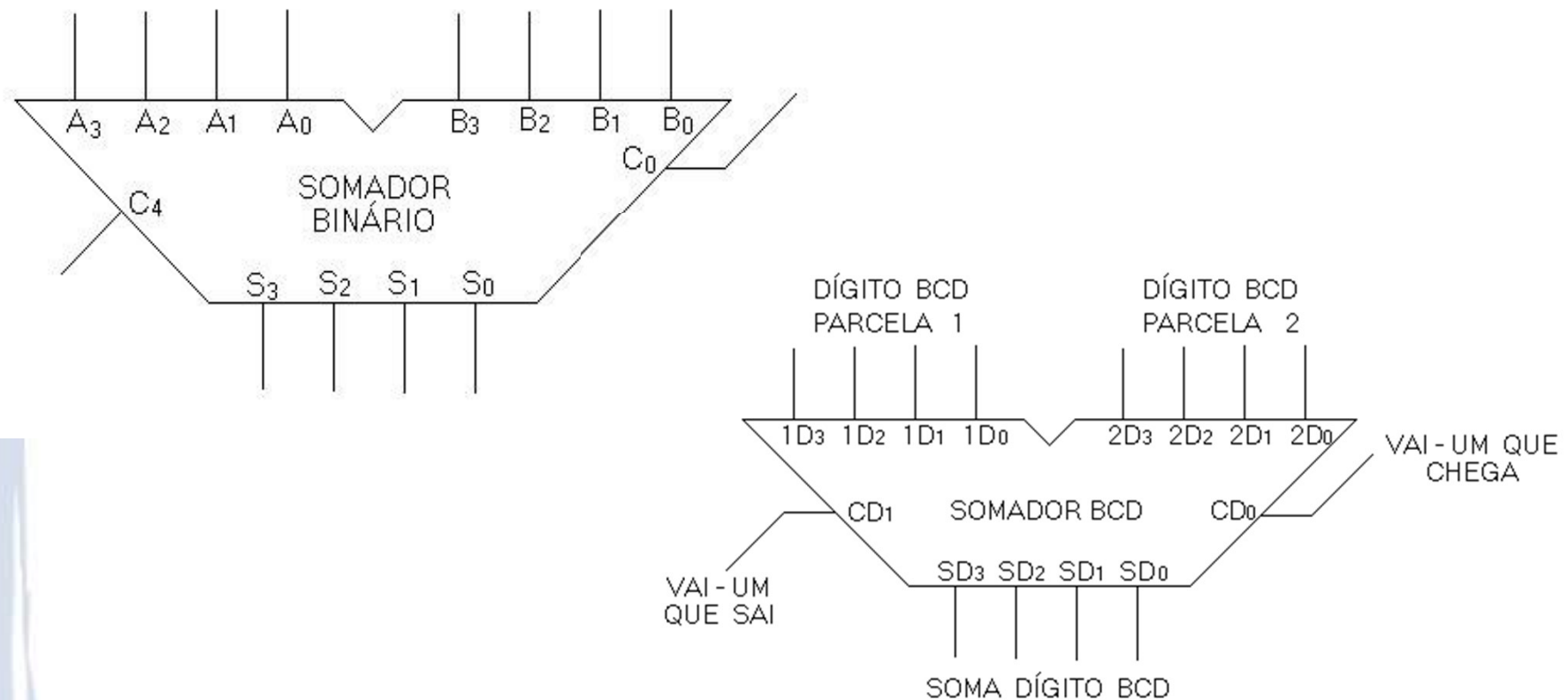- Desafio: obter um Somador BCD a partir de um Somador Binário de (4 bits)



Somador BCD

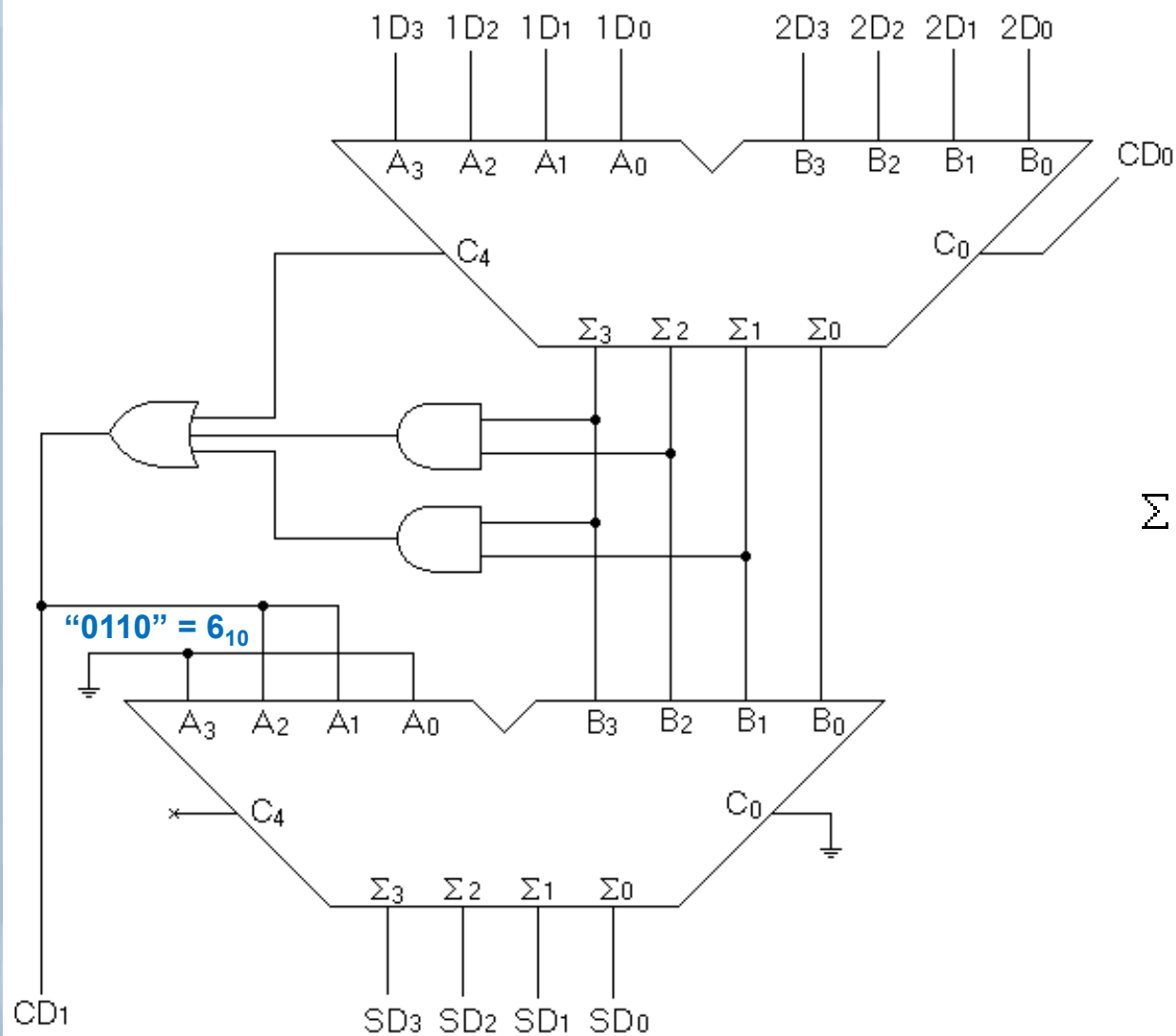

10-16

		$\Sigma_3 \Sigma_2$			
$\Sigma_1 \Sigma_0$		00	01	11	10
	00	0	0	1	0
	01	0	0	1	0
	11	0	0	1	1
	10	0	0	1	1