



PCS 3115 – Sistemas Digitais I

Circuitos Combinatórios: Somadores e Subtratores

Suporte para EAD

Parte II:

Somador Completo – Expressões Algébricas



Aula: 14 – Data: 27/04 (S)

Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade

versão: 1.0 (Abril/2020)

Meio Somador – SLIDE [5]

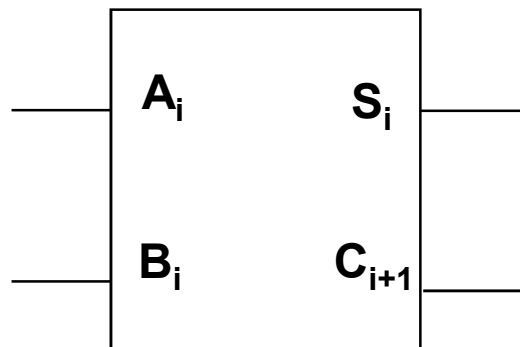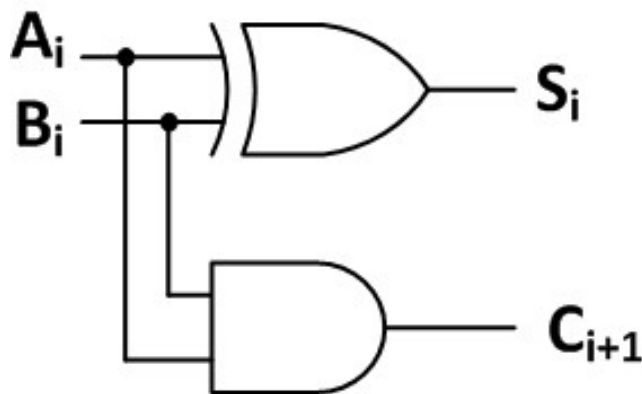- Qual o circuito que implementa o meio somador?



A_i	B_i	S_i	C_{i+1}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



xor




and

Somador completo – SLIDE [6]

- Usado para soma de operandos com 2+ bits
 - Entrada adicional para tratar o “vem-um” do bloco anterior (entrada “ C_i ”)
- Como implementar um somador completo?
 - Pode-se combinar 2 meio somadores: meia-soma entre A_i e B_i seguida de meia-soma com C_i .
 - “Vai-um” se qualquer das somas levar a “vai-um”

A_i	B_i	C_i	S_i	C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Somador completo – SLIDE [8]

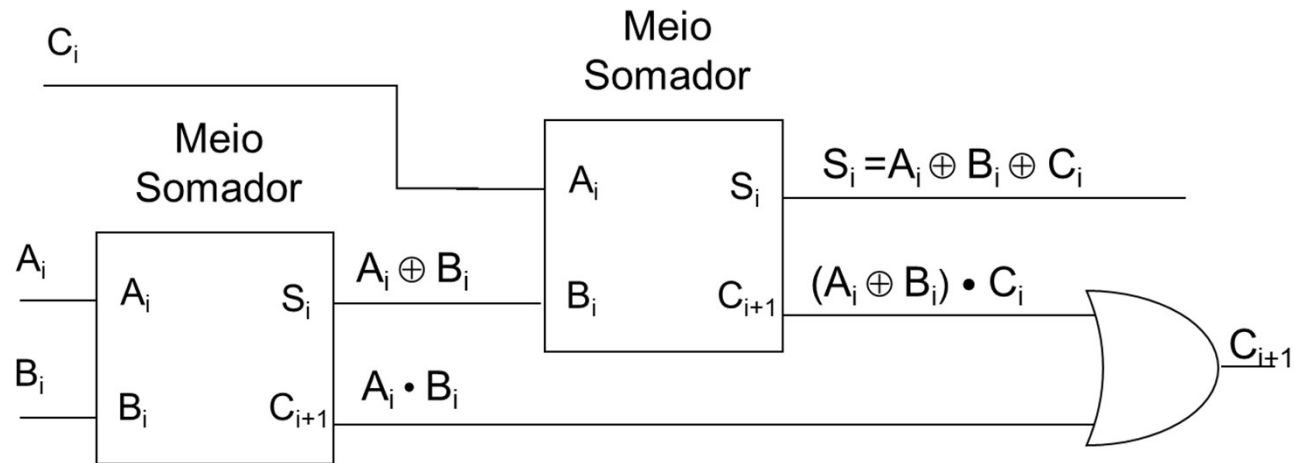

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i = A_i' \cdot B_i' \cdot C_i + A_i' \cdot B_i \cdot C_i' + A_i \cdot B_i' \cdot C_i' + A_i \cdot B_i \cdot C_i$$

$$C_{i+1} = A_i' \cdot B_i \cdot C_i + A_i \cdot B_i' \cdot C_i + A_i \cdot B_i \cdot C_i' + A_i \cdot B_i \cdot C_i \quad \leftarrow \text{mintermos}$$

$$= (A_i \oplus B_i) \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$

← meio-somadores

$$= (A_i + B_i) \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$

← ANDs e ORs

$$= A_i \cdot C_i + B_i \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$

← AND2

Somador Completo – Dedução de Expressões Algébricas

$$S_i = \sum_i$$

$$\{1\} S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$\{2\} S_i = A_i' \bullet B_i' \bullet C_i + A_i' \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i' \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i$$

$$C_{i+1}$$

$$\{3\} C_{i+1} = A_i' \bullet B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i' \bullet C_i + A_i \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i \quad \leftarrow \text{mintermos}$$

$$\{4\} C_{i+1} = (A_i \oplus B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{meio-somadores}$$

$$\{5\} C_{i+1} = (A_i + B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{ANDs e ORs}$$

$$\{6\} C_{i+1} = A_i \bullet C_i + B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{AND2}$$

Somador Completo – Dedução de Expressões Algébricas

Como se pode obter **{1}** [1/2]? Análise de Circuitos.

$$S_i = \Sigma_i$$

$$\{1\} S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$\{2\} S_i = A_i' \bullet B_i' \bullet C_i + A_i' \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i' \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i$$

$$C_{i+1}$$

$$\{3\} C_{i+1} = A_i' \bullet B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i' \bullet C_i + A_i \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i \quad \leftarrow \text{mintermos}$$




$$\{4\} C_{i+1} = (A_i \oplus B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{meio-somadores}$$

$$\{5\} C_{i+1} = (A_i + B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{ANDs e ORs}$$

$$\{6\} C_{i+1} = A_i \bullet C_i + B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{AND2}$$

SLIDES-Análise de Circuitos Combinatórios-SLIDE[8]

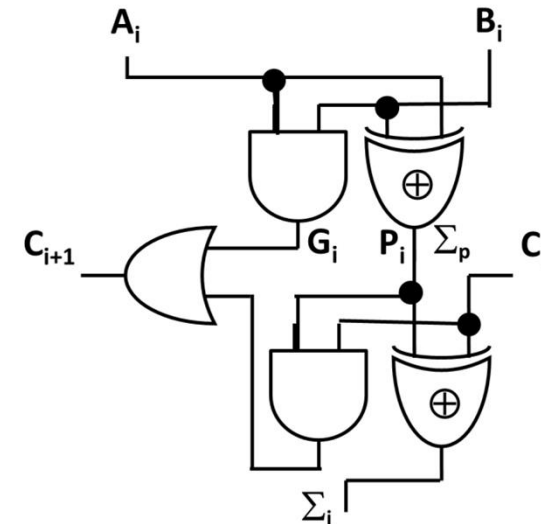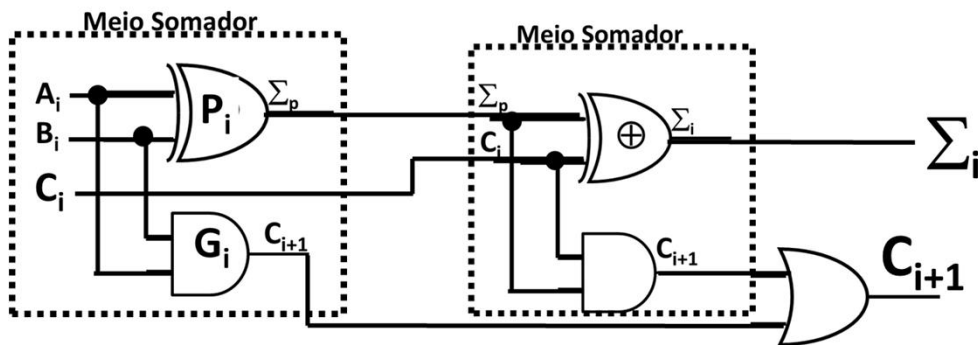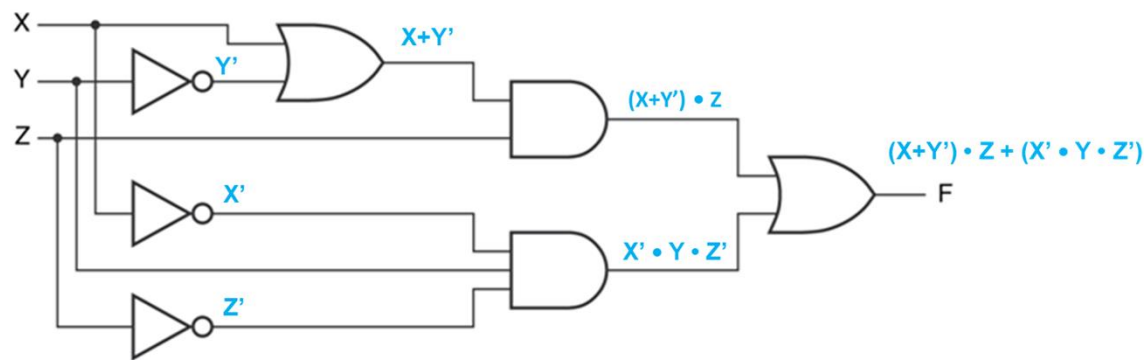- O que faz este circuito?
 - Forma mais prática: escrever a **expressão lógica** para o circuito, **propagando sinais da entrada** até a saída



Somador Completo – Dedução de Expressões Algébricas

Como se pode obter **{1}**[2/2]? *Mapa de Karnaugh*

$$S_i = \Sigma_i$$

$$\{1\} S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$\{2\} S_i = A_i' \bullet B_i' \bullet C_i + A_i' \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i' \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i$$

$$C_{i+1}$$

$$\{3\} C_{i+1} = A_i' \bullet B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i' \bullet C_i + A_i \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i \quad \leftarrow \text{mintermos}$$

$$\{4\} C_{i+1} = (A_i \oplus B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{meio-somadores}$$

$$\{5\} C_{i+1} = (A_i + B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{ANDs e ORs}$$

$$\{6\} C_{i+1} = A_i \bullet C_i + B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{AND2}$$

Mapas de Karnaugh
Expressão {1} [2/2] – S_i

		C_i	
		0	1
A_i	0	0	1
	1	1	
B_i	0	1	
	1	1	

$(A_i)'$ ←

(A_i) ←

S_i

=

$$= (A_i)' \cdot (B_i \oplus C_i)$$

+

$$= (A_i) \cdot (B_i \oplus C_i)'$$

$$S_i = (A_i)' \cdot (B_i \oplus C_i) + (A_i) \cdot (B_i \oplus C_i)'$$

$$S_i = (A_i \oplus B_i \oplus C_i)$$

$f_1 = (B_i \oplus C_i)$

		C_i	
		0	1
B_i	0		1
	1	1	

$f_2 = (B_i \oplus C_i)'$

		C_i	
		0	1
B_i	0	1	
	1		1

Teoremas de n variáveis

(TC) $X+X+\dots+X = X$ (TC') $X \cdot X \cdot \dots \cdot X = X$ $\rightarrow$ idempotência generalizada

(T13) $(X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_n)' = X_1' + X_2' + \dots + X_n'$

(T13) $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)' = X_1' \cdot X_2' \cdot \dots \cdot X_n'$

(T14) $[F(X_1, X_2, \dots, X_n, +, \cdot)]' = F(X_1', X_2', \dots, X_n', \cdot, +)$ $\rightarrow$ De Morgan generalizado

Expansão de Shannon

(T15) $F(X_1, X_2, \dots, X_n) = X_1 \cdot F(1, X_2, \dots, X_n) + X_1' \cdot F(0, X_2, \dots, X_n)$

(T15') $F(X_1, X_2, \dots, X_n) = [X_1 + F(0, X_2, \dots, X_n)] \cdot [X_1' + F(1, X_2, \dots, X_n)]$

- Lição de casa:
 - Foi aplicado (T15) ou (T15') na obtenção de S_i por *Mapa de karnaugh*?
 - Explicar como foi aplicado!

Somador Completo – Dedução de Expressões Algébricas

Como se pode obter **{2}**[1/2]? A partir de **{1}**

$$S_i = \Sigma_i$$

$$\{1\} S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$\{2\} S_i = A_i' \bullet B_i' \bullet C_i + A_i' \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i' \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i$$

$$C_{i+1}$$

$$\{3\} C_{i+1} = A_i' \bullet B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i' \bullet C_i + A_i \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i \quad \leftarrow \text{mintermos}$$

$$\{4\} C_{i+1} = (A_i \oplus B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{meio-somadores}$$

$$\{5\} C_{i+1} = (A_i + B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{ANDs e ORs}$$

$$\{6\} C_{i+1} = A_i \bullet C_i + B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{AND2}$$

Como se pode obter **{2}** [1/2]? A partir de **{1}**

$$S_i = \sum_i$$

$$\{1\} S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i = A_i' \bullet (B_i \oplus C_i) + A_i \bullet (B_i \oplus C_i)' =$$

$$S_i = A_i' \bullet (B_i' \bullet C_i + B_i \bullet C_i') + A_i \bullet (B_i' \bullet C_i' + B_i \bullet C_i) =$$

$$S_i = A_i' \bullet B_i' \bullet C_i + A_i' \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i' \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i =$$

$$\{1\} = S_i = \{2\} \text{ CQD}$$

$$\{2\} S_i = A_i' \bullet B_i' \bullet C_i + A_i' \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i' \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i$$

Somador Completo – Dedução de Expressões Algébricas

Como se pode obter **{2}[2/2]**? *Mapa de Karnaugh*

$$S_i = \sum_i$$

$$\{2\} S_i = A_i' \bullet B_i' \bullet C_i + A_i' \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i' \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i$$

Mapas de Karnaugh
Expressão {2} [2/2] – S_i

$A_i \quad B_i$		C_i	
		0	1
00			1
01		1	
11			1
10		1	

$$S_i =$$

$$\begin{aligned}
 = & (A_i)' \bullet (B_i)' \bullet (C_i) + \\
 & + (A_i)' \bullet (B_i) \bullet (C_i)' + \\
 & + (A_i) \bullet (B_i) \bullet (C_i) + \\
 & + (A_i) \bullet (B_i)' \bullet (C_i)'
 \end{aligned}$$

$$\{2\} S_i = A_i' \bullet B_i' \bullet C_i + A_i' \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i' \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i$$

Somador Completo – Dedução de Expressões Algébricas

Como obter **{3}** [1/1]? *Mapa de Karnaugh*

$$S_i = \Sigma_i$$

$$\{1\} S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$\{2\} S_i = A_i' \bullet B_i' \bullet C_i + A_i' \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i' \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i$$

$$C_{i+1}$$

$$\{3\} C_{i+1} = A_i' \bullet B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i' \bullet C_i + A_i \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i \quad \leftarrow \text{mintermos}$$

$$\{4\} C_{i+1} = (A_i \oplus B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{meio-somadores}$$

$$\{5\} C_{i+1} = (A_i + B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{ANDs e ORs}$$

$$\{6\} C_{i+1} = A_i \bullet C_i + B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{AND2}$$

Mapas de Karnaugh
Expressão {3} [1/1] – C_{i+1}

		C_i	
		0	1
$A_i \ B_i$	00		
	01		1
	11	1	1
	10		1

$$+ (A_i) \bullet (B_i) \bullet (C_i)'$$

$$C_{i+1} = A_i' \bullet B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i' \bullet C_i + A_i \bullet B_i \bullet C_i'$$

$$\{3\} C_{i+1} = A_i' \bullet B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i' \bullet C_i + A_i \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i$$

$$C_{i+1} =$$

$$= (A_i)' \bullet (B_i) \bullet (C_i) +$$

$$+ (A_i) \bullet (B_i) \bullet (C_i) +$$

$$+ (A_i) \bullet (B_i)' \bullet (C_i) +$$

Como obter **{4}** [1/2]? *Análise de circuitos*

$$S_i = \Sigma_i$$

$$\{1\} S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$\{2\} S_i = A_i' \bullet B_i' \bullet C_i + A_i' \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i' \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i$$

$$C_{i+1}$$

$$\{3\} C_{i+1} = A_i' \bullet B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i' \bullet C_i + A_i \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i \quad \leftarrow \text{mintermos}$$


$$\{4\} C_{i+1} = (A_i \oplus B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{meio-somadores}$$

$$\{5\} C_{i+1} = (A_i + B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{ANDs e ORs}$$

$$\{6\} C_{i+1} = A_i \bullet C_i + B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{AND2}$$

SLIDES-Análise de Circuitos Combinatórios-SLIDE[8]

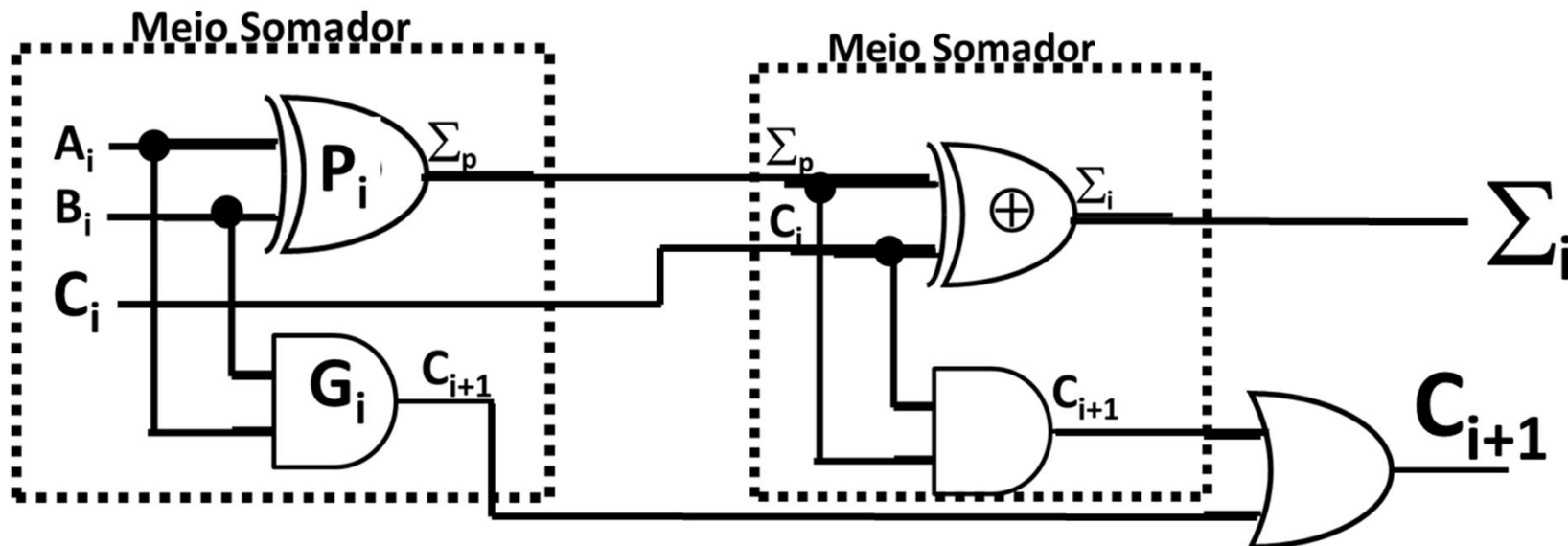- O que faz este circuito?
 - Forma mais prática: escrever a **expressão lógica** para o circuito, **propagando sinais da entrada** até a saída



Somador Completo – Dedução de Expressões Algébricas

Como obter **{4}** [2/2]? *Mapa de Karnaugh*

$$S_i = \Sigma_i$$

$$\{1\} S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$\{2\} S_i = A_i' \bullet B_i' \bullet C_i + A_i' \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i' \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i$$

$$C_{i+1}$$

$$\{3\} C_{i+1} = A_i' \bullet B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i' \bullet C_i + A_i \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i \quad \leftarrow \text{mintermos}$$

$$\{4\} C_{i+1} = (A_i \oplus B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{meio-somadores}$$

$$\{5\} C_{i+1} = (A_i + B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{ANDs e ORs}$$

$$\{6\} C_{i+1} = A_i \bullet C_i + B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{AND2}$$

Mapas de Karnaugh
Expressão {4} [2/2] – C_{i+1}

$A_i \backslash B_i$		C_i	
		0	1
00			
01			1
11	1	1	1
10			1



$$C_{i+1} =$$

$$\leftarrow (C_i) \cdot (A_i)' \cdot (B_i)$$

+

$$\leftarrow (C_i) \cdot (A_i) \cdot (B_i)'$$

$$(A_i) \cdot (B_i) + (C_i) \cdot (A_i \oplus B_i)$$

$$C_{i+1} = (A_i \cdot B_i) + (C_i) \cdot (A_i \oplus B_i)$$

$f_1 = (A_i \oplus B_i)$

$A_i \backslash B_i$		0	1
0			1
1	1	1	

Somador Completo – Dedução de Expressões Algébricas

Como obter **{5}** [1/1]? *Mapa de Karnaugh*

$$S_i = \Sigma_i$$

$$\{1\} S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$\{2\} S_i = A_i' \bullet B_i' \bullet C_i + A_i' \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i' \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i$$

$$C_{i+1}$$


$$\{3\} C_{i+1} = A_i' \bullet B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i' \bullet C_i + A_i \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i \quad \leftarrow \text{mintermos}$$

$$\{4\} C_{i+1} = (A_i \oplus B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{meio-somadores}$$

$$\{5\} C_{i+1} = (A_i + B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{ANDs e ORs}$$

$$\{6\} C_{i+1} = A_i \bullet C_i + B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{AND2}$$

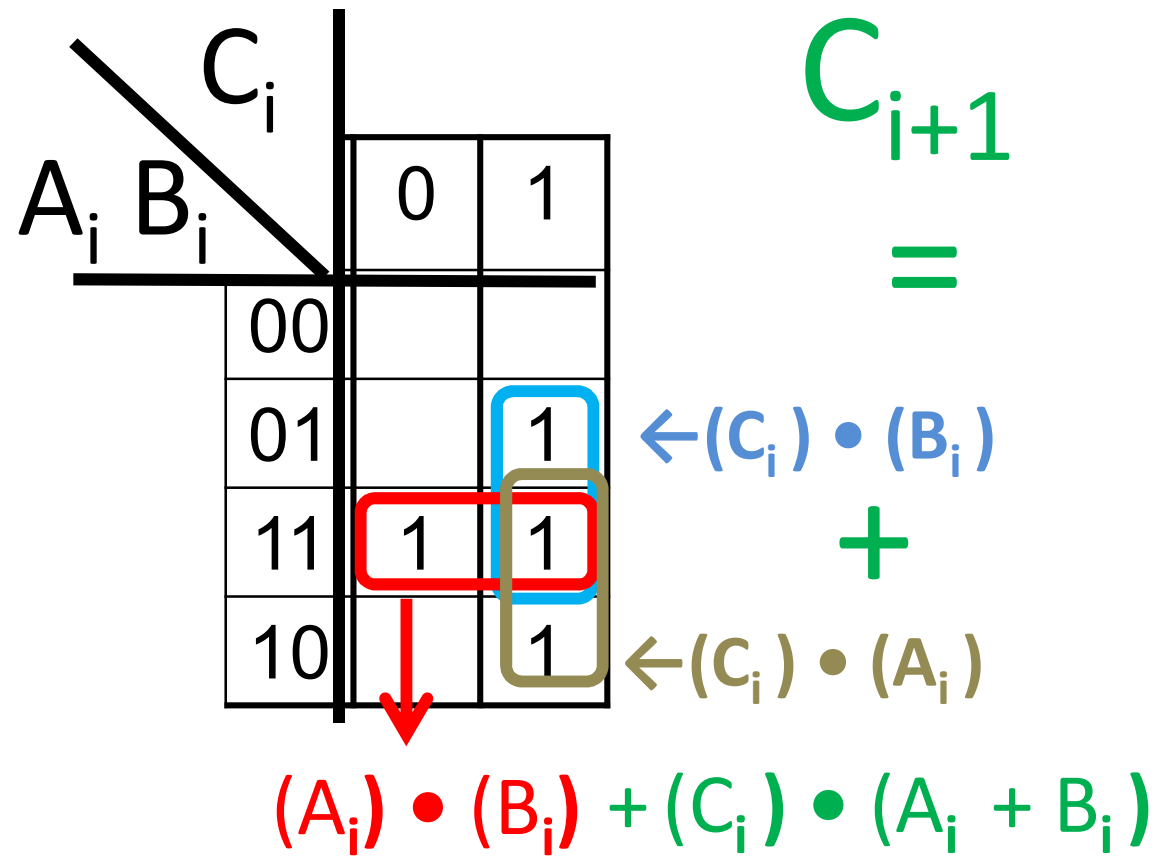Mapas de Karnaugh
Expressão {5} [1/1] – C_{i+1}



$$C_{i+1} = (A_i \cdot B_i) + (C_i) \cdot (A_i + B_i)$$

Somador Completo – Dedução de Expressões Algébricas

Como se pode obter **{6}**[1/3]? A partir de **{5}**

$$S_i = \sum_i$$

$$\{1\} S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$\{2\} S_i = A_i' \bullet B_i' \bullet C_i + A_i' \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i' \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i$$

$$C_{i+1}$$

$$\{3\} C_{i+1} = A_i' \bullet B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i' \bullet C_i + A_i \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i \quad \leftarrow \text{mintermos}$$

$$\{4\} C_{i+1} = (A_i \oplus B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{meio-somadores}$$

$$\{5\} C_{i+1} = (A_i + B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{ANDs e ORs}$$

$$\{6\} C_{i+1} = A_i \bullet C_i + B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{AND2}$$

Somador Completo – Dedução de Expressões Algébricas

Como se pode obter **{6}**[2/3]? A partir de **{3}**

$$S_i = \Sigma_i$$

$$\{1\} S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$\{2\} S_i = A_i' \bullet B_i' \bullet C_i + A_i' \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i' \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i$$

$$C_{i+1}$$

$$\{3\} C_{i+1} = A_i' \bullet B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i' \bullet C_i + A_i \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i \quad \leftarrow \text{mintermos}$$

$$\{4\} C_{i+1} = (A_i \oplus B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{meio-somadores}$$

$$\{5\} C_{i+1} = (A_i + B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{ANDs e ORs}$$

$$\{6\} C_{i+1} = A_i \bullet C_i + B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{AND2}$$

Somador Completo – Dedução de Expressões Algébricas

Como se pode obter **{6}[2/3]**? A partir de **{3}**

$$\begin{aligned}
 \{3\} C_{i+1} &= A_i' \bullet B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i' \bullet C_i + \underbrace{A_i \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i}_{= (A_i \bullet B_i)} \leftarrow \text{mintermos} \\
 &\quad \downarrow \quad \quad \downarrow \\
 &\quad + A_i \bullet B_i' \bullet C_i \quad + A_i \bullet B_i \bullet C_i [1] \\
 &\quad \quad \quad \downarrow \\
 &\quad \quad \quad = (A_i \bullet C_i) \\
 &\quad \downarrow \\
 &\quad + A_i' \bullet B_i \bullet C_i \quad + A_i \bullet B_i \bullet C_i [2] \\
 &\quad \quad \quad \downarrow \\
 &\quad \quad \quad = (B_i \bullet C_i)
 \end{aligned}$$

$$C_{i+1} = A_i \bullet C_i + B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i$$

$$\{6\} C_{i+1} = A_i \bullet C_i + B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{AND2}$$

Somador Completo – Dedução de Expressões Algébricas

Como se pode obter **{6}**[3/3]? *Mapa de Karnaugh*

$$S_i = \sum_i$$

$$\{1\} S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$\{2\} S_i = A_i' \bullet B_i' \bullet C_i + A_i' \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i' \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i$$

$$C_{i+1}$$


$$\{3\} C_{i+1} = A_i' \bullet B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i' \bullet C_i + A_i \bullet B_i \bullet C_i' + A_i \bullet B_i \bullet C_i \quad \leftarrow \text{mintermos}$$

$$\{4\} C_{i+1} = (A_i \oplus B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{meio-somadores}$$

$$\{5\} C_{i+1} = (A_i + B_i) \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{ANDs e ORs}$$

$$\{6\} C_{i+1} = A_i \bullet C_i + B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i \quad \leftarrow \text{AND2}$$

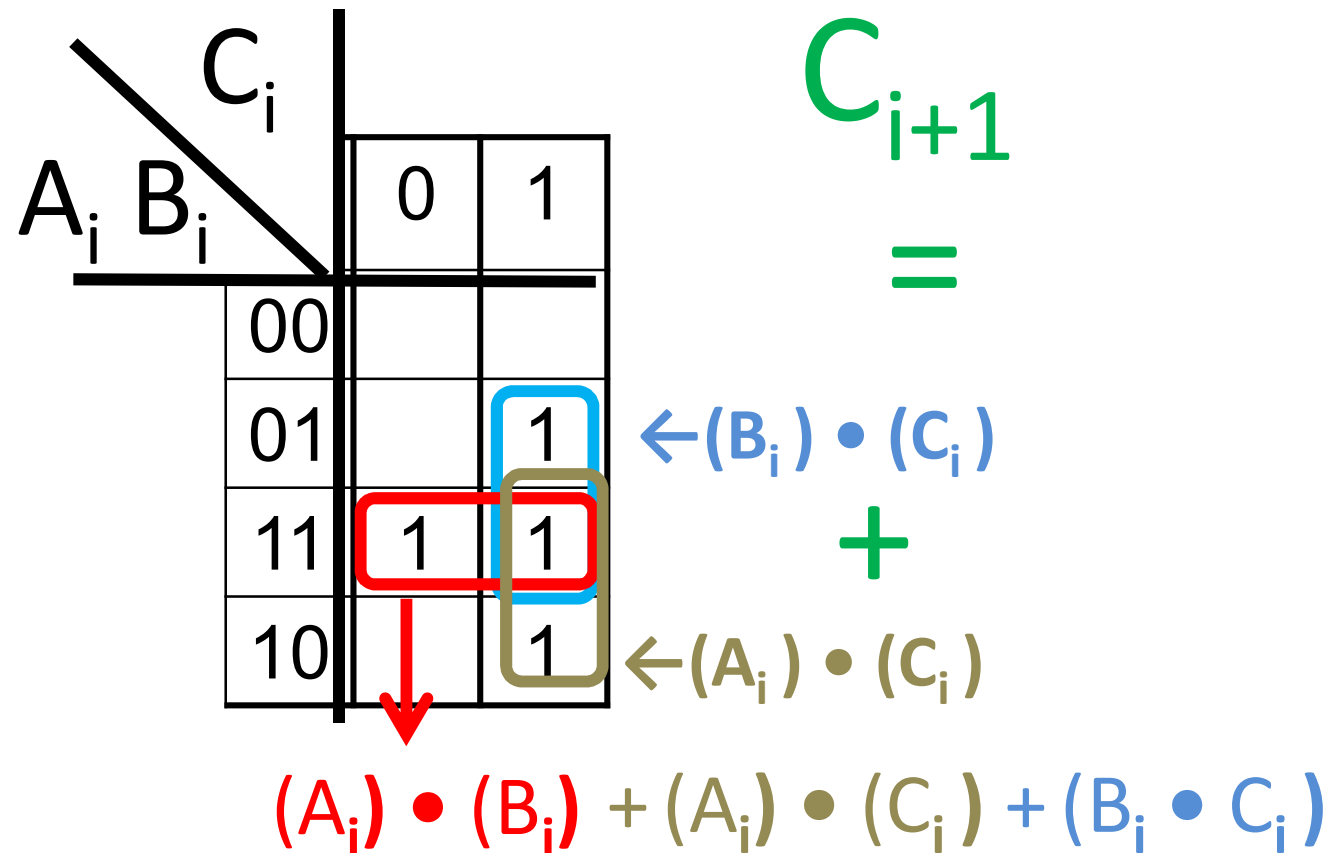Mapas de Karnaugh
Expressão {6} [3/3] – C_{i+1}



{6} $C_{i+1} = A_i \bullet C_i + B_i \bullet C_i + A_i \bullet B_i$ $\leftarrow$ AND2