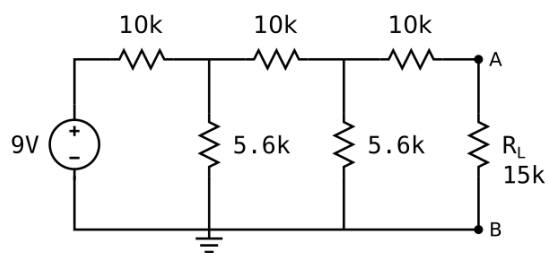


Laboratório 5 - Teorema de Thévenin - Atividades Prévias


Prof. Luis Henrique F. C. de Mello

1 Teorema de Thévenin

1. Considere o circuito da Figura 1a. Determine o circuito equivalente de Thévenin (Figura 1b) entre o ponto A e B.



(a) Circuito original

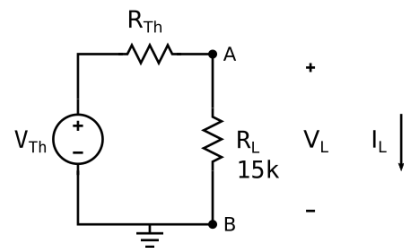

(b) Circuito equivalente de Thévenin

Figura 1: Teorema de Thévenin