

Laboratório 9 - Filtros passivos, parte 2 - Atividades Prévias

Prof. Luis Henrique F. C. de Mello

1 Filtros passa-faixa e rejeita-faixa

1. Pesquise na literatura diferentes topologias de filtros passa-faixa (*bandpass*) e rejeita-faixa (*notch*), incluindo as respectivas funções de transferência e os esboços das respostas em frequência. Como você construiria um filtro passa-faixa a partir de filtros passa-baixas e passa-altas?