

# **Aula 11**

## **Dispositivos Lógicos Programáveis**

**SEL 0414 - Sistemas Digitais**

**Prof. Dr. Marcelo Andrade da Costa Vieira**

# 1. Características Gerais

- PLD – *Programmable Logical Device*;
- Agrupa um grande número de portas lógicas, flip-flops e registradores conectados em um único dispositivo;
- A função específica do circuito é determinada definindo-se as conexões internas que devem ser abertas ou fechadas.

## 2. Implementação de Circuitos Digitais

### CIs convencionais

- ➔ necessitam de um processo de fabricação especial que requer máscaras específicas para cada projeto
- ➔ tempo de desenvolvimento é longo e os custos são altos
- ➔ utilizados em aplicação de grande volume de produção.

## 2. Implementação de Circuitos Digitais


### CIs PLD

- ➔ Eliminação do processo de fabricação especial
- ➔ Processo de fabricação mais rápido e barato
- ➔ Programado pelo usuário
- ➔ Baixo custo e tempo curto de projeto
- ➔ Menor espaço ocupado nas placas
- ➔ Alteração na interconexão do dispositivo (programação) via *linguagem de descrição de hardware (HDL)*


# PLD
 
## Arquitetura Básica:


- ➔ Colocação de muitas portas lógicas num único CI
- ➔ Controlar eletronicamente a conexão entre elas.



# Simbologia Básica

 

# Simbologia Simplificada

 


## 4. Arquiteturas de PLDs

### FPLAs ( Field Programmable Logic of Arrays):

- 1º. Dispositivo desenvolvido para a implementação de circuitos lógicos (década de 70)
- Dois níveis de portas lógicas programáveis, um de portas E e outro de OU
- Apresentam alto custo e desempenho ruim em termos de velocidade.
- Pouco utilizado

## Representação Típica

FPLA

 


## 4. Arquiteturas de PLDs


### PROM ( Programmable Read Only Memory):

- Memórias PROM podem ser utilizadas como PLDs, já que sua arquitetura é semelhante
- Conexão permanente de portas AND e conexões programáveis nas portas OR
- Dificuldades no projeto de equações booleanas simples
- Só pode ser programado uma vez

# PROM

 

(a)

 

(b)

## 4. Arquiteturas de PLDs


### PAL (Programmable Array Logic):

- Desenvolvidos para superar as deficiências das FPLAs e das PROMs
- Um único nível de programação – portas E programáveis alimentando portas OU permanentes
- São produzidas com diferentes quantidades de entradas e saídas
- Só pode ser programado uma vez


**OBS.:** geralmente apresentam flip-flops conectados às saídas das portas OU para que circuitos sequenciais possam ser implementados.

## Representação Típica


PAL

 

# PAL

 

(a)

 


(b)

## 4. Arquiteturas de PLDs


### GAL (Generic Array Logic):

- Arranjo lógico genérico
- Arquitetura semelhante a PAL com compatibilidade de pinos
- Ao invés de fusíveis, possui memória EEPROM
- Podem ser programadas e apagadas diversas vezes (+ de 100)

GAL16V8 LOGIC DIAGRAM

 


Macro célula de saída (programável)

 

## GAL16V8
 
## Exemplo:

➔ Implementação de uma lógica combinacional simples



$$Y = AC + \bar{B}C + \bar{A}BC$$

## 6. Outros grupos de PLDs

### SPLDs (Simple Programmable Logic Devices):

- Categoria de todos os pequenos PLDs como PLAs, PALs
- Características mais importantes: baixo custo e alto desempenho.


### CPLDs ( Complex Programmable Logic Devices):

- Constituídos de múltiplos SPLDs integrados em um único chip
- Apresentam interconexões programáveis para conectar os blocos SPLDs
- Capacidade lógica de até 50 SPLDs típicos.

### FPGA (Field-Programmable Gate Array):

- Constituídos de um arranjo de elementos de circuitos não conectados – os blocos lógicos – e recursos de interconexão
- Configuração: programada pelo usuário.

# FPGA

 

- Interconexão programável
- Segmento de conexão
- Caminho para interconexão


NOTA: As entradas de clock podem ter caminhos especiais de interconexão com baixa inclinação.

# PLD

 
## Modo de programação do *chip* PLD:

Dispositivo Programador → conectado ao PC (software com as bibliotecas dos PLDs disponíveis) → software gera o MAPA DE FUSÍVEIS

**Software** permite configurar o Programador com os dados do PLD e checar as conexões



## Programação

 

## Programação:

- ➔ Linguagens de Descrição de Hardware - HDL (*Hardware Description Language*)
- ➔ VHDL – Para dispositivos VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit)
- ➔ Vários compiladores (HDL → Net List):
  - ➔ ABEL (Data I/O Corporation)
  - ➔ CUPL (Logical Devices Inc.)

# CUPL (Universal Compiler for Programmable Logic)

Função	Operador	Formato CUPL	Formato convencional
E	&	A & B	A . B
OU	#	A # B	A + B
NÃO	!	!A	$\bar{A}$
OU-EXCL	\$	A \$ B	$A \oplus B$

$$S = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$

$$S = !A\&B\&C\#A\&!B\&C\#A\&B\&!C$$



# CUPL (*Universal Compiler for Programmable Logic*)


- Cabeçalho
- Especificação da entrada (Por ex.: pino 1: A; pino 2: B...)
- Especificação da saída (Por ex.: pino 19: S)
- Especificação da descrição do *Hardware*  
(Por ex.: implementação da equação booleana):

$$S = !A\&B\&C\#A\&!B\&C\#A\&B\&!C$$

# GAL
 
## Exemplo:

- ➔ GAL16V8 – *Lattice Semiconductor Corporation*
- ➔ Possui 8 entradas e 8 saídas básicas configuráveis




# GAL

## Exemplo:

➔ Circuito Combinacional

➔ 4 Entradas (ABCD) e 1 Saída (X)

 ➔  $X = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + AB\bar{C}D + ABCD$



```

Name          combo.pld;
Partno        12-17;
Date          01/06;
Revision      01;
Designer      N. Widmer;
Company       Purdue University;
Assembly      Cap. 12;
Location      Livro Tocci;
Device        G16V8A;
Format        j;                /* JEDEC          */
/*****
/* Este é um exemplo de lógica combinacional com 4 entradas e uma saída */
/*
/*
/*
/*****
/* Dispositivo a Ser Programado Gal 16V8A */
/*****

/* Entradas */

pin 1  = A      ;      /* Observe o uso do PINO 1 como entrada*/
pin 2  = B      ;      /* B, C e D são entradas normais      */
pin 3  = C      ;      /*
pin 4  = D      ;      /*

/* Saídas */

pin 19 = X      ;      /* Pino 19 é a saída */

/*****
/* Equações
/*****
X = !A&!B&!C&D # !A&B&!C&D # A&B&!C&D # A&B&C&D;

```

## 7. Modo de entrada por conjuntos (*field*)

$$X = A \cdot B$$

$$A = [A_3 \ A_2 \ A_1 \ A_0]$$

$$B = [B_3 \ B_2 \ B_1 \ B_0]$$

$$X = [X_3 \ X_2 \ X_1 \ X_0]$$



field A = [A3..0]

field B = [B3..0]

field X = [X3..0]

$X = A \& B$

## 8. Modo de entrada por tabela verdade

Table [A,B] => X

```
{
  [0,0] => 0;
  [0,1] => 1;
  [1,0] => 1;
  [1,1] => 0;}
```

(a) Set format

Table [A,B] => X

```
{
  'b'00 => 0;
  'b'01 => 1;
  'b'10 => 1;
  'b'11 => 0;}
```

(b) Binary set values


Table [A,B] => X

```
{
  'd'0  => 0;
  'd'1  => 1;
  'd'2  => 1;
  'd'3  => 0;}
```

(c) Decimal set values

# Decodificador 3 x 8

## 9. Exemplos e Aplicações com PLDs

 

# Decodificador 3 x 8

## 9. Exemplos e Aplicações com PLDs

Table	[C,B,A]	=>	[O7,O6,O5,O4,O3,O2,O1,O0]
{	0	=>	'b'00000001
	1	=>	'b'00000010
	2	=>	'b'00000100
	3	=>	'b'00001000
	4	=>	'b'00010000
	5	=>	'b'00100000
	6	=>	'b'01000000
	7	=>	'b'10000000 }

**Note:** Hex values representing inputs

**Note:** Binary values representing outputs

```
/*74LS138 1 of 8 decoder functional equivalent circuit
```

```
*/
```

```
/*      Inputs      */
```

```
pin 1 =  Azero  ;
```

```
pin 2 =  Aone   ;
```

```
pin 3 =  Atwo   ;
```

```
/*      Outputs     */
```

```
pin [19..12] = ![S7..0] ;
```

```
/*      SET DEFINITIONS      */
```

```
field inputs = [Atwo, Aone, Azero];
```

```
field outputs = [S7..0]
```

```
/*      Hardware Description      */
```

table	inputs	=>	outputs
{	[0,0,0]	=>	1; /* output 0 active */
	[0,0,1]	=>	2; /* output 1 active */
	[0,1,0]	=>	4; /* output 2 active */
	[0,1,1]	=>	8; /* output 3 active */
	[1,0,0]	=>	10; /* output 4 active */
	[1,0,1]	=>	20; /* output 5 active */
	[1,1,0]	=>	40; /* output 6 active */
	[1,1,1]	=>	80;} /* output 7 active */

## **Decodificador 3 x 8**

**Programado em Assembly (Intel 8051)**

## Decodificador 3 x 8


Porta P0 como entrada (0-2) - Porta P1 como saída (0-7)

```
LOOP:
MOV A,P0
ANL A, #00000111B
XRL A, #00000000B
JZ ZERO
XRL A, #00000001B
JZ UM
XRL A, #00000010B
JZ DOIS
XRL A, #00000011B
JZ TRES
XRL A, #00000100B
JZ QUATRO
XRL A, #00000101B
JZ CINCO
XRL A, #00000110B
JZ SEIS
XRL A, #00000111B
JZ SETE
SJMP LOOP
```

```
ZERO:
MOV P1, #00000001B
SJMP LOOP
UM:
MOV P1, #00000010B
SJMP LOOP
DOIS:
MOV P1, #00000100B
SJMP LOOP
TRES:
MOV P1, #00001000B
SJMP LOOP
QUATRO:
MOV P1, #00010000B
SJMP LOOP
CINCO:
MOV P1, #00100000B
SJMP LOOP
SEIS:
MOV P1, #01000000B
SJMP LOOP
SETE:
MOV P1, #10000000B
SJMP LOOP
```

# Somador Completo (1bit)


## 9. Exemplos e Aplicações com PLDs

 

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

# Somador Completo (4 bits)

 

## 6. Exemplos e Aplicações


### Somador completo com um PLD

1ª PARCELA	A <sub>3</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	A
2ª PARCELA	B <sub>3</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>	B
CARRYin	C <sub>3</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>0</sub>	Cin
SOMA	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	S

Geração da soma  
 $S = A \oplus B \oplus Cin$

1ª PARCELA	A <sub>3</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	A
2ª PARCELA	B <sub>3</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>	B
CARRYin	C <sub>3</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>0</sub>	Cin
CARRYout	C <sub>4</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	Cout

 Geração dos bits de carry  
 $Cout = A \& B \# A \& Cin \# B \& Cin$



## CUPL

```

/* 4-bit full adder example */

/* INPUTS */

pin 1 = C0; /* Carry IN Labeled Carry bit zero*/
pin [2..5] = [A0..3]; /* 4-bit addend A */
pin [6..9] = [B0..3]; /* 4-bit addend B */

/* OUTPUTS */
pin [12, 15, 16, 19] = [S0..3];
pin [13, 14, 17, 18] = [C1..4]; /* Use C4 (pin 18) for carry out of 4-bit
adders*/

/* SET Definitions */

field A = [A3..0]; /* 4-bit Augend */
field B = [B3..0]; /* 4-bit Addend */
field S = [S3..0]; /* 4-bit Sum */
field Cin = [C3..0]; /* Carry IN to each of 4 full adders */
field Cout = [C4..1]; /* Carry OUT from each full adder */

/* Hardware Description */

Cout = A&B # A&Cin # B&Cin; /* One equation defines all 4 Carry out
bits */
S = A$ (B$Cin); /* This equation defines the 4-bit set of
the Sum */

```

FIM