



# Projeto de Máquinas de Estado com VHDL

## PCS3115 Sistemas Digitais I - Aula 19

Prof. Edson S. Gomi

PCS - Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais  
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Maio, 2020

- O uso de uma linguagem de descrição de hardware (HDL - *Hardware Description Language*) permite representar a solução para um problema que será implementado por meio de um circuito digital de uma maneira mais abstrata. Linguagens HDL dão suporte à técnica do projeto estruturado, facilitando a descrição e o design de circuitos de alta complexidade. Também aceleram o tempo de desenvolvimento do circuito e facilitam o processo de depuração, na medida em que com as simulações podemos postergar ao máximo a realização física dos circuitos.

# Projeto de Máquinas de Estado com VHDL




Nesta aula aprenderemos como descrever o diagrama de transições de estado de uma Máquina de Estados diretamente em VHDL. Tendo a descrição, um compilador VHDL assumirá a responsabilidade pela síntese do circuito digital ou a geração das estruturas para a realização de simulações.

## Exemplo : detector de 0 após 2 ou mais 1s

Enunciado: Projetar um circuito sequencial síncrono que reconhece o primeiro ZERO após a ocorrência de dois ou mais UNS consecutivos. Adotar uma solução do tipo Moore.


<b>Entrada</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saída</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b><u>1</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b><u>1</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Máquina de Estado do Detector

 

A	Estado inicial: ZEROS
B	Ocorrência de 1 UM
C	Ocorrência de 2+ UNS
D	Ocorrência do 1o ZERO após 2+ UNS

# Detector em VHDL

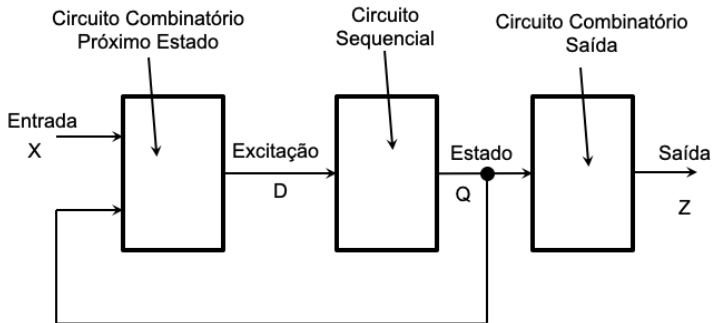

# Entidade do Detector

```
1 entity detector is
2   port (
3     RESET : in bit;
4     X : in bit;
5     CLOCK : in bit;
6     Z : out bit
7   );
8 end entity detector;
```

# Arquitetura do Detector

```
1 architecture behavioral of detector is
2   type state_type is (A,B,C,D);
3   signal present_state , next_state : state_type;
4 begin
5
6   — Bloco sequencial : Estado Atual
7
8   — Bloco combinatorio : Proximo Estado
9
10  — Bloco combinatorio : Saida
11
12 end architecture behavioral;
```



# Bloco Estado Atual


```
1 ESTADO_ATUAL: process (RESET,CLOCK) is
2 begin
3     if (RESET = '1') then
4         present_state <= A;
5         elsif (rising_edge(CLOCK)) then
6             present_state <= next_state;
7         end if;
8     end process ESTADO_ATUAL;
```

## Bloco Próximo Estado

```
1  next_state <=
2    A when (present_state = A) and (X = '0') else
3    B when (present_state = A) and (X = '1') else
4    A when (present_state = B) and (X = '0') else
5    C when (present_state = B) and (X = '1') else
6    D when (present_state = C) and (X = '0') else
7    C when (present_state = C) and (X = '1') else
8    B when (present_state = D) and (X = '0') else
9    A when (present_state = D) and (X = '1') else
10 A;
```

```
1  Z <=
2    '0' when present_state = A else
3    '0' when present_state = B else
4    '0' when present_state = C else
5    '1' when present_state = D else
6    '0';
```

# Simulação do Detector

 

# Testbench para o Detector

```
1 — A testbench has no ports .  
2 entity detector_tb is  
3 end entity detector_tb;
```

# Arquitetura do Testbench

```
1 architecture testbench of detector_tb is
2 — Declaration of the component to be tested.
3 — Declaration of signals
4
5 begin
6 — Component instantiation
7   DUT : Device Under Test
8 — Clock generator
9 — Stimulus process
10   Tests to apply
11   Test application loop
12   Check the outputs
13 end architecture testbench;
```

# Declaração do DUT e dos sinais

```
1  component detector
2    port (
3      RESET : in bit;
4      X : in bit;
5      CLOCK : in bit;
6      Z : out bit
7    );
8  end component detector;
9
10 signal reset : bit;
11 signal x : bit;
12 signal clock : bit;
13 signal z : bit;
```

# Instanciação do DUT

```
1  DUT: entity work.detector port map (  
2      RESET => reset ,  
3      X => x ,  
4      Clock => clock ,  
5      Z => z  
6  );
```



# Gerador do clock

```
1  clk: process is
2  begin
3      clock <= '0';
4      wait for 0.5 ns;
5      clock <= '1';
6      wait for 0.5 ns;
7  end process clk;
```


## Casos de Teste

```
1   type pattern_type is record
2     — The inputs of the circuit.
3     reset : bit;
4     x : bit;
5     — The expected outputs of the circuit.
6     z : bit;
7   end record;
8
9   type pattern_array is array (natural range <>)
10  of pattern_type;
11  constant patterns : pattern_array :=
12    (
13      ('1', '0', '0'),
14      ('0', '0', '0'),
15      ('0', '1', '0'),
16      .....
17      ('0', '0', '0'),
18      ('0', '0', '0'));
```

## Aplicação dos Testes

```
1 stimulus_process: process is
2 begin
3     — Check each pattern.
4     for k in patterns'range loop
5         -- Set the inputs.
6         reset <= patterns(k).reset;
7         x <= patterns(k).x;
8         -- Wait for the results.
9         wait for 1 ns;
10        -- Check the outputs.
11        assert z = patterns(k).z
12            report "bad Z" severity error;
13    end loop;
14    assert false report "end of test" severity note;
15    -- Wait forever; this will finish
16    -- the simulation.
17    wait;
18 end process;
```

## Detector - Circuito Modelo Moore

 


$$D1^t = x \cdot y0 + y1 \cdot y0$$

$$D0^t = x$$


$$z^t = y1 \cdot y0'$$

# Detector - Modelo Mealy

 

A	Estado inicial: ZEROS
B	Ocorrência de 1 UM
C	Ocorrência de 2+ UNS
D	Estado inatingível

# Detector - Circuito Modelo Mealy

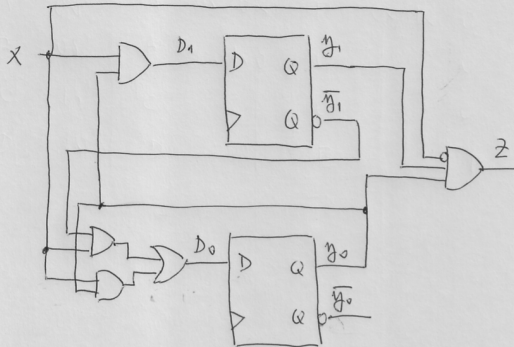


$$D_1 = X \cdot y_0$$

$$D_0 = X \cdot \bar{y}_1 + X \cdot y_0$$


$$Z = y_1 \cdot y_0 \cdot \bar{X}$$

# Detector - Comparação das Simulações


VHDL  
Behavioral

 

Circuito  
Moore

 

Circuito  
Mealy

 

## Exercício : controle de reação química


- Projetar módulo de controle de reação química, para evitar temperaturas excessivas, usando o método da descrição em VHDL.
- Especificação:
  - Entrada (bit): X. 1 se temperatura excessiva for detectada.
  - Saída (bits): T e R, comandos para ativar, respectivamente, redução de temperatura e adição de catalisador à reação.Operação: T deve ser ativado após dois 1s consecutivos na entrada X, voltando ao estado inicial sem ativar R caso isso seja suficiente para obter  $X = 0$ . Caso contrário, entra-se em um modo de "emergência" em que T e R mantêm-se ambos em 1 enquanto X também for 1. Caso o sistema chegue nesse estado, ele só voltará à normalidade após três leituras consecutivas de  $X = 0$ . Enquanto isso não ocorrer, qualquer leitura de  $X = 0$  faz com que R volte a 0, mas não com que T volte a 0; além disso, qualquer leitura de  $X=1$  nesse período também reativa R além de manter ativado T.



## Exemplo de entradas e saídas

X: 0010110101111101001010001011011111101100010  
T: 00000100001111111111110000100111111111000  
R: 000000000001101001010000000000111101100000

# Máquina de Estado

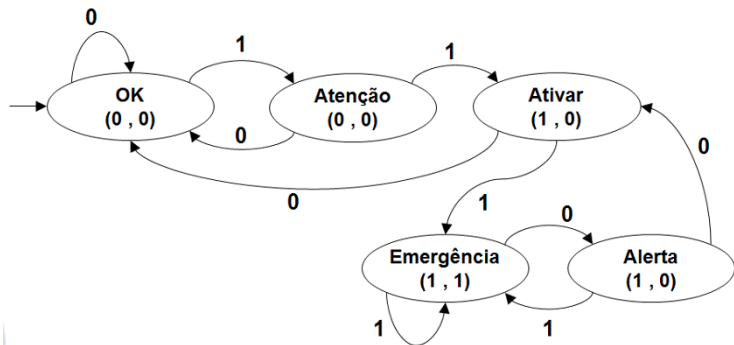

Obrigado!

USP

Universidade de São Paulo



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE  
COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS

PCS

# Referências