

PCS 3115

Sistemas Digitais I

Módulo 20 – Registradores e Contadores

Prof. Dr. Marcos A. Simplicio Jr.

Atualização: Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade

versão: 5.0 (Maio/2020)

Registadores: Conceito

- Associação de 2 ou mais Flip-Flops, controlados por um *clock* comum, onde cada Flip-Flop armazena 1 só bit – O registrador armazena um conjunto de bits;
- Algumas entradas comuns, síncronas e/ou assíncronas – *Set/Preset, Reset/ Clear, Load*;
- Entradas de alguns Flip-Flops ligadas ao exterior (*load* – carga externa).
- Saídas de alguns Flip-Flops ligadas a entradas de outros (*shift* – deslocamento).

Registradores: Funções & Usos

- Armazenar conjunto de bits:
 - **Correlacionados:** bits de **dados**.
 - Ex.: armazenar número “12” → 1100
 - **Não relacionados:** bits de **controle**
 - Ex.: armazenar pressionamento dos botões 3 e 2 (1 e 0 não pressionados) → 1100
 - Obs.: Diferença meramente semântica!
- Única restrição real: todos os bits devem seguir o **mesmo sinal de clock** (nível e/ou borda) quando de sua atualização/registo.

Registradores: Tipos


- **Síncronos** – Ativados por **borda** (subida ou descida) ou **nível** (alto ou baixo) de sinal de **clock**.
- **Assíncronos** – Ativados **independentemente** da existência de um sinal de **clock**.
 - Obs. – Registradores síncronos têm, comumente, algumas de suas entradas de controle assíncronas.

Registadores: Sinais de Controle

- ***Clock*** – Sincroniza atualizações/registros de bits;
- ***Enable*** – Habilita outros sinais (ex.: *clock*);
- ***Set (Preset)*** – Carrega todos bits em 1;
- ***Reset (Clear)*** – Carrega todos os bits em 0;
- ***Load*** – Carga (registro/armazenamento) de uma determinada cadeia de bits passada como entrada;
- ***Output Enable*** – Controle *tri-state* da saída do registrador;
- ***Shift (Right/Left) & Hold*** – Deslocamento (Direita/Esquerda) ou manutenção da informação armazenada (deslocadores & registradores).

Registadores: Símbolo Lógico


Carregados na borda de subida do clock:

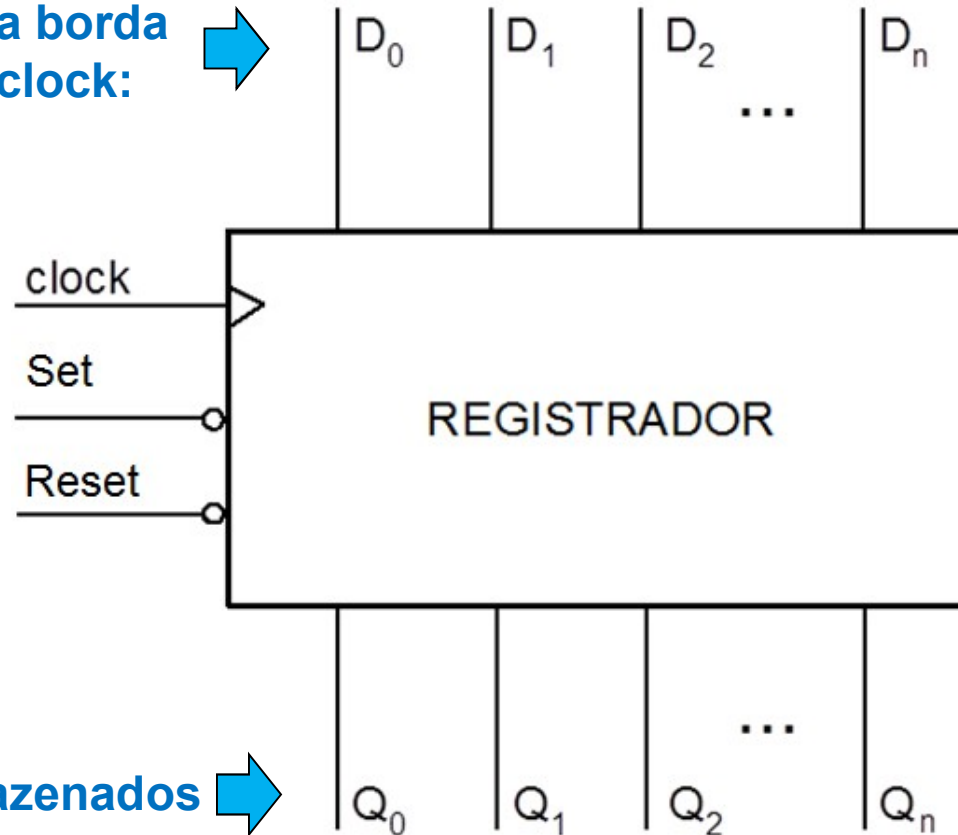

Valores armazenados




 - **Pergunta:** como implementar com FF tipo D?



Registadores: por dentro

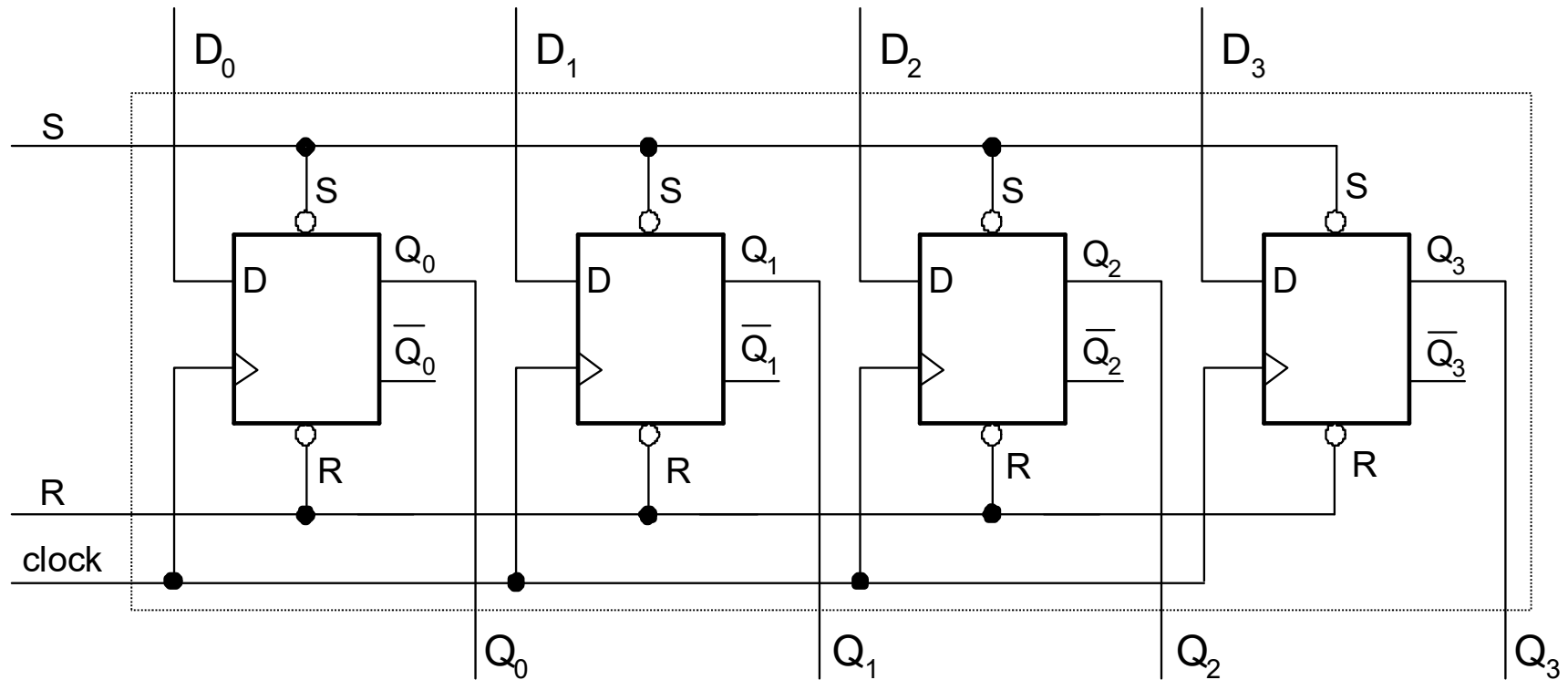- Ex.: registrador de 4 bits com flip-flops tipo D




Registadores: Entradas e Saídas

- Entradas e saídas podem ser de diferentes formas:
 - **Paralela** – Todos os bits simultaneamente;
 - **Série** – Apenas 1 bit por vez.
- Tipos suportados por registadores:
 - Entrada paralela e saída paralela;
 - Entrada série e saída paralela;
 - Entrada paralela e saída série;
 - Entrada série e saída série.


Registadores

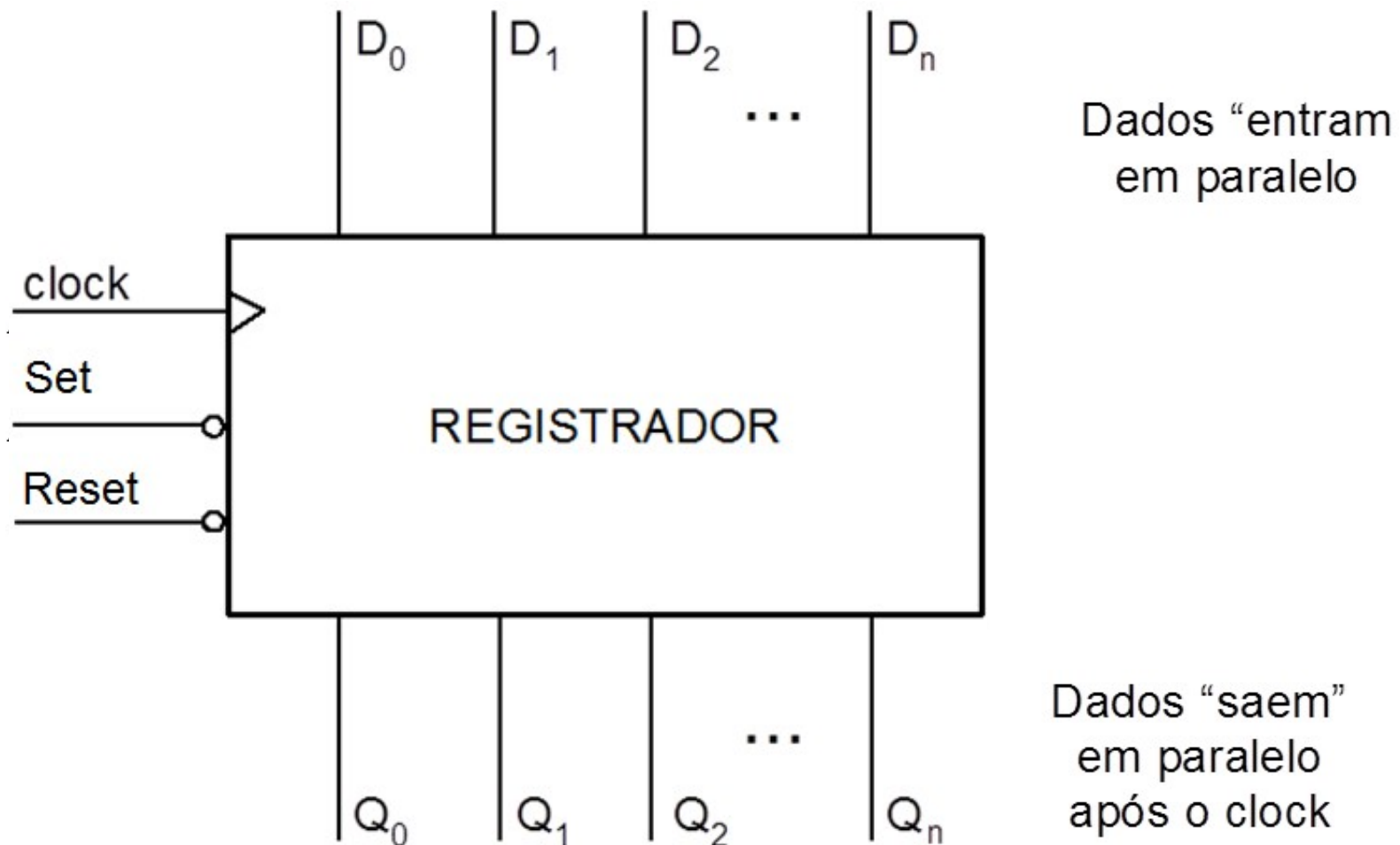- **Entrada paralela e saída paralela (exemplo anterior)**




Registadores

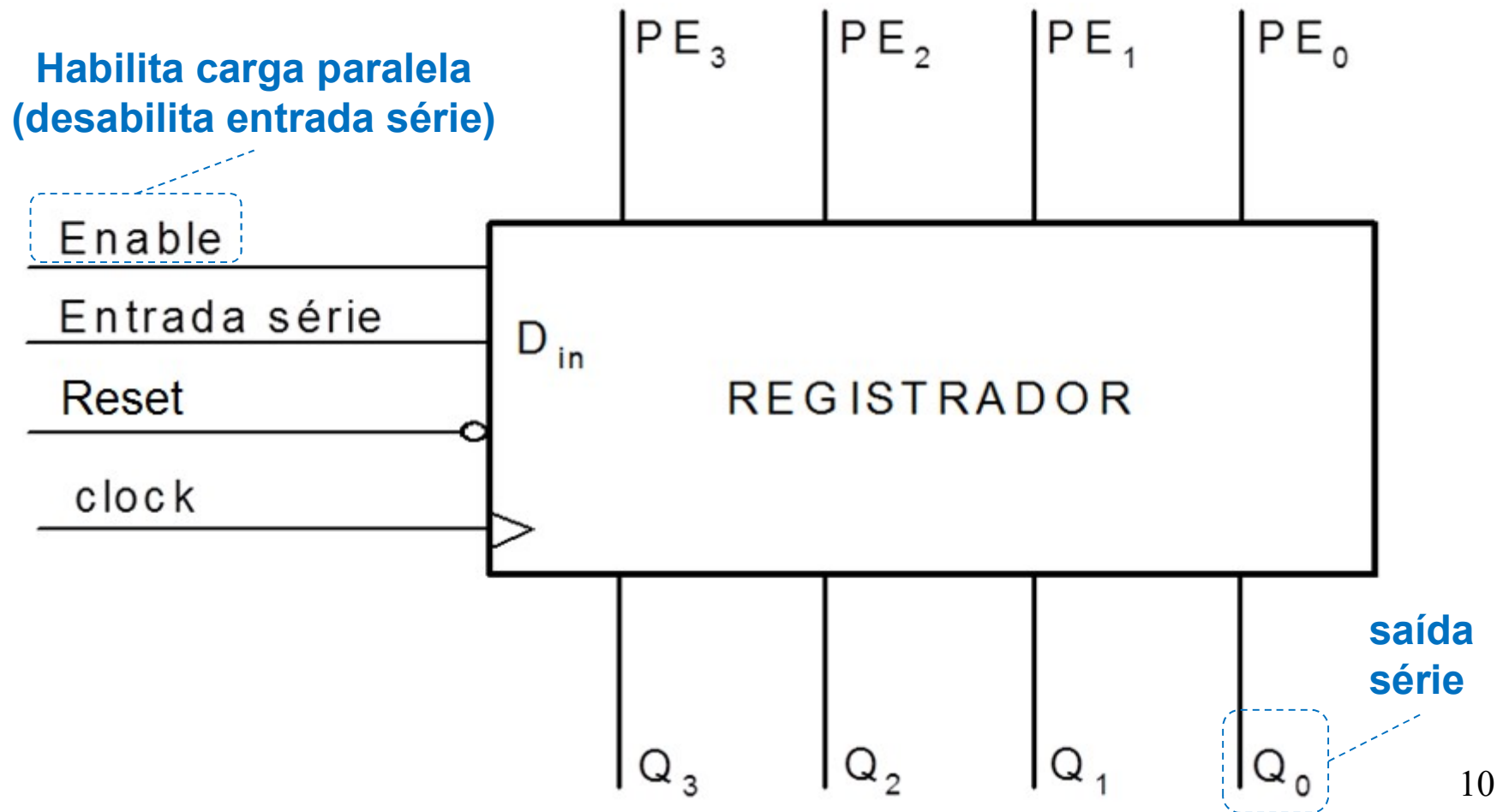- Entrada série e/ou paralela e saída série (Q_0) e/ou paralela




Registadores

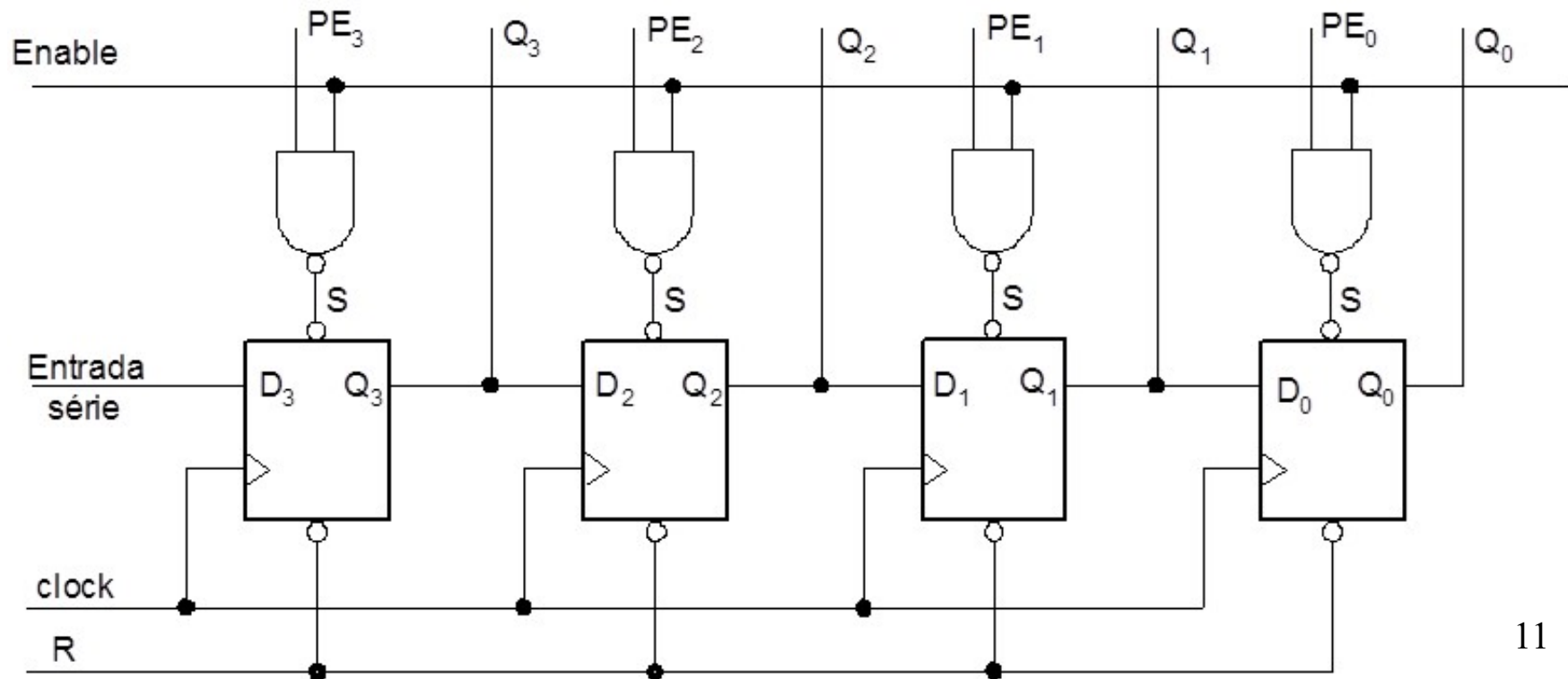- Entrada série, saída série (Q0) e/ou paralela e carga paralela assíncrona
 - Nota: carga em duas etapas – (I) reset e (II) load



Registadores

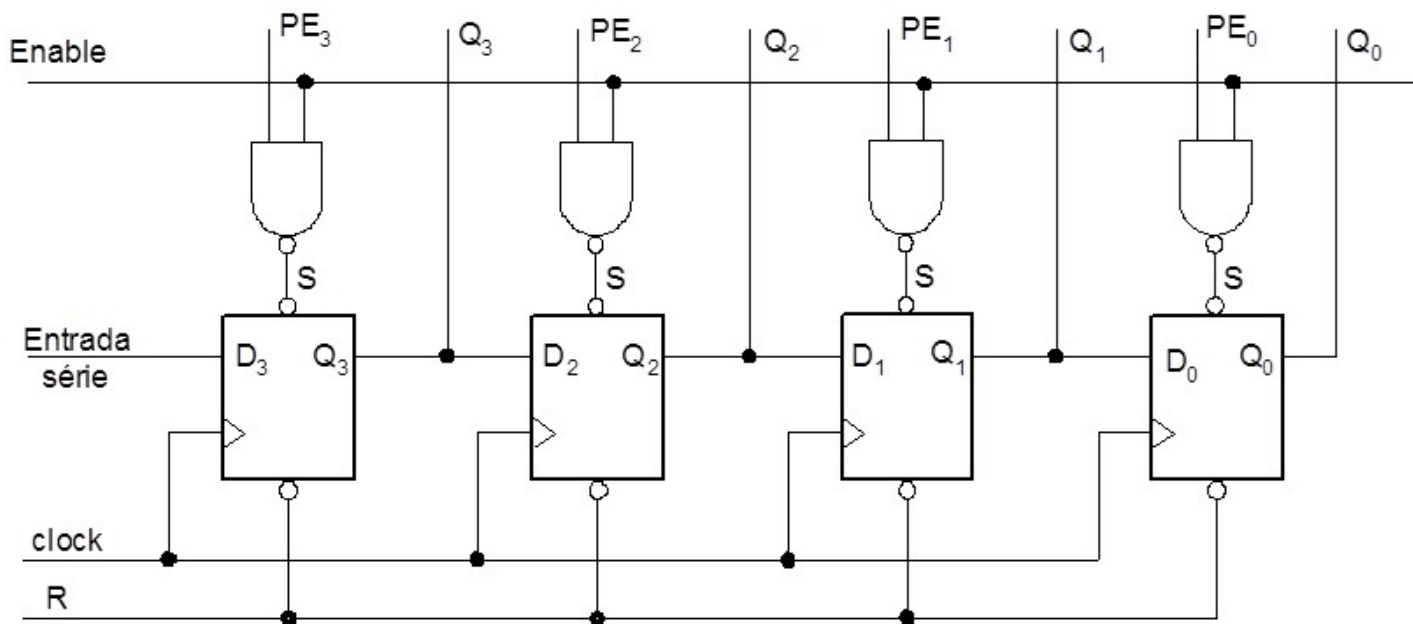
- Entrada série, saída série (Q0) e/ou paralela e carga paralela assíncrona
 - Nota: carga em duas etapas – (I) reset e (II) load



- **Desafio:** como implementar carga assíncrona com 1 única etapa? (dica: usar o reset, substituindo-o)


Registadores

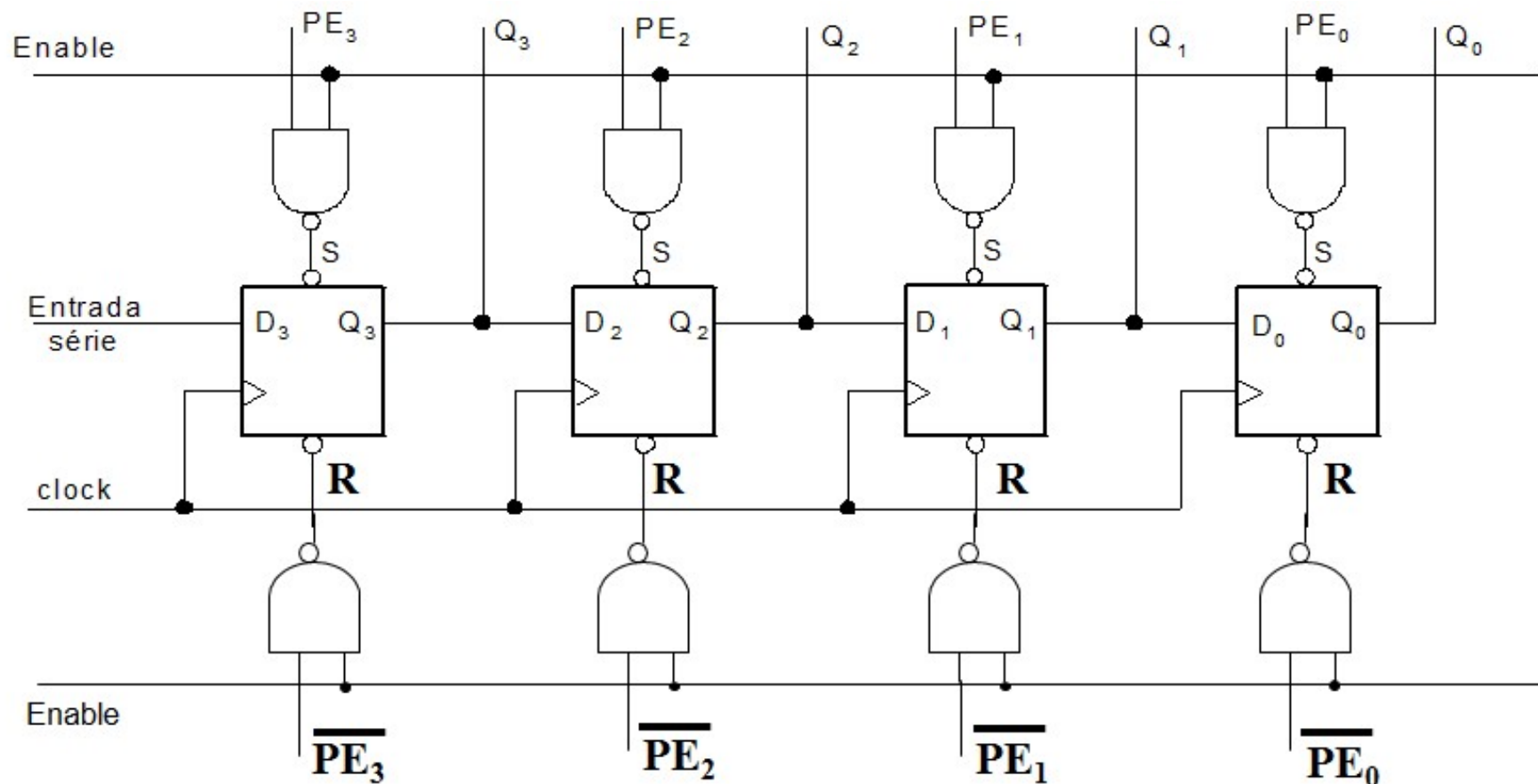- Entrada série, saída série (Q_0) e/ou paralela e **carga paralela assíncrona** (1 só etapa)




Registadores de deslocamento

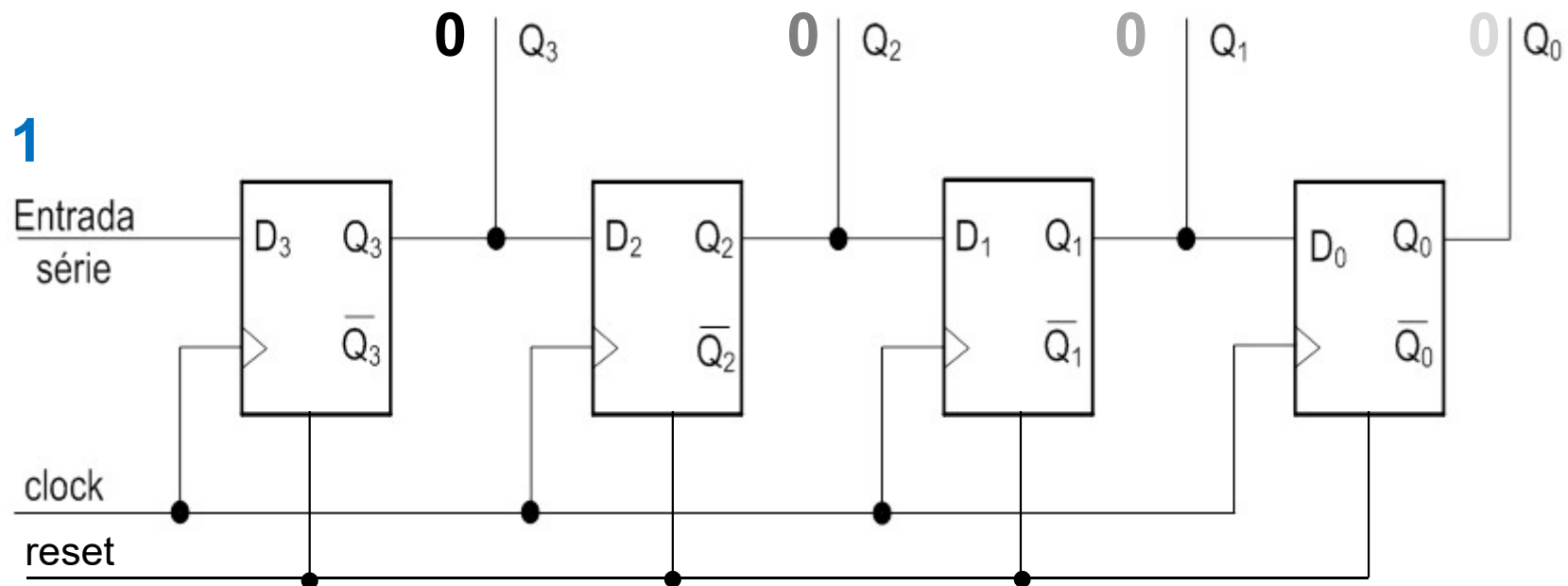- O que acontece se a **saída de um FF tipo D for ligada à entrada do próximo FF?**
 - Suponha que seja feito reset inicial
(Obs.: entrada série e saída paralela)




Registadores de deslocamento

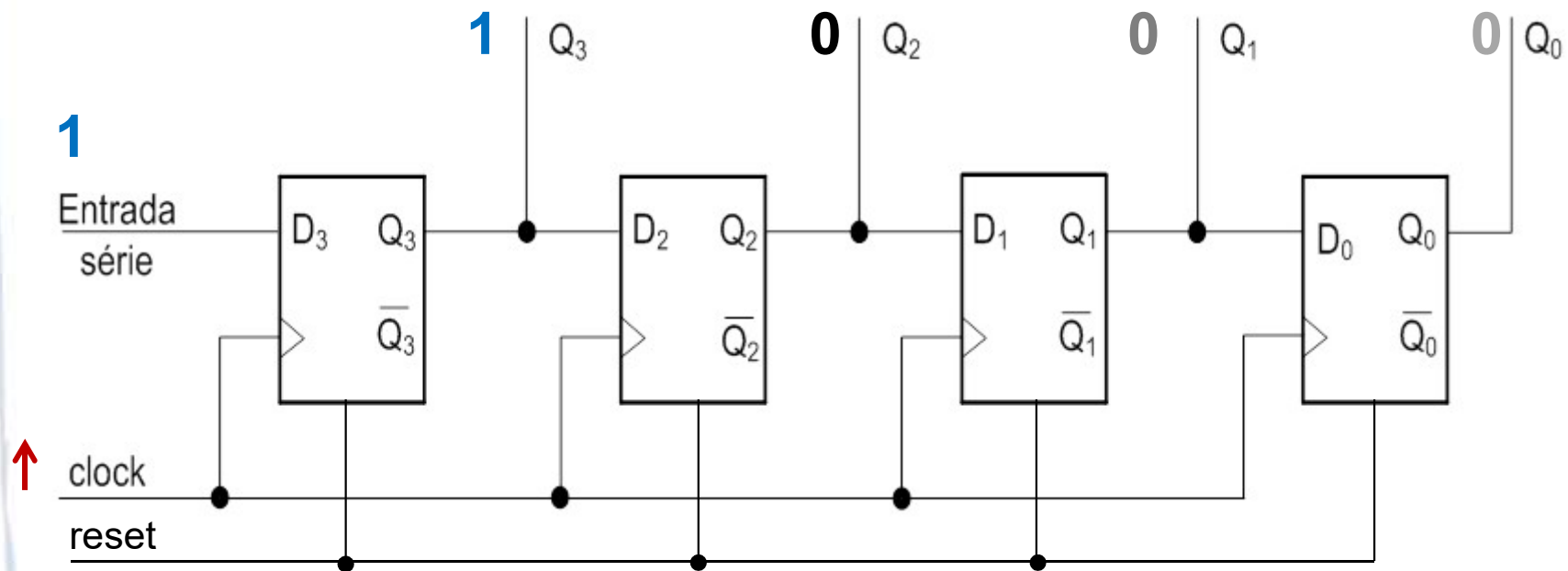- O que acontece se a **saída de um FF tipo D for ligada à entrada do próximo FF?**
 - Clock: carga da entrada e **deslocamento** dos bits




Registadores de deslocamento

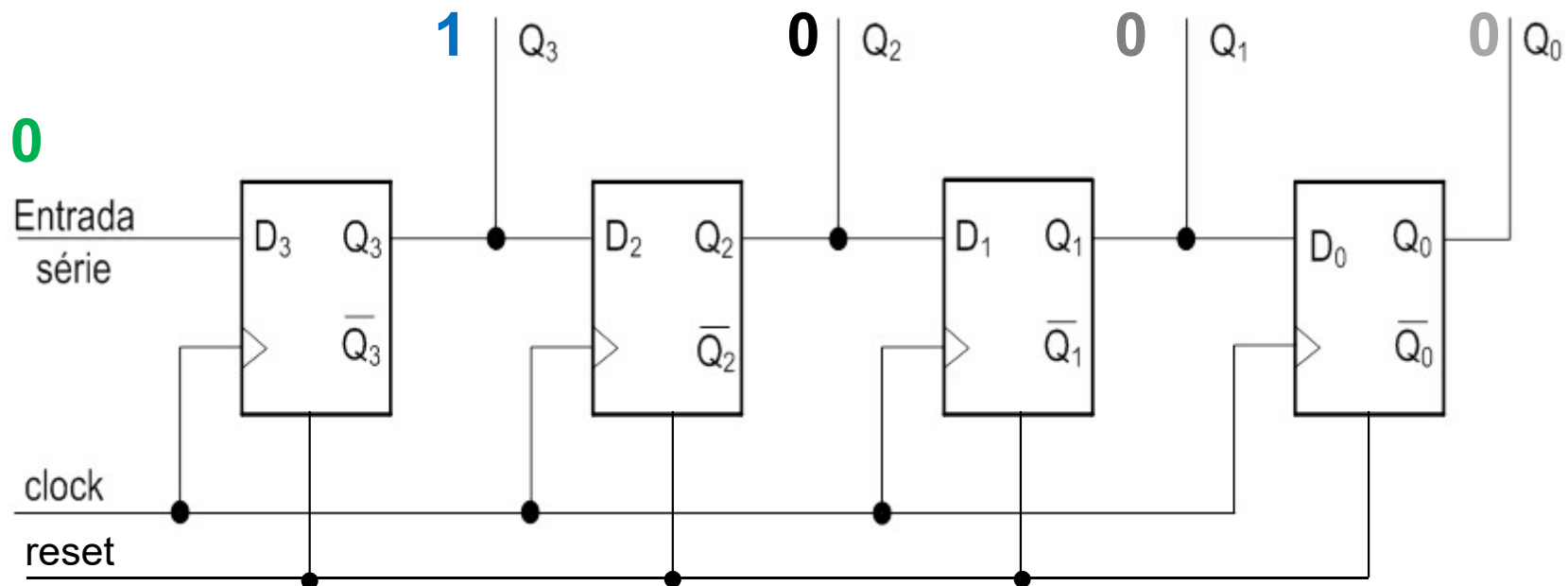- O que acontece se a **saída de um FF tipo D for ligada à entrada do próximo FF?**
 - Entrada agora é **0**



Registadores de deslocamento

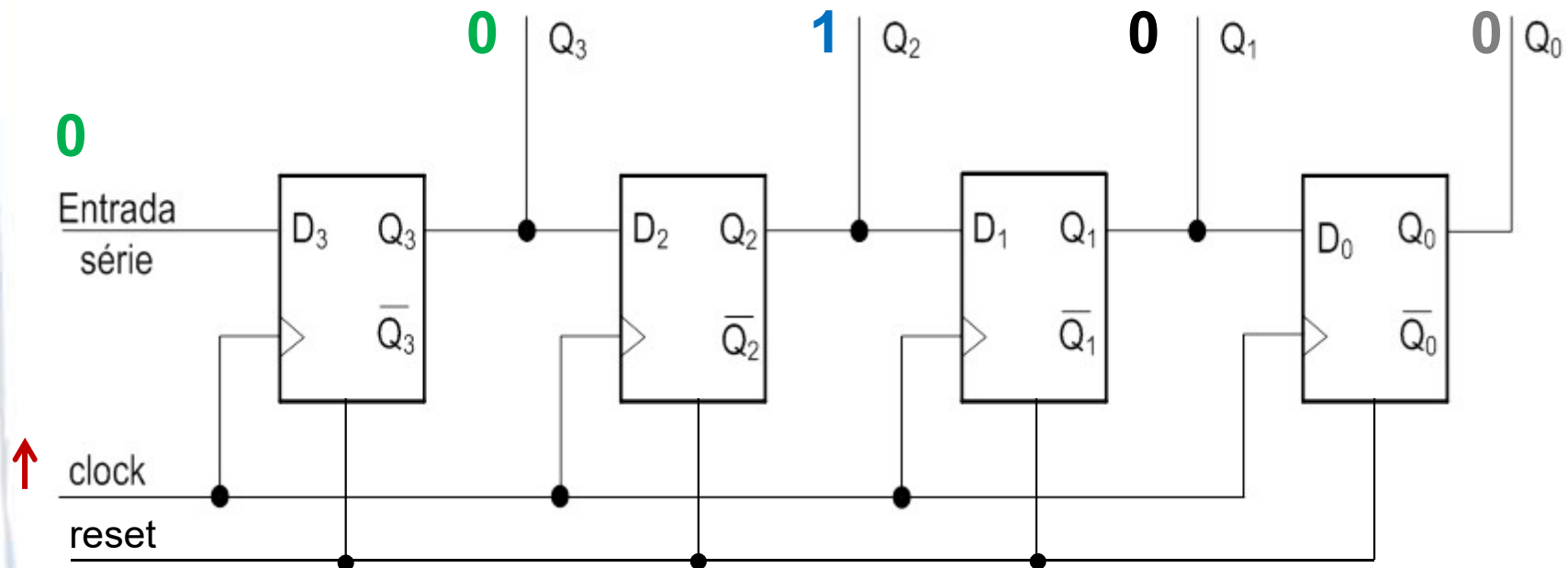- O que acontece se a **saída de um FF tipo D for ligada à entrada do próximo FF?**
 - Clock: carga da entrada e **deslocamento** dos bits



Registradores de deslocamento

- O que acontece se a **saída de um FF tipo D for ligada à entrada do próximo FF?**
 - Tem-se o equivalente a uma operação de **deslocamento da cadeia de bits.**
- Neste caso o registrador é denominado Registrador Deslocador, ou **Registrador de Deslocamento.**
 - Em inglês: *shift register*

Registadores: exercício 1

- Como dotar registrador de entrada série ou paralela?


(E/S)SD: Entrada/Saída serial para deslocamento p/ direita;
SD/P': 1 deslocamento p/ direita; 0 p/ carga paralela;
Ep_n: Entrada de dados p/ carga paralela.



Registadores: exercício 1

- Como dotar registrador de entrada série ou paralela?

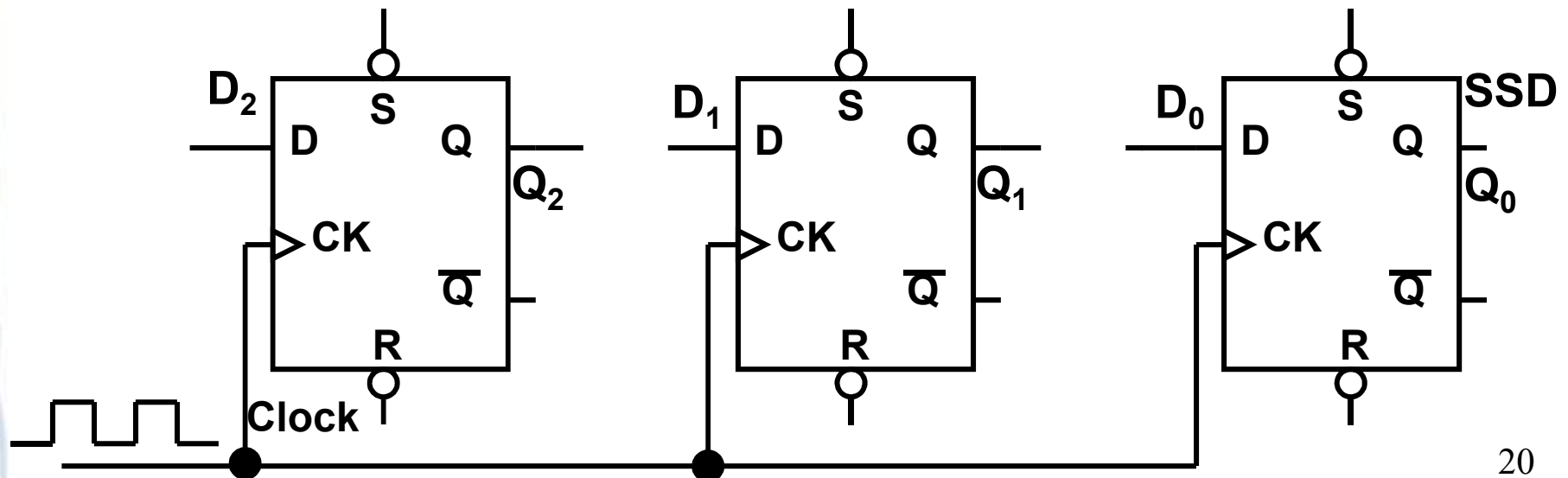
(E/S)SD: Entrada/Saída serial para deslocamento p/ direita;
SD/P': 1 deslocamento p/ direita; 0 p/ carga paralela;
Ep_n: Entrada de dados p/ carga paralela.



Registadores: exercício 1

- Como dotar registrador de entrada série ou paralela?

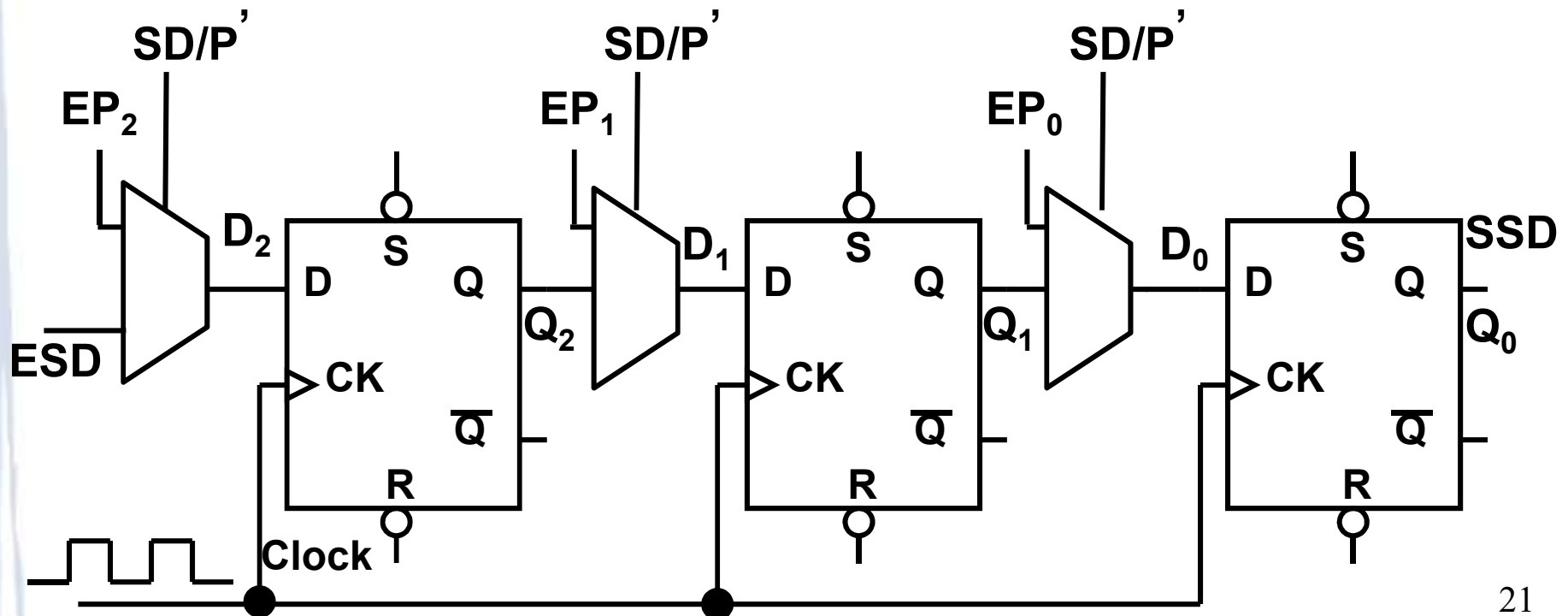(E/S)SD: Entrada/Saída serial para deslocamento p/ direita;
SD/P': 1 deslocamento p/ direita; 0 p/ carga paralela;
Ep_n: Entrada de dados p/ carga paralela.




Registadores: exercício 2

- E para fazer deslocamento para direita ou esquerda?

(E/S)SD: Entrada/Saída serial p/ deslocamento p/ direita;

(E/S)SE: Entrada/Saída serial p/ deslocamento p/ esquerda;

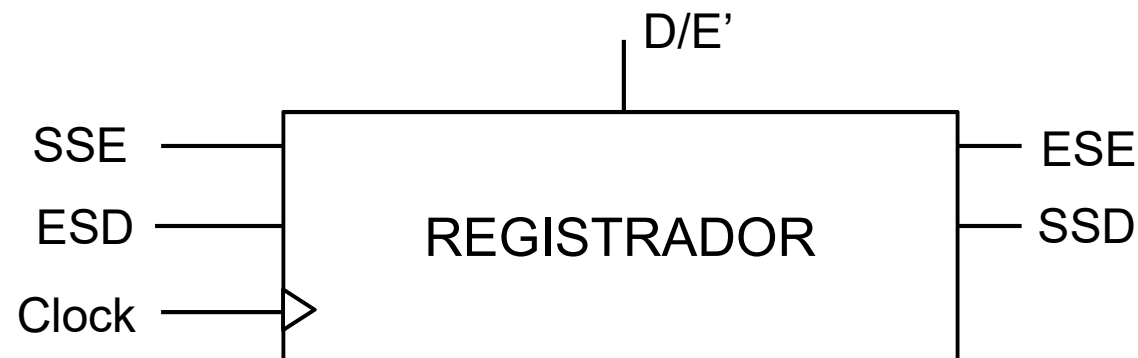D/E': 1 = deslocamento p/ direita; 0 = deslocamento p/ esquerda




Registadores: exercício 2

- E para fazer deslocamento para direita ou esquerda?

(E/S)SD: Entrada/Saída serial p/ deslocamento p/ direita;

(E/S)SE: Entrada/Saída serial p/ deslocamento p/ esquerda;

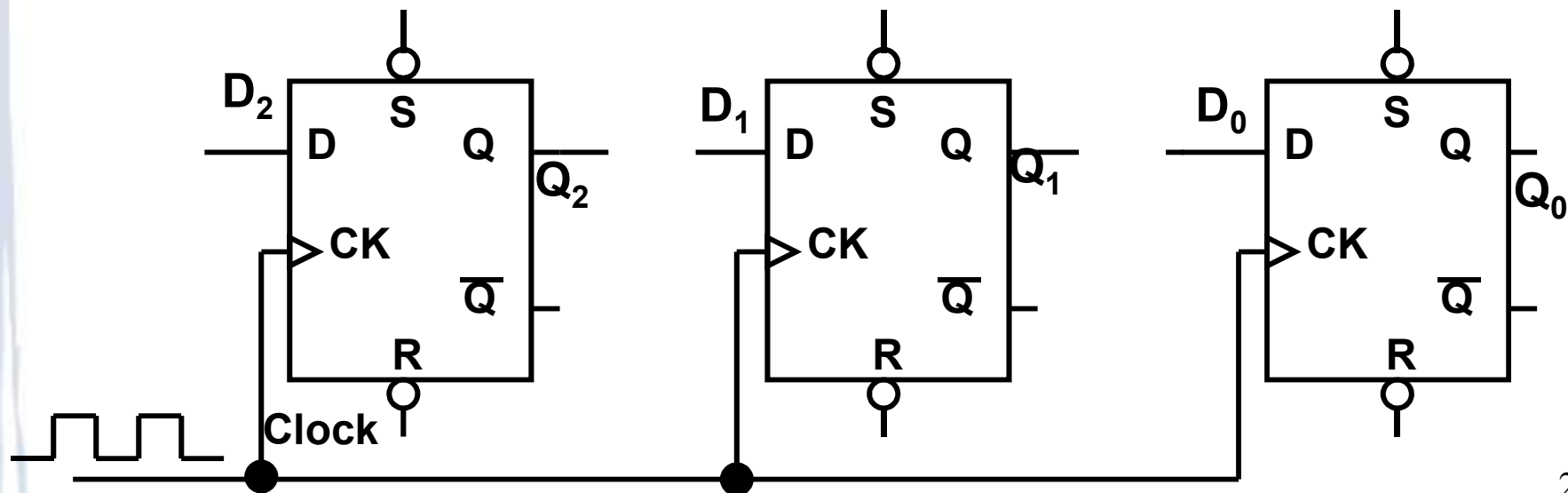D/E': 1 = deslocamento p/ direita; 0 = deslocamento p/ esquerda




Registadores: exercício 2

- E para fazer deslocamento para direita ou esquerda?

(E/S)SD: Entrada/Saída serial p/ deslocamento p/ direita;

(E/S)SE: Entrada/Saída serial p/ deslocamento p/ esquerda;

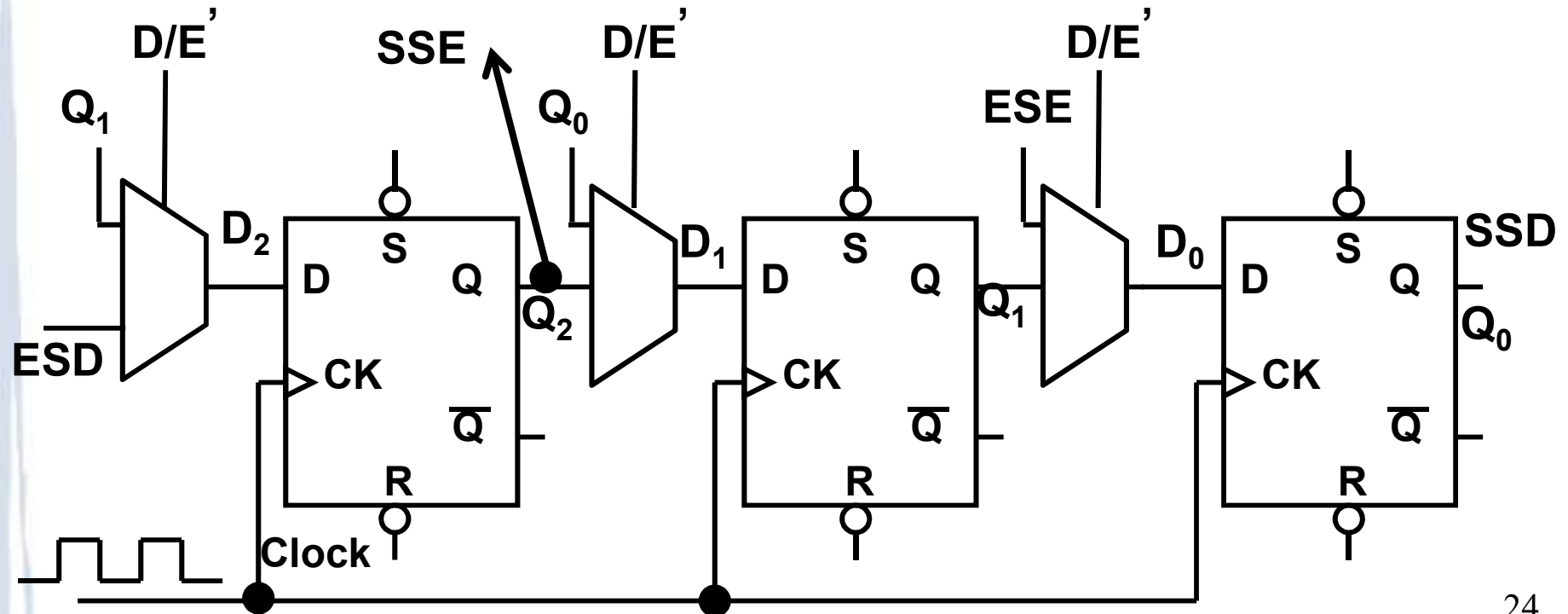
D/E': 1 = deslocamento p/ direita; 0 = deslocamento p/ esquerda



Registadores: exercício 3


- Dado um registrador de deslocamento para direita/esquerda, implemente ^{D/E'} um circuito capaz de multiplicar o dividir por 2 a entrada carregada

M/D' ?

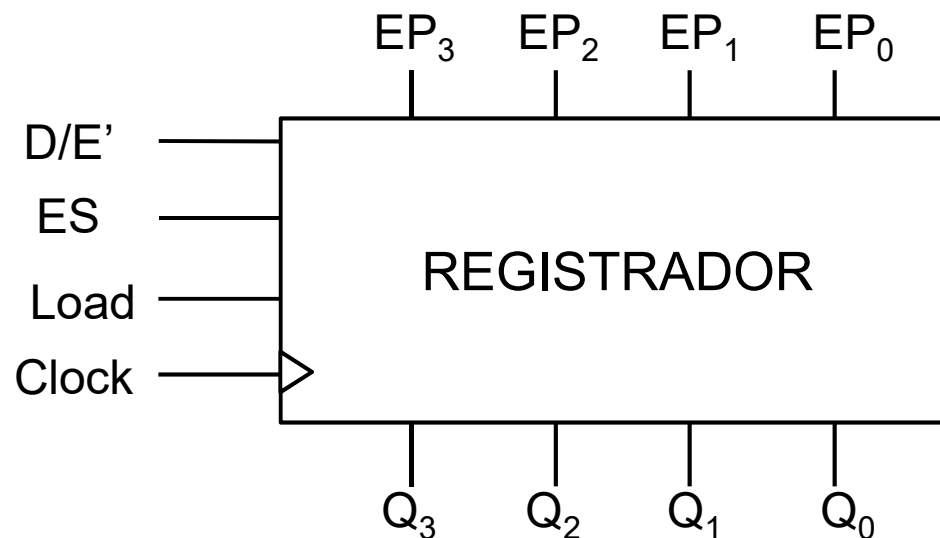

Registadores: exercício 3

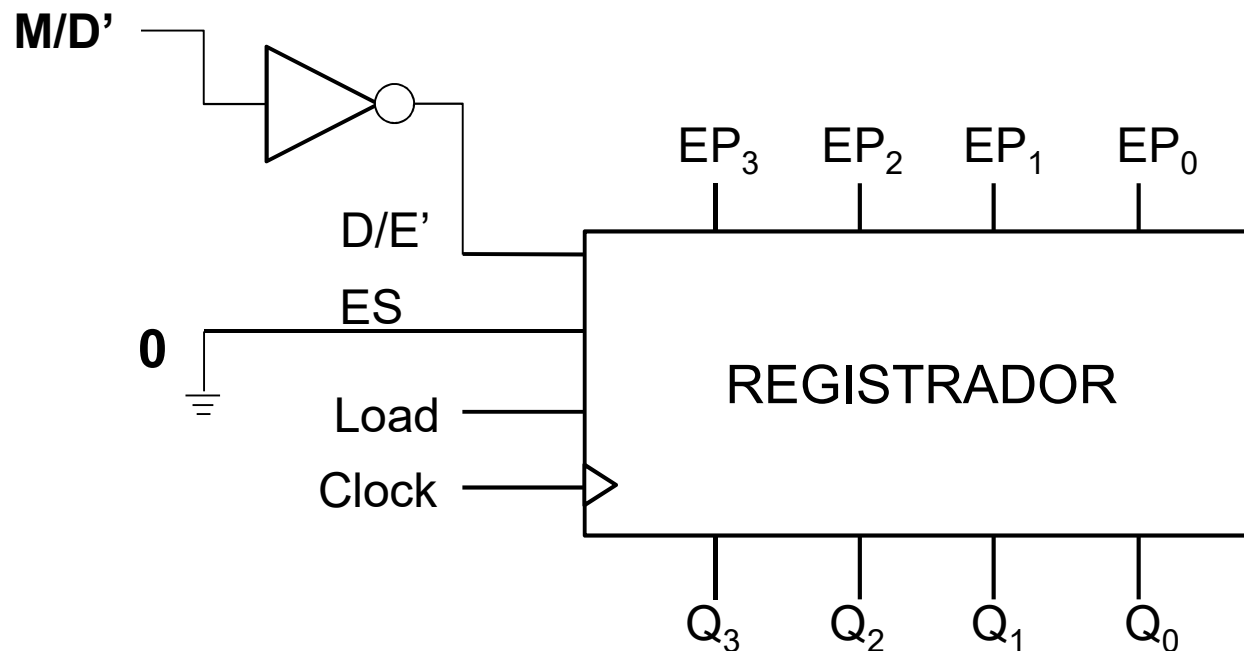- Dado um registrador de deslocamento para direita/esquerda com entrada serial/paralela, implemente circuito que multiplica ou divide por 2 valor carregado



Contadores

- **Conceito** – Grupos de Flip-Flops acionados por sinal comum de *clock*, que permanecem mudando de estado de acordo com uma sequência pré-estabelecida:
 - Dispensa, às vezes, outros tipos de sinais de entrada – Máquina de *Moore* (só o sinal de clock como uma pseudo-entrada)
 - Basicamente – Circuito Sequencial síncrono que possui uma sequência principal de **transição de estados cíclica, pré-definida.**

Contadores

- **Classificação:**

- **Sequência de Contagem** – Tipo de sequência que contador percorre: binária, BCD, código Gray, etc.;
- **Módulo** – Quantidade de estados da sequência principal que o contador percorre em um ciclo completo de contagem:
 - **Cálculo do Módulo:**
(Magnitude do Estado Final) menos
(Magnitude do Estado Inicial) mais 1

Contadores

- **Síncronos** – Para todos os Flip-Flops:
 - ✓ O *clock* é o mesmo sinal físico;
 - ✓ As saídas (estados) são atualizadas no mesmo instante (mesma borda de subida ou descida).

Contadores


- **Assíncronos (via propagação – *ripple counters*):**
 - ✓ Atualização dos Flip-Flops dos bits menos significativos **gera as bordas de *clock*** que atualizam os Flip-Flops dos bits mais significativos;
 - ✓ Normalmente usam **menos portas lógicas** que síncronos, porém fornecem **menor velocidade**;
 - ✓ Faz uso de **técnicas de projeto mais intuitivas e menos formais**, dependendo da experiência do projetista.

Contadores

O contador não precisa de entradas, mas ...


- Para maior **versatilidade**, são comuns algumas **entradas de sinais de controle**:
 - **Set e Reset** – Carga de zeros ou uns;
 - **Load** – Carga de valor específico de contagem;
 - **Hold** – Interrompe contagem (ignora *clock*);
 - **Output Enable, Clock Enable** – Habilitação de saída e *clock*;
 - **Up/Down** – Dita a sequência de contagem (se é de baixo para cima ou de cima para baixo).

Contadores Assíncronos

 



- **Pergunta:** projeto de contador assíncrono decrescente.

Contadores Assíncronos

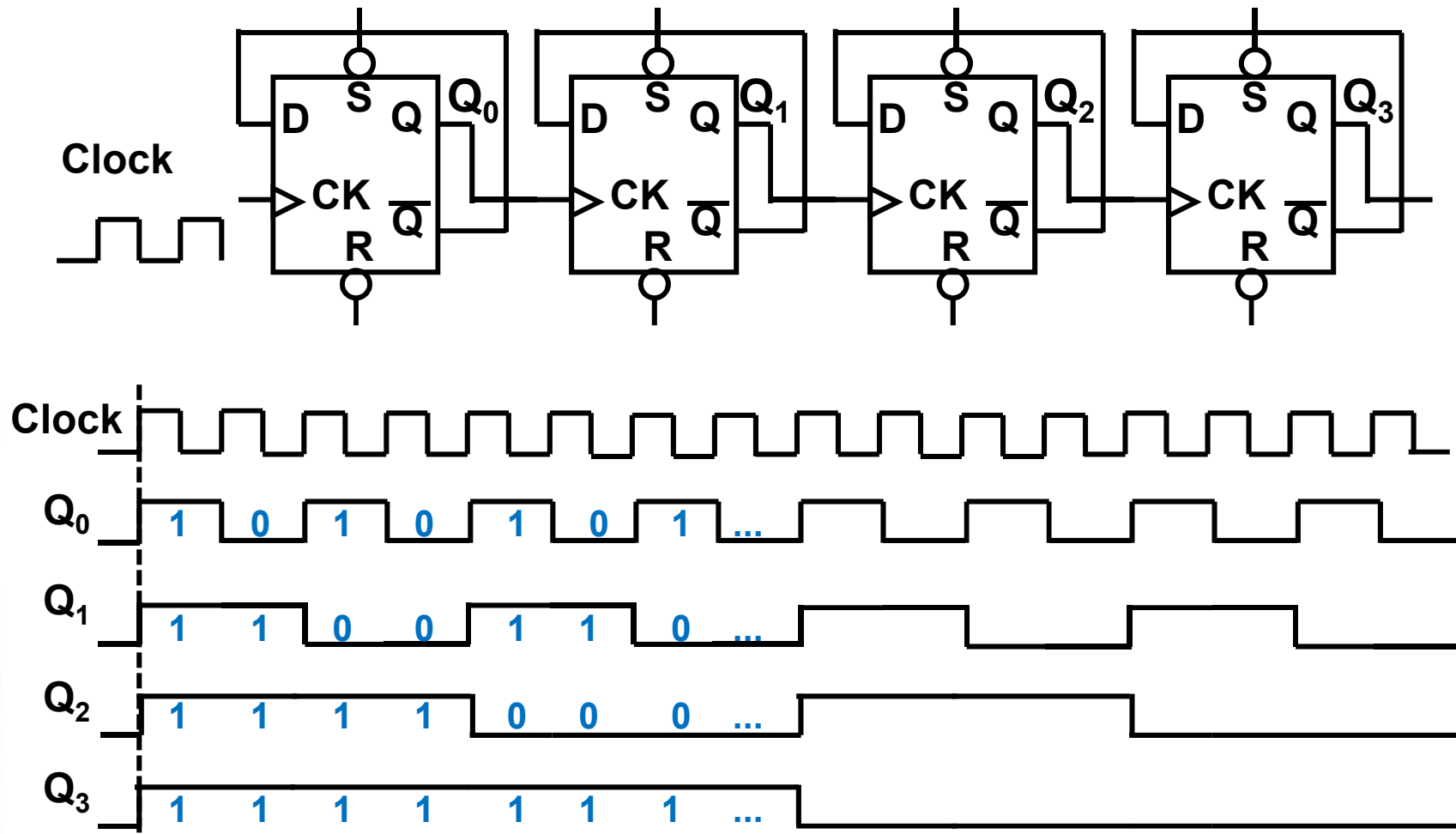



- **Resposta:** clock a partir de borda de Q

Contadores Assíncronos

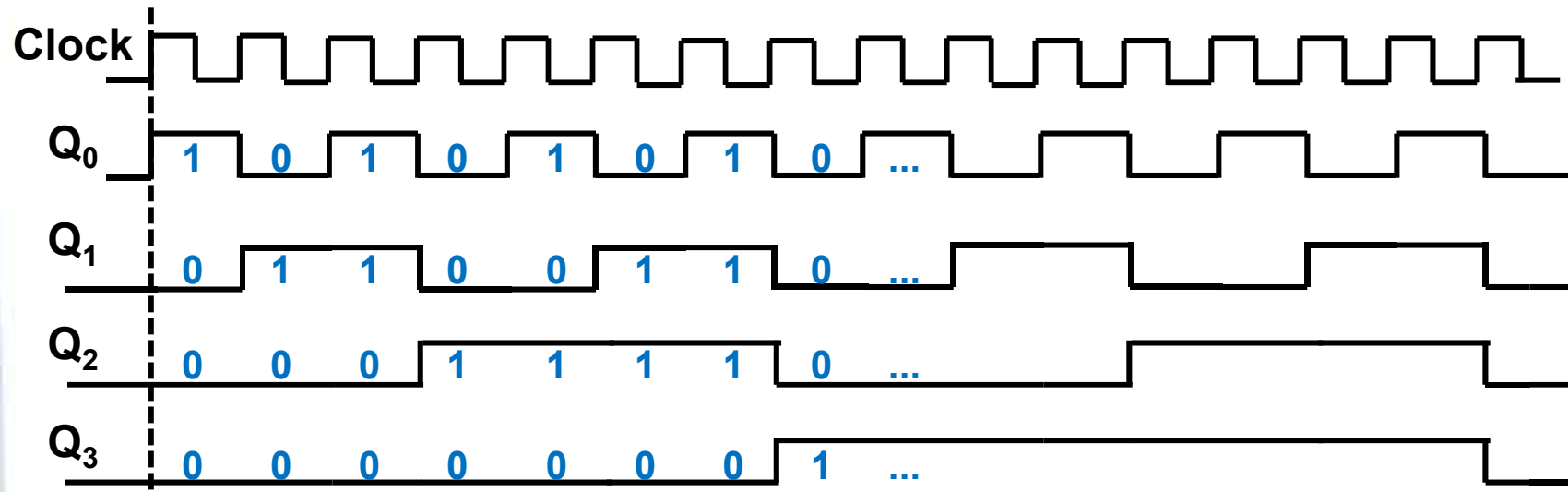 

- Pergunta: projeto de contador assíncrono crescente.


Contadores Assíncronos

  

- **Resposta:** clock a partir de borda de Q'

Contadores Assíncronos

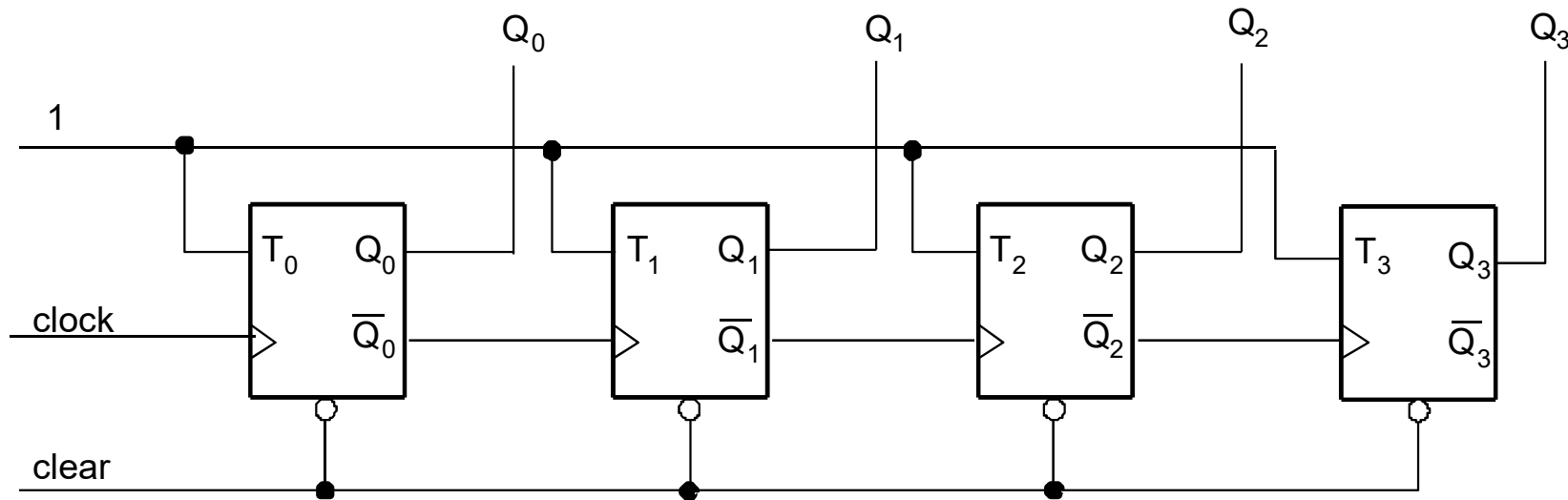- Outro exemplo: Contador assíncrono crescente com Flip-Flops tipo T.



Contadores Assíncronos

- Contador de década, BCD, ou divisor de frequência por 10:


Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0

Diagram illustrating the state transitions of a 4-bit asynchronous decade counter (BCD). The states are listed in a column, with the final state (1 0 1 0) circled and labeled "reset". An arrow points from the "reset" label to the Q0 bit of the final state, and another arrow points from the Q0 bit of the final state to the Q0 bit of the first state (0 0 0 0), indicating the reset action.

- Conta de 0 a 9: deve permanecer em cada estado por pelo menos um período de *clock* completo;
- Ao detectar o estado 10, carrega estado 0 e retoma a contagem assíncrona
- Nota:** O contador permanece no estado 10 por um período de tempo igual ao necessário para sinal *Reset* atuar.

Contadores Assíncronos

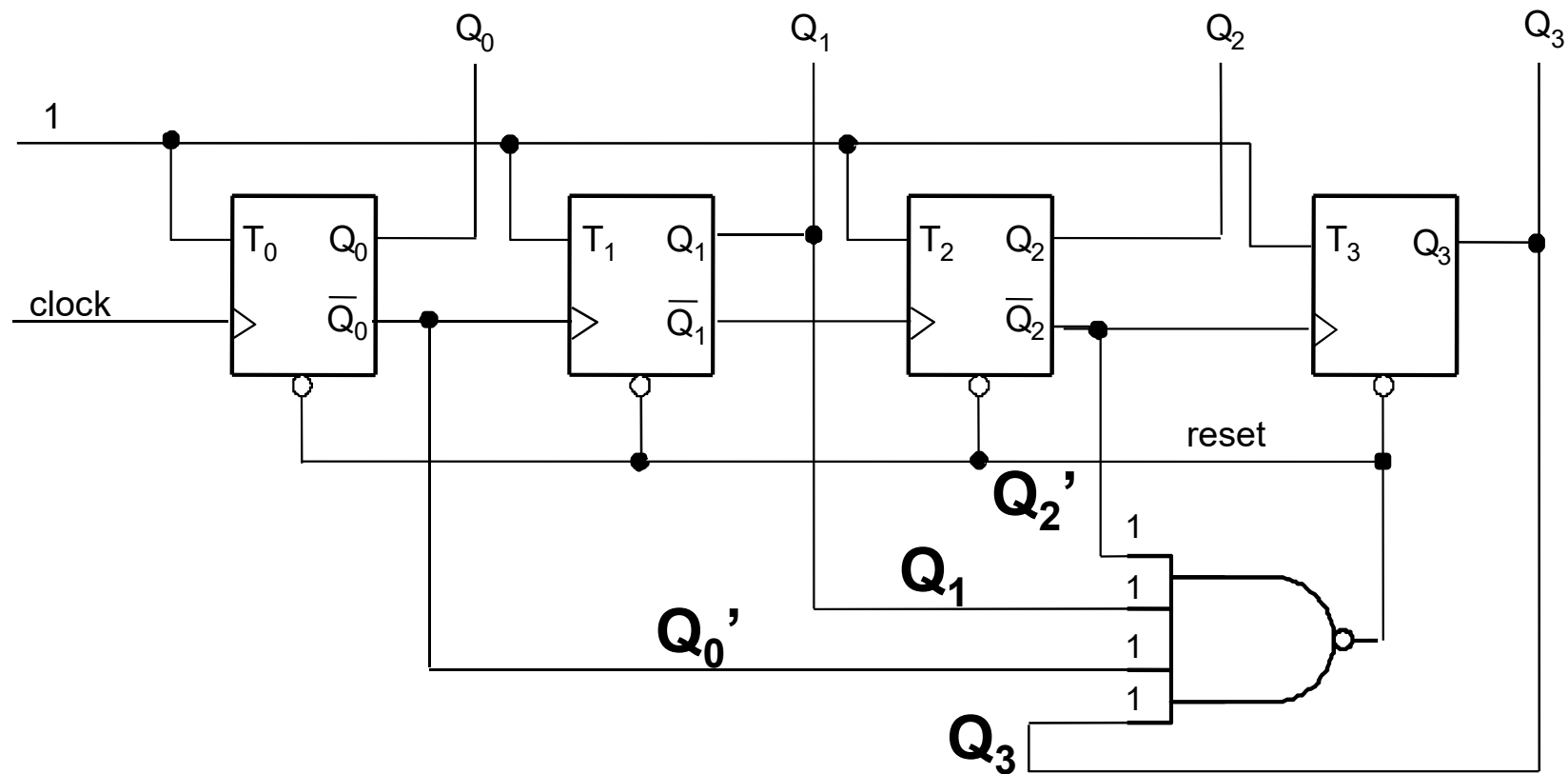- Contador de década: conta de 0 a 9
 - Obs.: reset síncrono com detector de “9” teria efeito similar




Contadores Assíncronos

- **Exercício 1:** como seria um **contador de 0 a 6?**
 - Dica: a lógica é semelhante à de 0-9...
- **Exercício 2:** como seria um **contador módulo 16 decrescente** com **Flip Flops tipo T?**
 - Dica: $16 = 2^4$

Contadores Assíncronos

Exercício 1: como seria um contador de 0 a 6?



Solução: contagem crescente

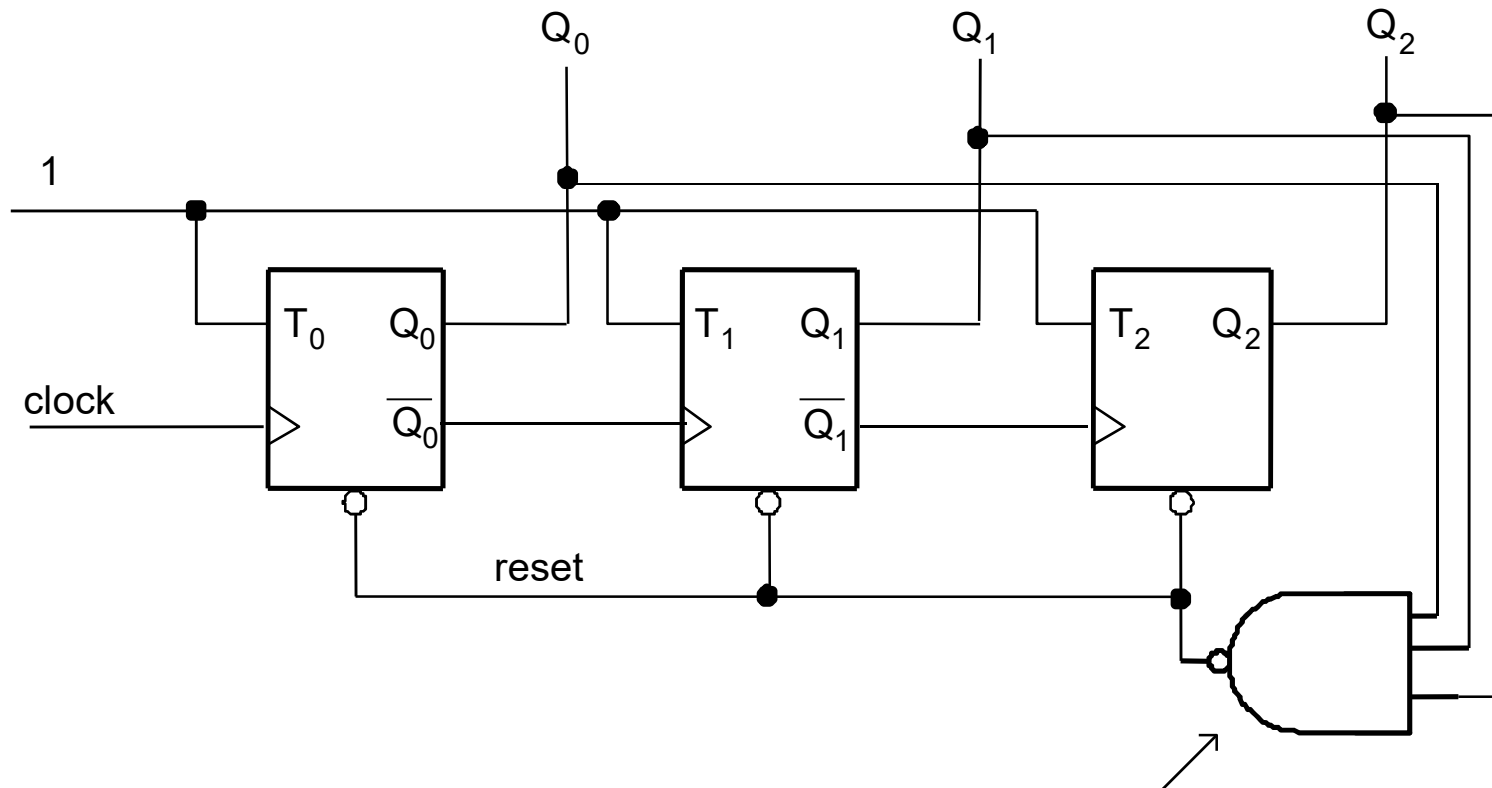

Detecta o estado 7: "111".


Contadores Assíncronos

Ex. 2: contador módulo 16 decrescente

 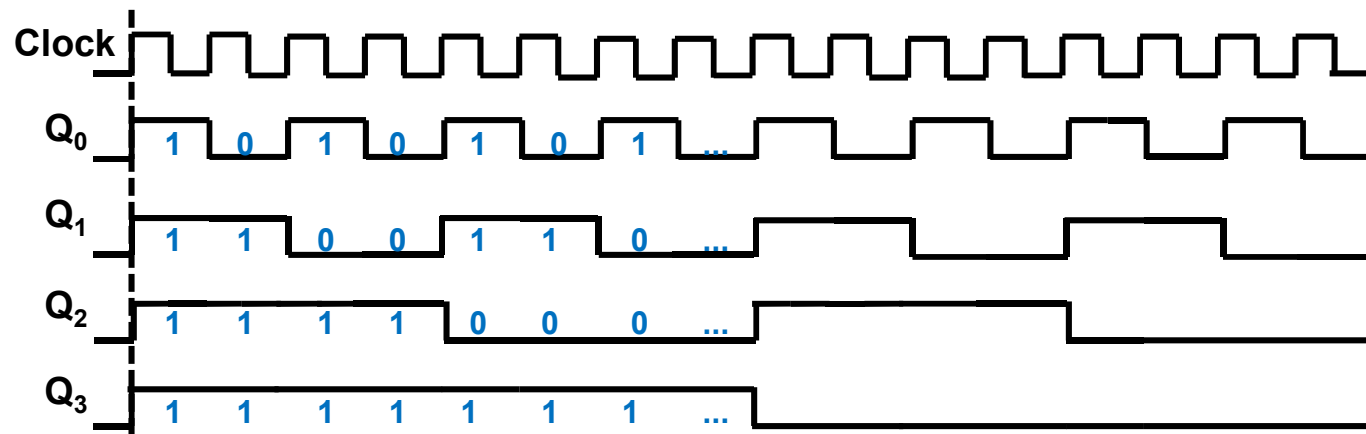


Contadores Síncronos

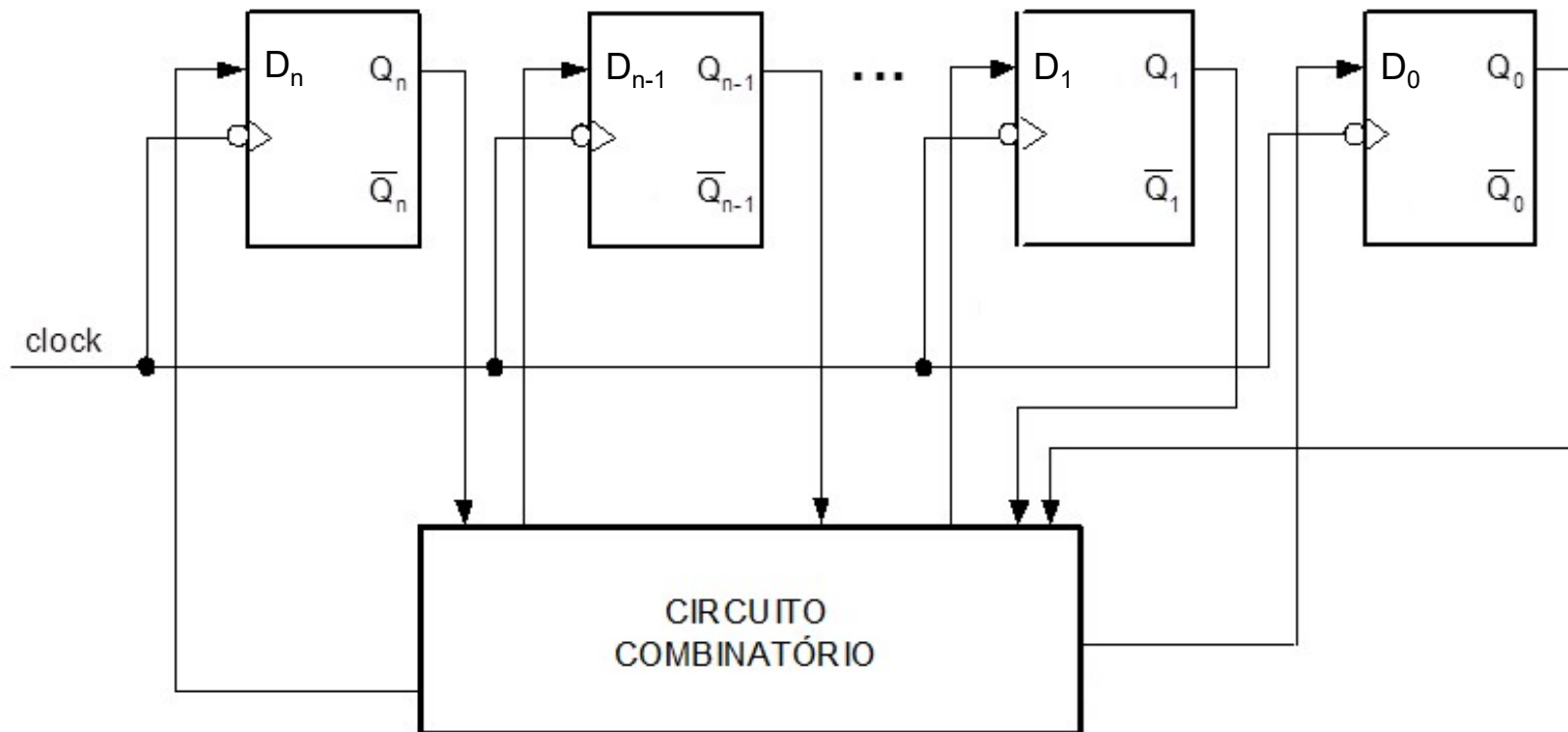- Todos os FFs – (1) compartilham um sinal de *clock* e (2) têm suas saídas (estados) atualizadas no mesmo instante (mesma borda) → **Projeto de Circuito Síncrono!**



Contadores Síncronos: projeto

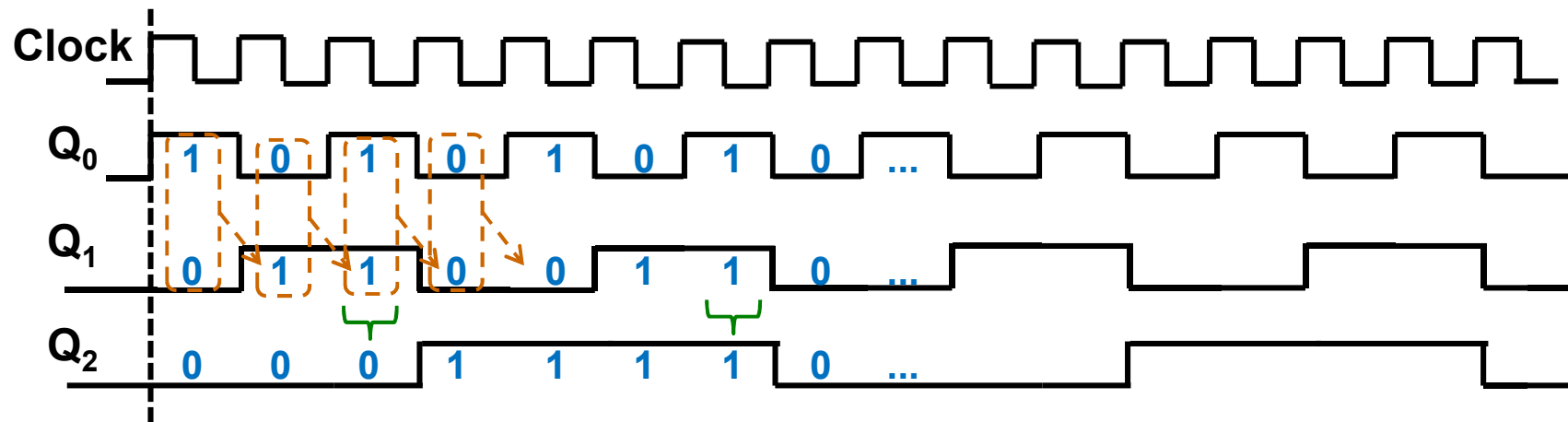- Flip-Flops tipo D – Como seria a alimentação em cada D_i para obter comportamento síncrono ...?



$D_0 \leftarrow Q_0'$


$D_1 \leftarrow Q_0 \text{ xor } Q_1$ -- se Q_0 é 1, inverte Q_1

$D_2 \leftarrow (Q_0 \text{ and } Q_1) \text{ xor } Q_2$ -- se Q_0 e Q_1 são 1,
inverte Q_2 ...


-- se anteriores forem 1,
inverte Q_n

Contadores Síncronos: projeto

Para $LOAD' = 1$

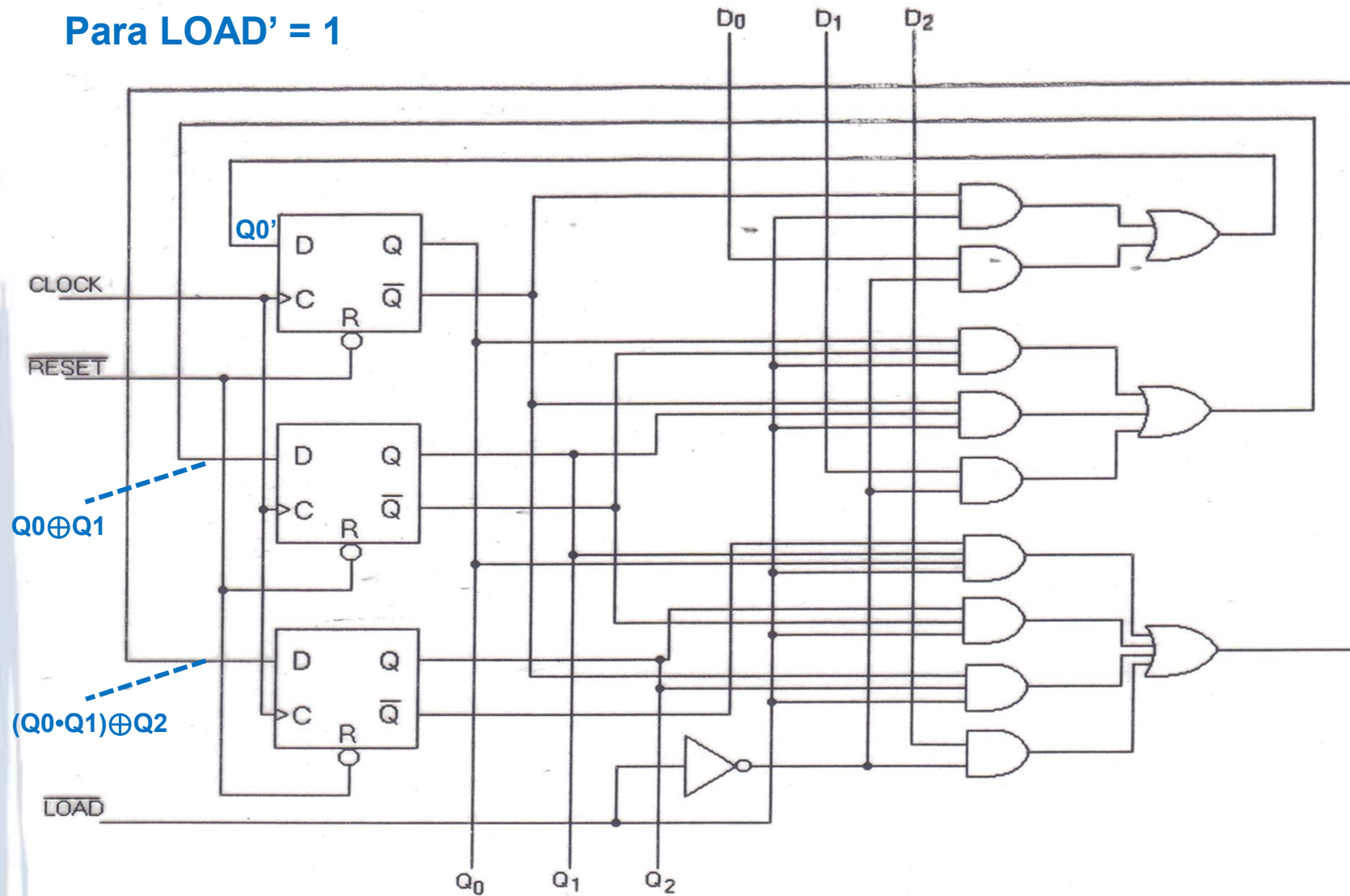

Contadores Síncronos: projeto

 

Load' = 0 → $IN_0 = D_0$; $IN_1 = D_1$; $IN_2 = D_2$

Load' = 1 →


$$IN_0 = Q_0'$$

$$IN_1 = Q_0 \cdot Q_1' + Q_0' \cdot Q_1; = Q_0 \oplus Q_1$$

$$IN_2 = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2' + Q_1' \cdot Q_2 + Q_0' \cdot Q_2 = (Q_0 \cdot Q_1) \oplus Q_2$$

Contadores Síncronos: exemplos

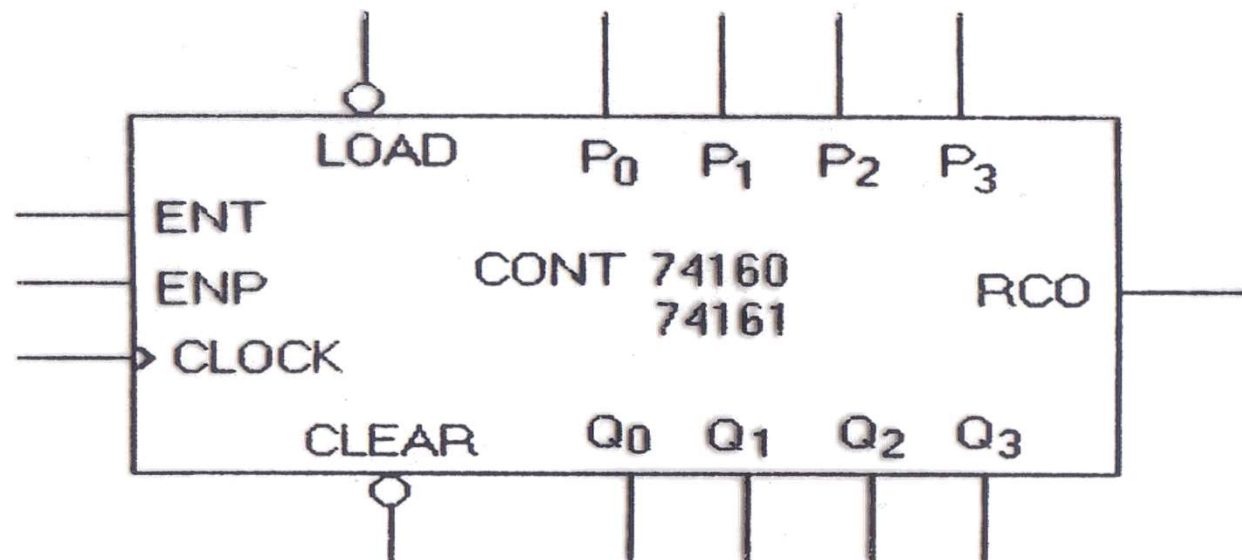- 74160 – Contador módulo 10, sequência BCD;
- 74161 – Contador binário módulo 16 (hexa).
 - ENT e ENP: enable
 - RCO: ripple carry out (“vai um”)



Contadores Síncronos: exemplos

ENTRADAS					FUNÇÃO ASSOCIADA	EFEITO
$\overline{\text{CLEAR}}$	$\overline{\text{LOAD}}$	ENP	ENT	CLOCK		$Q_0 - Q_3$
0	X	X	X	X	ANULA	0 - 0
1	0	X	X	↑	CARREGA	$P_0 - P_3$
1	1	0	X	X	INIBE	$Q_0 - Q_3$
1	1	X	0	X	INIBE	$Q_0 - Q_3$
1	1	1	1	↑	CONTA	$(Q_0 - Q_3)_{n+1}$

OBS Nº1:


(i) 7416*: CONTADORES 74160 OU 74161

Decimal: (ii) 74160 : $\text{RCO} = Q_0 \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_3$. ENT **Inibe**

Hexa: (iii) 74161 : $\text{RCO} = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3$. ENT **RCO**

Contadores Síncronos: exercício

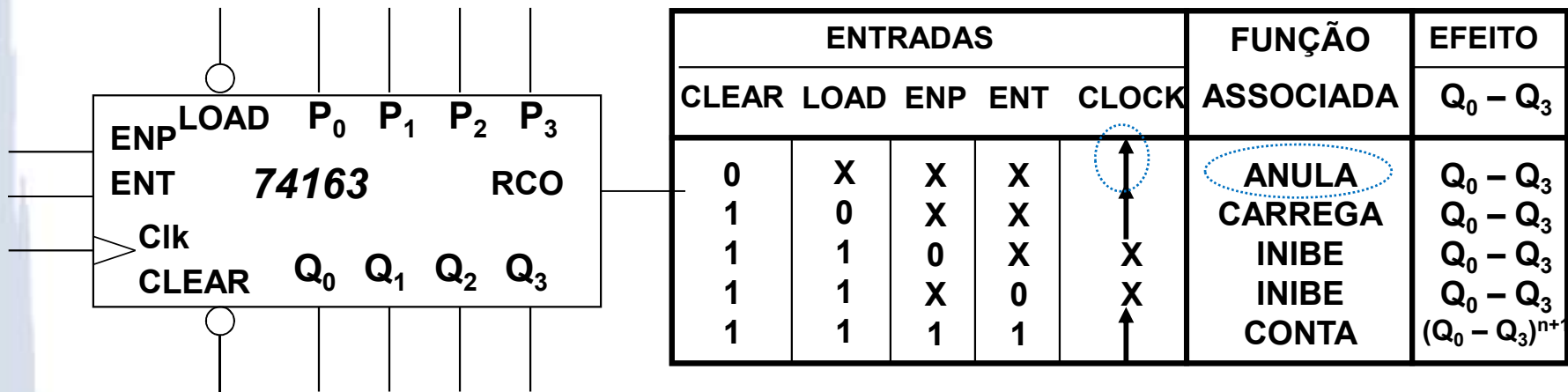
- Projetar **contador módulo 11** (conta dos Estados 0 até 10) com 74163.



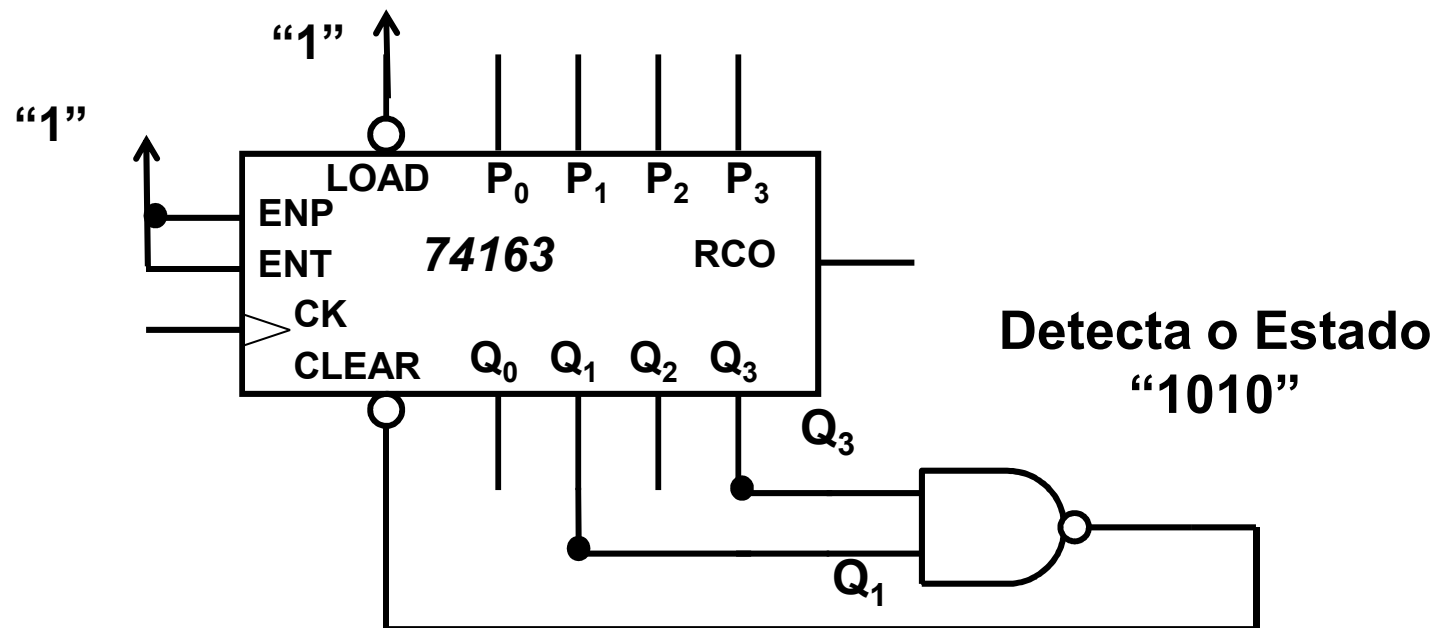- 1) 74163: Contador módulo 16 (hexadecimal), sequência binária, com clear síncrono
- 2) RCO: “Ripple Carry Out”;
- 3) ENT: “Enable Trickle Input”;
- 4) ENP: “Enable Parallel Input”;
- 5) $RCO = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3 \cdot ENT$


Contadores Síncronos: exercício

- Projetar **contador módulo 11** (conta dos Estados 0 até 10) com 74163.





Contadores Síncronos: exercício

 - **Alternativa – Contador módulo 11**
 - Conta dos Estados **5 até 15**
 - Usa o sinal de **RCO** para detectar o Estado **15**, ligando-o (invertido) ao **LOAD** para carregar o Estado **5**.



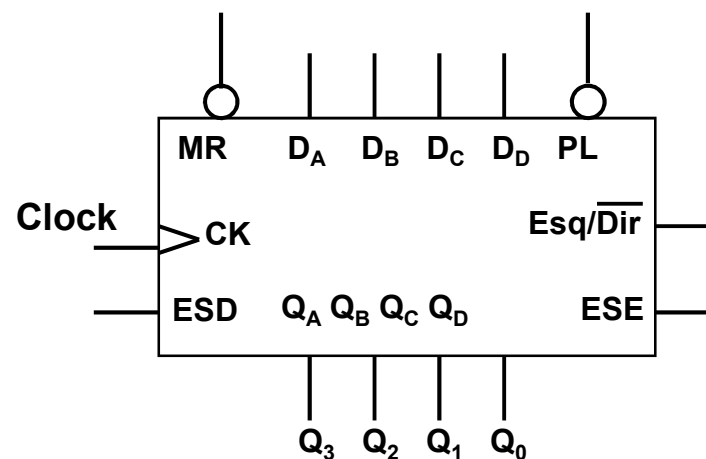
 
Exercício

- Usando registrador de deslocamento abaixo, contruir contador síncrono com a sequência de contagem ($Q_3Q_2Q_1Q_0$):



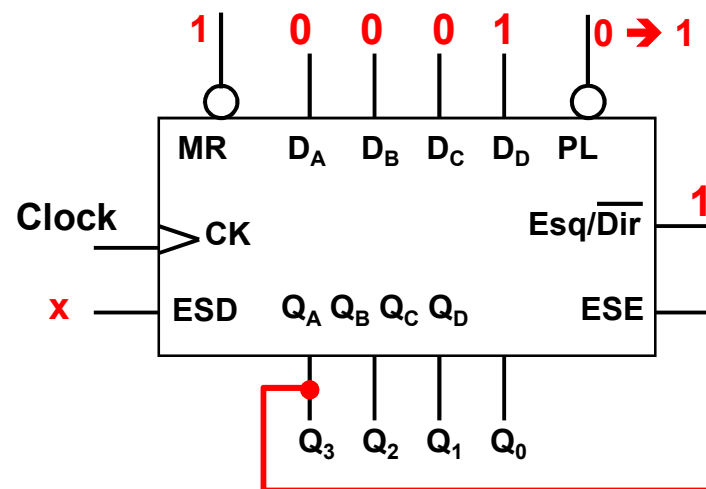 Exercício



- Usando registrador de deslocamento abaixo, contruir contador síncrono com a sequência de contagem ($Q_3Q_2Q_1Q_0$):
 - Obs.: no início, fazer LOAD de 0001



“Deslocador em anel”

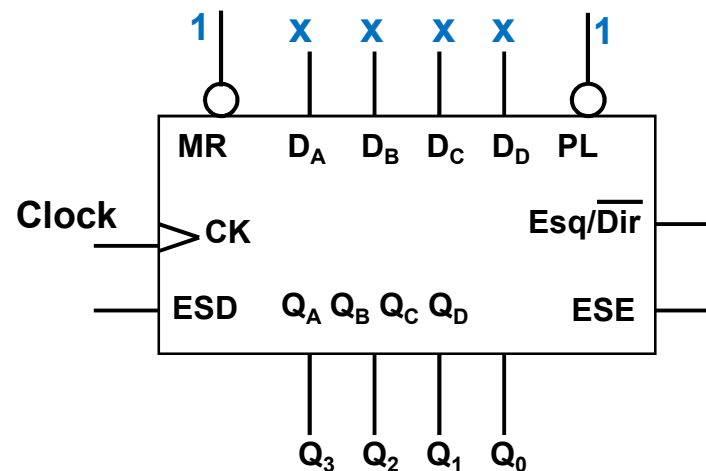
 
Exercício

- Re projetar deslocador em anel do item anterior para se “auto-inicializar”: independente de valor inicial, atinge 0001 em algum momento e faz contagem abaixo
 - Ou seja: início pode ser 0000, 1111, ou qualquer outro valor



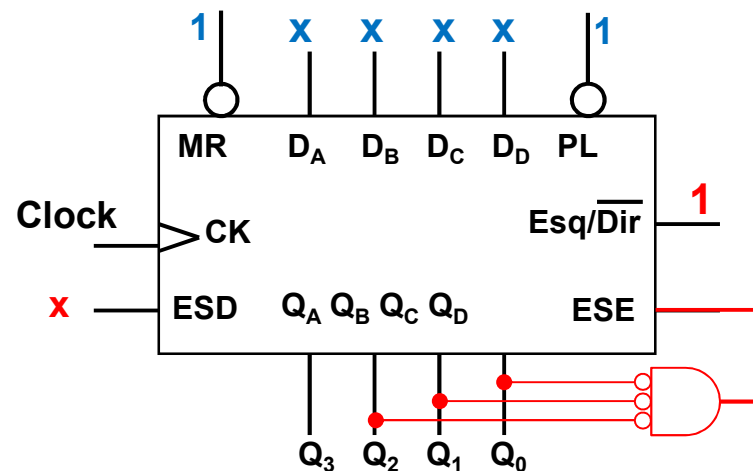 Exercício



- Re projetar deslocador em anel do item anterior para se “auto-inicializar”: independente de valor inicial, atinge 0001 em algum momento e faz contagem abaixo
 - Ou seja: início pode ser 0000, 1111, ou qualquer outro valor



Realimenta: 1 se X000;
0 caso contrário

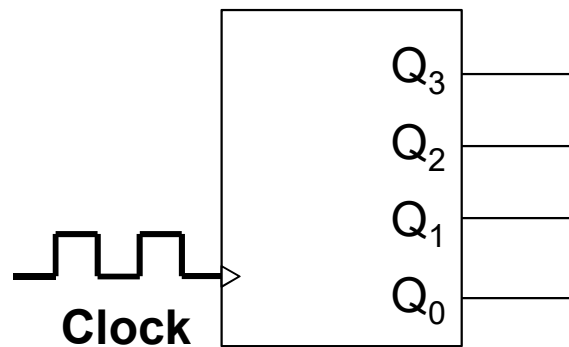
 
Exercício

- Usando deslocador em anel do item anterior, criar um contador módulo 4:



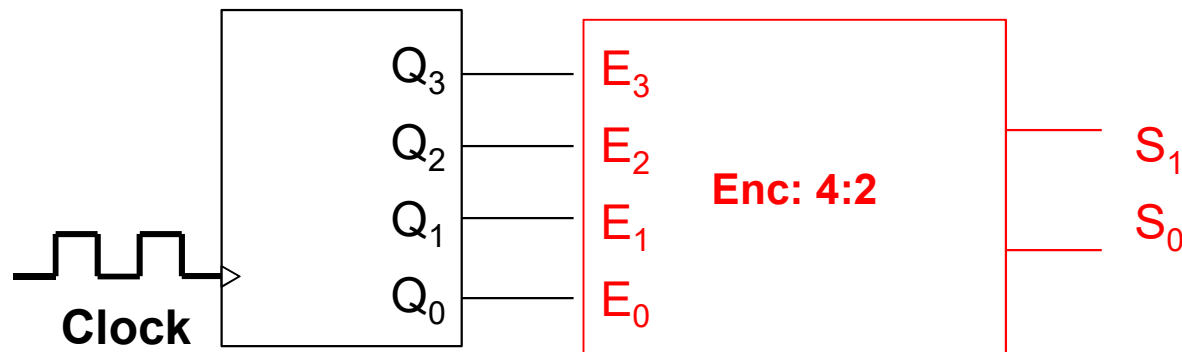 
Exercício

- Usando deslocador em anel do item anterior, criar um contador módulo 4 (D_1D_0):




 Exercício

- Re projetar deslocador em anel original, para duplicar número de estados da contagem. Use no máximo 1 porta lógica adicional (AND, OR ou NOT)
- Sequência de contagem pode ser diferente da original




Original:

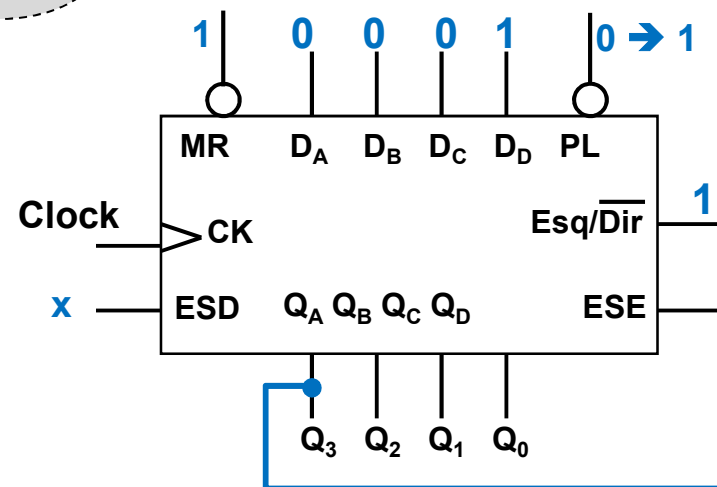


 Exercício

- Reprojetar deslocador em anel original, para dobrar o número de estados da contagem sem lógica adicional



Original:

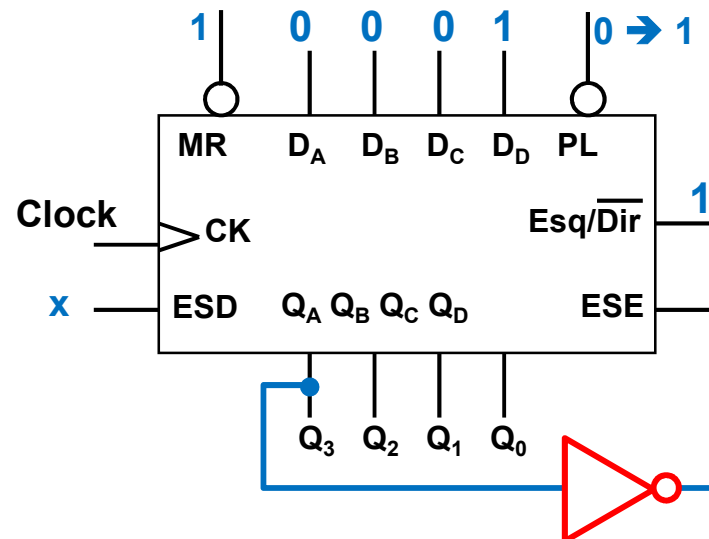


“Deslocador em anel torcido”

ou

“Contador Johnson”


Exercício 2

- Projeto básico de “Space Invaders” em hardware

 

 Exercício 2


- Projeto básico de “Space Invaders” em hardware



Comandos: ← → (F)

 Exercício 2

- Requisitos: **nave**
 - Início na posição 3, e pode se mover p/ direita ou esquerda
 - Movimento circular: coluna 5 “do lado” da coluna 0




Como implementar?

Comandos: DirE ← DirD → (F)

Exercício 2

- Requisitos: nave
 - Início na posição 2, e pode se mover p/ direita ou esquerda
 - Movimento circular: coluna 5 “do lado” da coluna 0

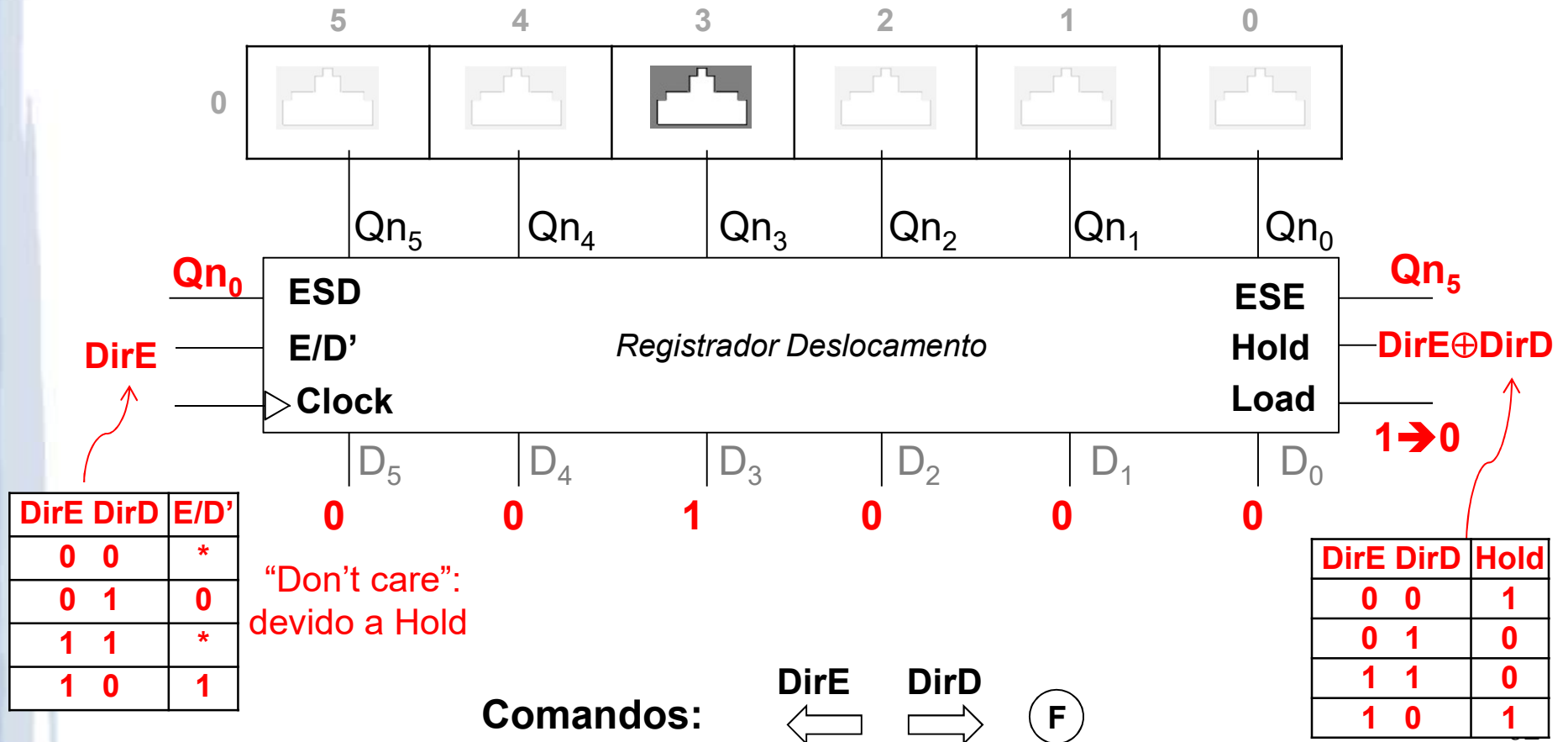

Exercício 2

- Requisitos: **tiros da nave**
 - Gerados por F na linha 1, sobem até encontrar linha 4


	5	4	3	2	1	0
4						
3						
2						
1			█			

Como implementar?

Comandos: DirE ← DirD → (F)

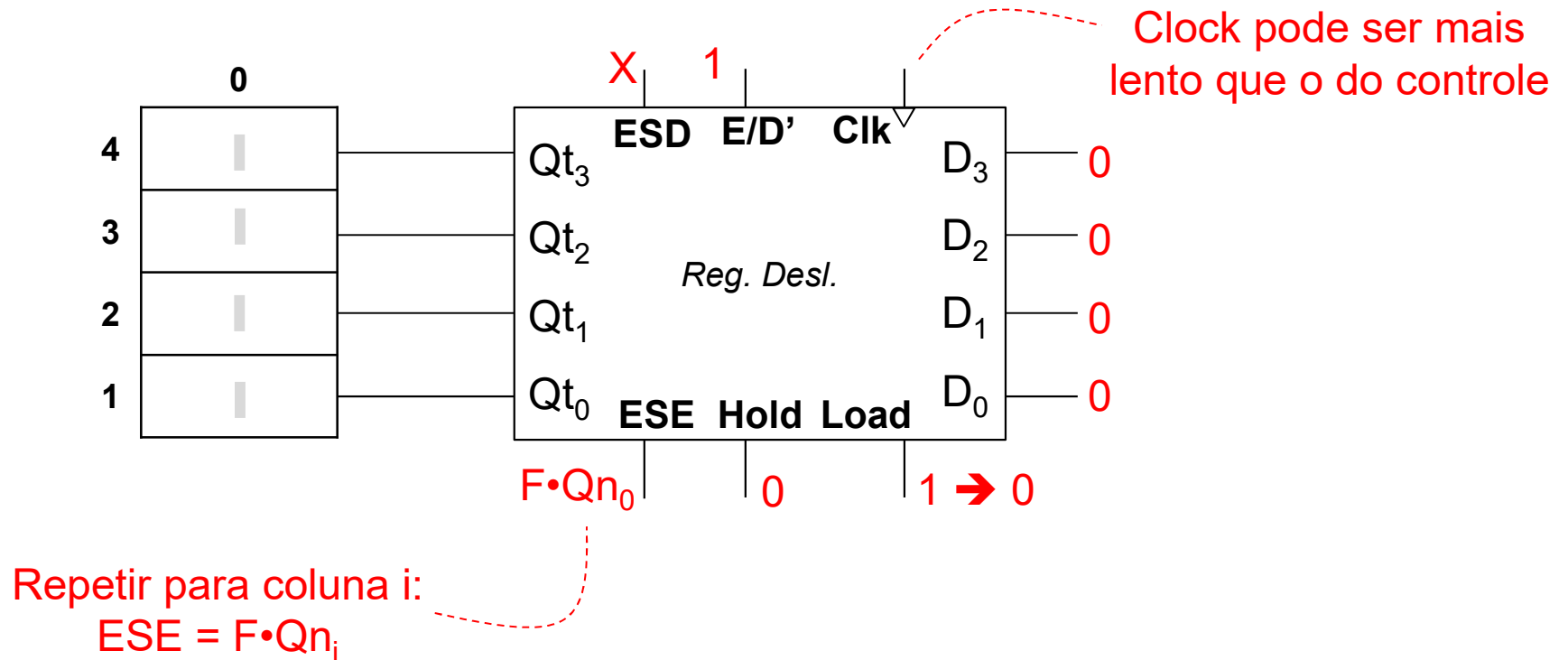Exercício 2


- Requisitos: **tiros da nave**
 - Gerados por F na linha 1, sobem até encontrar linha 1



Comandos: ← DirE → DirD (F)

 
Exercício 2

- Requisitos: **criaturas do espaço**
 - No início, todos presentes
 - Movem-se para um lado até grupo atingir borda, e então mudam de direção




Como implementar?

Exercício 2

 

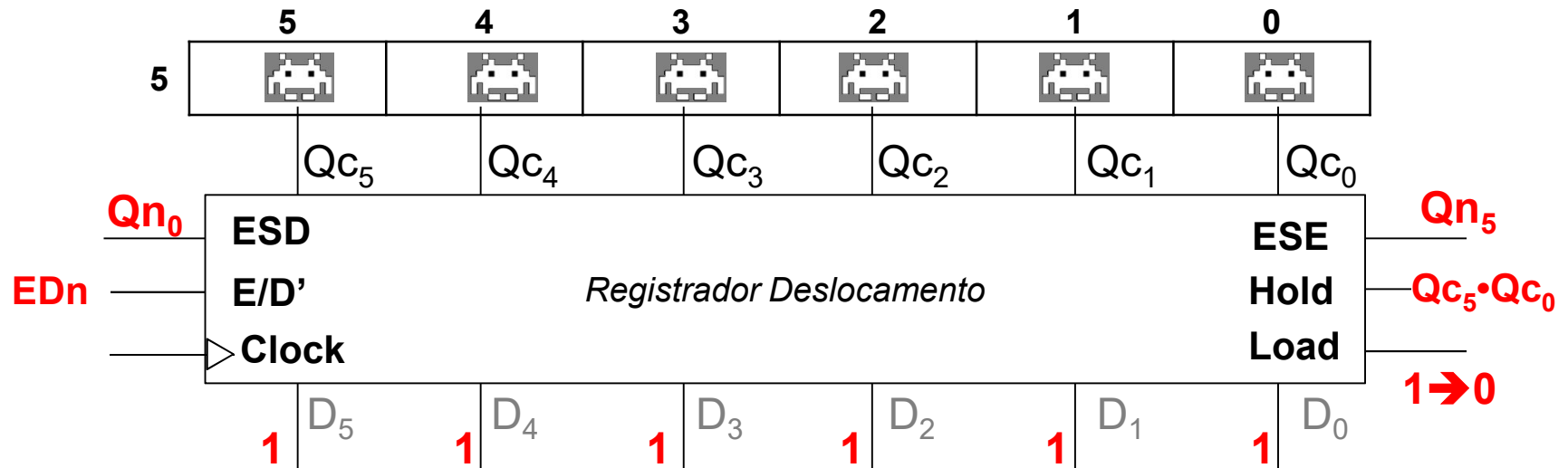- Requisitos: criaturas do espaço
 - No início, todos presentes
 - Vão p/ um lado até atingir borda, e então mudam de direção




Qc ₅	Qc ₀	ED _n
0	0	mantém
0	1	1
1	1	*
1	0	0




		ED _n ^t	
Qc ₅	Qc ₀	0	1
0	0	0	1
0	1	1	1
1	1	*	*
1	0	0	0

$$ED_n^{t+1} = Q_{c_0} + ED_n^t \cdot Q_{c_5}'$$

 

Exercício 2

 


- Requisitos: **criaturas do espaço**
 - No início, todos presentes, mas desaparecem ao levar tiro



Como implementar?

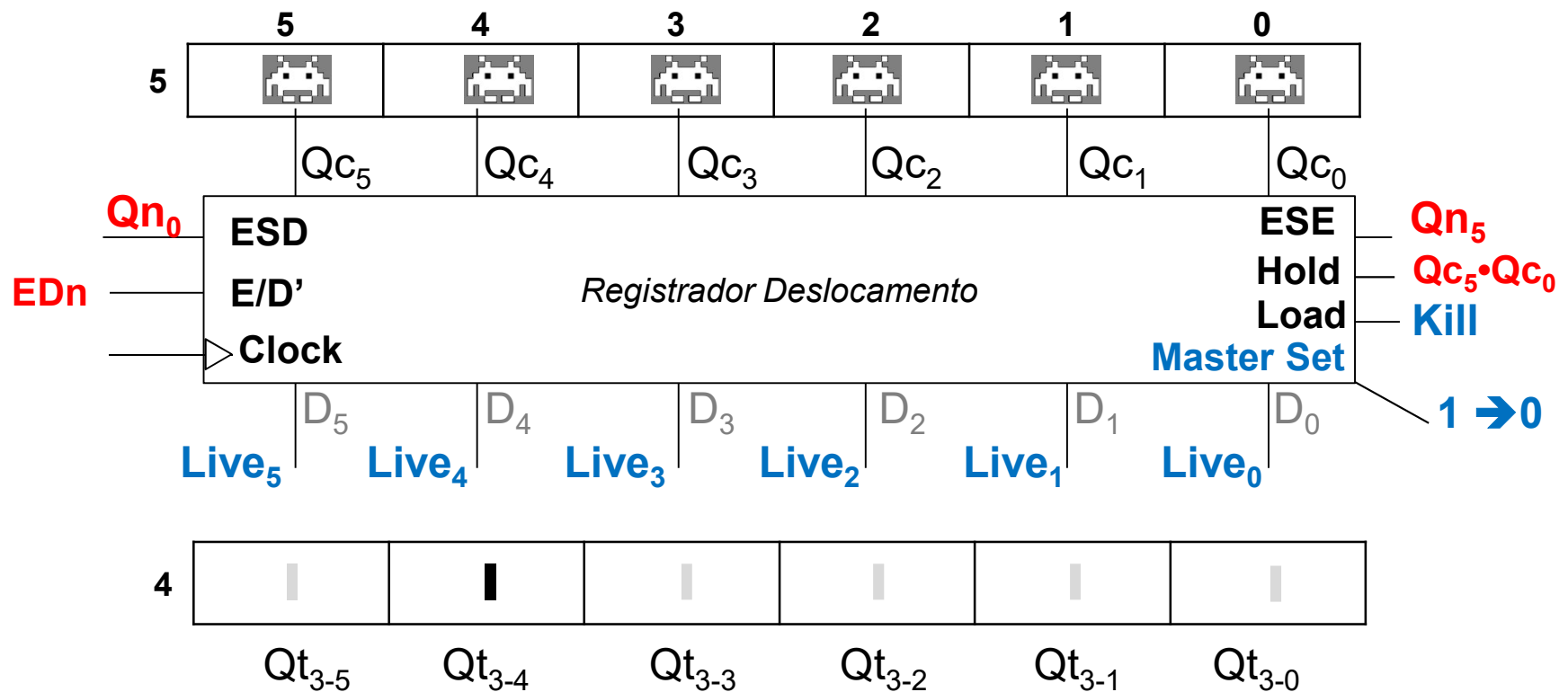Exercício 2

- Requisitos: **criaturas do espaço**
 - No início, todos presentes, mas desaparecem ao levar tiro



$$Live_i = Qc_i \cdot Qt_{3-i}$$

$$Kill: Qc_5 \cdot Qt_{3-5} + Qc_4 \cdot Qt_{3-4} + \dots + Qc_0 \cdot Qt_{3-0}$$

Obs.: nesse projeto, deslocamento não ocorre em clock que invasor é abatido

Exercício 2

- Requisitos: **pontuação**
 - Contagem de tiros
 - Contagem de acertos: jogo termina se 6 invasores forem abatidos



Tiros:0
Acertos:0

Como implementar?

Comandos: DirE ← DirD → (F)

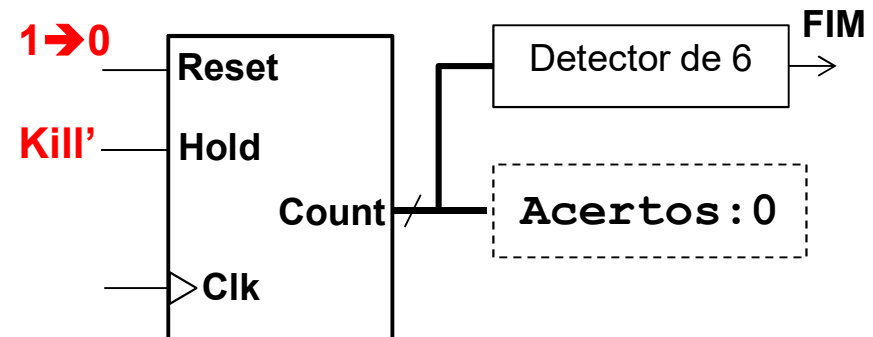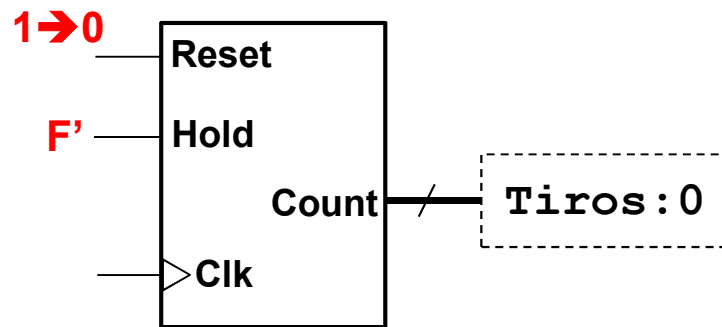Exercício 2

- Requisitos: **pontuação**
 - Contagem de tiros
 - Contagem de acertos: jogo termina se 6 invasores forem abatidos



Obs.: projeto aproveita fato de não ser possível abater dois ou mais invasores no mesmo clock

EXEMPLOS EM VHDL

Extraídos do livro-texto (Wakerly)

Ref.: seções 8.2.7, 8.4.6, 8.5.8.

Registadores em VHDL

Registrador
de 16 bits
com *clear*
assíncrono,
enable e
saída *tri-state*

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Vreg16 is
    port (CLK, CLKEN, OE_L, CLR_L: in STD_LOGIC;
          D: in STD_LOGIC_VECTOR(1 to 16);      -- Input bus
          Q: out STD_ULOGIC_VECTOR (1 to 16) ); -- Output bus (three-state)
end Vreg16;

architecture Vreg16 of Vreg16 is
    signal CLR, OE: STD_LOGIC; -- active-high versions of signals
    signal IQ: STD_LOGIC_VECTOR(1 to 16); -- internal Q signals
begin
    process(CLK, CLR_L, CLR, OE_L, OE, IQ)
    begin
        CLR <= not CLR_L;  OE <= not OE_L;
        if (CLR = '1') then IQ <= (others => '0');
        elsif (CLK'event and CLK='1') then
            if (CLKEN='1') then IQ <= D; end if;
        end if;
        if OE = '1' then Q <= To_StdULogicVector(IQ);
        else Q <= (others => 'Z'); end if;
    end process;
end Vreg16;
```

Table 8-8

VHDL model of a 16-bit register with many features.

Registadores em VHDL

- Tabela funcional de um deslocador universal

<i>Function</i>	<i>Inputs</i>			<i>Next state</i>							
	<i>S2</i>	<i>S1</i>	<i>S0</i>	<i>Q7*</i>	<i>Q6*</i>	<i>Q5*</i>	<i>Q4*</i>	<i>Q3*</i>	<i>Q2*</i>	<i>Q1*</i>	<i>Q0*</i>
Hold	0	0	0	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
Load	0	0	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Shift right	0	1	0	RIN	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1
Shift left	0	1	1	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0	LIN
Shift circular right	1	0	0	Q0	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1
Shift circular left	1	0	1	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0	Q7
Shift arithmetic right	1	1	0	Q7	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1
Shift arithmetic left	1	1	1	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0	0

Table 8-36

Function table for an extended-function 8-bit shift register.

Registadores em VHDL

- Deslocador universal

```
entity Vshftreg is
  port (
    CLK, CLR, RIN, LIN: in STD_LOGIC;
    S: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); -- function select
    D: in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- data in
    Q: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) -- data out
  );
end Vshftreg;

architecture Vshftreg_arch of Vshftreg is
  signal IQ: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
begin
  process (CLK, CLR, IQ)
  begin
    if (CLR='1') then IQ <= (others=>'0'); -- Asynchronous clear
    elsif (CLK'event and CLK='1') then
      case CONV_INTEGER(S) is
        when 0 => null; -- Hold
        when 1 => IQ <= D; -- Load
        when 2 => IQ <= RIN & IQ(7 downto 1); -- Shift right
        when 3 => IQ <= IQ(6 downto 0) & LIN; -- Shift left
        when 4 => IQ <= IQ(0) & IQ(7 downto 1); -- Shift circular right
        when 5 => IQ <= IQ(6 downto 0) & IQ(7); -- Shift circular left
        when 6 => IQ <= IQ(7) & IQ(7 downto 1); -- Shift arithmetic right
        when 7 => IQ <= IQ(6 downto 0) & '0'; -- Shift arithmetic left
        when others => null;
      end case;
    end if;
    Q <= IQ;
  end process;
end Vshftreg_arch;
```

Table 8-37

VHDL code for an extended-function 8-bit shift register.

Contadores em VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity counter3bits is
    port ( Clock, Reset : in std_logic;
          Count: out std_logic_vector (2 downto 0);
          RCO: out std_logic);
end entity counter3bits;


architecture arch of counter3bits is
    signal counter : unsigned (2 downto 0); -- sinal interno
begin
    p0: process (Clock, Reset) is
    begin
        if (Reset = '1') then
            counter <= "000"; -- valor inicial
        elsif rising_edge(Clock) then
            counter <= counter + 1;
            if (counter = "111") then RCO <= '1'; else RCO <= '0';
            end if;
        end if;
        Count <= counter; -- sinal interno carregado na saída
    end process p0;
end architecture arch;
```

Contadores em VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity counter3bits is
    port ( Clock, Reset : in std_logic;
          Count: out std_logic_vector (2 downto 0);
          RCO: out std_logic);
end entity counter3bits;

architecture arch of counter3bits is
begin
    p0: process (Clock, Reset) is
        variable counter : unsigned (2 downto 0); -- variável
    begin
        if (Reset = '1') then
            counter := "000"; -- valor inicial
        elsif rising_edge(Clock) then
            counter := counter + 1;
            if (counter = "111") then RCO <= '1'; else RCO <= '0';
            end if;
        end if;
        Count <= std_logic_vector(counter); -- "cast" de variable
    end process p0;
end architecture arch;
```

 

Usando
variable

Contadores em VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity counter26 is -- contagem alternativa: 2 a 6
    port ( Clock, Reset : in std_logic;
          Count : out std_logic_vector (2 downto 0));
end entity counter26;

architecture arch of counter26 is
begin
    p0: process (Clock, Reset) is
        variable counter : unsigned (2 downto 0);
    begin
        if (Reset = '1') then
            counter := "010"; -- valor inicial
        elsif rising_edge(Clock) then
            if (counter = "110") then
                counter := "010"; -- após "6" volta a "2" no clock
            else
                counter := counter + 1;
            end if;
        end if;
        Count <= std_logic_vector(counter); -- "cast" de variable
    end process p0;
end architecture arch;
```

Contadores em VHDL

- CI 74x163

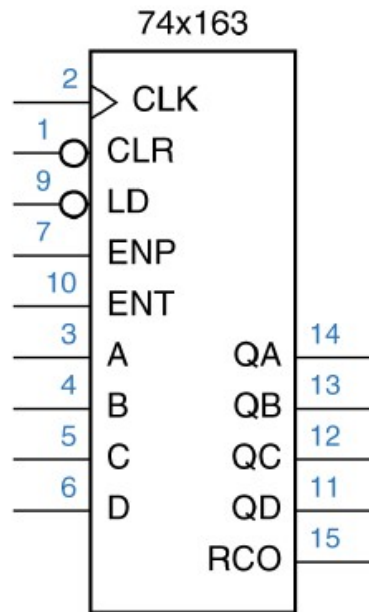


Figure 8-27

Traditional logic symbol for the 74x163.

<i>Inputs</i>				<i>Current State</i>				<i>Next State</i>			
<i>CLR_L</i>	<i>LD_L</i>	<i>ENT</i>	<i>ENP</i>	<i>QD</i>	<i>QC</i>	<i>QB</i>	<i>QA</i>	<i>QD*</i>	<i>QC*</i>	<i>QB*</i>	<i>QA*</i>
0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
1	0	x	x	x	x	x	x	D	C	B	A
1	1	0	x	x	x	x	x	QD	QC	QB	QA
1	1	x	0	x	x	x	x	QD	QC	QB	QA
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

Table 8-13

State table for a 74x163 4-bit binary counter.

Contadores em VHDL

- CI 74x163

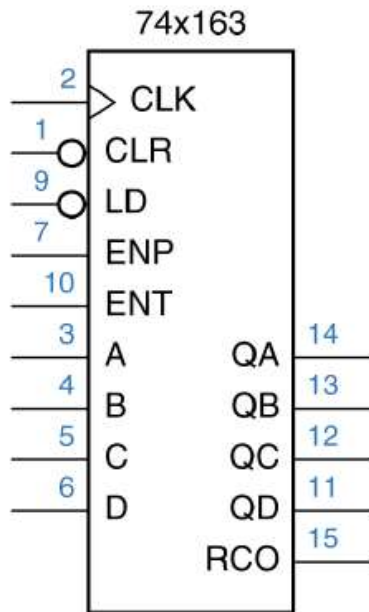


Figure 8-27

Traditional logic symbol for the 74x163.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

entity V74x163 is
    port ( CLK, CLR_L, LD_L, ENP, ENT: in STD_LOGIC;
          D: in UNSIGNED (3 downto 0);
          Q: out UNSIGNED (3 downto 0);
          RCO: out STD_LOGIC );
end V74x163;

architecture V74x163_arch of V74x163 is
    signal IQ: UNSIGNED (3 downto 0);
begin
    process (CLK, ENT, IQ)
    begin
        if (CLK'event and CLK='1') then
            if CLR_L='0' then IQ <= (others => '0');
            elsif LD_L='0' then IQ <= D;
            elsif (ENT and ENP)='1' then IQ <= IQ + 1;
            end if;
        end if;
        if (IQ=15) and (ENT='1') then RCO <= '1';
        else RCO <= '0';
        end if;
        Q <= IQ;
    end process;
end V74x163_arch;
```

Table 8-16


VHDL program for a 74x163-like 4-bit binary counter.

APÊNDICE

Registradores em anel


Deslocador em Anel

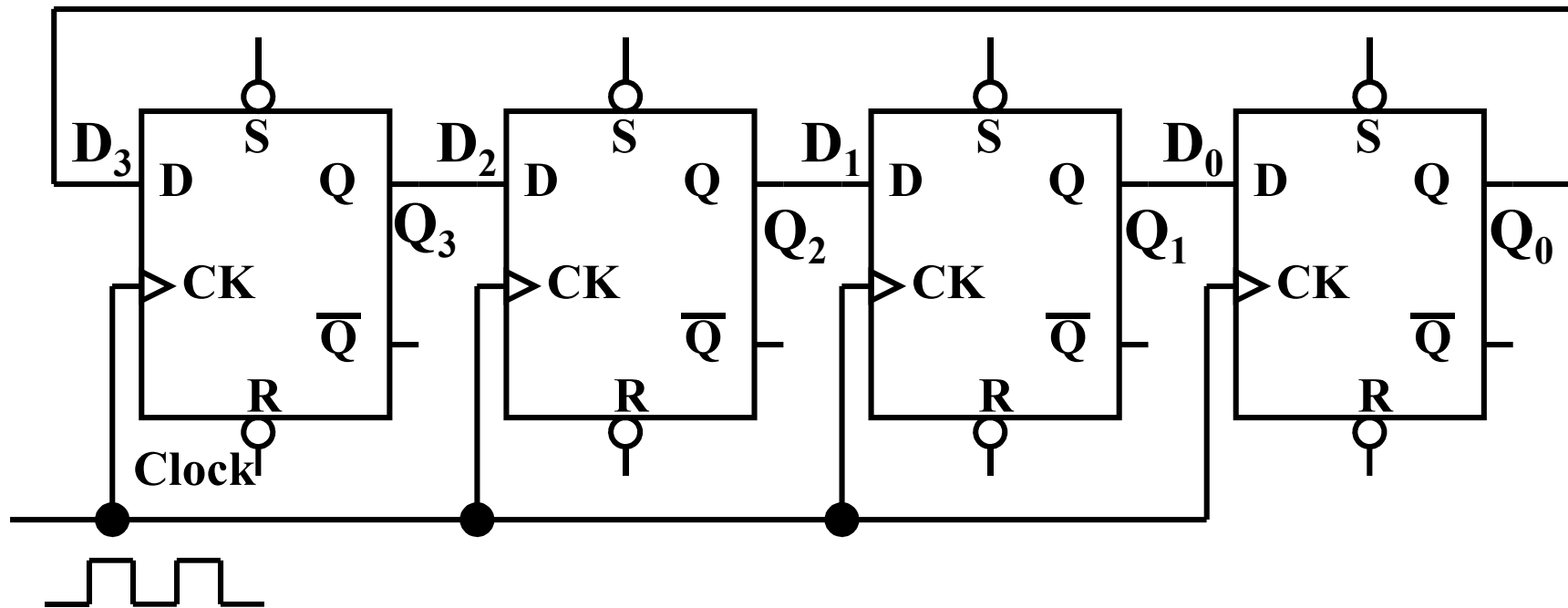- **Deslocador em Anel:** Obtém-se ao realimentar a saída Q_0 para a entrada D_{n-1} , para deslocamento para a direita.




Deslocador em Anel

 - **Deslocador em Anel:** Sequências de transição de estados (desloc. direita):



Deslocador em Anel

 
- **Deslocador em Anel** – Diagrama de Temporização para a sequência que começa no Estado 1000 ($Q_3Q_2Q_1Q_0$):



Deslocador em Anel


- **Deslocador em Anel: Circuito de auto-correção (apenas 1 bit ZERO)**
 - Exemplo – deslocamento à esquerda

Diagrama de transição de Estados

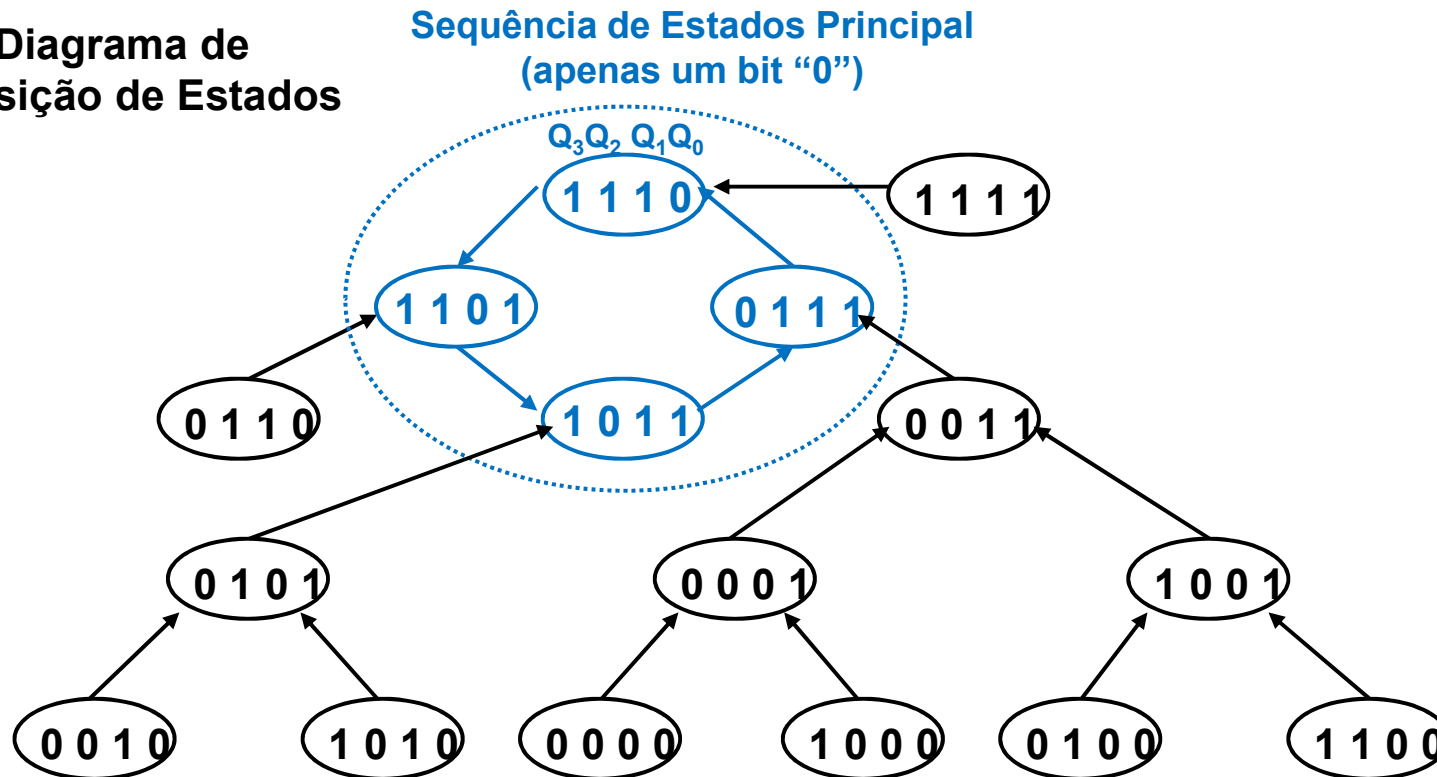

Deslocador em Anel

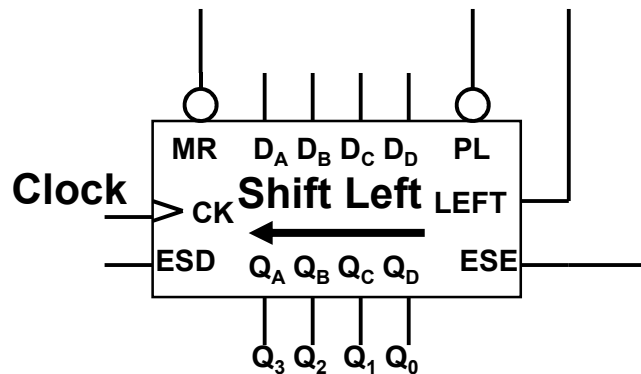
- **Deslocador em Anel:** Circuito de auto-correção (apenas 1 bit ZERO)
 - Exemplo – deslocamento à esquerda



PL: carga paralela
MR: reset mestre


Deslocador em Anel

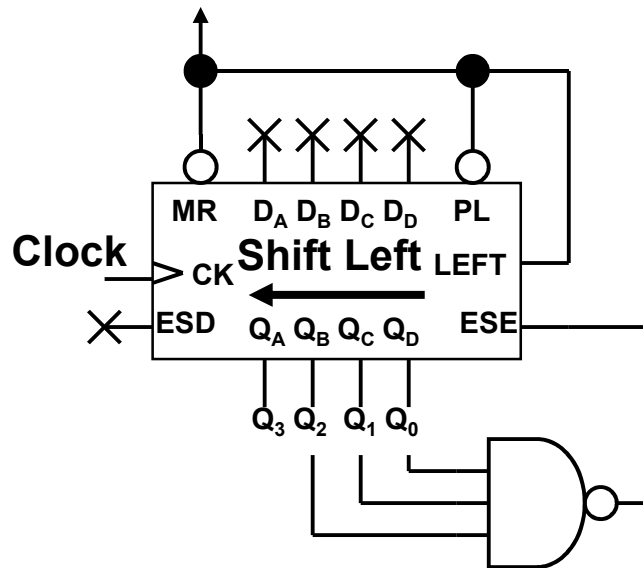- **Deslocador em Anel: Circuito de auto-correção (apenas 1 bit ZERO)**
 - Exemplo – deslocamento à esquerda



PL: carga paralela
MR: reset mestre

Tabela de transição de Estados

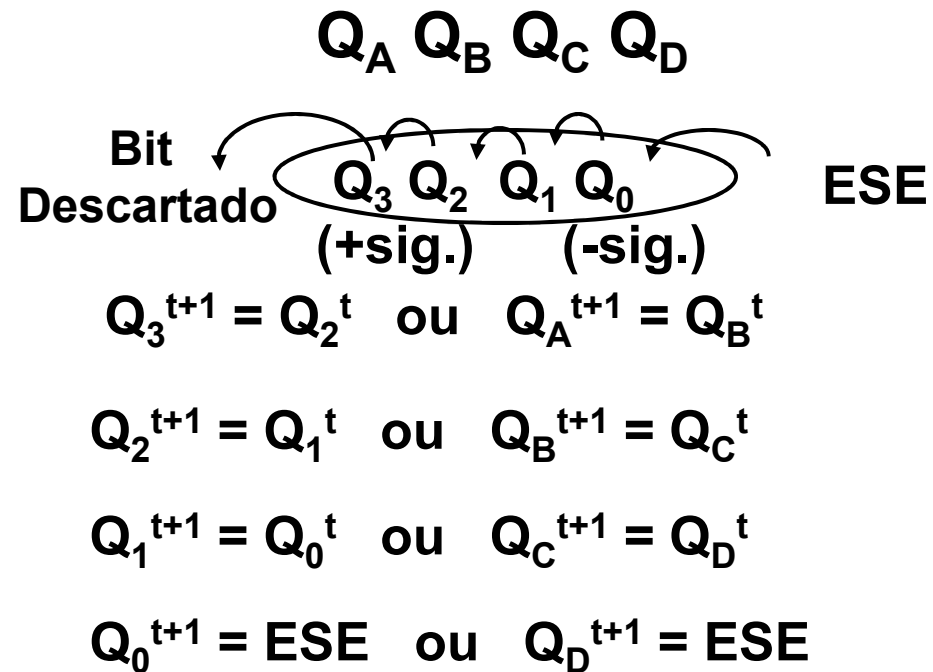

Deslocador em Anel

- **Deslocador em Anel:** Circuito de auto-correção (apenas 1 bit UM)
- Exemplo – deslocamento à esquerda


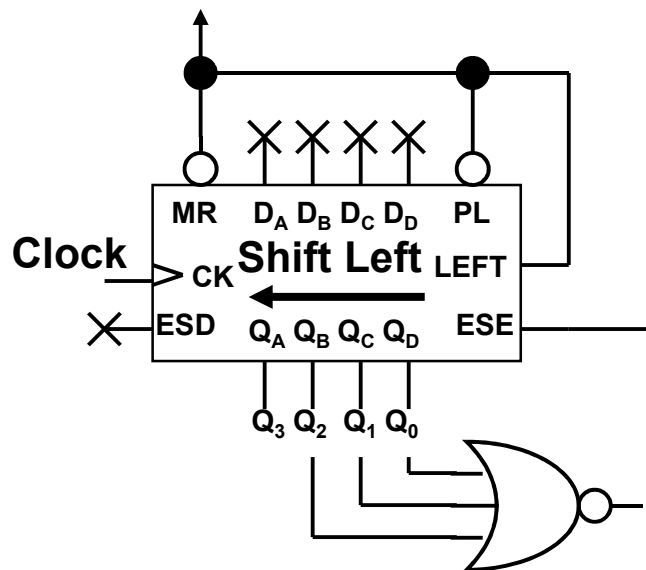



Tabela de transição de Estados

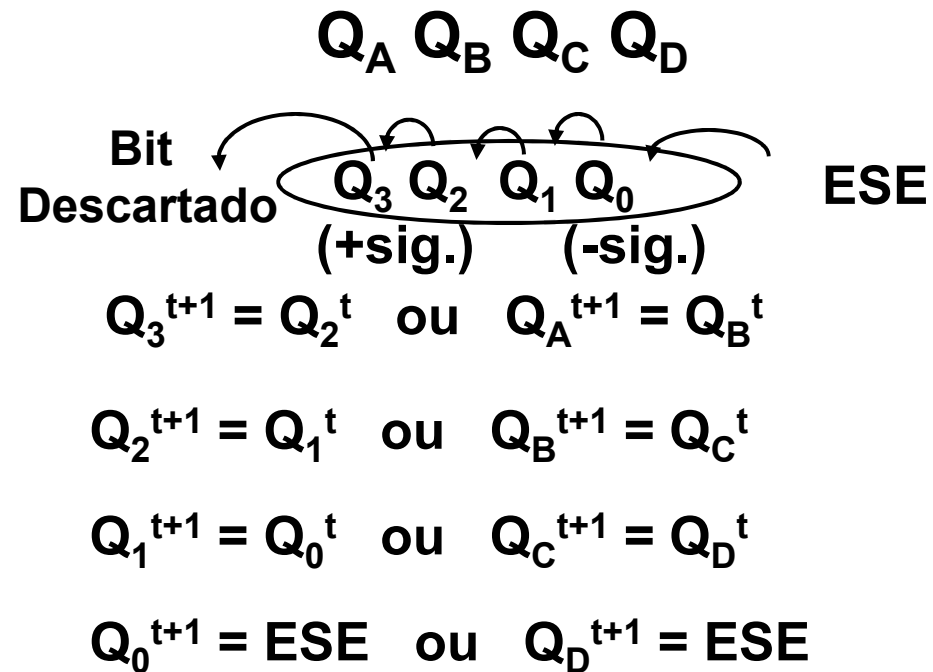

Deslocador em Anel


- **Deslocador em Anel:** Circuito de auto-correção (apenas 1 bit UM)
 - Exemplo – deslocamento à esquerda

Diagrama final de transição de Estados

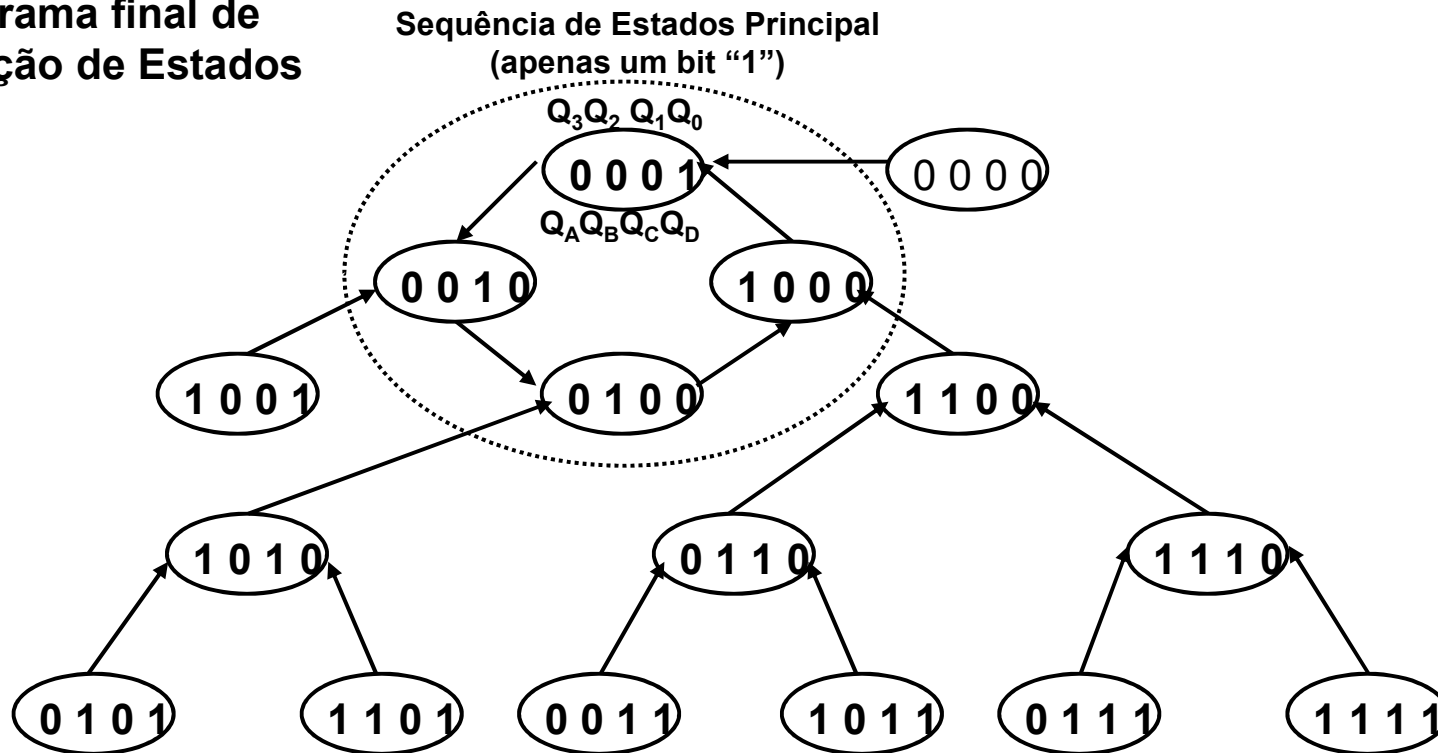



Deslocador em Anel Torcido

 - **Deslocador em Anel Torcido: saída Q_0 é complementada e realimentada p/ entrada D_{n-1}**
 - $2n$ estados para n Flip-Flops (“Contador Johnson”)




Deslocador em Anel Torcido

  - **Deslocador em Anel Torcido: Duas Sequências de transição de 8 Estados:**



Deslocador em Anel Torcido

 - **Deslocador em Anel Torcido – Diagrama de temporização para a sequência que começa no Estado 0000 ($Q_3Q_2Q_1Q_0$):**




Deslocador em Anel Torcido

■ Deslocador em Anel Torcido – Exemplo de geração de sinais de controle para execução de instrução aritmética em um microprocessador – Seis etapas:


1. *Fetch* (busca da Instrução);
2. Decodificação da Instrução;
3. Obtenção do Primeiro Operando;
4. Obtenção do Segundo Operando;
5. Realização da Operação;
6. Armazenamento do Resultado.

Deslocador em Anel Torcido

 


Deslocador em Anel Torcido

 
- **Deslocador Anel Torcido:** Utilizando 3 Flip-Flop's ($Q_2Q_1Q_0$) mais decodificação:



Deslocador em Anel Torcido

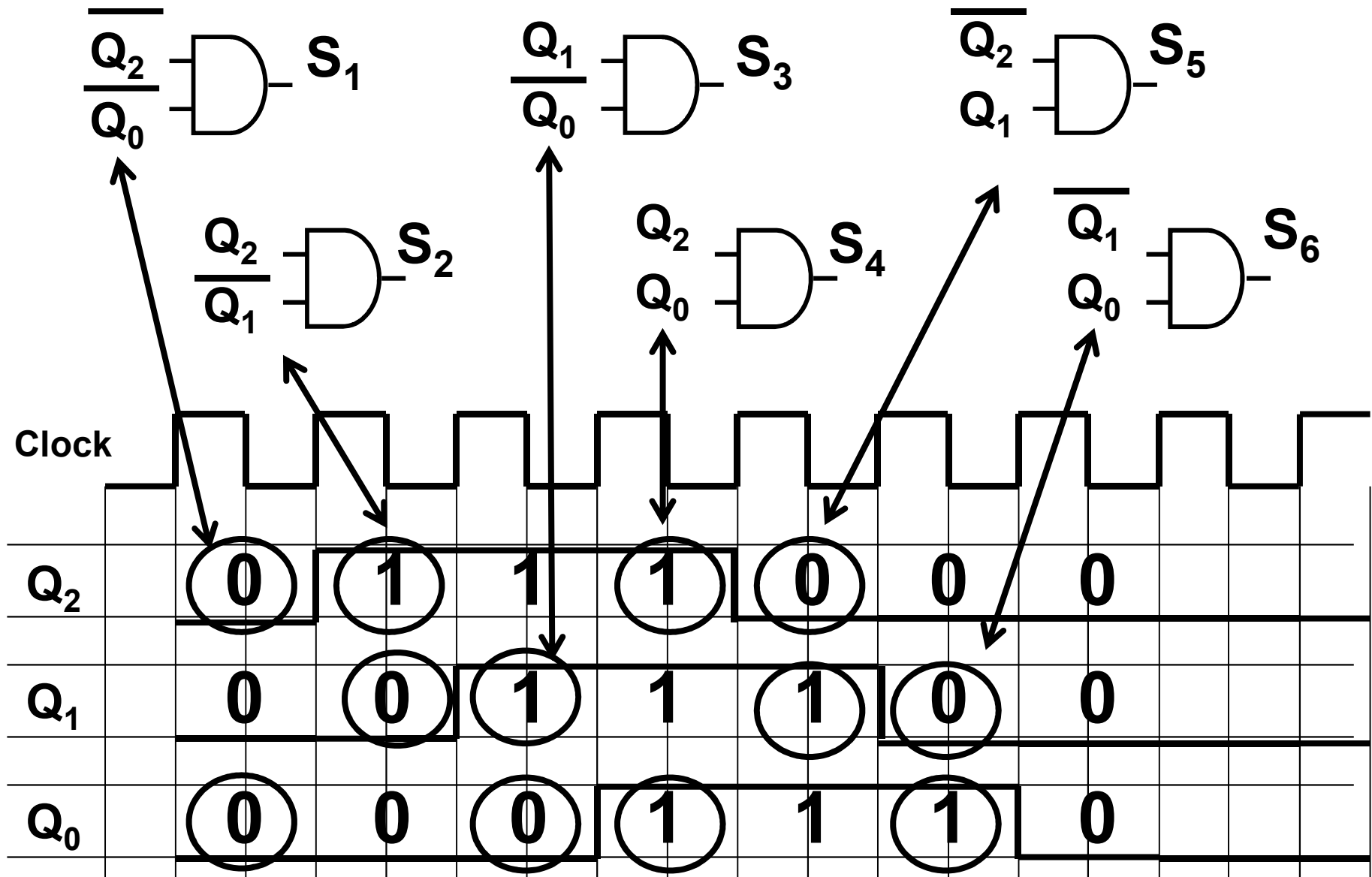


Deslocador em Anel Torcido

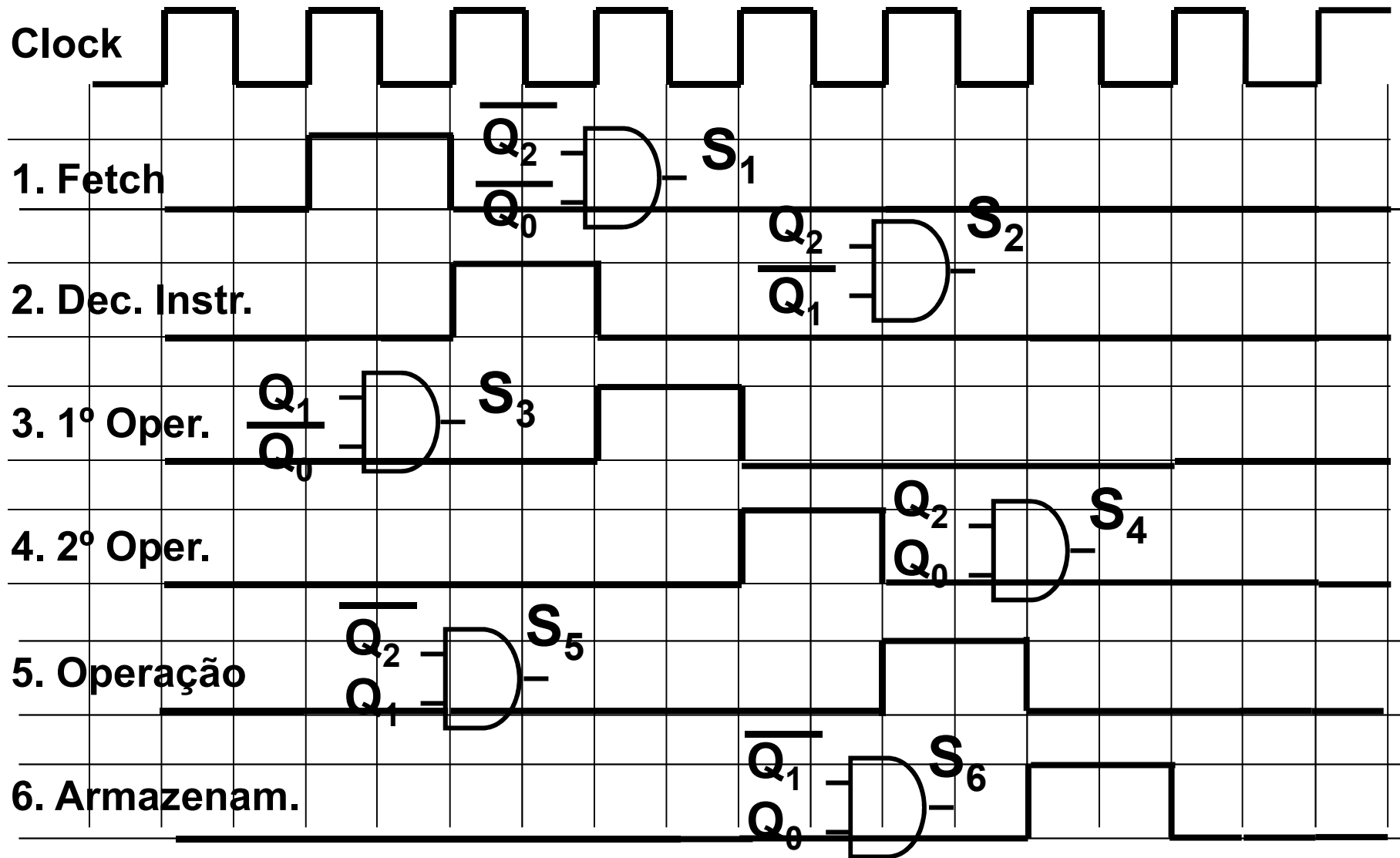

Deslocador em Anel Torcido

 - **Deslocador em Anel Torcido:** permite simplificar lógica de decodificação
 - 8 estados, decodificados com portas NAND2
 - Com contador normal, seriam 3 FF + portas NAND3



Deslocador em Anel Torcido

- **Deslocador em Anel Torcido:** permite simplificar a Lógica de Decodificação:

Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	Decodificação
(1)	0	1	(0)	$Q_0 \cdot \overline{Q_3}$
1	1	0	1	$Q_0 \cdot Q_1$
0	1	1	0	$Q_1 \cdot Q_2$
1	0	1	1	$Q_2 \cdot Q_3$
(0)	1	0	(1)	$\overline{Q_0} \cdot Q_3$
0	0	1	0	$\overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1}$
1	0	0	1	$\overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2}$
0	1	0	0	$\overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3}$

Deslocador em Anel Torcido

- Se n é igual ao número de **Flip-Flop's**:

**Contador
em Anel**

**Contador
em Anel
Torcido**

**Contador
Binário**

n Estados $<$ $2n$ Estados $<$ 2^n Estados

Linear Feedback Shift Register – LFSR

- *Linear Feedback Shift Register (LFSR)*
registrador com realimentação linear
 - Realimenta uma função linear das saídas para a entrada em série.
- Teoria de Corpos [Evariste Galois – 1832]:
 - Se função de realimentação é uma função booleana (usa apenas operadores XOR) escolhida de maneira apropriada, o contador LFSR resultante tem uma sequência principal de $2^n - 1$ estados
 - » n = número de Flip-Flop's
- Exemplos de aplicação: códigos de transmissão e criptografia

Linear Feedback Shift Register – LFSR


- *Linear Feedback Shift Register* (LFSR): exemplos de funções lineares que passam por $2^n - 1$ Estados (onde n = número de Flip-Flop's e \oplus = XOR)

n	Função
2	$Q_1 \oplus Q_0$
3	$Q_1 \oplus Q_0$
4	$Q_1 \oplus Q_0$
5	$Q_2 \oplus Q_0$

n	Função
6	$Q_1 \oplus Q_0$
7	$Q_3 \oplus Q_0$
8	$Q_4 \oplus Q_3 \oplus Q_2 \oplus Q_0$
12	$Q_6 \oplus Q_4 \oplus Q_1 \oplus Q_0$


Linear Feedback Shift Register – LFSR

 - *Linear Feedback Shift Register (LFSR)* – Exemplos de circuitos que implementam funções lineares (com $2^n - 1$ estados na sequência):



Linear Feedback Shift Register – LFSR

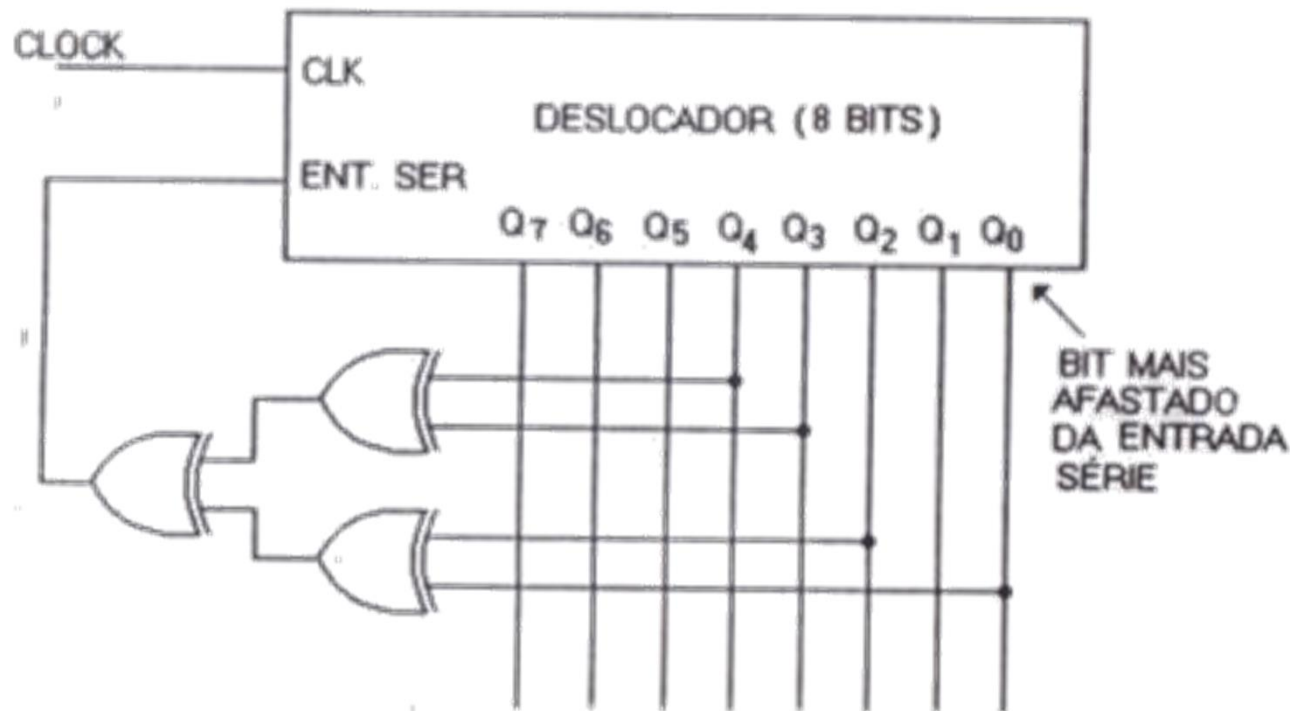- *Linear Feedback Shift Register (LFSR):* Exemplos de circuitos que implementam funções lineares (com $2^n - 1$ Estados na sequência):



Linear Feedback Shift Register – LFSR

- *Linear Feedback Shift Register* (LFSR): exemplos de funções lineares com $2^n - 1$ estados:

n = 2; Função $Q_1 \oplus Q_0$

	Q_1	Q_0
	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

n = 3; Função $Q_1 \oplus Q_0$

	Q_2	Q_1	Q_0
	0	0	0
1	0	0	1
2	1	0	0
3	0	1	0
4	1	0	1
5	1	1	0
6	1	1	1
7	0	1	1


APÊNDICE

Aplicações diversas de contadores


Associação Assíncrona de Contadores

- **Objetivo:** divisão por $C_1 * C_2$
 - Cada contador registra parte da palavra de dados
 - Contadores podem ser síncronos e/ou assíncronos.
- **Funcionamento:**
 - **Associação é assíncrona**
 - **Bit mais significativo da parte menos significativa: gera clock** para parte mais significativa

Exemplo

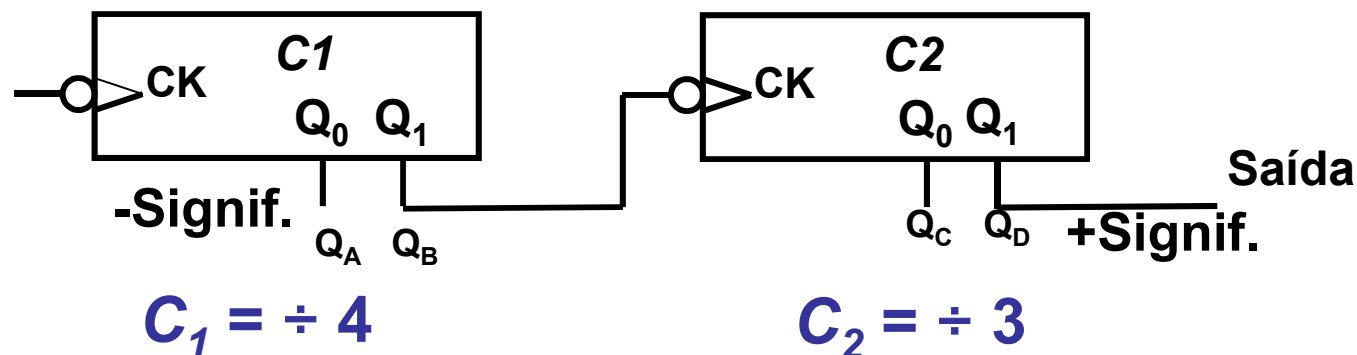


Associação Assíncrona de Contadores

 


$$C_1 = \div 4$$


$$C_2 = \div 3$$

 

Associação Assíncrona de Contadores

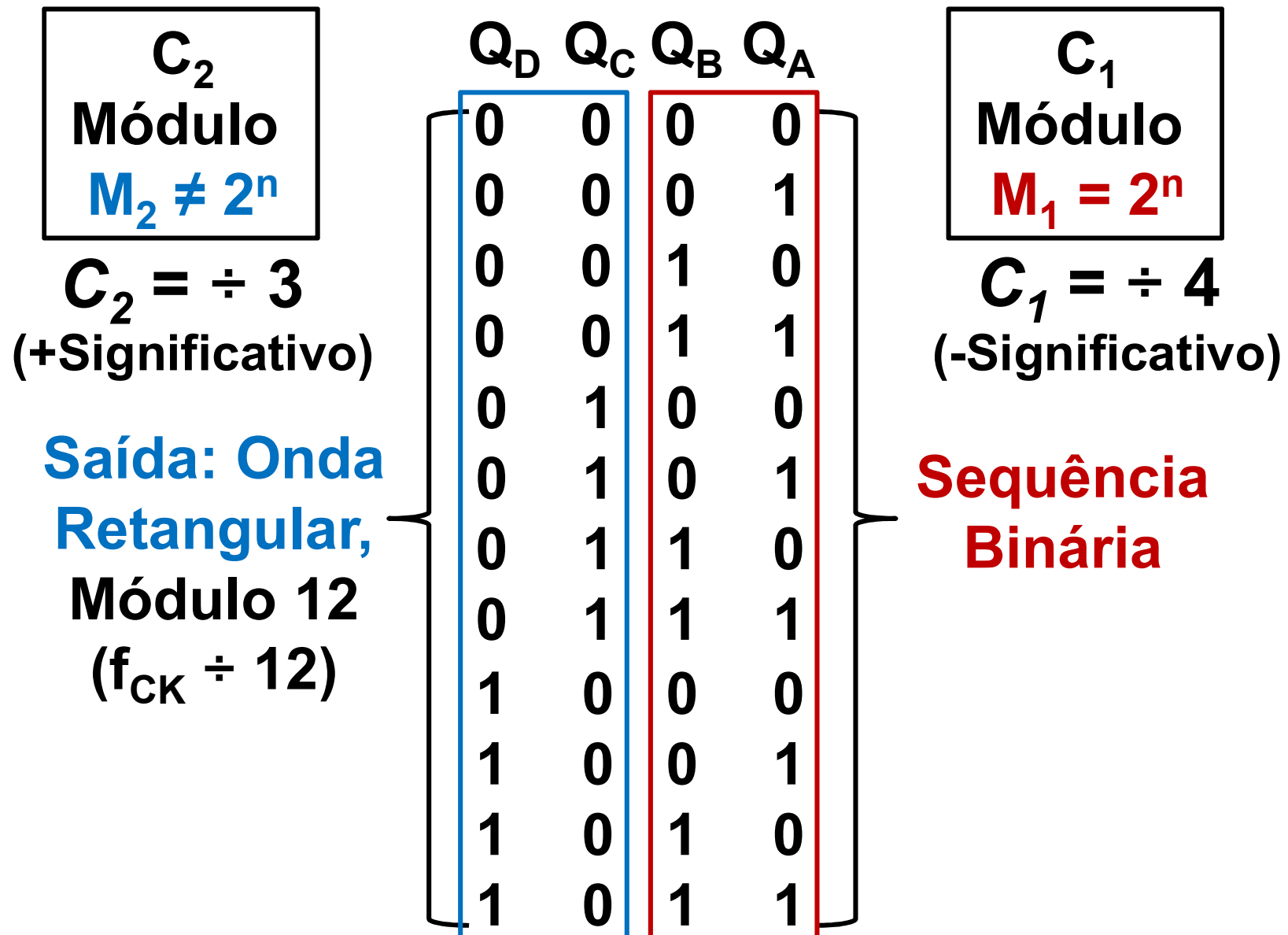


Associação Assíncrona de Contadores

 


$$C_1 = \div 3$$


$$C_2 = \div 4$$

 

Associação Assíncrona de Contadores


 


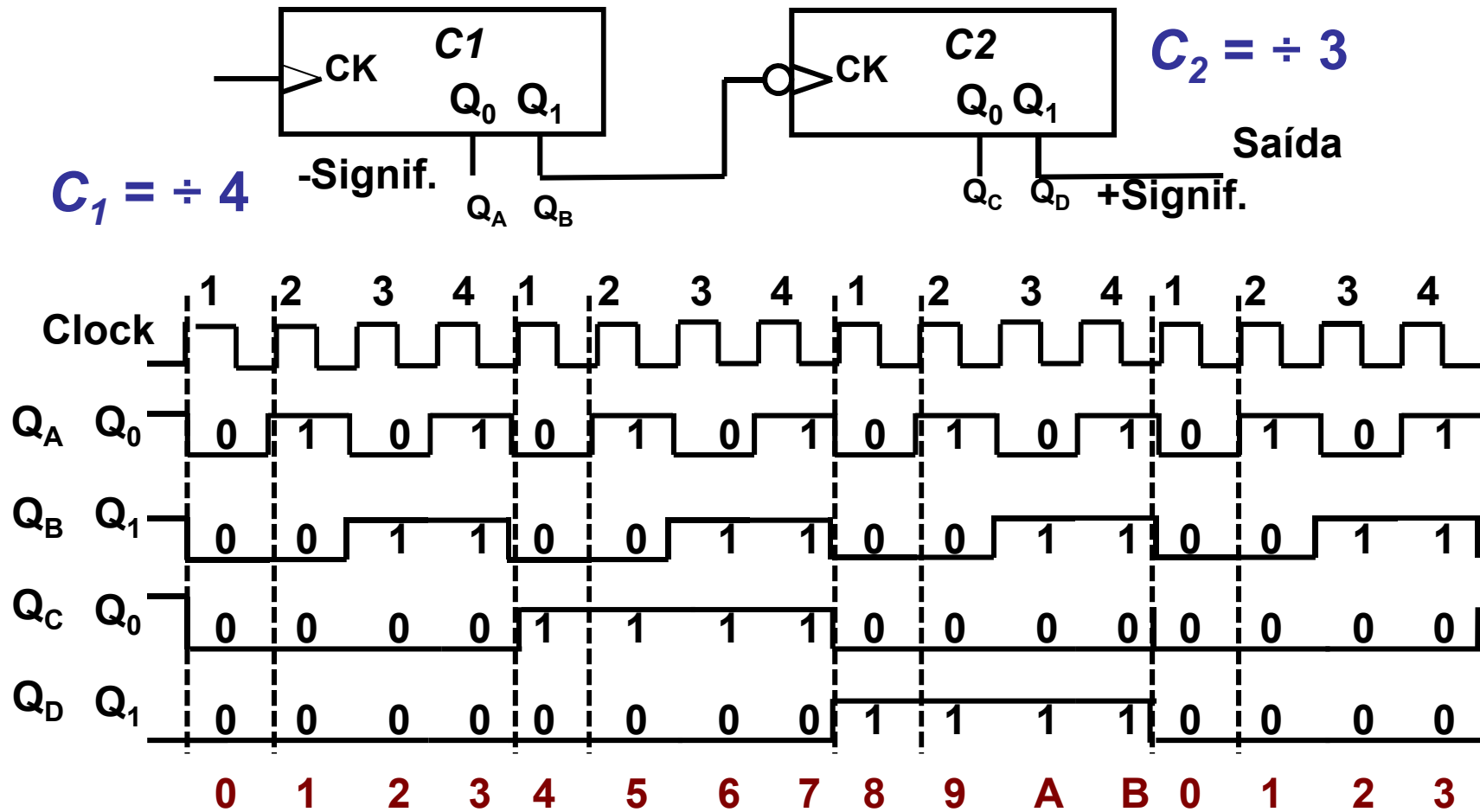Pergunta: e se, neste caso, tornássemos o contador C_1 sensível à borda de subida do *clock*?




Resposta: as formas de onda seriam as mesmas, apenas havendo um deslocamento de meio período de *clock*.

  Pergunta: e se fizéssemos o *clock* de C_2 também sensível à borda de subida?




Resposta: As formas de onda se alteram! A sequência não é binária, o contador é módulo 16, e a onda é quadrada

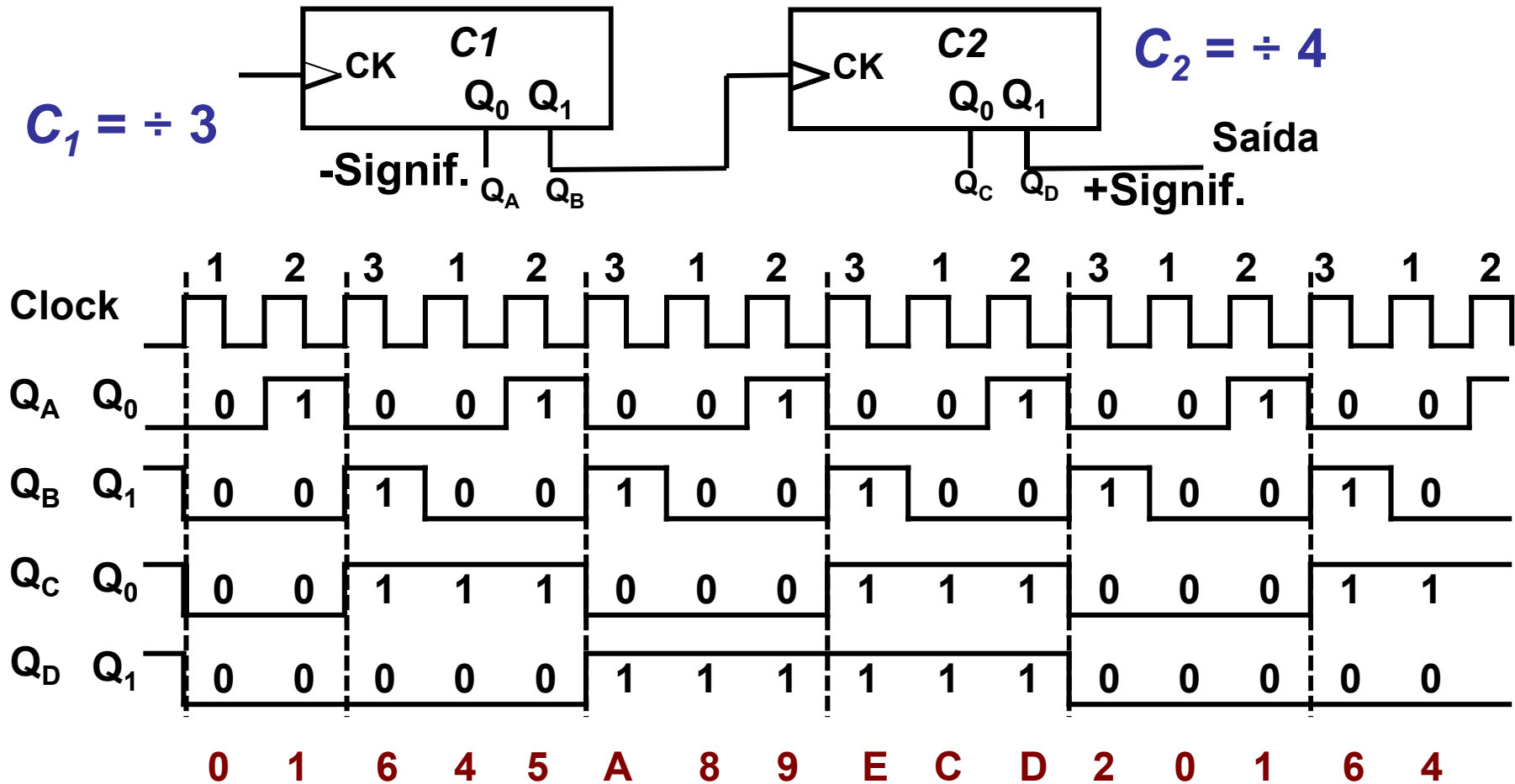Pergunta: e se C_1 for módulo impar, podemos fazer o *clock* de C_2 sensível à borda de subida?



Resposta: A sequência continua não sendo binária, mas a onda é quadrada, com a frequência dividida por 12

Associação Assíncrona de Contadores

 

Contador  C1	Contador  C2	Código Sequência Contagem	<i>Duty Cycle</i> <i>Bit Saída</i> + Significativo	Módulo da Contagem
Binário Módulo $M = 2^n$	Binário Módulo $M \neq 2^n$	Binário	Onda Retangular $f = f_{CK} / 2^n \cdot M$	$2^n \cdot M$
Binário Módulo $M \neq 2^n$	Binário Módulo $M = 2^n$	Não Binário	Onda Quadrada $f = f_{CK} / 2^n \cdot M$	$2^n \cdot M$

Contadores – Geração de Onda Quadrada


- **Problema**: gerar onda quadrada com frequência menor do que clock original
- Por que quadrada?
 - Reduz nível DC do sinal
 - » Transmissão de sinais – Diminui perdas;
 - » Conversão digital-analógico – Previne saturação de capacitores;
 - » Aplicações diversas – Qualquer luz piscante em que o tempo total da luz apagada é igual ao tempo total da luz acesa ...

Contadores – Geração de Onda Quadrada

- **Problema**: gerar onda quadrada com frequência menor do que clock original
- **Sub-problema 1**: divisão por **número par**
- Solução possível: associação já discutida...
 - Contador módulo $n/2$, que não precisa ser gerador de onda quadrada
 - Saída mais significativa usada como *clock* para Flip-Flop em configuração divisor por 2
 - » Pode ser borda de subida ou descida
 - $f_{\text{CK-SAÍDA}} = [f_{\text{CK-ENTRADA}}/(n/2)] \cdot 1/2$


Contadores – Geração de Onda Quadrada

- Para divisão por número par:

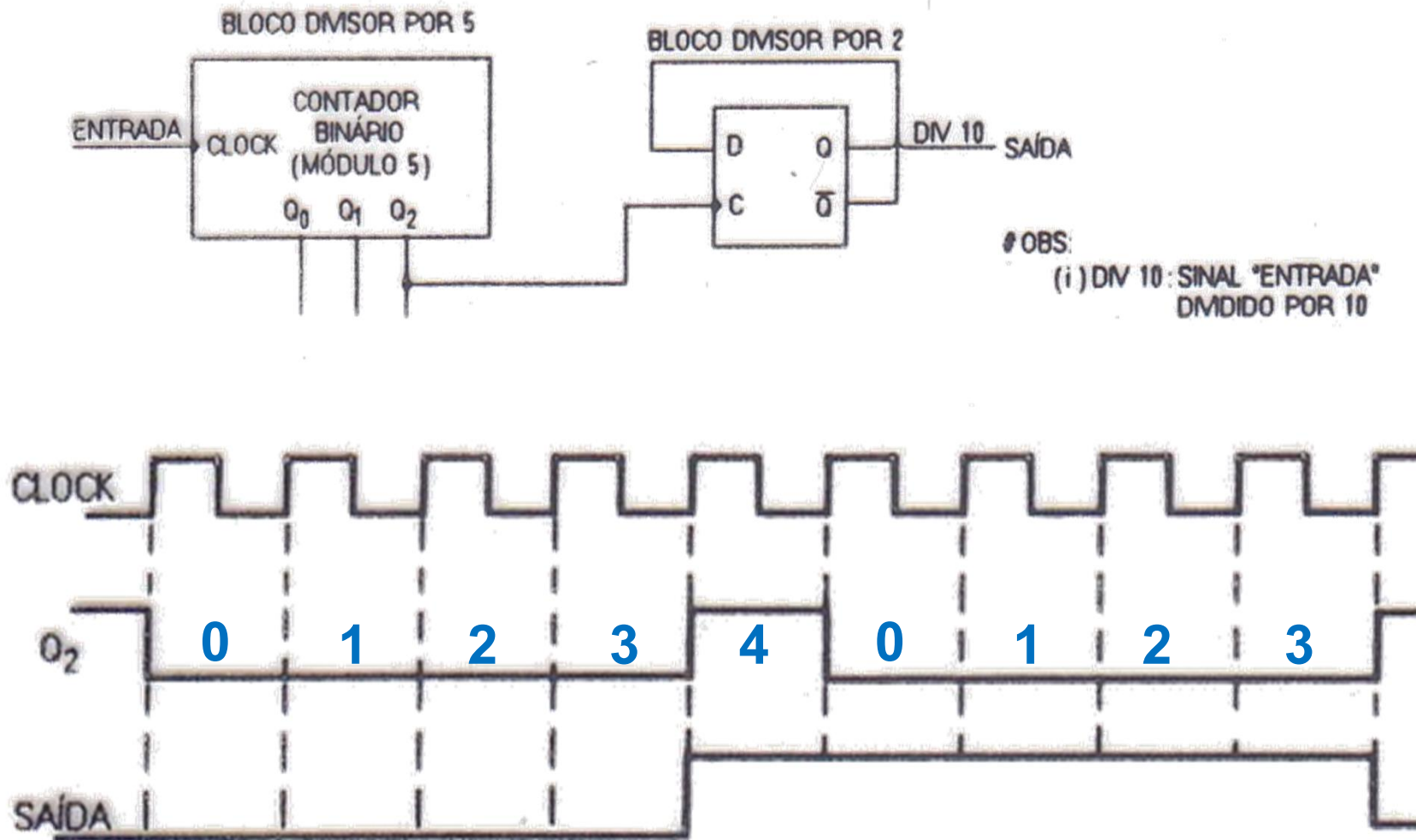

Contadores – Geração de Onda Quadrada

 
- **Problema**: gerar onda quadrada com frequência menor do que clock original
- **Sub-problema 2**: divisão por **número ímpar**



- **Solução**:
 - São necessárias mudanças, dentro do contador, tanto na borda de subida como de descida, associadas a lógica adicional, para gerar a onda quadrada na saída.

Contadores – Geração de Onda Quadrada

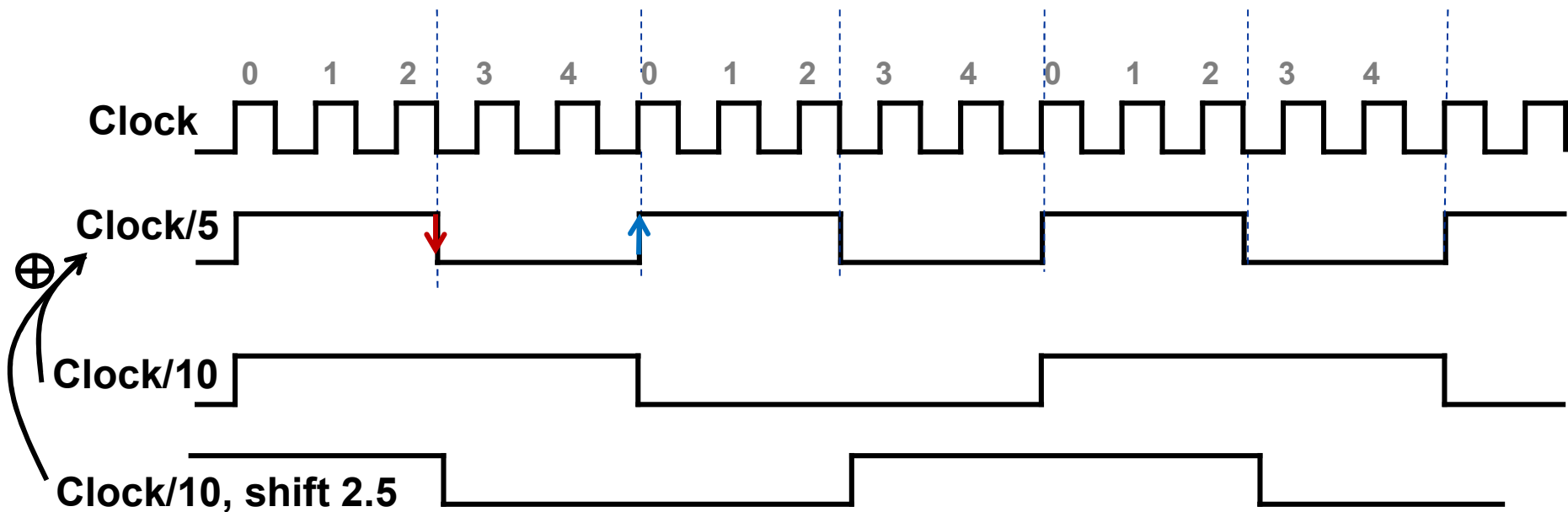
- **Problema:** onda quadrada, divisão por $n = 5$ (ímpar)



- **Ideia:**
 - Sabemos dividir por $2n = 10$ com onda quadrada ($5 \cdot 2$)
 - E podemos deslocar essa onda para sua transição aparecer após no “ $n/2 = 2.5$ clock”, nas bordas de descida
 - Agora basta um XOR ou XNOR entre esses dois sinais!

Contadores – Geração de Onda Quadrada

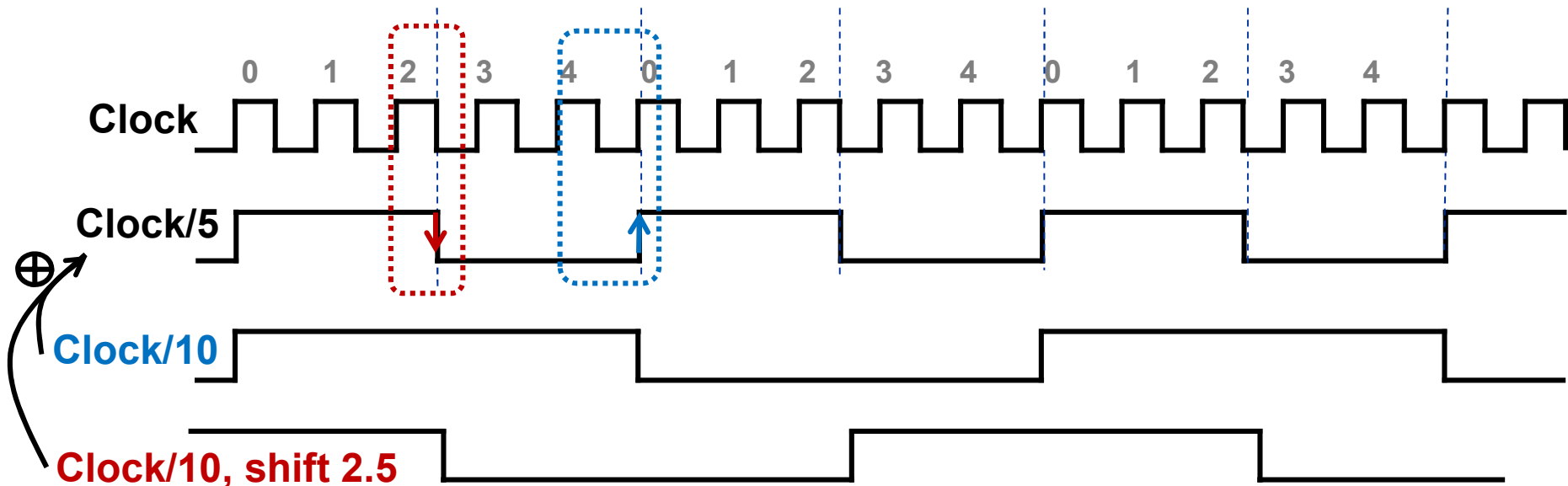- **Problema:** onda quadrada, divisão por $n = 5$ (ímpar)




- Ideia:
 - Sabemos dividir por $2n=10$ com onda quadrada ($5*2$)
 - » Basta fazer a inversão ao detectar $n-1$, com borda de subida
 - E podemos deslocar essa onda para sua transição aparecer após no “2,5 clock”, nas bordas de descida
 - » Inverter Flip-Flop ao detectar $n/2 = 2$ e for borda de descida

Contadores – Geração de Onda Quadrada


- Uma estratégia para divisão por n ímpar:
 - **Bloco A**: um **contador módulo n** ativo na **borda de subida**
 - **Bloco B**: um **detector** ativado quando a saída do Bloco A for $\lfloor n/2 \rfloor$, ligado a um **Flip-Flop tipo T** ativo na **borda de descida**
 - **Bloco C**: um **detector** ativado quando a saída do Bloco A for $n-1$, ligado a um **Flip-Flop tipo T** ativo na **borda de subida**
 - **Saída**: operação de “**XOR**” ou “**XNOR**” entre a saída dos blocos **B e C**

Contadores – Geração de Onda Quadrada

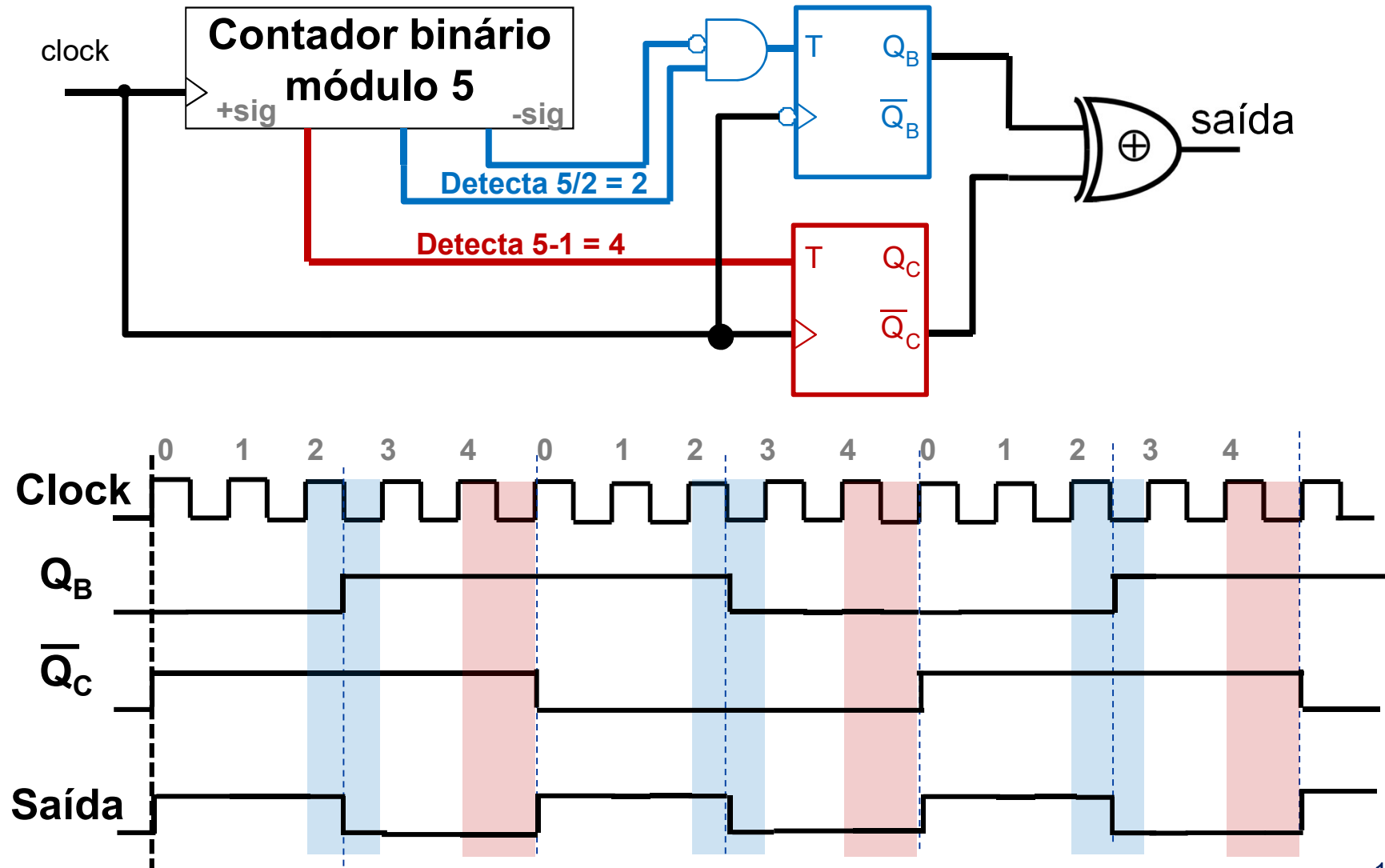- Exemplo usando método descrito: divisão por 5




Contadores Assíncronos

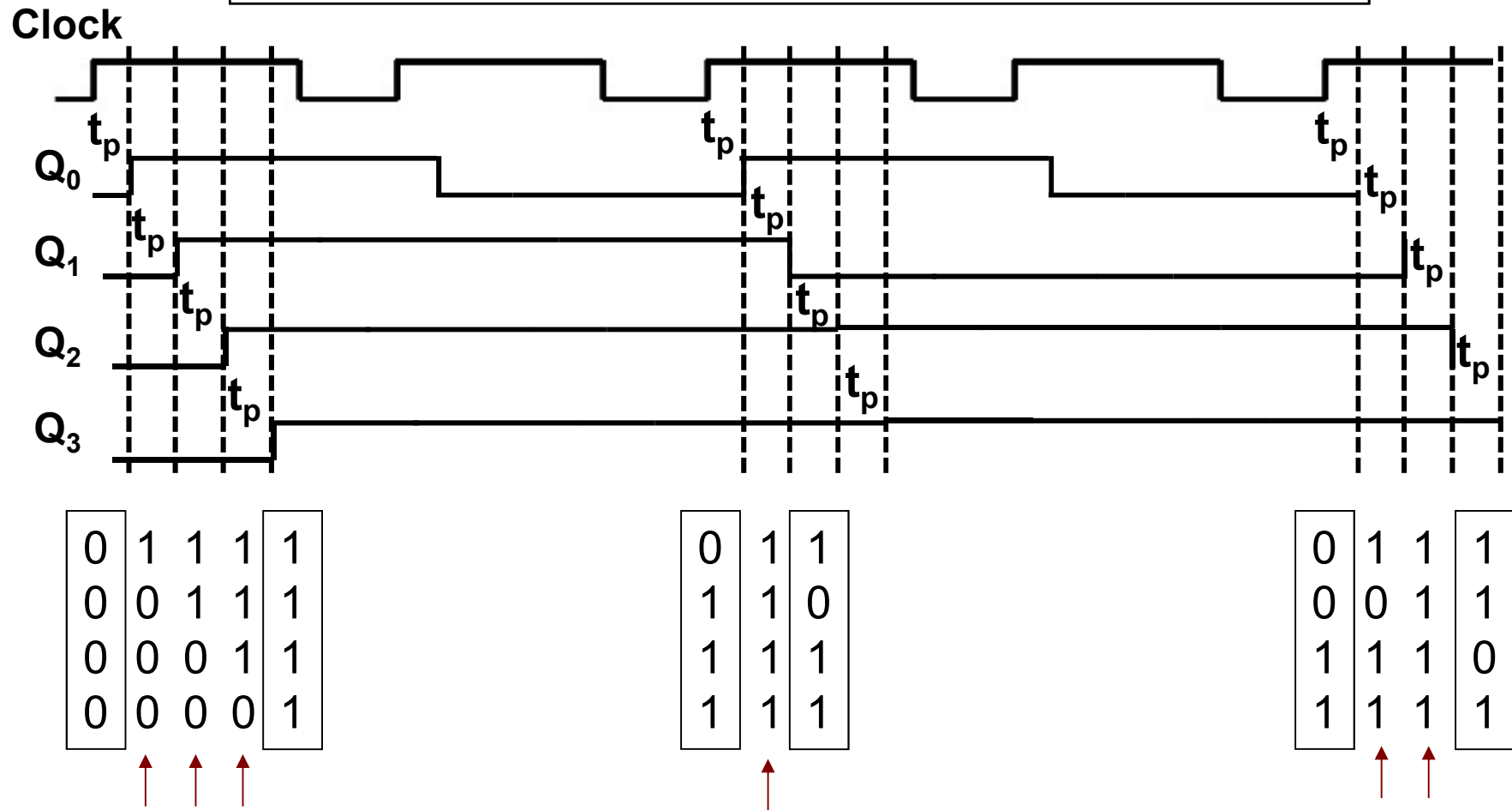


- Contador Assíncrono Decrescente: estados espúrios devido a t_p dos Flip-Flop's → **Como eliminar?**

Contadores Assíncronos

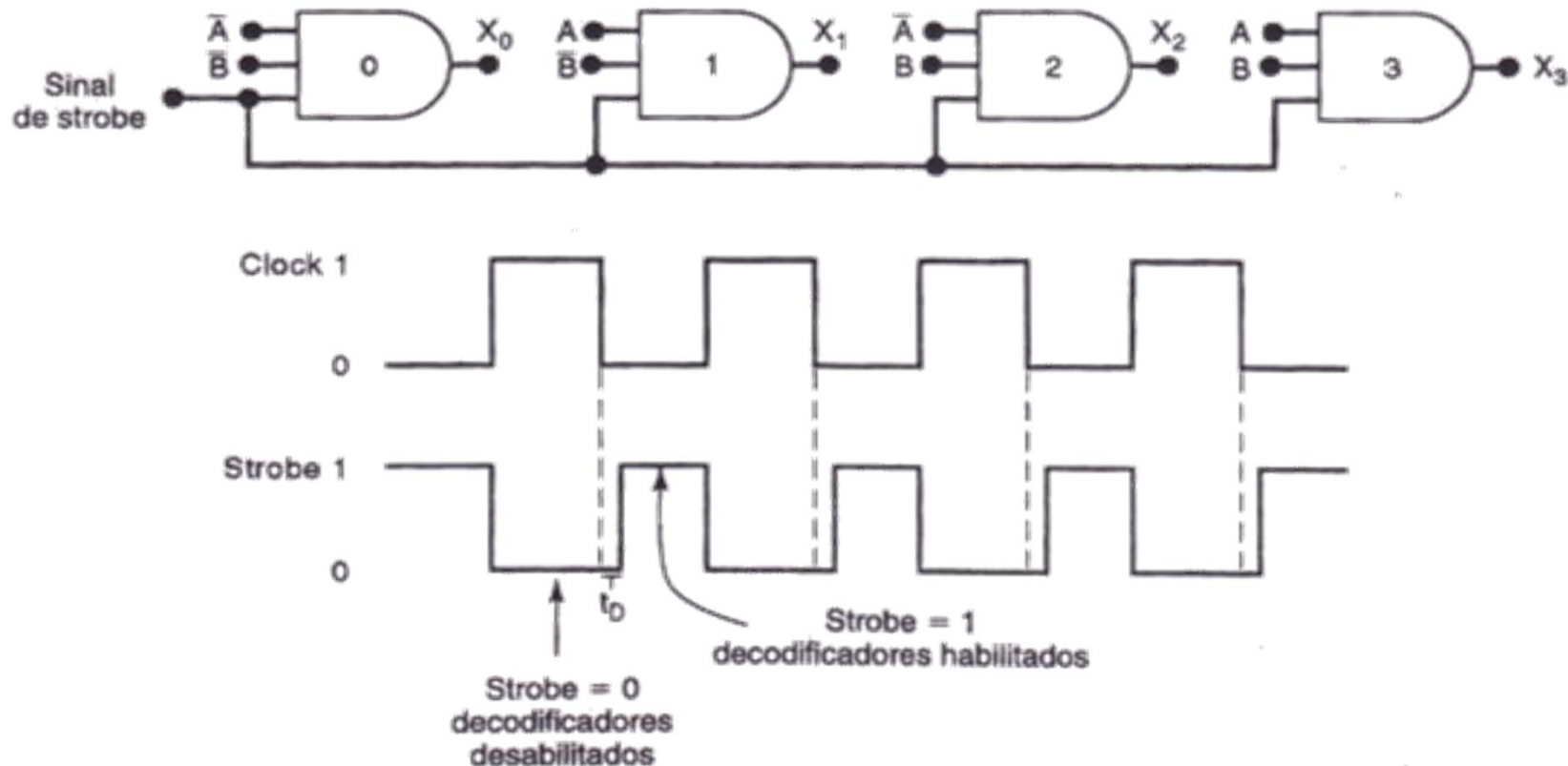

- Eliminando glitches de decodificação: decodificadores desabilitados no intervalo relativo aos estados espúrios provocados pelos t_p dos FFs
 - Uso de sinal de “strobe” (inverso do clock)

Contadores Assíncronos

 

1	0	0	0
1	1	0	0
0	0	0	1
0	0	0	0


1	0	0
0	0	1
1	1	1
0	0	0

1	0	0	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0
0	0	0	0	1


- Contador Assíncrono Crescente: **estados espúrios** devido ao t_p dos FFs: **strobe** na decodificação também se aplica aqui

Contadores Assíncronos

 - Outro exemplo – Contador assíncrono crescente com Flip-Flops tipo T.



Contadores Assíncronos: Exemplos


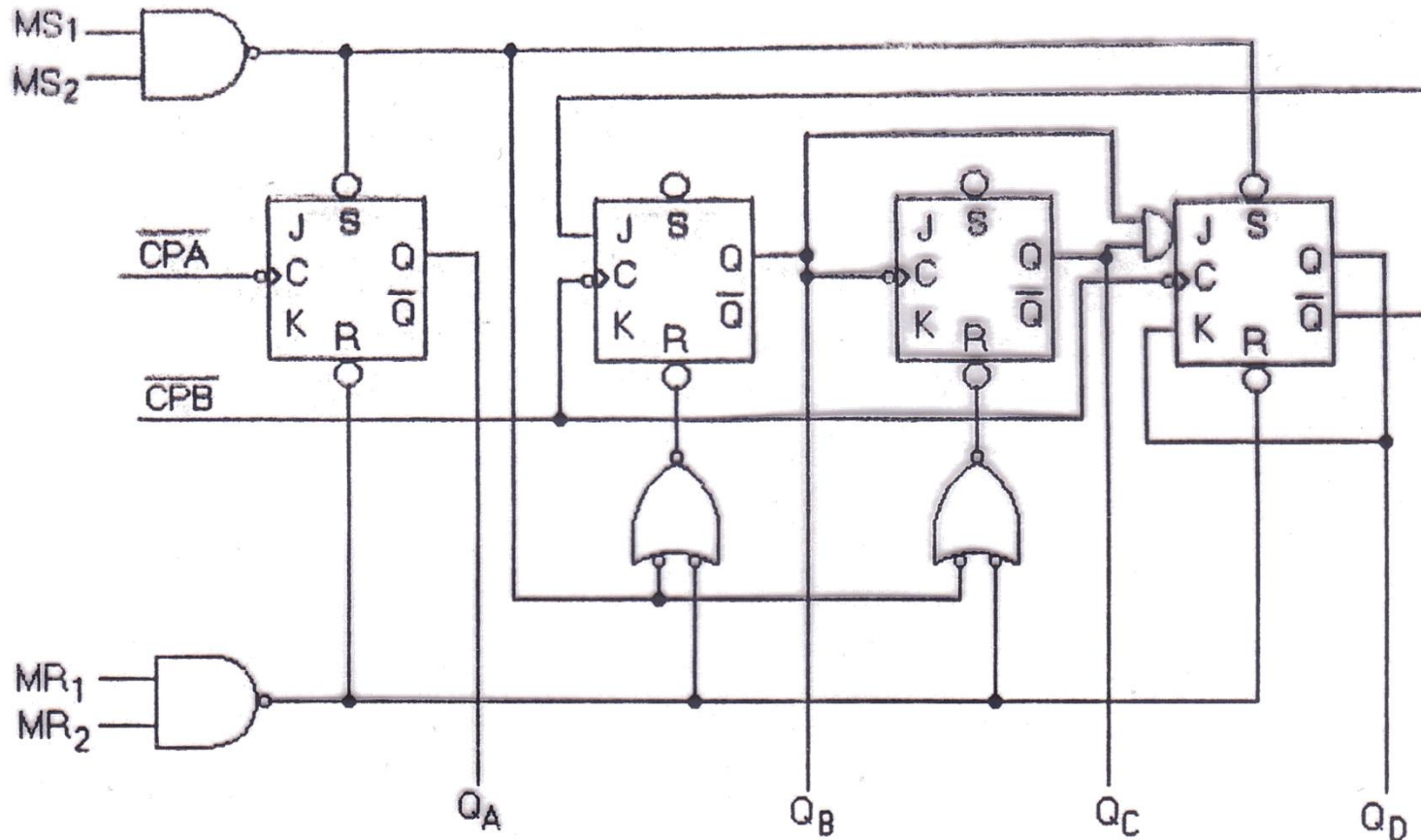


MS: Master Set
MR: Master Reset


CPA: clock para divisão por 2
CPB: clock para divisão por 5

Contadores Assíncronos: Exemplos

- Contador 7490 (usos frequentes):

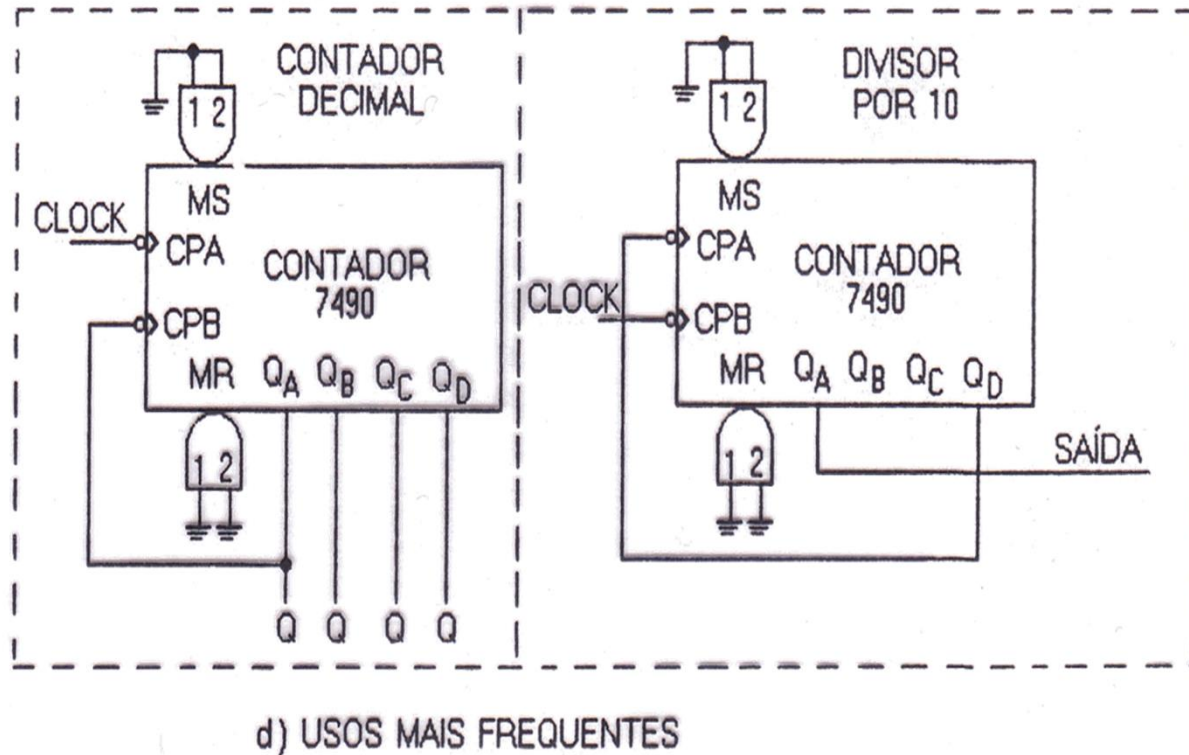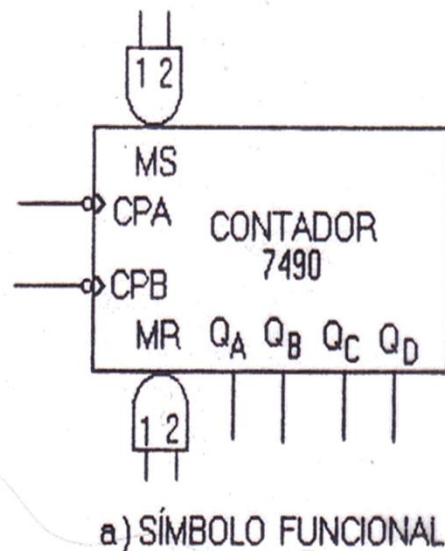

Contadores Assíncronos: Exemplos

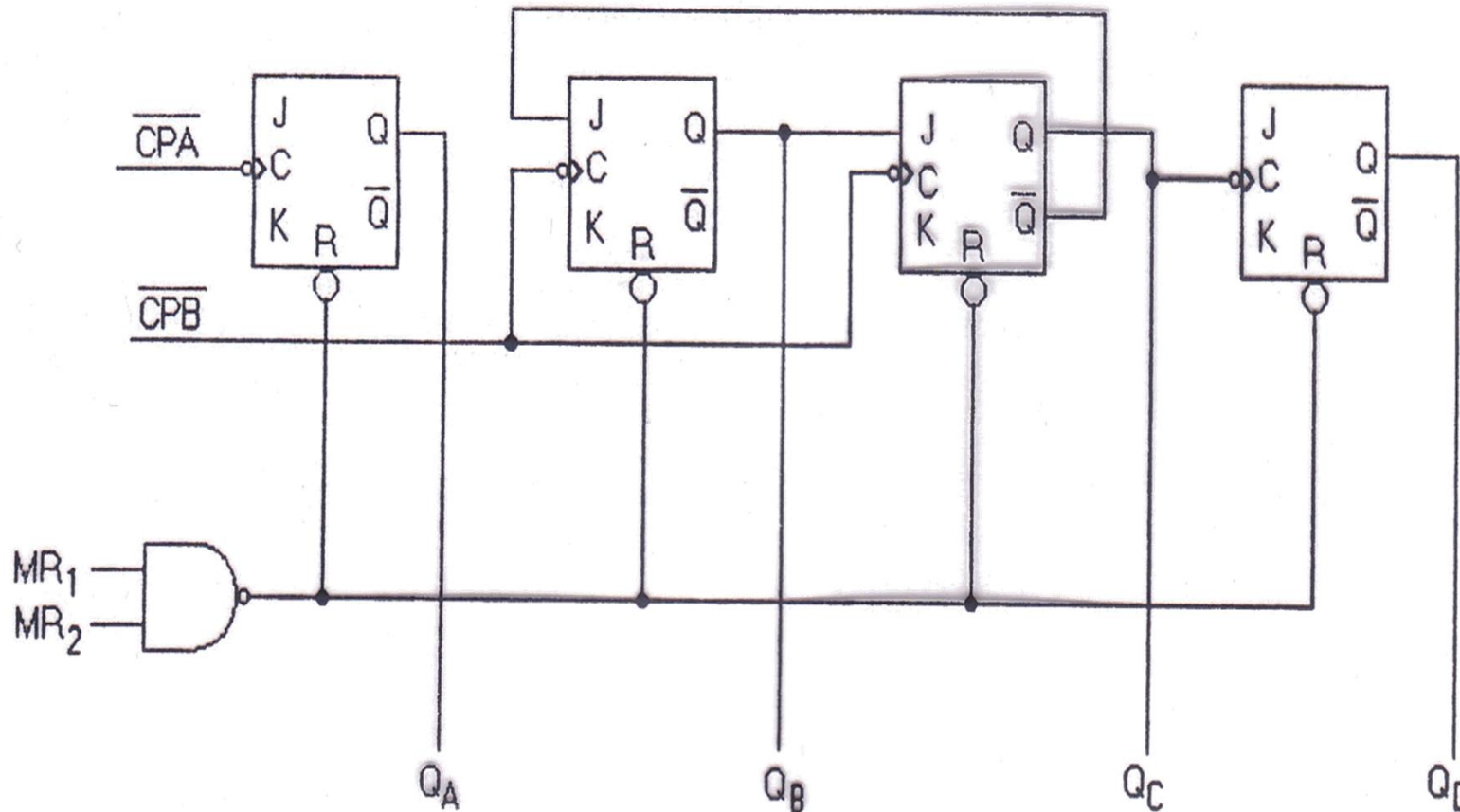



CPA: clock para divisão por 2

MR: Master Reset

CPB: clock para divisão por 6


Contadores Assíncronos: Exemplos

- Contador 7492 (usos frequentes):

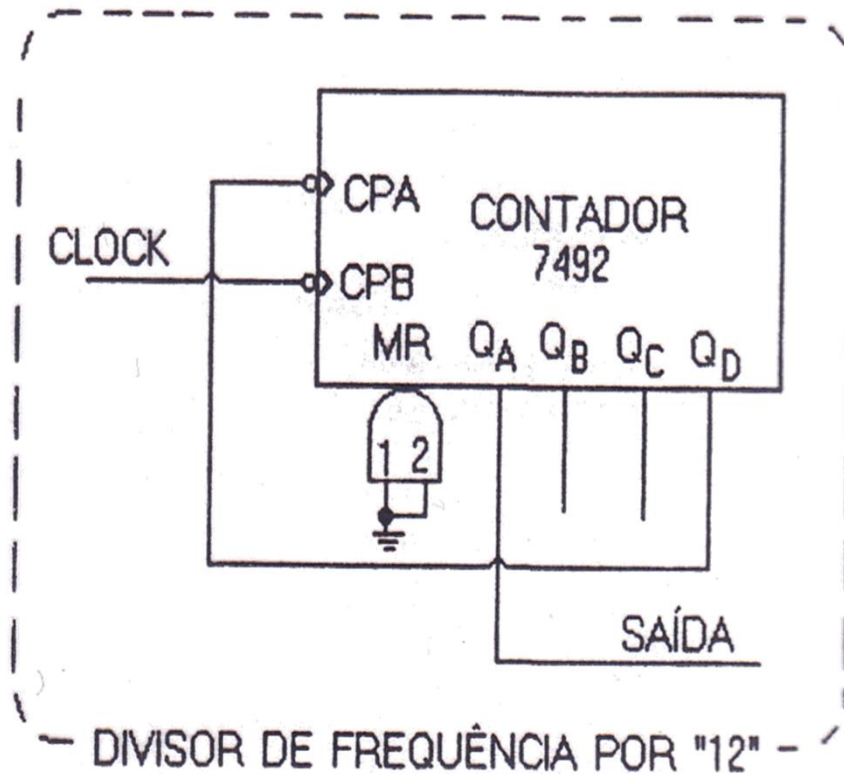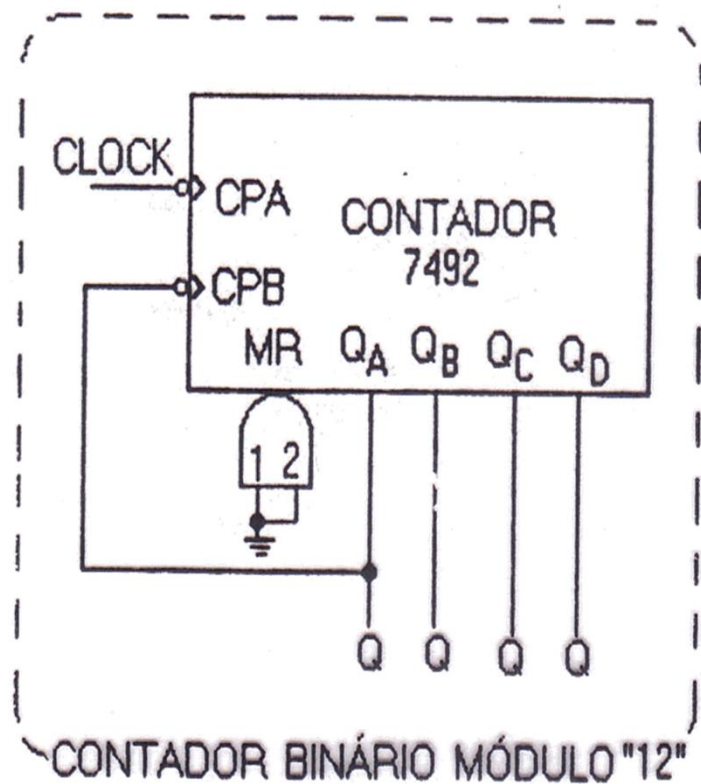


Contadores Síncronos

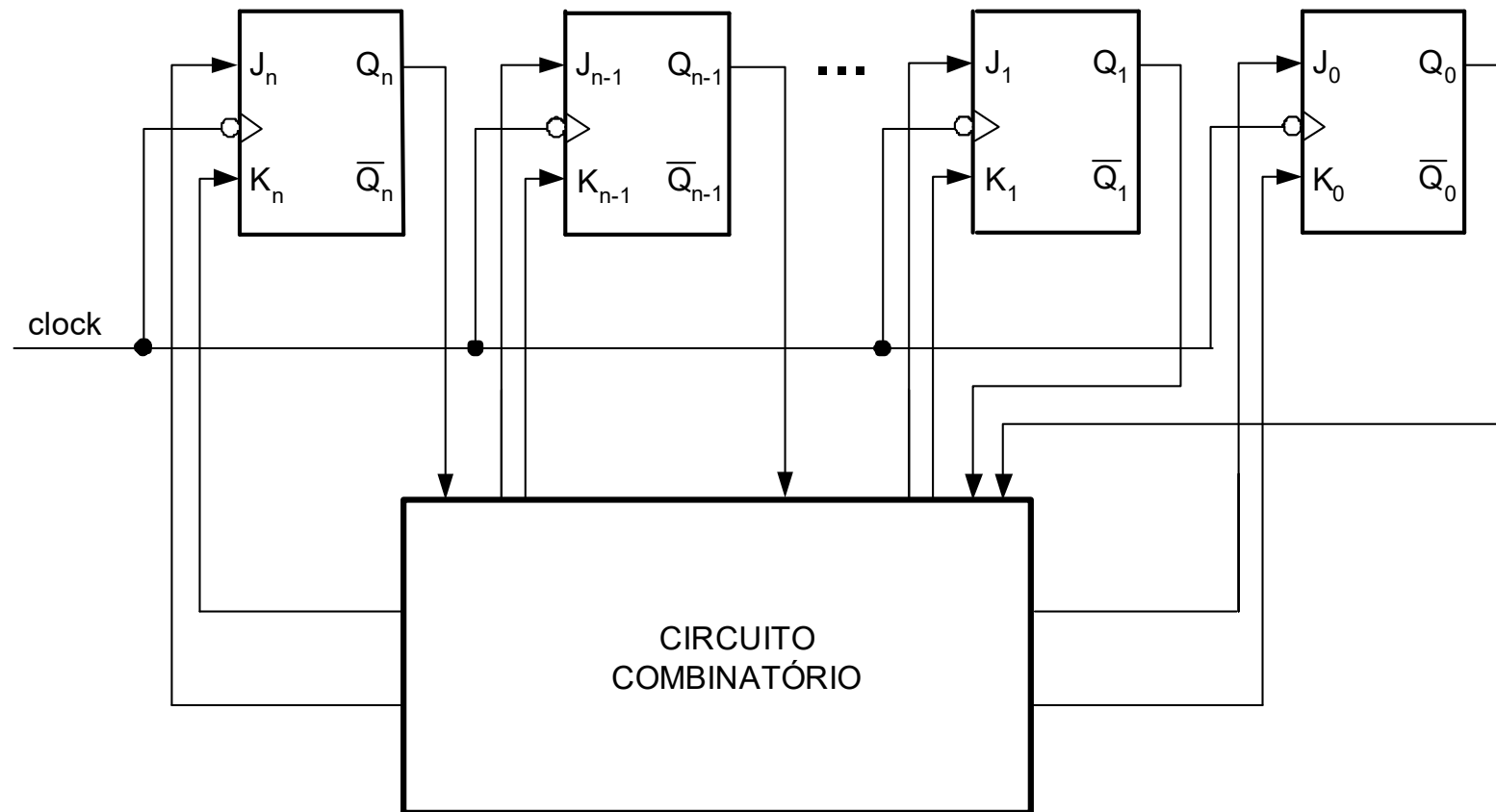
- Todos os FFs: (1) compartilham o mesmo clock e (2) têm suas saídas (estados) atualizadas no mesmo instante (mesma borda).



Contadores Síncronos: Estruturas

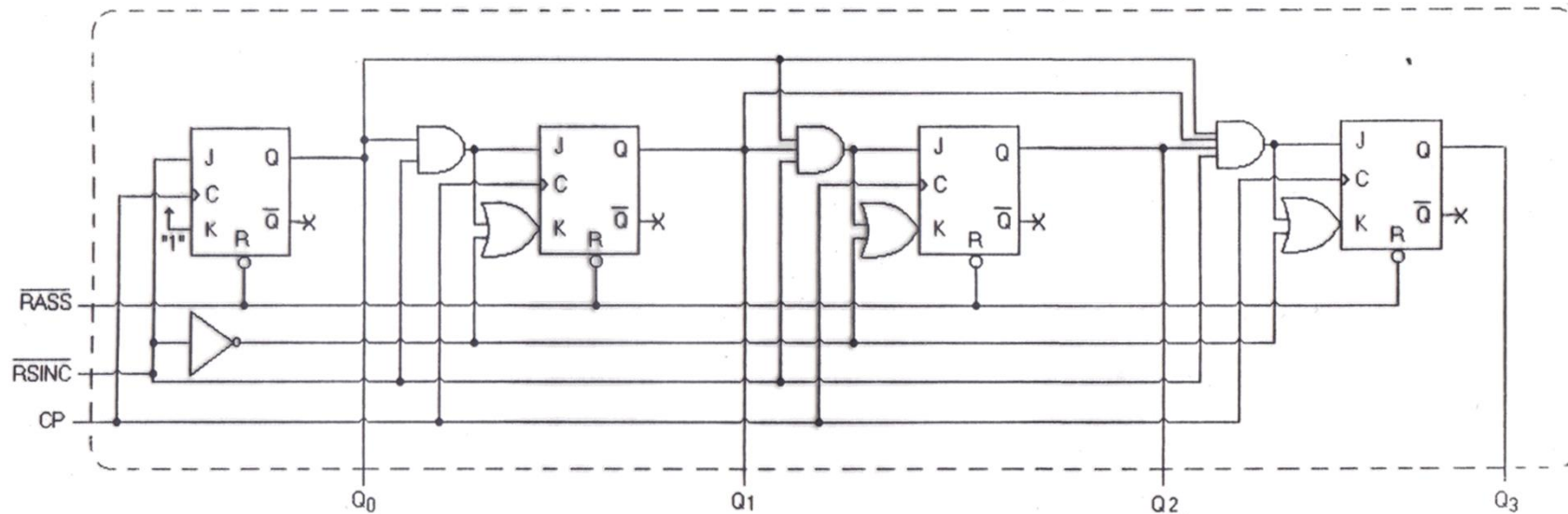

a) CIRCUITO DO CONTADOR

 

b) SÍMBOLO FUNCIONAL

ENTRADAS			FUNÇÃO ASSOCIADA
RASS	RSINC	CP	
0	X	X	Anula
1	0	↑	Anula
1	1	↑	Conta


Reset assíncrono

Reset síncrono

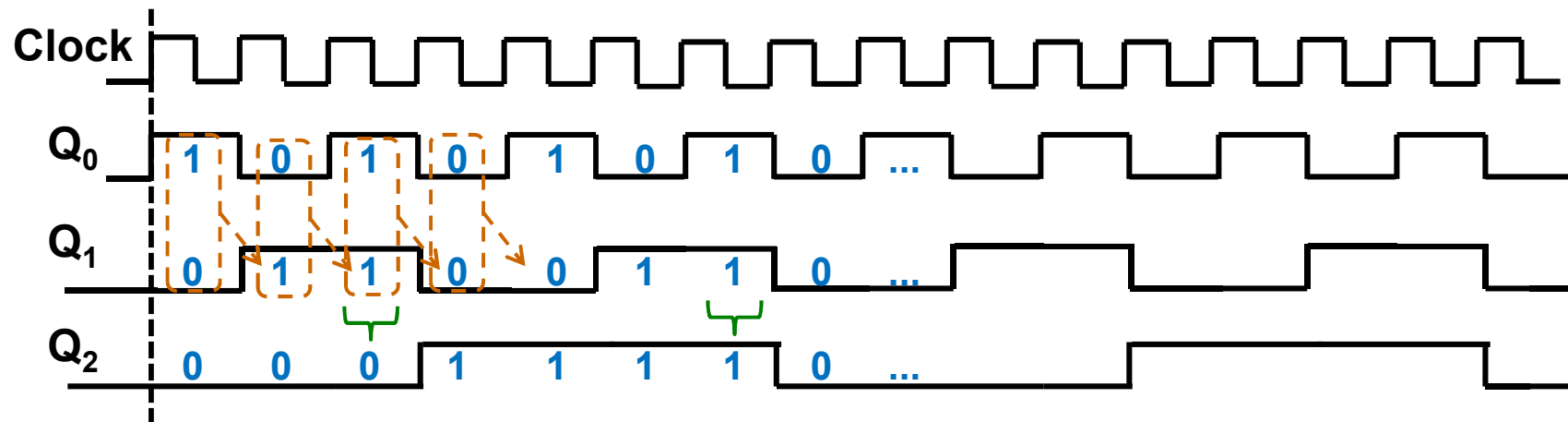c) TABELA FUNCIONAL

Contadores Síncronos: Estruturas

- Flip-Flops tipo D: como seria a alimentação em cada Di para obter comportamento síncrono...?



$D_0 \leftarrow Q_0'$


$D_1 \leftarrow Q_0 \text{ xor } Q_1$ -- se Q_0 é 1, inverte Q_1

$D_2 \leftarrow (Q_0 \text{ and } Q_1) \text{ xor } Q_2$ -- se Q_0 e Q_1 são 1, inverte Q_2


... -- se anteriores forem 1, inverte Q_n

Contadores Síncronos: Estruturas

Para $LOAD' = 1$

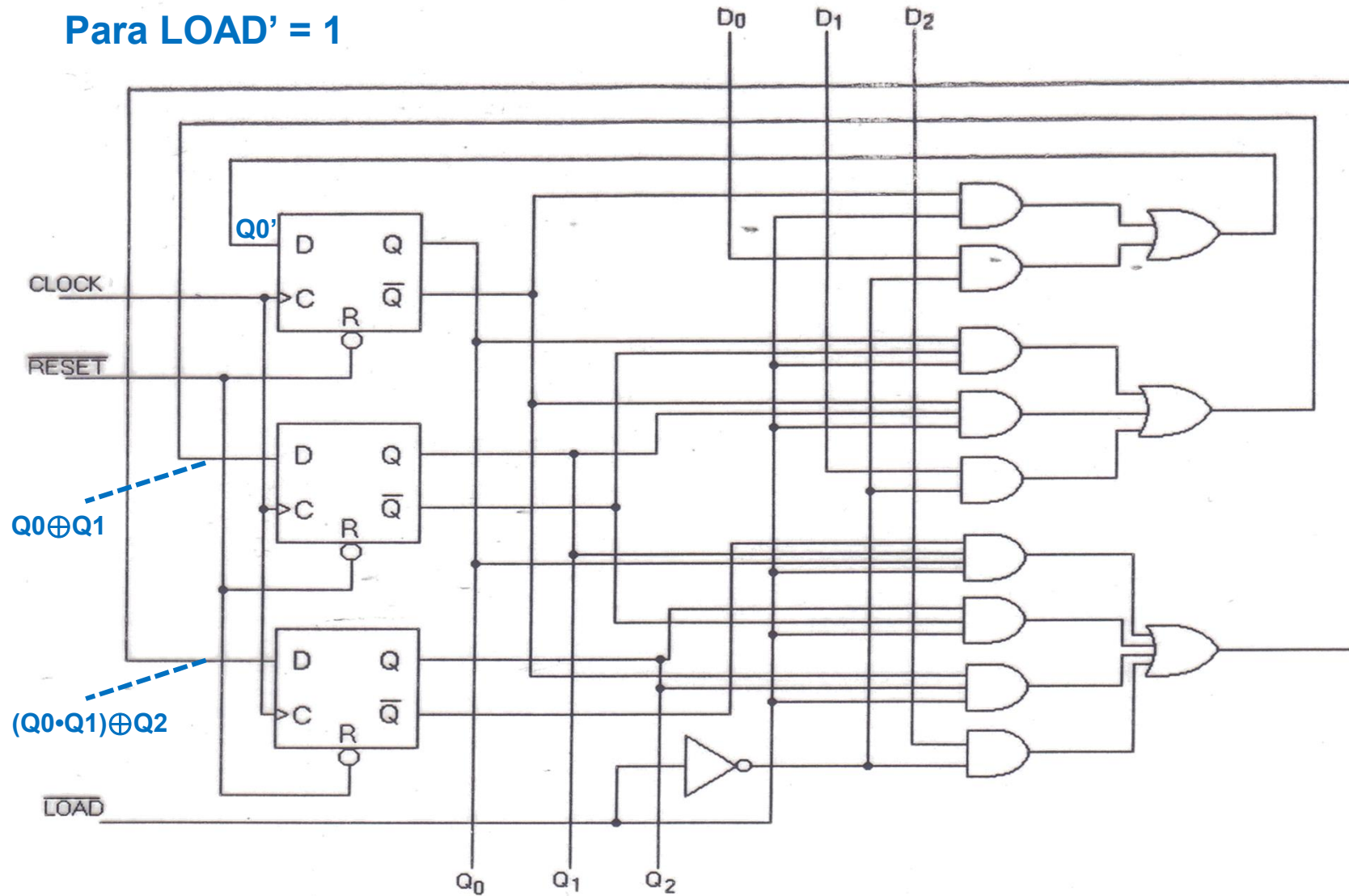

Contadores Síncronos: Estruturas

 

Load' = 0 → $IN_0 = D_0$; $IN_1 = D_1$; $IN_2 = D_2$


Load' = 1 →

$$IN_0 = Q_0'$$

$$IN_1 = Q_0 \cdot Q_1' + Q_0' \cdot Q_1; = Q_0 \oplus Q_1$$

$$IN_2 = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2' + Q_1' \cdot Q_2 + Q_0' \cdot Q_2 = (Q_0 \cdot Q_1) \oplus Q_2$$

Contadores Síncronos: Estruturas

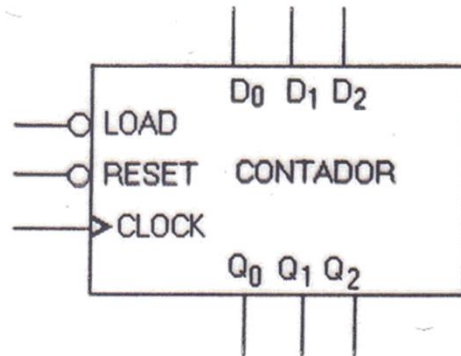

a) SÍMBOLO FUNCIONAL

"FLIP-FLOP"	FUNÇÃO ASSOCIADA ENTRADA "Di" DO I-ÉSIMO "FLIP-FLOP"
0	$y_0 = \text{LOAD} \cdot D_0 + \overline{\text{LOAD}} \cdot \overline{Q_0}$
1	$y_1 = \text{LOAD} \cdot D_1 + \overline{\text{LOAD}} \cdot [\overline{Q_1} \cdot Q_0 + Q_1 \cdot \overline{Q_0}]$
2	$y_2 = \text{LOAD} \cdot D_2 + \overline{\text{LOAD}} \cdot [\overline{Q_2} \cdot Q_1 \cdot Q_0 + Q_2 \cdot \overline{Q_1} + Q_2 \cdot \overline{Q_0}]$

c) TABELA DAS FUNÇÕES LÓGICAS

ENTRADAS			FUNÇÃO ASSOCIADA
RESET	$\overline{\text{LOAD}}$	CLOCK	
0	X	X	<"ANULA">
1	0	↑	<"CARGA PARALELA">
1	1	↑	<"CONTA">


d) TABELA FUNCIONAL

Contadores Síncronos – Síntese

- Vários métodos possíveis
- O que vamos adotar aqui:
 - Considerar contador como uma máquina combinatório-sequencial baseada no modelo de *Moore*.
 - Todas as considerações sobre síntese de máquinas usando modelo de Moore são válidas e podem ser aplicadas na síntese de contadores.

Contadores Síncronos – Síntese

 - Exemplo: contagem 0-4, usando FFs tipo D
 - São necessários 3 bits (C, B e A): 000 a 100
 - Estados 101, 110 e 111 são indesejáveis: abordagem “segura”



Contadores Síncronos – Síntese

- Tabela de Transição de Estados.

Linha	Estado Atual				Próximo Estado		
	C	B	A		C	B	A
0	0	0	0		0	0	1
1	0	0	1		0	1	0
2	0	1	0		0	1	1
3	0	1	1		1	0	0
4	1	0	0		0	0	0
5	1	0	1		0	0	0
6	1	1	0		0	0	0
7	1	1	1		0	0	0

Contadores Síncronos – Síntese

- Da tabela de transição de estados obtém-se a tabela de excitação.

#	Estado Atual			Próximo Estado			D_C	D_B	D_A
	C	B	A	C	B	A			
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
2	0	1	0	0	1	1	0	1	1
3	0	1	1	1	0	0	1	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Contadores Síncronos – Síntese

- Determinar as Funções de Excitação (D_C, D_B, D_A)

Atual			D_C	D_B	D_A
C	B	A			
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

		A	
C	B	0	1
0	0	1	0
0	1	1	0
1	1	0	0
1	0	0	0

		A	
		0	1
	0	0	1
	1	1	0
		0	0
		0	0

		A	
		0	1
	0	0	0
	1	0	1
		0	0
		0	0

$$D_A = A'C'$$


$$D_B = C'(A \oplus B')$$

$$D_C = ABC'$$

Contadores Síncronos – Síntese


- Construir circuito lógico para (D_C, D_B, D_A)
 
$$D_A = A'C' \quad D_B = C'(A \oplus B') \quad D_C = ABC'$$




Contadores Síncronos – Aplicações

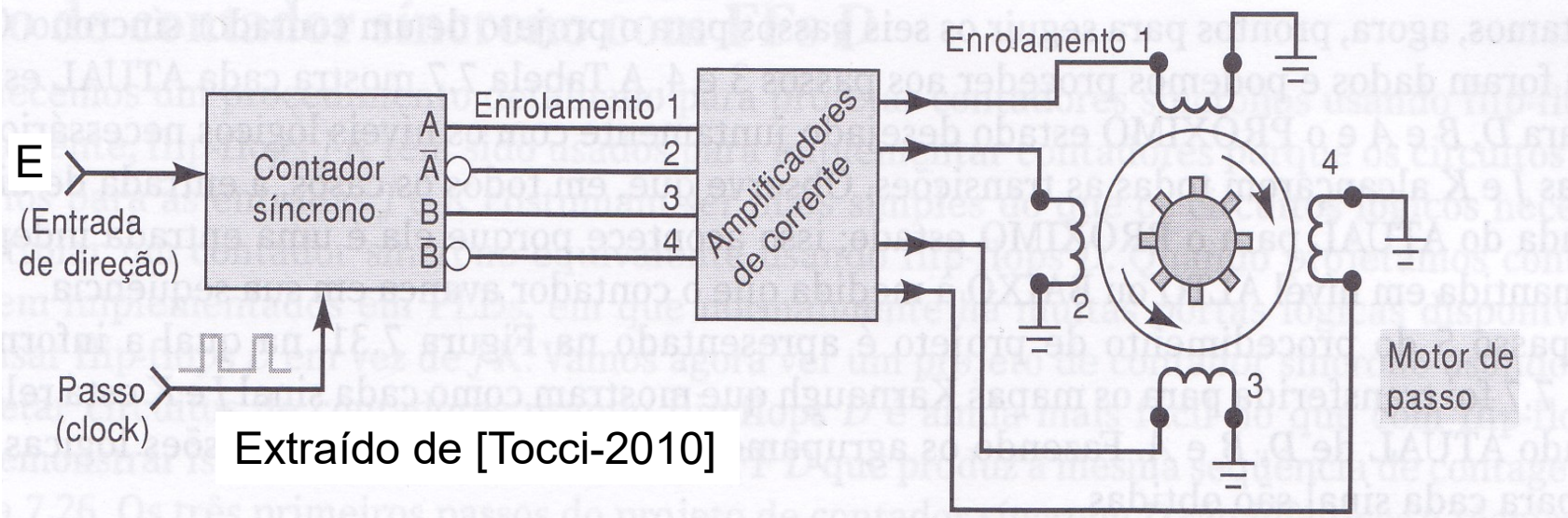- Aplicaremos esta técnica de projeto em uma situação prática:
 - Controle de um motor de passo que gira em passos discretos de 15° por passo.
 - Os enrolamentos do motor devem ser energizados numa sequência específica.



Contadores Síncronos – Aplicações

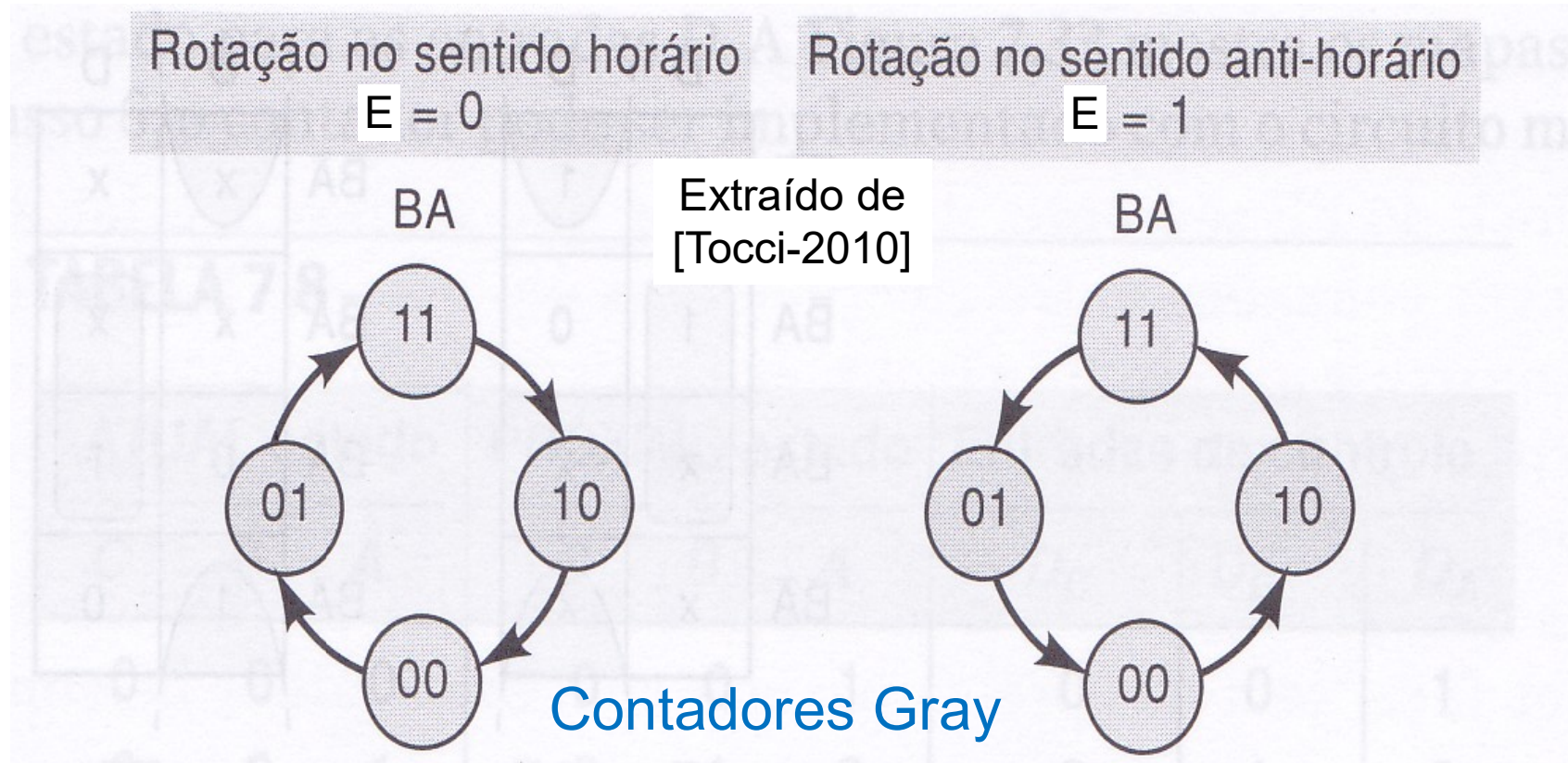- Os Diagramas de Transição de Estados que fornecem a sequência apropriada (de energização e desenergização) são:



Contadores Síncronos – Aplicações

○

Entrada	Estado Atual		Próximo Estado		Variáveis de excitação	
	B	A	B	A	D _B	D _A
0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1

Contadores Síncronos – Aplicações

○ Funções de Excitação – D_A e D_B .

B A		E	
		0	1
0	0	1	
0	1	1	
1	1		1
1	0		1

$$D_A = E'B' + EB$$

$$= (E \oplus B)'$$


B A		E	
		0	1
0	0		1
0	1	1	
1	1	1	
1	0		1

$$D_B = E'A + EA'$$

$$= E \oplus A$$

Contadores Síncronos – Aplicações

 - Desenho do Diagrama Lógico do circuito.



$$\begin{aligned} D_A &= E'B' + EB \\ &= (E \oplus B)' \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} D_B &= E'A + EA' \\ &= E \oplus A \end{aligned}$$

Exercícios sugeridos

- Projeto de contador hexadecimal síncrono crescente
- Projeto de contador hexadecimal síncrono decrescente
- Projeto de contador octal síncrono crescente ou decrescente dependendo de entrada adicional “dir”
- Projeto de contador octal síncrono seguindo Código de Gray
- Projeto de contador 0-5 síncrono, para uso em display de dezenas de minutos em relógio digital
- Projeto de contador BCD síncrono, para uso em display de minutos em relógio digital

Contadores Síncronos: Associação em Cascata

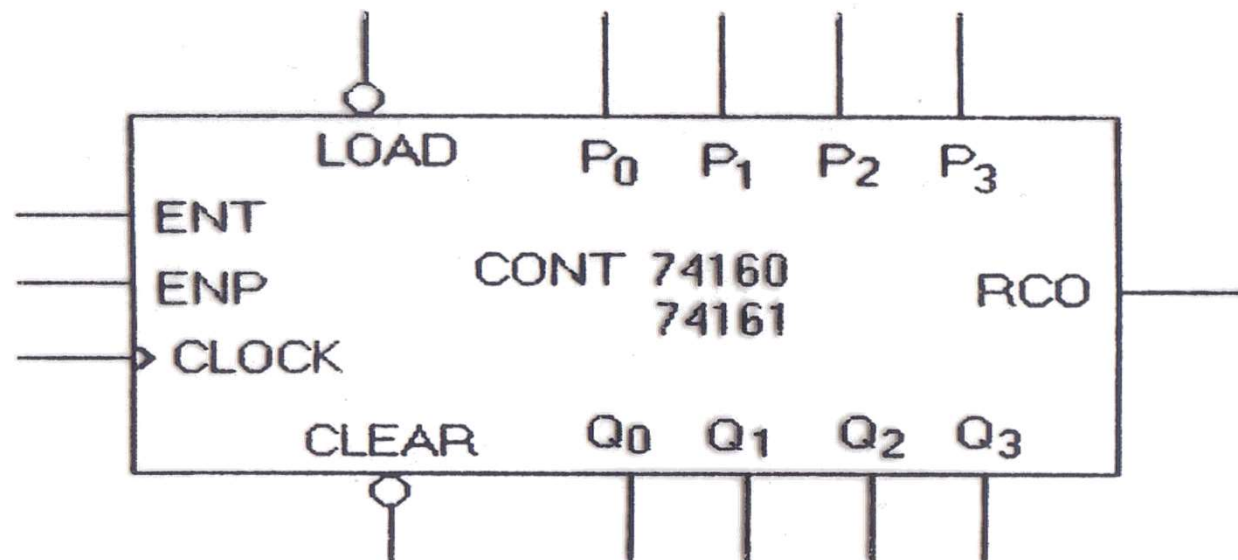- 74160 – Contador módulo 10, sequência BCD;
- 74161 – Contador binário módulo 16 (hexadec.).
 - ENT e ENP: enable
 - RCO: ripple carry out (“vai um”)



Contadores Síncronos: Associação em Cascata

ENTRADAS					FUNÇÃO ASSOCIADA	EFEITO
$\overline{\text{CLEAR}}$	$\overline{\text{LOAD}}$	ENP	ENT	CLOCK		$Q_0 - Q_3$
0	X	X	X	X	ANULA	0 - 0
1	0	X	X	↑	CARREGA	$P_0 - P_3$
1	1	0	X	X	INIBE	$Q_0 - Q_3$
1	1	X	0	X	INIBE	$Q_0 - Q_3$
1	1	1	1	↑	CONTA	$(Q_0 - Q_3)_{n+1}$


OBS Nº1:

(i) 7416*: CONTADORES 74160 OU 74161

Decimal: (ii) 74160 : $\text{RCO} = Q_0 \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_3$. ENT **Inibe**


Hexa: (iii) 74161 : $\text{RCO} = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3$. ENT **RCO**

 Contadores Síncronos: Associação em Cascata



- Se o Estado atual dos contadores fosse:
 (-Sig.) **0FF** (+Sig.)
- Qual seria o Estado após a próxima borda de subida do *clock*?

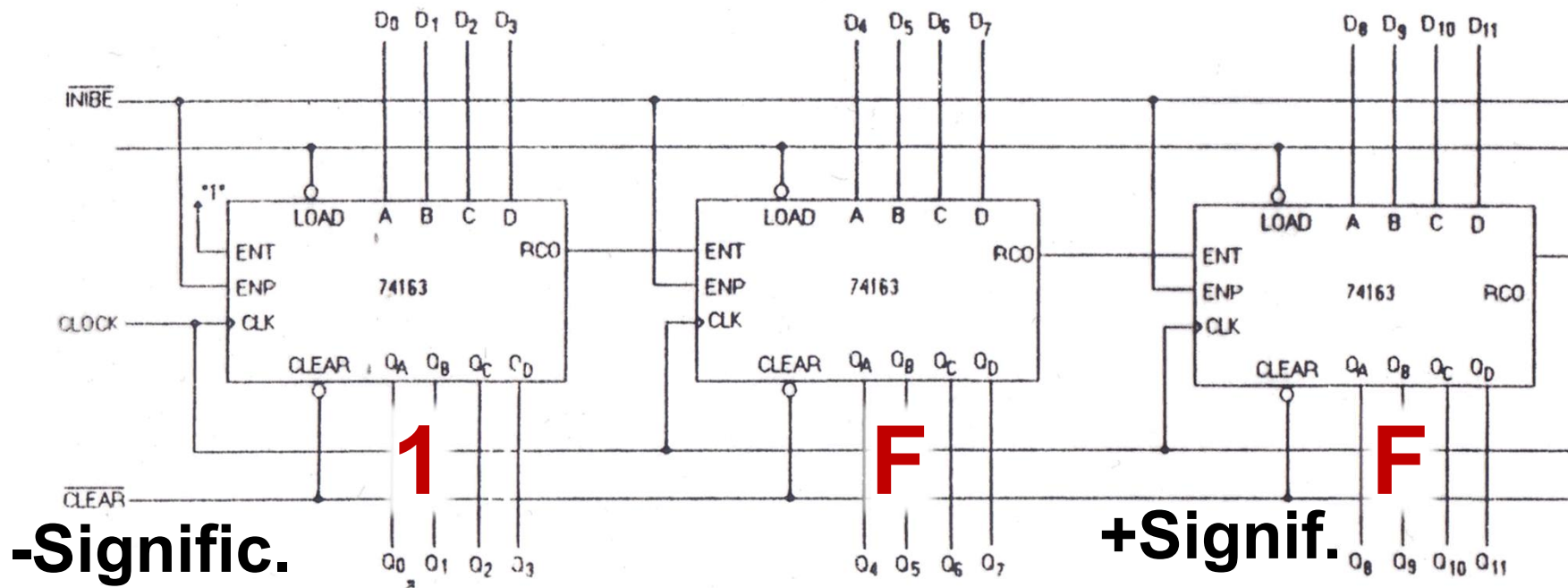Contadores Síncronos: Associação em Cascata



- Resposta: Se o sinal ENT do caractere do meio não desabilitasse seu próprio RCO, o Estado após a próxima borda seria:

(-Sig.)**1F0**(+Sig.)


- Obs.: o sinal de enable "ENT" deve ser usado, pois o RCO não depende do enable "ENP"

Contadores Síncronos – Detecção e Carga Síncrona de Estado para Sequência de Módulo $\neq 2^n$

- **Lembrando:** A detecção e **carga assíncrona** de Estado necessitava da detecção do **Estado posterior ao último Estado da sequência desejada.**
- **Síncrono – Detecta-se o último Estado da sequência desejada.** O contador permanece um período de *clock* completo, neste Estado, e, na próxima borda do *clock* é *resetado*.

Contadores Síncronos – Detecção e Carga Síncrona de Estado para Sequência de Módulo $\neq 2^n$

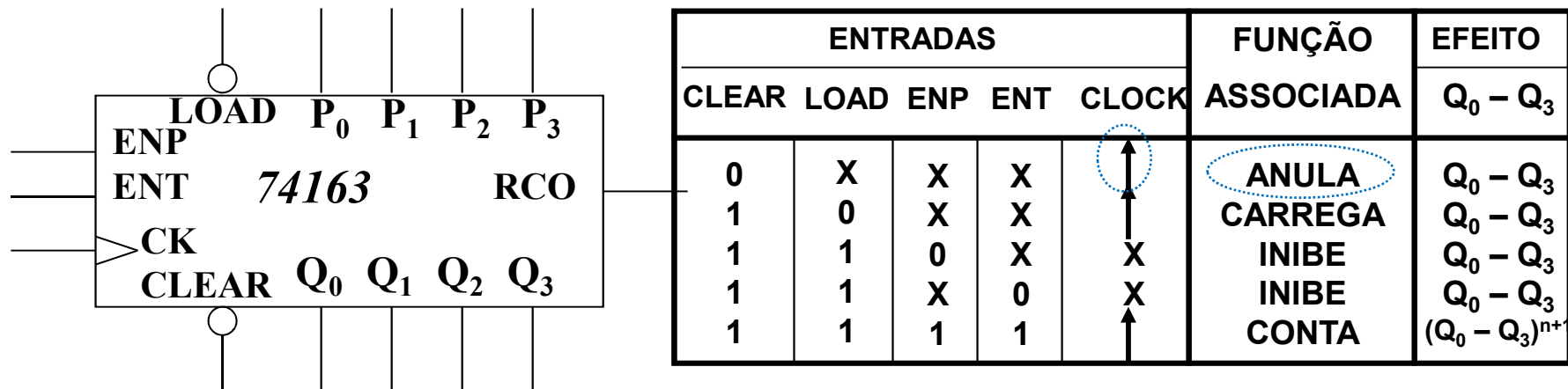
- **Síncrono** – Exemplo: Contador módulo 11 (conta dos Estados 0 até 10) com 74163.



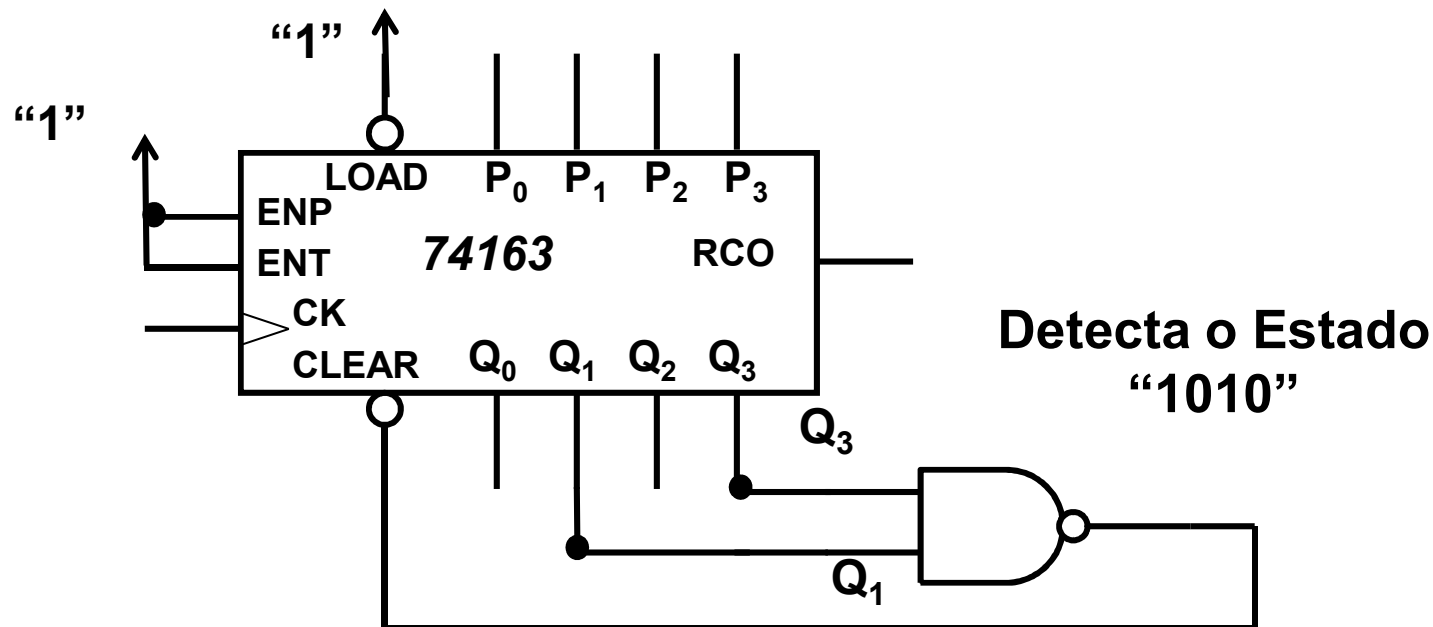- 1) 74163: Contador módulo 16 (hexadecimal), sequência binária, com clear síncrono
- 2) RCO: “Ripple Carry Out”;
- 3) ENT: “Enable Trickle Input”;
- 4) ENP: “Enable Parallel Input”;
- 5) $RCO = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3 \cdot ENT$

Contadores Síncronos – Detecção e Carga Síncrona de Estado para Sequência de Módulo $\neq 2^n$


- **Síncrono** – Exemplo: Contador módulo 11 (conta dos Estados 0 até 10) com 74163.



Contadores Síncronos – Detecção e Carga Síncrona de Estado para Sequência de Módulo $\neq 2^n$


▪ Alternativa – Contador módulo 11

 - Conta dos Estados 5 até 15;
- Usa o sinal de **RCO** para detectar o Estado 15, ligando-o (invertido) ao **LOAD** para carregar o Estado 5.



Contadores Síncronos – Detecção e Carga Síncrona de Estado para Sequência de Módulo $\neq 2^n$

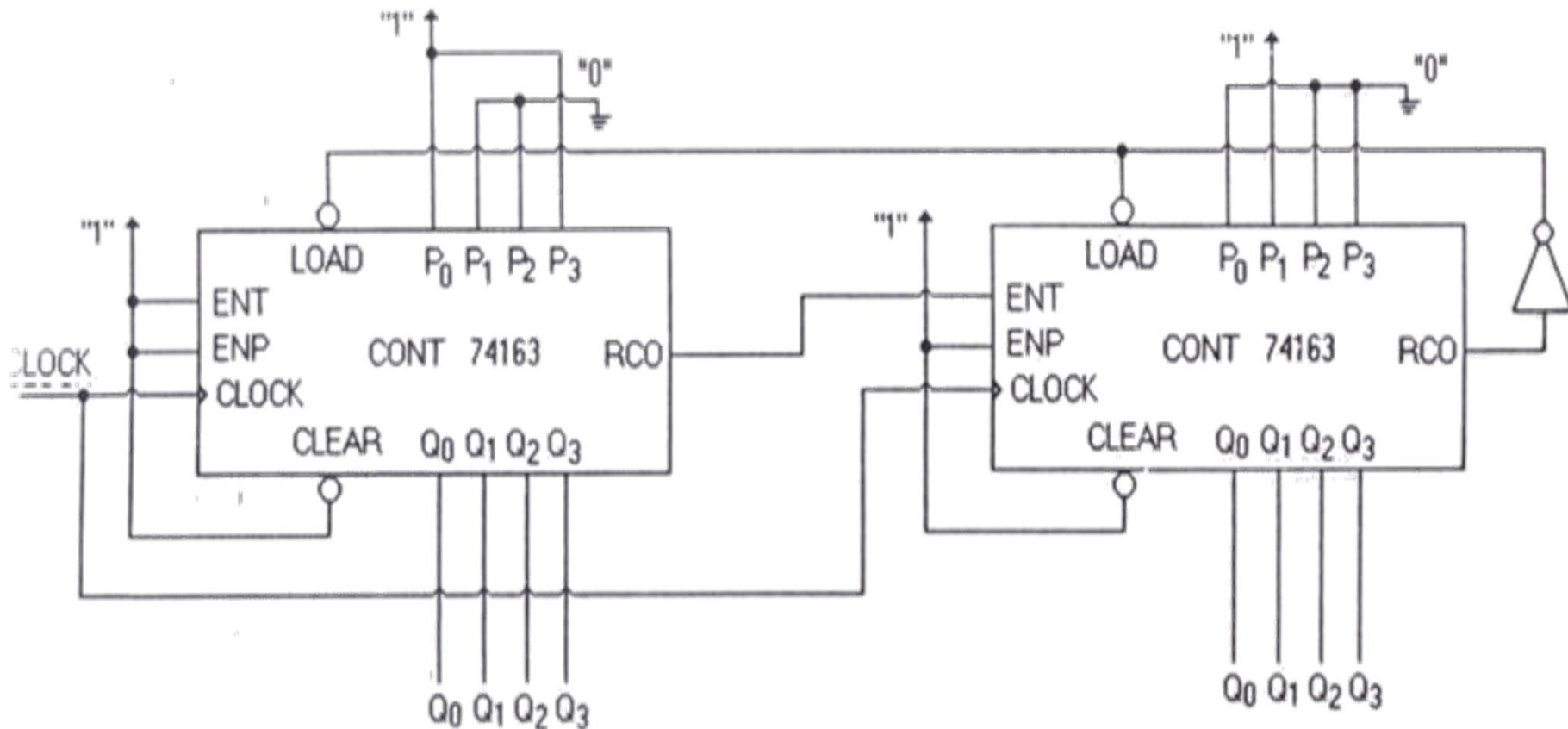- **Exercício** – Qual o módulo deste contador?




Contadores Síncronos – Detecção e Carga Síncrona de Estado para Sequência de Módulo $\neq 2^n$

▪ Exercício – Qual o módulo deste contador?


	C1	C2	clocks
Reset	9	2	+7
	0	3	+16
	0	4	+16
	+16
$RCO_2 = 1 \cdot ENT$	0	F	+16

Total:
7+13*16

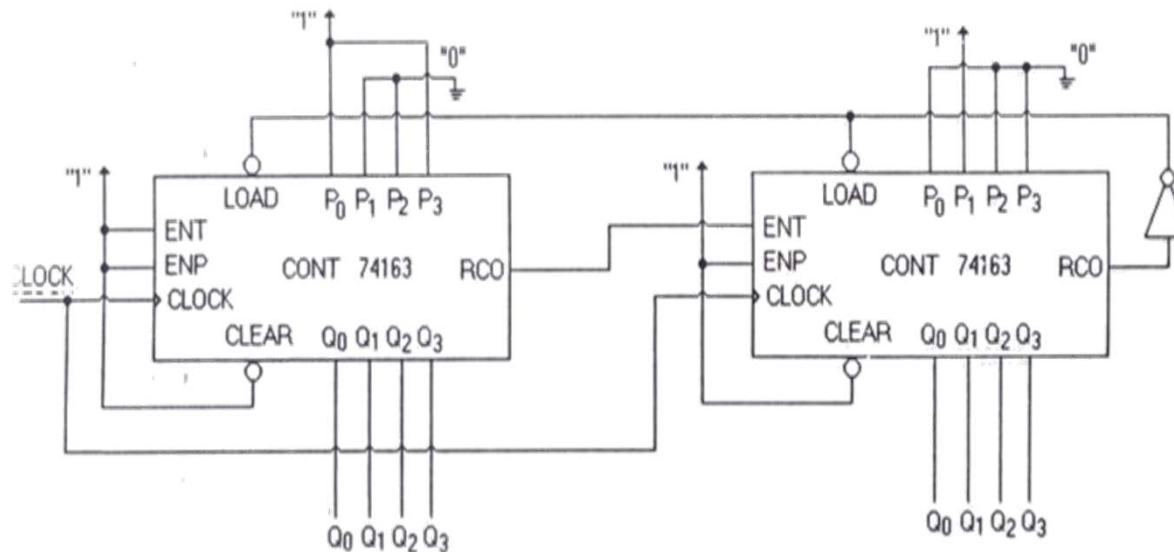


Contadores Síncronos – Detecção e Carga Síncrona de Estado para Sequência de Módulo $\neq 2^n$

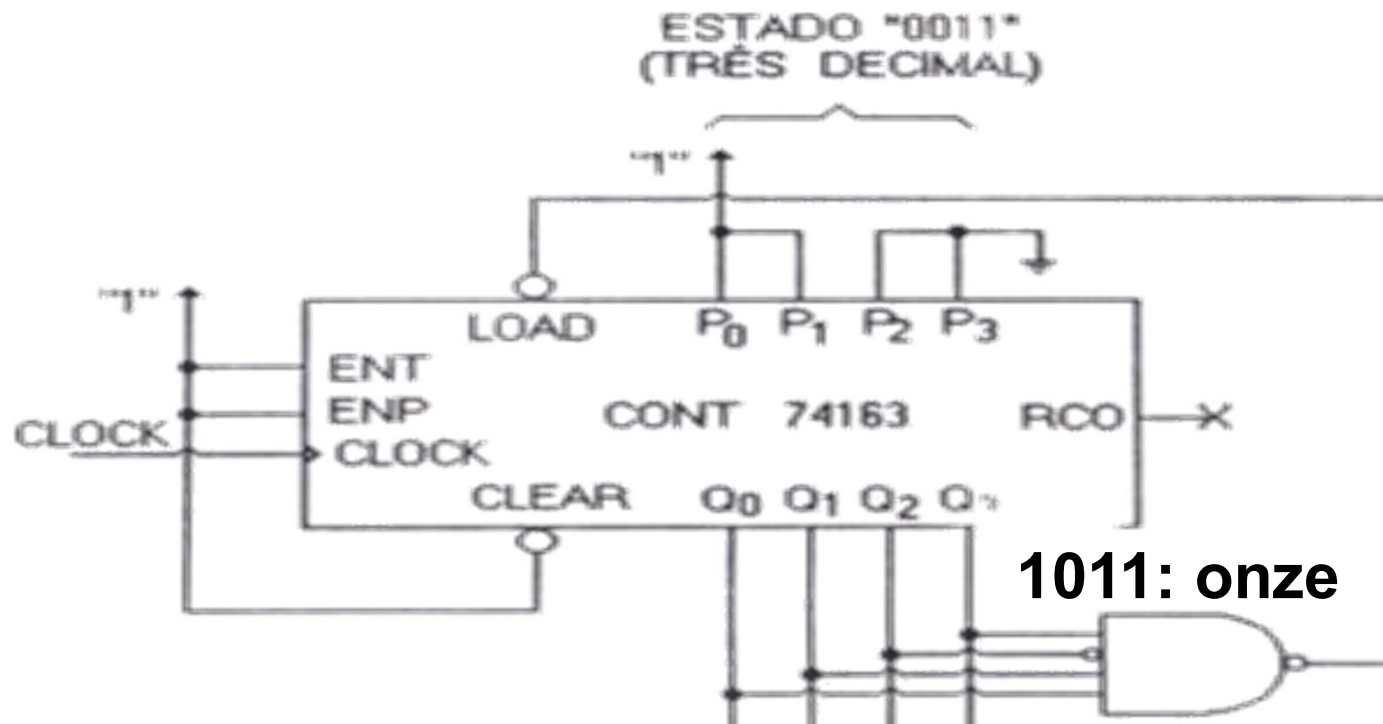- **Exercício** – Qual o módulo deste contador? Qual a sequência de contagem?
 - **Resposta:** intervalo [3 , 11] → módulo 9



Contadores Síncronos – Detecção e Carga Síncrona de Estado para Sequência de Módulo $\neq 2^n$

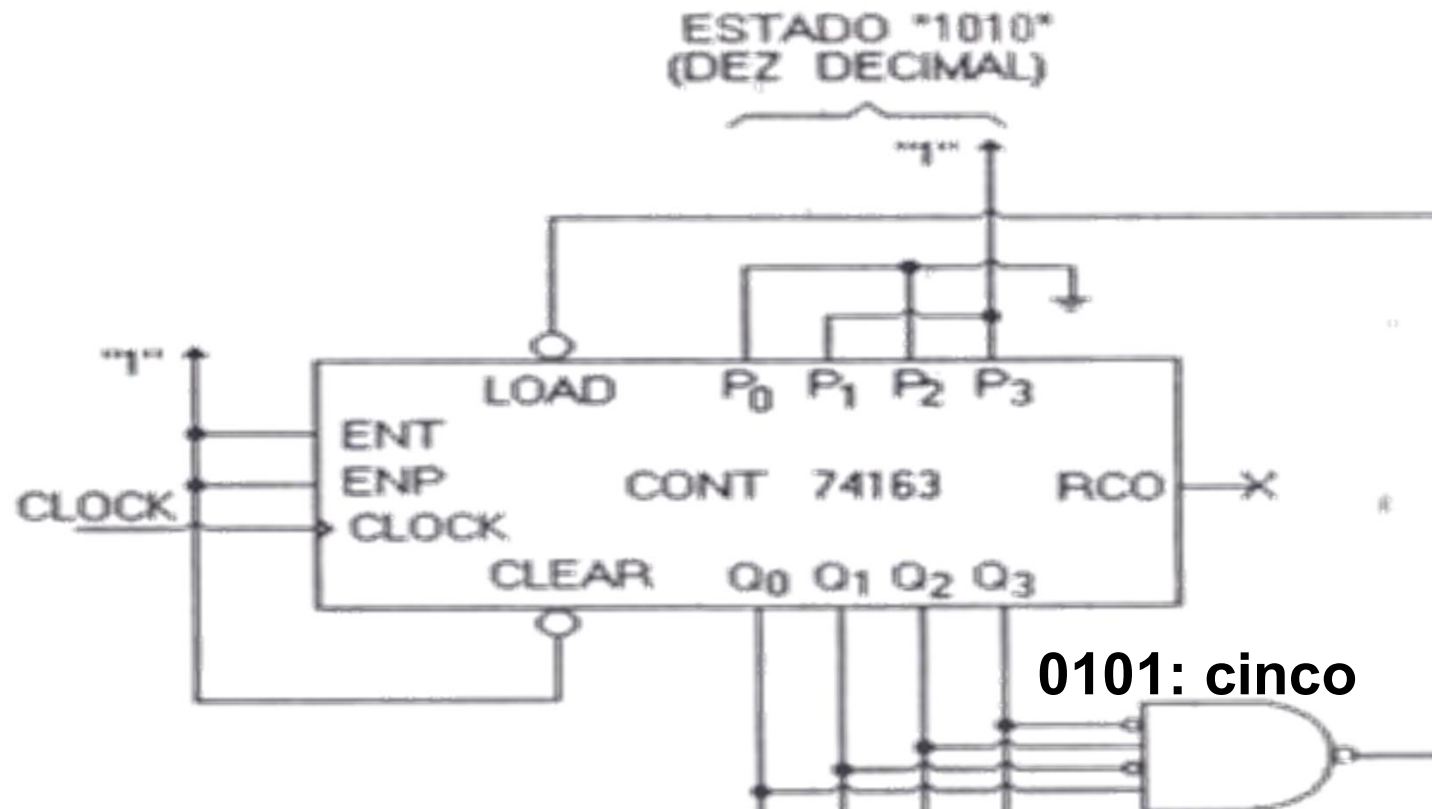- **Exercício** – Qual o módulo deste contador? Qual a sequência de contagem?
 - **Resposta:** intervalo [10, 15] + [0, 5] → módulo 12



Contadores Síncronos – Geração de Onda Quadrada para Sequências de Módulo $\neq 2^n$

- Divisão de Frequência por $x = 2^n$: “pulando” alguns estados escolhidos
 - Exemplo: divisão por 6


		Q3	Q2	Q1	Q0	Estado	Ação	Pulou
3 zeros	}	0	0	0	0	0	carrega 6	1,2,3,4,5
		0	1	1	0	6	conta	
		0	1	1	1	7	conta	
3 uns	}	1	0	0	0	8	carrega 14	9, A, B, C, D
		1	1	1	0	E	conta	
		1	1	1	1	F	conta	

Carga: Q3,1,0,0

Contadores Síncronos – Geração de Onda Quadrada para Sequências de Módulo $\neq 2^n$

○ Divisão de Frequência por 6

Q3	Q2	Q1	Q0	Estado	Ação	Pulou
0	0	0	0	0	carrega 6	1,2,3,4,5
0	1	1	0	6	conta	
0	1	1	1	7	conta	
1	0	0	0	8	carrega 14	9, A, B, C, D
1	1	1	0	E	conta	
1	1	1	1	F	conta	

 

Contadores Síncronos – Geração de Onda Quadrada para Sequências de Módulo $\neq 2^n$

○ Divisão de Frequência por 6

