

# **PCS 3115**

## **Sistemas Digitais I**

### **Módulo 20 – Registradores e Contadores**

***Prof. Dr. Marcos A. Simplicio Jr.***

***Atualização: Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade***

***versão: 5.0 (Maio/2020)***

## Registadores: Conceito

- Associação de 2 ou mais Flip-Flops, controlados por um *clock* comum, onde cada Flip-Flop armazena 1 só bit – O registrador armazena um conjunto de bits;
- Algumas entradas comuns, síncronas e/ou assíncronas – *Set/Preset, Reset/ Clear, Load*;
- Entradas de alguns Flip-Flops ligadas ao exterior (*load* – carga externa).
- Saídas de alguns Flip-Flops ligadas a entradas de outros (*shift* – deslocamento).

# Registradores: Funções & Usos

- Armazenar conjunto de bits:
  - **Correlacionados:** bits de **dados**.
    - Ex.: armazenar número “12” → 1100
  - **Não relacionados:** bits de **controle**
    - Ex.: armazenar pressionamento dos botões 3 e 2 (1 e 0 não pressionados) → 1100
  - Obs.: Diferença meramente semântica!
- Única restrição real: todos os bits devem seguir o **mesmo sinal de clock** (nível e/ou borda) quando de sua atualização/registro.

## Registradores: Tipos


- **Síncronos** – Ativados por **borda** (subida ou descida) ou **nível** (alto ou baixo) de sinal de **clock**.
- **Assíncronos** – Ativados **independentemente** da existência de um sinal de **clock**.
  - Obs. – Registradores síncronos têm, comumente, algumas de suas entradas de controle assíncronas.

## Registadores: Sinais de Controle

- ***Clock*** – Sincroniza atualizações/registros de bits;
- ***Enable*** – Habilita outros sinais (ex.: *clock*);
- ***Set (Preset)*** – Carrega todos bits em 1;
- ***Reset (Clear)*** – Carrega todos os bits em 0;
- ***Load*** – Carga (registro/armazenamento) de uma determinada cadeia de bits passada como entrada;
- ***Output Enable*** – Controle *tri-state* da saída do registrador;
- ***Shift (Right/Left) & Hold*** – Deslocamento (Direita/Esquerda) ou manutenção da informação armazenada (deslocadores & registradores).

# Registadores: Símbolo Lógico


Carregados na borda de subida do clock:

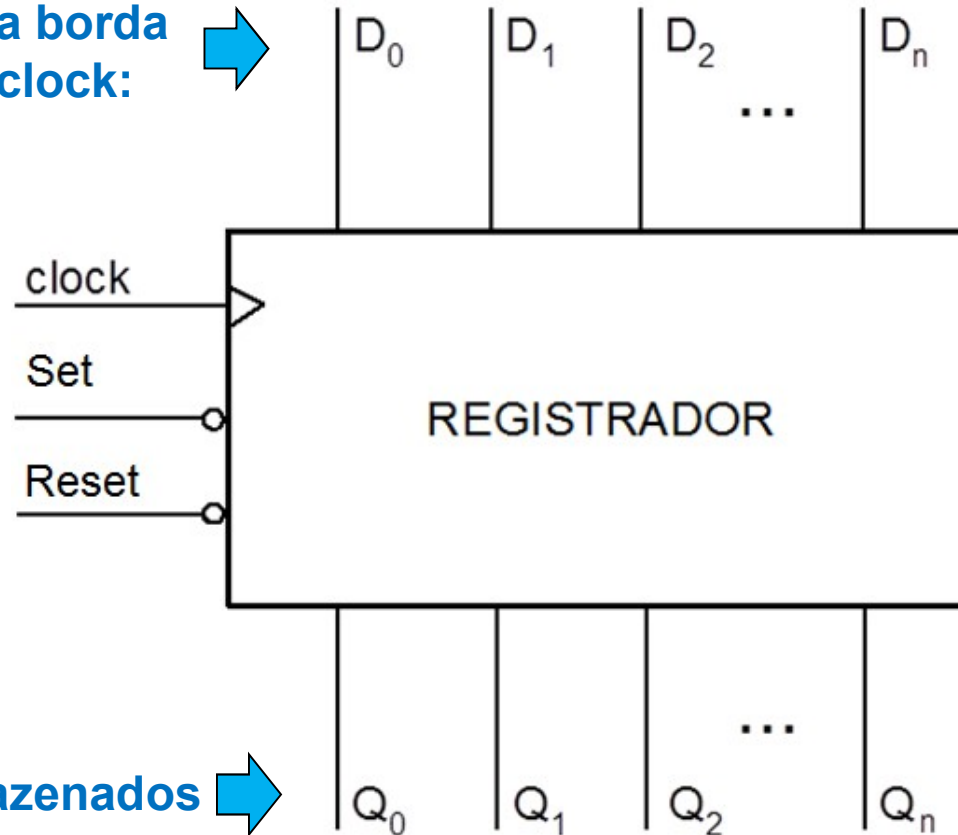

Valores armazenados




 - **Pergunta:** como implementar com FF tipo D?


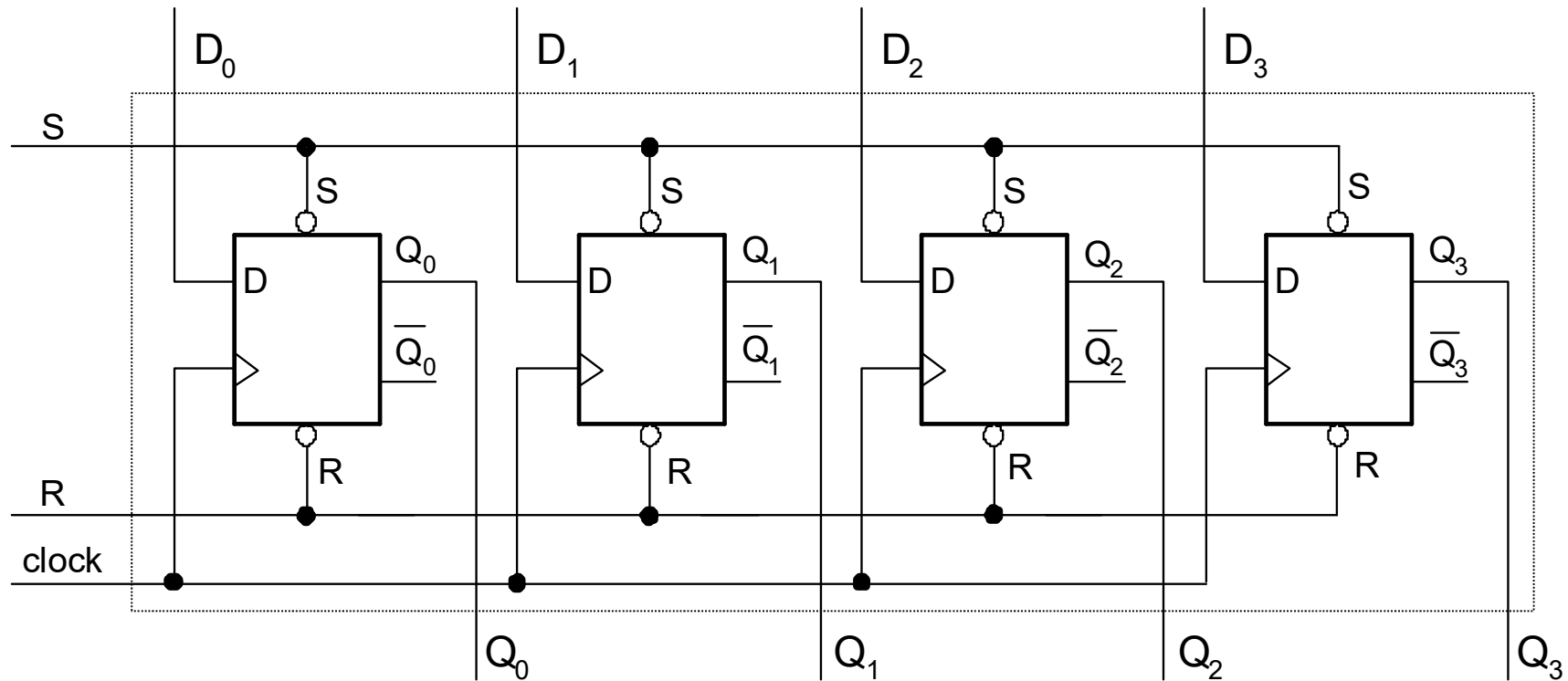
# Registadores: por dentro

- Ex.: registrador de 4 bits com flip-flops tipo D




## Registadores: Entradas e Saídas

- Entradas e saídas podem ser de diferentes formas:
  - **Paralela** – Todos os bits simultaneamente;
  - **Série** – Apenas 1 bit por vez.
- Tipos suportados por registradores:
  - Entrada paralela e saída paralela;
  - Entrada série e saída paralela;
  - Entrada paralela e saída série;
  - Entrada série e saída série.



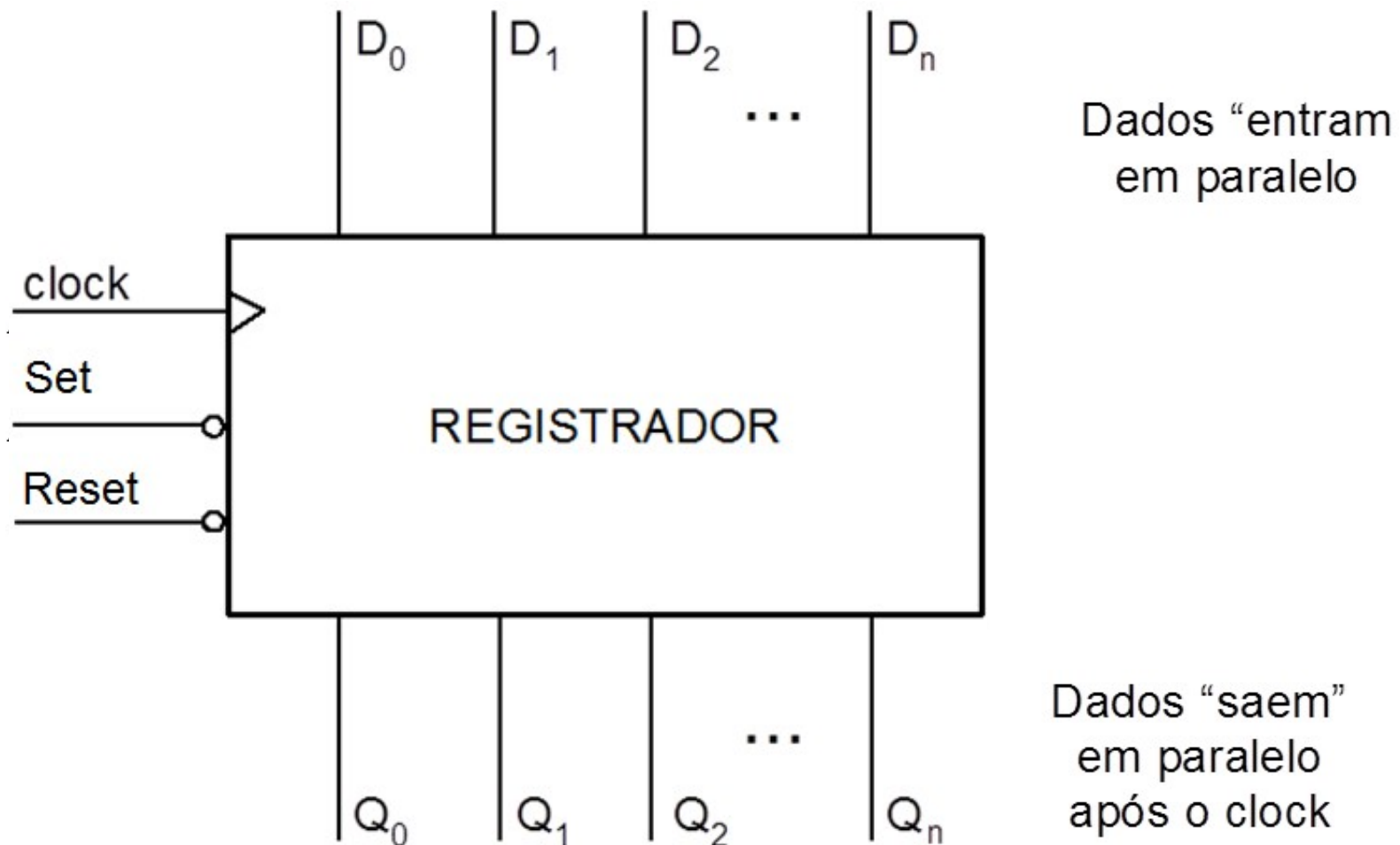
# Registadores

- **Entrada paralela e saída paralela (exemplo anterior)**



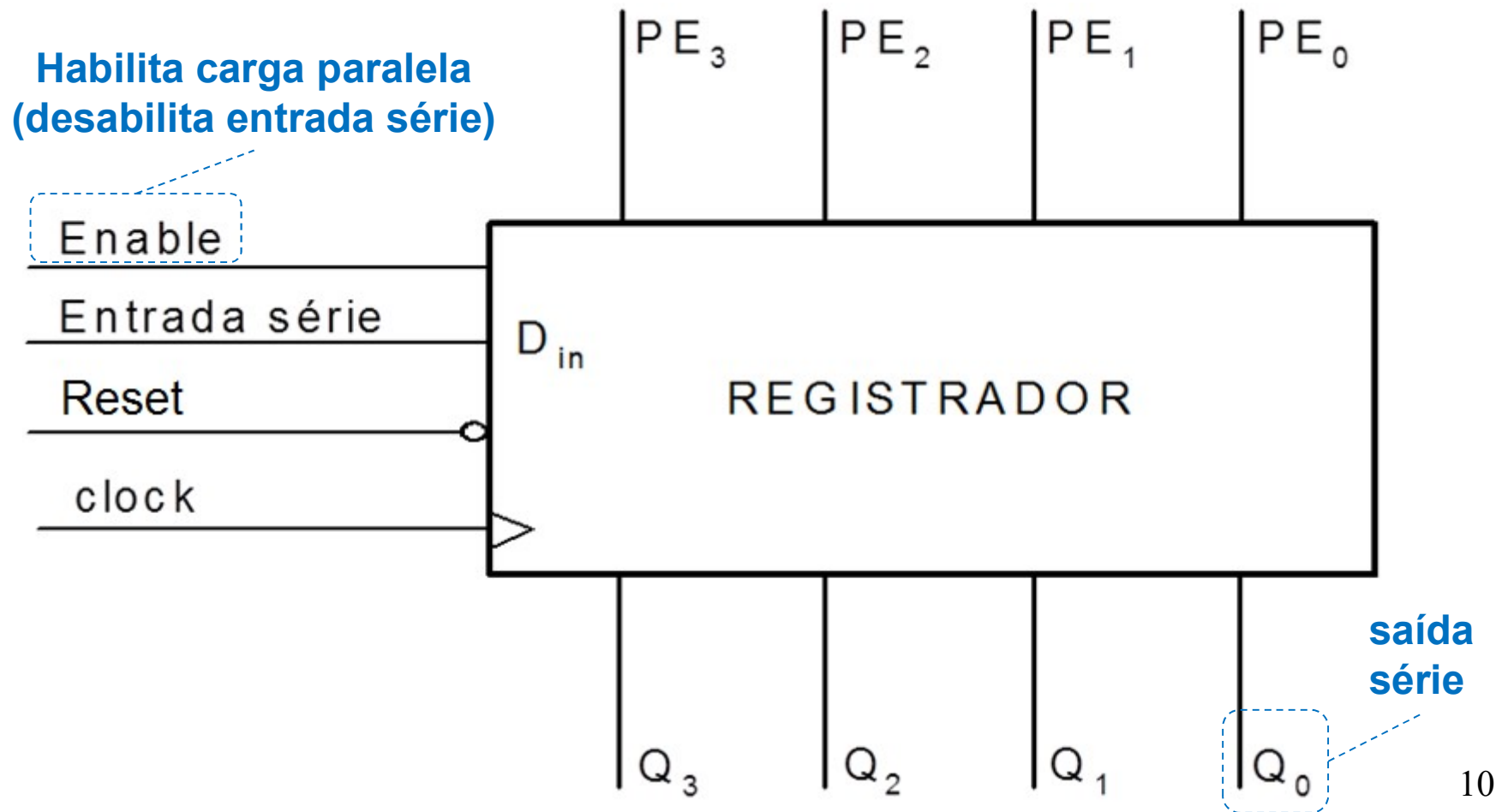
# Registadores

- Entrada série e/ou paralela e saída série ( $Q_0$ ) e/ou paralela



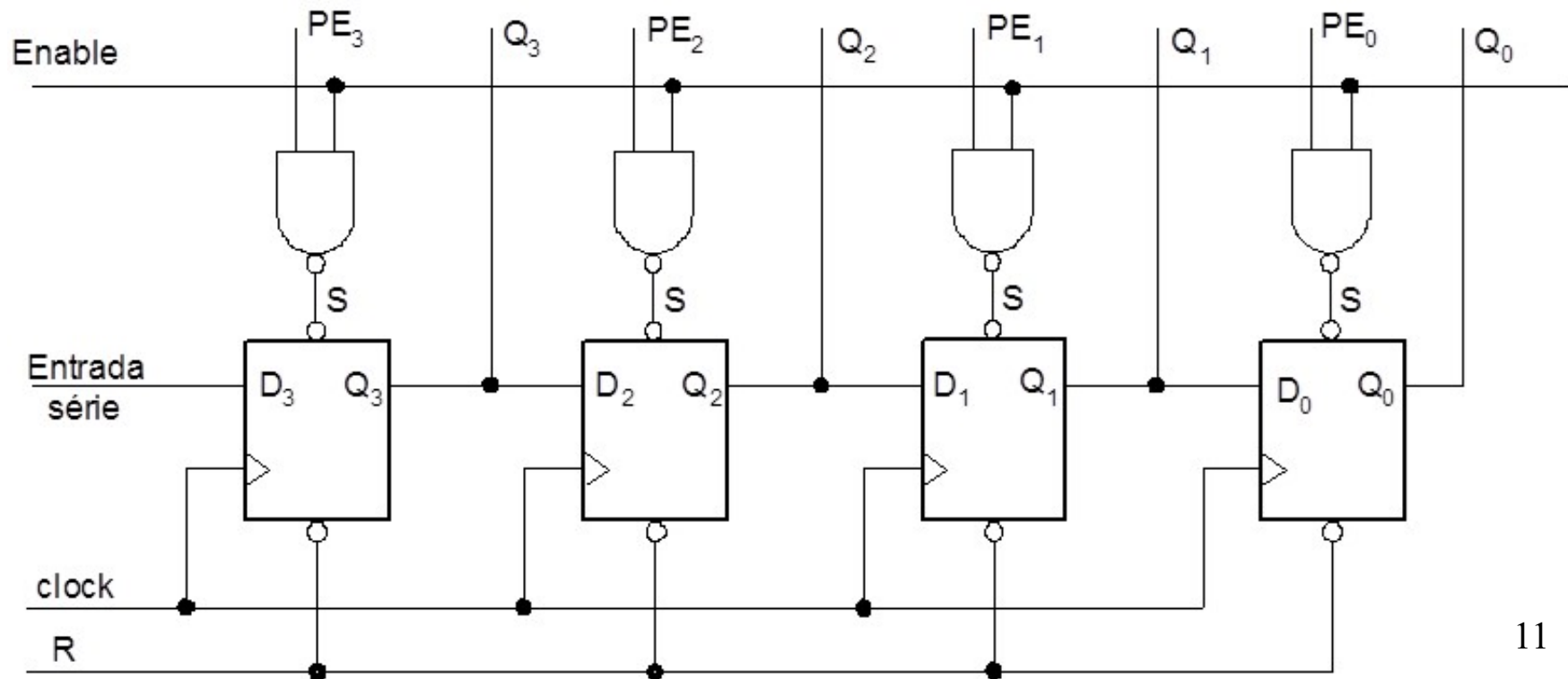
# Registadores

- Entrada série, saída série (Q0) e/ou paralela e carga paralela assíncrona
  - Nota: carga em duas etapas – (I) reset e (II) load


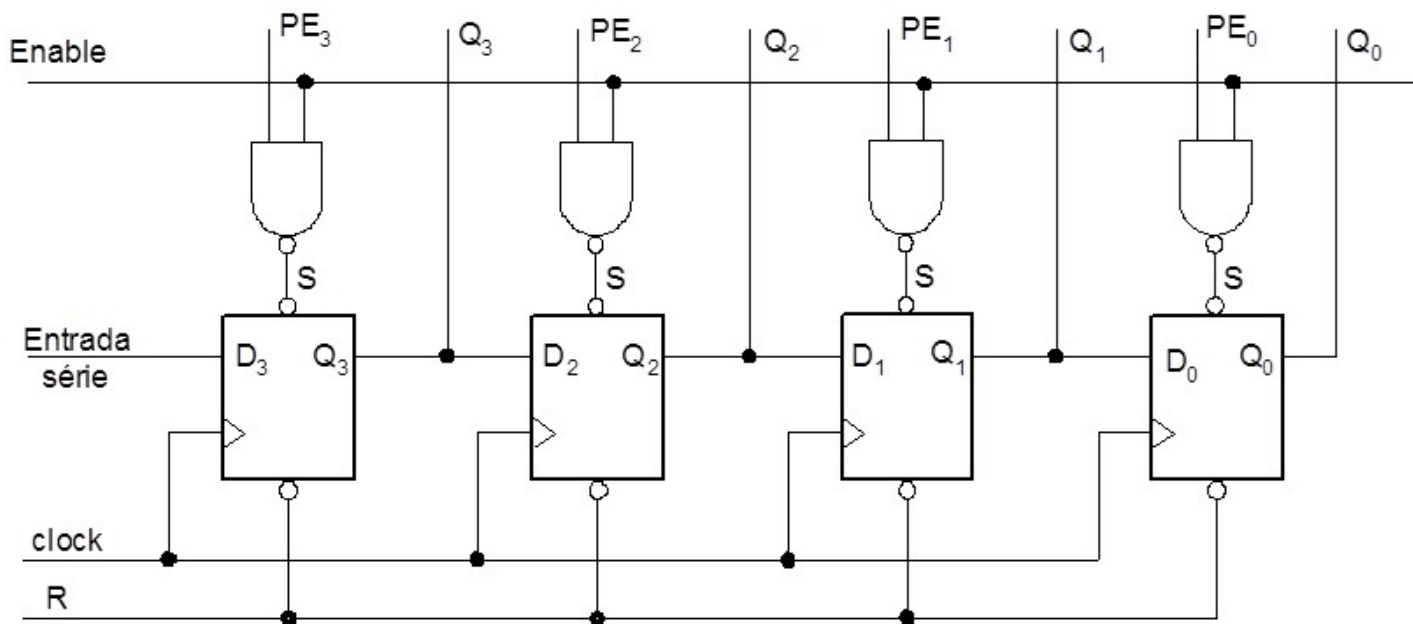
# Registadores


- Entrada série, saída série (Q0) e/ou paralela e carga paralela assíncrona
  - Nota: carga em duas etapas – (I) reset e (II) load



- **Desafio:** como implementar carga assíncrona com 1 única etapa? (dica: usar o reset, substituindo-o)

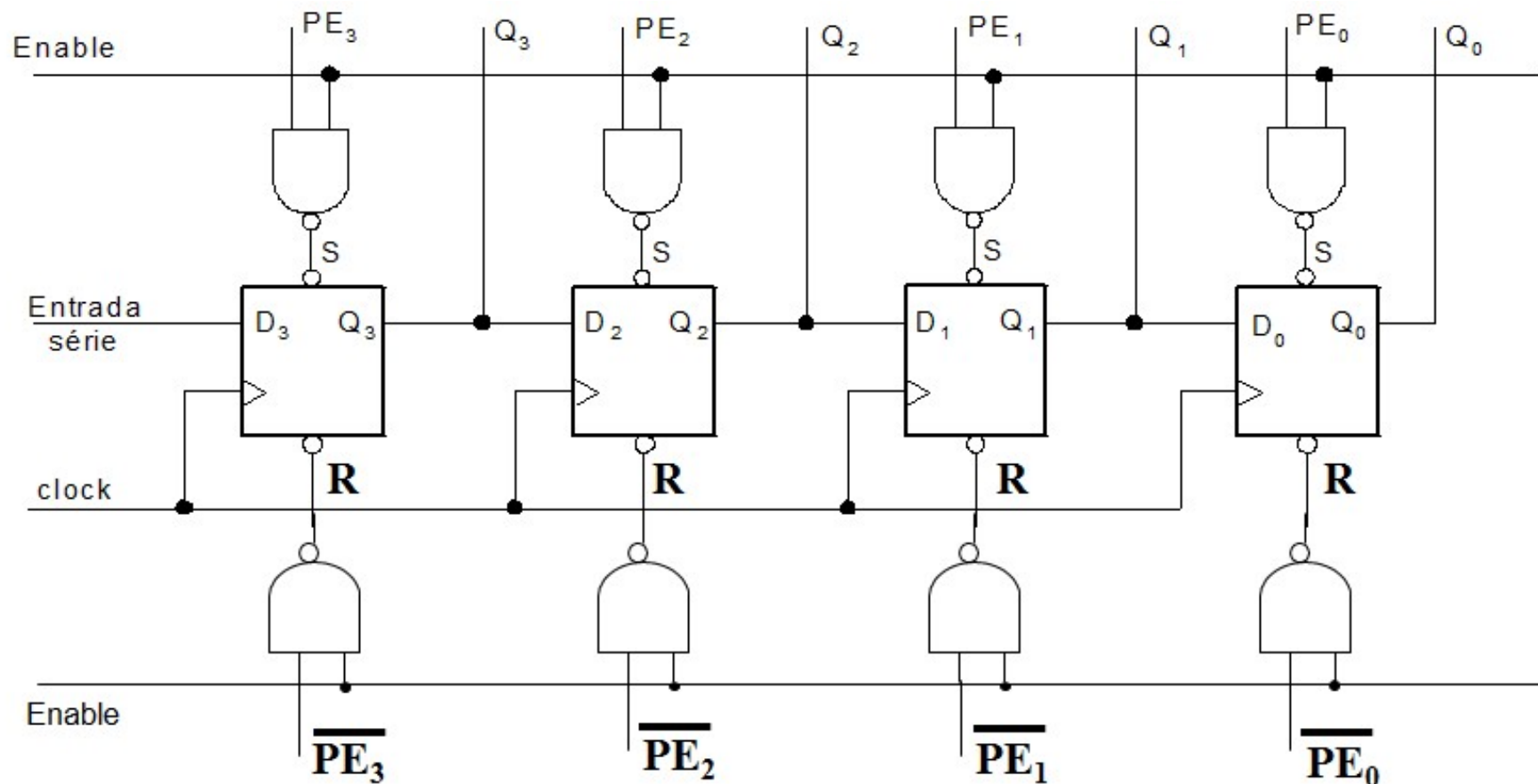
# Registadores

- Entrada série, saída série ( $Q_0$ ) e/ou paralela e **carga paralela assíncrona** (1 só etapa)



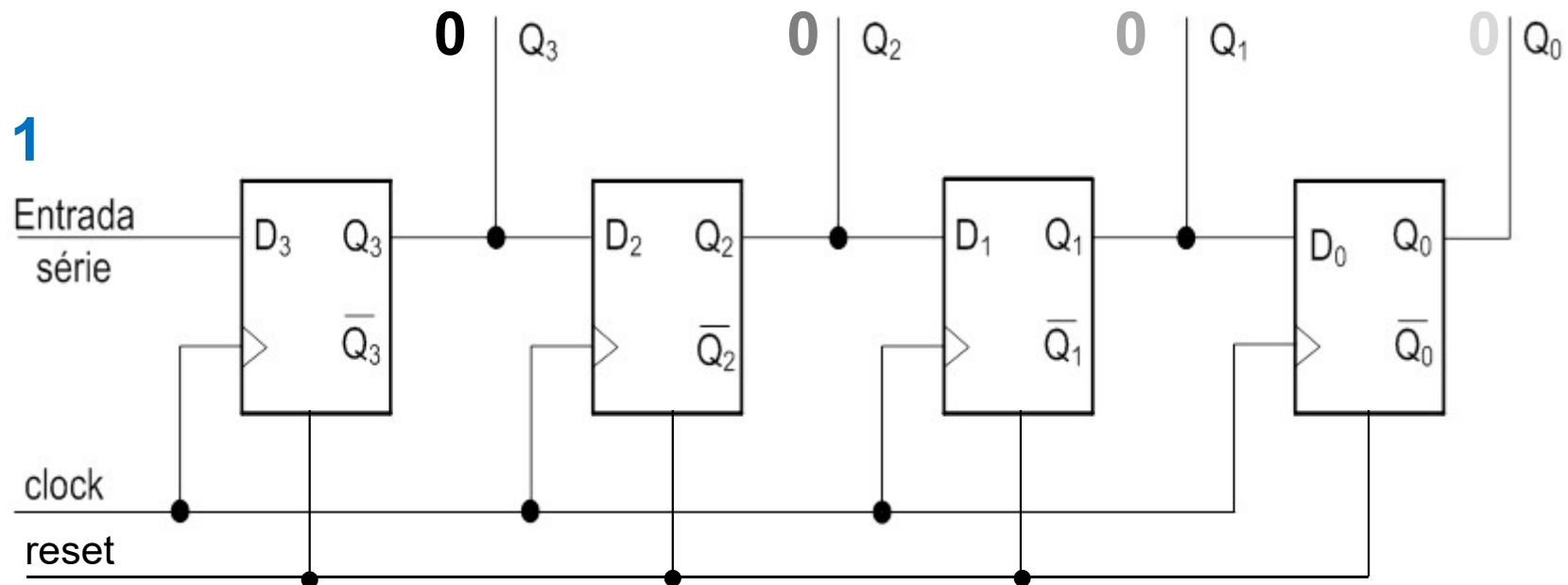
# Registadores de deslocamento

- O que acontece se a **saída de um FF tipo D for ligada à entrada do próximo FF?**
  - Suponha que seja feito reset inicial  
(Obs.: entrada série e saída paralela)



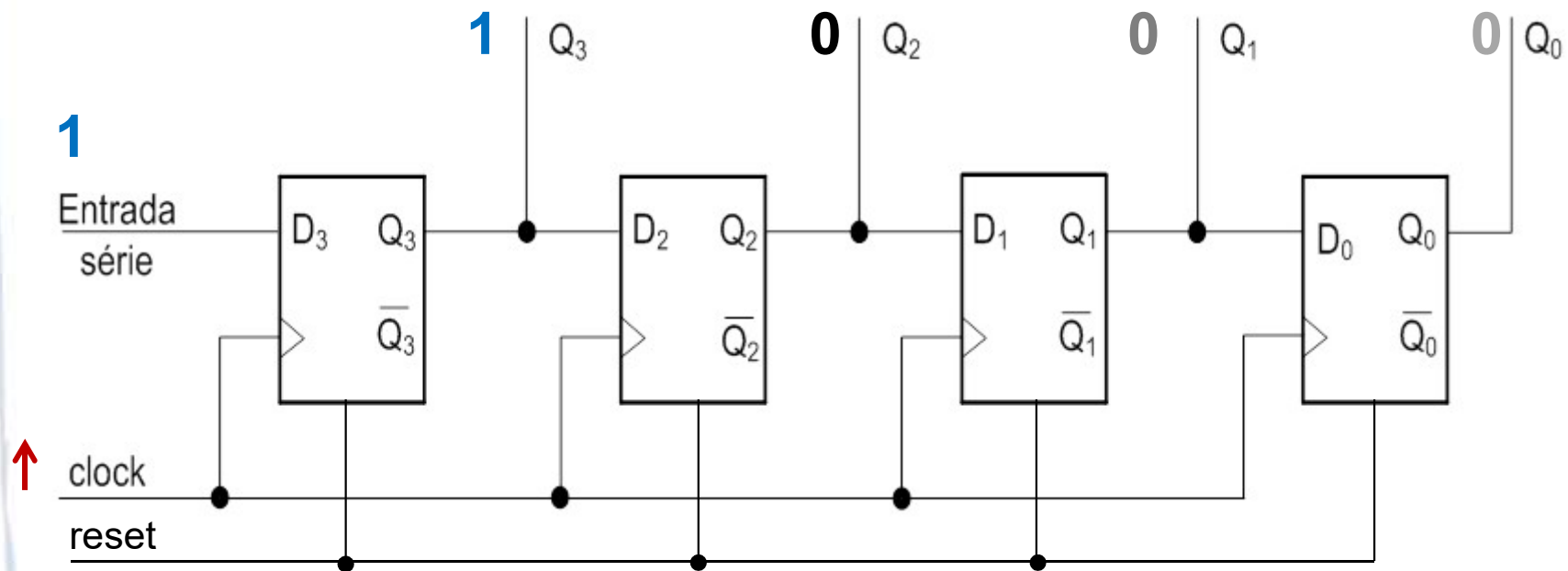
# Registadores de deslocamento

- O que acontece se a **saída de um FF tipo D for ligada à entrada do próximo FF?**
  - Clock: carga da entrada e **deslocamento** dos bits


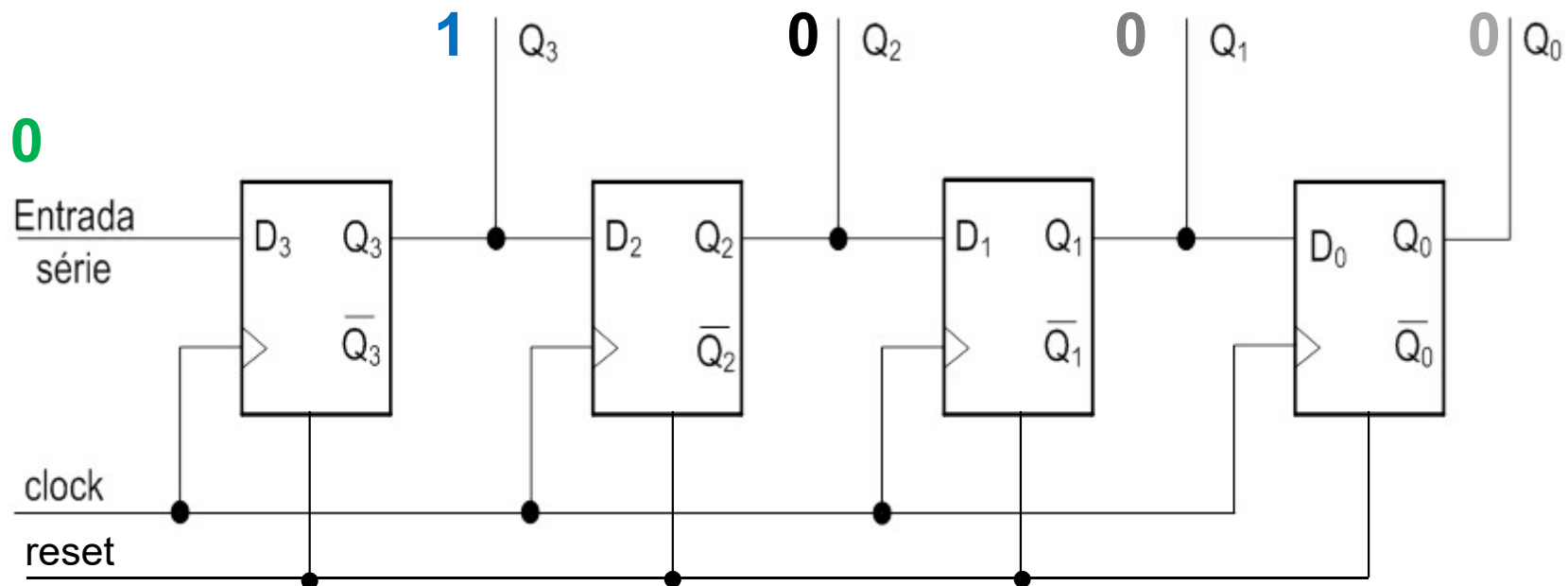
# Registadores de deslocamento


- O que acontece se a **saída de um FF tipo D for ligada à entrada do próximo FF?**
  - Entrada agora é **0**




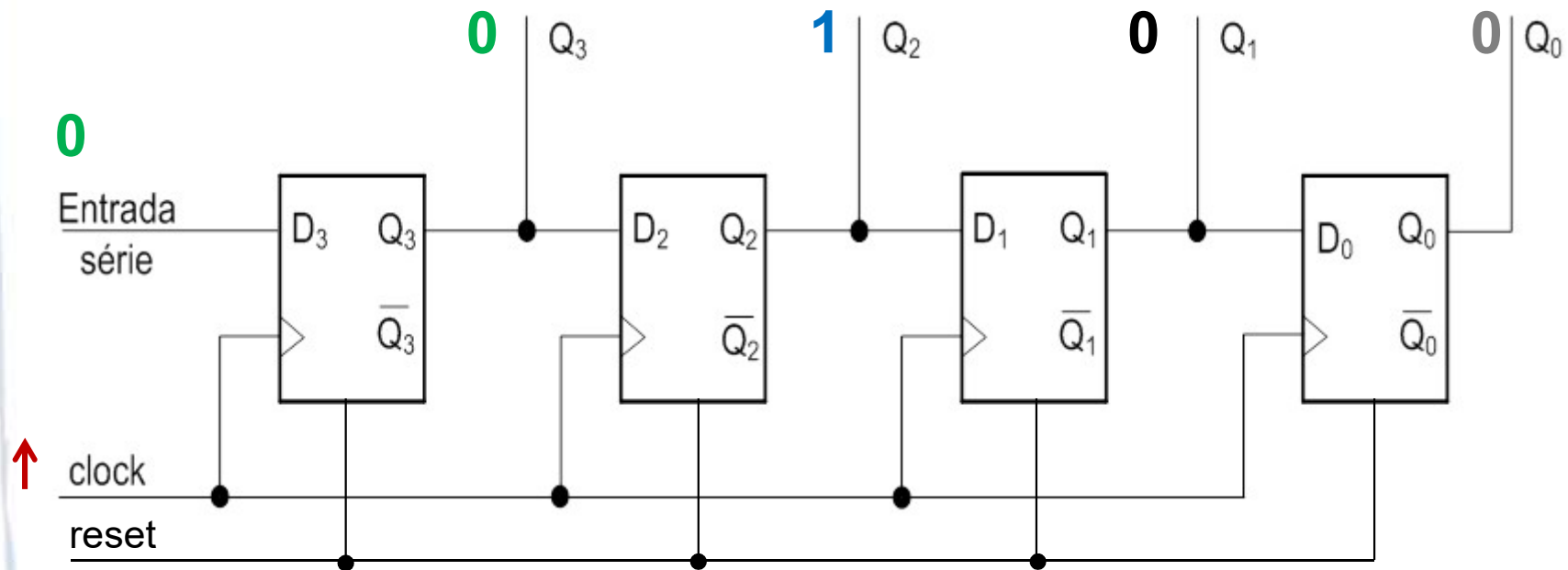
# Registadores de deslocamento

- O que acontece se a **saída de um FF tipo D for ligada à entrada do próximo FF?**
  - Clock: carga da entrada e **deslocamento** dos bits



## Registradores de deslocamento

- O que acontece se a **saída de um FF tipo D for ligada à entrada do próximo FF?**
  - Tem-se o equivalente a uma operação de **deslocamento da cadeia de bits.**
- Neste caso o registrador é denominado Registrador Deslocador, ou **Registrador de Deslocamento.**
  - Em inglês: *shift register*

# Registadores: exercício 1

- Como dotar registrador de entrada série ou paralela?


(E/S)SD: Entrada/Saída serial para deslocamento p/ direita;  
SD/P': 1 deslocamento p/ direita; 0 p/ carga paralela;  
Ep<sub>n</sub>: Entrada de dados p/ carga paralela.


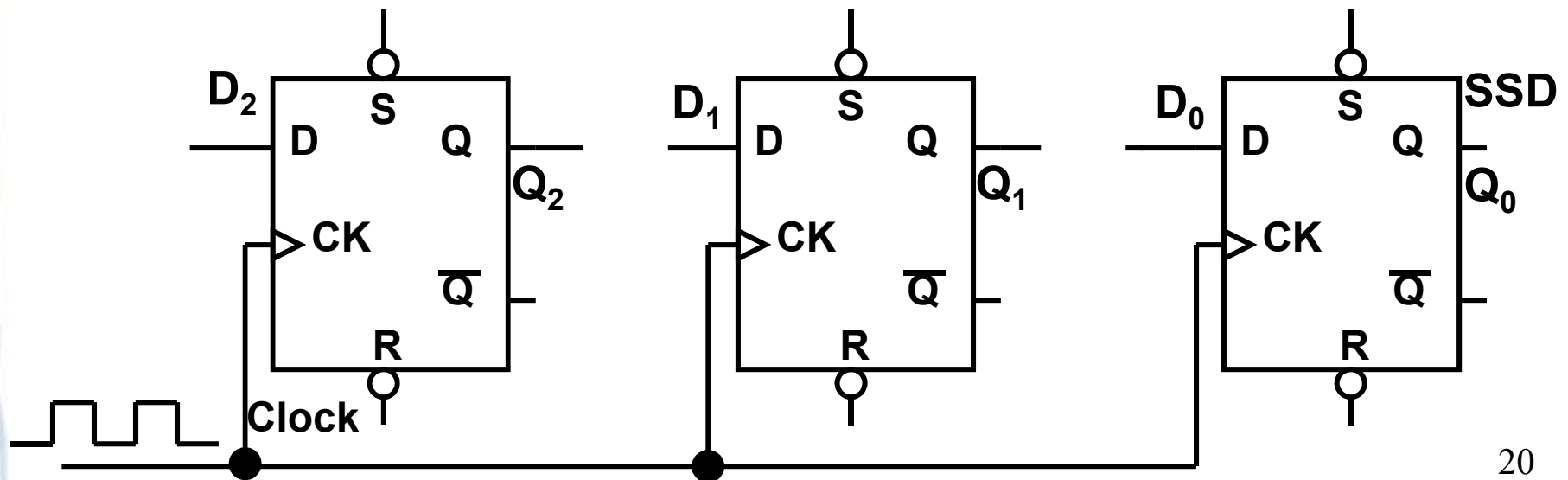
# Registadores: exercício 1

- Como dotar registrador de entrada série ou paralela?


(E/S)SD: Entrada/Saída serial para deslocamento p/ direita;  
SD/P': 1 deslocamento p/ direita; 0 p/ carga paralela;  
Ep<sub>n</sub>: Entrada de dados p/ carga paralela.


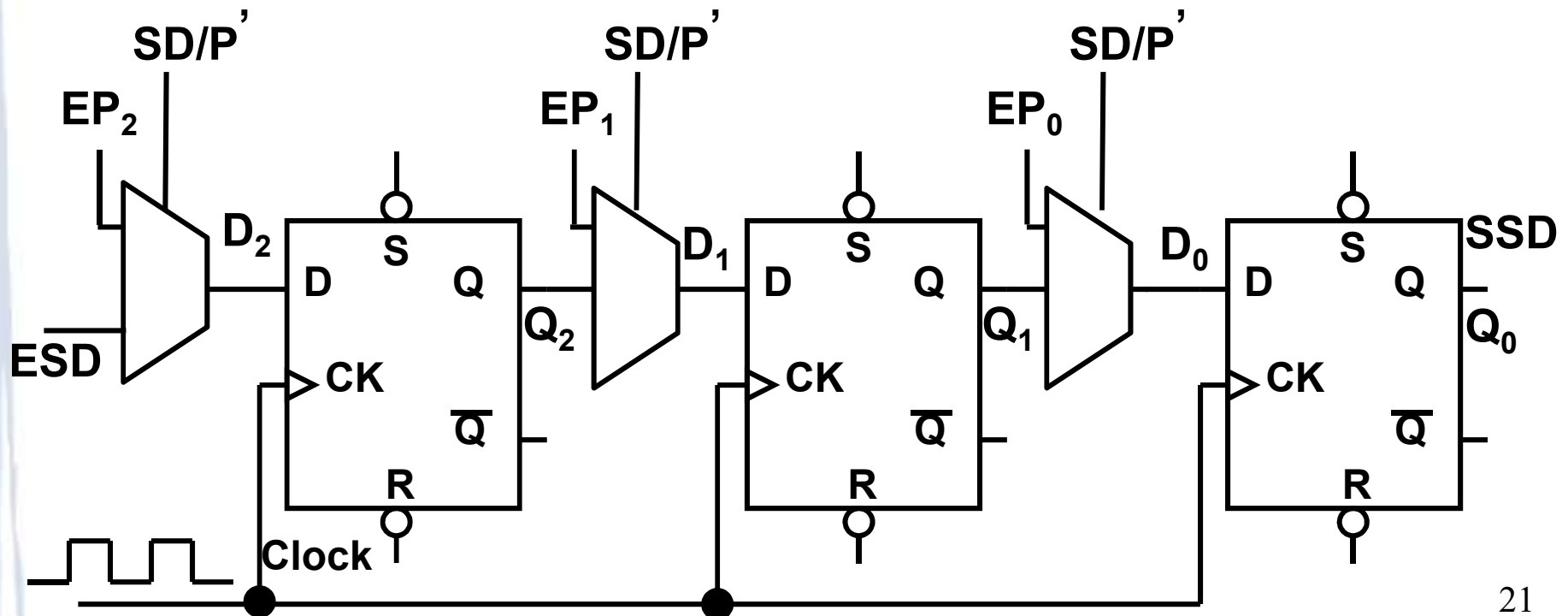
# Registadores: exercício 1

- Como dotar registrador de entrada série ou paralela?

(E/S)SD: Entrada/Saída serial para deslocamento p/ direita;  
SD/P': 1 deslocamento p/ direita; 0 p/ carga paralela;  
Ep<sub>n</sub>: Entrada de dados p/ carga paralela.




## Registadores: exercício 2

- E para fazer deslocamento para direita ou esquerda?

(E/S)SD: Entrada/Saída serial p/ deslocamento p/ direita;

(E/S)SE: Entrada/Saída serial p/ deslocamento p/ esquerda;

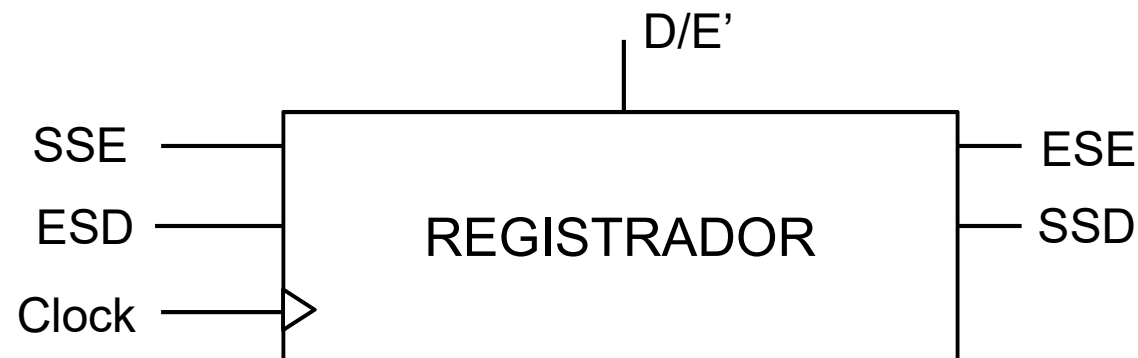D/E': 1 = deslocamento p/ direita; 0 = deslocamento p/ esquerda




## Registadores: exercício 2

- E para fazer deslocamento para direita ou esquerda?

(E/S)SD: Entrada/Saída serial p/ deslocamento p/ direita;

(E/S)SE: Entrada/Saída serial p/ deslocamento p/ esquerda;

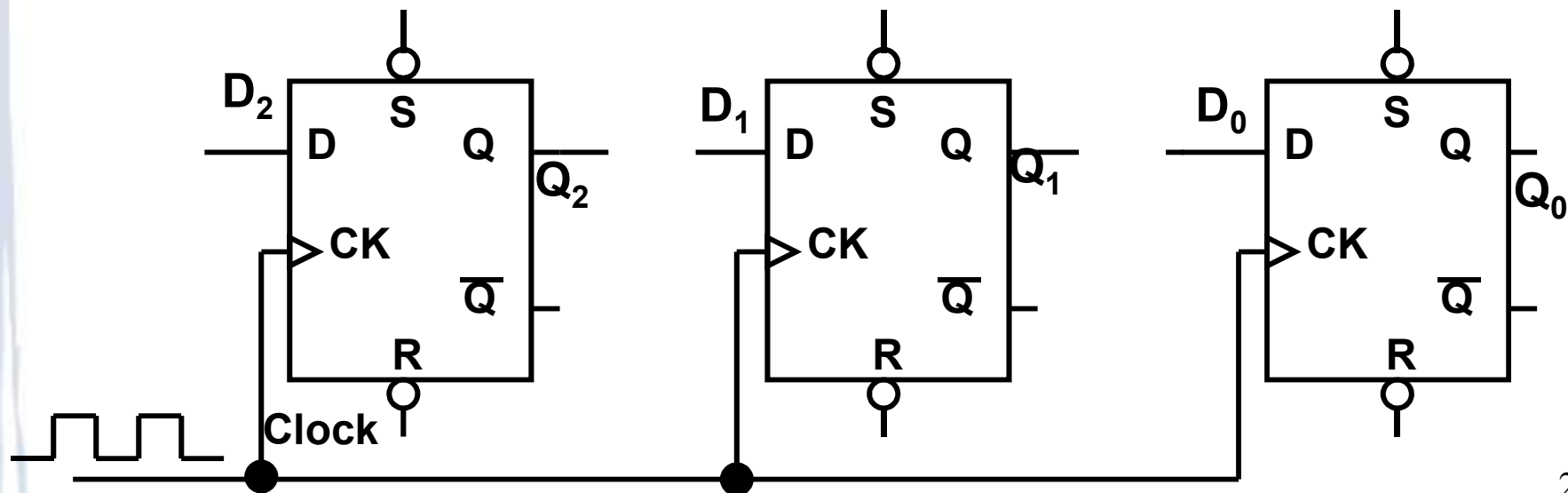D/E': 1 = deslocamento p/ direita; 0 = deslocamento p/ esquerda




## Registadores: exercício 2

- E para fazer deslocamento para direita ou esquerda?

(E/S)SD: Entrada/Saída serial p/ deslocamento p/ direita;

(E/S)SE: Entrada/Saída serial p/ deslocamento p/ esquerda;

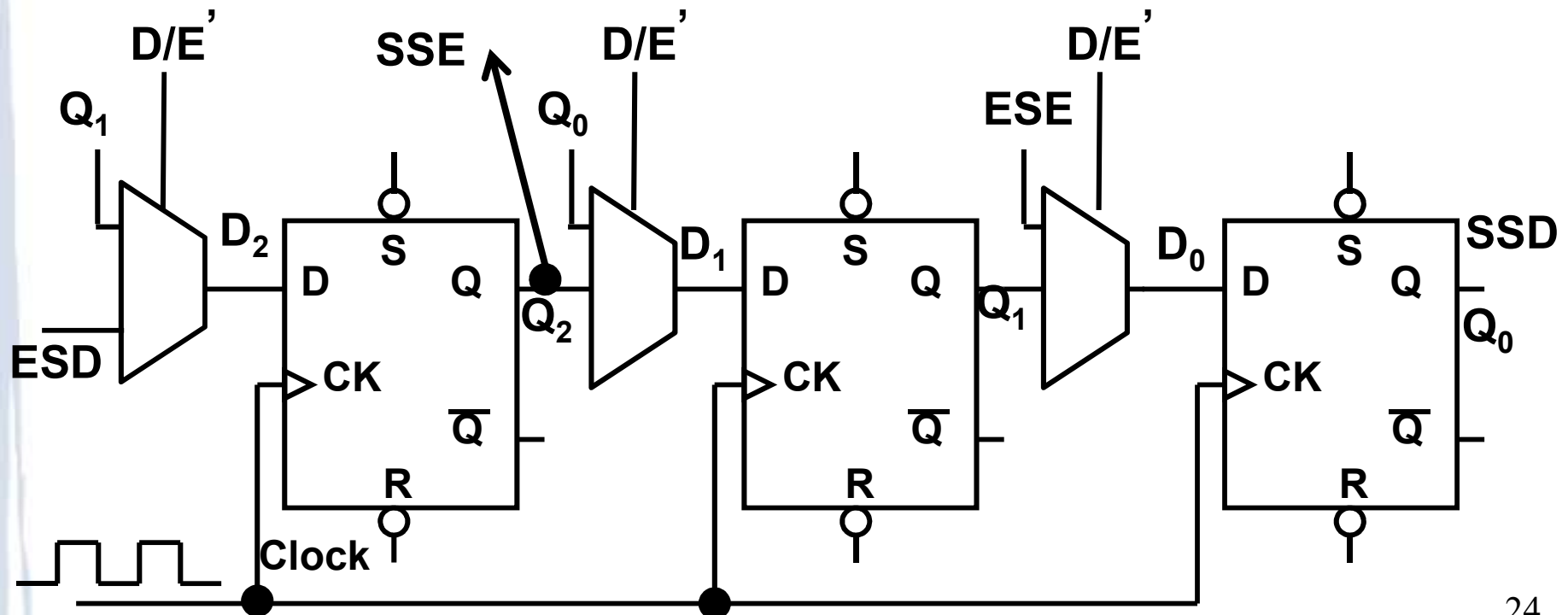D/E': 1 = deslocamento p/ direita; 0 = deslocamento p/ esquerda






## Registadores: exercício 3


- Dado um registrador de deslocamento para direita/esquerda, implemente <sup>D/E'</sup> um circuito capaz de multiplicar o dividir por 2 a entrada carregada

M/D' ?

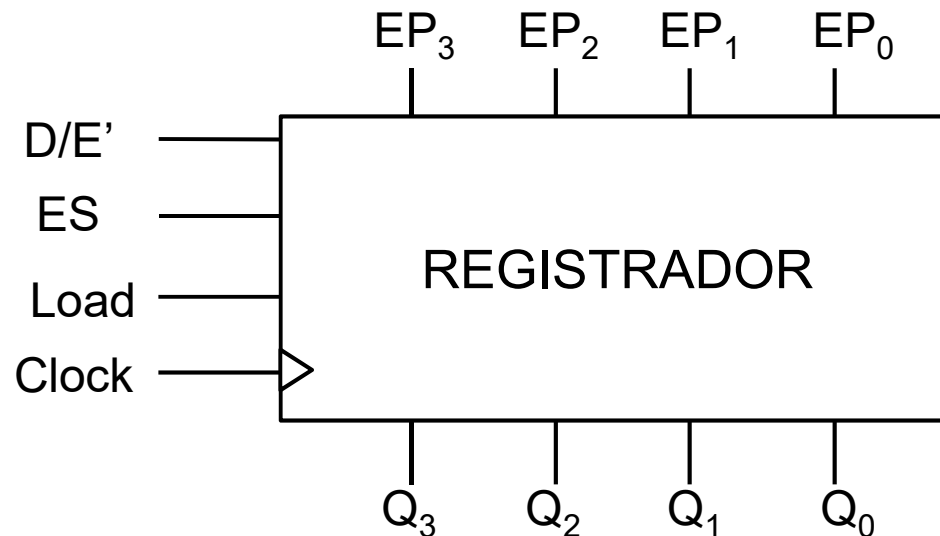
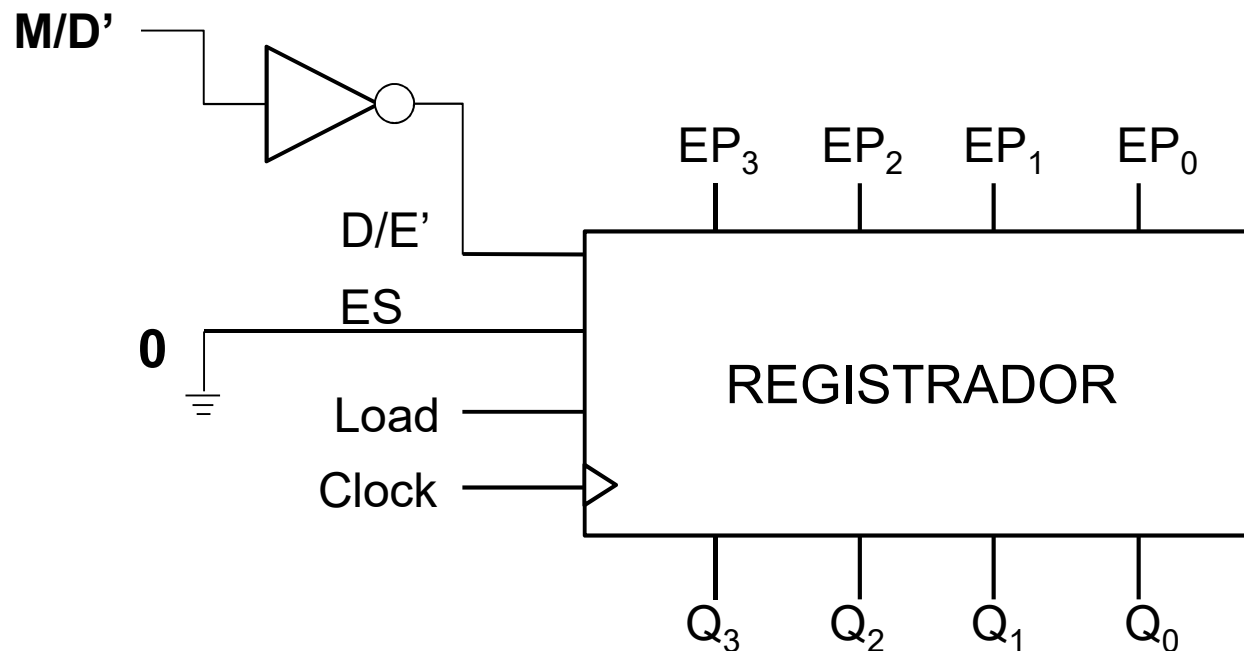
## Registadores: exercício 3

- Dado um registrador de deslocamento para direita/esquerda com entrada serial/paralela, implemente circuito que multiplica ou divide por 2 valor carregado



## Contadores

- **Conceito** – Grupos de Flip-Flops acionados por sinal comum de *clock*, que permanecem mudando de estado de acordo com uma sequência pré-estabelecida:
  - Dispensa, às vezes, outros tipos de sinais de entrada – Máquina de *Moore* (só o sinal de clock como uma pseudo-entrada)
  - Basicamente – Circuito Sequencial síncrono que possui uma sequência principal de **transição de estados cíclica, pré-definida.**

# Contadores

- **Classificação:**

- **Sequência de Contagem** – Tipo de sequência que contador percorre: binária, BCD, código Gray, etc.;
- **Módulo** – Quantidade de estados da sequência principal que o contador percorre em um ciclo completo de contagem:
  - **Cálculo do Módulo:**  
(Magnitude do Estado Final) menos  
(Magnitude do Estado Inicial) mais 1

## Contadores

- **Síncronos** – Para todos os Flip-Flops:
  - ✓ O *clock* é o mesmo sinal físico;
  - ✓ As saídas (estados) são atualizadas no mesmo instante (mesma borda de subida ou descida).

# Contadores


- **Assíncronos (via propagação – *ripple counters*):**
  - ✓ Atualização dos Flip-Flops dos bits menos significativos **gera as bordas de *clock*** que atualizam os Flip-Flops dos bits mais significativos;
  - ✓ Normalmente usam **menos portas lógicas** que síncronos, porém fornecem **menor velocidade**;
  - ✓ Faz uso de **técnicas de projeto mais intuitivas e menos formais**, dependendo da experiência do projetista.

# Contadores

O contador não precisa de entradas, mas ...

- Para maior **versatilidade**, são comuns algumas **entradas de sinais de controle**:
  - **Set e Reset** – Carga de zeros ou uns;
  - **Load** – Carga de valor específico de contagem;
  - **Hold** – Interrompe contagem (ignora *clock*);
  - **Output Enable, Clock Enable** – Habilitação de saída e *clock*;
  - **Up/Down** – Dita a sequência de contagem (se é de baixo para cima ou de cima para baixo).


# Contadores Assíncronos

 

- Pergunta: projeto de contador assíncrono decrescente.





# Contadores Assíncronos

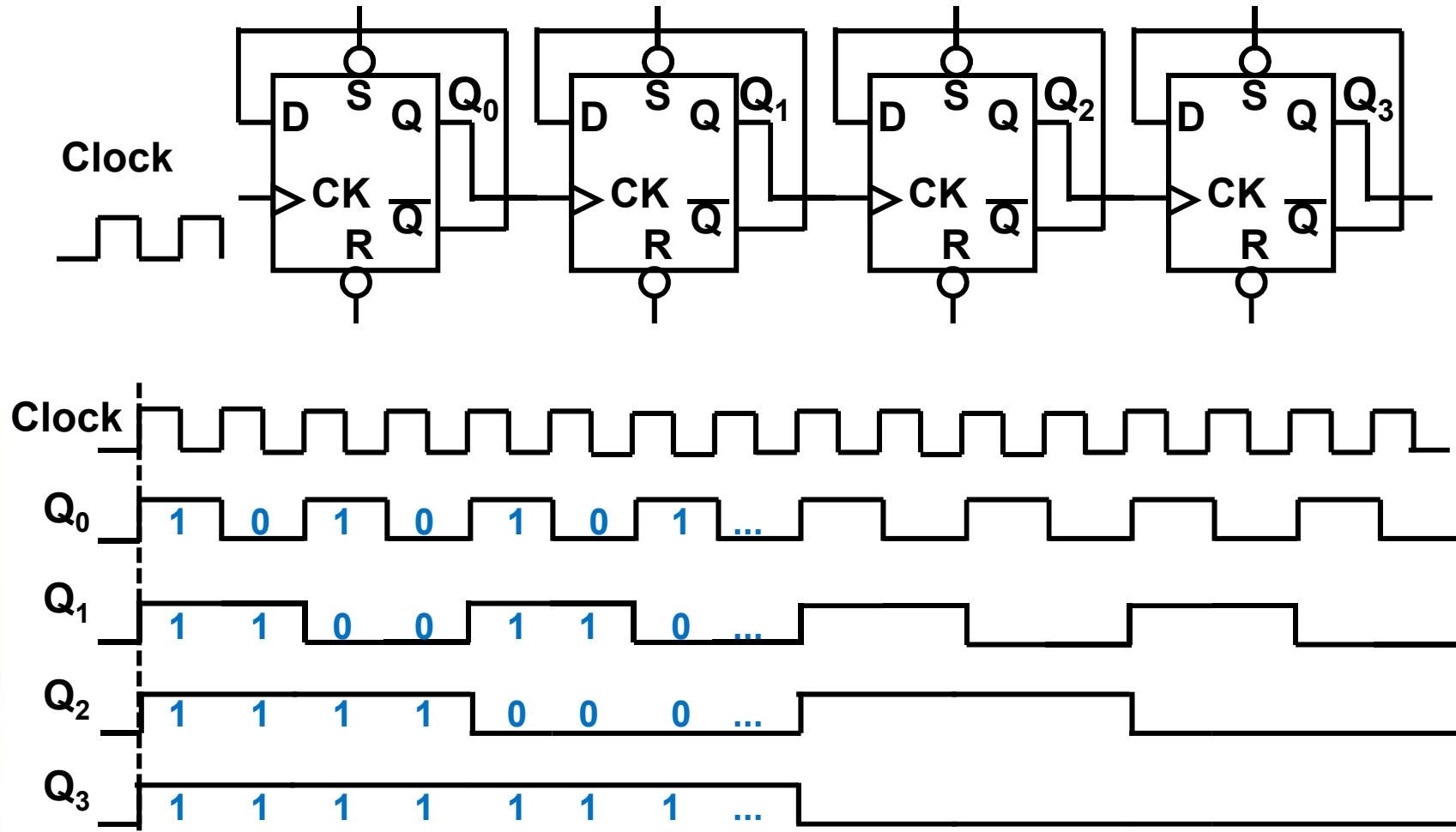



- **Resposta:** clock a partir de borda de Q

# Contadores Assíncronos

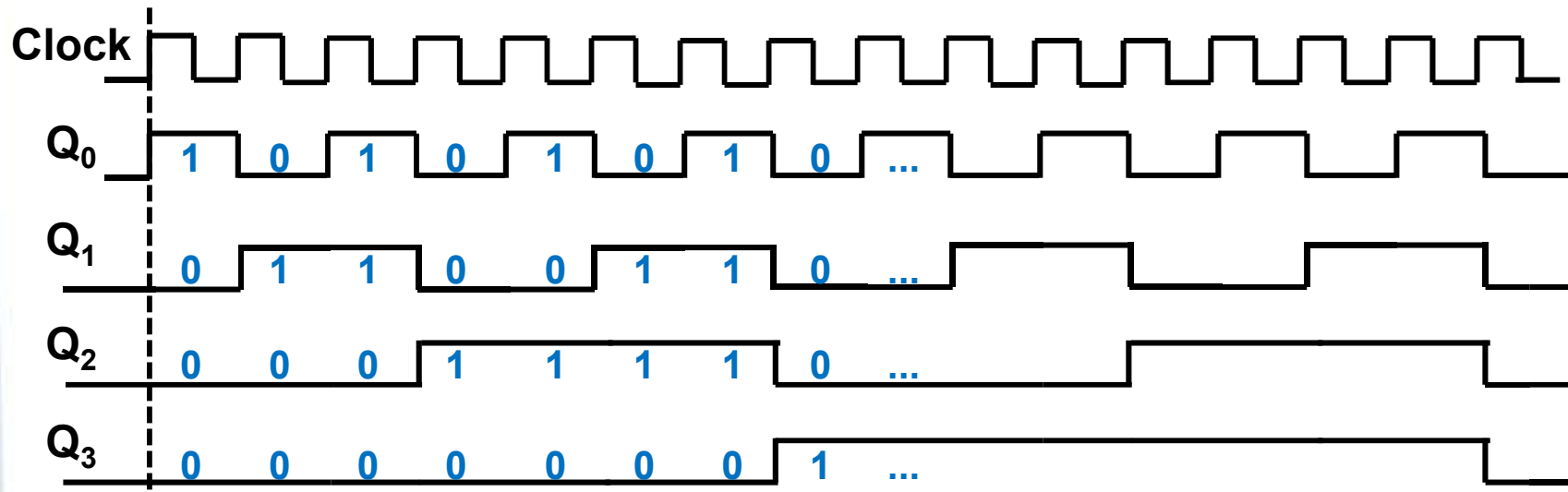 

- Pergunta: projeto de contador assíncrono crescente.


# Contadores Assíncronos

  

- **Resposta:** clock a partir de borda de Q'
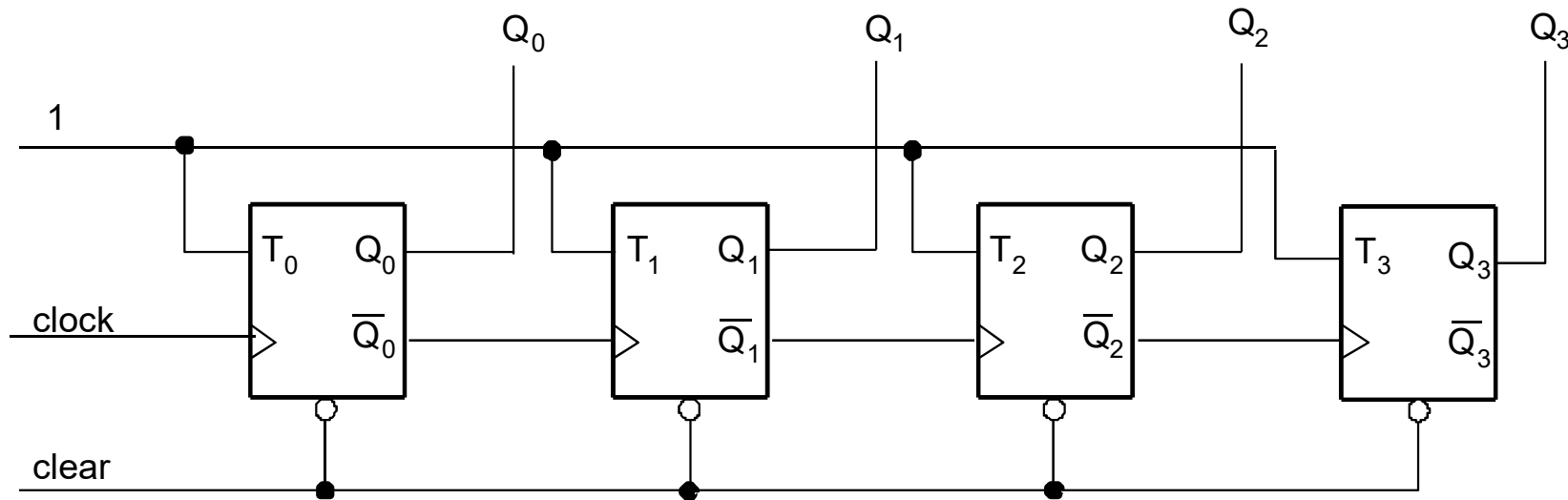
# Contadores Assíncronos

- Outro exemplo: Contador assíncrono crescente com Flip-Flops tipo T.



# Contadores Assíncronos

- Contador de década, BCD, ou divisor de frequência por 10:


| Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
|----|----|----|----|
| 0  | 0  | 0  | 0  |
| 0  | 0  | 0  | 1  |
| 0  | 0  | 1  | 0  |
| 0  | 0  | 1  | 1  |
| 0  | 1  | 0  | 0  |
| 0  | 1  | 0  | 1  |
| 0  | 1  | 1  | 1  |
| 1  | 0  | 0  | 0  |
| 1  | 0  | 0  | 1  |
| 1  | 0  | 1  | 0  |

Diagram illustrating the state transitions of a 4-bit asynchronous decade counter (BCD). The states are listed in a column, with the final state (1010) circled and labeled "reset". An arrow points from the "reset" label back to the first state (0000), indicating the reset action.

- Conta de 0 a 9: deve permanecer em cada estado por pelo menos um período de *clock* completo;
- Ao detectar o estado 10, carrega estado 0 e retoma a contagem assíncrona
- Nota:** O contador permanece no estado 10 por um período de tempo igual ao necessário para sinal *Reset* atuar.
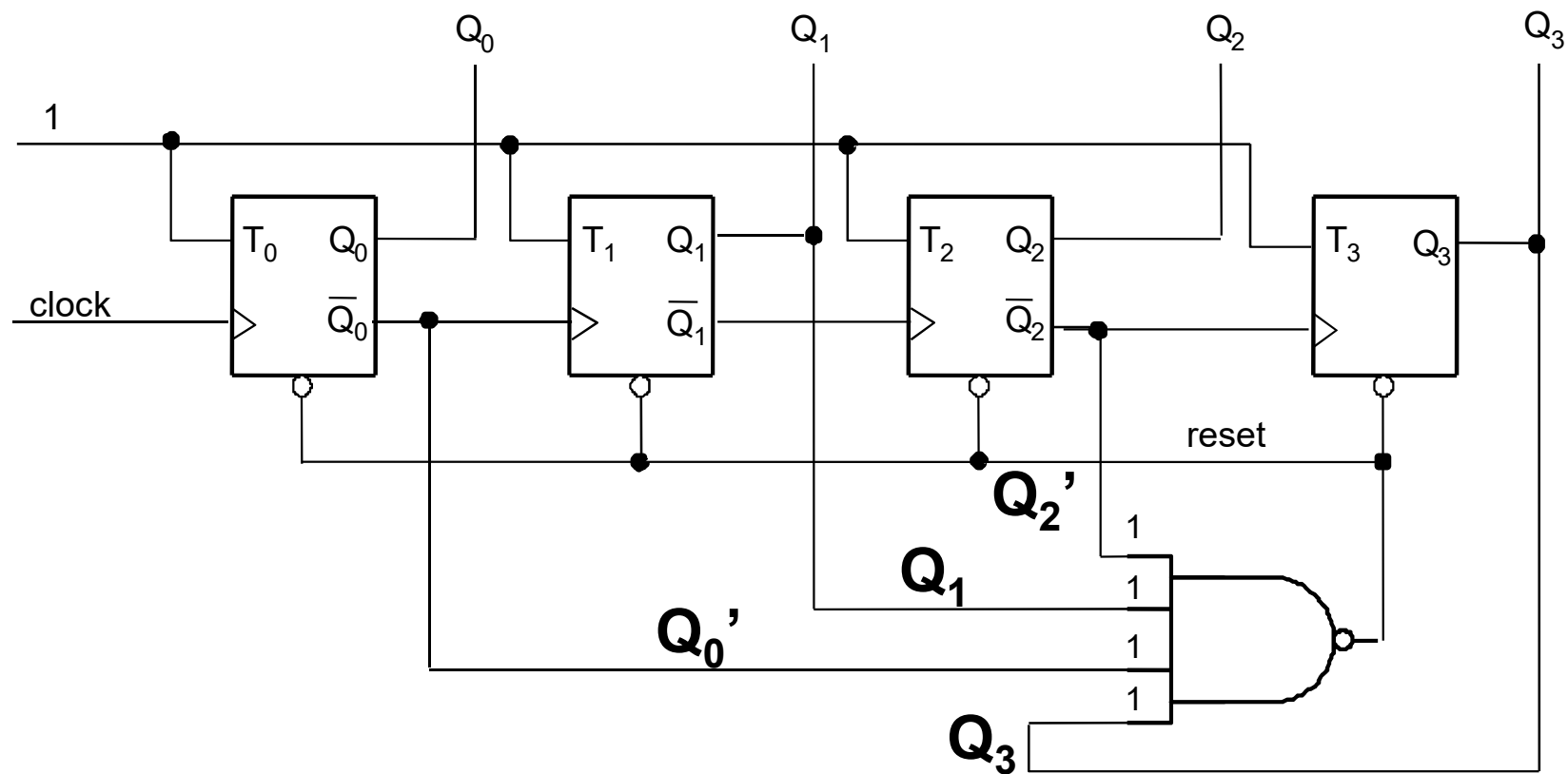
# Contadores Assíncronos

- Contador de década: conta de 0 a 9
  - Obs.: reset síncrono com detector de "9" teria efeito similar




# Contadores Assíncronos

- **Exercício 1:** como seria um **contador de 0 a 6?**
  - Dica: a lógica é semelhante à de 0-9...
- **Exercício 2:** como seria um **contador módulo 16 decrescente** com **Flip Flops tipo T?**
  - Dica:  $16 = 2^4$

# Contadores Assíncronos

**Exercício 1:** como seria um contador de 0 a 6?

**Solução:** contagem crescente


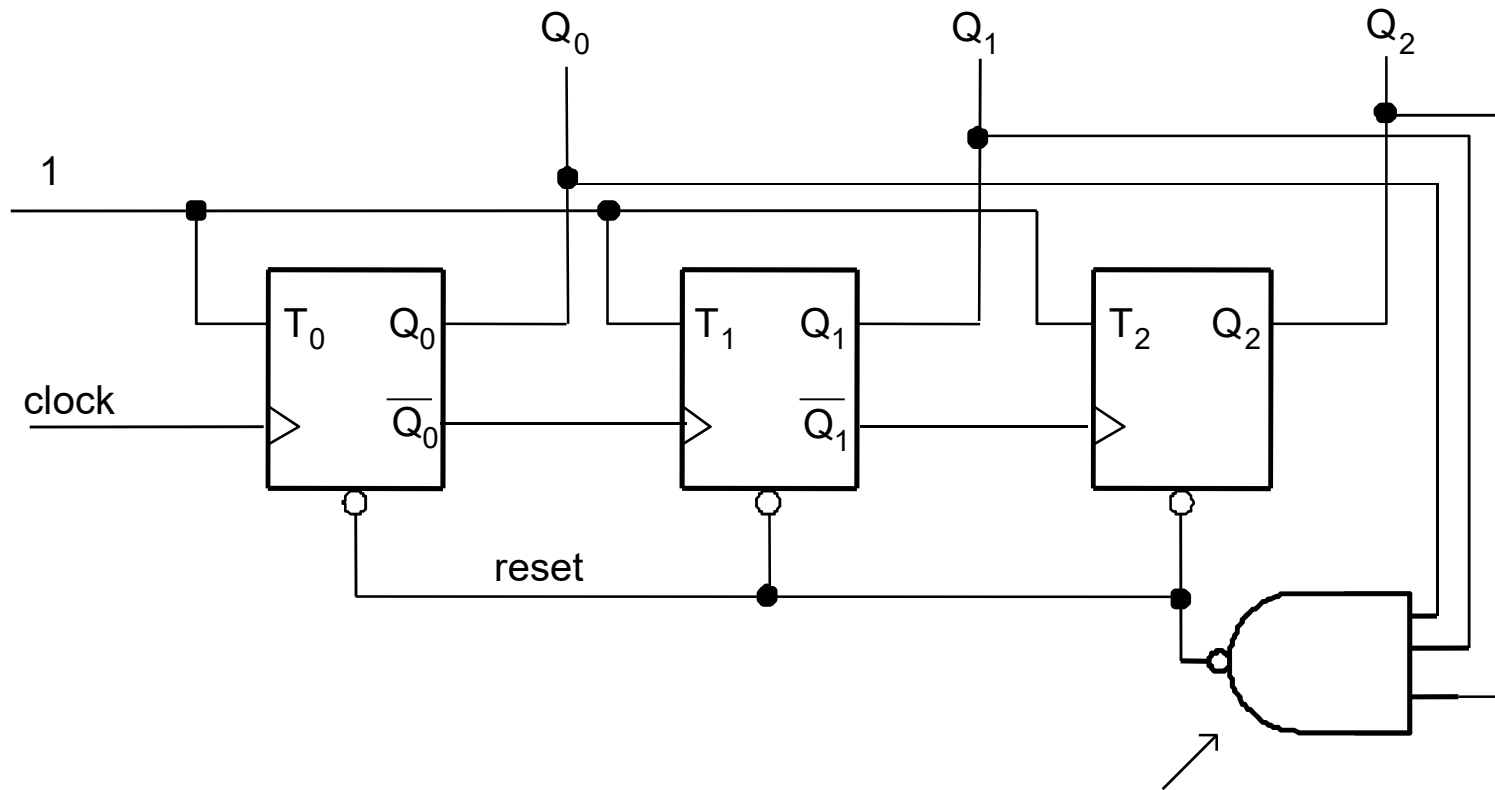


**Detecta o estado 7: "111".**




# Contadores Assíncronos

## Ex. 2: contador módulo 16 decrescente

 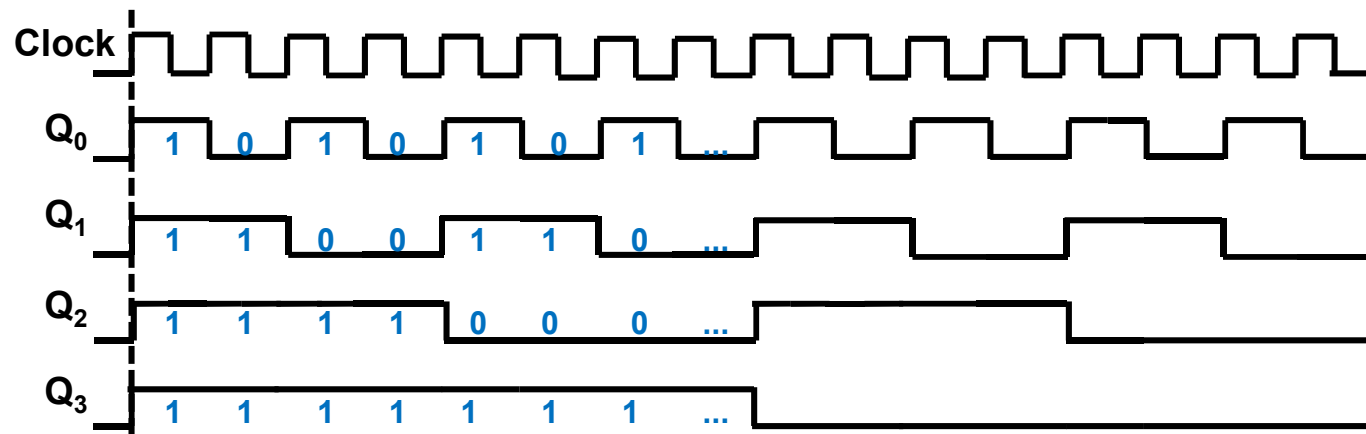

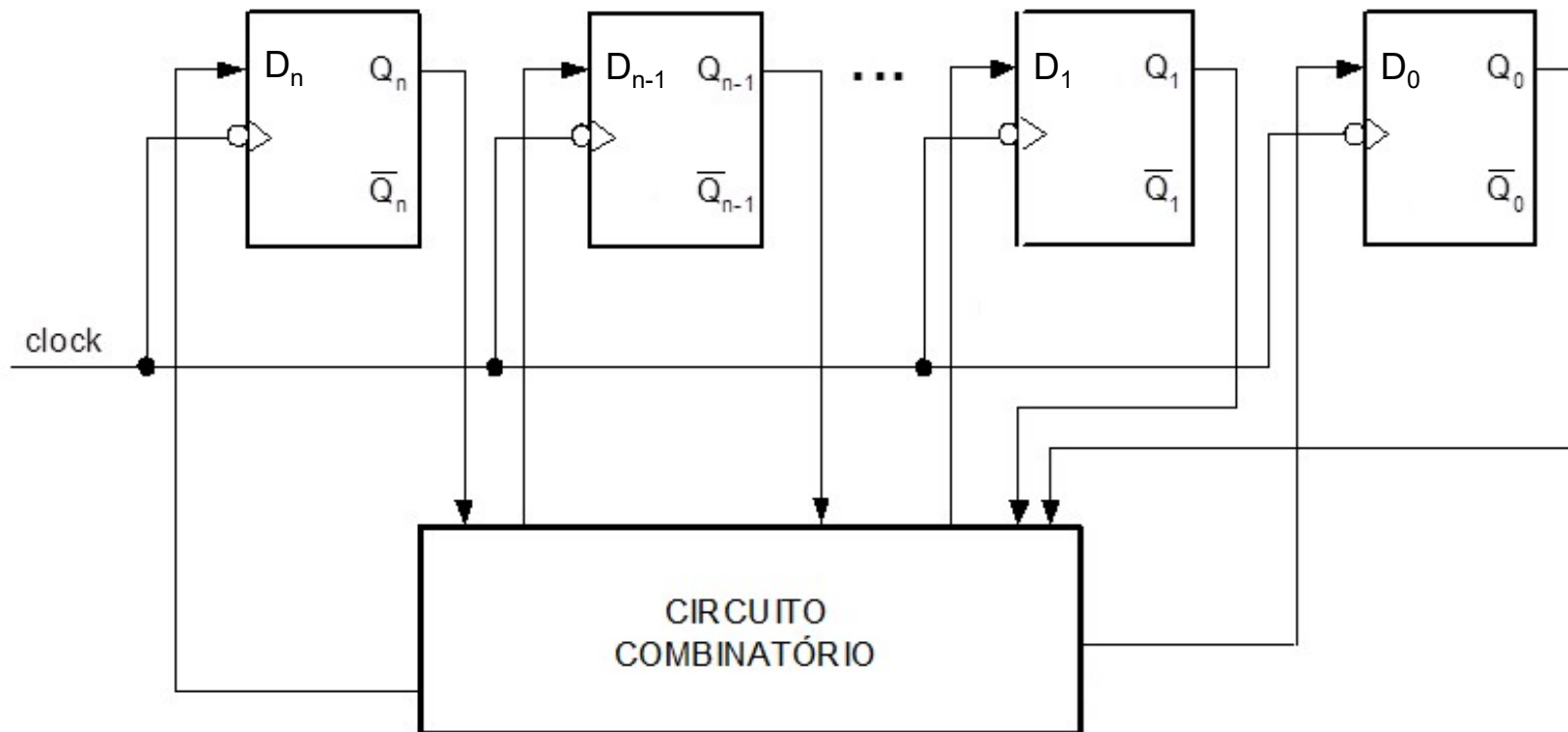
# Contadores Síncronos

- Todos os FFs – (1) compartilham um sinal de *clock* e (2) têm suas saídas (estados) atualizadas no mesmo instante (mesma borda) → **Projeto de Circuito Síncrono!**


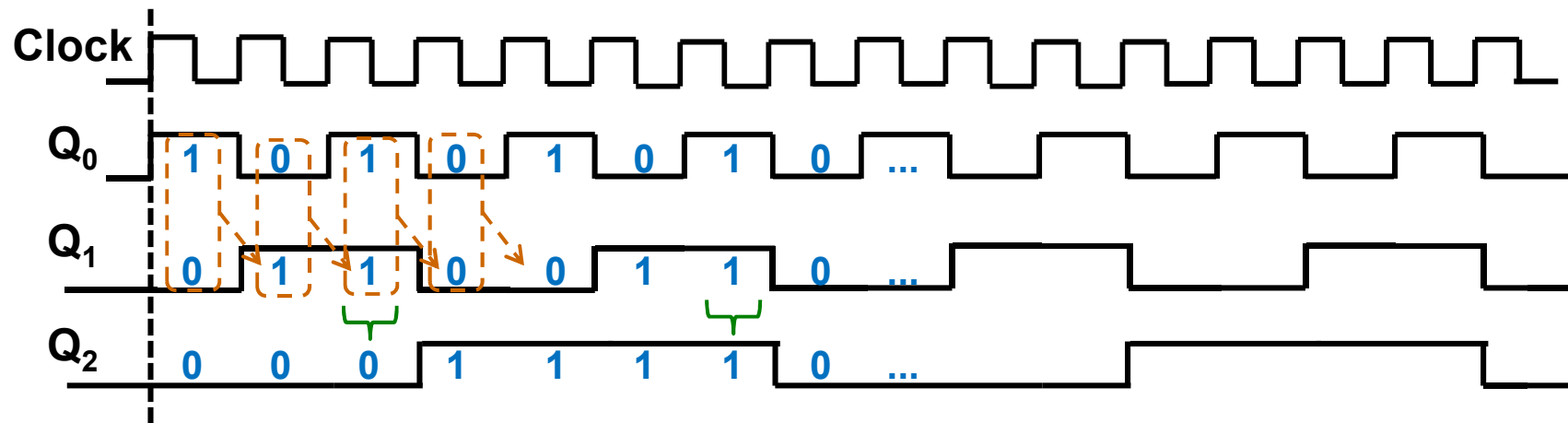
# Contadores Síncronos: projeto

- Flip-Flops tipo D – Como seria a alimentação em cada  $D_i$  para obter comportamento síncrono ...?



$D_0 \leq Q_0'$


$D_1 \leq Q_0 \text{ xor } Q_1$  -- se  $Q_0$  é 1, inverte  $Q_1$

$D_2 \leq (Q_0 \text{ and } Q_1) \text{ xor } Q_2$  -- se  $Q_0$  e  $Q_1$  são 1,  
inverte  $Q_2$  ...


-- se anteriores forem 1,  
inverte  $Q_n$

# Contadores Síncronos: projeto

Para  $LOAD' = 1$

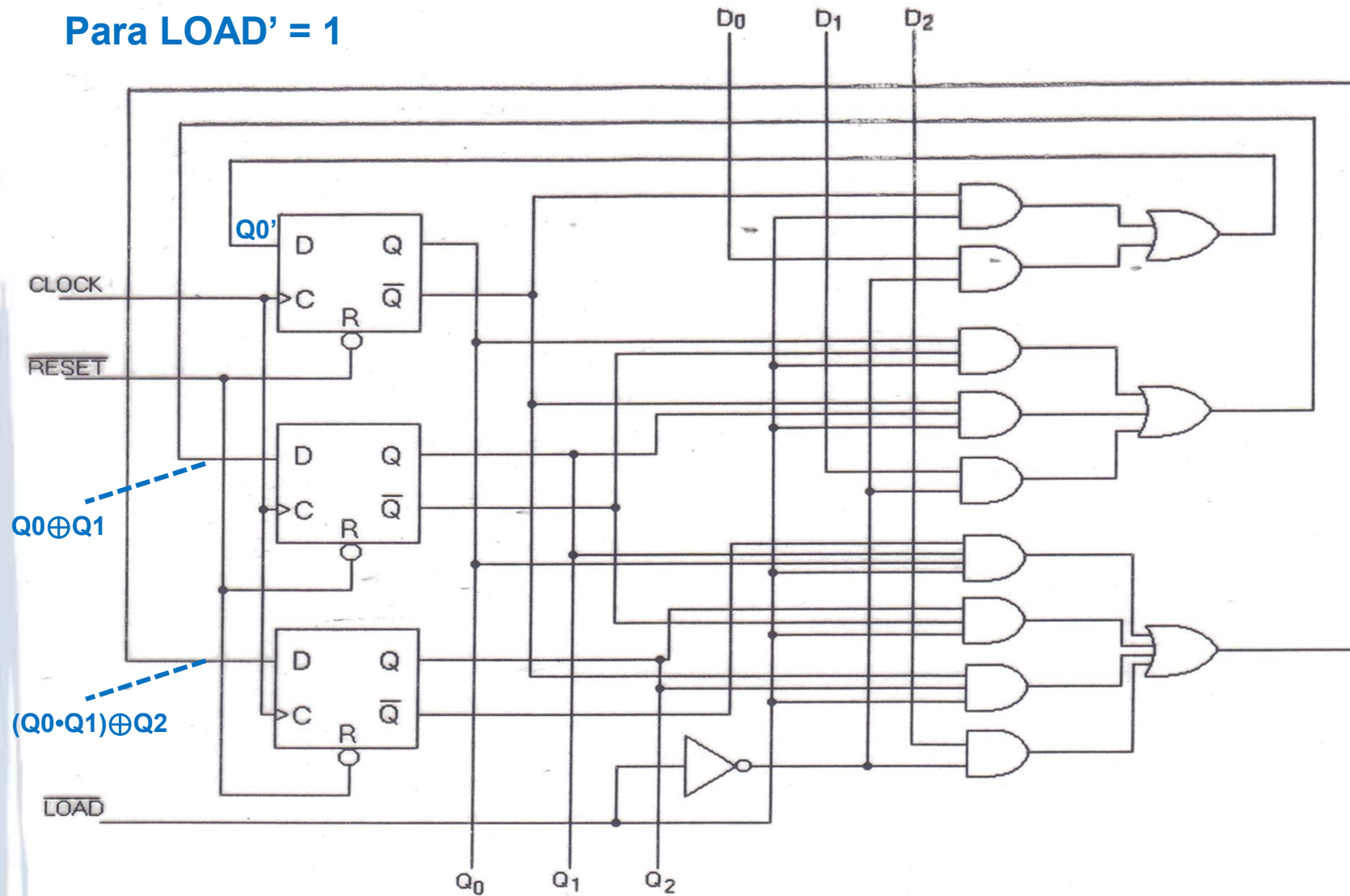

# Contadores Síncronos: projeto

 

**Load' = 0 →  $IN_0 = D_0$  ;  $IN_1 = D_1$  ;  $IN_2 = D_2$**

**Load' = 1 →**


$$IN_0 = Q_0'$$

$$IN_1 = Q_0 \cdot Q_1' + Q_0' \cdot Q_1; = Q_0 \oplus Q_1$$

$$IN_2 = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2' + Q_1' \cdot Q_2 + Q_0' \cdot Q_2 = (Q_0 \cdot Q_1) \oplus Q_2$$
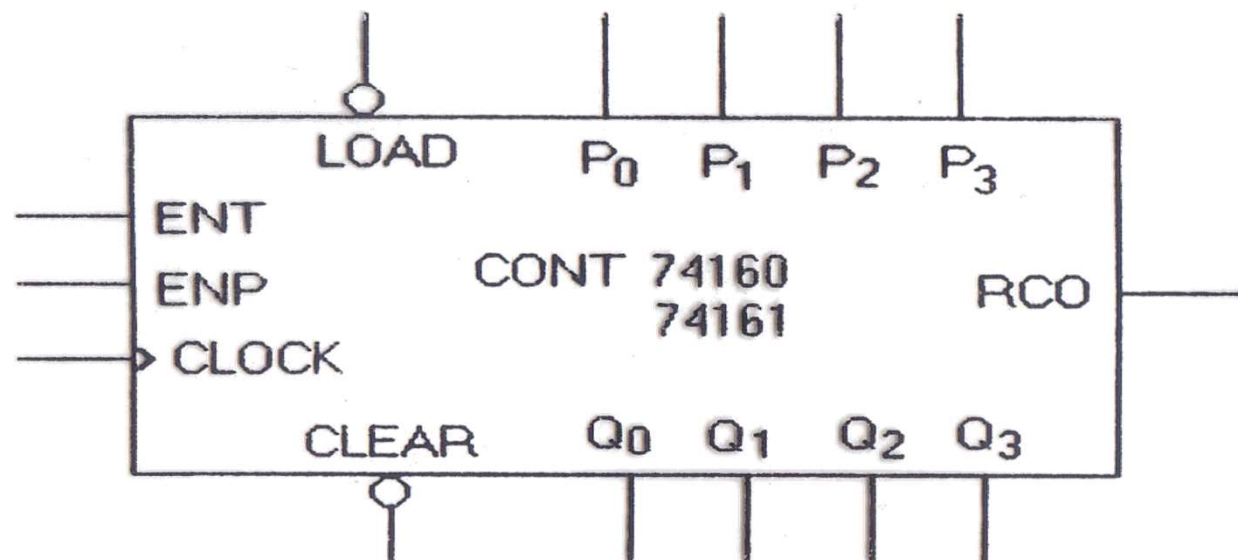
## Contadores Síncronos: exemplos

- 74160 – Contador módulo 10, sequência BCD;
- 74161 – Contador binário módulo 16 (hexa).
  - ENT e ENP: enable
  - RCO: ripple carry out (“vai um”)



## Contadores Síncronos: exemplos

| ENTRADAS                  |                          |     |     |       | FUNÇÃO ASSOCIADA | EFEITO              |
|---------------------------|--------------------------|-----|-----|-------|------------------|---------------------|
| $\overline{\text{CLEAR}}$ | $\overline{\text{LOAD}}$ | ENP | ENT | CLOCK |                  | $Q_0 - Q_3$         |
| 0                         | X                        | X   | X   | X     | ANULA            | 0 - 0               |
| 1                         | 0                        | X   | X   | ↑     | CARREGA          | $P_0 - P_3$         |
| 1                         | 1                        | 0   | X   | X     | INIBE            | $Q_0 - Q_3$         |
| 1                         | 1                        | X   | 0   | X     | INIBE            | $Q_0 - Q_3$         |
| 1                         | 1                        | 1   | 1   | ↑     | CONTA            | $(Q_0 - Q_3)_{n+1}$ |

# OBS Nº1:


(i) 7416\*: CONTADORES 74160 OU 74161

Decimal: (ii) 74160 :  $\text{RCO} = Q_0 \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_3$  . ENT **Inibe**

Hexa: (iii) 74161 :  $\text{RCO} = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3$  . ENT **RCO**
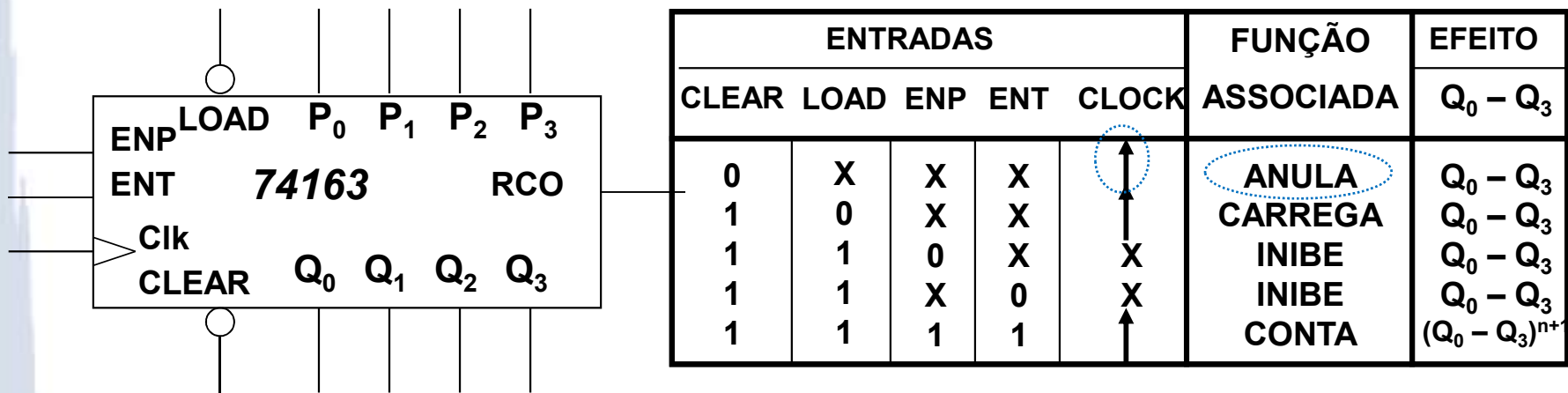
# Contadores Síncronos: exercício

- Projetar contador módulo 11 (conta dos Estados 0 até 10) com 74163.




- 1) 74163: Contador módulo 16 (hexadecimal), sequência binária, com clear síncrono
- 2) RCO: “Ripple Carry Out”;
- 3) ENT: “Enable Trickle Input”;
- 4) ENP: “Enable Parallel Input”;
- 5)  $RCO = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3 \cdot ENT$



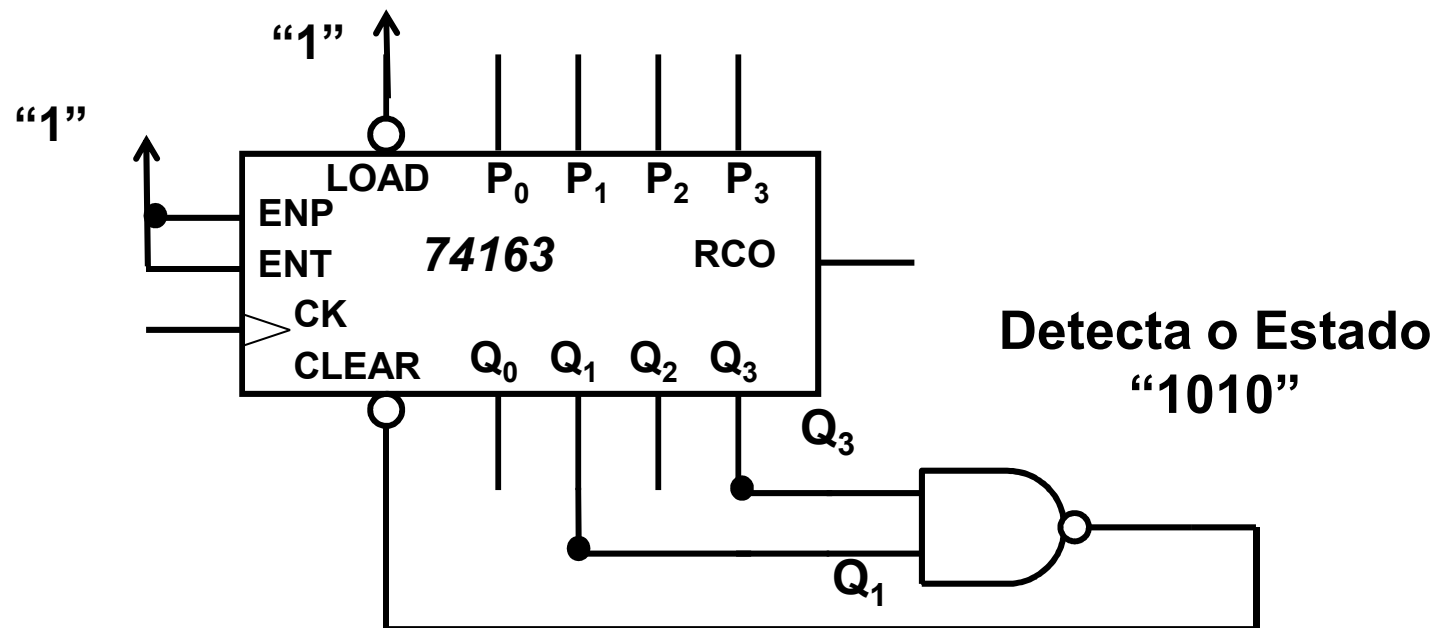
# Contadores Síncronos: exercício

- Projetar **contador módulo 11** (conta dos Estados 0 até 10) com 74163.




 
# Contadores Síncronos: exercício

- **Alternativa – Contador módulo 11**
  - Conta dos Estados **5 até 15**
  - Usa o sinal de **RCO** para detectar o Estado **15**, ligando-o (invertido) ao **LOAD** para carregar o Estado **5**.



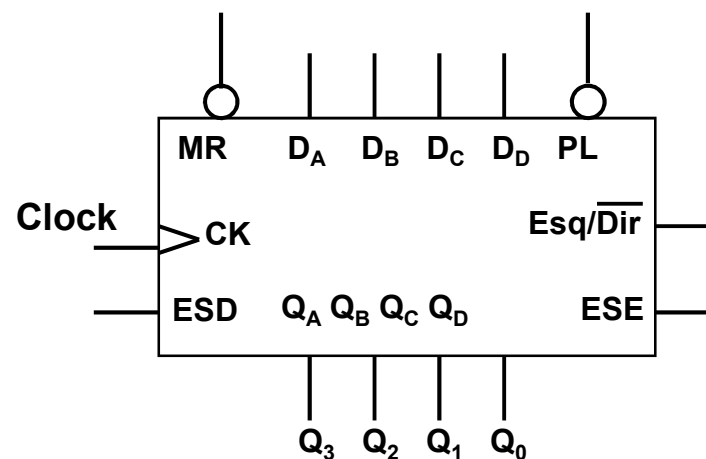
 
# Exercício

- Usando registrador de deslocamento abaixo, contruir contador síncrono com a sequência de contagem ( $Q_3Q_2Q_1Q_0$ ):


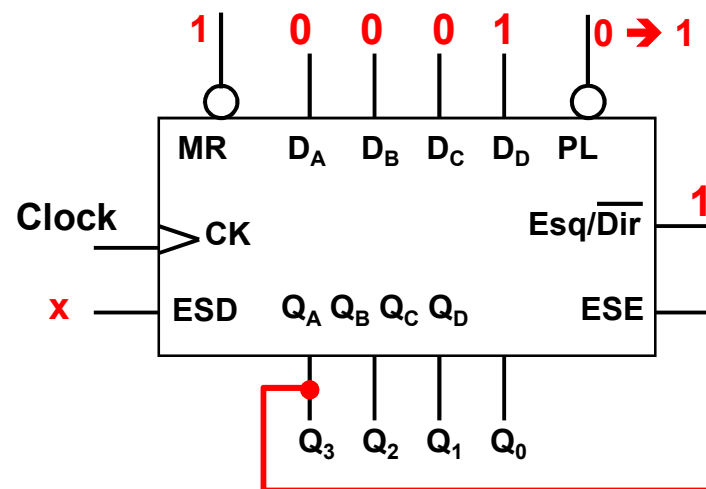 
# Exercício



- Usando registrador de deslocamento abaixo, contruir contador síncrono com a sequência de contagem ( $Q_3Q_2Q_1Q_0$ ):
  - Obs.: no início, fazer LOAD de 0001



“Deslocador em anel”

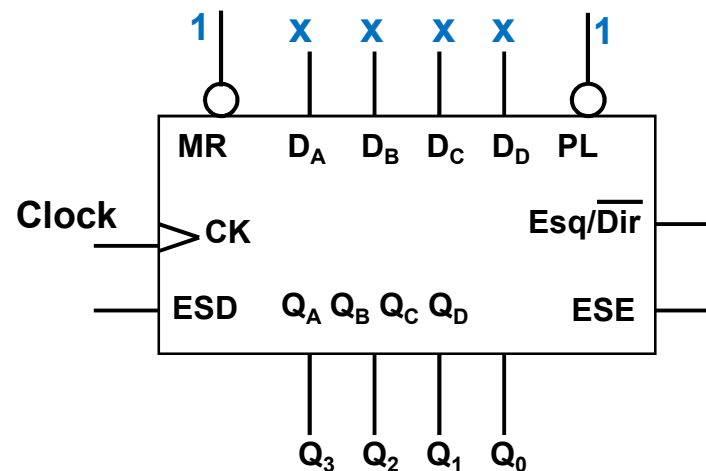
 
## Exercício

- Reprojeter deslocador em anel do item anterior para se “auto-inicializar”: independente de valor inicial, atinge 0001 em algum momento e faz contagem abaixo
  - Ou seja: início pode ser 0000, 1111, ou qualquer outro valor


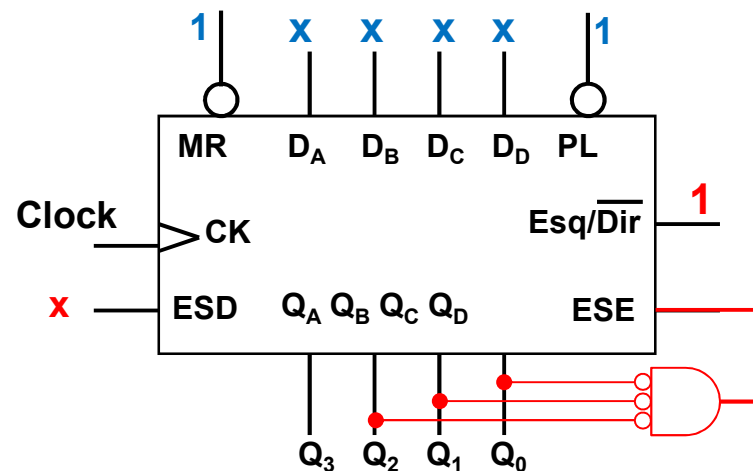 
# Exercício



- Re projetar deslocador em anel do item anterior para se “auto-inicializar”: independente de valor inicial, atinge 0001 em algum momento e faz contagem abaixo
  - Ou seja: início pode ser 0000, 1111, ou qualquer outro valor



Realimenta: 1 se X000;  
0 caso contrário

 
 
# Exercício

- Usando deslocador em anel do item anterior, criar um contador módulo 4:


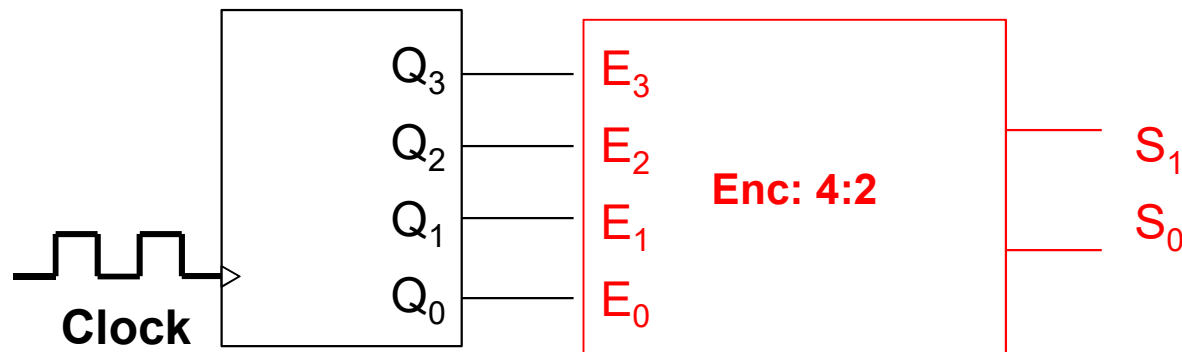 
# Exercício


- Usando deslocador em anel do item anterior, criar um contador módulo 4 ( $D_1D_0$ ):





 
# Exercício

- Re projetar deslocador em anel original, para duplicar número de estados da contagem. Use no máximo 1 porta lógica adicional (AND, OR ou NOT)
- Sequência de contagem pode ser diferente da original




Original:

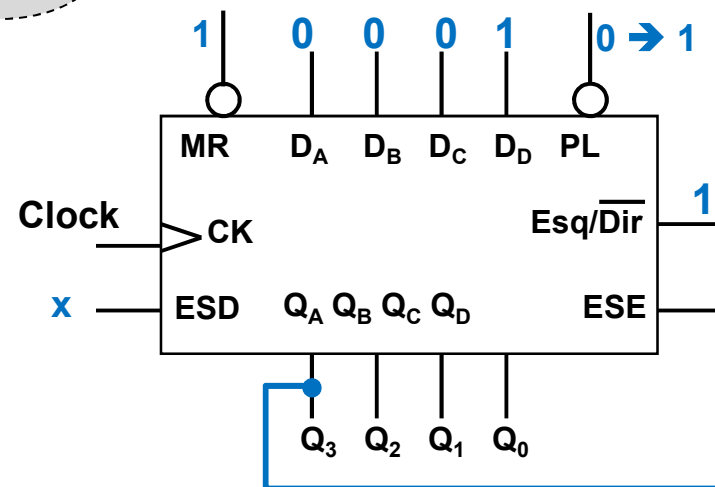

 
# Exercício

- Reprojetar deslocador em anel original, para dobrar o número de estados da contagem sem lógica adicional



Original:

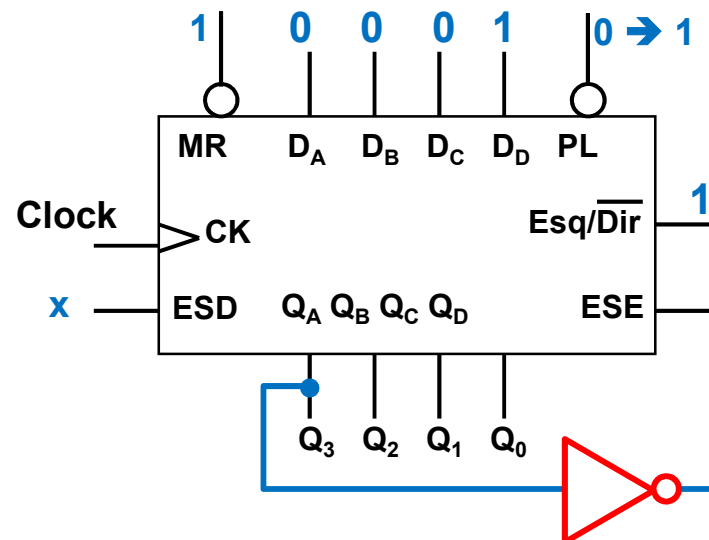


“Deslocador em anel torcido”

ou

“Contador Johnson”

 
## Exercício 2

- Projeto básico de “Space Invaders” em hardware


 
## Exercício 2


- Projeto básico de “Space Invaders” em hardware



Comandos: ← → (F)
 
## Exercício 2

- Requisitos: **nave**
  - Início na posição 3, e pode se mover p/ direita ou esquerda
  - Movimento circular: coluna 5 “do lado” da coluna 0




Como implementar?

Comandos: DirE ← DirD → (F)
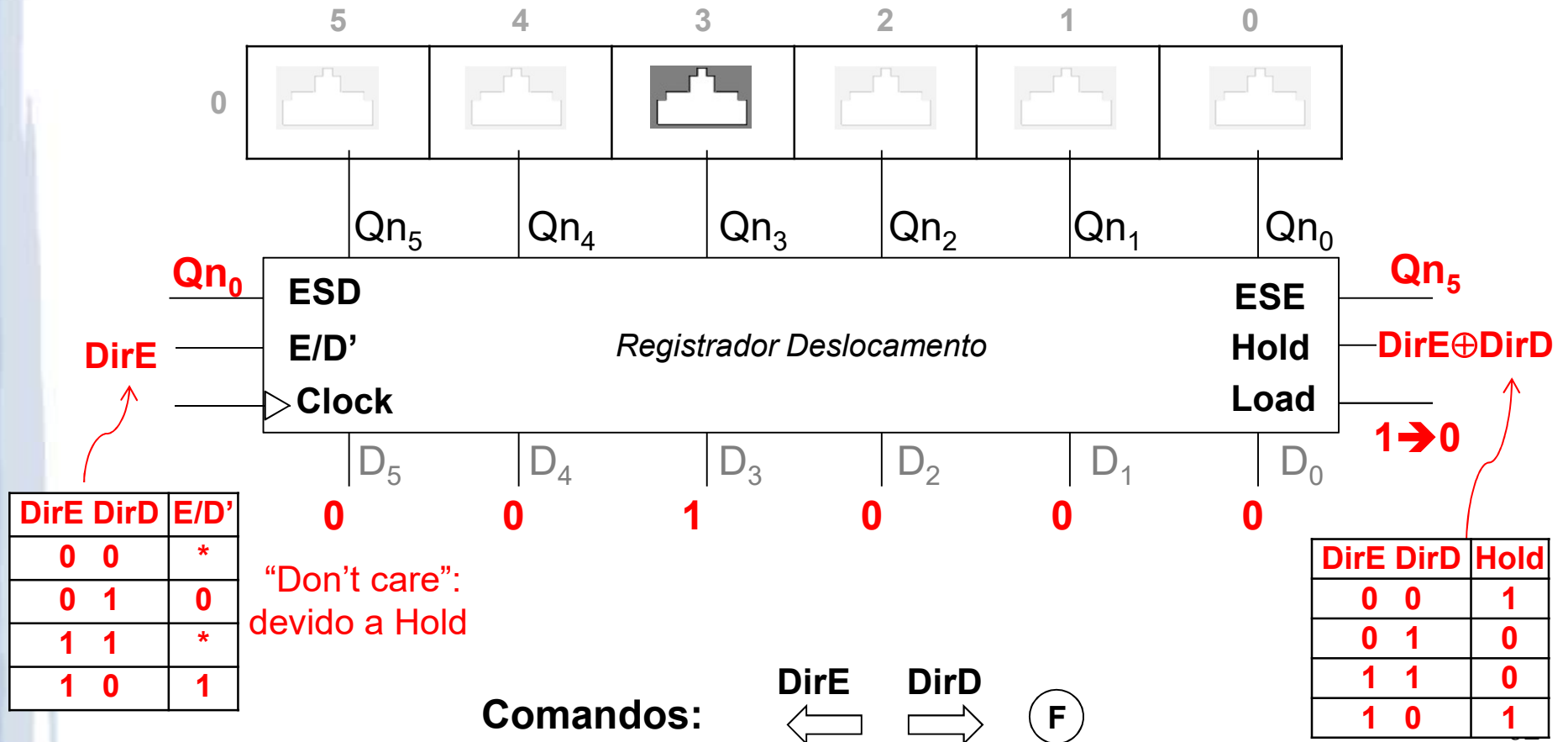
## Exercício 2

- Requisitos: nave
  - Início na posição 2, e pode se mover p/ direita ou esquerda
  - Movimento circular: coluna 5 “do lado” da coluna 0



## Exercício 2

- Requisitos: **tiros da nave**
  - Gerados por F na linha 1, sobem até encontrar linha 4


|   | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |
| 1 |   |   | █ |   |   |   |

Como implementar?

Comandos: DirE ← DirD → (F)
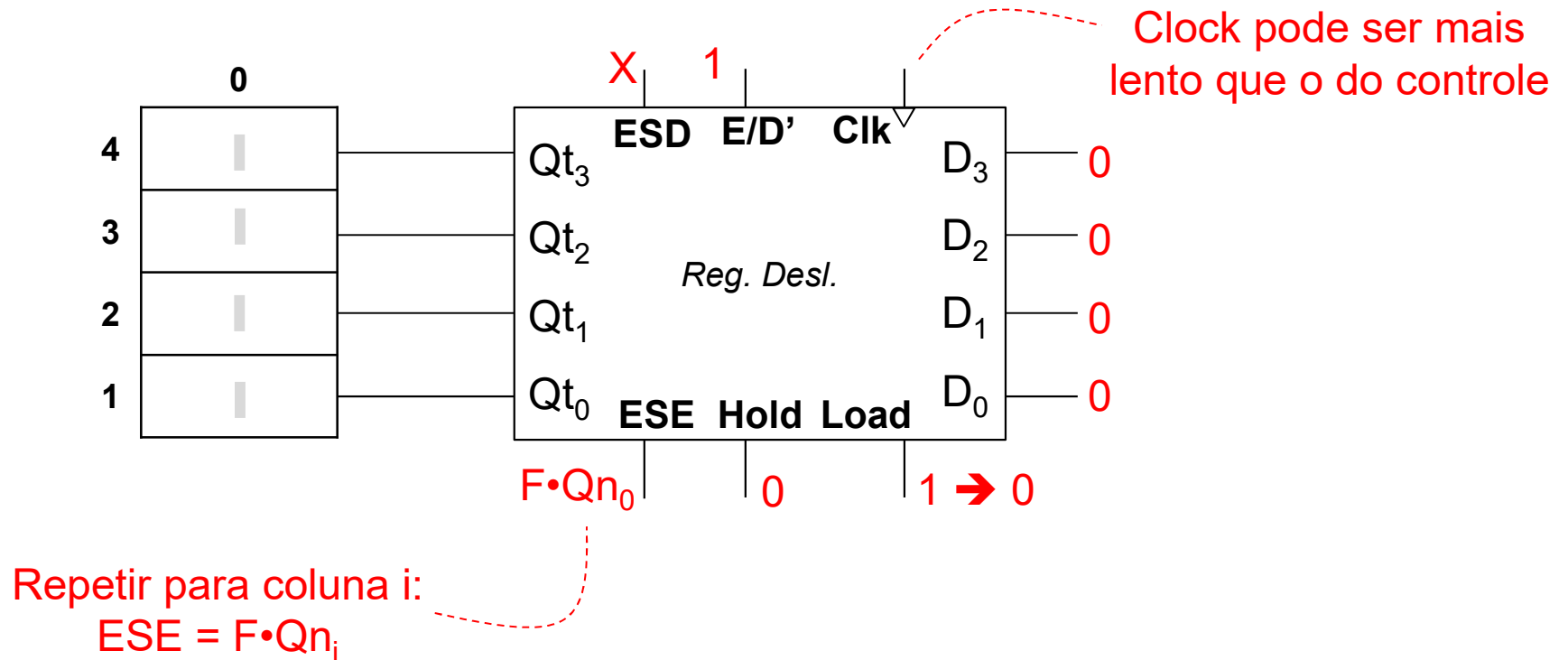
## Exercício 2

- Requisitos: **tiros da nave**
  - Gerados por F na linha 1, sobem até encontrar linha 1




Comandos:  $\leftarrow$  DirE  $\rightarrow$  DirD  $\odot$  F



 
## Exercício 2

- Requisitos: **criaturas do espaço**
  - No início, todos presentes
  - Movem-se para um lado até grupo atingir borda, e então mudam de direção



**Como implementar?**

# Exercício 2

 

- Requisitos: criaturas do espaço
  - No início, todos presentes
  - Vão p/ um lado até atingir borda, e então mudam de direção




| Qc <sub>5</sub> | Qc <sub>0</sub> | ED <sub>n</sub> |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0               | 0               | mantém          |
| 0               | 1               | 1               |
| 1               | 1               | *               |
| 1               | 0               | 0               |




|                 |                 | ED <sub>n</sub> <sup>t</sup> |   |
|-----------------|-----------------|------------------------------|---|
| Qc <sub>5</sub> | Qc <sub>0</sub> | 0                            | 1 |
| 0               | 0               | 0                            | 1 |
| 0               | 1               | 1                            | 1 |
| 1               | 1               | *                            | * |
| 1               | 0               | 0                            | 0 |
 
$$ED_n^{t+1} = Qc_0 + ED_n^t \cdot Qc_5'$$



## Exercício 2

 

- Requisitos: **criaturas do espaço**
  - No início, todos presentes, mas desaparecem ao levar tiro



Como implementar?

## Exercício 2

- Requisitos: **criaturas do espaço**
  - No início, todos presentes, mas desaparecem ao levar tiro



$$\text{Live}_i = Qc_i \cdot Qt_{3-i}$$

$$\text{Kill: } Qc_5 \cdot Qt_{3-5} + Qc_4 \cdot Qt_{3-4} + \dots + Qc_0 \cdot Qt_{3-0}$$

Obs.: nesse projeto, deslocamento não ocorre em clock que invasor é abatido

## Exercício 2

- Requisitos: **pontuação**
  - Contagem de tiros
  - Contagem de acertos: jogo termina se 6 invasores forem abatidos



Tiros:0  
Acertos:0

### Como implementar?

Comandos: DirE ← DirD → (F)
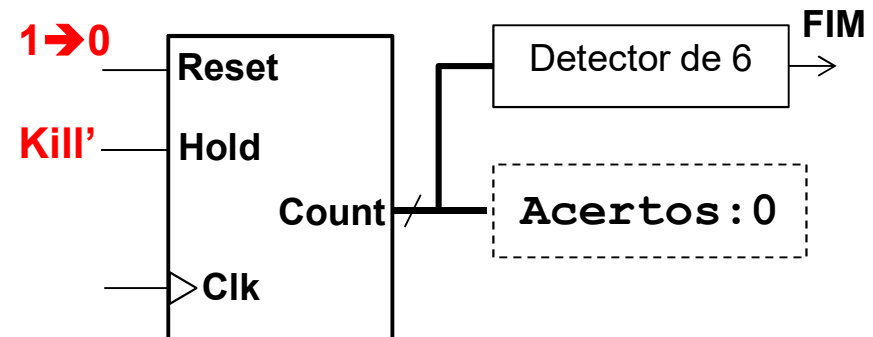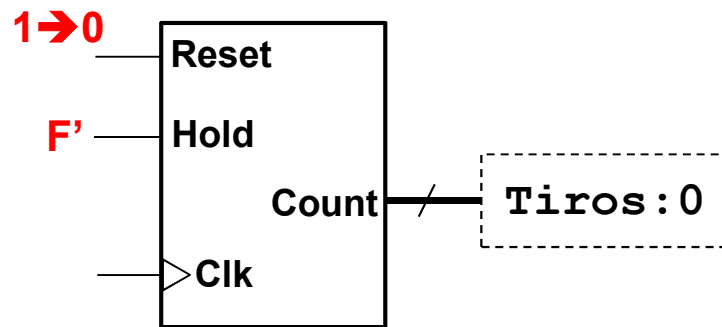
## Exercício 2

- Requisitos: **pontuação**
  - Contagem de tiros
  - Contagem de acertos: jogo termina se 6 invasores forem abatidos



Obs.: projeto aproveita fato de não ser possível abater dois ou mais invasores no mesmo clock

# **EXEMPLOS EM VHDL**

Extraídos do livro-texto (Wakerly)

Ref.: seções 8.2.7, 8.4.6, 8.5.8.

# Registadores em VHDL

Registrador  
de 16 bits  
com *clear*  
*assíncrono*,  
*enable* e  
saída *tri-state*

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Vreg16 is
    port (CLK, CLKEN, OE_L, CLR_L: in STD_LOGIC;
          D: in STD_LOGIC_VECTOR(1 to 16);      -- Input bus
          Q: out STD_ULOGIC_VECTOR (1 to 16) ); -- Output bus (three-state)
end Vreg16;

architecture Vreg16 of Vreg16 is
    signal CLR, OE: STD_LOGIC; -- active-high versions of signals
    signal IQ: STD_LOGIC_VECTOR(1 to 16); -- internal Q signals
begin
    process(CLK, CLR_L, CLR, OE_L, OE, IQ)
    begin
        CLR <= not CLR_L;  OE <= not OE_L;
        if (CLR = '1') then IQ <= (others => '0');
        elsif (CLK'event and CLK='1') then
            if (CLKEN='1') then IQ <= D; end if;
        end if;
        if OE = '1' then Q <= To_StdULogicVector(IQ);
        else Q <= (others => 'Z'); end if;
    end process;
end Vreg16;
```

Table 8-8

VHDL model of a 16-bit register with many features.



# Registadores em VHDL

- Tabela funcional de um deslocador universal

| <i>Function</i>        | <i>Inputs</i> |           |           | <i>Next state</i> |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | <i>S2</i>     | <i>S1</i> | <i>S0</i> | <i>Q7*</i>        | <i>Q6*</i> | <i>Q5*</i> | <i>Q4*</i> | <i>Q3*</i> | <i>Q2*</i> | <i>Q1*</i> | <i>Q0*</i> |
| Hold                   | 0             | 0         | 0         | Q7                | Q6         | Q5         | Q4         | Q3         | Q2         | Q1         | Q0         |
| Load                   | 0             | 0         | 1         | D7                | D6         | D5         | D4         | D3         | D2         | D1         | D0         |
| Shift right            | 0             | 1         | 0         | RIN               | Q7         | Q6         | Q5         | Q4         | Q3         | Q2         | Q1         |
| Shift left             | 0             | 1         | 1         | Q6                | Q5         | Q4         | Q3         | Q2         | Q1         | Q0         | LIN        |
| Shift circular right   | 1             | 0         | 0         | Q0                | Q7         | Q6         | Q5         | Q4         | Q3         | Q2         | Q1         |
| Shift circular left    | 1             | 0         | 1         | Q6                | Q5         | Q4         | Q3         | Q2         | Q1         | Q0         | Q7         |
| Shift arithmetic right | 1             | 1         | 0         | Q7                | Q7         | Q6         | Q5         | Q4         | Q3         | Q2         | Q1         |
| Shift arithmetic left  | 1             | 1         | 1         | Q6                | Q5         | Q4         | Q3         | Q2         | Q1         | Q0         | 0          |

Table 8-36

Function table for an extended-function 8-bit shift register.

# Registadores em VHDL

- Deslocador universal

```
entity Vshftreg is
  port (
    CLK, CLR, RIN, LIN: in STD_LOGIC;
    S: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); -- function select
    D: in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- data in
    Q: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) -- data out
  );
end Vshftreg;

architecture Vshftreg_arch of Vshftreg is
  signal IQ: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
begin
  process (CLK, CLR, IQ)
  begin
    if (CLR='1') then IQ <= (others=>'0'); -- Asynchronous clear
    elsif (CLK'event and CLK='1') then
      case CONV_INTEGER(S) is
        when 0 => null; -- Hold
        when 1 => IQ <= D; -- Load
        when 2 => IQ <= RIN & IQ(7 downto 1); -- Shift right
        when 3 => IQ <= IQ(6 downto 0) & LIN; -- Shift left
        when 4 => IQ <= IQ(0) & IQ(7 downto 1); -- Shift circular right
        when 5 => IQ <= IQ(6 downto 0) & IQ(7); -- Shift circular left
        when 6 => IQ <= IQ(7) & IQ(7 downto 1); -- Shift arithmetic right
        when 7 => IQ <= IQ(6 downto 0) & '0'; -- Shift arithmetic left
        when others => null;
      end case;
    end if;
    Q <= IQ;
  end process;
end Vshftreg_arch;
```

Table 8-37

VHDL code for an extended-function 8-bit shift register.

# Contadores em VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity counter3bits is
    port ( Clock, Reset : in std_logic;
          Count: out std_logic_vector (2 downto 0);
          RCO: out std_logic);
end entity counter3bits;


architecture arch of counter3bits is
    signal counter : unsigned (2 downto 0); -- sinal interno
begin
    p0: process (Clock, Reset) is
    begin
        if (Reset = '1') then
            counter <= "000"; -- valor inicial
        elsif rising_edge(Clock) then
            counter <= counter + 1;
            if (counter = "111") then RCO <= '1'; else RCO <= '0';
            end if;
        end if;
        Count <= counter; -- sinal interno carregado na saída
    end process p0;
end architecture arch;
```

# Contadores em VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity counter3bits is
    port ( Clock, Reset : in std_logic;
          Count: out std_logic_vector (2 downto 0);
          RCO: out std_logic);
end entity counter3bits;

architecture arch of counter3bits is
begin
    p0: process (Clock, Reset) is
        variable counter : unsigned (2 downto 0); -- variável
    begin
        if (Reset = '1') then
            counter := "000"; -- valor inicial
        elsif rising_edge(Clock) then
            counter := counter + 1;
            if (counter = "111") then RCO <= '1'; else RCO <= '0';
            end if;
        end if;
        Count <= std_logic_vector(counter); -- "cast" de variable
    end process p0;
end architecture arch;
```

 

Usando  
variable

# Contadores em VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity counter26 is -- contagem alternativa: 2 a 6
    port ( Clock, Reset : in std_logic;
          Count : out std_logic_vector (2 downto 0));
end entity counter26;

architecture arch of counter26 is
begin
    p0: process (Clock, Reset) is
        variable counter : unsigned (2 downto 0);
    begin
        if (Reset = '1') then
            counter := "010"; -- valor inicial
        elsif rising_edge(Clock) then
            if (counter = "110") then
                counter := "010"; -- após "6" volta a "2" no clock
            else
                counter := counter + 1;
            end if;
        end if;
        Count <= std_logic_vector(counter); -- "cast" de variable
    end process p0;
end architecture arch;
```

# Contadores em VHDL

- CI 74x163

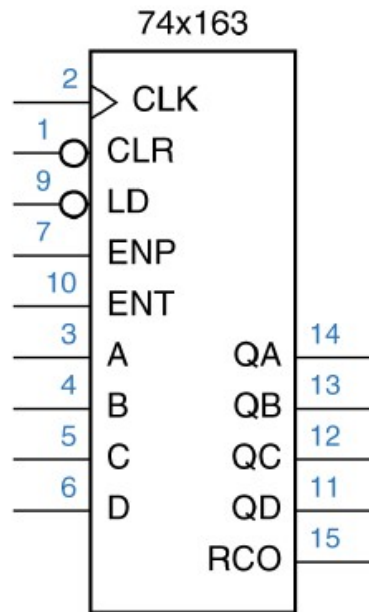


Figure 8-27

Traditional logic symbol for the 74x163.

| <i>Inputs</i> |             |            |            | <i>Current State</i> |           |           |           | <i>Next State</i> |            |            |            |
|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
| <i>CLR_L</i>  | <i>LD_L</i> | <i>ENT</i> | <i>ENP</i> | <i>QD</i>            | <i>QC</i> | <i>QB</i> | <i>QA</i> | <i>QD*</i>        | <i>QC*</i> | <i>QB*</i> | <i>QA*</i> |
| 0             | x           | x          | x          | x                    | x         | x         | x         | 0                 | 0          | 0          | 0          |
| 1             | 0           | x          | x          | x                    | x         | x         | x         | D                 | C          | B          | A          |
| 1             | 1           | 0          | x          | x                    | x         | x         | x         | QD                | QC         | QB         | QA         |
| 1             | 1           | x          | 0          | x                    | x         | x         | x         | QD                | QC         | QB         | QA         |
| 1             | 1           | 1          | 1          | 0                    | 0         | 0         | 0         | 0                 | 0          | 0          | 1          |
| 1             | 1           | 1          | 1          | 0                    | 0         | 0         | 1         | 0                 | 0          | 1          | 0          |
| 1             | 1           | 1          | 1          | 0                    | 0         | 1         | 0         | 0                 | 0          | 1          | 1          |
| 1             | 1           | 1          | 1          | 0                    | 0         | 1         | 1         | 0                 | 1          | 0          | 0          |
| 1             | 1           | 1          | 1          | 0                    | 1         | 0         | 0         | 0                 | 1          | 0          | 1          |
| 1             | 1           | 1          | 1          | 0                    | 1         | 0         | 1         | 0                 | 1          | 1          | 0          |
| 1             | 1           | 1          | 1          | 0                    | 1         | 1         | 0         | 0                 | 1          | 1          | 1          |
| 1             | 1           | 1          | 1          | 0                    | 1         | 1         | 1         | 1                 | 0          | 0          | 0          |
| 1             | 1           | 1          | 1          | 1                    | 0         | 0         | 0         | 1                 | 0          | 0          | 1          |
| 1             | 1           | 1          | 1          | 1                    | 0         | 0         | 1         | 1                 | 0          | 1          | 0          |
| 1             | 1           | 1          | 1          | 1                    | 0         | 1         | 0         | 1                 | 0          | 1          | 1          |
| 1             | 1           | 1          | 1          | 1                    | 1         | 0         | 1         | 1                 | 1          | 0          | 0          |
| 1             | 1           | 1          | 1          | 1                    | 1         | 1         | 0         | 0                 | 1          | 1          | 0          |
| 1             | 1           | 1          | 1          | 1                    | 1         | 1         | 1         | 0                 | 1          | 1          | 1          |
| 1             | 1           | 1          | 1          | 1                    | 1         | 1         | 1         | 0                 | 0          | 0          | 0          |

Table 8-13

State table for a 74x163 4-bit binary counter.

# Contadores em VHDL

- CI 74x163

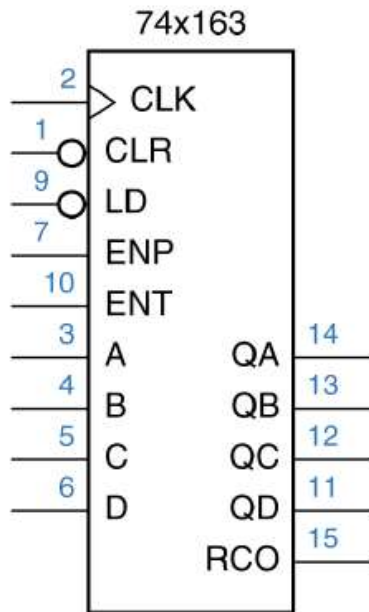


Figure 8-27

Traditional logic symbol for the 74x163.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

entity V74x163 is
    port ( CLK, CLR_L, LD_L, ENP, ENT: in STD_LOGIC;
          D: in UNSIGNED (3 downto 0);
          Q: out UNSIGNED (3 downto 0);
          RCO: out STD_LOGIC );
end V74x163;

architecture V74x163_arch of V74x163 is
    signal IQ: UNSIGNED (3 downto 0);
begin
    process (CLK, ENT, IQ)
    begin
        if (CLK'event and CLK='1') then
            if CLR_L='0' then IQ <= (others => '0');
            elsif LD_L='0' then IQ <= D;
            elsif (ENT and ENP)='1' then IQ <= IQ + 1;
            end if;
        end if;
        if (IQ=15) and (ENT='1') then RCO <= '1';
        else RCO <= '0';
        end if;
        Q <= IQ;
    end process;
end V74x163_arch;
```

Table 8-16

VHDL program for a 74x163-like 4-bit binary counter.


# APÊNDICE

## Registradores em anel



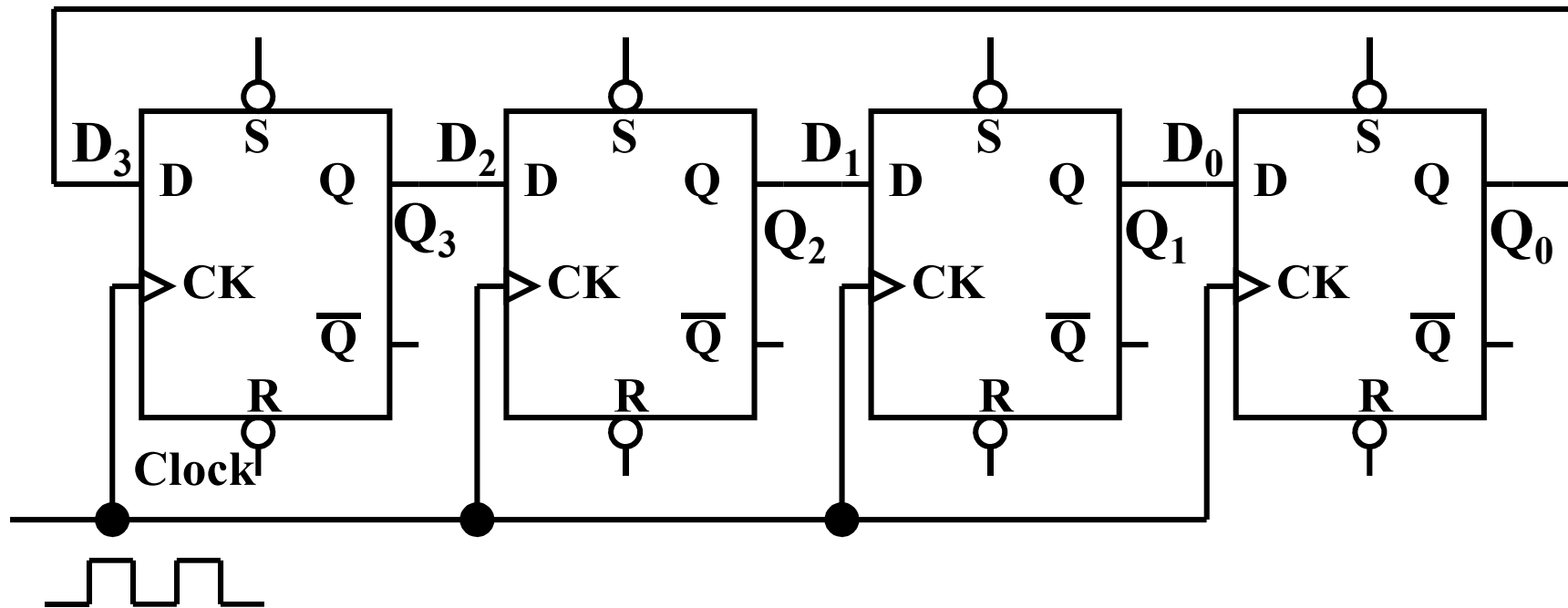
# Deslocador em Anel

- **Deslocador em Anel:** Obtém-se ao realimentar a saída  $Q_0$  para a entrada  $D_{n-1}$ , para deslocamento para a direita.



 
# Deslocador em Anel

- **Deslocador em Anel:** Sequências de transição de estados (desloc. direita):


 
# Deslocador em Anel


- **Deslocador em Anel** – Diagrama de Temporização para a sequência que começa no Estado 1000 ( $Q_3Q_2Q_1Q_0$ ):



# Deslocador em Anel


- **Deslocador em Anel: Circuito de auto-correção (apenas 1 bit ZERO)**
  - Exemplo – deslocamento à esquerda

Diagrama de transição de Estados

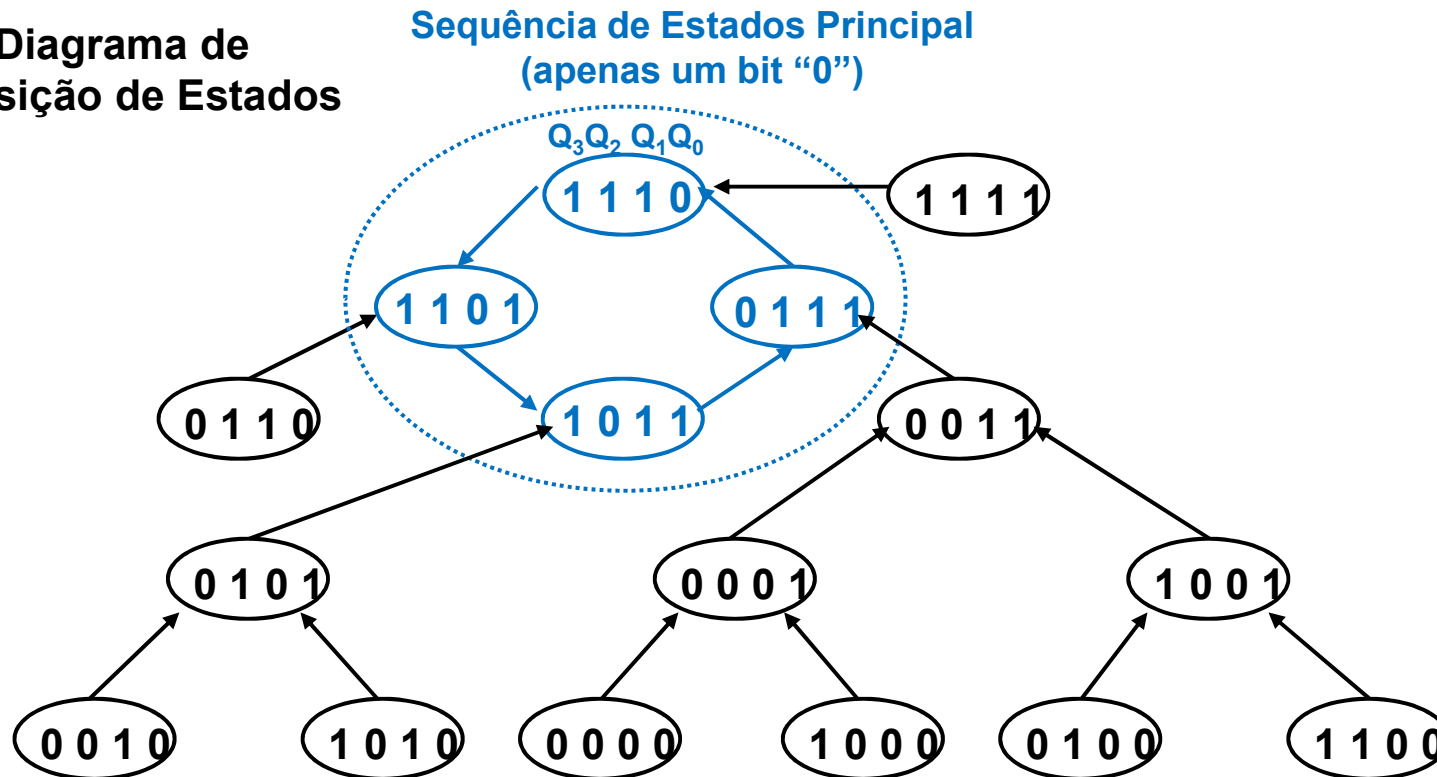
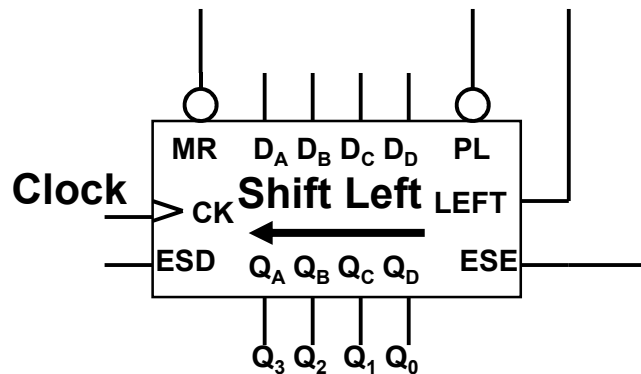
# Deslocador em Anel


- **Deslocador em Anel:** Circuito de auto-correção (apenas 1 bit ZERO)
  - Exemplo – deslocamento à esquerda



PL: carga paralela  
MR: reset mestre
 
# Deslocador em Anel

- **Deslocador em Anel: Circuito de auto-correção (apenas 1 bit ZERO)**
  - Exemplo – deslocamento à esquerda



PL: carga paralela  
 MR: reset mestre

Tabela de transição de Estados

|             | $Q_A$     | $Q_B$ | $Q_C$       | $Q_D$     |     |
|-------------|-----------|-------|-------------|-----------|-----|
| Bit         | $Q_3$     | $Q_2$ | $Q_1$       | $Q_0$     |     |
| Descartado  | (+sig.)   |       | (-sig.)     |           | ESE |
| $Q_3^{t+1}$ | $= Q_2^t$ | ou    | $Q_A^{t+1}$ | $= Q_B^t$ |     |
| $Q_2^{t+1}$ | $= Q_1^t$ | ou    | $Q_B^{t+1}$ | $= Q_C^t$ |     |
| $Q_1^{t+1}$ | $= Q_0^t$ | ou    | $Q_C^{t+1}$ | $= Q_D^t$ |     |
| $Q_0^{t+1}$ | $= ESE$   | ou    | $Q_D^{t+1}$ | $= ESE$   |     |

# Deslocador em Anel

- **Deslocador em Anel:** Circuito de auto-correção (apenas 1 bit UM)
  - Exemplo – deslocamento à esquerda


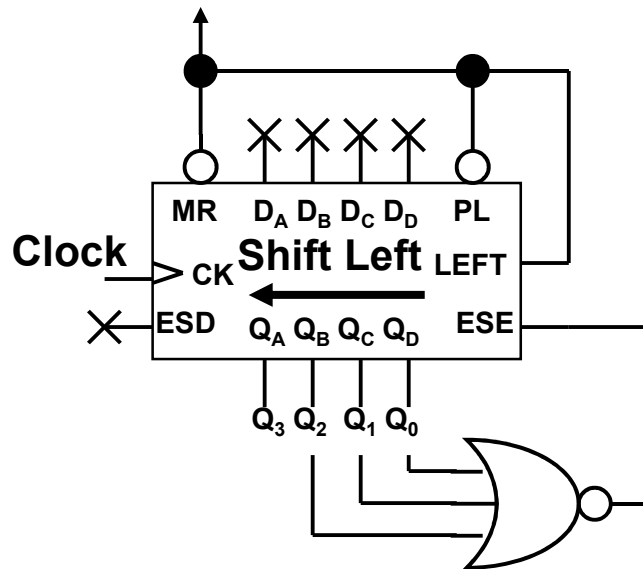



Tabela de transição de Estados

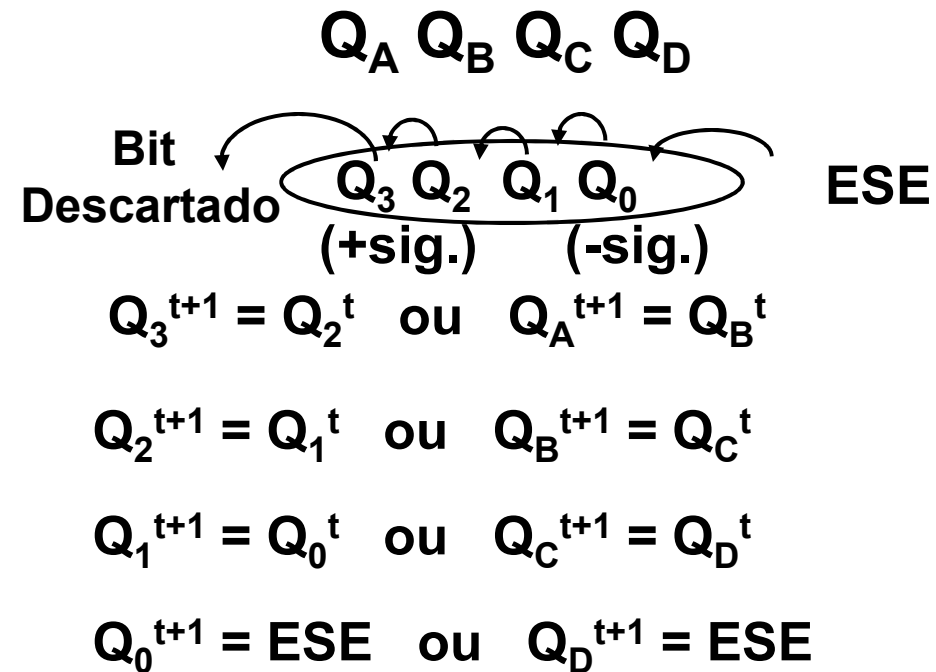

# Deslocador em Anel

- **Deslocador em Anel:** Circuito de auto-correção (apenas 1 bit UM)
  - Exemplo – deslocamento à esquerda


Diagrama final de transição de Estados

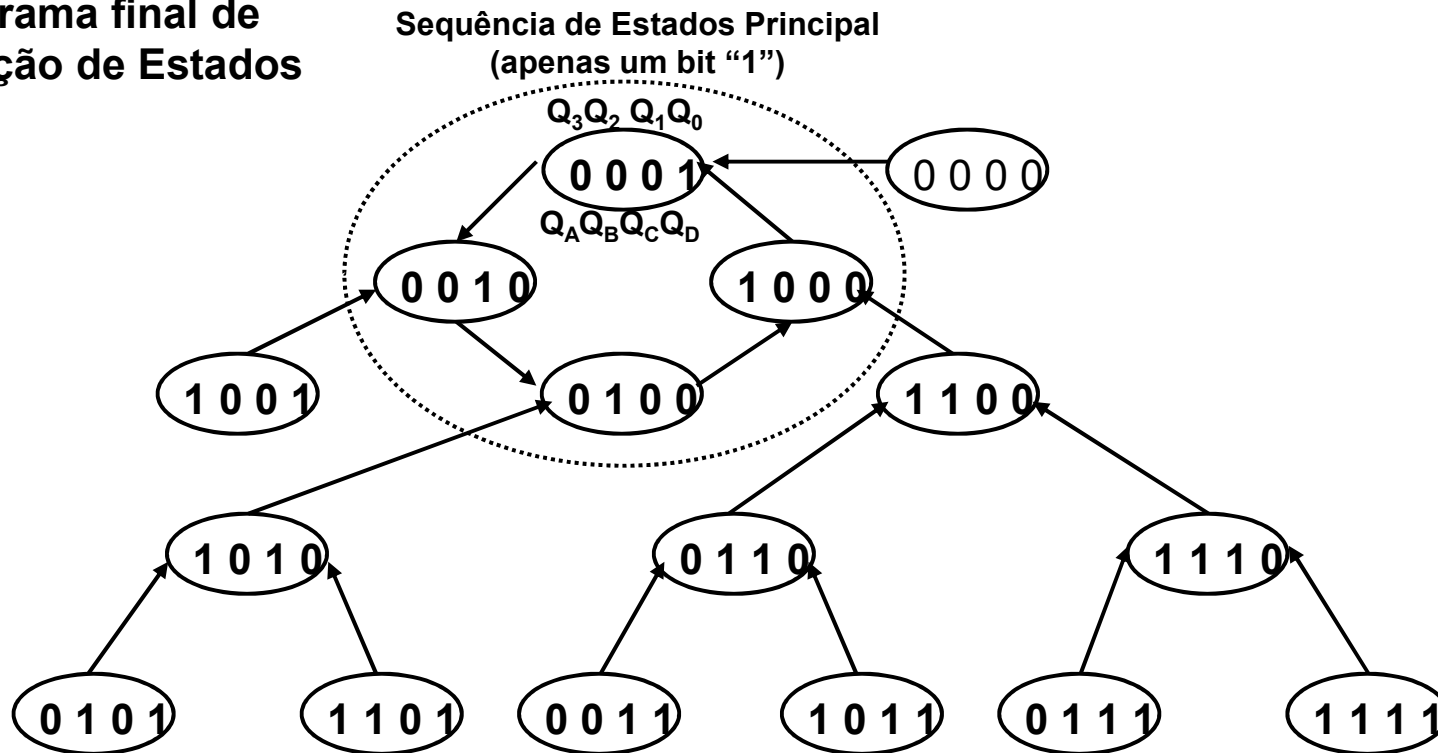




 
# Deslocador em Anel Torcido

- **Deslocador em Anel Torcido: saída  $Q_0$  é complementada e realimentada p/ entrada  $D_{n-1}$** 
  - $2n$  estados para  $n$  Flip-Flops (“Contador Johnson”)



  
# Deslocador em Anel Torcido

- **Deslocador em Anel Torcido: Duas Sequências de transição de 8 Estados:**


 
# Deslocador em Anel Torcido

- **Deslocador em Anel Torcido – Diagrama de temporização para a sequência que começa no Estado 0000 ( $Q_3Q_2Q_1Q_0$ ):**




# Deslocador em Anel Torcido

## ■ Deslocador em Anel Torcido – Exemplo de geração de sinais de controle para execução de instrução aritmética em um microprocessador – Seis etapas:


1. *Fetch* (busca da Instrução);
2. Decodificação da Instrução;
3. Obtenção do Primeiro Operando;
4. Obtenção do Segundo Operando;
5. Realização da Operação;
6. Armazenamento do Resultado.

# Deslocador em Anel Torcido

 

 
# Deslocador em Anel Torcido


- **Deslocador Anel Torcido:** Utilizando 3 Flip-Flop's ( $Q_2Q_1Q_0$ ) mais decodificação:



# Deslocador em Anel Torcido

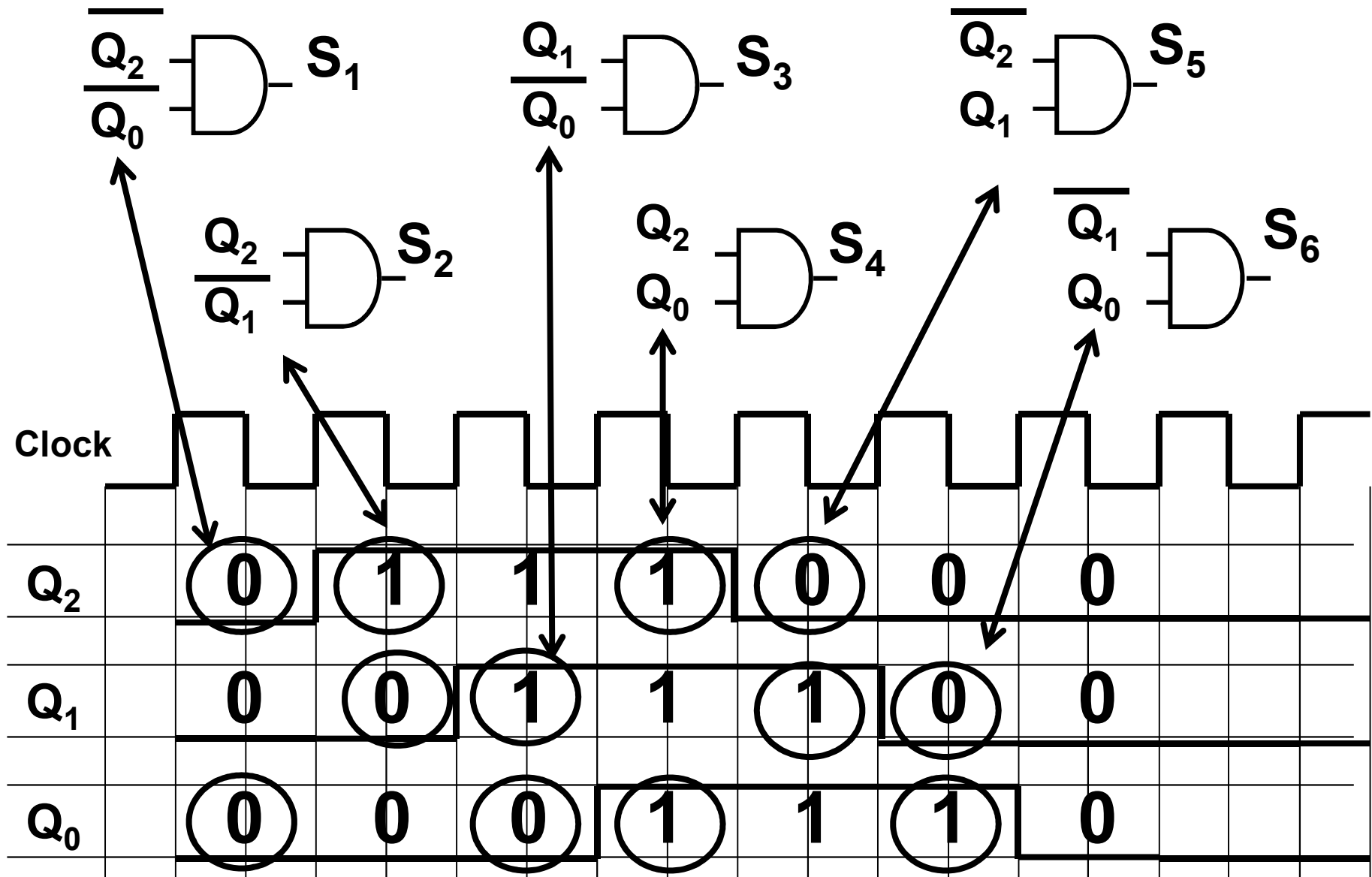


# Deslocador em Anel Torcido

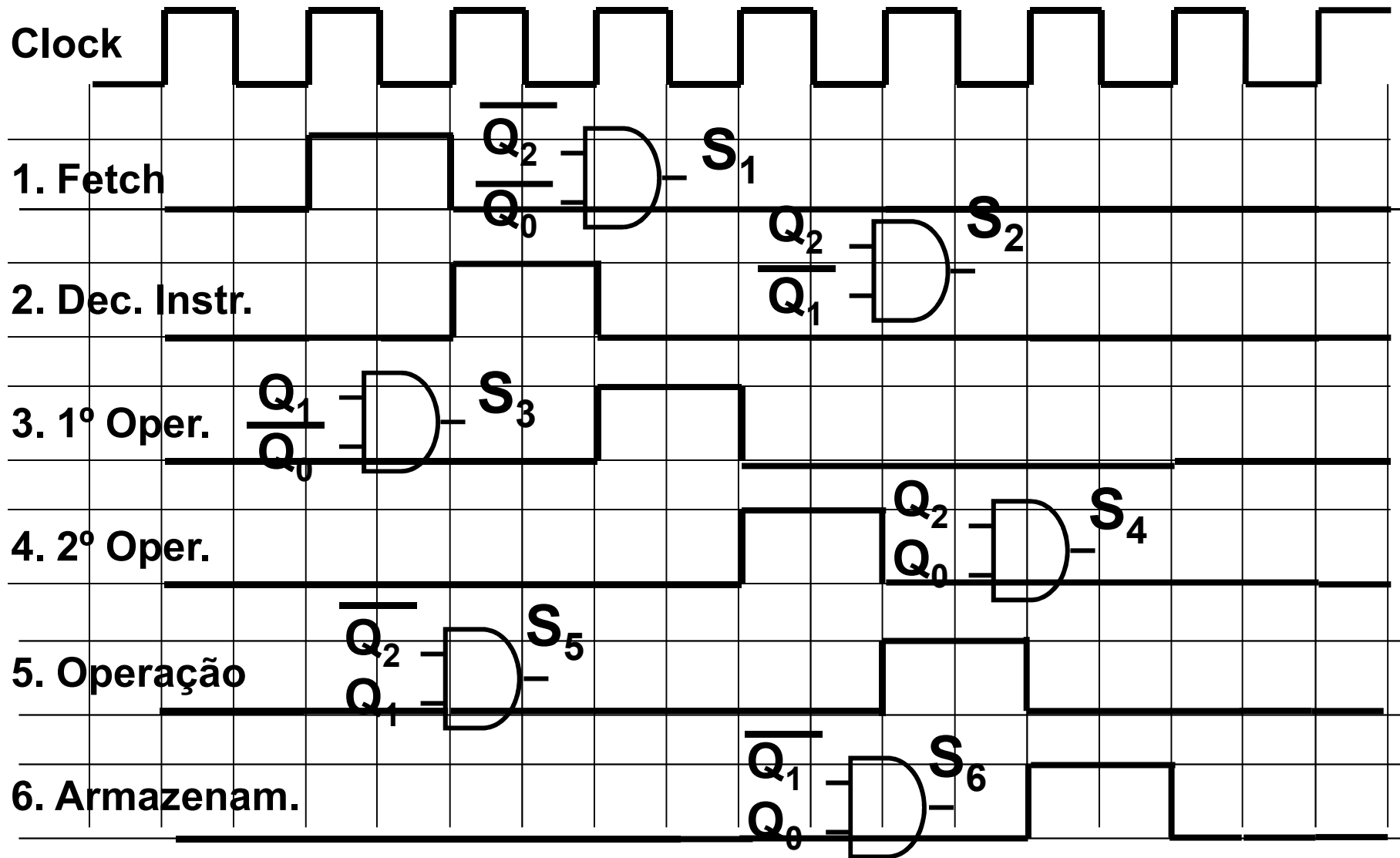


 
# Deslocador em Anel Torcido

- **Deslocador em Anel Torcido:** permite simplificar lógica de decodificação
  - 8 estados, decodificados com portas NAND2
  - Com contador normal, seriam 3 FF + portas NAND3



# Deslocador em Anel Torcido

- **Deslocador em Anel Torcido:** permite simplificar a Lógica de Decodificação:

| $Q_0$ | $Q_1$ | $Q_2$ | $Q_3$ | <b>Decodificação</b>                  |
|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|
| (1)   | 0     | 1     | (0)   | $Q_0 \cdot \overline{Q_3}$            |
| 1     | 1     | 0     | 1     | $Q_0 \cdot Q_1$                       |
| 0     | 1     | 1     | 0     | $Q_1 \cdot Q_2$                       |
| 1     | 0     | 1     | 1     | $Q_2 \cdot Q_3$                       |
| (0)   | 1     | 0     | (1)   | $\overline{Q_0} \cdot Q_3$            |
| 0     | 0     | 1     | 0     | $\overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1}$ |
| 1     | 0     | 0     | 1     | $\overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2}$ |
| 0     | 1     | 0     | 0     | $\overline{Q_2} \cdot \overline{Q_3}$ |

# Deslocador em Anel Torcido

- Se  $n$  é igual ao número de **Flip-Flop's**:

**Contador  
em Anel**

**Contador  
em Anel  
Torcido**

**Contador  
Binário**

**$n$  Estados  $<$   $2n$  Estados  $<$   $2^n$  Estados**

# *Linear Feedback Shift Register – LFSR*

- *Linear Feedback Shift Register (LFSR)*  
**registrador com realimentação linear**
  - Realimenta uma função linear das saídas para a entrada em série.
- Teoria de Corpos [Evariste Galois – 1832]:
  - Se função de realimentação é uma função booleana (usa apenas operadores XOR) escolhida de maneira apropriada, o contador LFSR resultante tem uma sequência principal de  $2^n - 1$  estados
    - »  $n$  = número de Flip-Flop's
- Exemplos de aplicação: códigos de transmissão e criptografia

# Linear Feedback Shift Register – LFSR


- *Linear Feedback Shift Register* (LFSR): exemplos de funções lineares que passam por  $2^n - 1$  Estados (onde  $n$  = número de Flip-Flop's e  $\oplus$  = XOR)

| <b>n</b> | <b>Função</b>    |
|----------|------------------|
| <b>2</b> | $Q_1 \oplus Q_0$ |
| <b>3</b> | $Q_1 \oplus Q_0$ |
| <b>4</b> | $Q_1 \oplus Q_0$ |
| <b>5</b> | $Q_2 \oplus Q_0$ |

| <b>n</b>  | <b>Função</b>                          |
|-----------|--|
| <b>6</b>  | $Q_1 \oplus Q_0$                       |
| <b>7</b>  | $Q_3 \oplus Q_0$                       |
| <b>8</b>  | $Q_4 \oplus Q_3 \oplus Q_2 \oplus Q_0$ |
| <b>12</b> | $Q_6 \oplus Q_4 \oplus Q_1 \oplus Q_0$ |

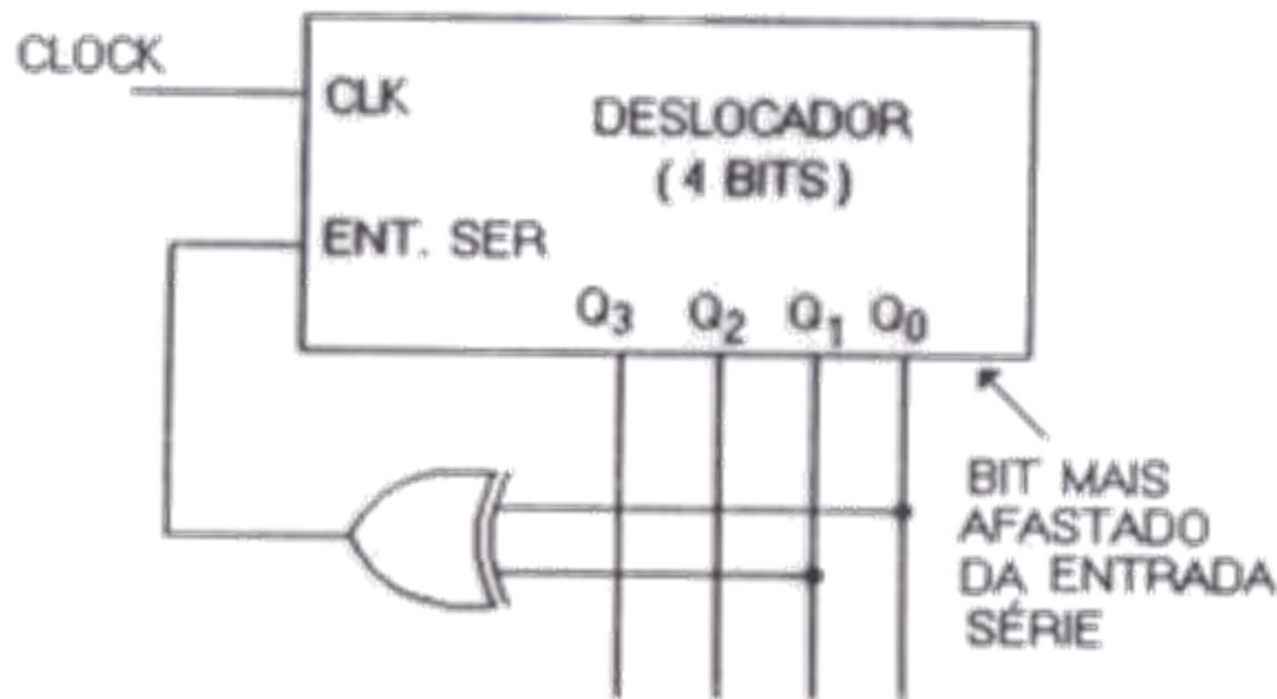
# Linear Feedback Shift Register – LFSR

- *Linear Feedback Shift Register* (LFSR) – Exemplos de circuitos que implementam funções lineares (com  $2^n - 1$  estados na sequência):


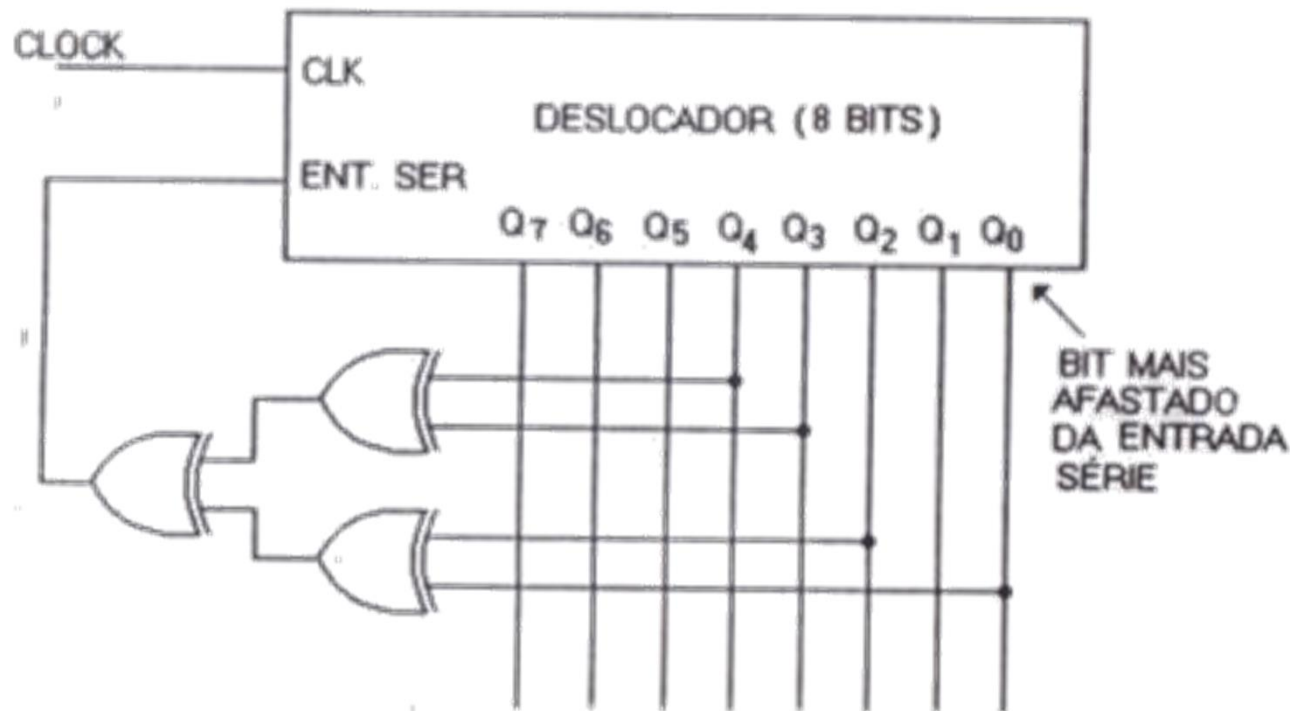
# Linear Feedback Shift Register – LFSR

- *Linear Feedback Shift Register* (LFSR): Exemplos de circuitos que implementam funções lineares (com  $2^n - 1$  Estados na sequência):



# Linear Feedback Shift Register – LFSR

- *Linear Feedback Shift Register* (LFSR): exemplos de funções lineares com  $2^n - 1$  estados:

**n = 2; Função  $Q_1 \oplus Q_0$**

|   | $Q_1$ | $Q_0$ |
|---|-------|-------|
|   | 0     | 0     |
| 1 | 0     | 1     |
| 2 | 1     | 0     |
| 3 | 1     | 1     |

**n = 3; Função  $Q_1 \oplus Q_0$**

|   | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ |
|---|-------|-------|-------|
|   | 0     | 0     | 0     |
| 1 | 0     | 0     | 1     |
| 2 | 1     | 0     | 0     |
| 3 | 0     | 1     | 0     |
| 4 | 1     | 0     | 1     |
| 5 | 1     | 1     | 0     |
| 6 | 1     | 1     | 1     |
| 7 | 0     | 1     | 1     |




# APÊNDICE

Aplicações diversas de contadores



# Associação Assíncrona de Contadores

- **Objetivo:** divisão por  $C_1 * C_2$ 
  - Cada contador registra parte da palavra de dados
  - Contadores podem ser síncronos e/ou assíncronos.
- **Funcionamento:**
  - **Associação é assíncrona**
  - **Bit mais significativo da parte menos significativa: gera clock** para parte mais significativa


## Exemplo

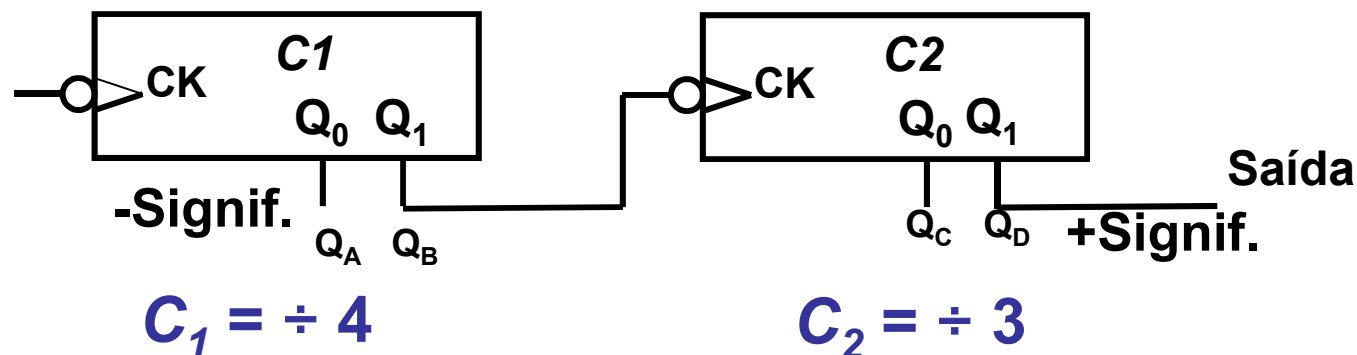


# Associação Assíncrona de Contadores

  

# Associação Assíncrona de Contadores

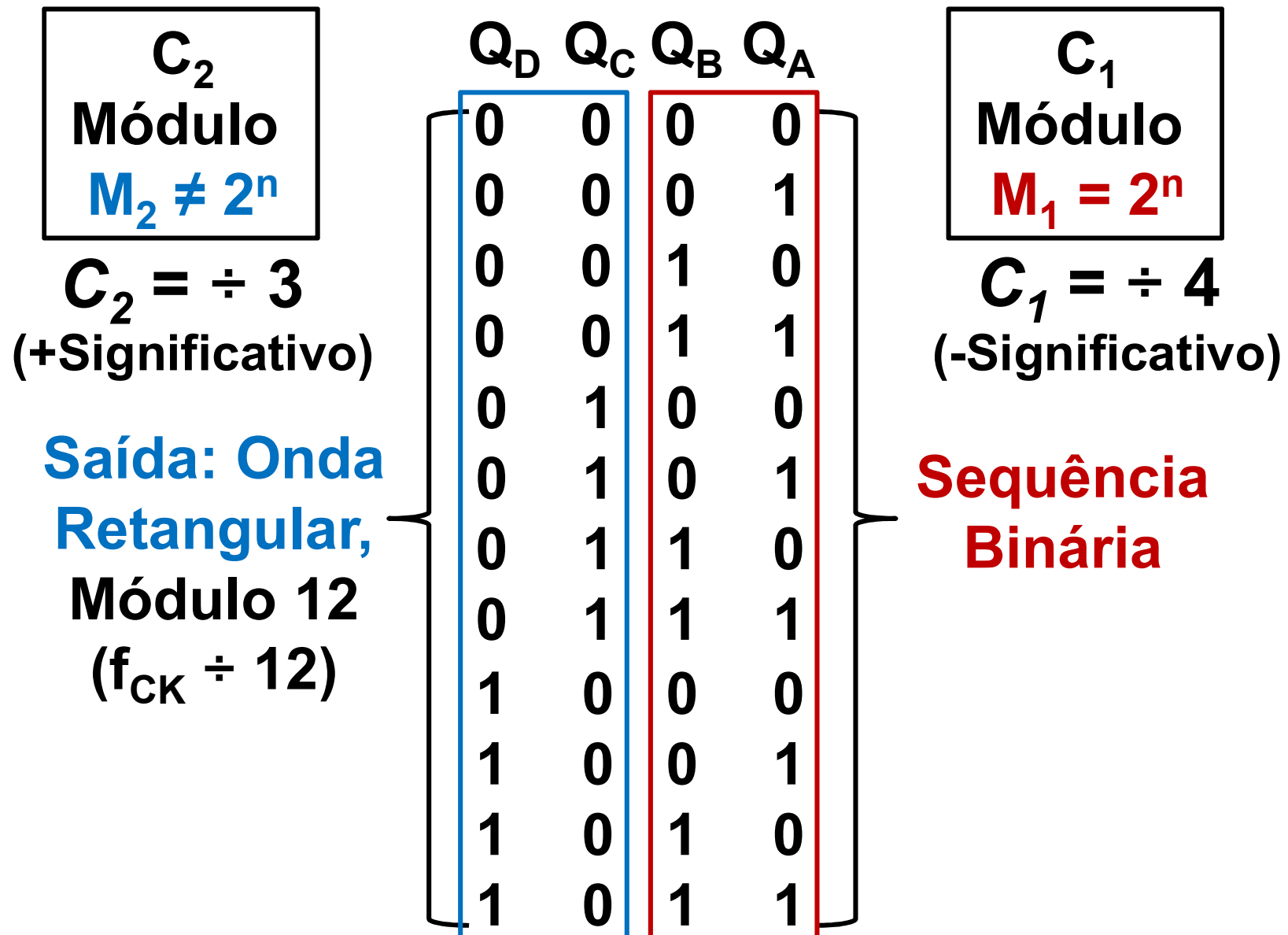


# Associação Assíncrona de Contadores

 


$C_1 = \div 3$


$C_2 = \div 4$

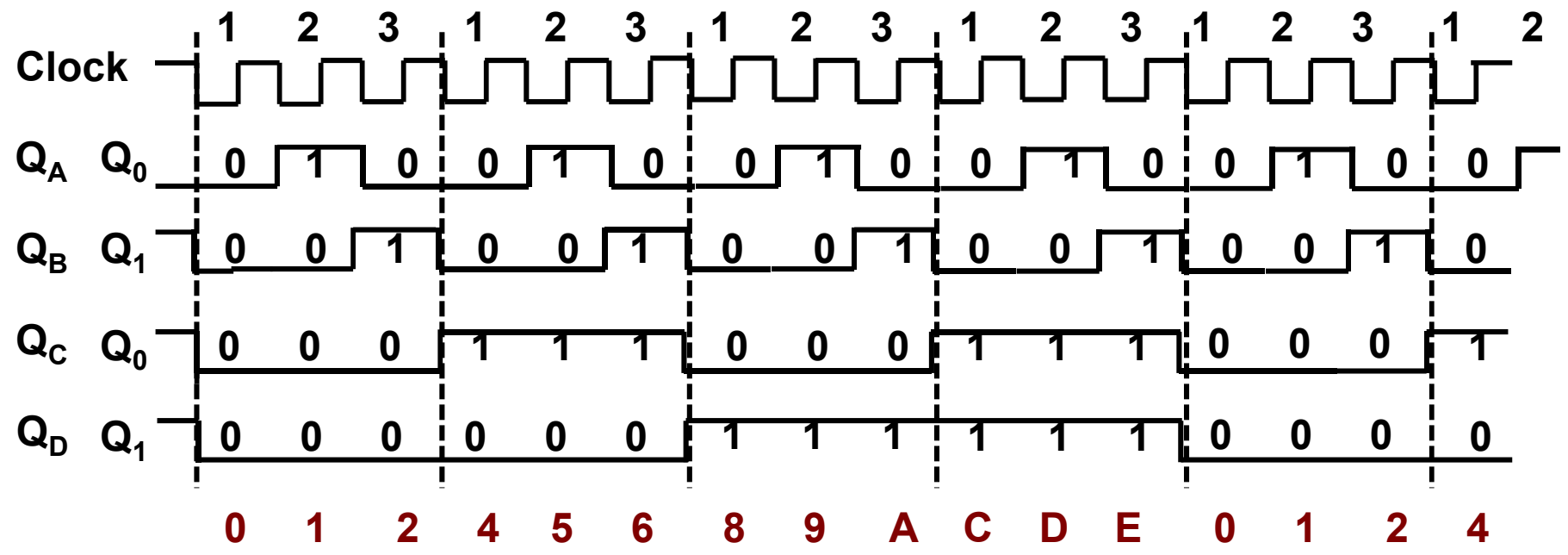

# Associação Assíncrona de Contadores


 


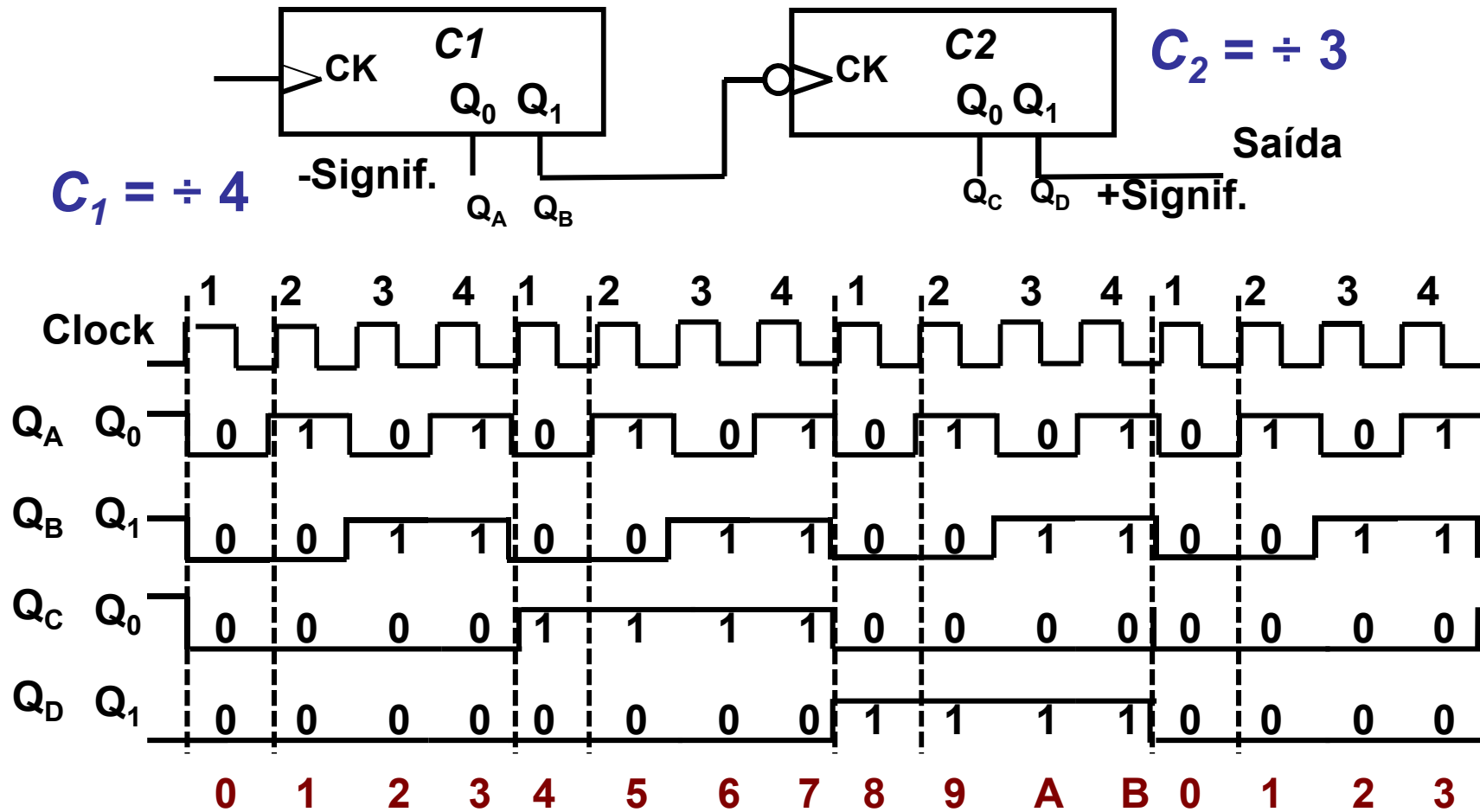**Pergunta:** e se, neste caso, tornássemos o contador  $C_1$  sensível à borda de subida do *clock*?



**Resposta:** as formas de onda seriam as mesmas, apenas havendo um deslocamento de meio período de *clock*.

  
**Pergunta:** e se fizéssemos o *clock* de  $C_2$  também sensível à borda de subida?



**Resposta:** As formas de onda se alteram! A sequência não é binária, o contador é módulo 16, e a onda é quadrada




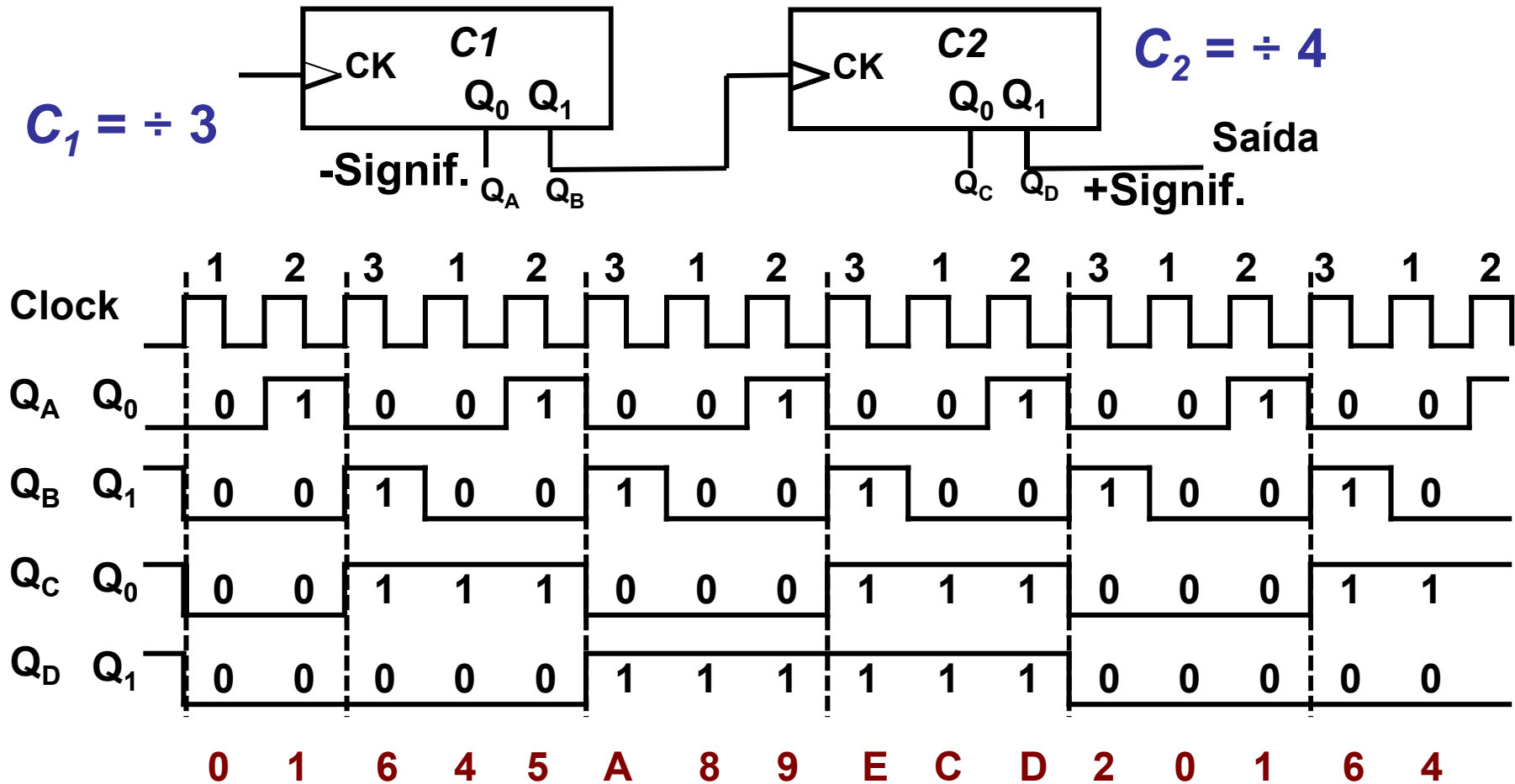**Pergunta:** e se  $C_1$  for módulo impar, podemos fazer o *clock* de  $C_2$  sensível à borda de subida?



**Resposta:** A sequência continua não sendo binária, mas a onda é quadrada, com a frequência dividida por 12

# Associação Assíncrona de Contadores

 

| Contador<br><br><br>C1 | Contador<br><br><br>C2 | Código<br>Sequência<br>Contagem | <i>Duty Cycle</i><br><i>Bit Saída</i><br>+ Significativo | Módulo<br>da<br>Contagem |
|--|--|---------------------------------|--|--------------------------|
| Binário<br>Módulo<br>$M = 2^n$   | Binário<br>Módulo<br>$M \neq 2^n$  | Binário                         | Onda<br>Retangular<br>$f = f_{CK} / 2^n \cdot M$         | $2^n \cdot M$            |
| Binário<br>Módulo<br>$M \neq 2^n$  | Binário<br>Módulo<br>$M = 2^n$   | Não<br>Binário                  | Onda<br>Quadrada<br>$f = f_{CK} / 2^n \cdot M$           | $2^n \cdot M$            |

## Contadores – Geração de Onda Quadrada


- **Problema**: gerar onda quadrada com frequência menor do que clock original
- Por que quadrada?
  - Reduz nível DC do sinal
    - » Transmissão de sinais – Diminui perdas;
    - » Conversão digital-analógico – Previne saturação de capacitores;
    - » Aplicações diversas – Qualquer luz piscante em que o tempo total da luz apagada é igual ao tempo total da luz acesa ...

# Contadores – Geração de Onda Quadrada

- **Problema**: gerar onda quadrada com frequência menor do que clock original
- **Sub-problema 1**: divisão por **número par**
- Solução possível: associação já discutida...
  - Contador módulo  $n/2$ , que não precisa ser gerador de onda quadrada
  - Saída mais significativa usada como *clock* para Flip-Flop em configuração divisor por 2
    - » Pode ser borda de subida ou descida
  - $f_{\text{CK-SAÍDA}} = [f_{\text{CK-ENTRADA}}/(n/2)] \cdot 1/2$


# Contadores – Geração de Onda Quadrada

- Para divisão por número par:

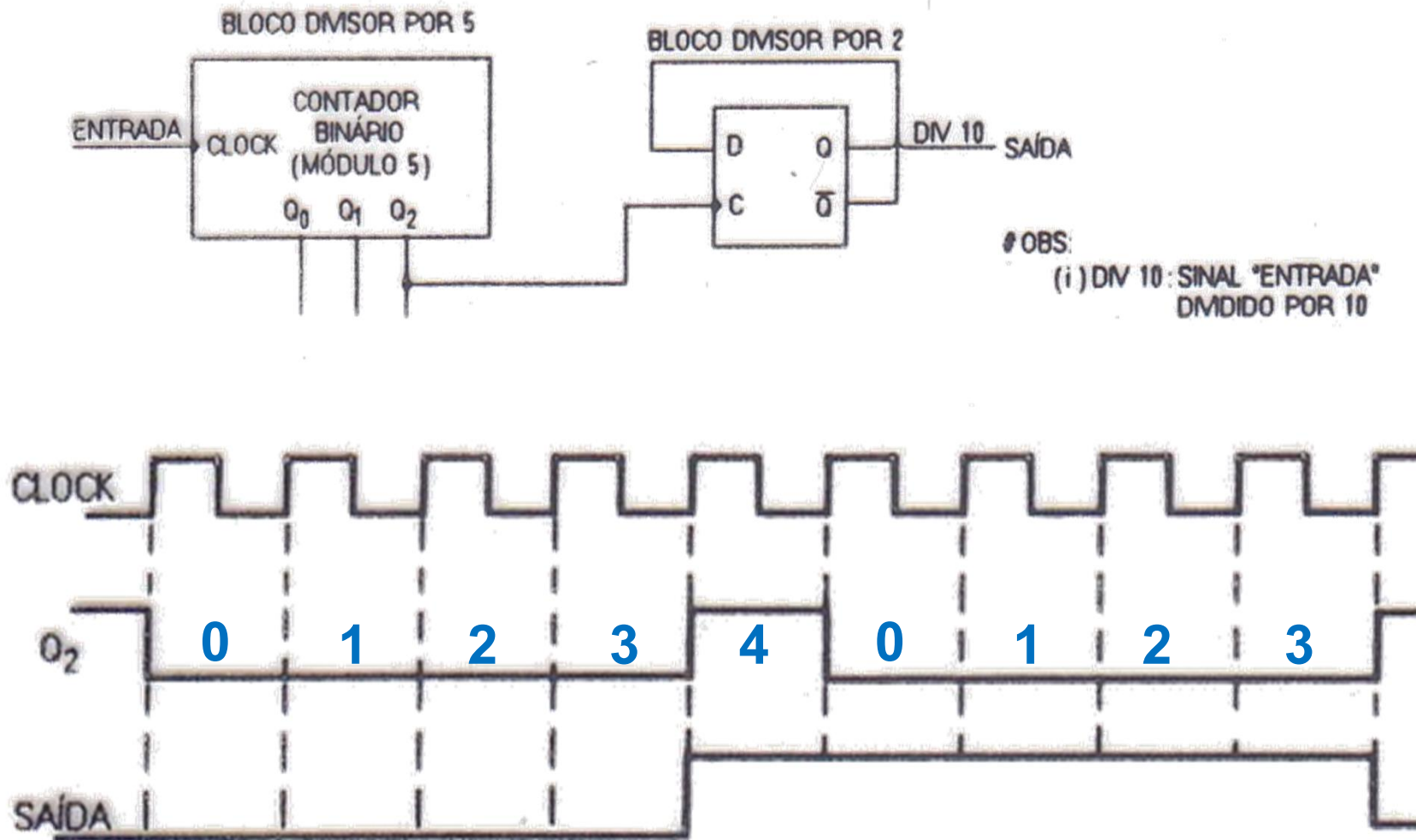

# Contadores – Geração de Onda Quadrada

 
- **Problema**: gerar onda quadrada com frequência menor do que clock original
- **Sub-problema 2**: divisão por **número ímpar**



- **Solução**:
  - São necessárias mudanças, dentro do contador, tanto na borda de subida como de descida, associadas a lógica adicional, para gerar a onda quadrada na saída.

# Contadores – Geração de Onda Quadrada

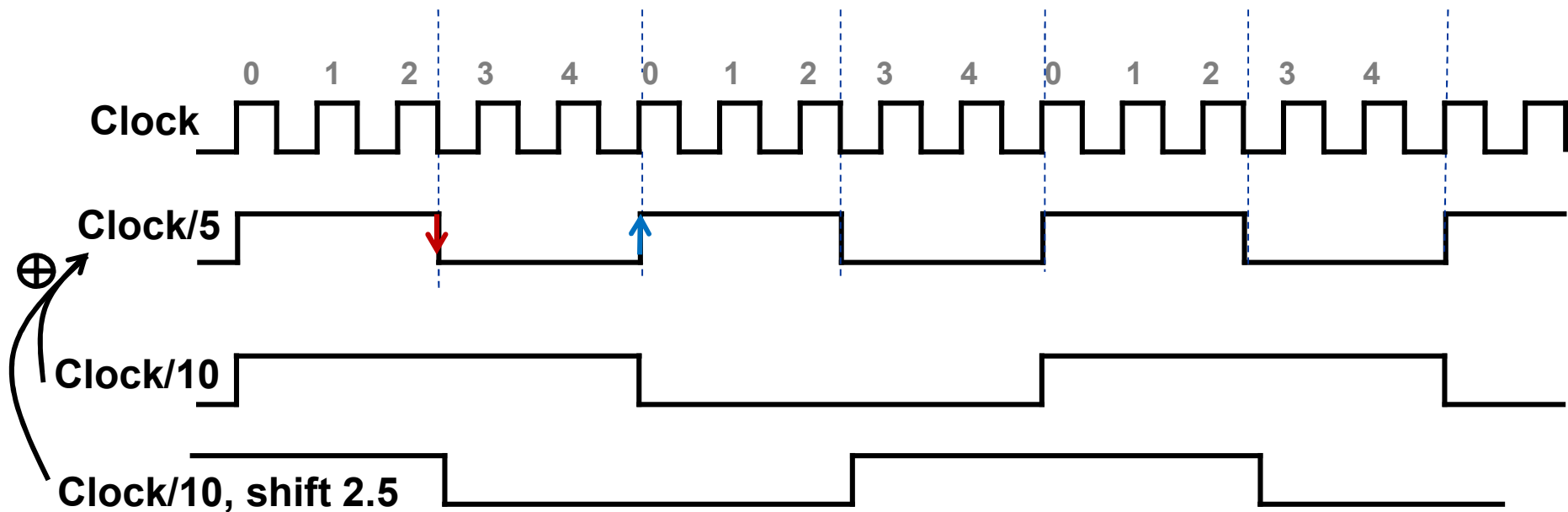
- **Problema:** onda quadrada, divisão por  $n = 5$  (ímpar)



- **Ideia:**
  - Sabemos dividir por  $2n = 10$  com onda quadrada ( $5 \cdot 2$ )
  - E podemos deslocar essa onda para sua transição aparecer após no “ $n/2 = 2.5$  clock”, nas bordas de descida
  - Agora basta um XOR ou XNOR entre esses dois sinais!

# Contadores – Geração de Onda Quadrada

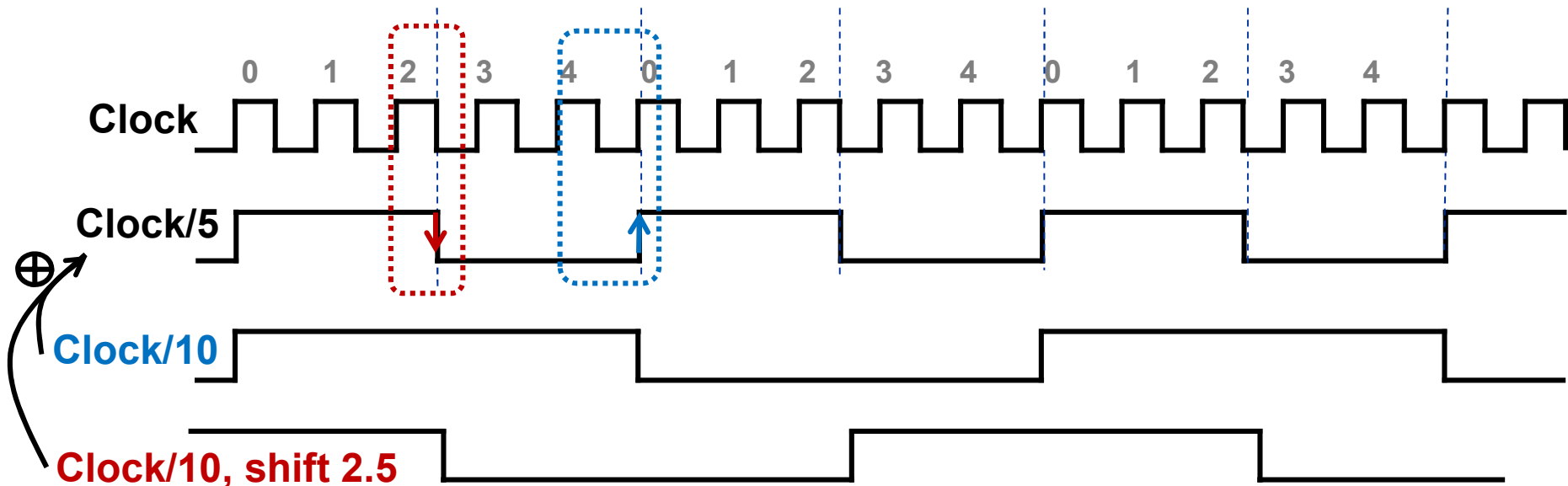- **Problema:** onda quadrada, divisão por  $n = 5$  (ímpar)



- Ideia:
  - Sabemos dividir por  $2n=10$  com onda quadrada ( $5*2$ )
    - » Basta fazer a inversão ao detectar  $n-1$ , com borda de subida
  - E podemos deslocar essa onda para sua transição aparecer após no “2,5 clock”, nas bordas de descida
    - » Inverter Flip-Flop ao detectar  $n/2 = 2$  e for borda de descida




# Contadores – Geração de Onda Quadrada


- Uma estratégia para divisão por  $n$  ímpar:
  - **Bloco A**: um **contador módulo  $n$**  ativo na **borda de subida**
  - **Bloco B**: um **detector** ativado quando a saída do Bloco A for  $\lfloor n/2 \rfloor$ , ligado a um **Flip-Flop tipo T** ativo na **borda de descida**
  - **Bloco C**: um **detector** ativado quando a saída do Bloco A for  $n-1$ , ligado a um **Flip-Flop tipo T** ativo na **borda de subida**
  - **Saída**: operação de “**XOR**” ou “**XNOR**” entre a saída dos blocos **B e C**

# Contadores – Geração de Onda Quadrada

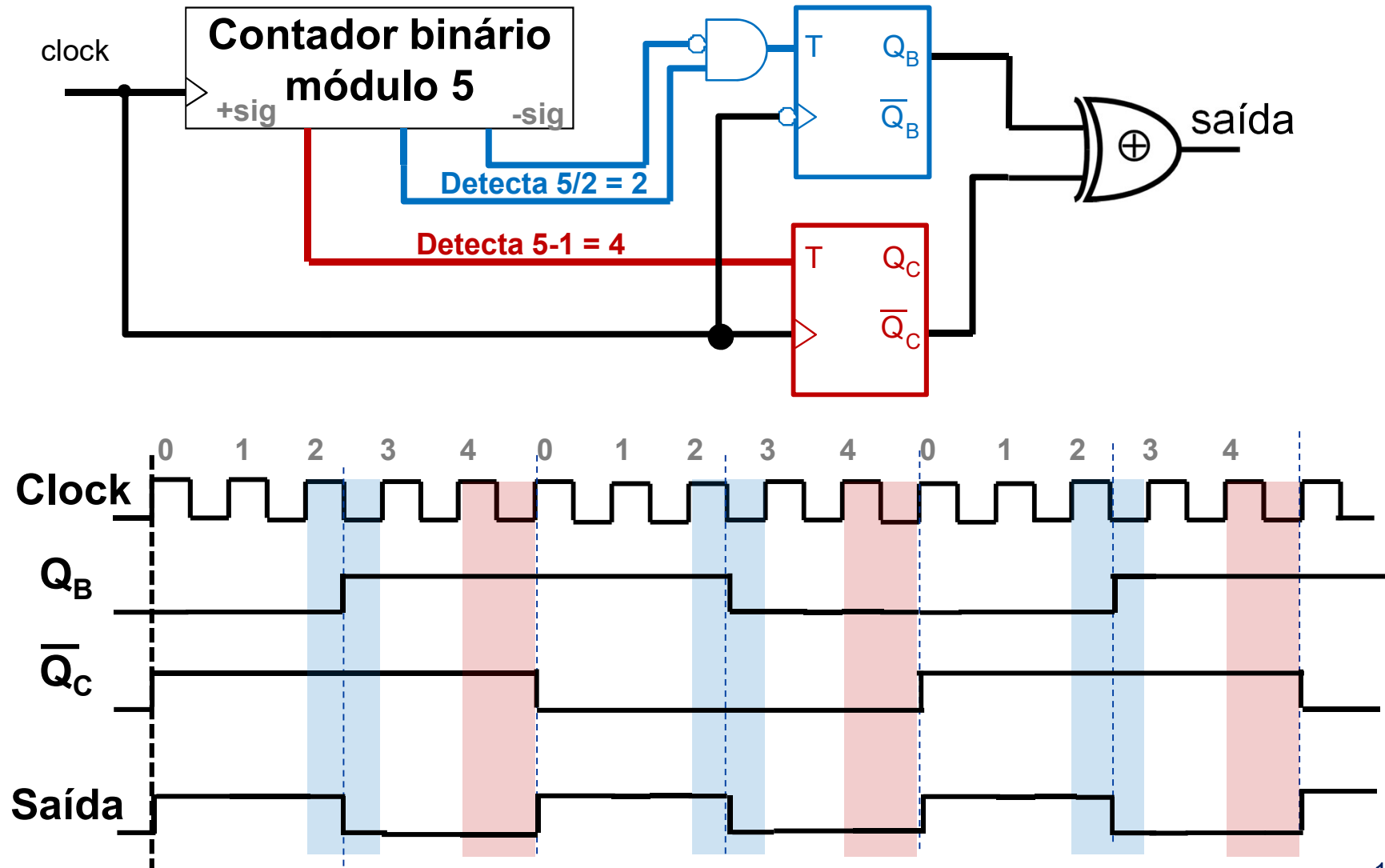- Exemplo usando método descrito: divisão por 5




# Contadores Assíncronos

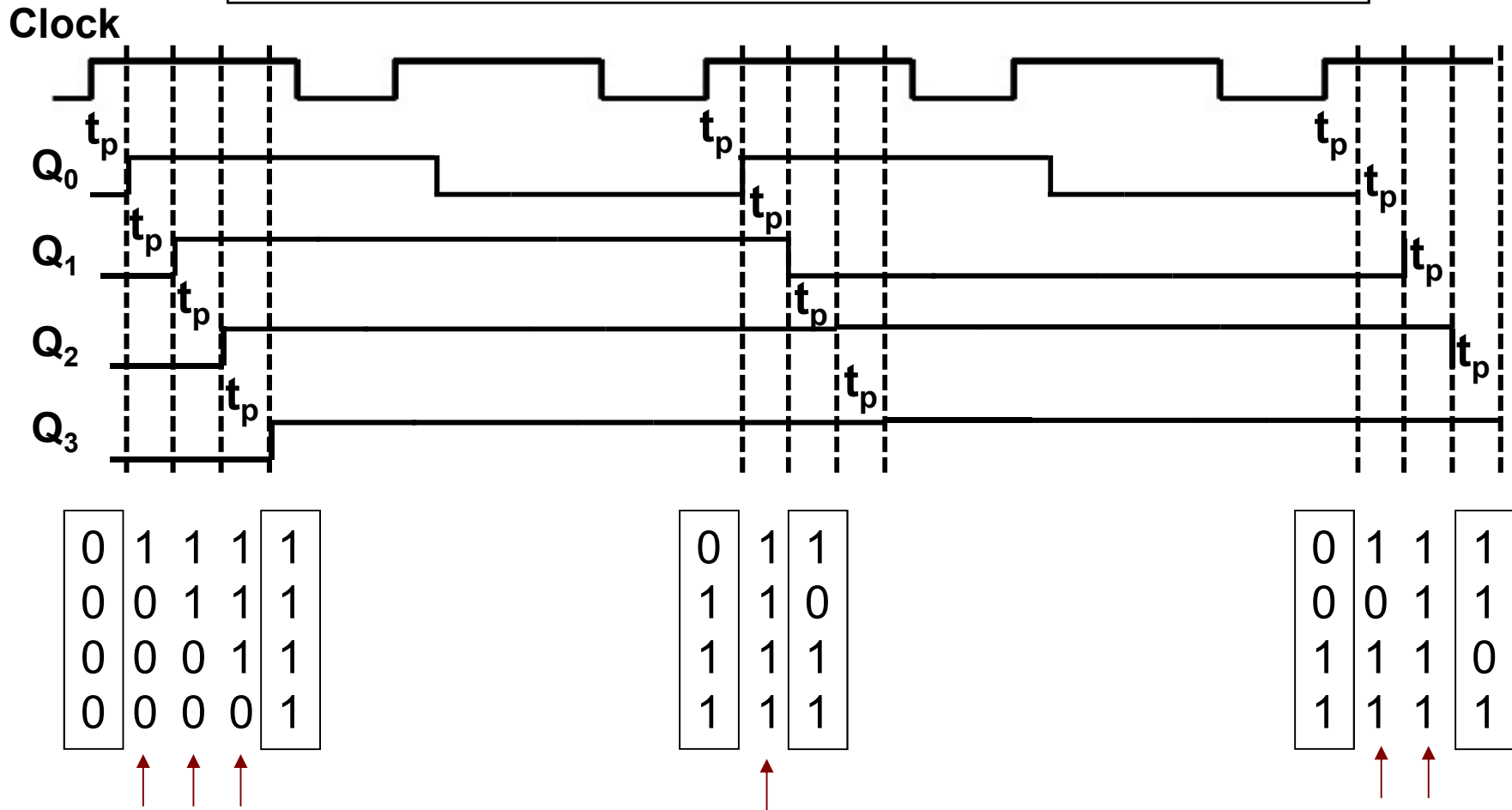


- Contador Assíncrono Decrescente: estados espúrios devido a  $t_p$  dos Flip-Flop's → **Como eliminar?**

# Contadores Assíncronos

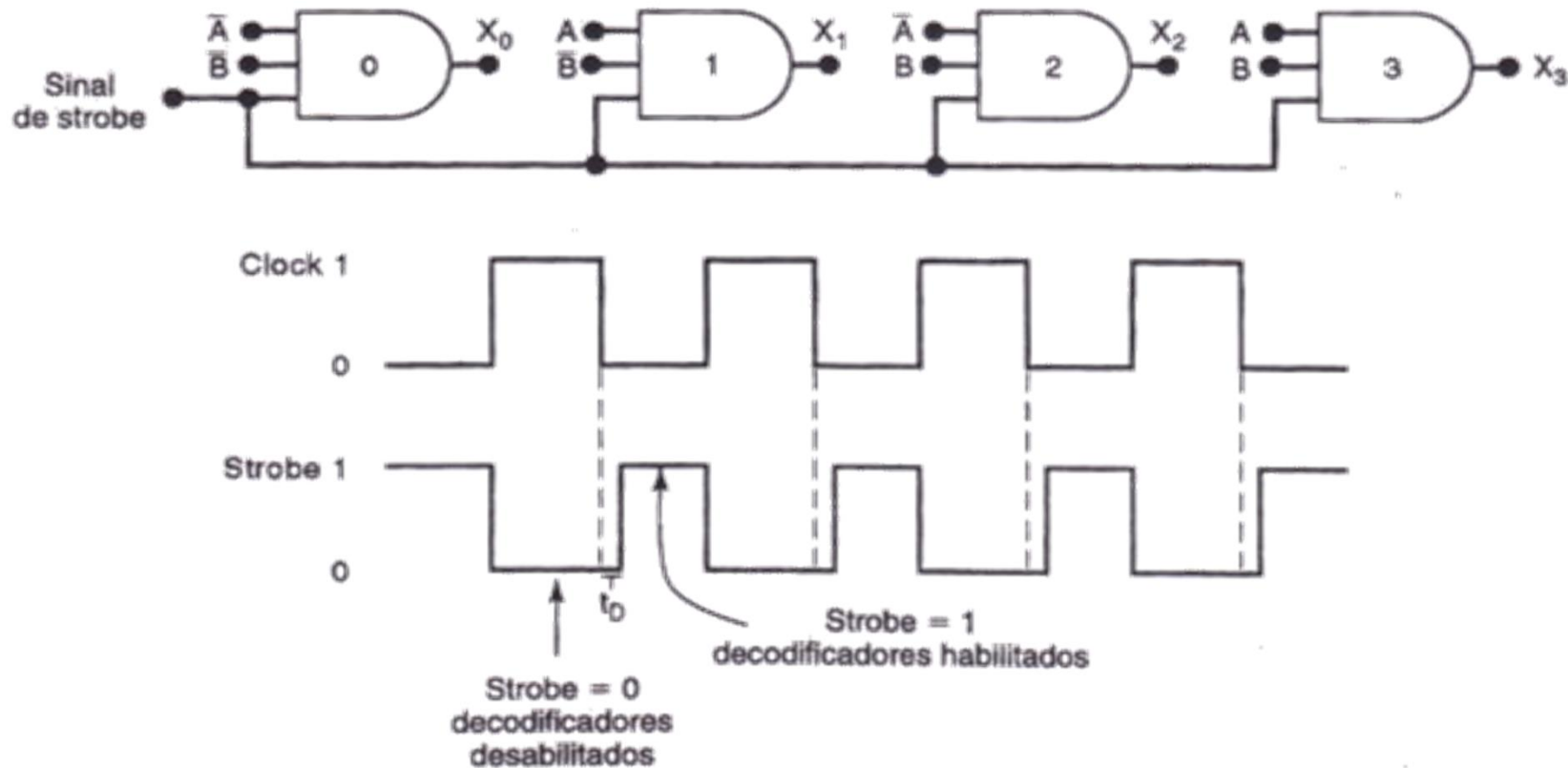

- Eliminando glitches de decodificação: decodificadores desabilitados no intervalo relativo aos estados espúrios provocados pelos  $t_p$  dos FFs
  - Uso de sinal de “strobe” (inverso do clock)

# Contadores Assíncronos

 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |


|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


- Contador Assíncrono Crescente: **estados espúrios** devido ao  $t_p$  dos FFs: **strobe** na decodificação também se aplica aqui
 
# Contadores Assíncronos

- Outro exemplo – Contador assíncrono crescente com Flip-Flops tipo T.



# Contadores Assíncronos: Exemplos


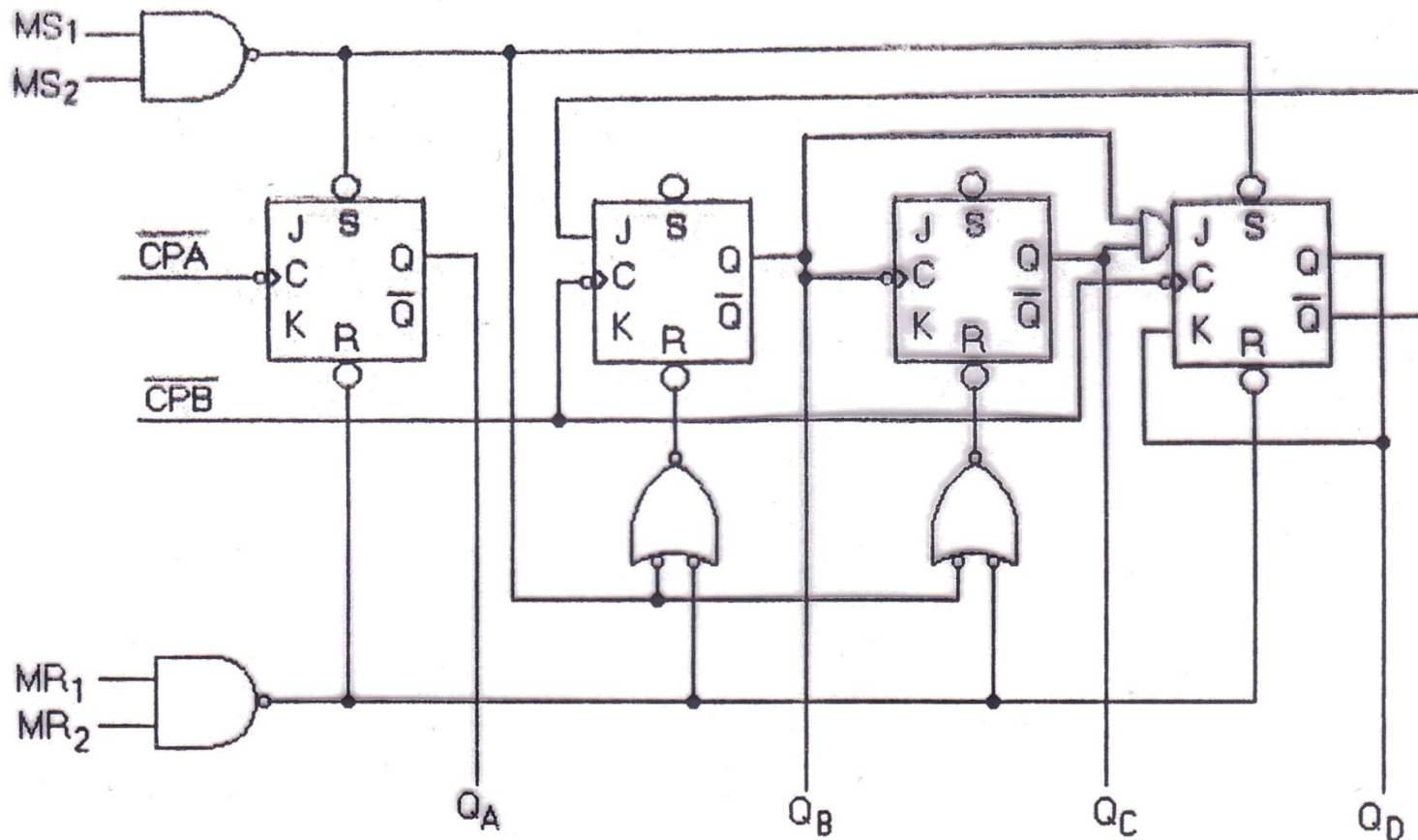


MS: Master Set  
MR: Master Reset

CPA: clock para divisão por 2  
CPB: clock para divisão por 5


# Contadores Assíncronos: Exemplos

- Contador 7490 (usos frequentes):

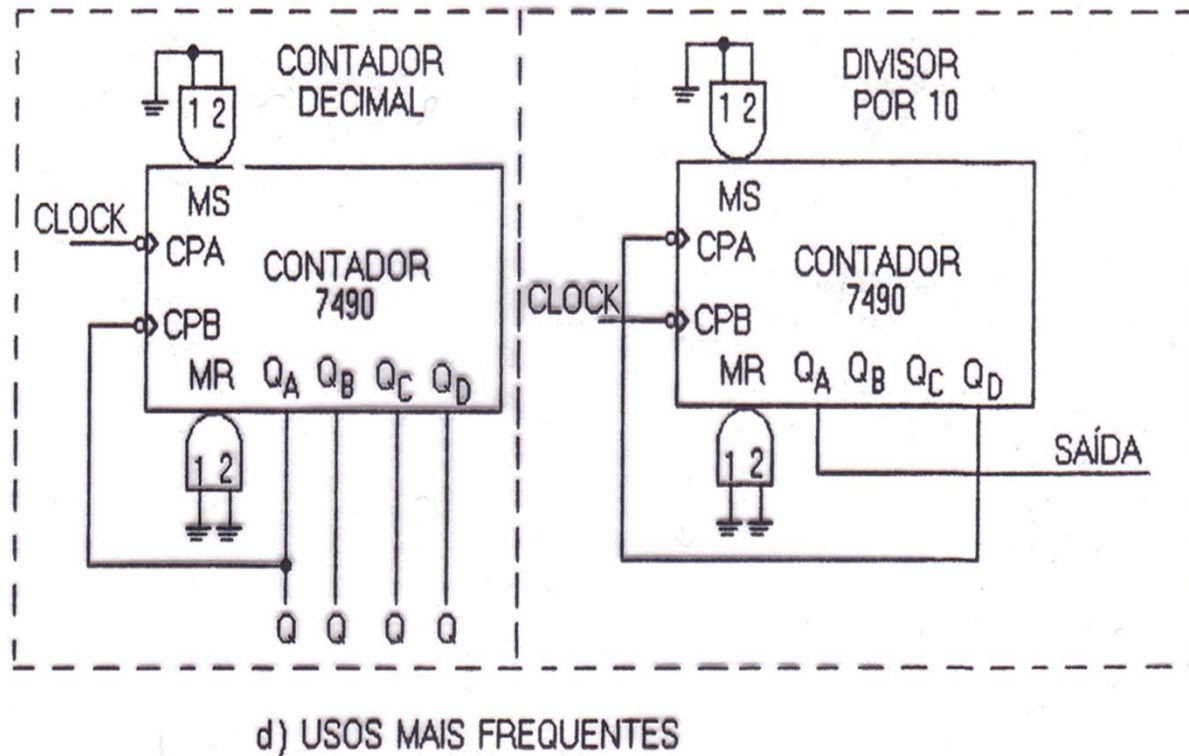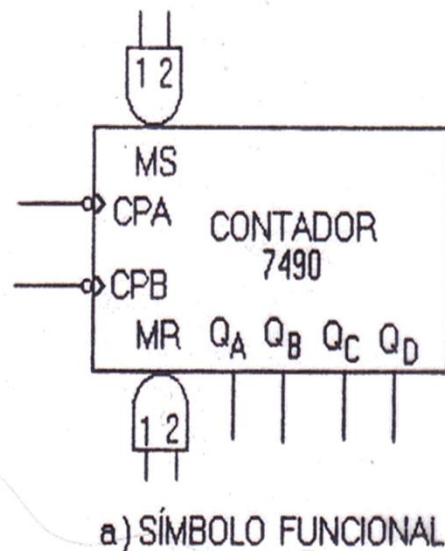



# Contadores Assíncronos: Exemplos

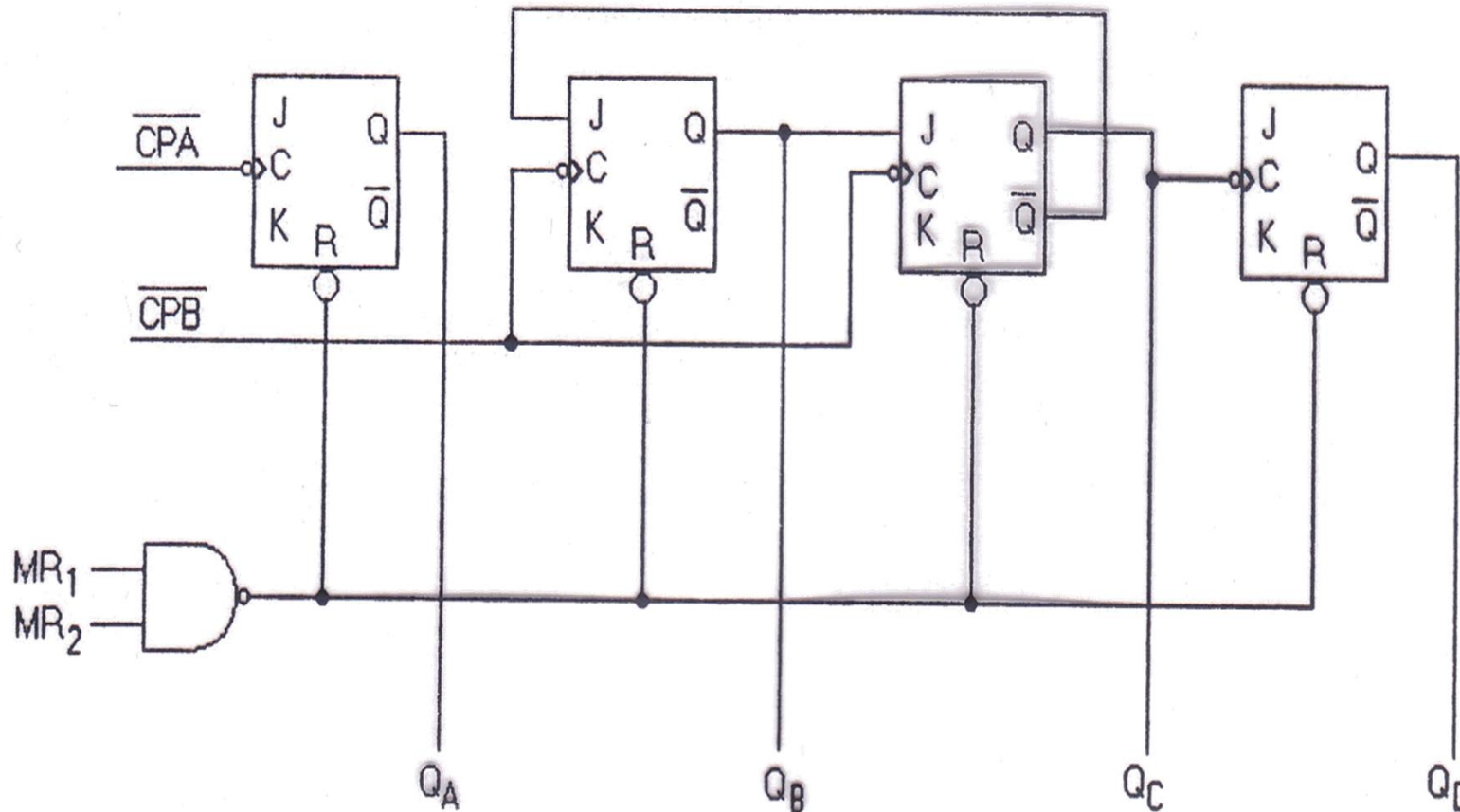



CPA: clock para divisão por 2

MR: Master Reset

CPB: clock para divisão por 6


# Contadores Assíncronos: Exemplos

- Contador 7492 (usos frequentes):

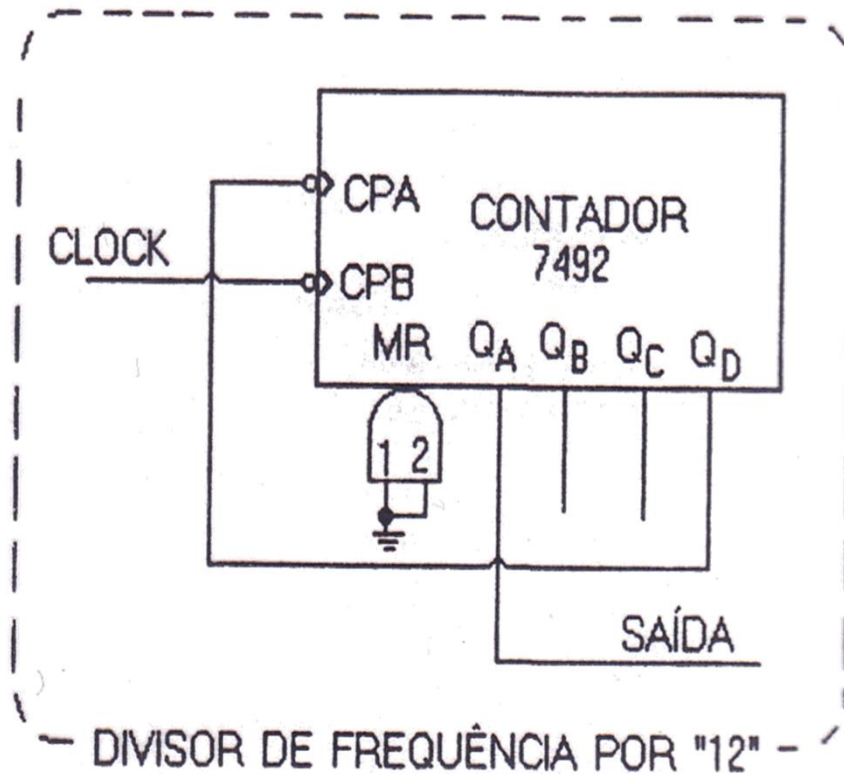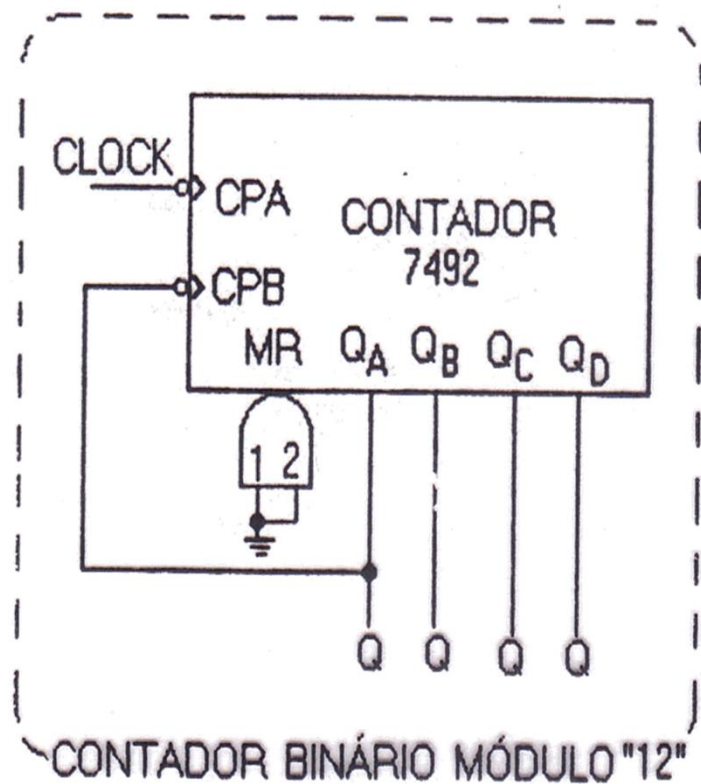

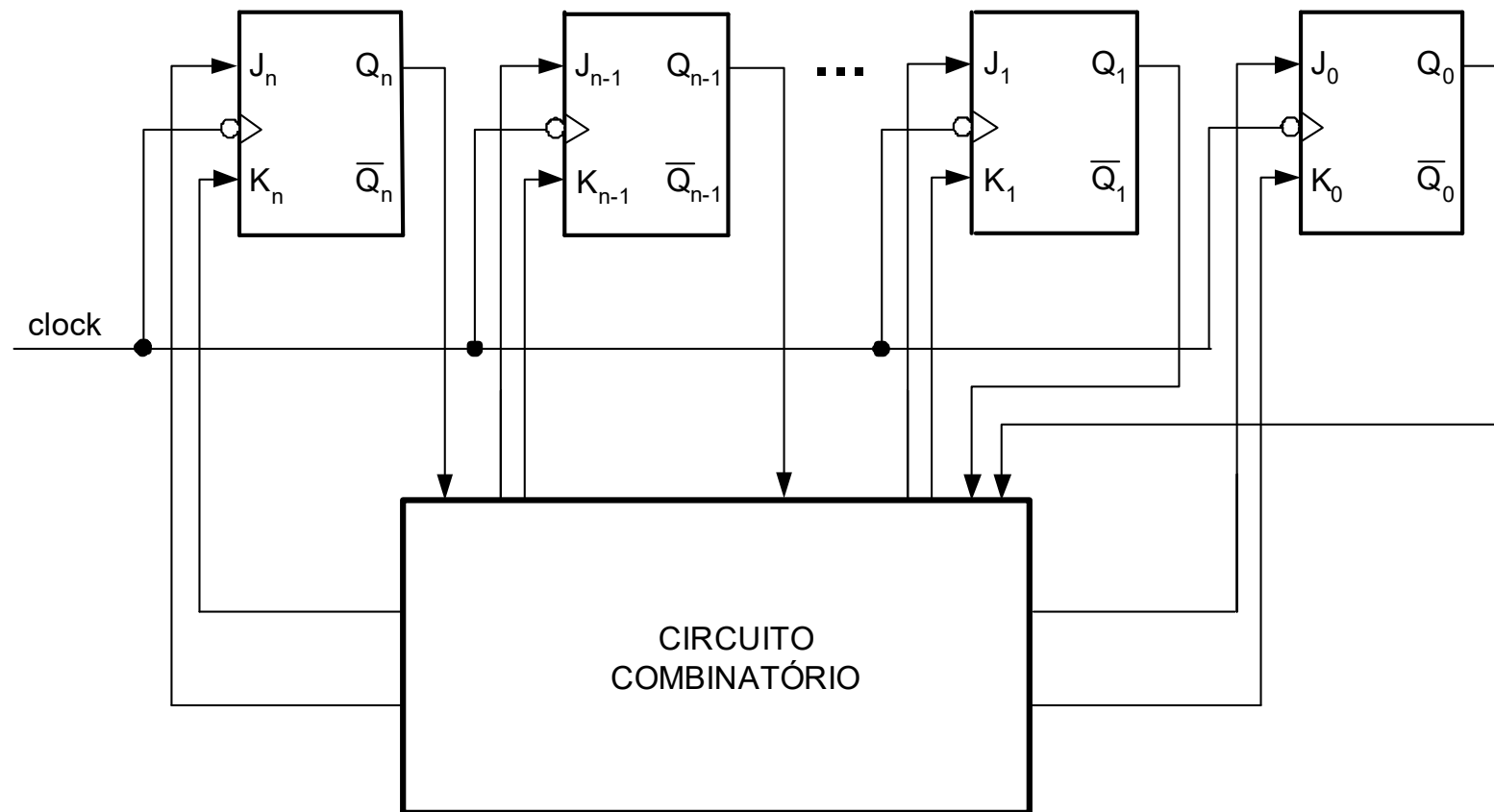
# Contadores Síncronos


- Todos os FFs: (1) compartilham o mesmo clock e (2) têm suas saídas (estados) atualizadas no mesmo instante (mesma borda).



# Contadores Síncronos: Estruturas

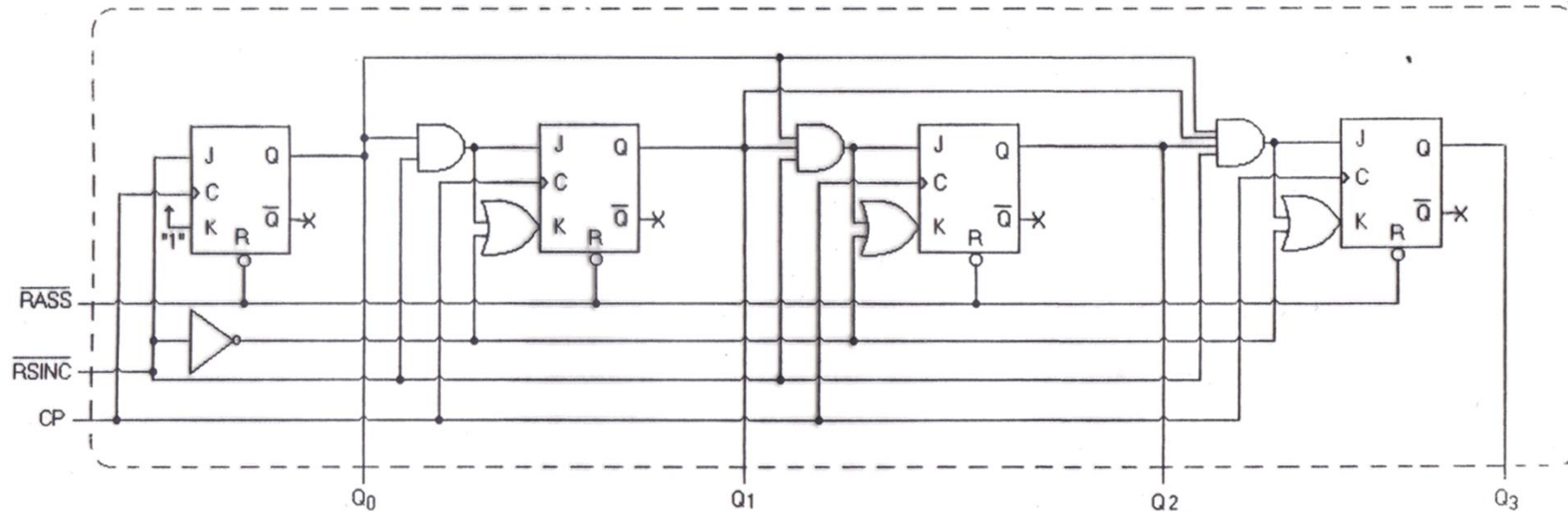

a) CIRCUITO DO CONTADOR

 


b) SÍMBOLO FUNCIONAL

| ENTRADAS |       |    | FUNÇÃO ASSOCIADA |
|----------|-------|----|------------------|
| RASS     | RSINC | CP |                  |
| 0        | X     | X  | Anula            |
| 1        | 0     | ↑  | Anula            |
| 1        | 1     | ↑  | Conta            |

c) TABELA FUNCIONAL
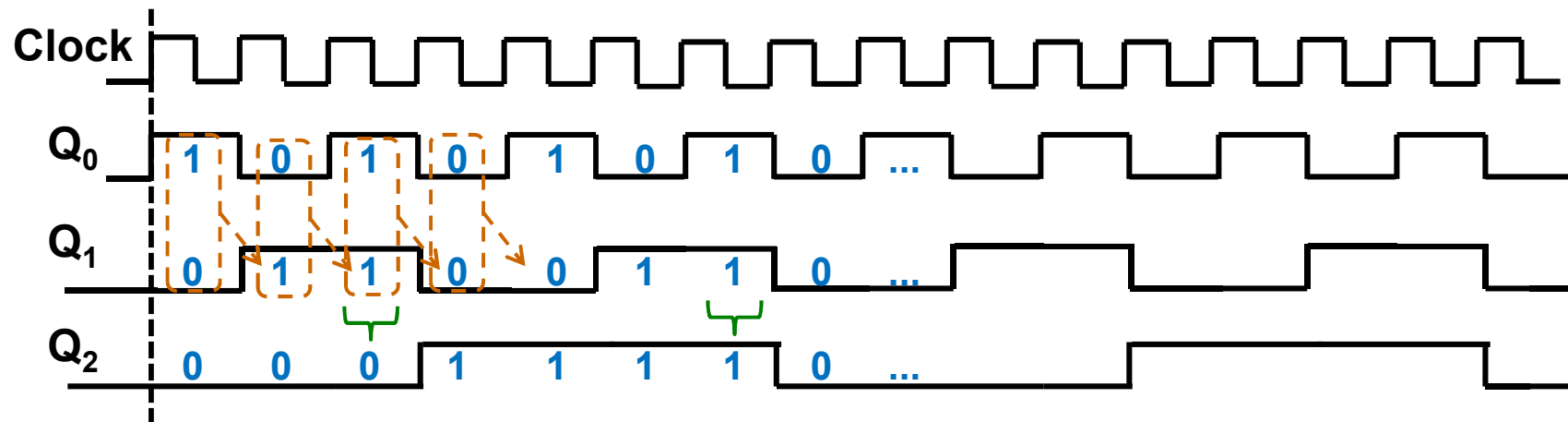
# Contadores Síncronos: Estruturas

- Flip-Flops tipo D: como seria a alimentação em cada Di para obter comportamento síncrono...?



$$D_0 \leftarrow Q_0'$$


$$D_1 \leftarrow Q_0 \text{ xor } Q_1 \quad \text{-- se } Q_0 \text{ é } 1, \text{ inverte } Q_1$$

$$D_2 \leftarrow (Q_0 \text{ and } Q_1) \text{ xor } Q_2 \quad \text{-- se } Q_0 \text{ e } Q_1 \text{ são } 1, \text{ inverte } Q_2$$


$$\dots \quad \text{-- se anteriores forem } 1, \text{ inverte } Q_n$$

# Contadores Síncronos: Estruturas

Para  $LOAD' = 1$

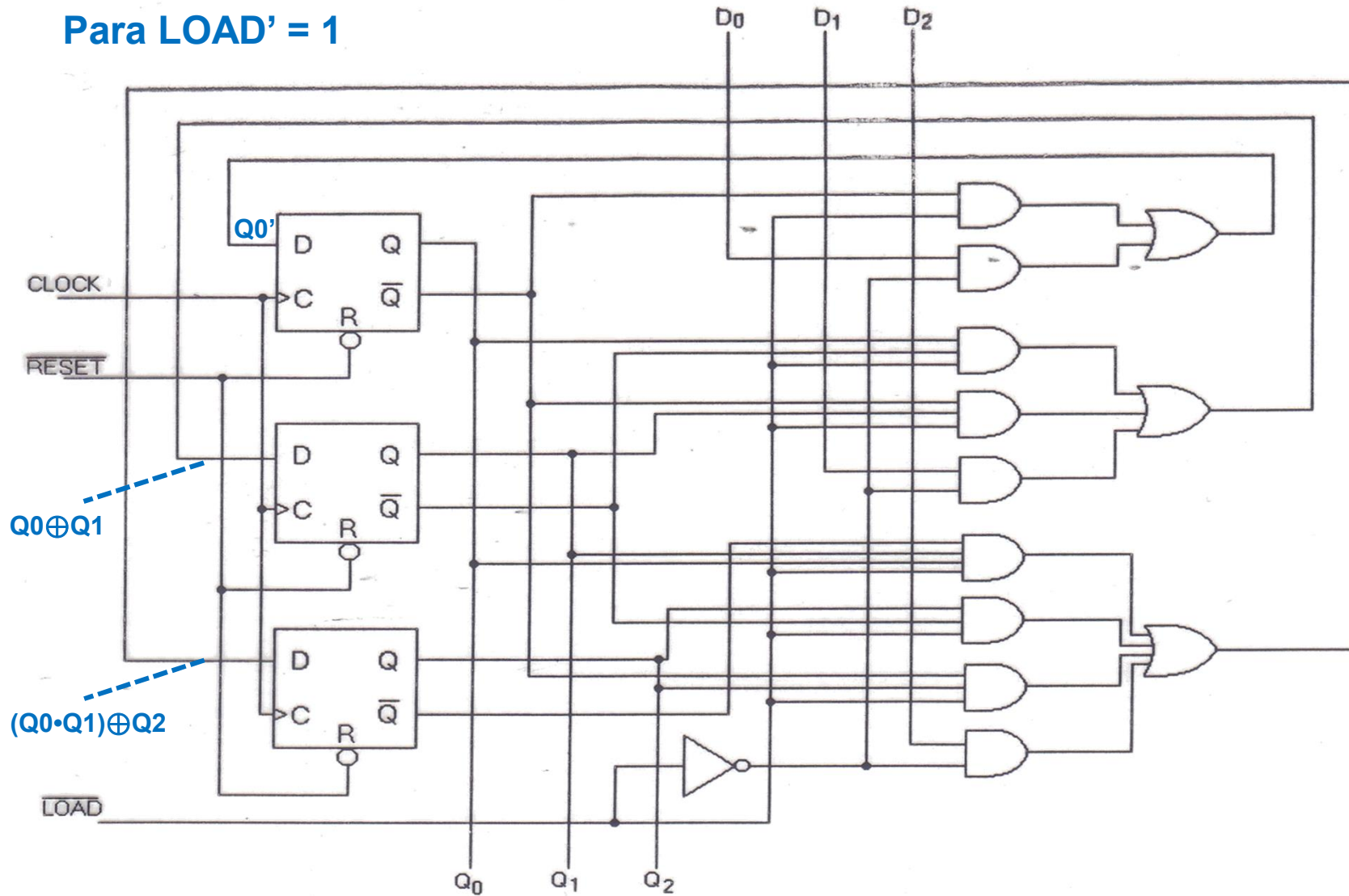

# Contadores Síncronos: Estruturas

 

**Load' = 0 →  $IN_0 = D_0$  ;  $IN_1 = D_1$  ;  $IN_2 = D_2$**


**Load' = 1 →**

$$IN_0 = Q_0'$$

$$IN_1 = Q_0 \cdot Q_1' + Q_0' \cdot Q_1; = Q_0 \oplus Q_1$$

$$IN_2 = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2' + Q_1' \cdot Q_2 + Q_0' \cdot Q_2 = (Q_0 \cdot Q_1) \oplus Q_2$$

# Contadores Síncronos: Estruturas

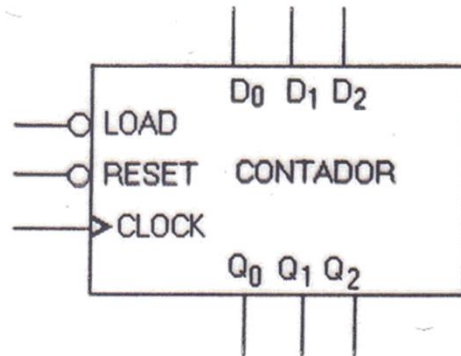

a) SÍMBOLO FUNCIONAL

| "FLIP-FLOP" | FUNÇÃO ASSOCIADA<br>ENTRADA "Di" DO I-ÉSIMO "FLIP-FLOP"   |
|-------------|---|
| 0           | $y_0 = \text{LOAD} \cdot D_0 + \overline{\text{LOAD}} \cdot \overline{Q_0}$   |
| 1           | $y_1 = \text{LOAD} \cdot D_1 + \overline{\text{LOAD}} \cdot [\overline{Q_1} \cdot Q_0 + Q_1 \cdot \overline{Q_0}]$                                      |
| 2           | $y_2 = \text{LOAD} \cdot D_2 + \overline{\text{LOAD}} \cdot [\overline{Q_2} \cdot Q_1 \cdot Q_0 + Q_2 \cdot \overline{Q_1} + Q_2 \cdot \overline{Q_0}]$ |

c) TABELA DAS FUNÇÕES LÓGICAS

| ENTRADAS |                          |       | FUNÇÃO ASSOCIADA   |
|----------|--------------------------|-------|--------------------|
| RESET    | $\overline{\text{LOAD}}$ | CLOCK |                    |
| 0        | X                        | X     | <"ANULA">          |
| 1        | 0                        | ↑     | <"CARGA PARALELA"> |
| 1        | 1                        | ↑     | <"CONTA">          |

d) TABELA FUNCIONAL




# Contadores Síncronos – Síntese

- Vários métodos possíveis
- O que vamos adotar aqui:
  - Considerar contador como uma máquina combinatório-sequencial baseada no modelo de *Moore*.
  - Todas as considerações sobre síntese de máquinas usando modelo de Moore são válidas e podem ser aplicadas na síntese de contadores.

# Contadores Síncronos – Síntese

 - Exemplo: contagem 0-4, usando FFs tipo D
  - São necessários 3 bits (C, B e A): 000 a 100
  - Estados 101, 110 e 111 são indesejáveis: abordagem “segura”



# Contadores Síncronos – Síntese

- Tabela de Transição de Estados.

| Linha | Estado Atual |   |   |  | Próximo Estado |   |   |
|-------|--------------|---|---|--|----------------|---|---|
|       | C            | B | A |  | C              | B | A |
| 0     | 0            | 0 | 0 |  | 0              | 0 | 1 |
| 1     | 0            | 0 | 1 |  | 0              | 1 | 0 |
| 2     | 0            | 1 | 0 |  | 0              | 1 | 1 |
| 3     | 0            | 1 | 1 |  | 1              | 0 | 0 |
| 4     | 1            | 0 | 0 |  | 0              | 0 | 0 |
| 5     | 1            | 0 | 1 |  | 0              | 0 | 0 |
| 6     | 1            | 1 | 0 |  | 0              | 0 | 0 |
| 7     | 1            | 1 | 1 |  | 0              | 0 | 0 |

# Contadores Síncronos – Síntese

- Da tabela de transição de estados obtém-se a tabela de excitação.

| # | Estado Atual |   |   | Próximo Estado |   |   | $D_C$ | $D_B$ | $D_A$ |
|---|--------------|---|---|----------------|---|---|-------|-------|-------|
|   | C            | B | A | C              | B | A |       |       |       |
| 0 | 0            | 0 | 0 | 0              | 0 | 1 | 0     | 0     | 1     |
| 1 | 0            | 0 | 1 | 0              | 1 | 0 | 0     | 1     | 0     |
| 2 | 0            | 1 | 0 | 0              | 1 | 1 | 0     | 1     | 1     |
| 3 | 0            | 1 | 1 | 1              | 0 | 0 | 1     | 0     | 0     |
| 4 | 1            | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 5 | 1            | 0 | 1 | 0              | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 6 | 1            | 1 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 7 | 1            | 1 | 1 | 0              | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |

# Contadores Síncronos – Síntese

- Determinar as Funções de Excitação ( $D_C, D_B, D_A$ )

| Atual |   |   | $D_C$ | $D_B$ | $D_A$ |
|-------|---|---|-------|-------|-------|
| C     | B | A |       |       |       |
| 0     | 0 | 0 | 0     | 0     | 1     |
| 0     | 0 | 1 | 0     | 1     | 0     |
| 0     | 1 | 0 | 0     | 1     | 1     |
| 0     | 1 | 1 | 1     | 0     | 0     |
| 1     | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 1     | 0 | 1 | 0     | 0     | 0     |
| 1     | 1 | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 1     | 1 | 1 | 0     | 0     | 0     |

|   |   | A |   |
|---|---|---|---|
| C | B | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

|  |   | A |   |
|--|---|---|---|
|  |   | 0 | 1 |
|  | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 |
|  |   | 0 | 0 |
|  |   | 0 | 0 |

|  |   | A |   |
|--|---|---|---|
|  |   | 0 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 1 |
|  |   | 0 | 0 |
|  |   | 0 | 0 |

$$D_A = A'C'$$


$$D_B = C'(A \oplus B')$$

$$D_C = ABC'$$
 
# Contadores Síncronos – Síntese


- Construir circuito lógico para  $(D_C, D_B, D_A)$

$$D_A = A'C' \quad D_B = C'(A \oplus B') \quad D_C = ABC'$$



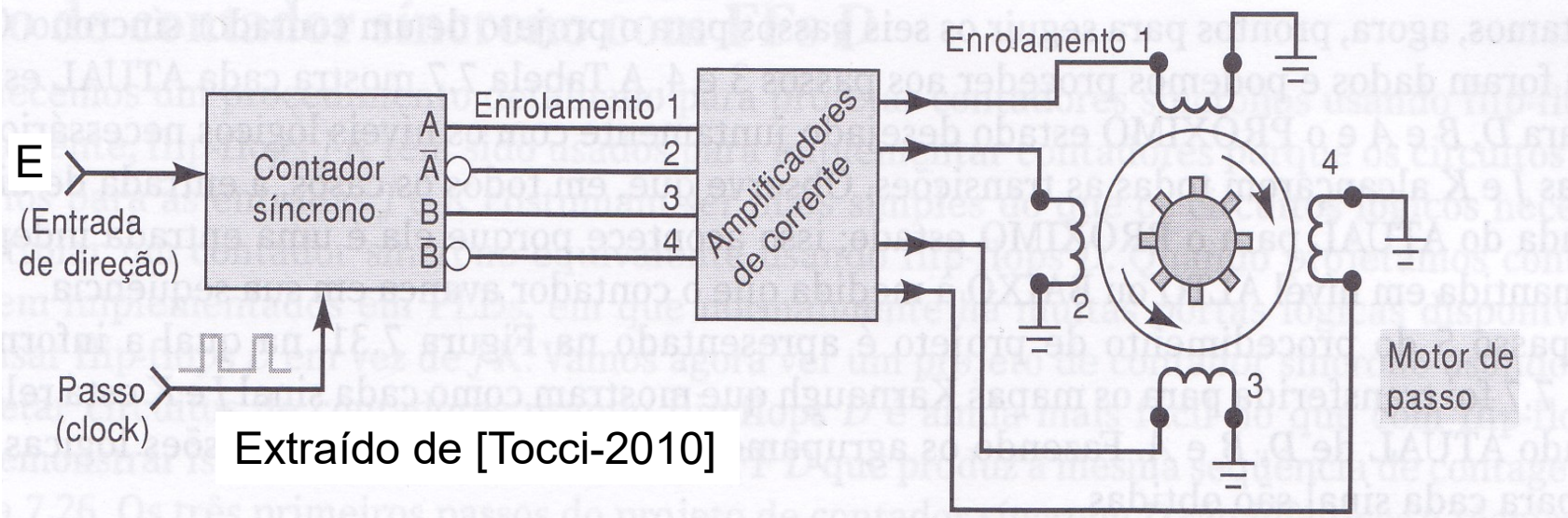
# Contadores Síncronos – Aplicações

- Aplicaremos esta técnica de projeto em uma situação prática:
  - Controle de um motor de passo que gira em passos discretos de  $15^\circ$  por passo.
  - Os enrolamentos do motor devem ser energizados numa sequência específica.


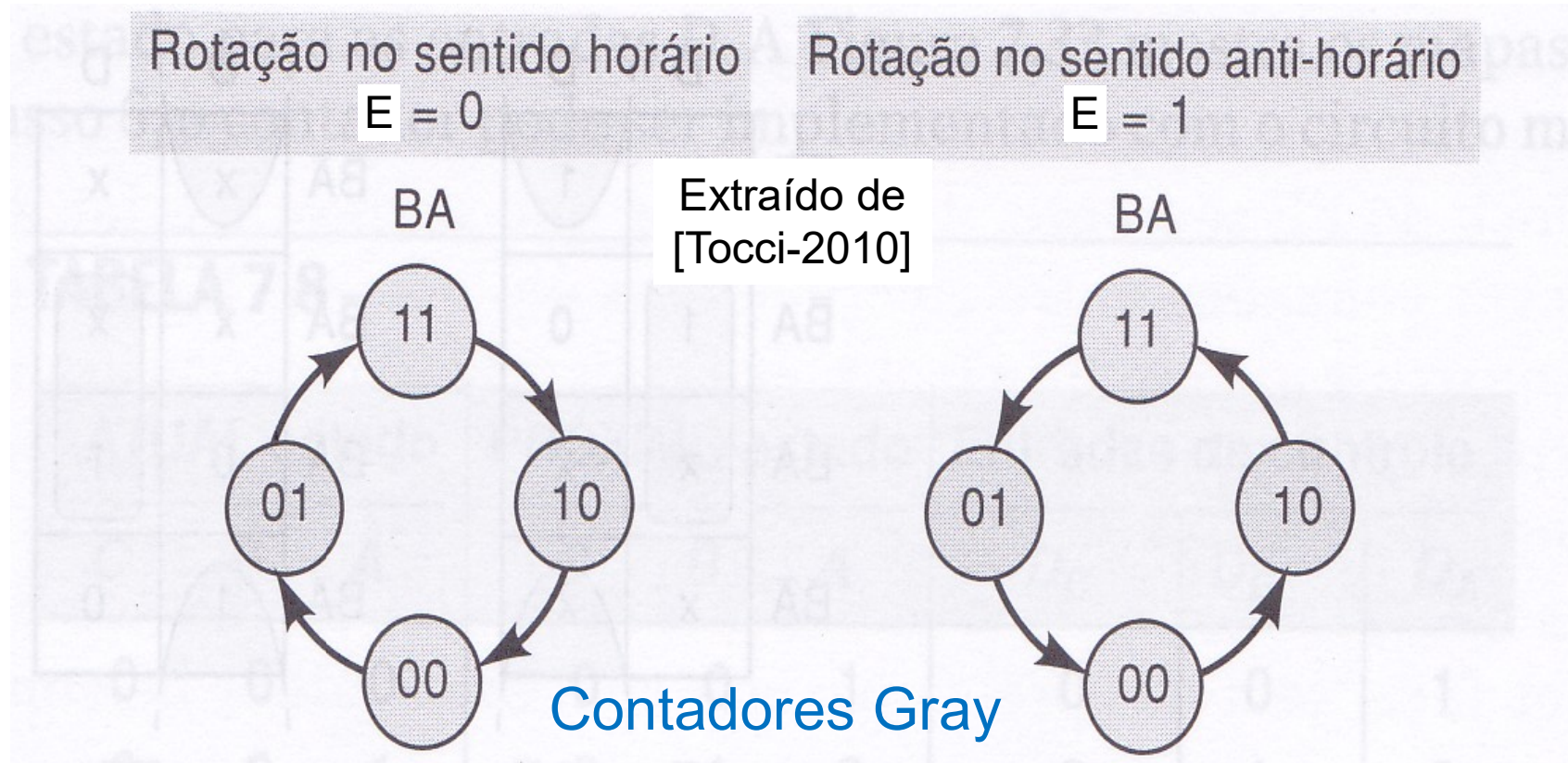
# Contadores Síncronos – Aplicações

- Os Diagramas de Transição de Estados que fornecem a sequência apropriada (de energização e desenergização) são:





# Contadores Síncronos – Aplicações

○

| Entrada | Estado Atual |   | Próximo Estado |   | Variáveis de excitação |                |
|---------|--------------|---|----------------|---|------------------------|----------------|
|         | B            | A | B              | A | D <sub>B</sub>         | D <sub>A</sub> |
| 0       | 0            | 0 | 0              | 1 | 0                      | 1              |
| 0       | 0            | 1 | 1              | 1 | 1                      | 1              |
| 0       | 1            | 0 | 0              | 0 | 0                      | 0              |
| 0       | 1            | 1 | 1              | 0 | 1                      | 0              |
| 1       | 0            | 0 | 1              | 0 | 1                      | 0              |
| 1       | 0            | 1 | 0              | 0 | 0                      | 0              |
| 1       | 1            | 0 | 1              | 1 | 1                      | 1              |
| 1       | 1            | 1 | 0              | 1 | 0                      | 1              |

# Contadores Síncronos – Aplicações

○ Funções de Excitação –  $D_A$  e  $D_B$ .

| B A |   | E |   |
|-----|---|---|---|
|     |   | 0 | 1 |
| 0   | 0 | 1 |   |
| 0   | 1 | 1 |   |
| 1   | 1 |   | 1 |
| 1   | 0 |   | 1 |

$$D_A = E'B' + EB$$

$$= (E \oplus B)'$$


| B A |   | E |   |
|-----|---|---|---|
|     |   | 0 | 1 |
| 0   | 0 |   | 1 |
| 0   | 1 | 1 |   |
| 1   | 1 | 1 |   |
| 1   | 0 |   | 1 |

$$D_B = E'A + EA'$$

$$= E \oplus A$$
 
# Contadores Síncronos – Aplicações

- Desenho do Diagrama Lógico do circuito.



$$\begin{aligned} D_A &= E'B' + EB \\ &= (E \oplus B)' \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} D_B &= E'A + EA' \\ &= E \oplus A \end{aligned}$$

# Exercícios sugeridos

- Projeto de contador hexadecimal síncrono crescente
- Projeto de contador hexadecimal síncrono decrescente
- Projeto de contador octal síncrono crescente ou decrescente dependendo de entrada adicional “dir”
- Projeto de contador octal síncrono seguindo Código de Gray
- Projeto de contador 0-5 síncrono, para uso em display de dezenas de minutos em relógio digital
- Projeto de contador BCD síncrono, para uso em display de minutos em relógio digital
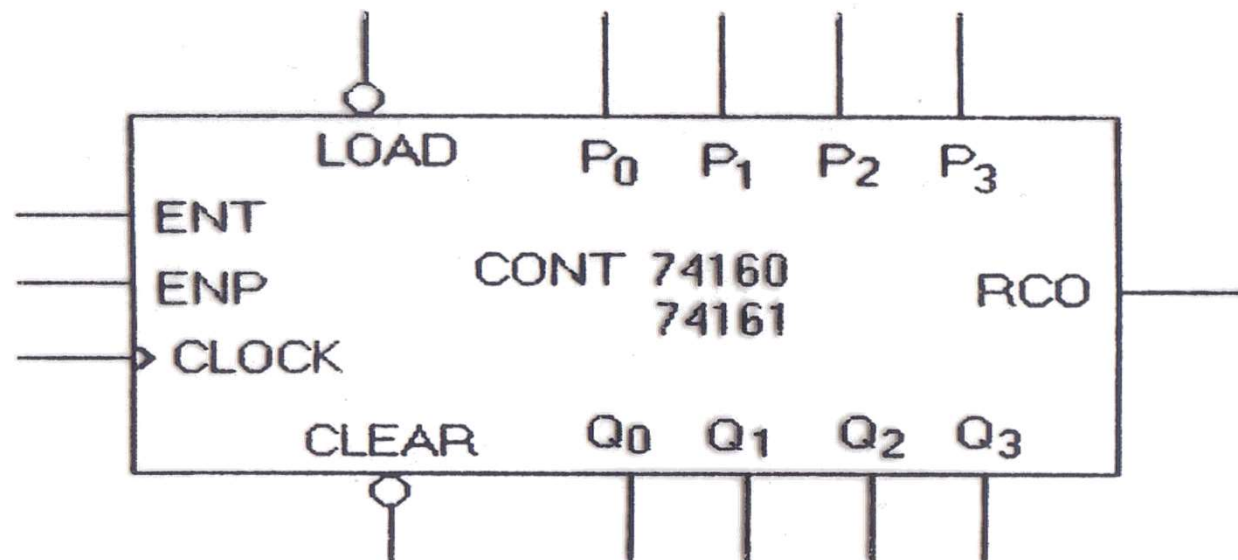
# Contadores Síncronos: Associação em Cascata

- 74160 – Contador módulo 10, sequência BCD;
- 74161 – Contador binário módulo 16 (hexadec.).
  - ENT e ENP: enable
  - RCO: ripple carry out (“vai um”)



# Contadores Síncronos: Associação em Cascata

| ENTRADAS                  |                          |     |     |       | FUNÇÃO ASSOCIADA | EFEITO              |
|---------------------------|--------------------------|-----|-----|-------|------------------|---------------------|
| $\overline{\text{CLEAR}}$ | $\overline{\text{LOAD}}$ | ENP | ENT | CLOCK |                  | $Q_0 - Q_3$         |
| 0                         | X                        | X   | X   | X     | ANULA            | 0 - 0               |
| 1                         | 0                        | X   | X   | ↑     | CARREGA          | $P_0 - P_3$         |
| 1                         | 1                        | 0   | X   | X     | INIBE            | $Q_0 - Q_3$         |
| 1                         | 1                        | X   | 0   | X     | INIBE            | $Q_0 - Q_3$         |
| 1                         | 1                        | 1   | 1   | ↑     | CONTA            | $(Q_0 - Q_3)_{n+1}$ |


# OBS N<sup>o</sup> 1:

(i) 7416\*: CONTADORES 74160 OU 74161

Decimal: (ii) 74160 :  $\text{RCO} = Q_0 \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_3$  . ENT **Inibe**


Hexa: (iii) 74161 :  $\text{RCO} = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3$  . ENT **RCO**
 
# Contadores Síncronos: Associação em Cascata



- Se o Estado atual dos contadores fosse:  
 (-Sig.)**0FF**(+Sig.)
- Qual seria o Estado após a próxima borda de subida do *clock*?
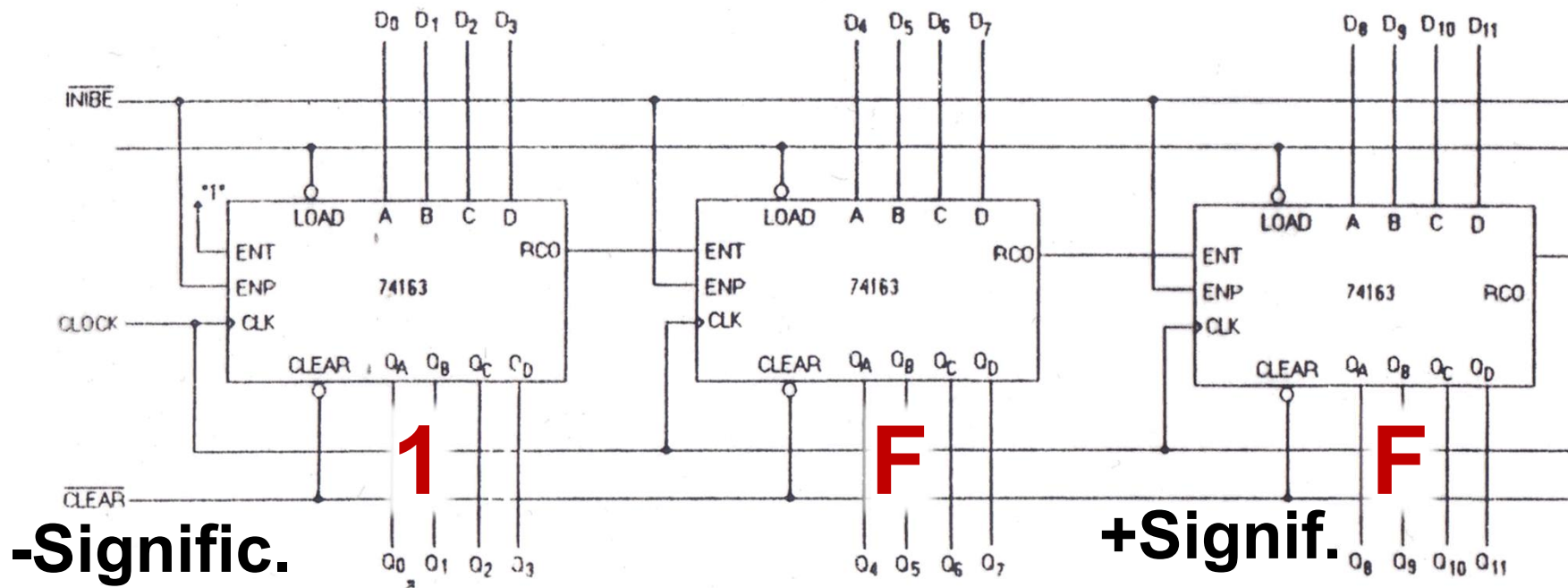
# Contadores Síncronos: Associação em Cascata



- Resposta: Se o sinal ENT do caractere do meio não desabilitasse seu próprio RCO, o Estado após a próxima borda seria:

(-Sig.)**1F0**(+Sig.)

- Obs.: o sinal de enable “ENT” deve ser usado, pois o RCO não depende do enable “ENP”




## Contadores Síncronos – Detecção e Carga Síncrona de Estado para Sequência de Módulo $\neq 2^n$

- **Lembrando:** A detecção e **carga assíncrona** de Estado necessitava da detecção do **Estado posterior ao último Estado da sequência desejada.**
- **Síncrono – Detecta-se o último Estado da sequência desejada.** O contador permanece um período de *clock* completo, neste **Estado**, e, na próxima borda do *clock* é **resetado.**
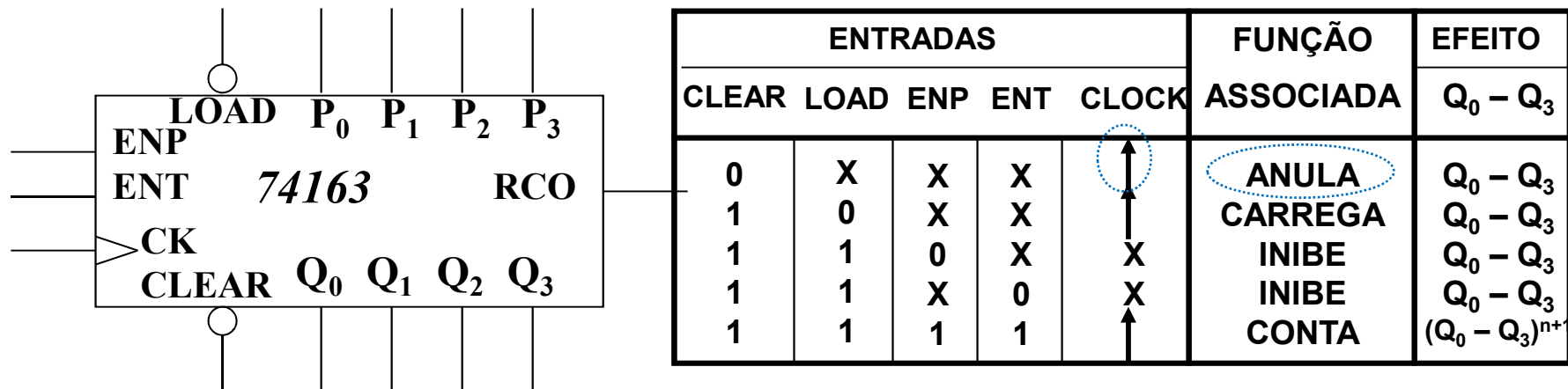
## Contadores Síncronos – Detecção e Carga Síncrona de Estado para Sequência de Módulo $\neq 2^n$


- **Síncrono** – Exemplo: Contador módulo 11 (conta dos Estados 0 até 10) com 74163.



- 1) 74163: Contador módulo 16 (hexadecimal), sequência binária, com clear síncrono
- 2) RCO: “Ripple Carry Out”;
- 3) ENT: “Enable Trickle Input”;
- 4) ENP: “Enable Parallel Input”;
- 5)  $RCO = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \cdot Q_3 \cdot ENT$
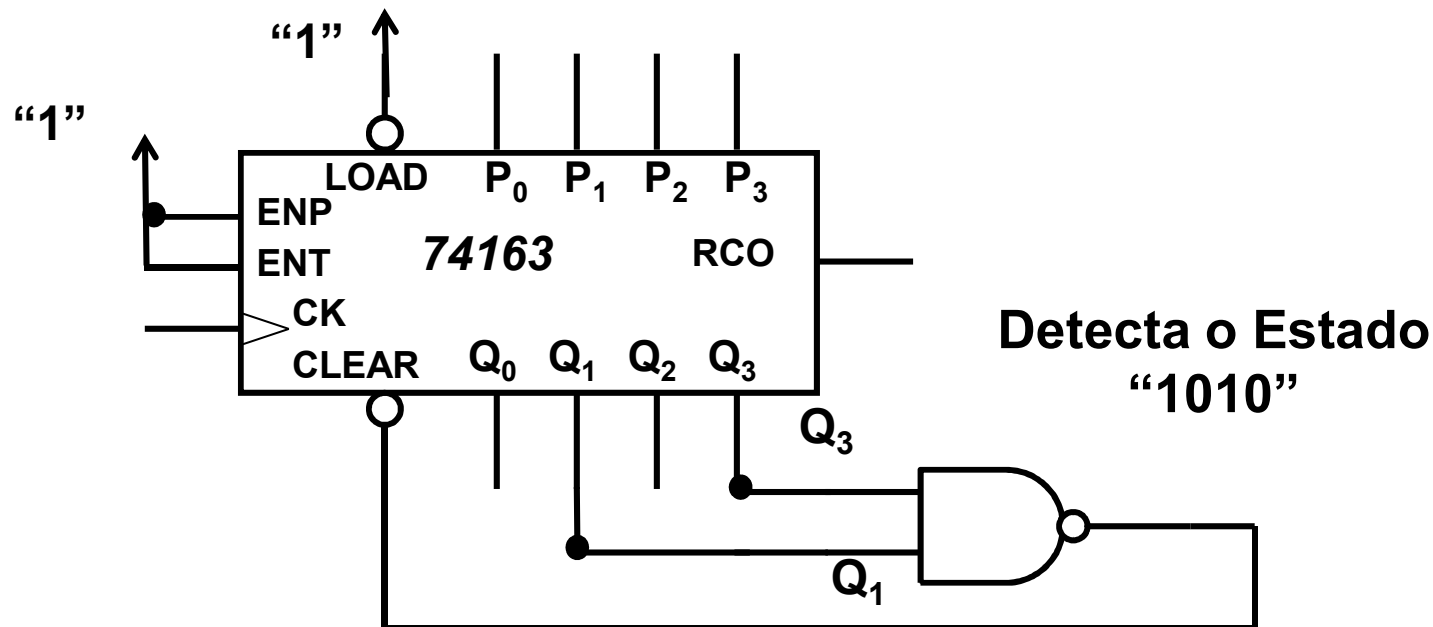
# Contadores Síncronos – Detecção e Carga Síncrona de Estado para Sequência de Módulo $\neq 2^n$


- **Síncrono** – Exemplo: Contador módulo 11 (conta dos Estados 0 até 10) com 74163.



## Contadores Síncronos – Detecção e Carga Síncrona de Estado para Sequência de Módulo $\neq 2^n$

 
### ▪ Alternativa – Contador módulo 11

- Conta dos Estados 5 até 15;
- Usa o sinal de **RCO** para detectar o Estado 15, ligando-o (invertido) ao **LOAD** para carregar o Estado 5.



Contadores Síncronos – Detecção e Carga Síncrona de Estado para Sequência de Módulo  $\neq 2^n$

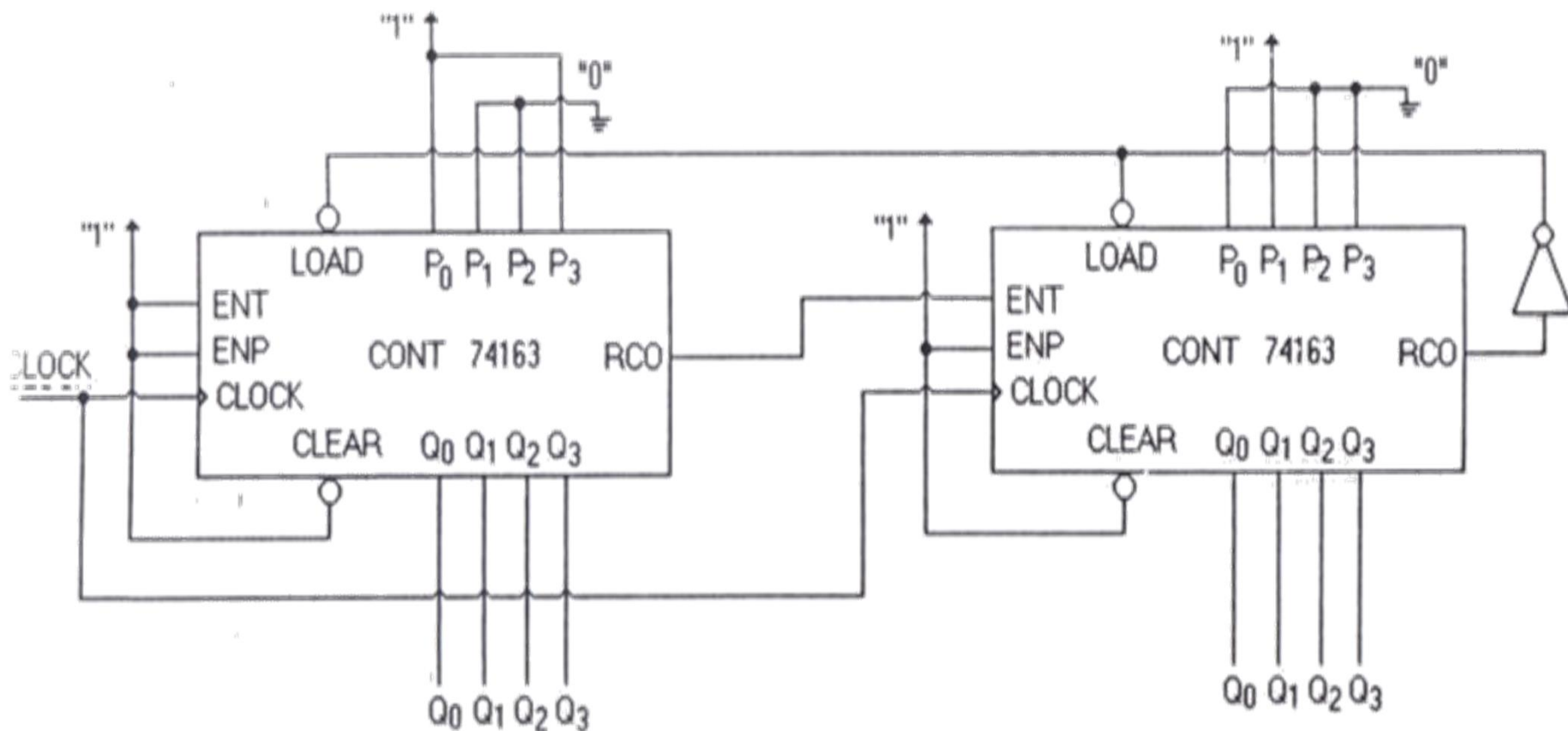- **Exercício** – Qual o módulo deste contador?




# Contadores Síncronos – Detecção e Carga Síncrona de Estado para Sequência de Módulo $\neq 2^n$

## ▪ Exercício – Qual o módulo deste contador?


|                       | C1  | C2  | clocks |
|-----------------------|-----|-----|--------|
| Reset                 | 9   | 2   | +7     |
|                       | 0   | 3   | +16    |
|                       | 0   | 4   | +16    |
|                       | ... | ... | +16    |
| $RCO_2 = 1 \cdot ENT$ | 0   | F   | +16    |

**Total:**  
**7+13\*16**

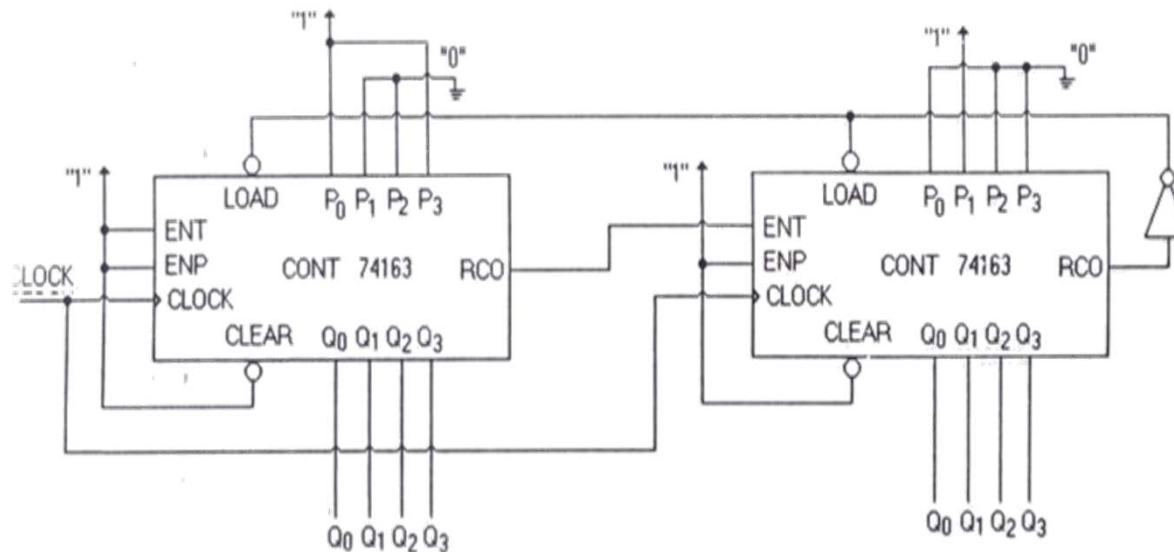


## Contadores Síncronos – Detecção e Carga Síncrona de Estado para Sequência de Módulo $\neq 2^n$

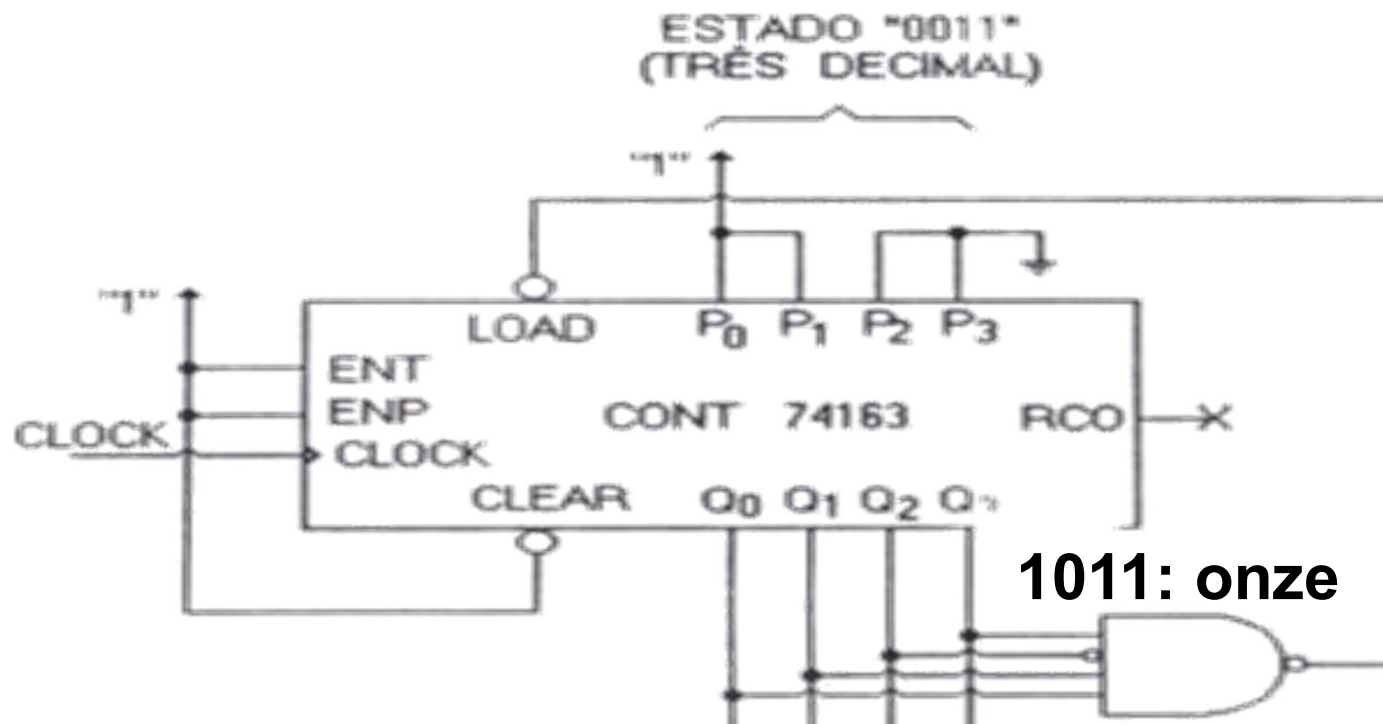- **Exercício** – Qual o módulo deste contador?  
Qual a sequência de contagem?
  - **Resposta:** intervalo [3 , 11] → módulo 9



## Contadores Síncronos – Detecção e Carga Síncrona de Estado para Sequência de Módulo $\neq 2^n$

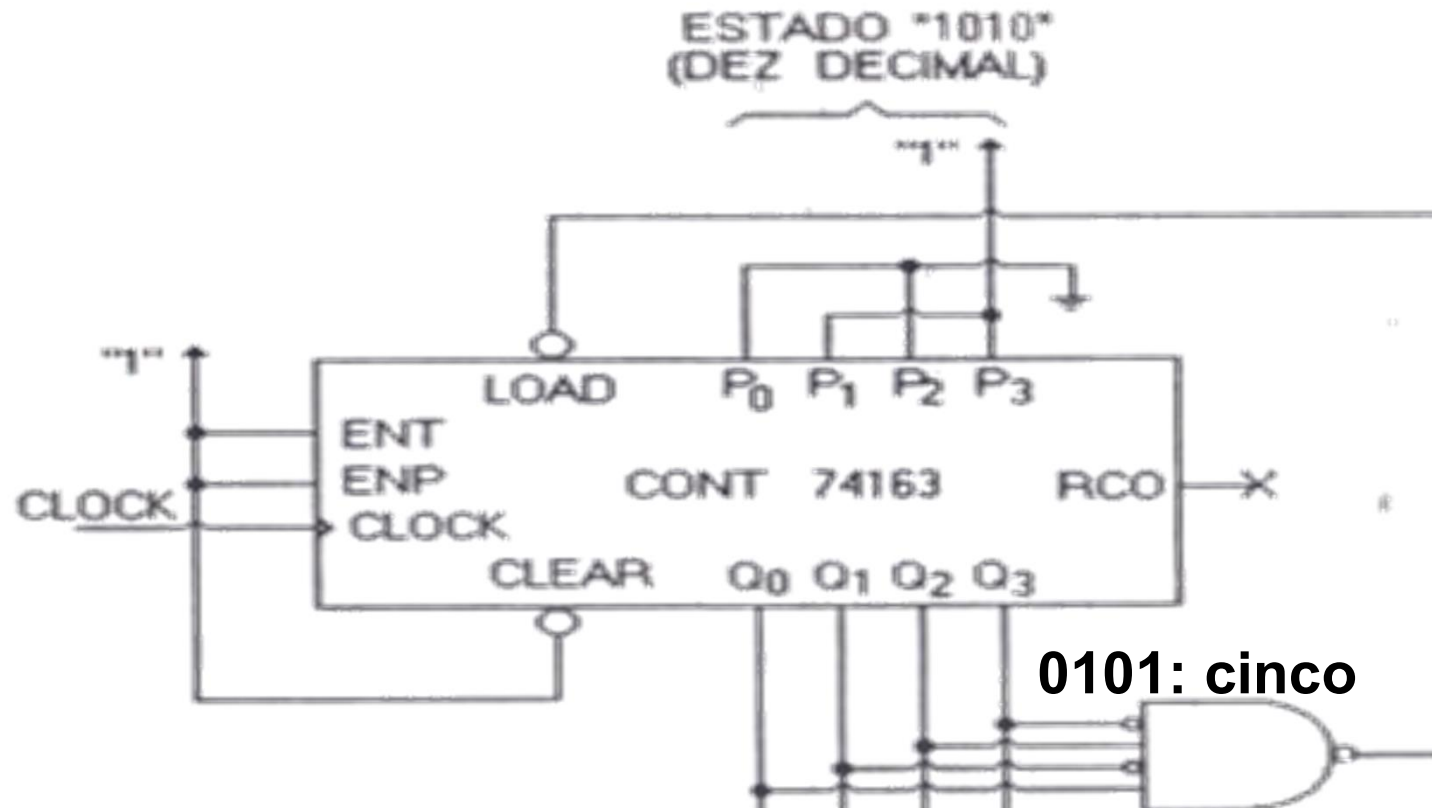- **Exercício** – Qual o módulo deste contador? Qual a sequência de contagem?
  - **Resposta:** intervalo [10, 15] + [0, 5] → módulo 12





Contadores Síncronos – Geração de Onda  
Quadrada para Sequências de Módulo  $\neq 2^n$

- Divisão de Frequência por  $x = 2^n$ : “pulando” alguns estados escolhidos
  - Exemplo: divisão por 6


|         |   | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | Estado | Ação       | Pulou         |
|---------|---|----|----|----|----|--------|------------|---------------|
| 3 zeros | } | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | carrega 6  | 1,2,3,4,5     |
|         |   | 0  | 1  | 1  | 0  | 6      | conta      |               |
|         |   | 0  | 1  | 1  | 1  | 7      | conta      |               |
| 3 uns   | } | 1  | 0  | 0  | 0  | 8      | carrega 14 | 9, A, B, C, D |
|         |   | 1  | 1  | 1  | 0  | E      | conta      |               |
|         |   | 1  | 1  | 1  | 1  | F      | conta      |               |

Carga: Q3,1,0,0

# Contadores Síncronos – Geração de Onda Quadrada para Sequências de Módulo $\neq 2^n$

## ○ Divisão de Frequência por 6

| Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | Estado | Ação       | Pulou         |
|----|----|----|----|--------|------------|---------------|
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | carrega 6  | 1,2,3,4,5     |
| 0  | 1  | 1  | 0  | 6      | conta      |               |
| 0  | 1  | 1  | 1  | 7      | conta      |               |
| 1  | 0  | 0  | 0  | 8      | carrega 14 | 9, A, B, C, D |
| 1  | 1  | 1  | 0  | E      | conta      |               |
| 1  | 1  | 1  | 1  | F      | conta      |               |

 

# Contadores Síncronos – Geração de Onda Quadrada para Sequências de Módulo $\neq 2^n$

## ○ Divisão de Frequência por 6

