

# PCS 3115 – Sistemas Digitais I

## Circuitos Sequenciais: Registradores De Deslocamento

### EAD – Ensino A Distância

#### Parte II:

#### Linear Feedback Shift Registers – LFSRs.

**Aula: 23 – Data: 10/06 (Q)**

*Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade*

*versão: 2.0 (Maio/2020)*

## *Linear Feedback Shift Register – LFSR*


- *Linear Feedback Shift Register (LFSR)* – Um LFSR é um **Registrador com Realimentação Linear**, ou seja, realimenta uma Função Linear das saídas para a Entrada Série.
- Sabe-se da Teoria de Corpos [Evariste Galois – 1.832] que quando a função de realimentação é uma Função Booleana que só utiliza operadores OU-EXCLUSIVO, se a função for escolhida de maneira apropriada, o contador LFSR resultante terá uma sequência principal de  $2^n - 1$  Estados (onde  $n$  = número de Flip-Flop's).

## *Linear Feedback Shift Register – LFSR*

- Teoria de Corpos – Qualquer que seja  $n$ , existe pelo menos uma equação de realimentação linear que faz o contador passar por uma sequência de  $2^n - 1$  (sequência de máximo comprimento) estados diferentes de ZERO, antes de repetir algum Estado.
- Aplicações – Códigos para transmissão de dados, criptografia, geração de sequências pseudo-aleatórias semelhante a um embaralhamento das palavras de código (*Scrambler*), detecção de erros na recepção de códigos.
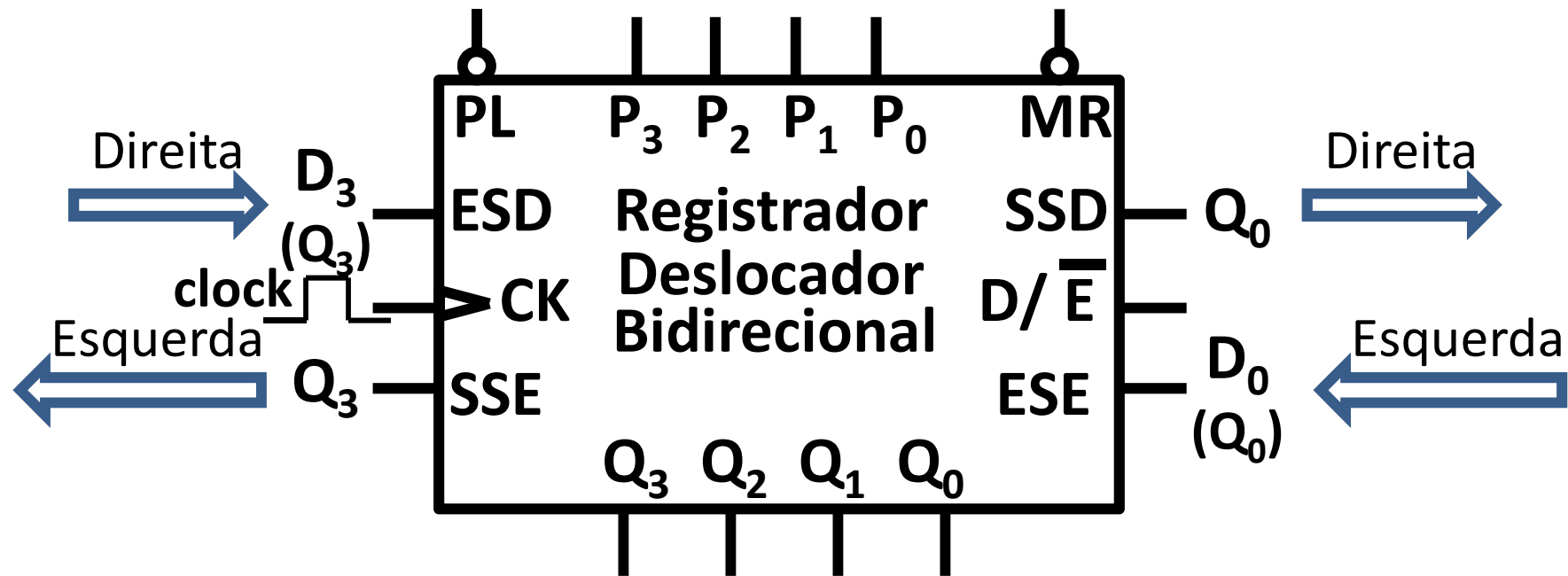
# Linear Feedback Shift Register – Convenções

- Diagrama do Bloco Básico genérico do registrador deslocador a ser utilizado:




## *Linear Feedback Shift Register – LFSR*

- *Linear Feedback Shift Register (LFSR) – Funções lineares (só usam “X-OR”) com  $2^n - 1$  estados na única sequência principal. Onde: “n” é o número de Flip-Flops e “ $\oplus$ ” a operação “X-OR”.*

<b>n</b>	<b>Função</b>	<b>n</b>	<b>Função</b>
<b>2:</b>	<b><math>X_2 = X_1 \oplus X_0</math></b>	<b>6:</b>	<b><math>X_6 = X_1 \oplus X_0</math></b>
<b>3:</b>	<b><math>X_3 = X_1 \oplus X_0</math></b>	<b>7:</b>	<b><math>X_7 = X_3 \oplus X_0</math></b>
<b>4:</b>	<b><math>X_4 = X_1 \oplus X_0</math></b>	<b>8:</b>	<b><math>X_8 = X_4 \oplus X_3 \oplus X_2 \oplus X_0</math></b>
<b>5:</b>	<b><math>X_5 = X_2 \oplus X_0</math></b>	<b>12:</b>	<b><math>X_{12} = X_6 \oplus X_4 \oplus X_1 \oplus X_0</math></b>

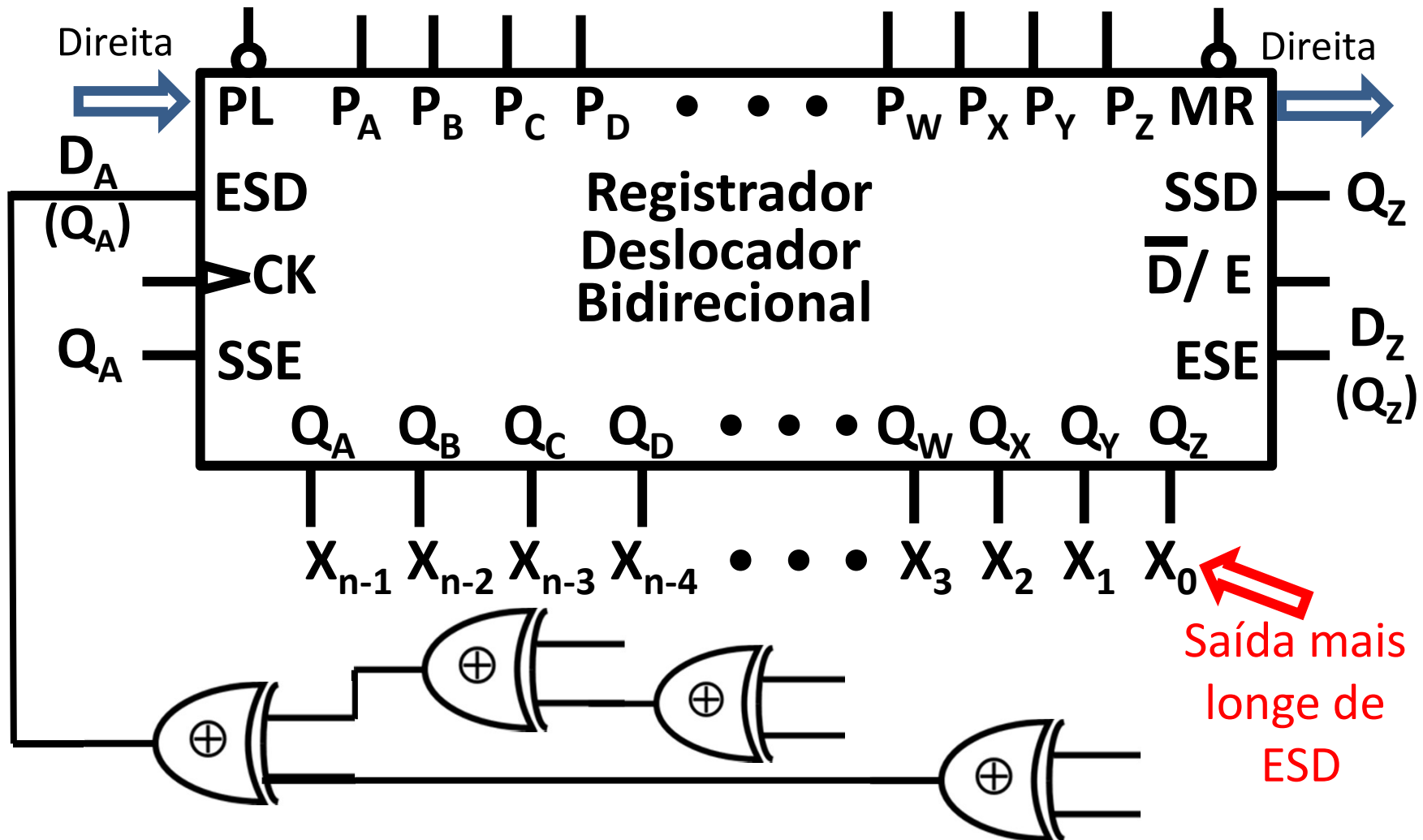
# Linear Feedback Shift Register – Convenções

- Estrutura de um LFSR de n bits, genérico:



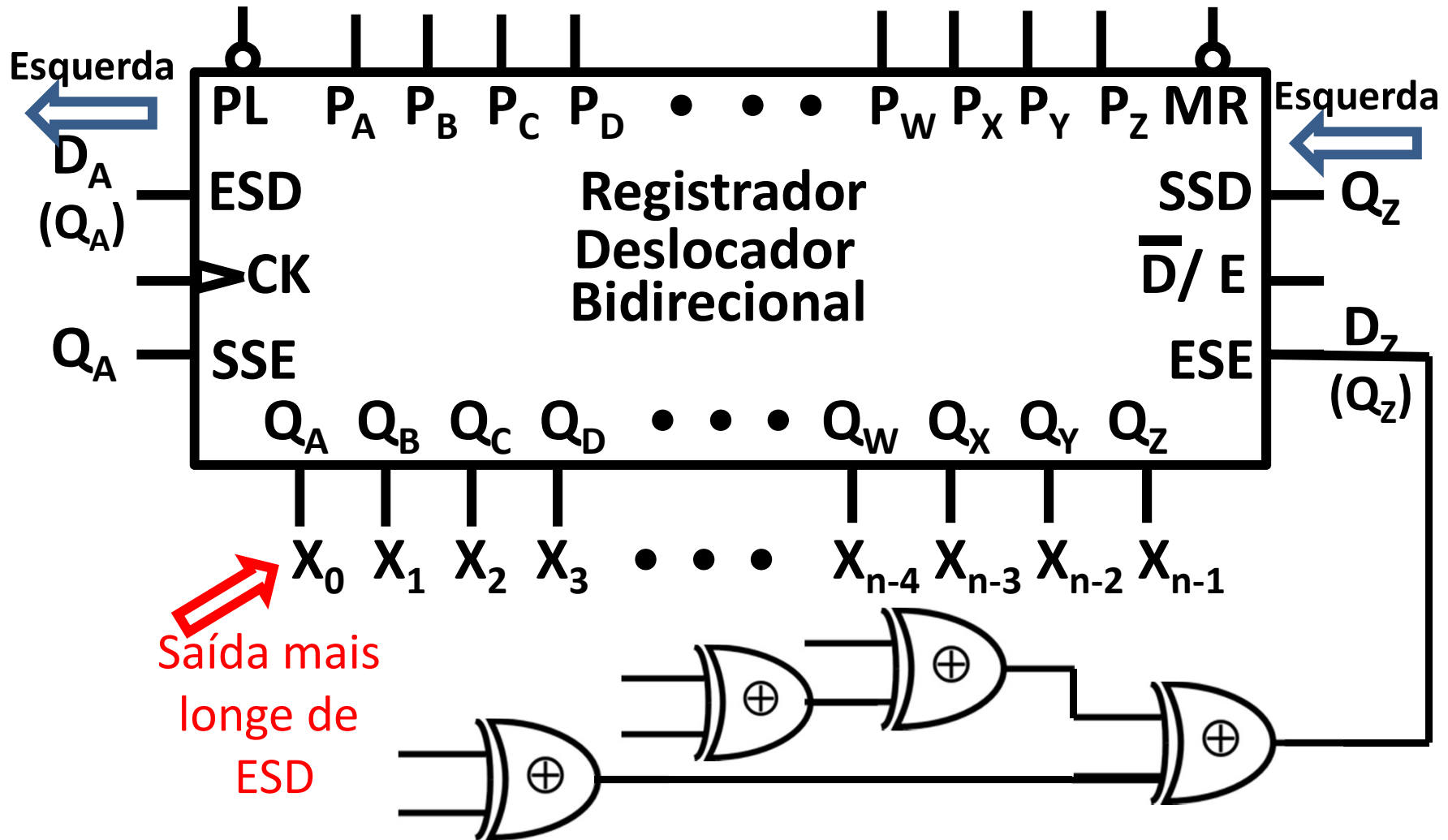
# Linear Feedback Shift Register – Convenções

- Estrutura de um LFSR de n bits, genérico:


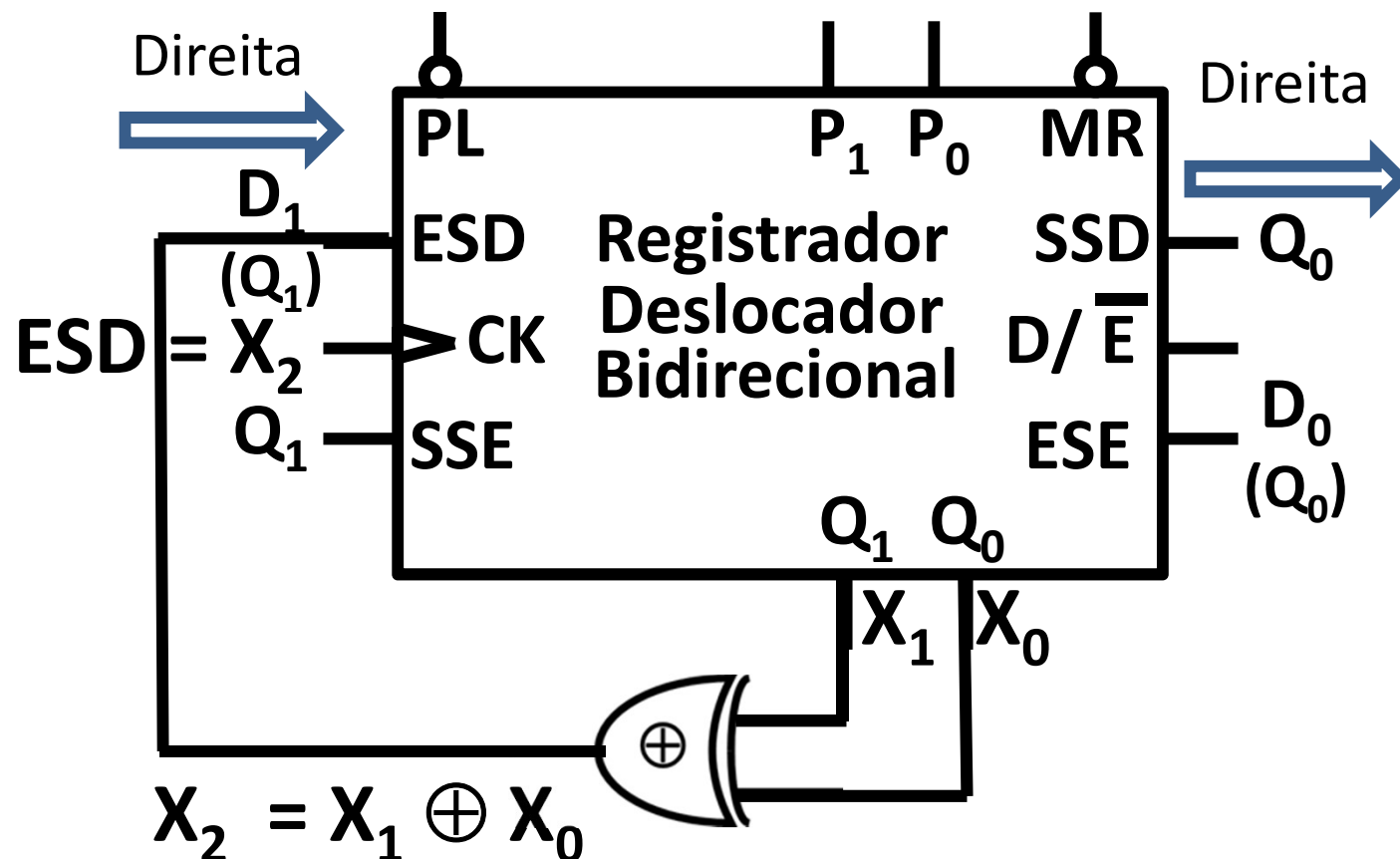
## Linear Feedback Shift Register – Convenções

- Estrutura de LFSR,  $n = 2$  bits – Função linear com  $2^2 - 1$  estados na sequência principal:





# Linear Feedback Shift Register – LFSR


- *Linear Feedback Shift Register (LFSR)* – Sequência principal de  $2^2 - 1$  estados:

**n = 2; Função  $X_1 \oplus X_0$**

	$Q_1$	$Q_0$
	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1
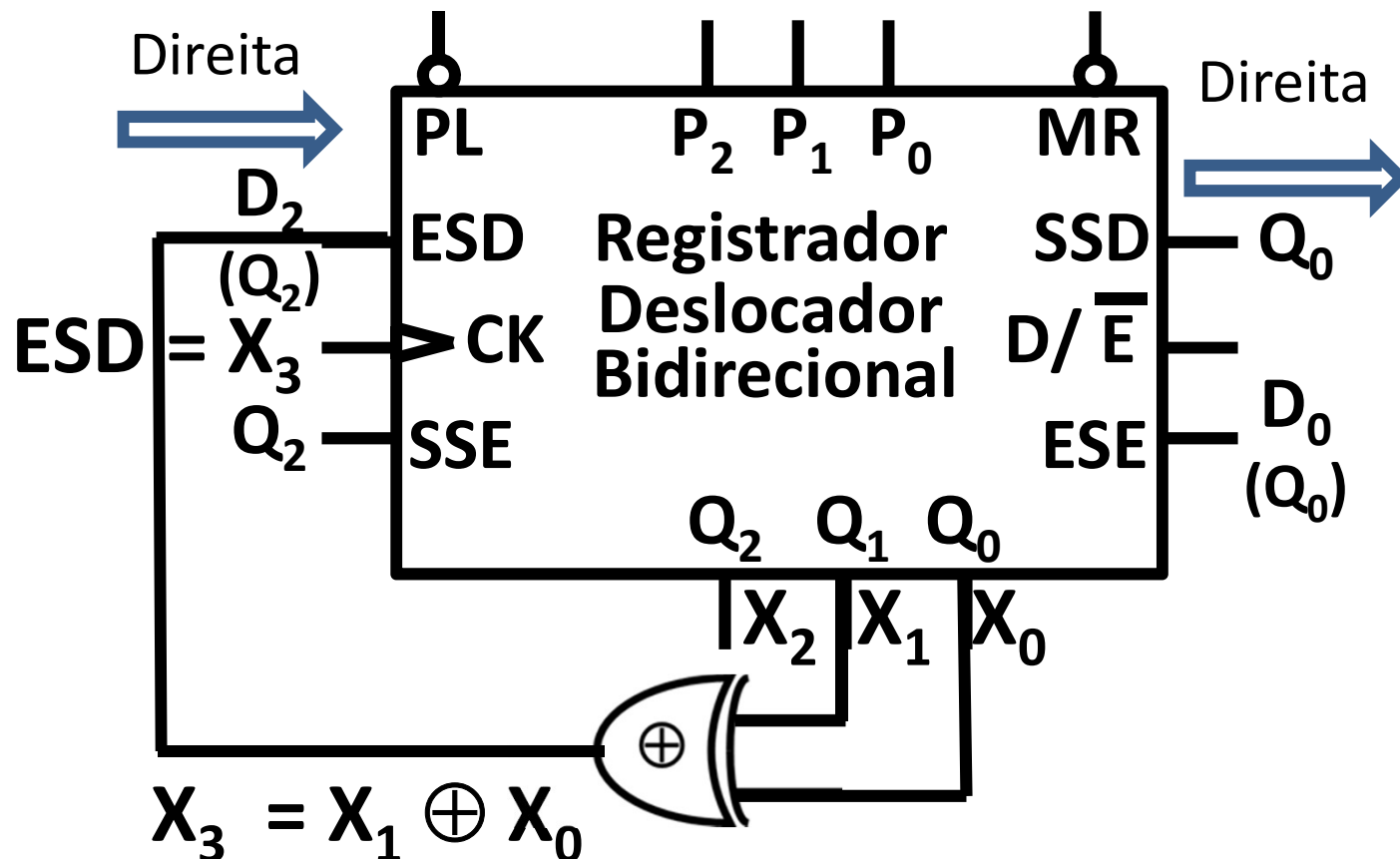
# Linear Feedback Shift Register – LFSR

- Estrutura de LFSR,  $n = 3$  bits – Função linear com  $2^3 - 1$  estados na sequência principal:



# Linear Feedback Shift Register – LFSR


- *Linear Feedback Shift Register (LFSR) – Sequência principal de  $2^3 - 1$  estados:*

**n = 3; Função  $X_1 \oplus X_0$**

	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$
	0	0	0
1	0	0	1
2	1	0	0
3	0	1	0
4	1	0	1
5	1	1	0
6	1	1	1
7	0	1	1


# Linear Feedback Shift Register – LFSR

- Estrutura de um LFSR de 8 bits:

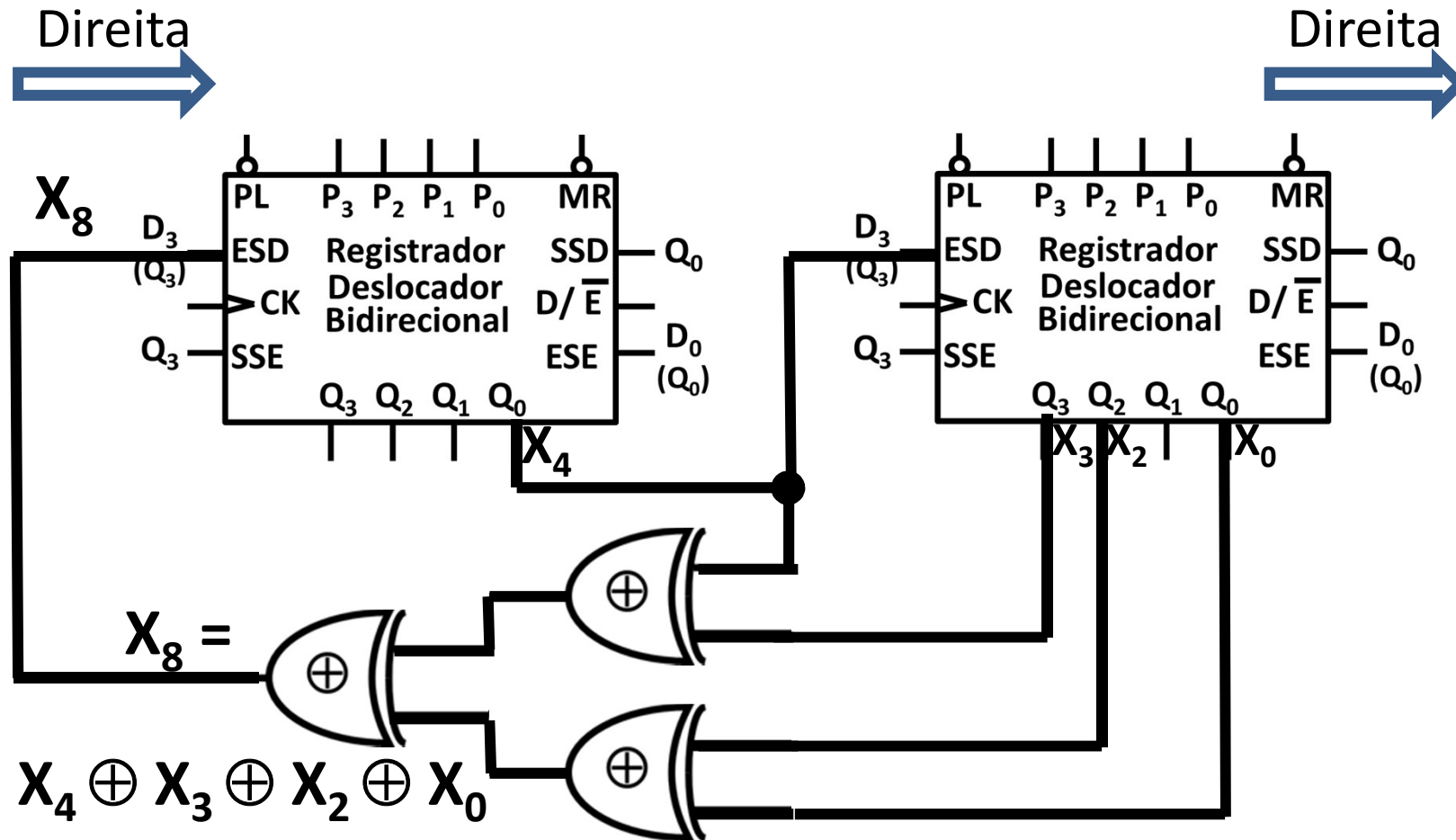
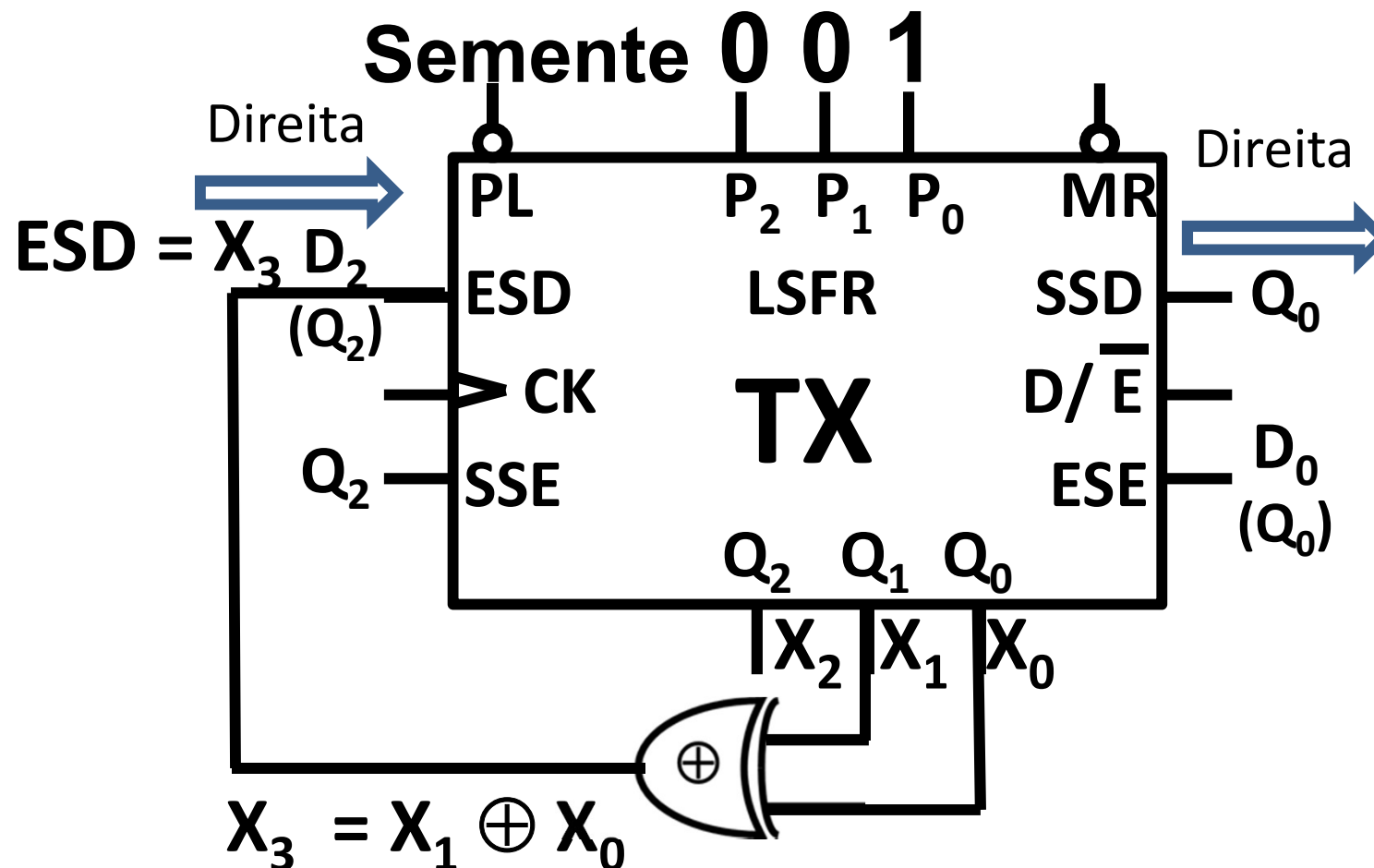
# Linear Feedback Shift Register – Aplicações


- TX codificada (“embaralhada”) – Pré-definidos: Polinômio gerador “ $X_1 \oplus X_0$ ” e **semente** = “001”.



# Linear Feedback Shift Register – LFSR


TX e RX: Função  $X_1 \oplus X_0$ ; Semente = “001”;

TX: Mensagem Secreta = “**101**”.

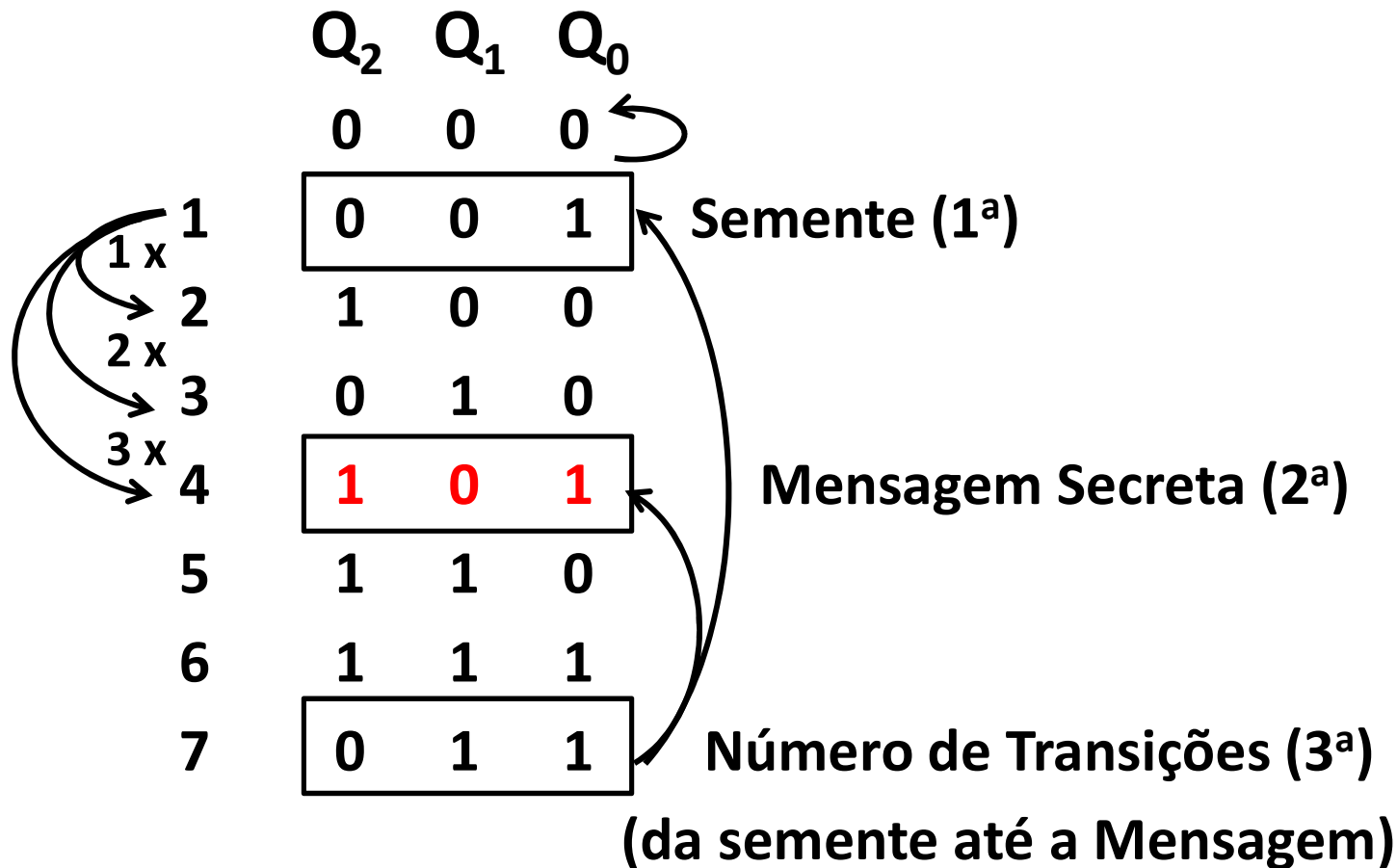

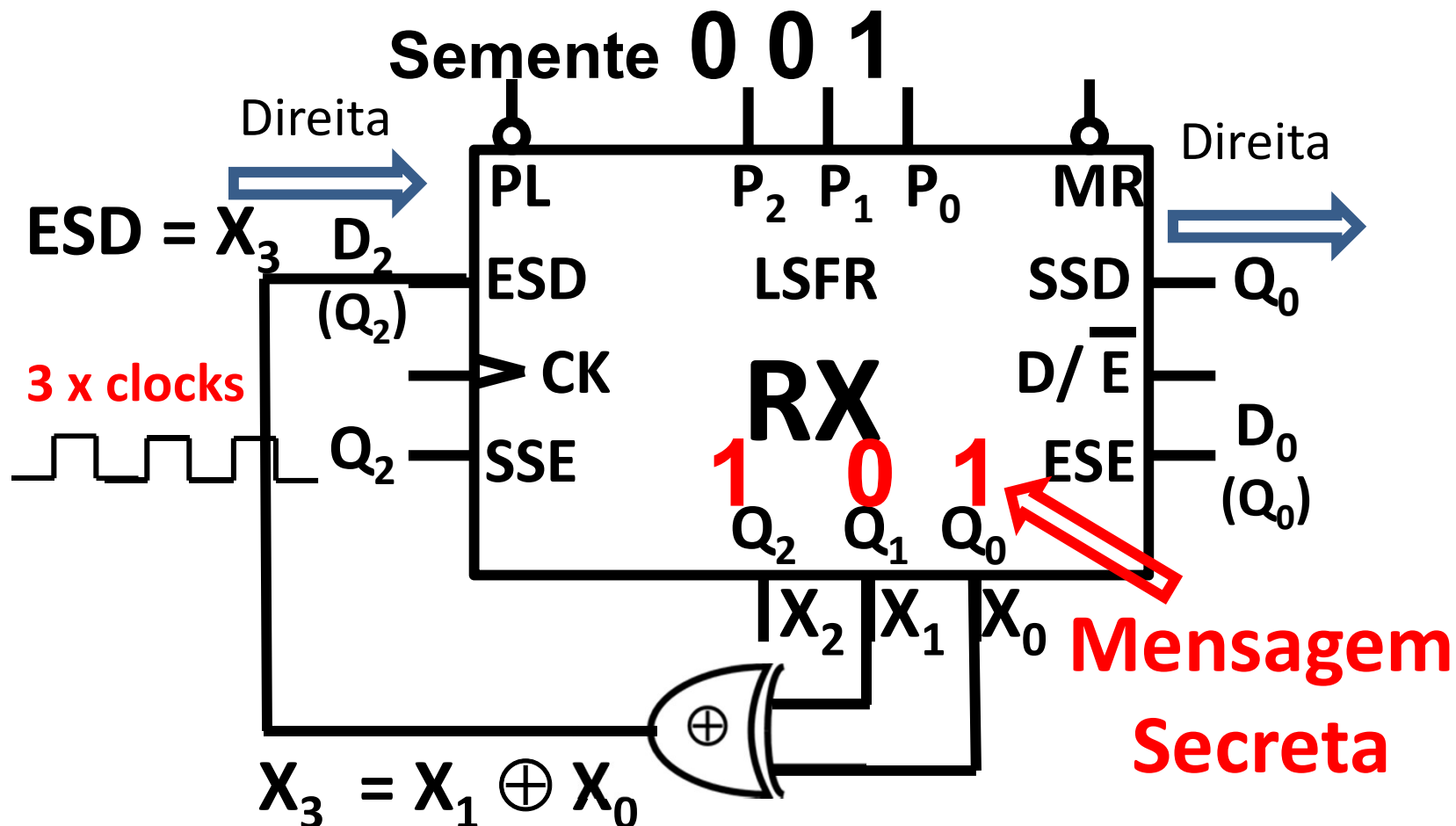
# Linear Feedback Shift Register – Aplicações

- **RX – Ações:** Carrega a **semente** =  $(001)_2$ ; faz pulsar o clock  $(011)_2$  vezes.


 
# Linear Feedback Shift Register – LFSR


**RX – Ações:** Carrega a **semente** =  $(001)_2$ ; faz pulsar o clock  $(011)_2$  vezes.




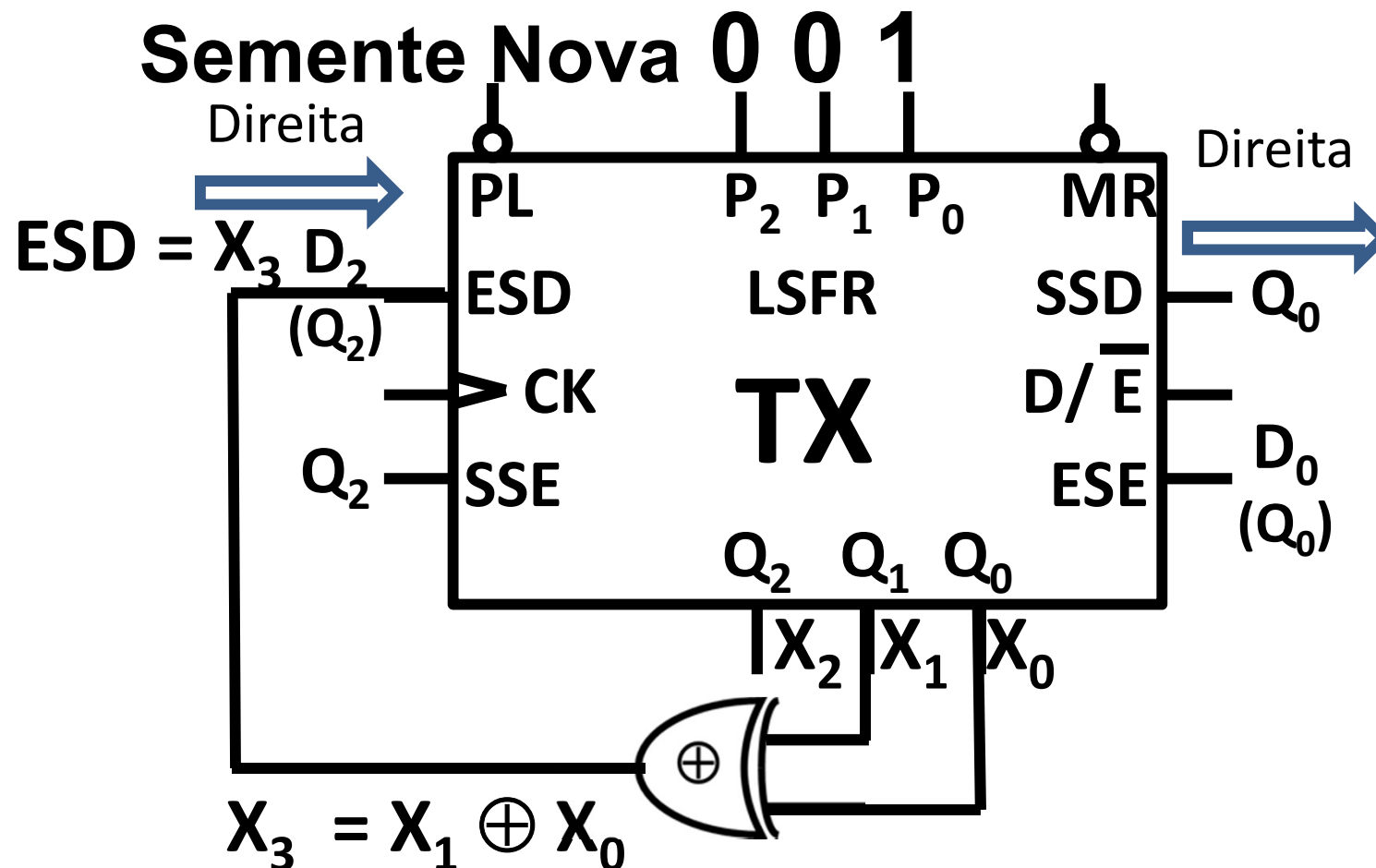
# Linear Feedback Shift Register – Aplicações


- **TX** propõe **Troca de Semente** – Pré-definidos: Polinômio gerador “ $X_1 \oplus X_0$ ” e **procedimento**.


 
# Linear Feedback Shift Register – LFSR


TX e RX: Função  $X_1 \oplus X_0$ ; Troca de Semente;

TX: Definição do Estado Referência = “**101**”.


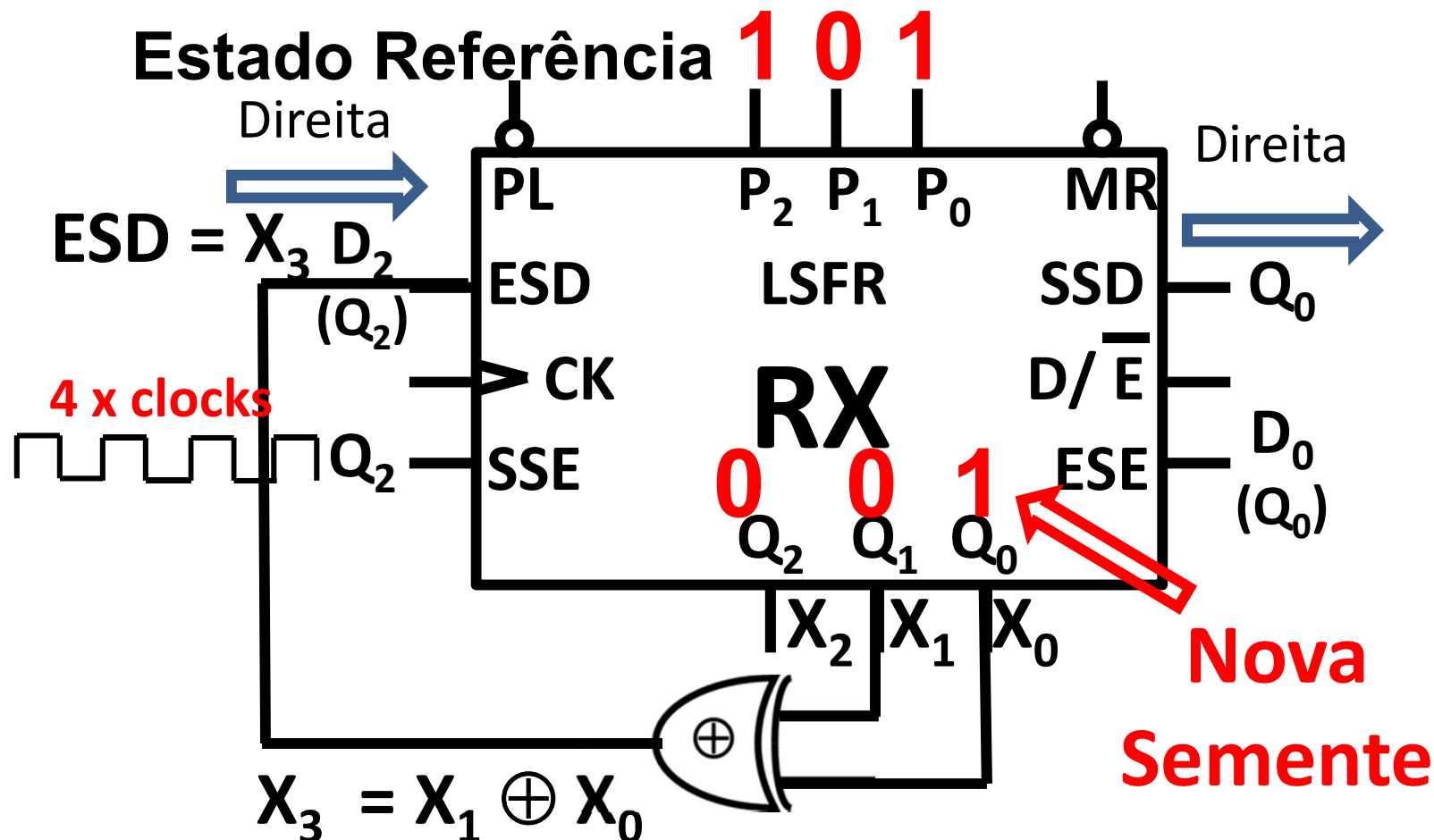
# Linear Feedback Shift Register – Aplicações


- **RX** processa **Troca de Semente** – Pré-definidos: Polinômio gerador “ $X_1 \oplus X_0$ ” e procedimento.


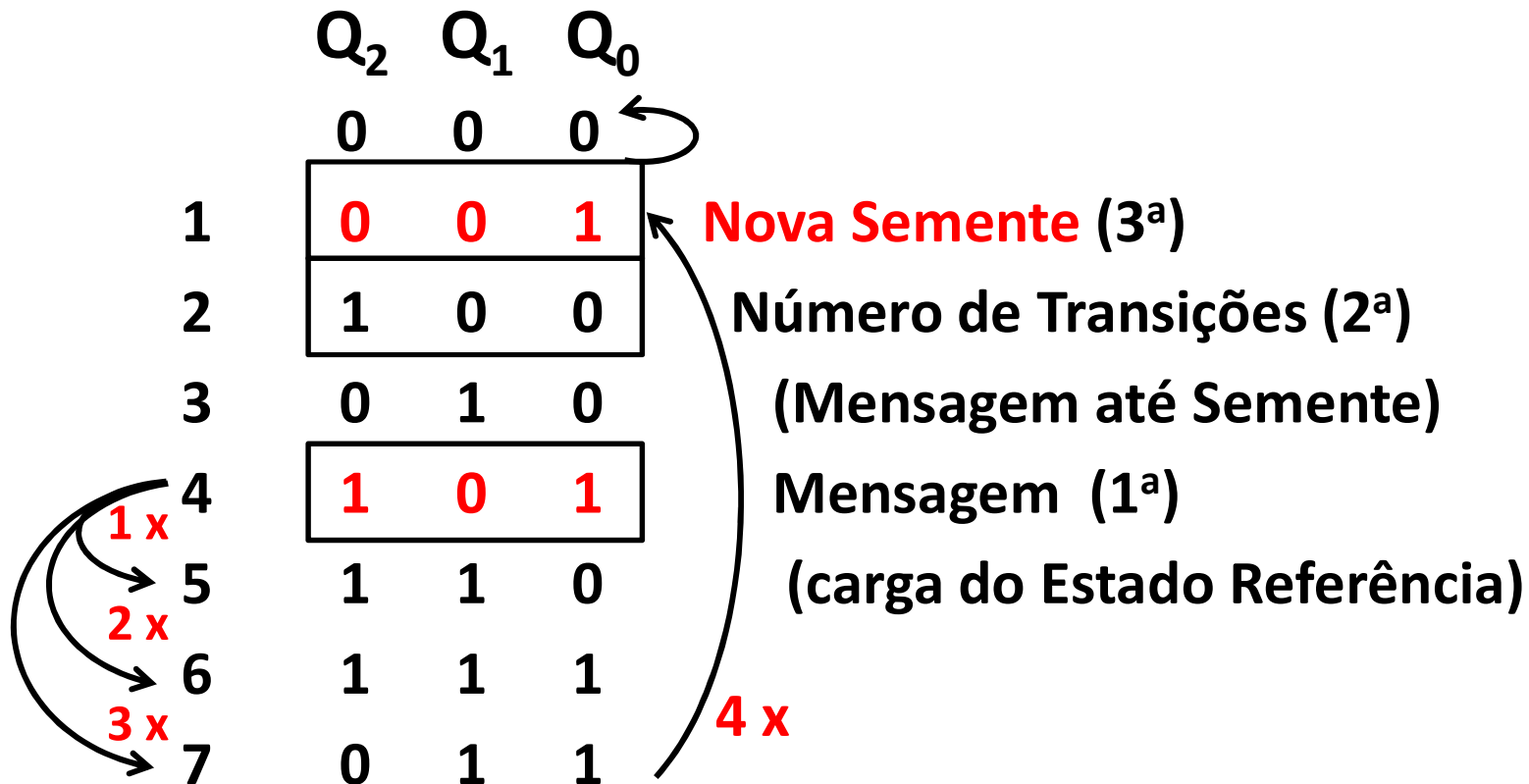
# Linear Feedback Shift Register – LFSR

TX e RX: Função  $X_1 \oplus X_0$ ; Troca de Semente;

RX: Carregar o Estado Referência = “101”.



**Houston ...**


**We have a  
problem!!!!**

## Em RX o LFSR no modo deslocador à direita não funciona!

- Mas no modo deslocador à esquerda funciona!
- Podemos resolver o problema com este recurso?
- Se sim, usa-se a mesma função de realimentação?
- Utiliza-se o mesmo procedimento de decifração?
- Lembrar que em TX e RX, aplicando o procedimento de geração e decifração das mensagens, percorremos os Estados no mesmo sentido (“embaralhando” os dados) com deslocamento à direita!
- E se em RX usarmos um procedimento de decifração das mensagens percorrendo os Estados no sentido contrário (“desembaralhando” os dados) com deslocamento à esquerda?

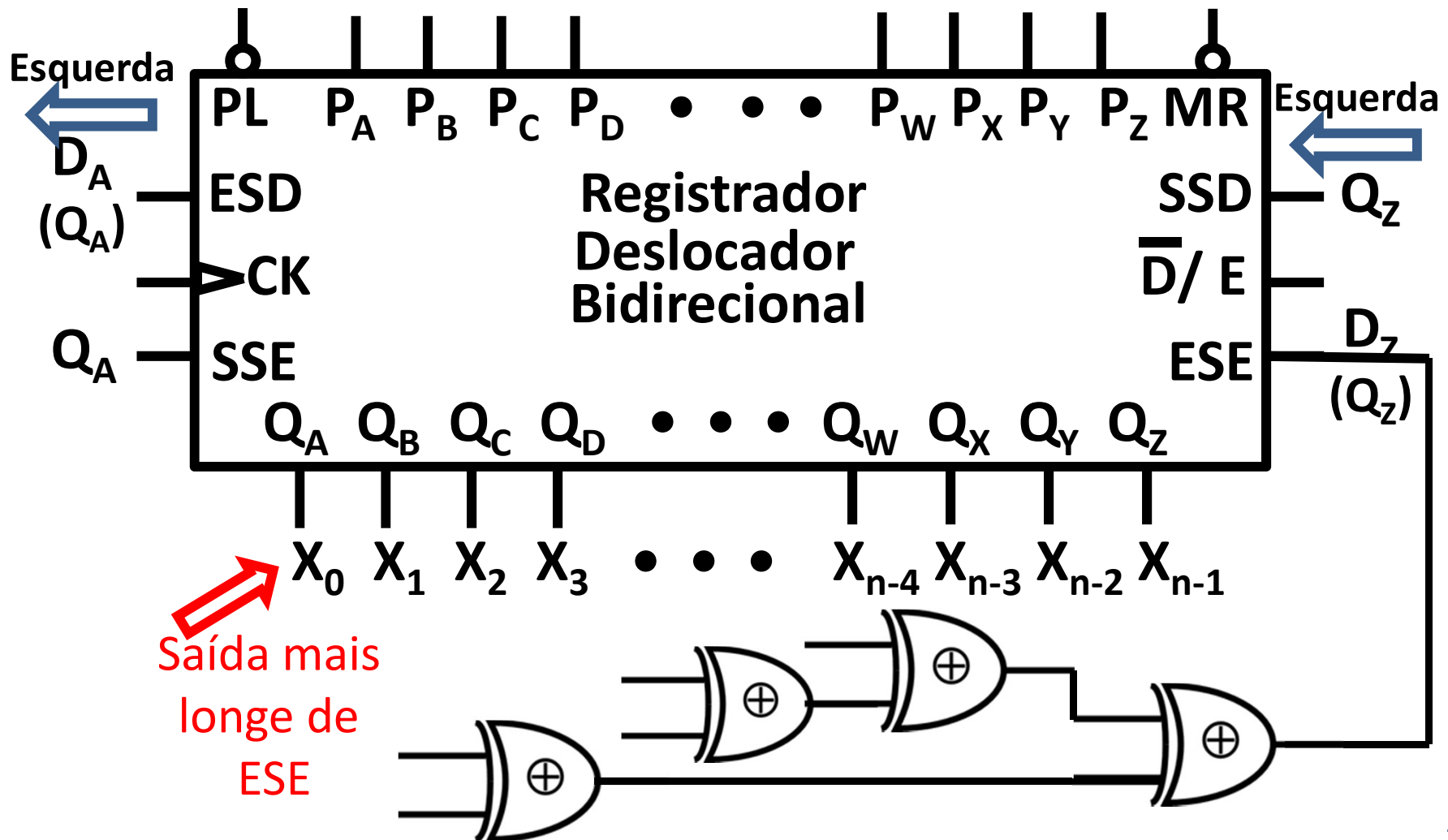
# Linear Feedback Shift Register – Convenções

- LFSR de n bits, deslocamento à esquerda:


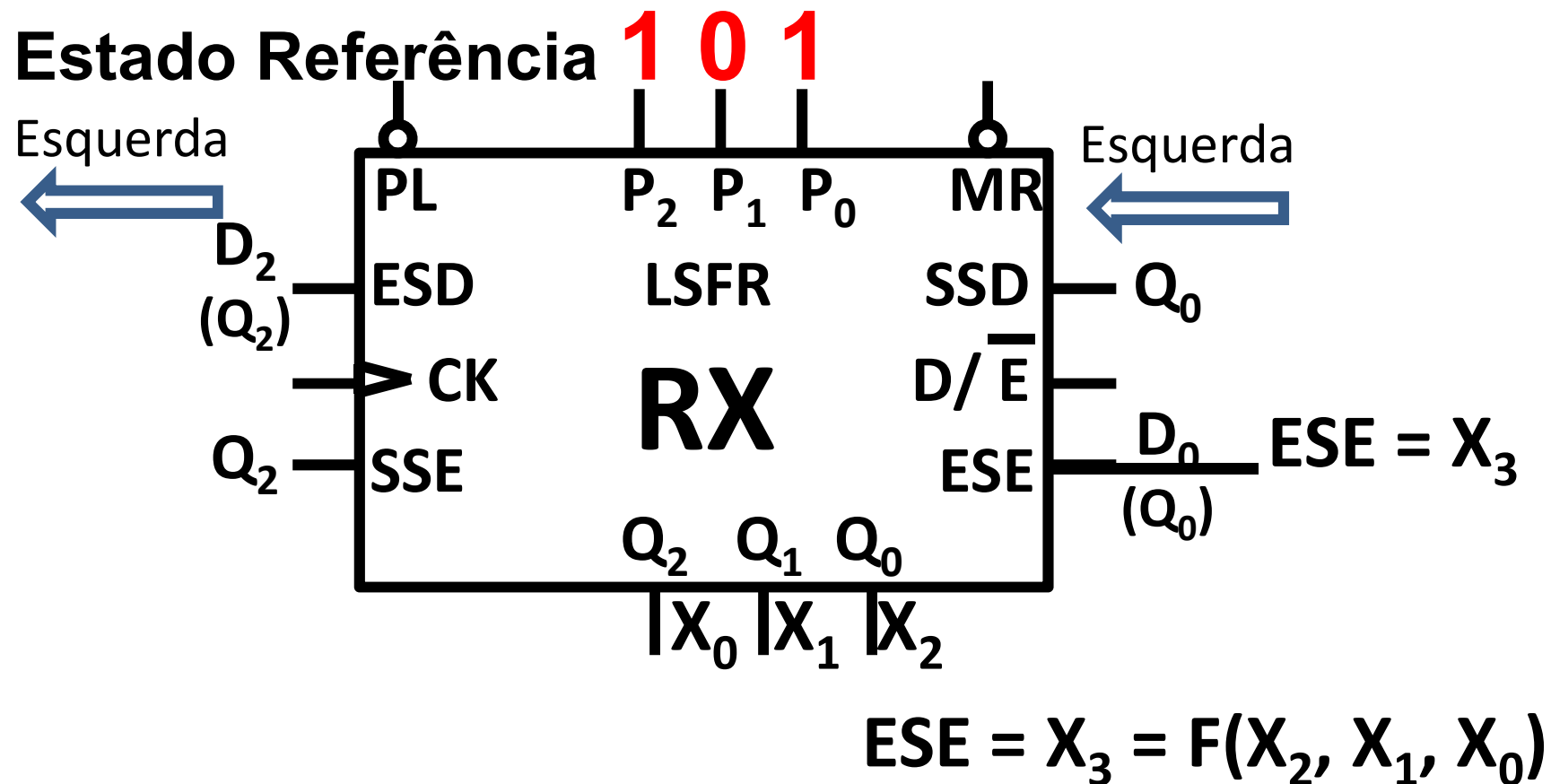
# Linear Feedback Shift Register – Aplicações


- **RX, Troca de Semente – Plano B:** Adaptação para deslocamento à esquerda!




 
# Linear Feedback Shift Register – LFSR

**RX: Plano B:** Adaptação para deslocamento à esquerda!



# Linear Feedback Shift Register – LFSR

Tabela de Transição de Estados para deslocamento à esquerda!

	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_2^*$	$Q_1^*$	$Q_0^* = \text{ESE}$
0	0	0	0	0	0	X
4	1	0	1	0	1	0
3	0	1	0	1	0	0
2	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1
7	0	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	0
5	1	1	0	1	0	1

LFSRs – RX

✓ Mapas de *karnaugh*.

ESE

		Q <sub>2</sub>	
		0	1
Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>		
	00	X	1
01	1	0	
11	1	0	
10	0	1	

$$ESE = (Q_2 \oplus Q_0)$$

$$(Q_2)' \cdot (Q_0) + (Q_2) \cdot (Q_0)'$$

# Linear Feedback Shift Register – Aplicações

- **RX, Troca de Semente – Plano B:** Adaptação para deslocamento à esquerda!

