

Universidade de São Paulo
Escola de Engenharia de São Carlos
Depto. de Engenharia Elétrica e de Computação

Introdução a VHDL

Aula 6

Professora Luiza Maria Romeiro Codá

Aula 6: Introdução a VHDL sala

Conteúdo:

- Declaração de **VARIABLE**
- Esquemas de Iteração em Região de códigos sequenciais: comando **LOOP**:
 1. **LOOP FOR** : Comandos **NEXT** e **EXIT**
 2. **LOOP WHILE**: Comandos **NEXT** e **EXIT**
- Prática nº9: registrador usando os comandos **LOOP FOR** e **LOOP WHILE**

Declaração de **VARIABLE** (Variável):

é usada para armazenar valores imediatos em cálculos de modelos comportamental e pode ser alterada a qualquer momento.

- São utilizadas apenas em processos e devem ser declaradas entre o PROCESS e o BEGIN
- São atualizadas imediatamente e não correspondem à implementação física (como no caso dos sinais).

Sintaxe se a variável tem valor inicial:

```
VARIABLE nome_variavel : tipo [restrição] [:=valor_inicial];
```

Sintaxe se a variável não tem valor inicial:

```
VARIABLE nome_variavel : tipo [restrição];
```

Comparação entre VARIABLE e SIGNAL

Variáveis

- são utilizadas dentro de PROCESS;
- São declaradas entre a palavra PROCESS e BEGIN;
- Suas atribuições têm efeito imediato, como em programação, na linha que é modificada;
- só são válidas dentro do PROCESS que são declaradas e não podem ser utilizadas em outros Process;

Sinais:

- são utilizados para comunicação entre componentes e módulos;
- são declarados na architecture (podendo também não usualmente serem declarados na entity ou package);
- Suas atribuições são projeções para o futuro, atualizadas ao sair do process;
- São válidos onde são declarados, ex: em toda a arquitetura que foi declarada.

Comparação entre VARIABLE e SIGNAL

Tanto **sinais** como **variáveis** podem ser especificados intervalo e valor inicial:

```
VARIABLE v1 : INTEGER RANGE 1 to 60:=1;
```

```
SIGNAL s1 : INTEGER RANGE 1 to 60:=1;
```

```
VARIABLE v2: STD_LOGIC:='0';
```

```
SIGNAL s1 : STD_LOGIC:='0';
```

Comparação entre VARIABLE e SIGNAL

	SIGNAL	VARIABLE
Declaração	Na architecture ou como PORT na entity	Dentro de PROCESS
Utilização	utilizados para comunicação entre componentes.	usadas apenas em processos e subprogramas (funções e procedimentos)
Interpretação	podem ser interpretados como fios físicos, reais.	usualmente não estão disponíveis para múltiplos componentes e processos
Atribuição	Recebe valor atribuído na suspensão do Process. Sómente a última atribuição é válida	Todas as atribuições de variáveis tem efeito imediato. Recebe valor atribuído imediatamente. Toda atribuição é válida
Atraso	Inercial e de transporte	Não há

Operações com Sinais e Variáveis

Retirado de: <http://paginapessoal.utfpr.edu.br/erig/logica-reconfiguravel/VHDL/signal.vhd/view>


```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
ENTITY signal IS  
PORT (      a,b,c : IN STD_LOGIC; --entradas  
          sigout1, sigout2, sigout3, varout1,varout2, varout3: OUT STD_LOGIC); -- saidas  
END signal;
```

```
ARCHITECTURE regras OF signal IS  
  SIGNAL sig1,sig2 : STD_LOGIC; -- sinais auxiliares  
  BEGIN  
    PROCESS (a, b, c)  
      VARIABLE var1,var2 : STD_LOGIC; -- variaveis auxiliares  
      BEGIN  
        -- atribuições iniciais para um sinal e para uma variável  
        sig1 <= '1';  
        var1 := '1';  
        -- a definição é enviada para as saidas  
        sigout1 <= sig1; -- um sinal pode ser enviado para uma saída  
        varout1 <= var1; -- ima variável também pode ser enviada para saída.  
        -- operação com sinais e variáveis  
        sig1 <= a AND b; -- a atribuição anterior de sig1 vai ser ignorada.  
        var1 := a AND b; -- a atribuição anterior de var1 NÃO vai ser ignorada.  
        -- resultado é enviado para saída.  
        sigout2 <= sig1;  
        varout2 <= var1;  
        sig2 <= sig1 OR c; -- operações com sinais  
        var2 := var1 OR c; -- operações com variaveis  
        sigout3 <= sig2;  
        varout3 <= var2;  
      END PROCESS;  
    END regras;
```

Emprego de VARIABLE

<https://www.youtube.com/watch?v=TeceQQaVuS0>



```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
ENTITY FF_VAR IS
    PORT( clk ,d1, d2 : IN STD_LOGIC;
          q1,q2 : OUT STD_LOGIC);
END FF_VAR;
ARCHITECTURE variavel OF FF_VAR IS
BEGIN
    ff1: PROCESS (clk)
        VARIABLE v1 : STD_LOGIC;
        BEGIN
            IF RISING_EDGE (clk)THEN
                q1 <= v1; -- variável v1 utilizada sem receber novo valor
                v1 := d1; -- variável v1 recebe novo valor
            END IF;
        END PROCESS ff1;
    ff2: PROCESS (clk)
        VARIABLE v2 : STD_LOGIC;
        BEGIN
            IF RISING_EDGE (clk) THEN
                v2 := d2; -- variável v2 recebe valor inicial
                q2 <= v2;
            END IF;
        END PROCESS ff2;
END variavel;
```

 

É criado um latch para guardar o valor de v1

Emprego de VARIABLE
  
<https://www.youtube.com/watch?v=TeceQQaVuS0>



É criado um latch para guardar o valor de v1

VARIABLE X SIGNAL


A diferença fundamental entre variáveis e sinais é o atraso da atribuição

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY sig_var IS
GENERIC (n: NATURAL :=16);
PORT( clk: IN STD_LOGIC;
      sx : OUT INTEGER RANGE 0 TO n; -- saída de teste do sinal
      vx : OUT INTEGER RANGE 0 to n); -- saída de teste da variável
END sig_var;


ARCHITECTURE teste OF sig_var IS
SIGNAL sa : INTEGER RANGE 0 to n :=1;
BEGIN
sinal: PROCESS (clk)
      BEGIN
            IF RISING_EDGE (CLK) THEN
                    sa <= sa + sa;
                    sx <= sa;
            END IF;
      END PROCESS sinal;
variavel:PROCESS (clk)
      VARIABLE va : INTEGER RANGE 0 to n :=1;
      BEGIN
            IF RISING_EDGE (CLK) THEN
                    va := va + va;
                    vx <= va;
            END IF;
      END PROCESS variavel;
END teste;
```

VARIABLE X SIGNAL

Circuito Sintetizado:

 

 O valor da variável é atribuído na mesma hora e do sinal só é atualizado após fim do PROCESS



Esquemas de Iteração

Em VHDL é possível criar **esquemas iterativos** de geração. Com eles é possível repetir uma série de comandos, tanto concorrentes como sequenciais.

- ✓ Para região de códigos **concorrentes**, é utilizado o comando **GENERATE**,
- ✓ para região de códigos **sequenciais**, é utilizado o comando **LOOP**.

Para ambos os comandos de iteração, há dois esquemas:

- Um repete os comandos um número determinado de vezes
- o outro repete os comandos caso uma expressão de condição seja atendida.

Esquemas de Iteração – LOOP

O comando sequencial **LOOP** utiliza três esquemas de iteração para repetir comandos sequenciais:

- Incondicional (**utilizado para simulação– não síntese**)
- Esquema **FOR**
- Esquema **WHILE** (**não sintetizável em algumas ferramentas**)

OBS: Esses Esquemas são utilizados na região iniciada pelo comando PROCESS onde variáveis (**VARIABLE**) são declaradas

Esquemas de Iteração – LOOP

O comando sequencial **LOOP** utiliza dois esquemas de iteração para repetir comandos sequenciais:

- Esquema **FOR**
- Esquema **WHILE** (não sintetizável em algumas ferramentas)

Esquemas de Iteração – LOOP FOR

O esquema **FOR LOOP** repete um conjunto de comandos sequenciais um número específico de vezes (equivalente ao GENERATE, mas para código sequencial). Este comando usa um contador, e desde que o valor do contador esteja em uma certa faixa, o loop é executado. Ao término de cada execução do loop, o contador é atualizado.

Para utilizar o comando **FOR LOOP** deve-se fornecer uma variável local e os limites para esta variável.

Por exemplo, o código abaixo repete os comandos 4 vezes:


```
abc: FOR i IN 0 TO 3 LOOP
      -- Comandos sequenciais
END LOOP abc;
```

A sintaxe :

```
<rótulo_opcional>: FOR <variável_local> IN <limites_da_variável> LOOP
      -- Comandos sequenciais
END LOOP <rótulo_opcional>;
```

LOOP – FOR : Exemplo

 Somador completo de 2 palavras (E1 e E2) de n bits.



$$S_k = E1_k \oplus E2_k \oplus Vai1_k$$

$$Vai1_{k+1} = E1_k \cdot E2_k + E1_k \cdot Vai1_k + E2_k \cdot Vai1_k$$


LOOP – FOR : Exemplo

código VHDL de um somador completo de 2 palavras (E1 e E2) de n bits.

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY somador IS
    GENERIC(n : NATURAL := 3);           -- Número de bits
    PORT(E1, E2 : IN  STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0); -- Entradas
          Vem1   : IN  STD_LOGIC;           -- Carry in
          Vai1   : OUT STD_LOGIC;          -- Carry out
          S      : OUT STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0));
END somador;

ARCHITECTURE arquitetura OF somador IS
    SIGNAL Vai1int : STD_LOGIC_VECTOR(n DOWNTO 0); -- Carry out interno
BEGIN
    PROCESS(E1, E2, Vem1)
    BEGIN
        Vai1int(0) <= Vem1; -- é um pino (entrada)
        abc: FOR i IN 0 TO n-1 LOOP
            S(i) <= E1(i) XOR E2(i) XOR Vai1int(i);
            Vai1int(i+1) <= (E1(i) AND E2(i)) OR
                           (E1(i) AND Vai1int(i)) OR
                           (E2(i) AND Vai1int(i));
        END LOOP abc;
        Vai1 <= Vai1int(n); -- Saída
    END PROCESS;
END arquitetura;
```

LOOP – FOR : Exemplo

 

Circuito Sintetizado

LOOP – WHILE

O esquema **WHILE** insere uma réplica de um conjunto de comandos caso a condição contida após a palavra reservada **WHILE** seja satisfeita.

Sintaxe:

```
<rótulo_opcional>: WHILE <condição> LOOP  
    -- Comandos sequenciais  
END LOOP < rótulo_opcional>;
```

Obs.: Para o *software* Quartus II, se a condição verifica um índice que é incrementado a cada laço (por ex.: condição : $i < 3$, índice : $i := i + 1$); então o índice deve ser do tipo **VARIABLE**. Caso seja usado um **SIGNAL**, a ferramenta não consegue sintetizar o circuito.

LOOP – WHILE : Exemplo


Usando o esquema **WHILE** , a descrição do somador de n bits se torna:

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY somador_w IS
    GENERIC(n : NATURAL := 3); -- Número de bits
    PORT(E1, E2 : IN STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0); -- Entradas
          Vem1 : IN STD_LOGIC; -- Carry in
          vai1 : OUT STD_LOGIC; -- Carry out
          S : OUT STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0));
END somador_w;

ARCHITECTURE a OF somador_w IS
    SIGNAL vai1int : STD_LOGIC_VECTOR(n DOWNTO 0); -- Carry out interno
BEGIN
    PROCESS(E1, E2, Vem1)
        VARIABLE i : INTEGER RANGE 0 TO 2**n-1; -- Controle do laço
    BEGIN
        vai1int(0) <= Vem1;
        i := 0;
        abc: WHILE i <= n-1 LOOP
            S(i) <= E1(i) XOR E2(i) XOR vai1int(i);
            vai1int(i+1) <= (E1(i) AND E2(i)) OR (E1(i) AND vai1int(i)) OR
                (E2(i) AND vai1int(i));

            i := i + 1;
        END LOOP abc;
        vai1 <= vai1int(n); -- Saída
    END PROCESS;
END a;
```

LOOP – WHILE : Exemplo

 

Circuito Sintetizado

Comandos NEXT e EXIT

Os Comandos **NEXT** e **EXIT** possibilitam alterar as sequências de operações executadas em um comando **LOOP**.

- **Comando NEXT** termina a execução da iteração atual e começa a subsequente portanto, causa um salto para o final da iteração corrente, omitindo a execução dos comandos restantes no esquema de iteração e vai diretamente para a próxima iteração.
- **Comando EXIT** termina a execução da iteração atual e do loop, leva a finalização do LOOP em operação.

Comando NEXT

Sintaxe:

```
<rótulo_opcional_LOOP>: FOR <variável_local> IN <limites_da_variável> LOOP
  -- Comandos sequenciais
  <rótulo_next_opcional>: NEXT <rótulo_opcional_LOOP> WHEN [condição];
  -- Comandos sequenciais
END LOOP <rótulo_opcional_LOOP>;
```

Exemplos:

NEXT; -- pula para a próxima iteração no mesmo LOOP

NEXT WHEN condicao_1; -- pula para a proxima iteração caso a condicao_1 seja verdadeira

Salto: NEXT WHEN condicao_1; -- idem com rótulo opcional

EXIT salto_1 WHEN condicao_3; -- pula para salto_1 onde salto_1 é um rótulo

Exemplo com Comando NEXT:

Conta número de “uns” em um vetor

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY conta_uns IS

PORT(dado : IN  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0); -- Entradas
      uns: OUT INTEGER);
END conta_uns;

ARCHITECTURE a OF conta_uns IS
BEGIN
  PROCESS(dado)
    VARIABLE nde_uns : INTEGER; -- contador de número de bits 1
    BEGIN
      nde_uns := 0;-- zera o contador de uns a cada novo dado


      FOR i IN 0 TO 7 LOOP
        NEXT WHEN  dado(i)= '0'; --verifica se bit do dado é zero se verdadeiro
        -- passa para a iteração seguinte, verificar o próximo
        --bit do dado e não acrescenta ao valor de uns

        nde_uns := nde_uns +1;
      END LOOP;
      uns <= nde_uns;
    END PROCESS;
END a;
```

Exemplo com Comando NEXT:


Conta número de “uns” em um vetor

Circuito gerado:

 

Simulação:

 /LUIZA/QUARTUS ARQUIVOS VHDL/conta_uns/conta_uns - conta_uns - [conta_uns_20200612123150.sim.vwf (Read-Only)]



Comando EXIT

Sintaxe:

```
<rótulo_opcional_LOOP>: FOR <variável_local> IN <limites_da_variável> LOOP
  -- Comandos sequenciais
  <rótulo_exit_opcional>: EXIT <rótulo_opcional_LOOP> WHEN [condição];
  -- Comandos sequenciais
END LOOP <rótulo_opcional_LOOP>;
```

Exemplos:

EXIT; --termina a iteração, finaliza o LOOP

EXIT WHEN condicao_1 -finaliza iteração caso a condicao_1 seja verdadeira

fim: EXIT WHEN condicao_1; -- idem com rótulo opcional

EXIT salto_1 WHEN condicao_3; --termina a iteração e pula para salto_1 que é um rótulo

Exemplo com Comando EXIT:

Contador de zeros à esquerda:

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY conta_zeros IS


PORT(dado : IN  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0); -- Entradas com 8 bits
      zeros: OUT INTEGER RANGE 0 TO 8 ); -- Número de bits zero
END conta_zeros;

ARCHITECTURE a OF conta_zeros IS
BEGIN
  PROCESS(dado)
    VARIABLE conta : INTEGER RANGE 0 TO 8; -- Controle do laço
  BEGIN
    conta:=0;
    FOR i IN dado'RANGE LOOP -- dado'RANGE é igual a colocar o range 7 DOWNT0 0
      CASE dado(i) IS --verifica começando do bit dado(7) e vai decrescendo
        WHEN '0' => conta := conta +1;
        WHEN OTHERS => EXIT;--se encontrar um bit diferente de 0 pára loop
      END CASE;
    END LOOP;
    zeros <= conta;
  END PROCESS;
END a;
```

Exemplo com Comando EXIT:


Contador de zeros à esquerda:

Circuito Gerado:

 

Simulação

 JIZA/QUARTUS ARQUIVOS VHDL/zeros_esq/zeros_esq - zeros_esq - [zeros_esq_20200610131829.sim.vwf (Read-Only)]



Prática nº9

Crie 2 projetos de um registrador de deslocamento da esquerda para a direita com n bits, utilizando o comando `LOOP FOR` e outro usando o comando `LOOP WHILE`. Inclua a cláusula `GENERIC` para determinar n bits.