

**Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo**

**Departamento de Engenharia de Energia e Automação
Elétricas**




PEA3201 - Eletricidade Geral II

Lista de Exercícios 1 - Corrente Contínua

Copyright © Gilberto Vilar

2017

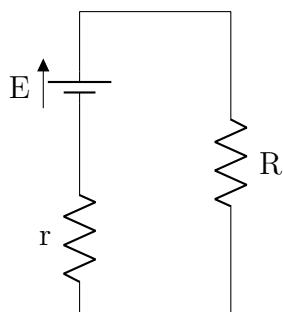1) Seja $E=6V$, $r=0,02\Omega$ e $R=0,18\Omega$, para o circuito abaixo, calcule:



- a) Corrente I.
- b) Tensão nos terminais de R .
- c) Potência dissipada por R .
- d) Rendimento do gerador nas condições apresentadas.

Respostas:

$$I = 30A, V_R = 5,4V, P_R = 162W, \eta = 90\%.$$

Figura 1: Correntes no nó A

2) Aplicando as Leis de Kirchhoff, determine os valores das correntes i_1 , i_2 e i_3 , indicadas na figura abaixo.

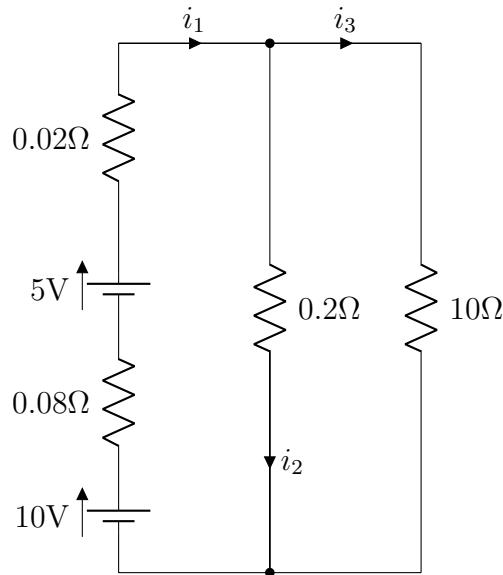


Figura 2: Circuito para Execício 2.

Solução comentada:

1º Passo: Selecionar um dos nós e aplicar a 1ª Lei de Kirchhoff, obtendo a primeira equação. A soma total das correntes em um nó deve ser nula.

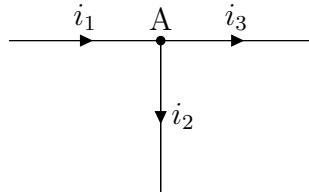


Figura 3: Correntes no nó A

- Selecionando o nó A e adotando a convenção de que as correntes que **entram** são positivas e as que **saem** são negativas, temos:

$$\begin{aligned} \sum i &= 0 \\ i_1 - i_2 - i_3 &= 0 \\ i_1 &= i_2 + i_3 \end{aligned} \tag{0.1}$$

2º Passo: Identificar componentes e suas respectivas tensões aplicando a 1ª Lei de Ohm.

- As setas e arcos representam as tensões sobre os componentes do circuito e sua orientação define o sinal dos valores a serem colocados nas equações de Kirchhoff. Para determinar as orientações, siga as seguintes convenções:
 - **Resistor:** seta contrária ao sentido da corrente que o percorre.
 - **Fonte:** seta voltada para o terminal positivo (barra maior).
- **Quando o sentido das correntes não for dado no exercício, deve-se adotar sentidos aleatórios para as correntes. Os sinais após os cálculos finais vão mostrar se os sentidos adotados foram coerentes com a realidade ou não.**

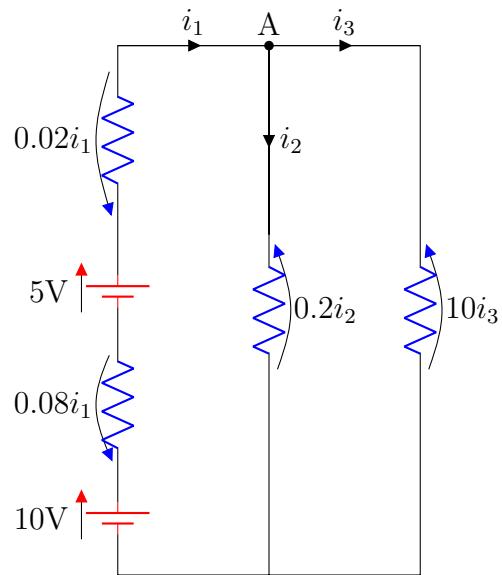


Figura 4: Circuito para Execício 2.

3º Passo: Aplicar 2^a Lei de Kirchhoff para duas malhas do circuito, obtendo duas equações.

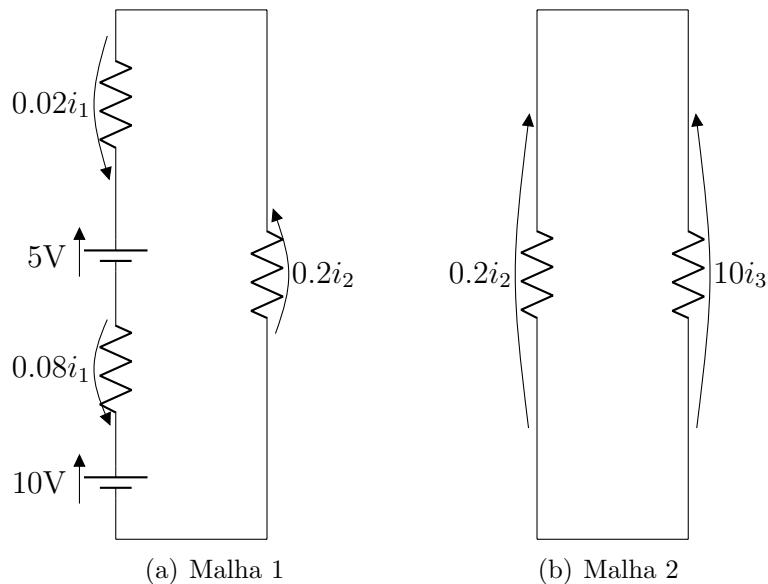


Figura 5: Setas da tensão nas malhas

- Note que as setas de tensão dos elementos devem ficar do lado de fora das malhas

Malha 1

$$\sum V = 0$$

$$-0.02i_1 + 5 - 0.08i_1 + 10 - 0.2i_2 = 0$$

$$-0.1i_1 - 0.2i_2 + 15 = 0$$

$$0.1i_1 + 0.2i_2 = 15 \quad (0.2)$$

Malha 2

$$\sum V = 0$$

$$0.2i_2 - 10i_3 = 0 \quad (0.3)$$

4º Passo: Resolver o sistema linear de 3 equações por 3 incógnitas.

- Note que as três equações obtidas são Linearmente Independentes


$$\begin{aligned} 0 &= i_1 - i_2 - i_3 \\ 15 &= 0.1i_1 + 0.2i_3 \\ 0 &= 0.2i_2 - 10i_3 \end{aligned} \quad (0.4)$$

$$i_1 = 50,662A$$

$$i_2 = 49,668A$$

$$i_3 = 0,9934A$$

3) Para o circuito abaixo, calcule:

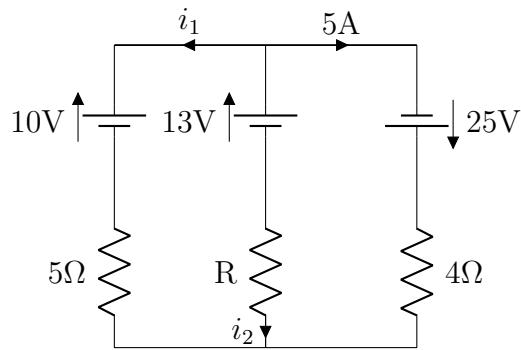

a) R , i_1 e i_2 .

b) A soma das potências dissipadas por cada resistor.

c) As potências das fontes, indicando quais são geradores e quais são receptores.

d) A somatória das potências de todos os elementos do circuito.

***Lembre que elementos geradores têm potência positiva e receptores tem potência negativa.**

Figura 6: Circuito exercício 3

Solução:

a) $R=9\Omega$, $i_1 = -3A$, $i_2 = -2A$

b) $P_{resistores}=-181W$.

c) Zero.

4) Descubra os valores absolutos das correntes i_1 , i_2 , i_3 , i_4 , i_5 , i_6 .

Solução:

$i_1=0,304A$, $i_2=0,828A$,

$i_3=0,524A$, $i_4=0,189A$,

$i_5=0,524A$, $i_6=0,713A$.

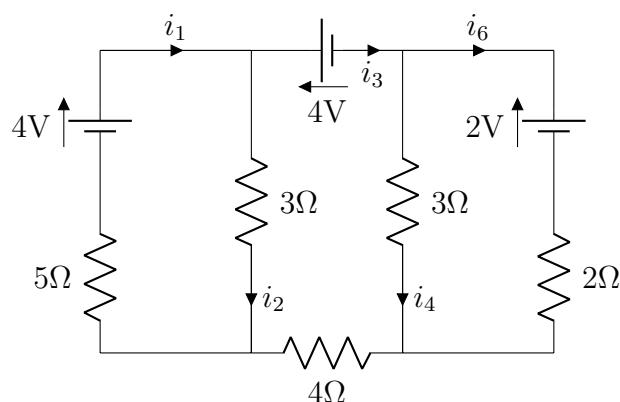


Figura 7: Circuito para Execício 2.