
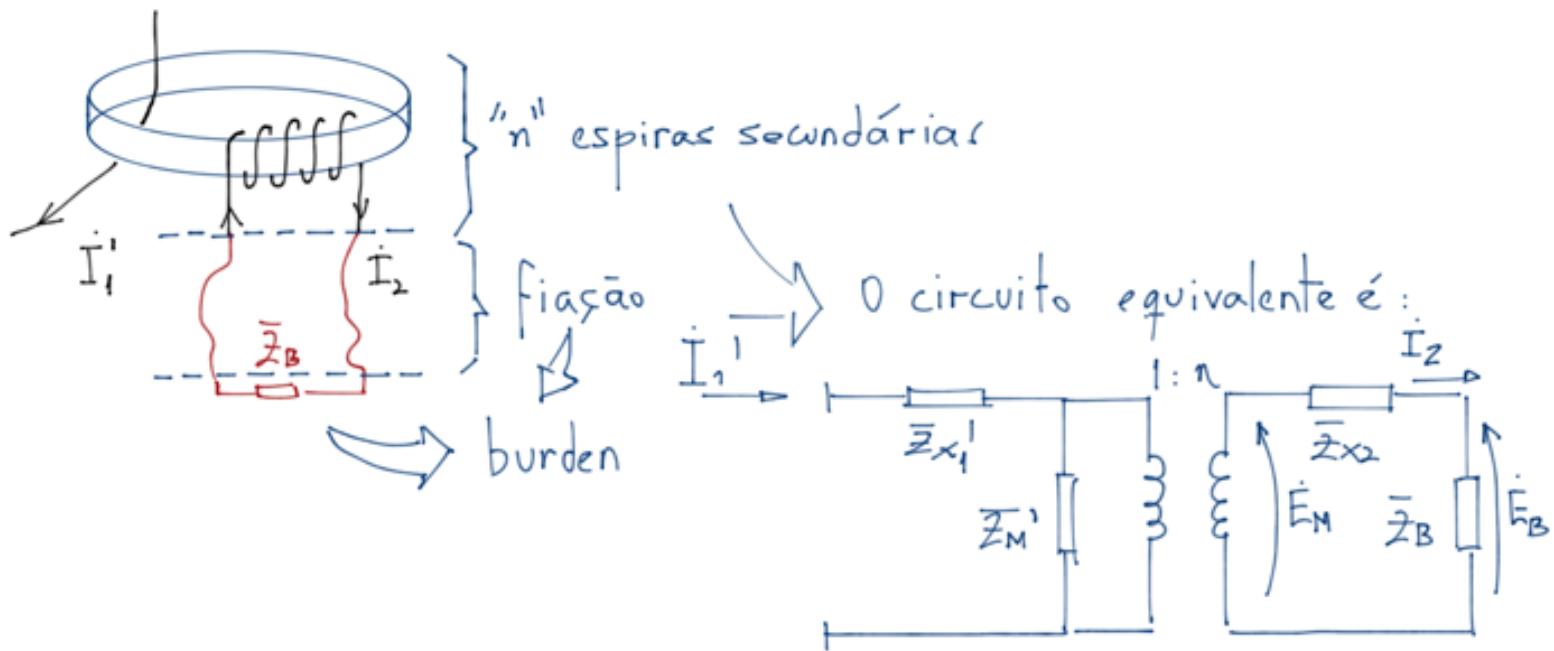


## 2) Transformadores de Instrumentação

### 2.1) Transformadores de corrente

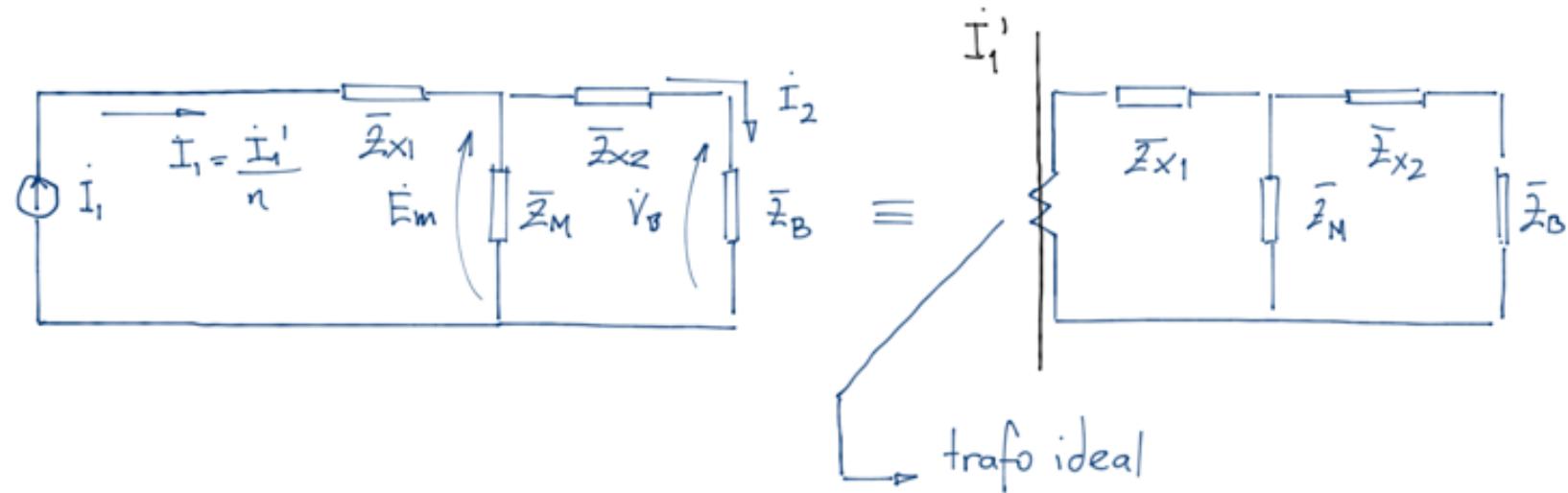

Refletindo o circuito para o secundário do TC, tem-se:



Dois considerações importantes:

- 1)  $\dot{I}_1$  é imposto pelo sistema de potência; e ( $\Rightarrow X_{X1}$  fica englobada em  $\bar{Z}_{X2}$ )
- 2) Não há necessidade de se representar  $\bar{Z}_{X1}$  ( $X_{X1}$  é pág.)

$$\text{Onde: } I_1 = I_1' / n \quad \text{e} \quad \bar{Z}_M = n^2 \bar{Z}_m$$

$I_1'$  e  $I_2$ : correntes nos enrolamentos primário e secundário do TG.

$\bar{Z}_B$ : impedância das cabos de sinal e do relé conectado no secundário do TG.


Obs: tipicamente o burden é especificado com  $\bar{Z}_B$  [ohms] ou  $I_N^2 \cdot Z_B$  [VA] (p.ex.  $25 \times Z_B$  [VA] para corrente secundária de 5 [A]).

O diagrama de fasores fica:

$$1) \dot{E}_m = \dot{V}_2 + \bar{Z}_{x2} \cdot \dot{I}_2$$

$$2) \dot{I}_M = \dot{E}_m / \bar{Z}_M$$

$$3) \dot{I}_1 = \dot{I}_M + \dot{I}_2$$

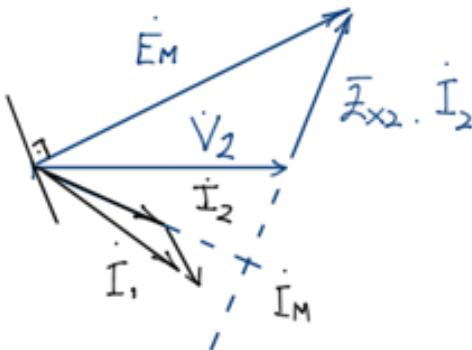

A partir dessas definições pode-se definir o erro de transformação de corrente:

$$\epsilon = \frac{\dot{I}_1 - \dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{\dot{I}_M}{\dot{I}_1}$$

Nesse contexto, quanto menor a impedância do burden, menor  $\dot{E}_m$ , menor  $\dot{I}_M$  e, portanto, menor o erro. Isso significa que o ideal é que o TG funcione com um curto circuito nos seus terminais.

Atenção: um  $\varepsilon$  de, por exemplo, 0,05 significa que a corrente de magnetizações vale 5% da corrente primária. No entanto, não significa que a corrente  $I_2$  sera 5% menor do que  $I_1$ . A soma é fasorial e  $I_2$  e  $I_M$  estão defasados.

É conveniente, portanto, definir o fator de correção da relação (FCR). Esse fator é definido como o valor que deve multiplicar a relação de transformações nominal ( $n$ ) para se obter a relação real:

$$\varepsilon I_1 = \dot{I}_1 - \dot{I}_2 \rightarrow \dot{I}_2 = (1 - \varepsilon) \dot{I}_1$$

$$\frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = \frac{1}{1 - \varepsilon}, \text{ mas } \dot{I}_1 = \frac{\dot{I}_1'}{n}$$

$$\text{Logo: } \frac{\dot{I}_1'/n}{\dot{I}_2} = \frac{1}{1 - \varepsilon} \rightarrow \underbrace{\frac{\dot{I}_1'}{\dot{I}_2}}_{\substack{\text{relação} \\ \text{real}}} = \underbrace{\frac{1}{1 - \varepsilon} \times n}_{\substack{\text{relação} \\ \text{nominal}}}$$

$$FCR = \frac{1}{1 - \varepsilon}$$

Exemplo: considere um TC com as seguintes características

$$r: 500/5$$

$$\bar{Z}_{x2} = 0,01 + j0,1 [\Omega]$$

$$\bar{Z}_B = 2,0 [\Omega] \text{ (resistivo)}$$

$$\bar{Z}_M = 4,0 + j15 [\Omega] \leftarrow \text{considerado constante}$$

- a) Determine o erro, o fator de correção de reação para o burden apresentado;
- b) Repetir o cálculo para  $\bar{Z}_B = 1 \text{ } [\Omega]$ ;
- c) Repetir o cálculo para  $\bar{Z}_B = j2 \text{ } [\Omega]$ .

Solução:

## 2.1.1) Comportamento do ramo magnetizante

A representação do ramo magnetizante por meio de uma impedância pressupõe que o circuito seja linear. No entanto, há não-linearidade no núcleo devido à saturação, isto é  $\bar{Z}_M = f(\dot{E}_M)$ . Nesse contexto é conveniente dividir a análise em duas:

a) erros devido à saturação por C.A.

b) erros devidos à saturação por C.C. (componente exponencial amortecida).