

### EXERCÍCIO 2.3

2.3 — Um resistor de resistência  $R = 10 \Omega$  é percorrido por uma corrente  $I$  que varia com o tempo, de acordo com a Fig. 2.42.

Construir, em função do tempo, o gráfico da potência dissipada pelo resistor

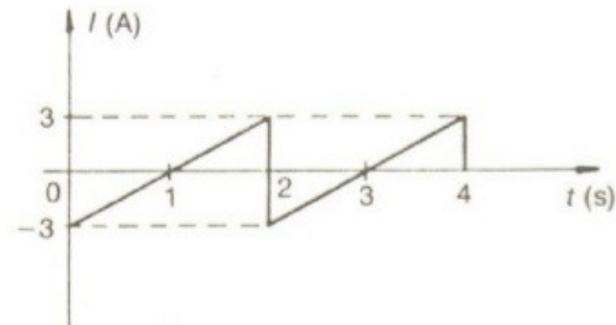


Fig. 2.42