

EXERCÍCIO 2.6

2.6 — No circuito da Fig. 2.50 a corrente no indutor de 2 H é dada pelo gráfico da Fig. 2.43.

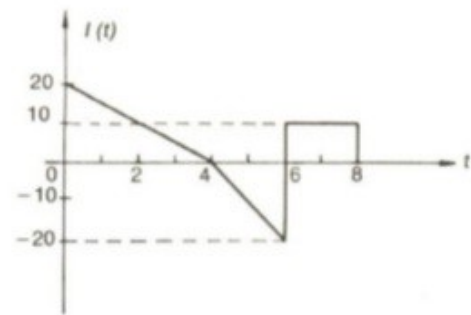


Fig. 2.49 Corrente do indutor de 2 H.

Determinar as grandezas indicadas no circuito.

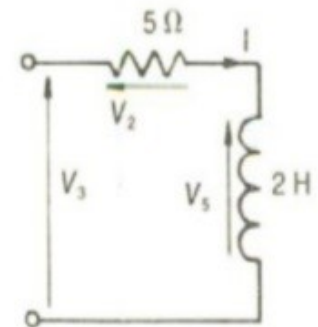


Fig. 2.50