

3.14 — O trecho de circuito  $AB$  da Fig. 3.38 está submetido à tensão  $V_{AB} = 100 \text{ V}$ . Determine a resistência equivalente do referido trecho e as correntes nele assinaladas.

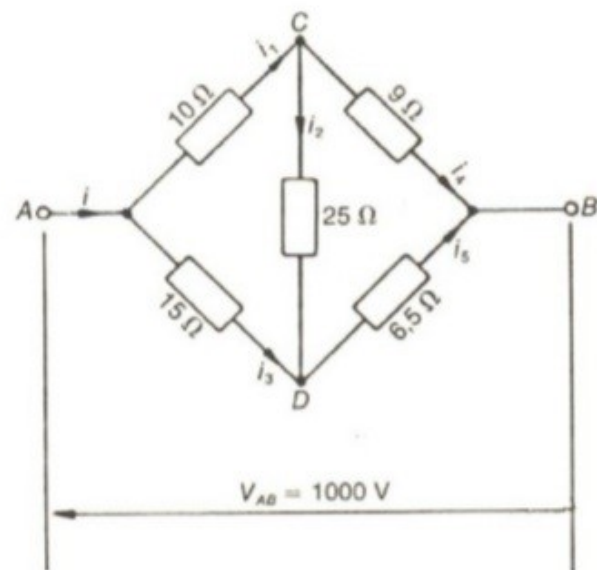


Fig. 3.38