

- 3.17 — Na associação da Fig. 3.46, quando se aplica a tensão  $v = 20\text{ V}$  entre  $A$  e  $B$ , a potência consumida pela mesma é  $p = 80\text{ W}$ . Determinar:
- a resistência equivalente entre os pontos  $A$  e  $B$
  - o valor de  $R$ .

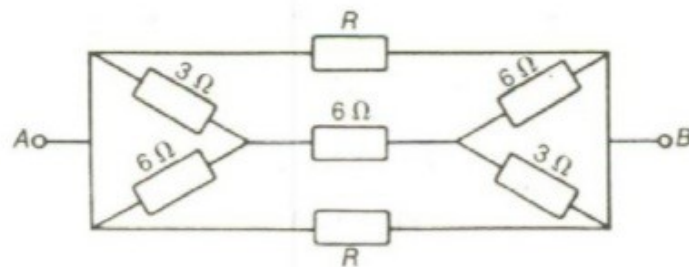


Fig. 3.46