

3.21 — Determine a corrente i e a tensão v_{AB} entre os pontos A e B .

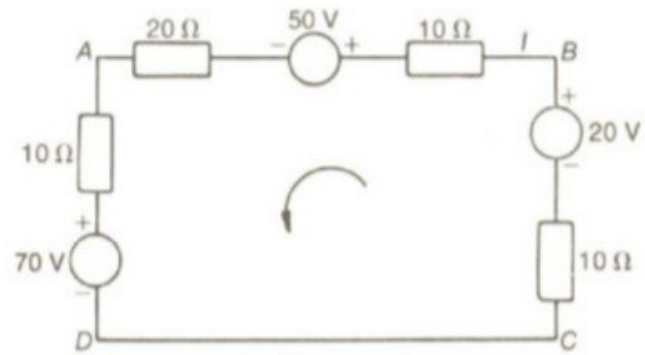


Fig. 3.51