

Métodos de Resolução dos Circuitos Elétricos

EXERCÍCIOS

4.4 — Utilizando a análise de malhas, determinar as tensões e correntes indicadas, bem como a diferença de potencial entre os pontos A e D e entre A e E (Fig. 4.29).

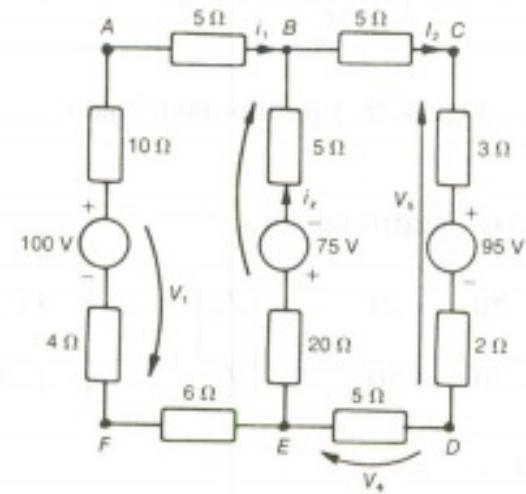


Fig. 4.29

4.5 — Utilizando a análise de malhas, determine as tensões e correntes indicadas nos circuitos representados a seguir:
a)

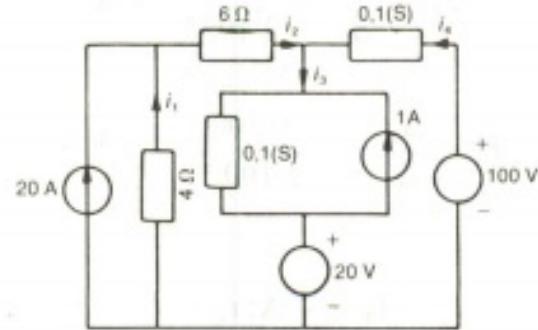


Fig. 4.30

b)

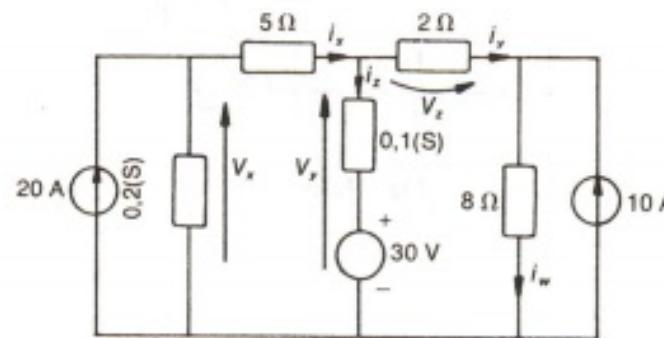


Fig. 4.31

c)

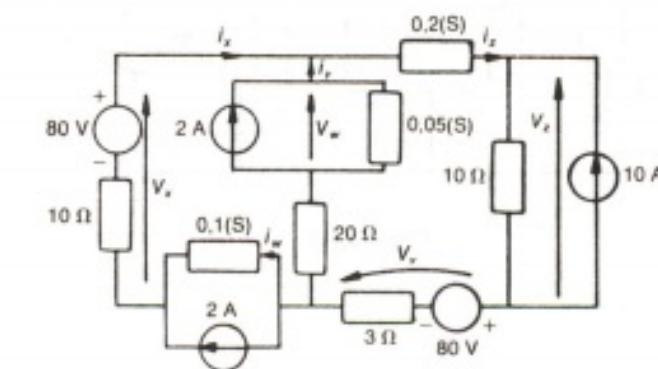


Fig. 4.32

d)

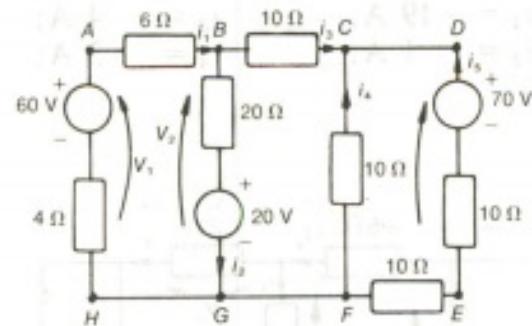


Fig. 4.33

e)

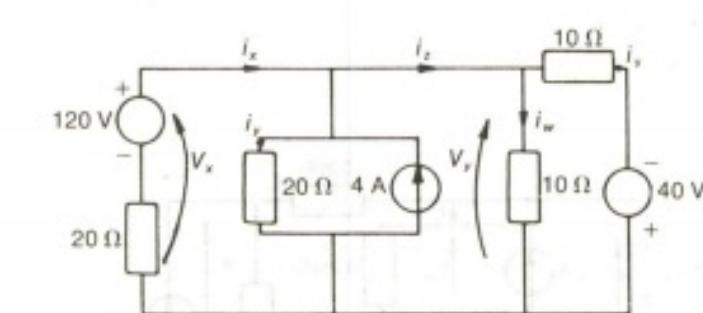


Fig. 4.34

4.6 — No circuito da Fig. 4.35, determinar a corrente no fio ideal AB e a potência dissipada por efeito joule em todo o circuito.

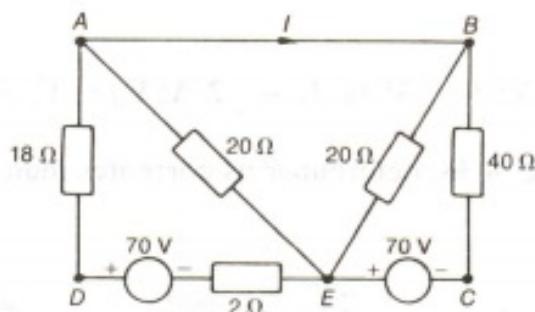


Fig. 4.35

4.7 — No circuito da Fig. 4.36, determinar o valor de E e i_1 , sabendo que $i_2 = 100 \text{ mA}$.

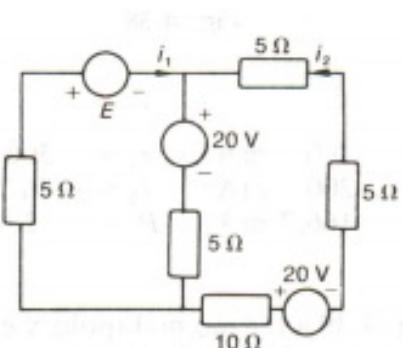


Fig. 4.36

4.8 — Na rede da Fig. 4.37, as correntes i_1 e i_3 valem, respectivamente, 2 A e 3 A.

Determinar:

- a tensão E ;
- a resistência R e a corrente I_2 ;
- a diferença de potencial entre os pontos B e E .

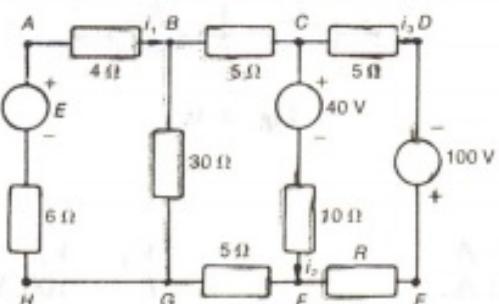


Fig. 4.37

4.9 — Na rede da Fig. 4.38, determinar as correntes indicadas e a potência total nela dissipada.

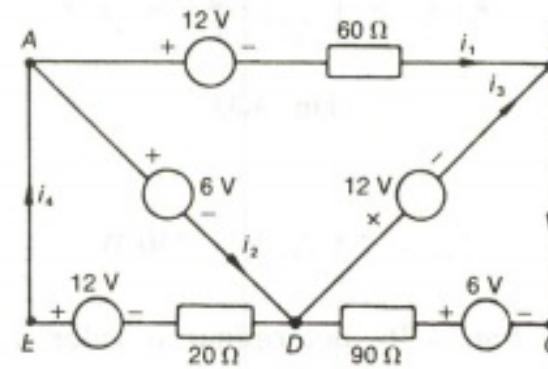


Fig. 4.38