


# Física IV

15 setembro 2020  
Circuitos de Corrente Alternada  
Ressonância

# Circuitos de corrente alternada

## Corrente no regime estacionário

$$I(t) = ?$$

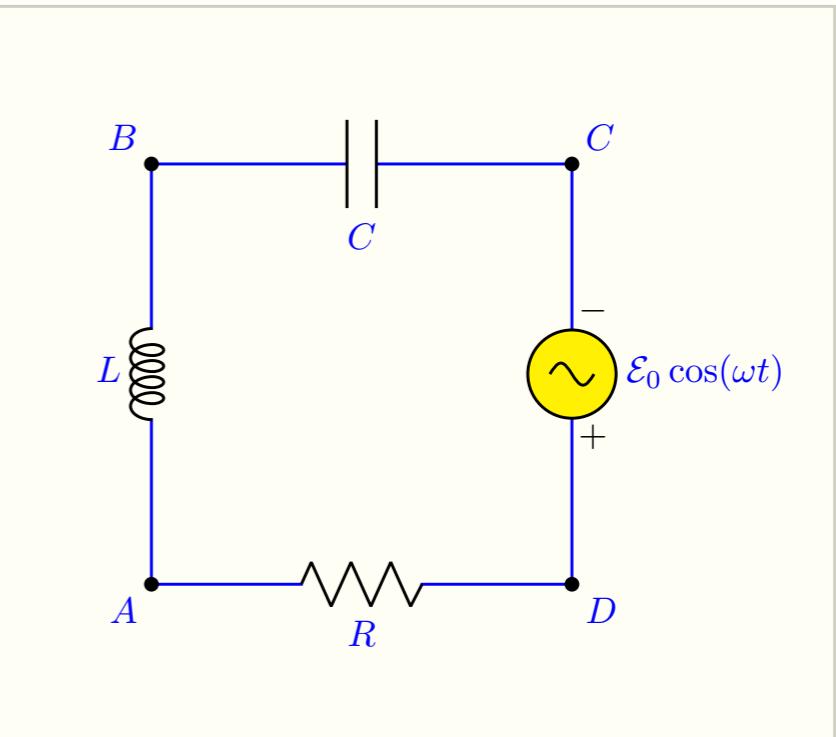

$$Z_L = i\omega L$$


$$Z_R = R$$

$$Z_C = \frac{1}{i\omega C}$$

# Circuitos de corrente alternada

## Corrente no regime estacionário

$$I(t) = ?$$

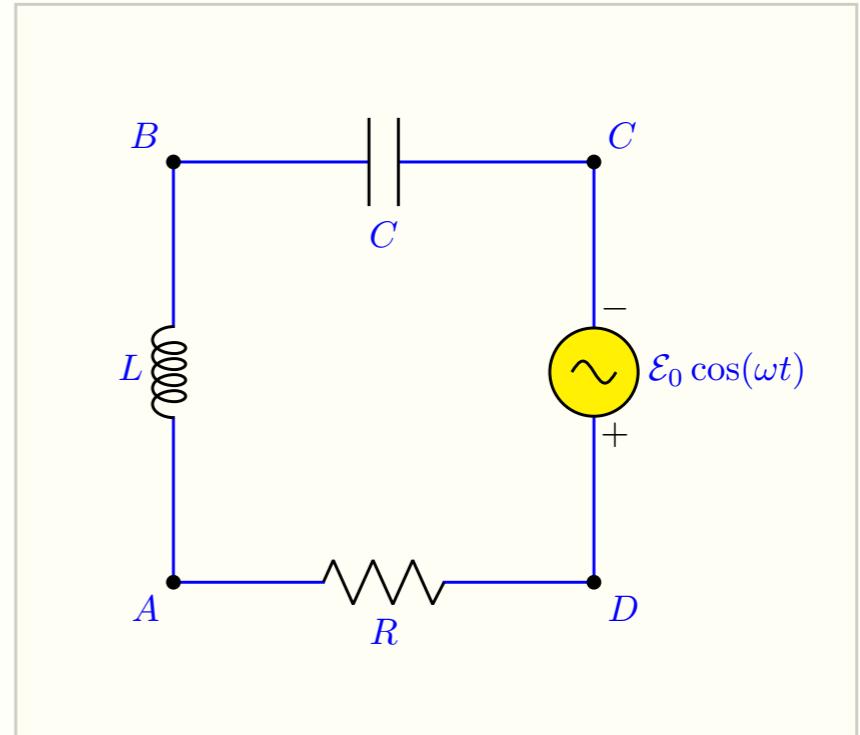

$$Z_L = i\omega L$$


$$Z_R = R$$

$$Z_C = \frac{1}{i\omega C}$$

# Circuitos de corrente alternada

## Corrente no regime estacionário

$$I(t) = \Re u$$

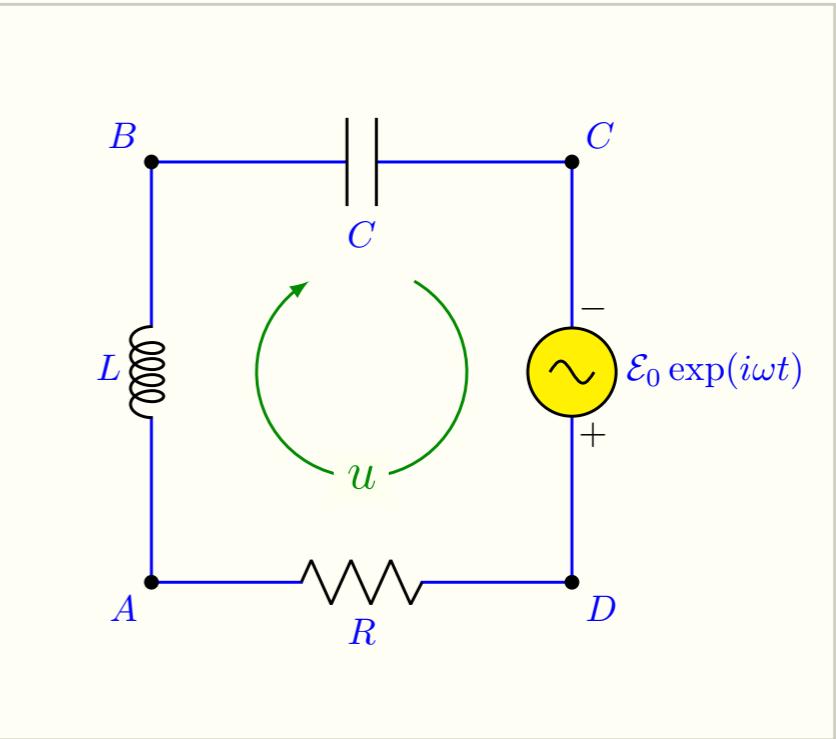

$$Z_L = i\omega L$$

$$Z_R = R$$


$$Z_C = \frac{1}{i\omega C}$$

# Circuitos de corrente alternada
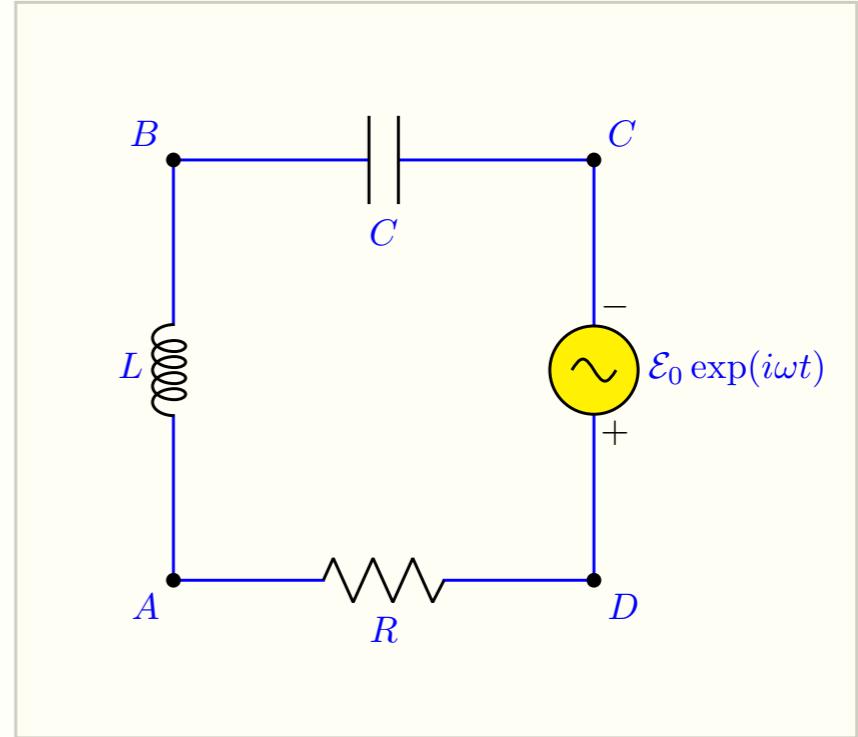
## Corrente no regime estacionário

$$I(t) = ?$$

$$-i\omega Lu - \frac{u}{i\omega C} + \mathcal{E}_0 \exp(i\omega t) - Ru = 0$$



$$Z_L = i\omega L$$

$$Z_R = R$$

$$Z_C = \frac{1}{i\omega C}$$


# Circuitos de corrente alternada

## Corrente no regime estacionário

$$I(t) = ?$$

$$-i\omega Lu - \frac{u}{i\omega C} + \mathcal{E}_0 \exp(i\omega t) - Ru = 0$$
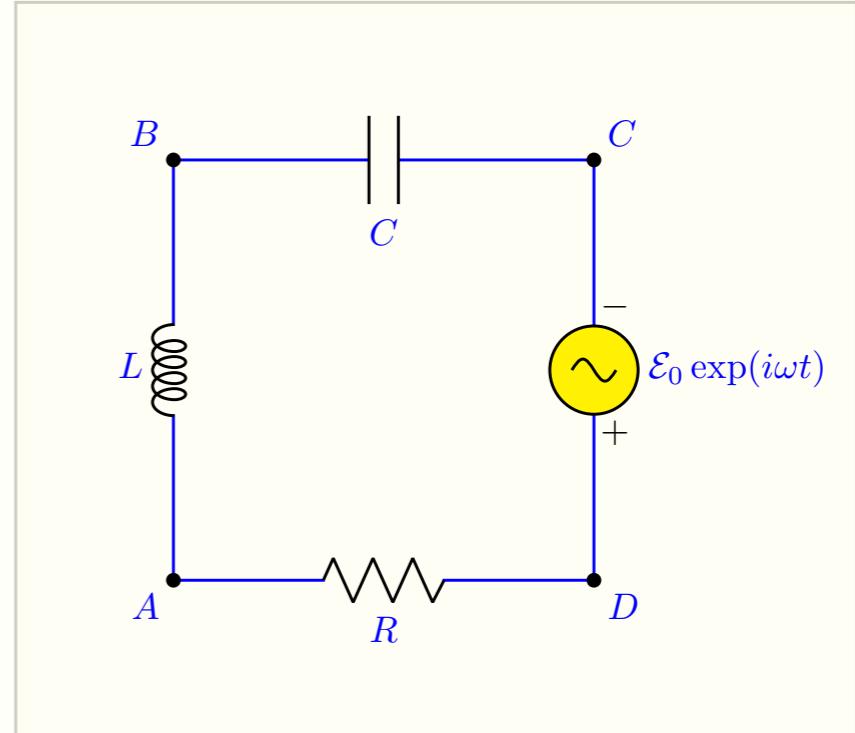
$$i\omega Lu + \frac{u}{i\omega C} + Ru = \mathcal{E}_0 \exp(i\omega t)$$



# Circuitos de corrente alternada


## Corrente no regime estacionário

$$I(t) = ?$$

$$-i\omega Lu - \frac{u}{i\omega C} + \mathcal{E}_0 \exp(i\omega t) - Ru = 0$$

$$i\omega Lu + \frac{u}{i\omega C} + Ru = \mathcal{E}_0 \exp(i\omega t)$$
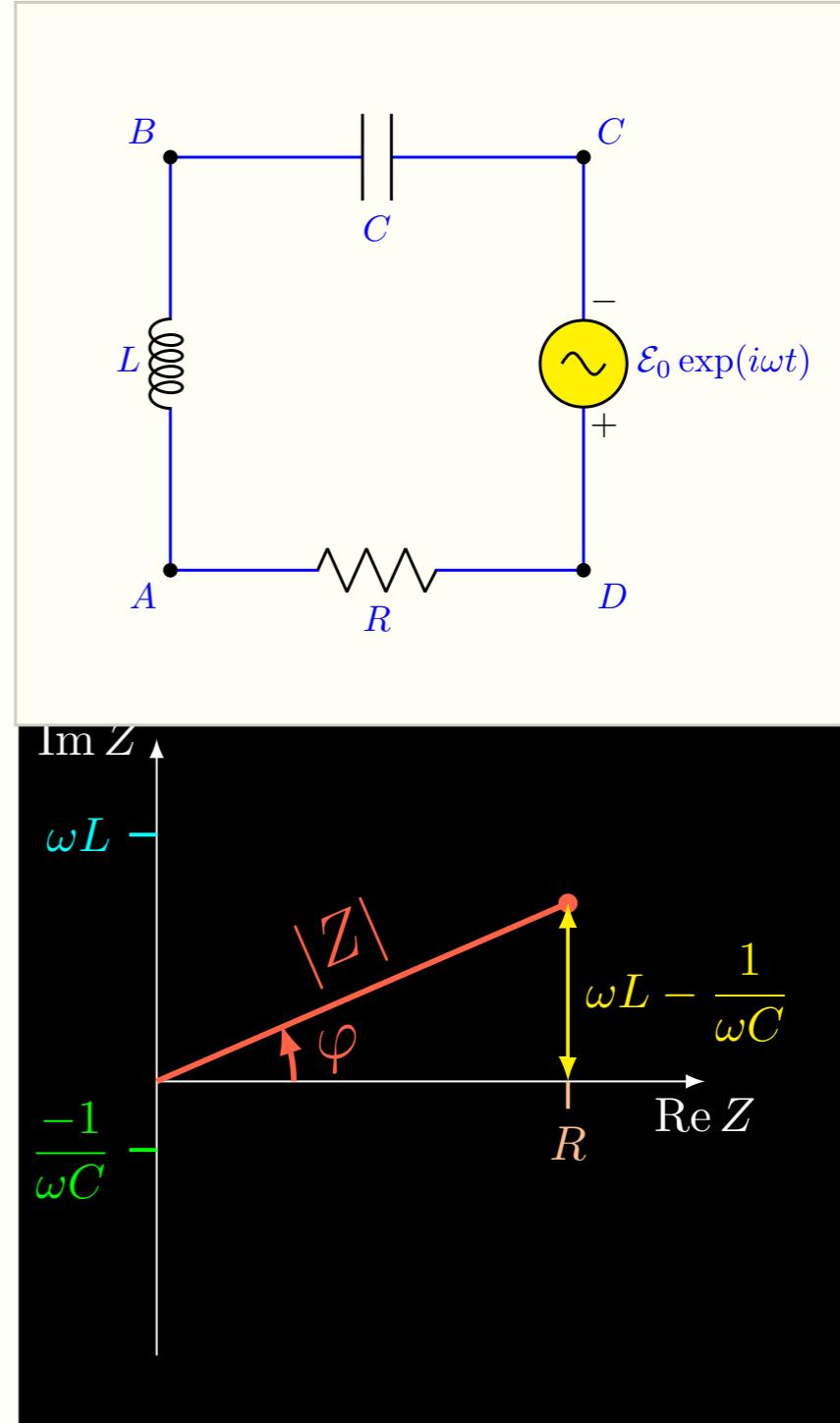
$$u = \mathcal{E}_0 \frac{\exp(i\omega t)}{i\omega L + \frac{1}{i\omega C} + R}$$



# Circuitos de corrente alternada


## Corrente no regime estacionário

$$I(t) = ?$$

$$-i\omega Lu - \frac{u}{i\omega C} + \mathcal{E}_0 \exp(i\omega t) - Ru = 0$$

$$i\omega Lu + \frac{u}{i\omega C} + Ru = \mathcal{E}_0 \exp(i\omega t)$$

$$u = \mathcal{E}_0 \frac{\exp(i\omega t)}{|Z| \exp(i\varphi)}$$

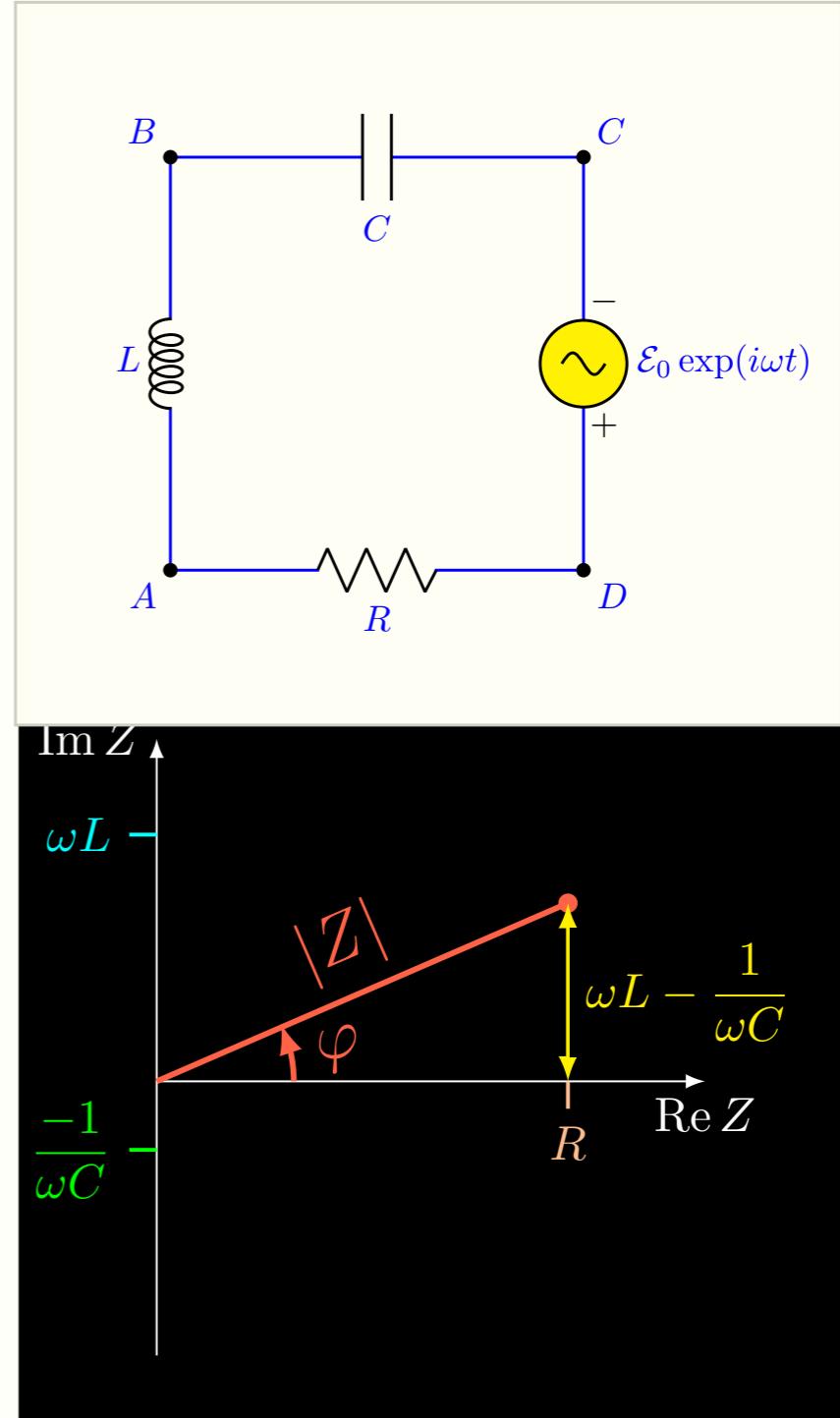

# Circuitos de corrente alternada


## Corrente no regime estacionário

$$I(t) = ?$$

$$-i\omega Lu - \frac{u}{i\omega C} + \mathcal{E}_0 \exp(i\omega t) - Ru = 0$$

$$i\omega Lu + \frac{u}{i\omega C} + Ru = \mathcal{E}_0 \exp(i\omega t)$$

$$u = \mathcal{E}_0 \frac{\exp(i\omega t)}{|Z| \exp(i\varphi)}$$


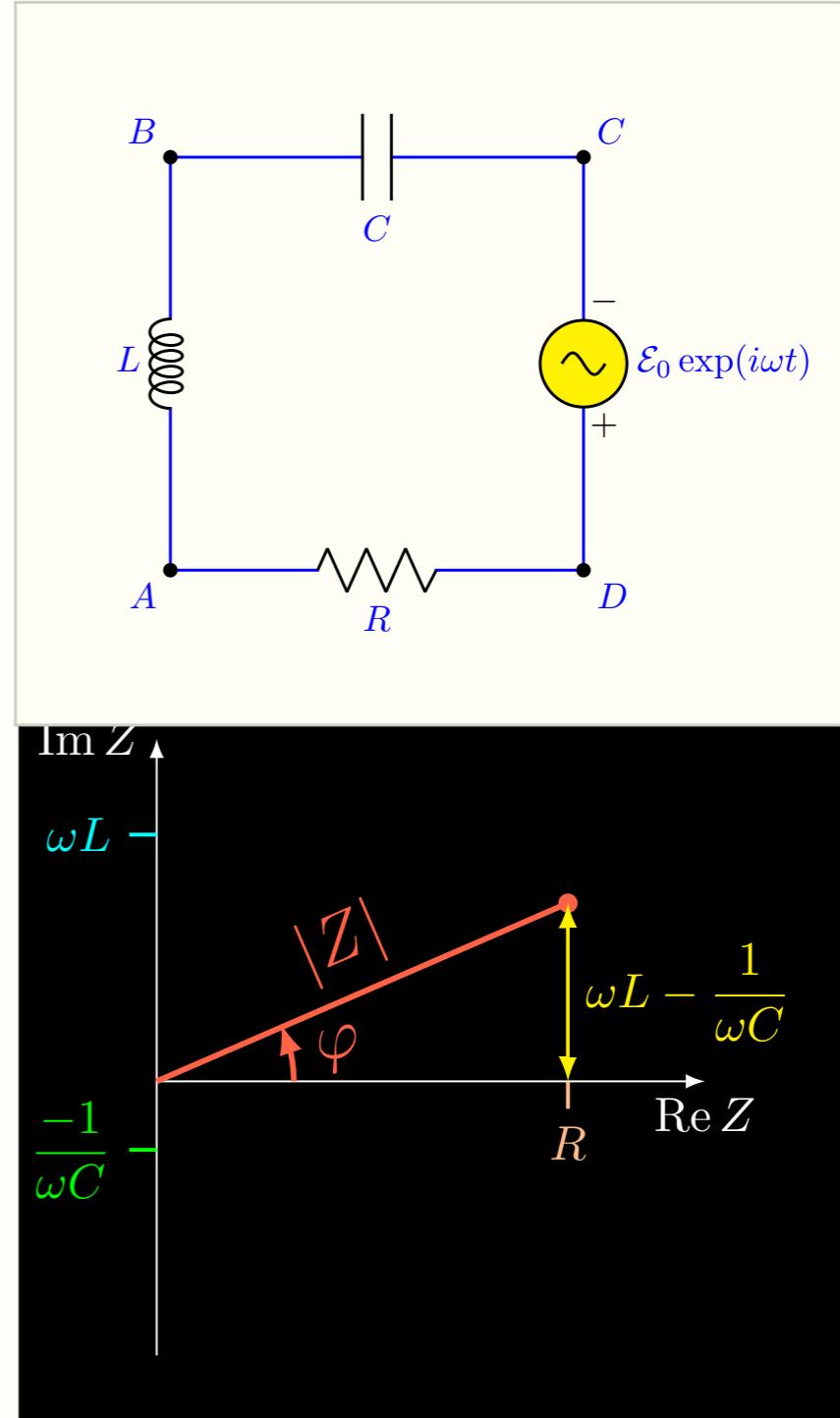


# Circuitos de corrente alternada

## Corrente no regime estacionário

$$I(t) = \Re u(t)$$

$$u = \mathcal{E}_0 \frac{\exp(i(\omega t - \varphi))}{|Z|}$$

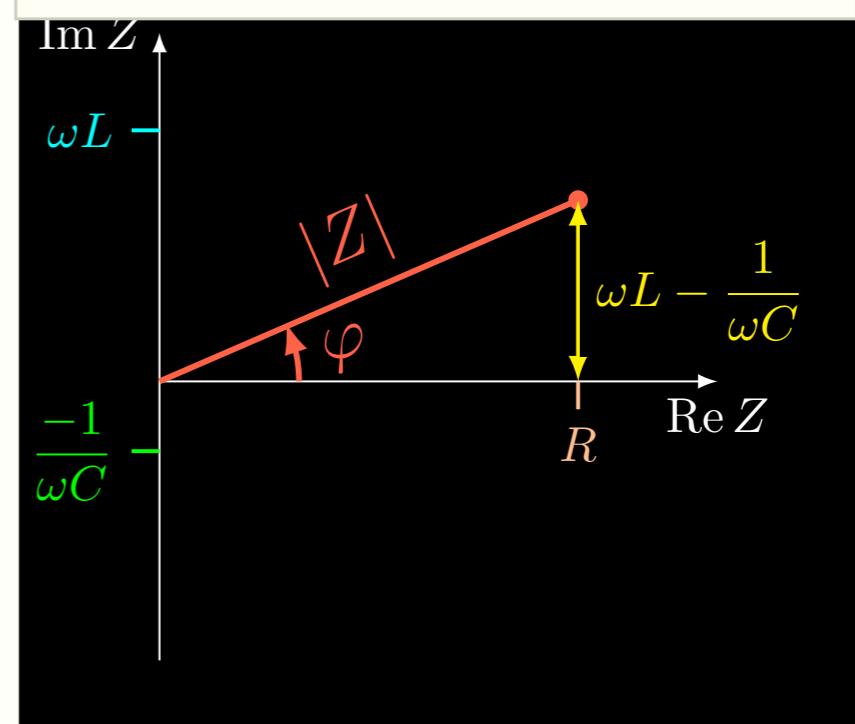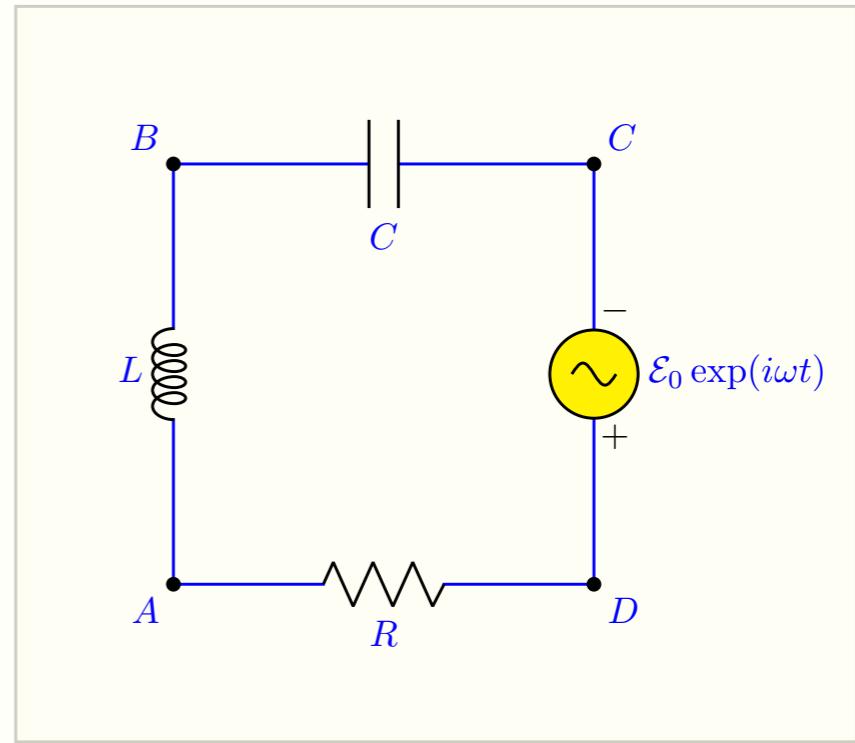


# Circuitos de corrente alternada

## Corrente no regime estacionário

$$I(t) = \Re u(t)$$

$$u = \mathcal{E}_0 \frac{\exp(i(\omega t - \varphi))}{|Z|}$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|} \cos(\omega t - \varphi)$$

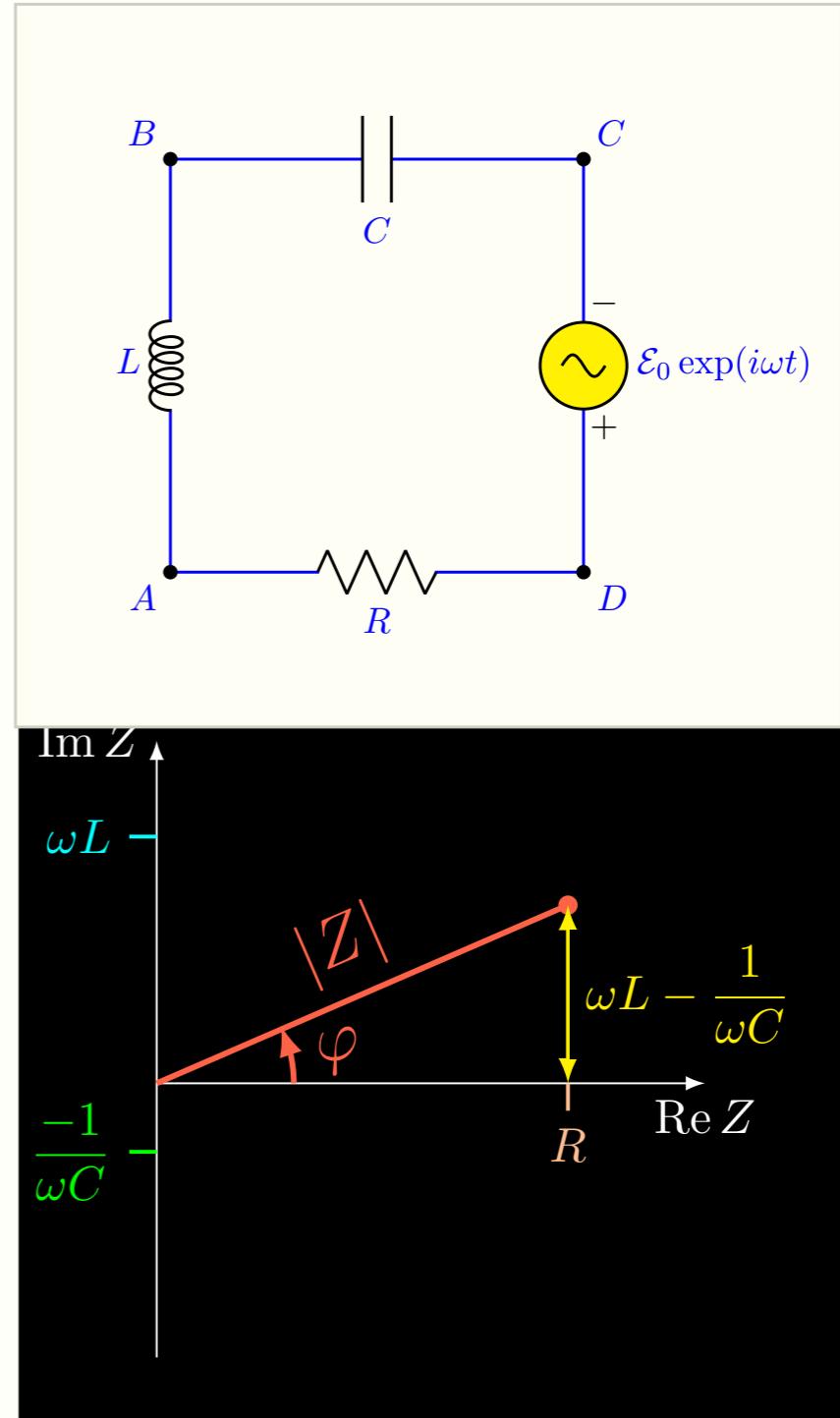

# Circuitos de corrente alternada


## Corrente no regime estacionário

$$I(t) = \Re u(t)$$

$$u = \mathcal{E}_0 \frac{\exp(i(\omega t - \varphi))}{|Z|}$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|} \cos(\omega t - \varphi)$$


$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|} \left( \cos(\omega t) \cos(\varphi) + \sin(\omega t) \sin(\varphi) \right)$$

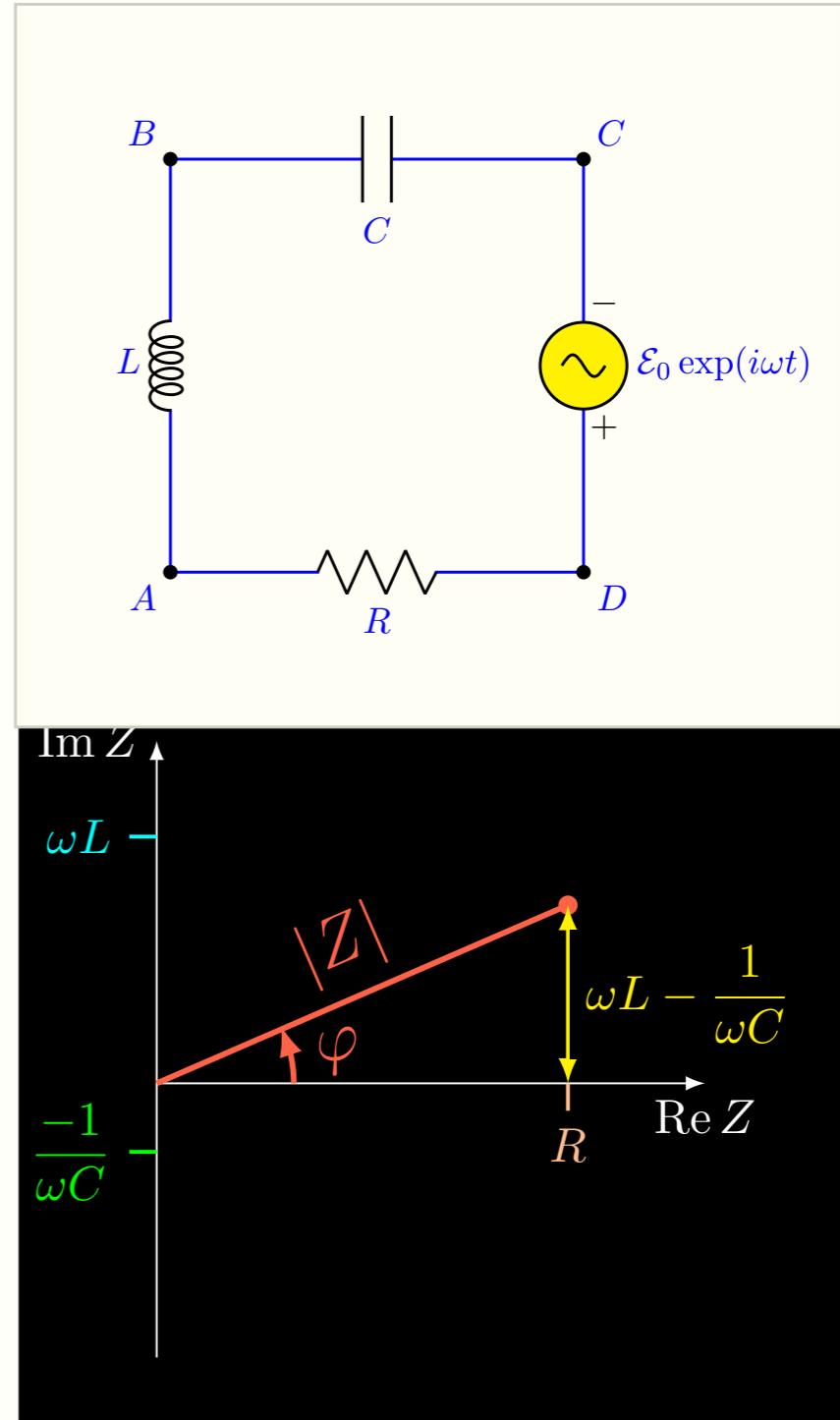

# Circuitos de corrente alternada

## Corrente no regime estacionário



$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|} \left( \cos(\omega t) \cos(\varphi) + \sin(\omega t) \sin(\varphi) \right)$$

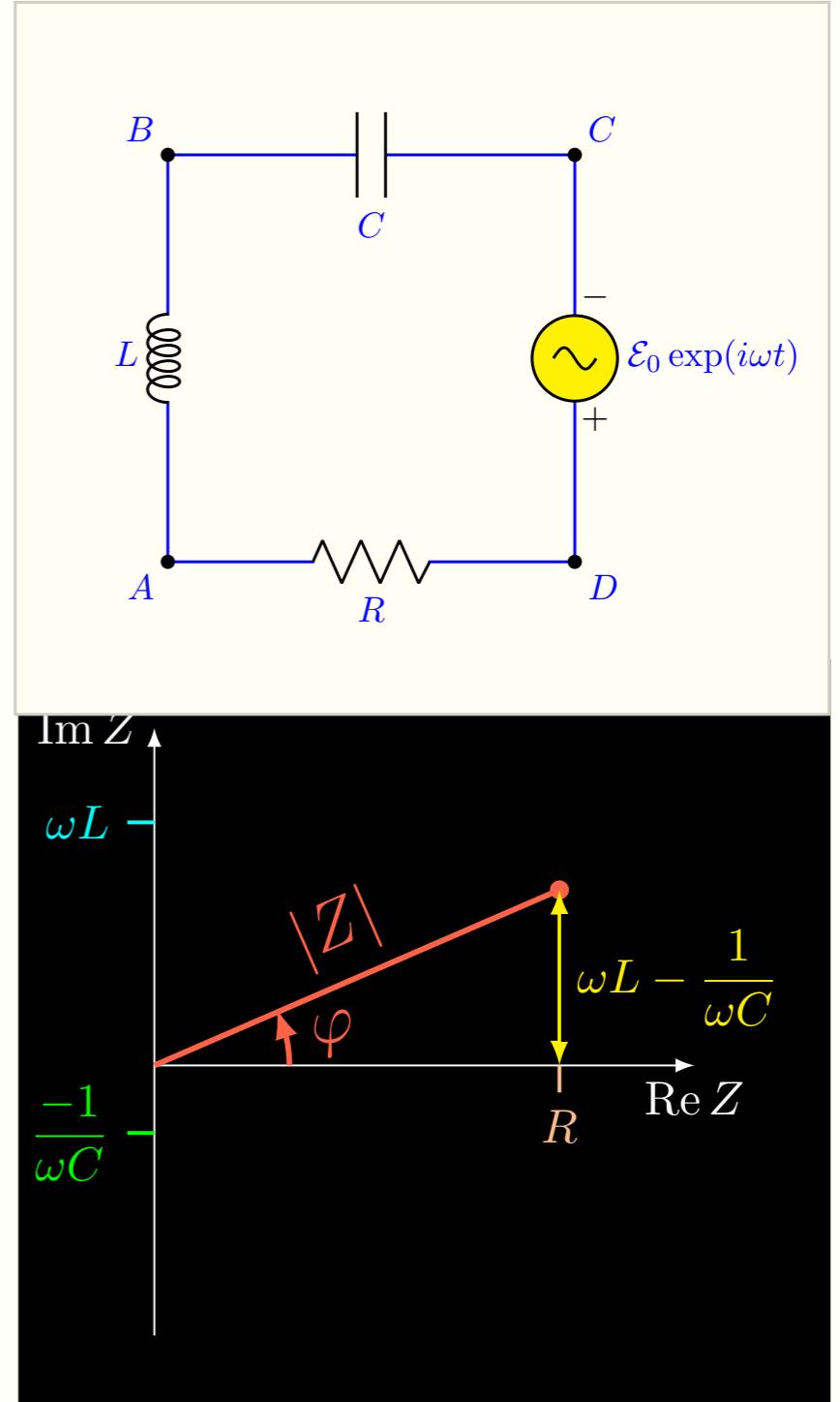

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|} \cos(\omega t - \varphi)$$

## Circuitos de corrente alternada Corrente no regime estacionário

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|} \left( \cos(\omega t) \cos(\varphi) + \sin(\omega t) \sin(\varphi) \right)$$

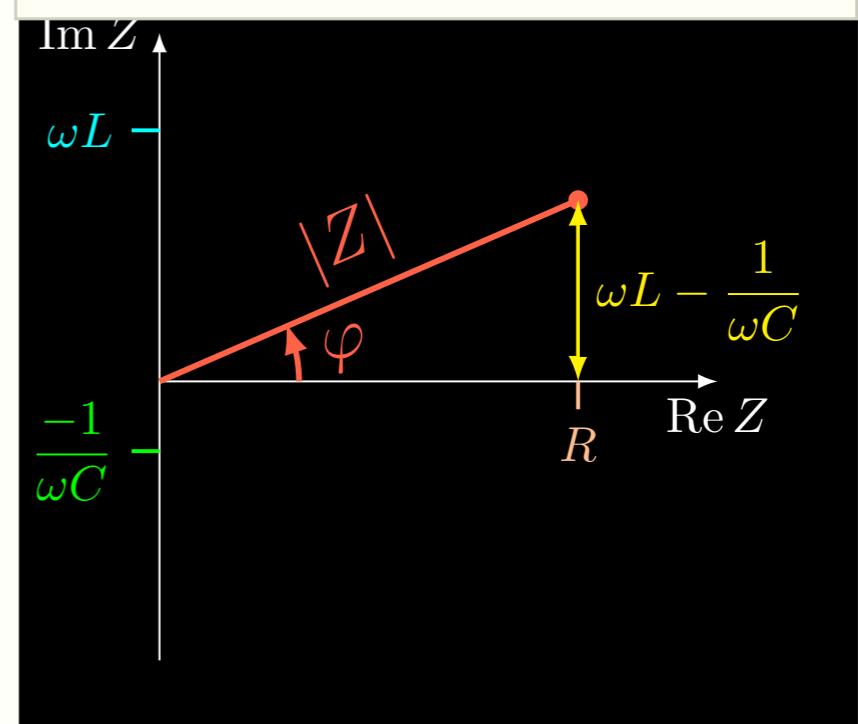
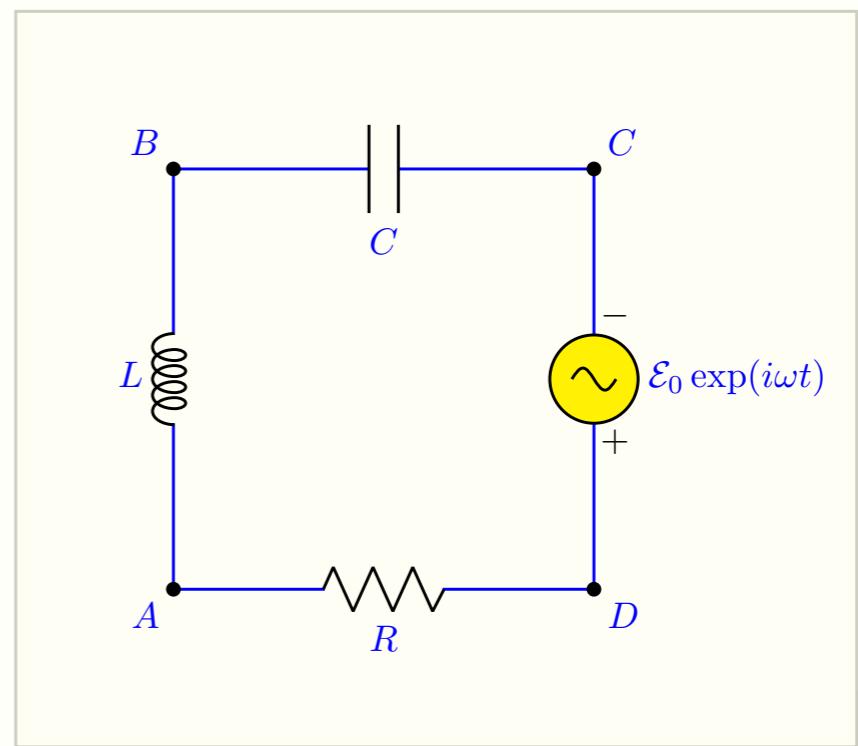


$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|} \cos(\omega t - \varphi)$$

## Circuitos de corrente alternada Corrente no regime estacionário

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|} \left( \cos(\omega t) \cos(\varphi) + \sin(\omega t) \sin(\varphi) \right)$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|^2} \left( R \cos(\omega t) + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \sin(\omega t) \right)$$

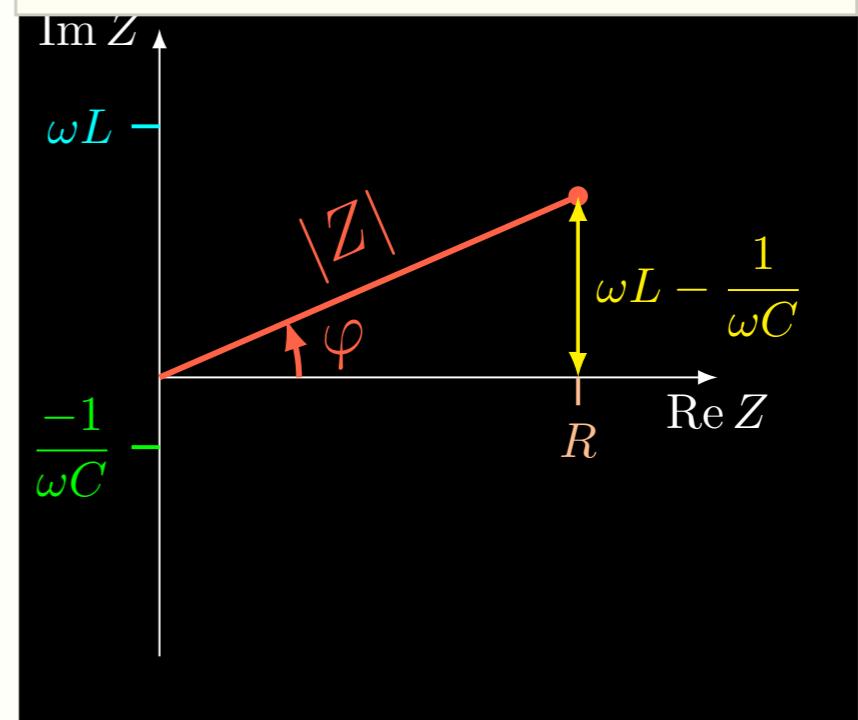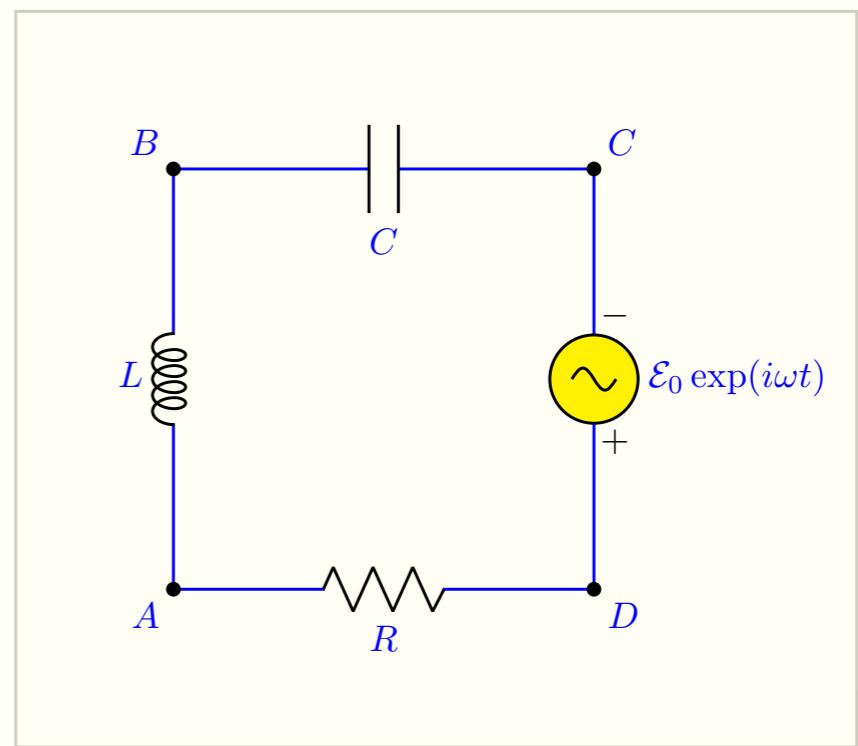


$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|} \cos(\omega t - \varphi)$$

## Circuitos de corrente alternada Corrente no regime estacionário

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|} \left( \cos(\omega t) \cos(\varphi) + \sin(\omega t) \sin(\varphi) \right)$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|^2} \left( R \cos(\omega t) + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \sin(\omega t) \right)$$

$$|Z|^2 = R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2$$

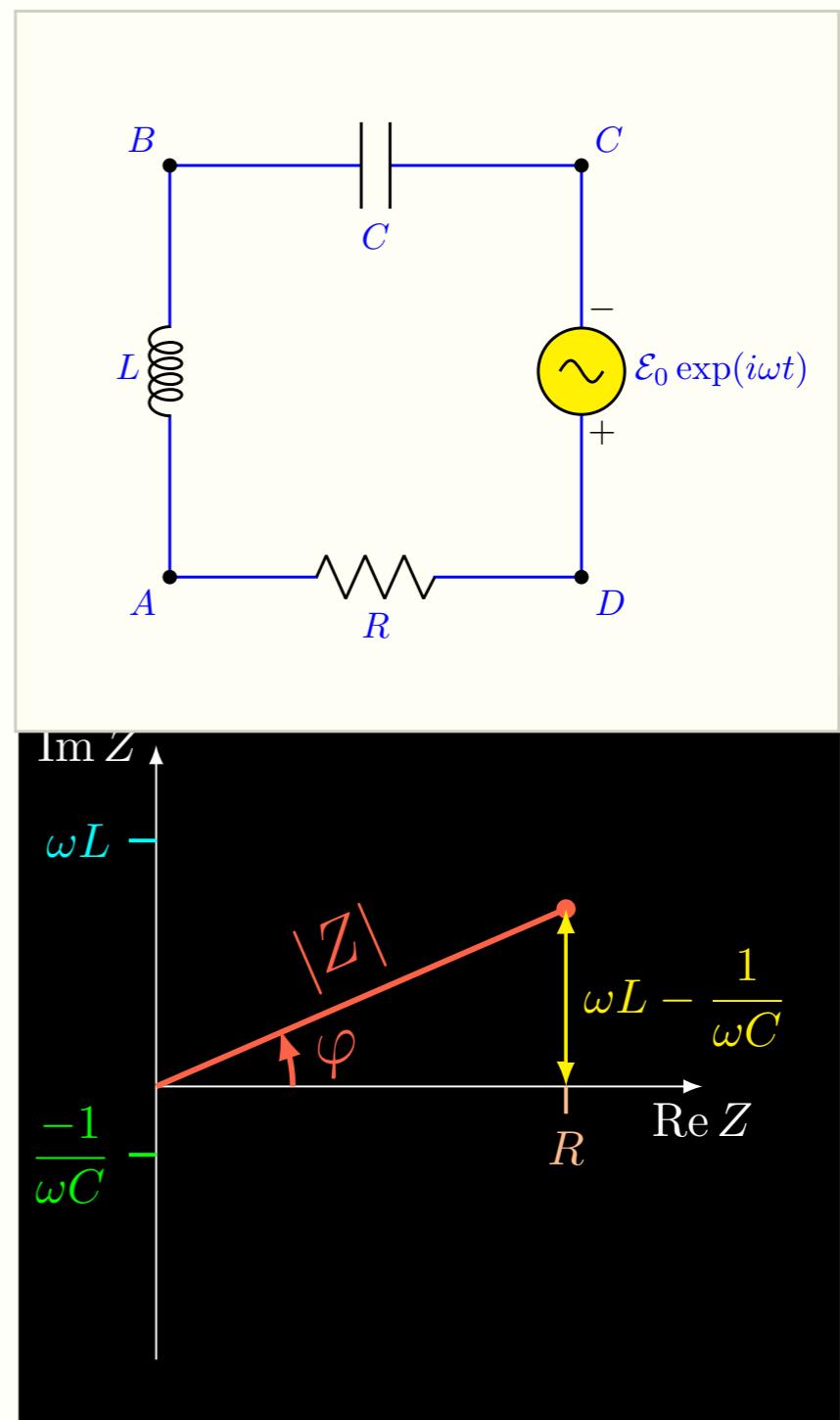



$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|} \cos(\omega t - \varphi)$$

## Circuitos de corrente alternada Corrente no regime estacionário

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|} \left( \cos(\omega t) \cos(\varphi) + \sin(\omega t) \sin(\varphi) \right)$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|^2} \left( R \cos(\omega t) + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \sin(\omega t) \right)$$

$$|Z|^2 = R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2$$

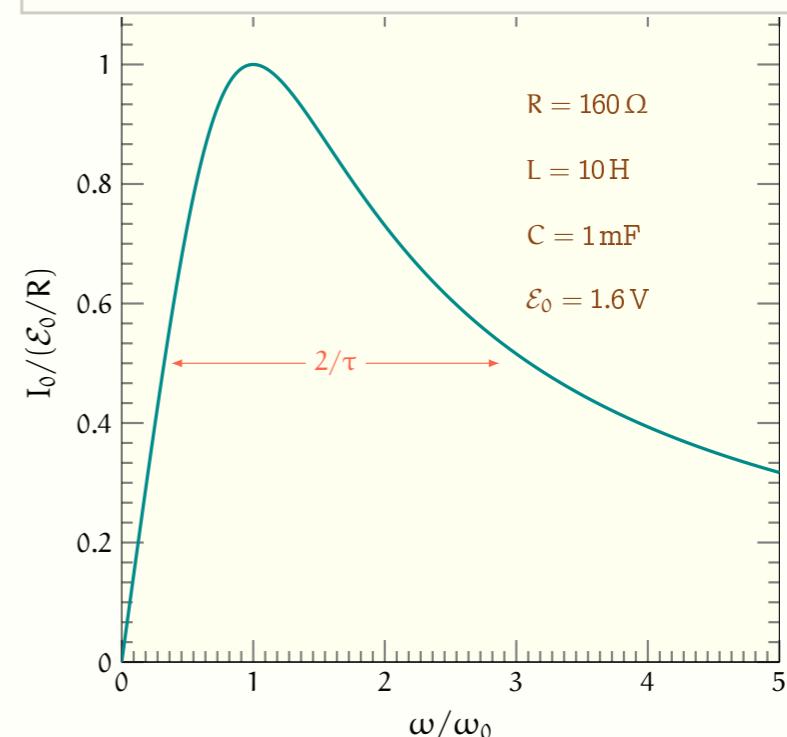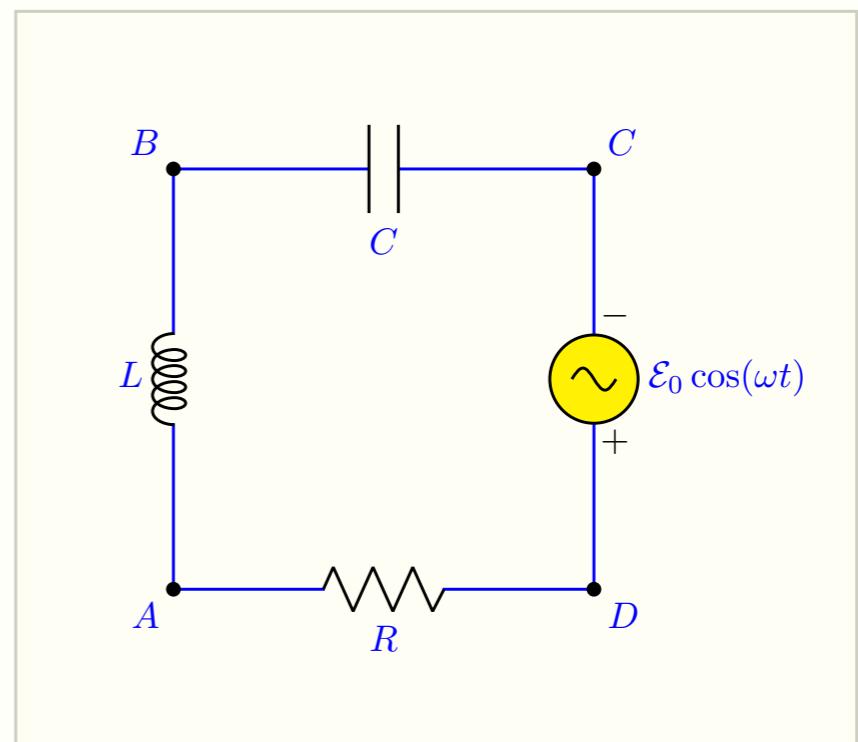



$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|} \cos(\omega t - \varphi)$$

## Circuitos de corrente alternada Corrente no regime estacionário

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|} \left( \cos(\omega t) \cos(\varphi) + \sin(\omega t) \sin(\varphi) \right)$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|^2} \left( R \cos(\omega t) + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \sin(\omega t) \right)$$

$$|Z|^2 = R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2$$

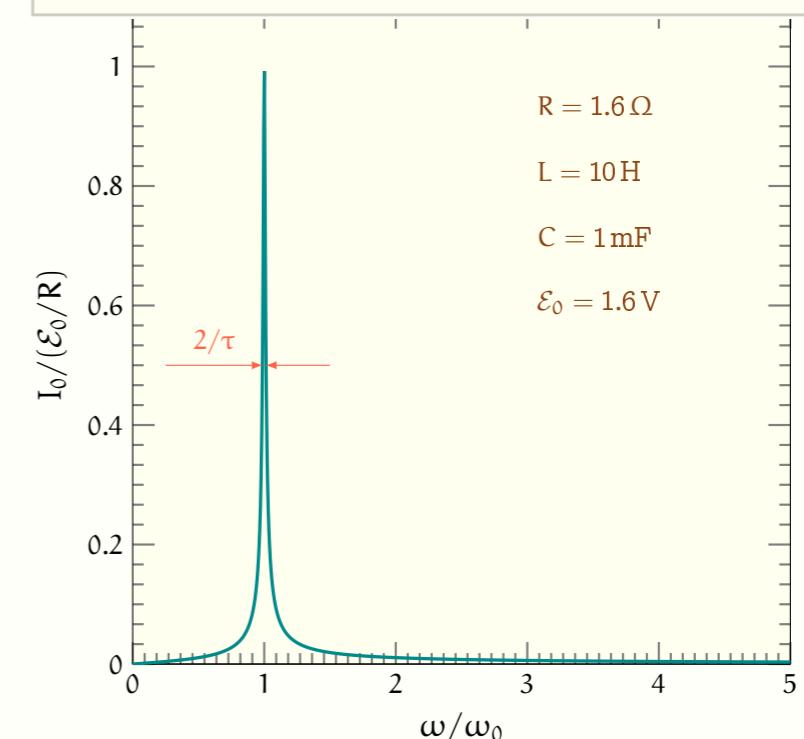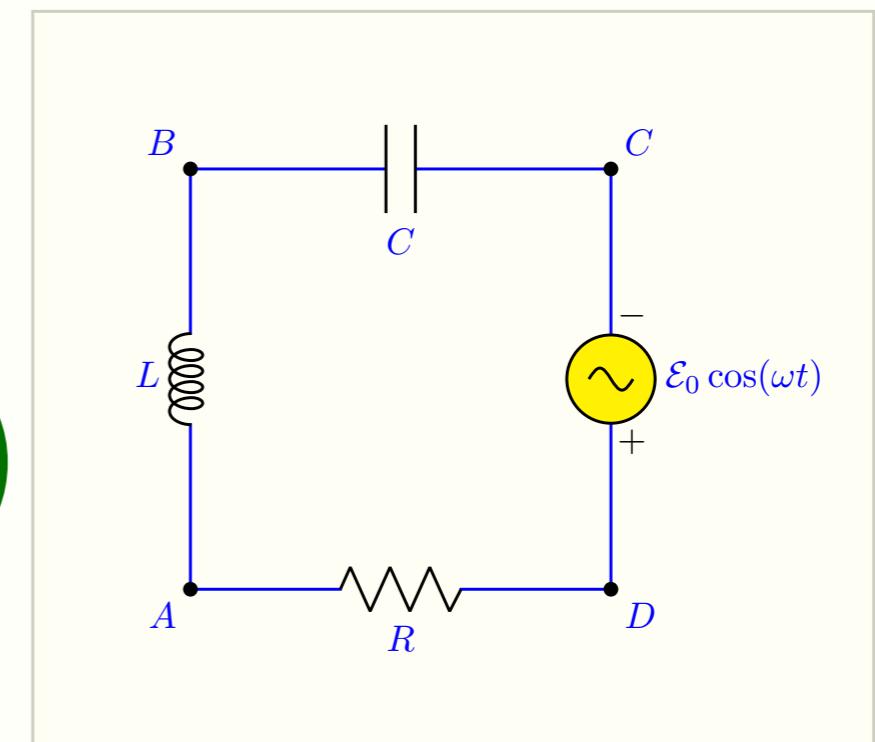


# Circuitos de corrente alternada

## Corrente no regime estacionário

### Potência

$$\Delta E = \Delta q \Delta V$$

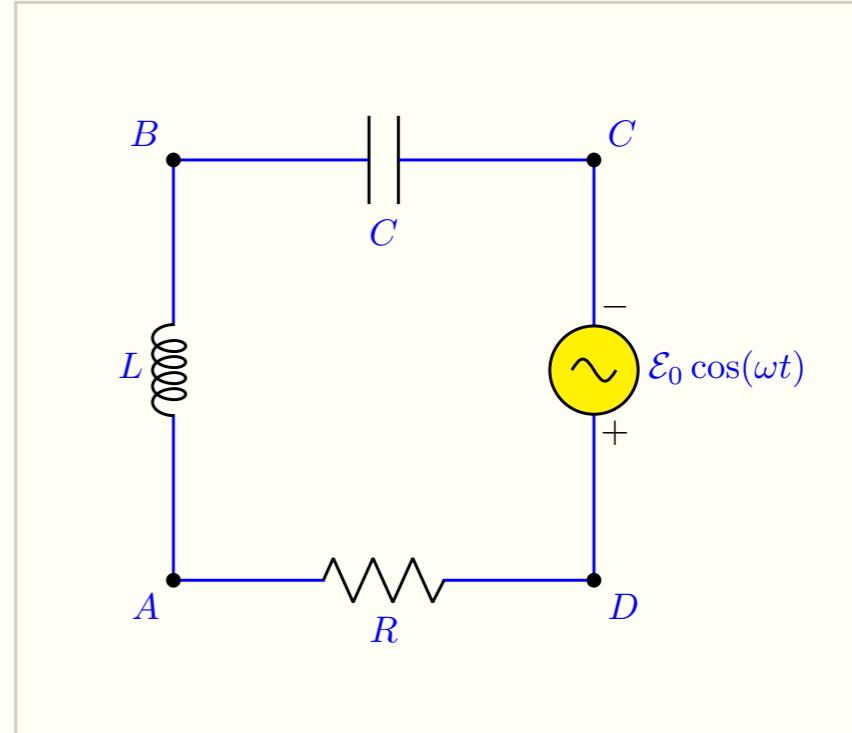


# Circuitos de corrente alternada

## Corrente no regime estacionário

### Potência

$$\Delta E = \Delta q \Delta V$$

$$P \equiv \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

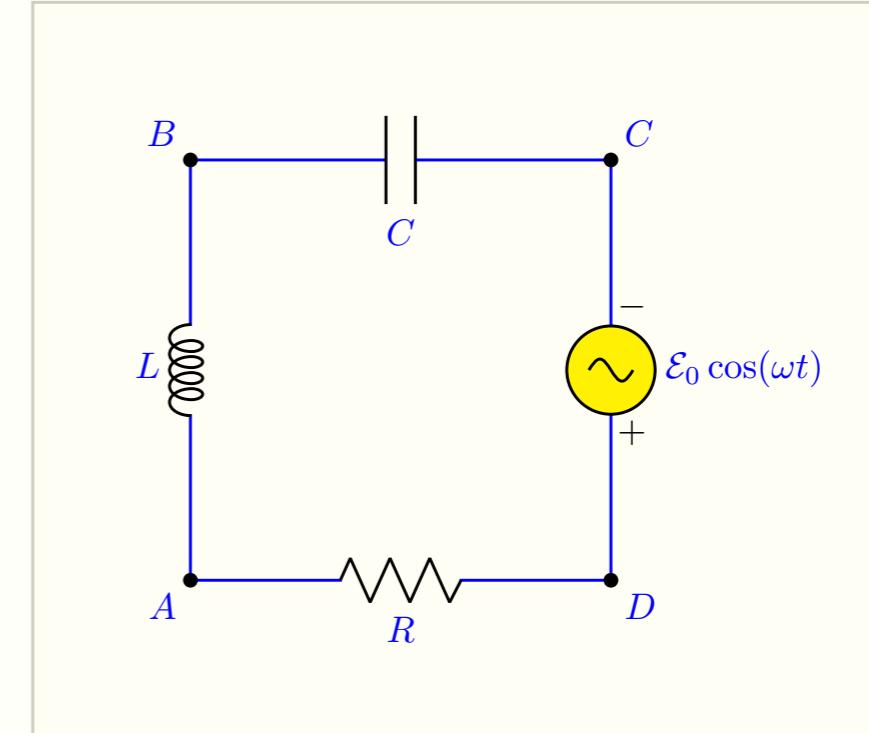

# Circuitos de corrente alternada


## Corrente no regime estacionário

### Potência

$$\Delta E = \Delta q \Delta V$$

$$P \equiv \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow P = \mathcal{E}I$$

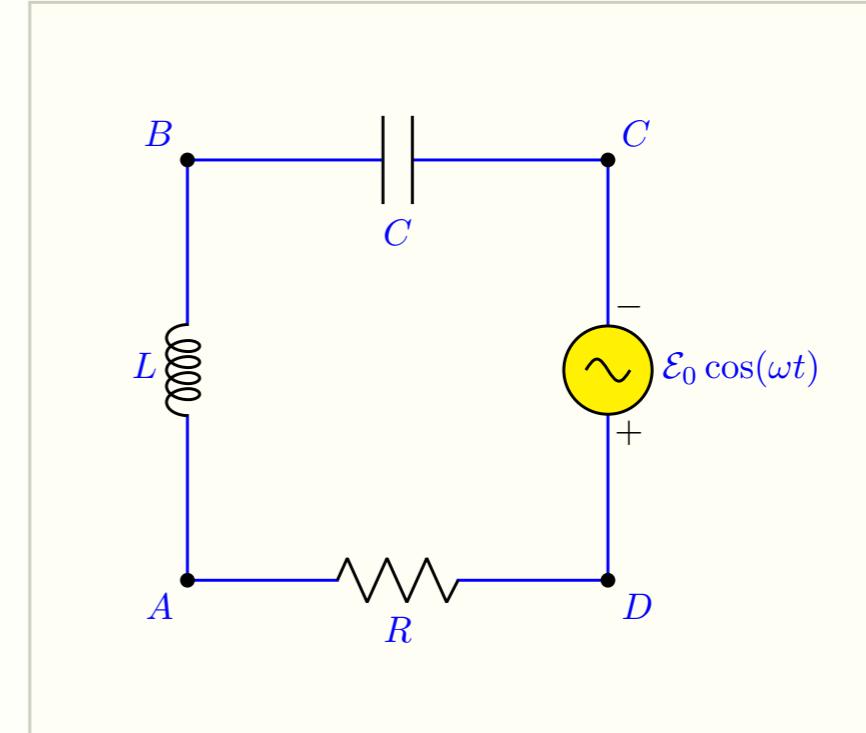


# Circuitos de corrente alternada

## Corrente no regime estacionário

### Potência

$$\Delta E = \Delta q \Delta V$$

$$P \equiv \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

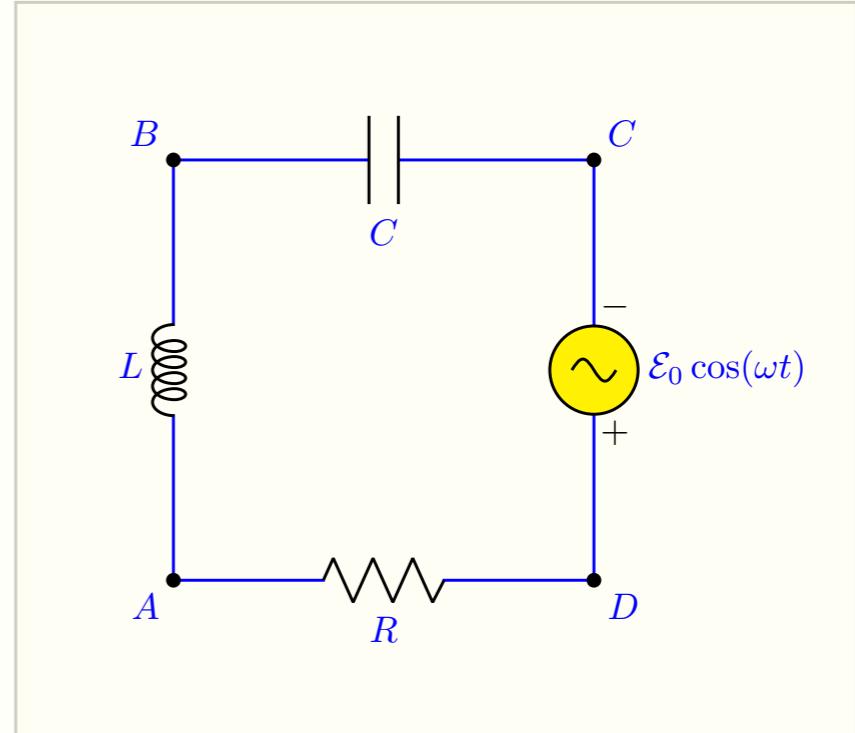


$$\Rightarrow P = \mathcal{E}I = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) I$$

$$I = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|^2} \left( R \cos(\omega t) + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \sin(\omega t) \right)$$

# Circuitos de corrente alternada

## Corrente no regime estacionário

### Potência

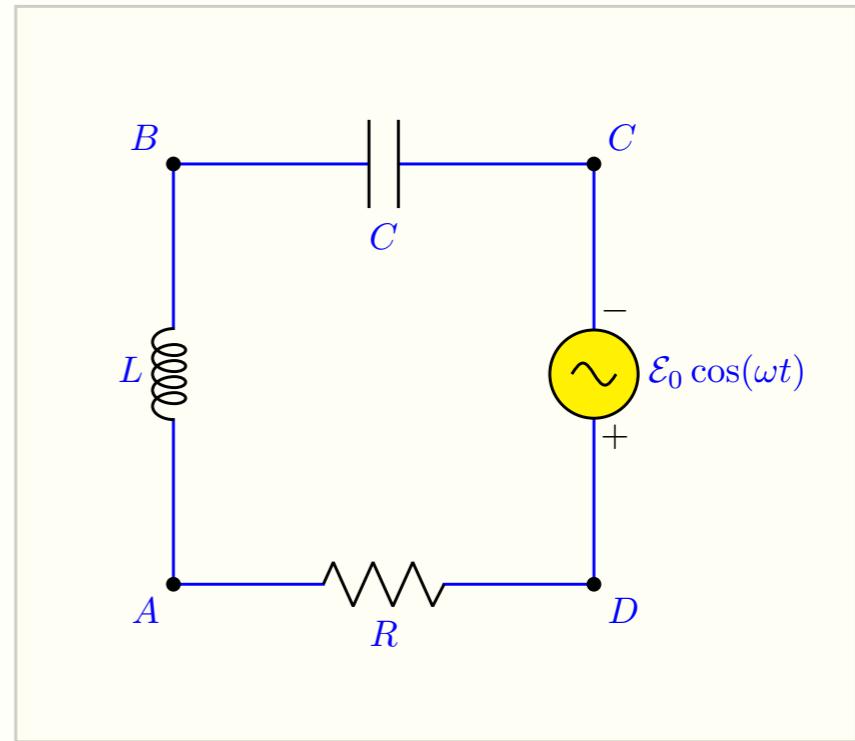

$$P = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) I$$

$$I = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|^2} \left( R \cos(\omega t) + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \sin(\omega t) \right)$$

# Circuitos de corrente alternada


## Corrente no regime estacionário

### Potência

$$P = \mathcal{E}_0 \cos(\omega t) I$$

$$I = \frac{\mathcal{E}_0}{|Z|^2} \left( R \cos(\omega t) + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \sin(\omega t) \right)$$

$$\langle P \rangle = \frac{\mathcal{E}_0^2}{2} \frac{R}{|Z|^2}$$

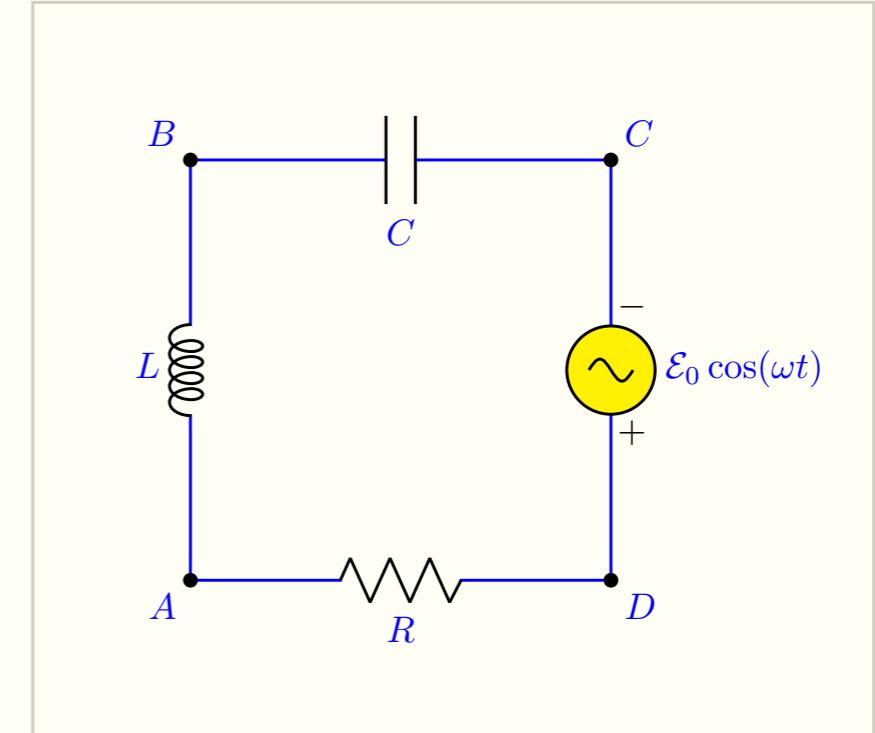

# Circuitos de corrente alternada

## Corrente no regime estacionário

### Potência

