

# PEA5729 - Proteção de sistemas elétricos de potência

Aula 2 - 23/09

## 2. Transformadores de instrumentação

### 2.1 Transformadores de potencial

#### 2.1.1 Do tipo indutivo

#### 2.1.2 Do tipo capacitivo

### 2.2 Transformadores de corrente

#### 2.2.1 Comportamento do ramo magnetizante

##### a) Saturação por AC

##### b) Saturação por CC


### 2.3 Critérios de dimensionamento de TCs

Não se esqueçam  
da presença no  
Edisciplinas
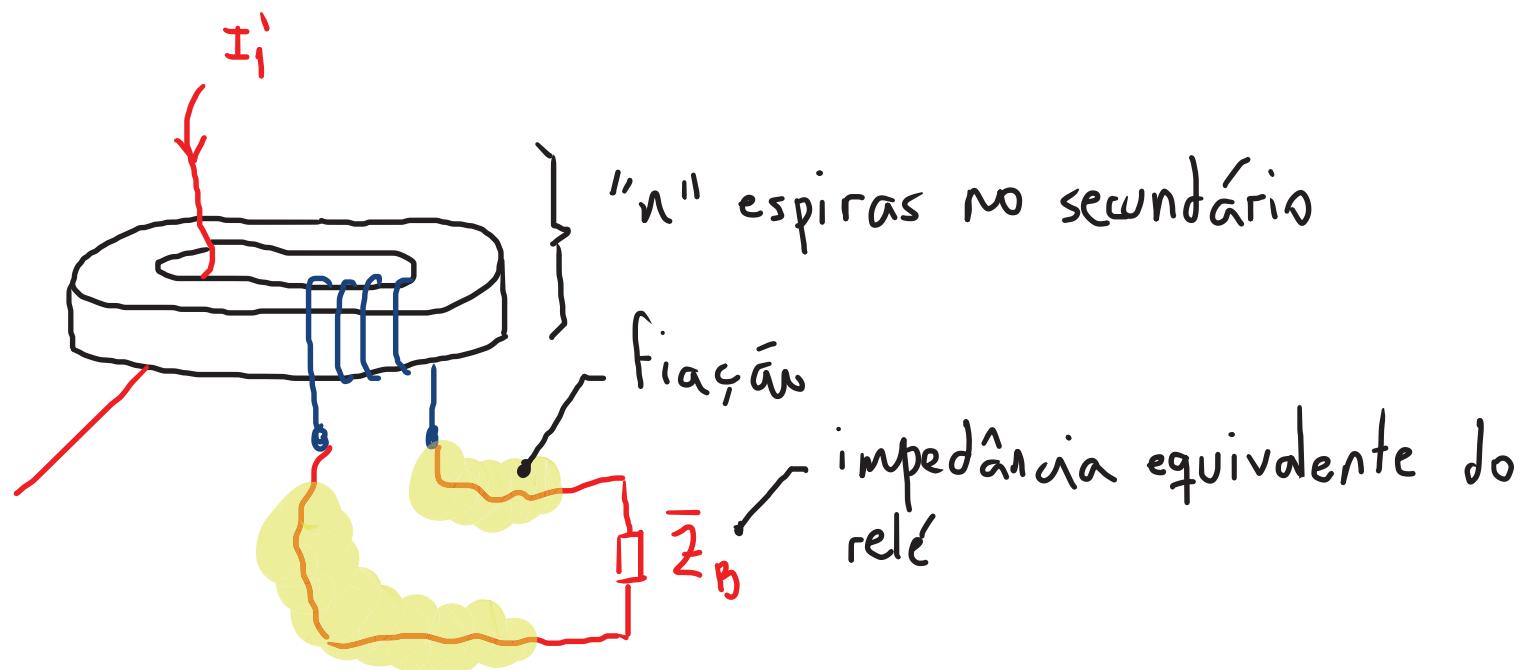
## 2. Transformadores de corrente


SIBI / GEDWEB

Além da bibliografia recomendada, recomenda-se também a leitura da norma ABNT NBR-6856



Networks of Power  
Thomas P. Hughes


✓ O circuito equivalente:

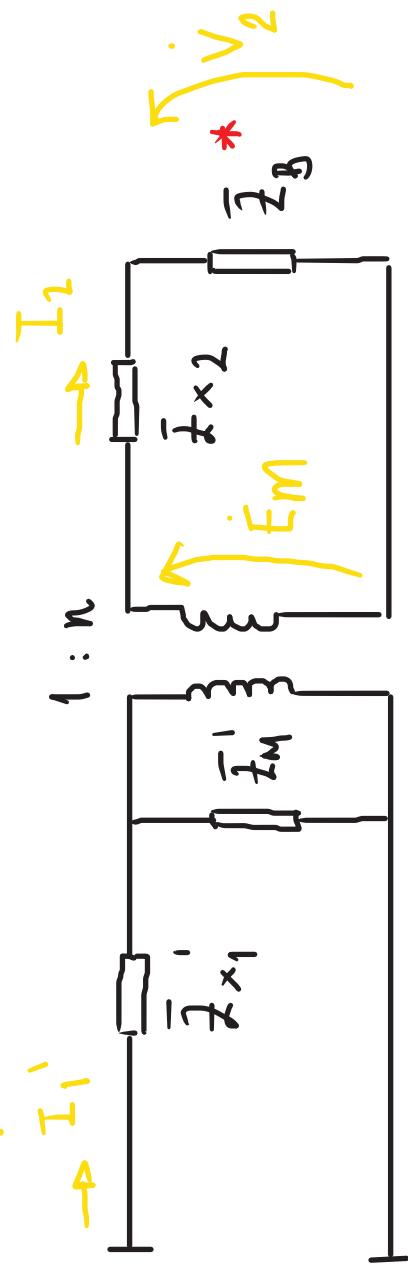

Obs: fiação inclusa

✓ Refletindo para o secundário:

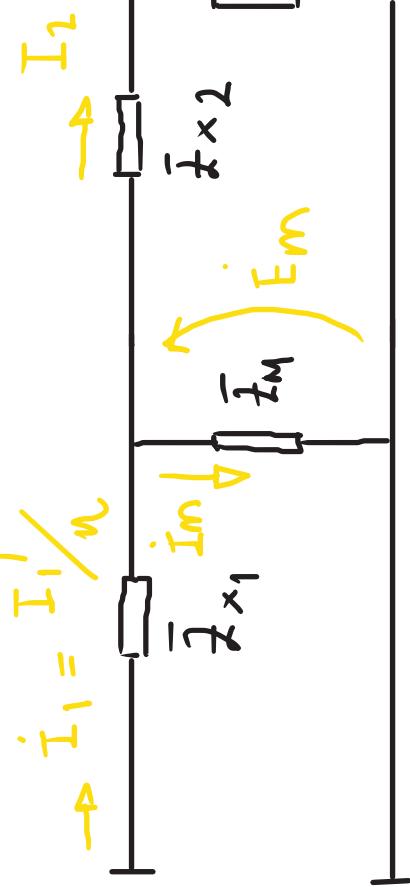
$$\rightarrow \dot{I}_1 = \dot{I}_1' / n$$



✓  $\dot{I}_1'$  é imposta pelo sistema

✓ Incorporar-se  $\bar{Z}_{x1}$  em  $\bar{Z}_{x2}$

Então :

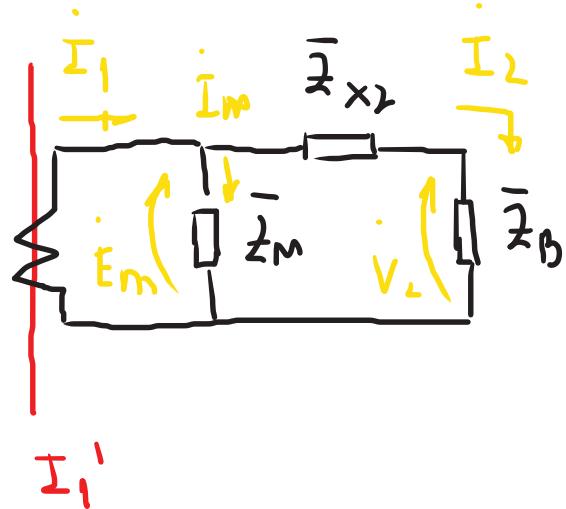

✓ onde :

- {  $\bar{Z}_M$  é f( $E_m$ ) e  $\bar{Z}_M = n^2 \cdot \bar{Z}'_M$
- $I_1'$  e  $I_2$  são as correntes primária e secundária
- $\bar{Z}_B$  é a soma do burden da fiação com o burden do relé


Obs.: tipicamente o burden é especificado em termos de potência aparente, ou de impedância (em [ohms]) com fator de potência.

E o diagrama de fatores fica:

$$1) \dot{E}_m = \bar{\lambda}_{x_2} \dot{I}_2 + \dot{V}_2$$

$$2) \dot{I}_m = \frac{\dot{E}_m}{\bar{\lambda}_m}$$

$$3) \dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_m$$

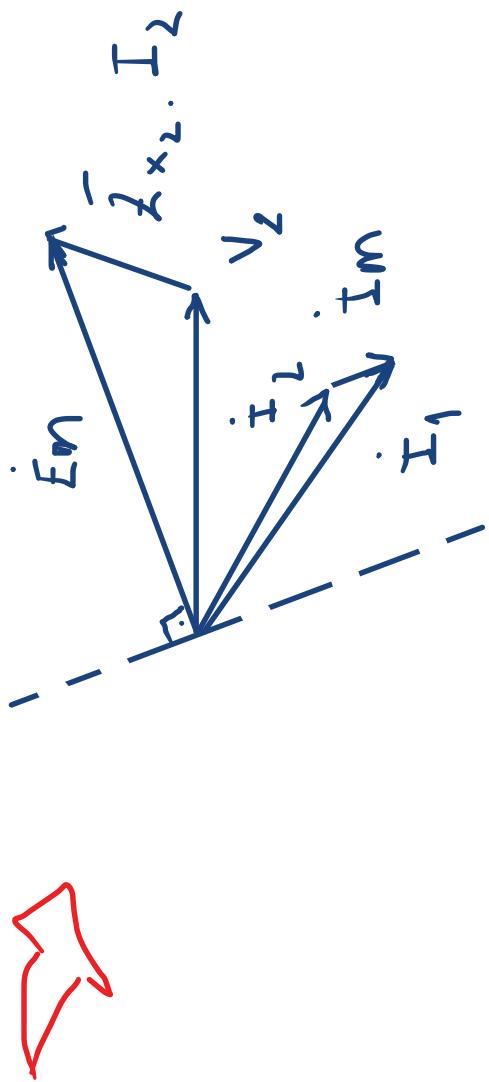

(\* Obs: considerando  
sem saturação)

Sendo assim, pode-se definir o erro de transformação de corrente:

$$\epsilon = \frac{\dot{I}_1 - \dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{\dot{I}_m}{\dot{I}_1} \quad (\epsilon \text{ é um número complexo})$$

Nesse contexto, quanto menor a impedância de burden, menor a força eletromotriz induzida no secundário do TC e menor a corrente de magnetização. Isso significa que, nesse caso, o erro diminui. Idealmente, espera-se que a impedância de burden seja nula e que o TC funcione com um curto-círcuito entre os seus terminais.

Atenção: um erro de transformação de 5% significa que a magnitude da corrente de magnetização é 5% da magnitude da corrente primária refletida ao secundário do TC, no entanto, não significa que corrente que circula pelo burden é 5% menor porque o erro é um número complexo.

Sendo assim, é importante definir o fator de correção da relação (FCR) que é definido como o valor que multiplica a relação de espiras para se obter a relação real.

$$\epsilon = \frac{\dot{I}_m}{\dot{I}_1} \quad \sim \quad \epsilon \cdot \dot{I}_1 = \dot{I}_1 - \dot{I}_2$$

$$\dot{I}_2 = (1 - \epsilon) \cdot \dot{I}_1 \quad \begin{matrix} \text{relação nominal} \\ \swarrow \end{matrix}$$

$$\therefore \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = \frac{1}{1 - \epsilon} \quad \sim \quad \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = \frac{1}{1 - \epsilon} \cdot n$$

$$\underbrace{\qquad}_{\text{relação real}} \qquad \underbrace{\qquad}_{\text{FCR}}$$

Ex.: Considere um TC com as seguintes características

$$r : 500/5$$

$$\bar{z}_{x_1} = 0,01 + j0,1 \quad [\Omega]$$

$$\bar{z}_0 = 2 \quad [\Omega] \quad (\text{puramente resistivo})$$

$$\bar{z}_m = 4 + j15 \quad [\Omega] \quad (\text{cte.})$$

- Determine o erro e o FCR para o burden apresentado
- Idem para um novo burden de 1 [ohm], puramente resistivo
- Idem para um outro burden de 1 [ohm], puramente indutivo