

# Métodos de Resolução dos Circuitos Elétricos

## EXERCÍCIOS

# EXERCÍCIOS E SOLUÇÕES

## EXERCÍCIO 4.1

# EXERCÍCIO 4.1

4.1 — Determine as correntes  $i_1$ ,  $i_2$ ,  $i_3$ ,  $i_4$ ,  $i_5$  e  $i_6$  no circuito da Fig. 4.25.

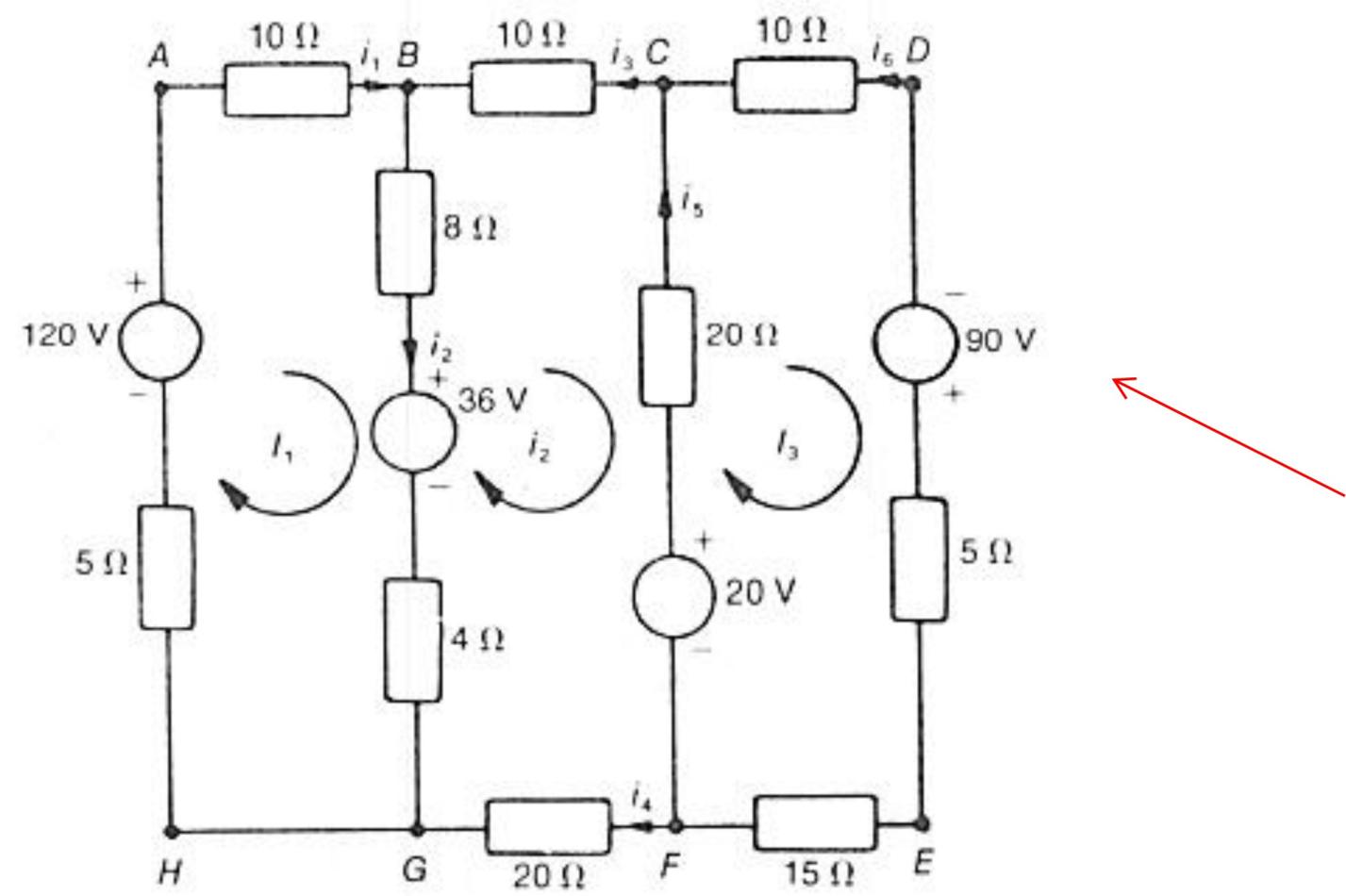


Fig. 4.25 Circuito em análise.

## Solução

Adotando-se as correntes  $I_1$ ,  $I_2$  e  $I_3$  para as malhas, tem-se:

$$\begin{vmatrix} R_{11} & -R_{12} & -R_{13} \\ -R_{21} & R_{22} & -R_{23} \\ -R_{31} & -R_{32} & R_{33} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \end{vmatrix}$$

ou

$$\begin{vmatrix} 27 & -12 & 0 \\ -12 & 62 & -20 \\ 0 & -20 & 50 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 84 \\ 16 \\ 110 \end{vmatrix}$$

Resolvendo-se o sistema, obtém-se:

$$\Delta = \begin{bmatrix} 27 & -12 & 0 \\ -12 & 62 & -20 \\ 0 & 20 & 50 \end{bmatrix} = 65\,700$$

$$\Delta_1 = \begin{bmatrix} 84 & -12 & 0 \\ 16 & 62 & -20 \\ 110 & -20 & 50 \end{bmatrix} = 262\,800$$

$$\Delta_2 = \begin{bmatrix} 27 & 84 & 0 \\ -12 & 16 & -20 \\ 0 & 110 & 50 \end{bmatrix} = 131\,400$$

$$\Delta_3 = \begin{bmatrix} 27 & -12 & 84 \\ -12 & 62 & 16 \\ 0 & -20 & 110 \end{bmatrix} = 197\,100$$

Assim:

$$I_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{262\,800}{65\,700} = 4 \text{ A};$$

$$I_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{131\,400}{65\,700} = 2 \text{ A};$$

e

$$I_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{197\,100}{65\,700} = 3 \text{ A}.$$

Finalmente:

$$\begin{aligned} i_1 &= I_1 = 4 \text{ A}; & i_4 &= I_2 = 2 \text{ A}; \\ i_2 &= I_1 - I_2 = 2 \text{ A}; & i_5 &= I_3 - I_2 = 1 \text{ A}; \\ i_3 &= -I_2 = -2 \text{ A}; & i_6 &= -I_3 = -3 \text{ A}. \end{aligned}$$

# EXERCÍCIOS E SOLUÇÕES

## EXERCÍCIO 4.2

## EXERCÍCIO 4.2

4.2 — Determine a corrente  $I$  no fio ideal  $AB$  do circuito da Fig. 4.26.

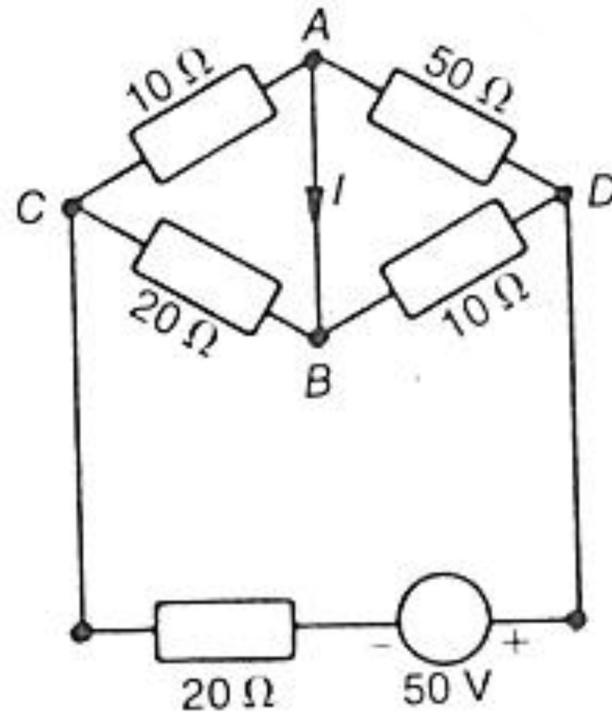


Fig. 4.26 Circuito em análise.

# Solução

# SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 4.2

Adotando as correntes nas malhas, teremos:

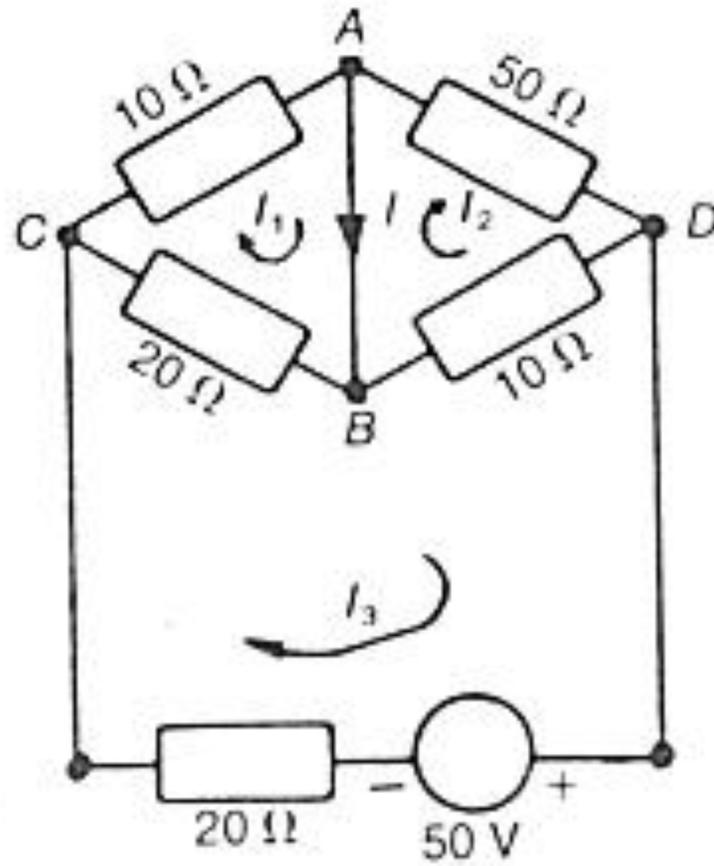


Fig. 4.26a

O sistema resultante da aplicação da análise de malhas será:

$$\begin{vmatrix} 30 & 0 & -20 \\ 0 & 60 & -10 \\ -20 & -10 & 50 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ -50 \end{vmatrix}$$

Resolvendo:

## SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 4.2

$$\Delta = \begin{bmatrix} 30 & 0 & -20 \\ 0 & 60 & -10 \\ -20 & -10 & 50 \end{bmatrix} = 63\,000$$

$$\Delta_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -20 \\ 0 & 60 & -10 \\ -50 & -10 & 50 \end{bmatrix} = -60\,000$$

$$\Delta_2 = \begin{bmatrix} 30 & 0 & -20 \\ 0 & 0 & -10 \\ -20 & -50 & 50 \end{bmatrix} = -15\,000$$

$$I_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-60\,000}{63\,000} = -0,95 \text{ A.}$$

$$I_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-15\,000}{63\,000} = -0,24 \text{ A.}$$

A corrente no ramo  $AB$  será:

$$I = I_1 - I_2 \text{ ou} \\ I = -0,71 \text{ A}$$

# EXERCÍCIOS E SOLUÇÕES

## EXERCÍCIO 4.3

## EXERCÍCIO 4.3

4.3 — Utilizando a análise de malhas, determinar as correntes  $i_x$ ,  $i_y$  e  $i_z$  e as tensões  $v_x$ ,  $v_y$  e  $v_z$  no circuito da Fig. 4.27.


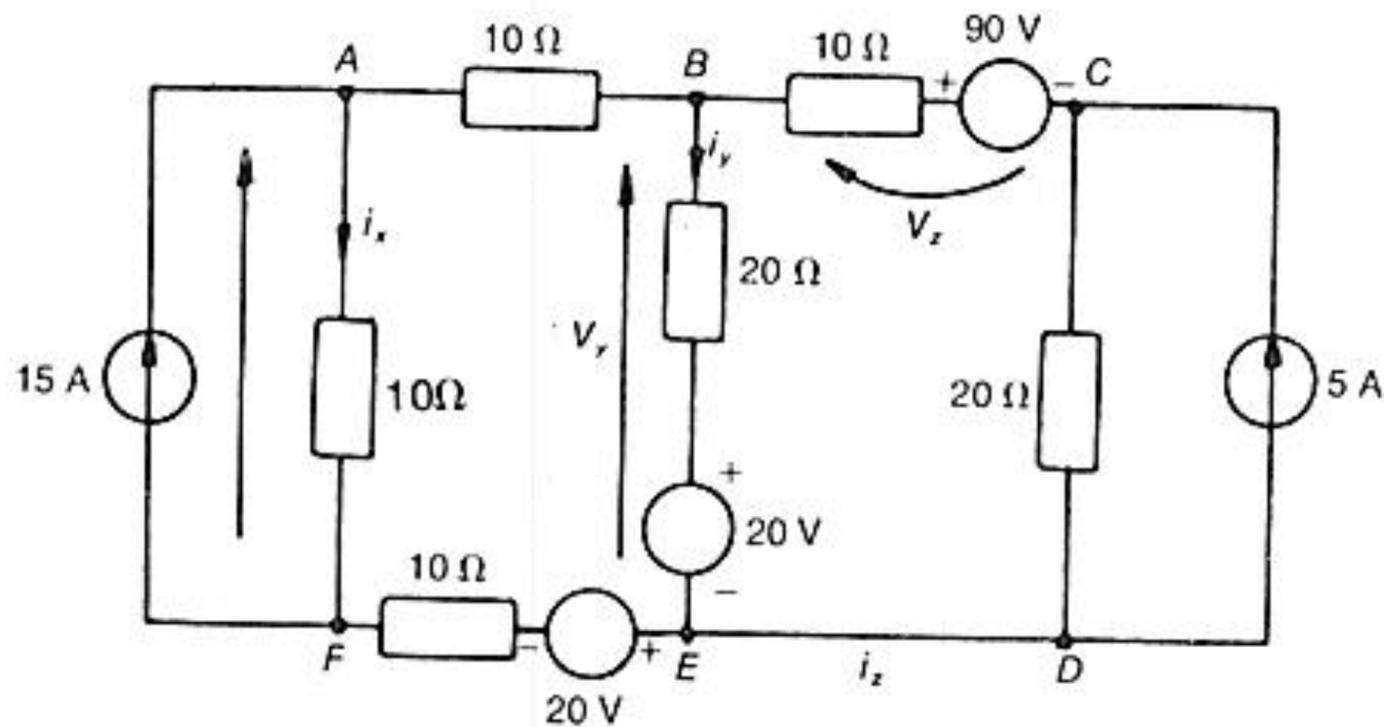


Fig. 4.27 Circuito em análise.

# Solução
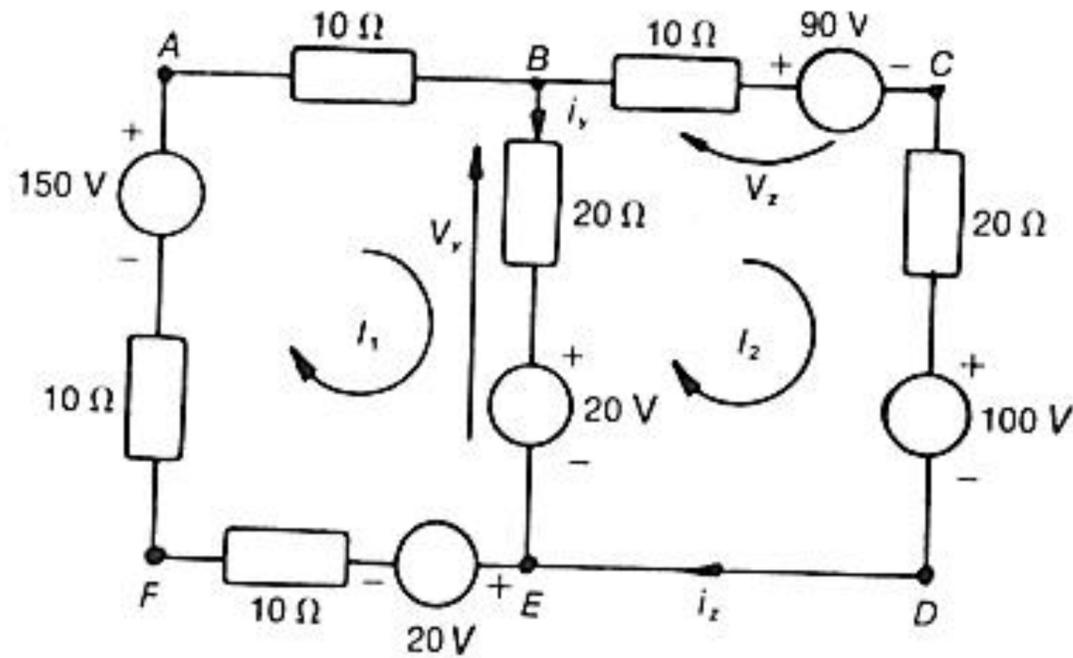
## SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 4.3

Vamos, inicialmente, transformar as fontes de corrente em fontes de tensão equivalentes e, posteriormente, adotar as correntes nas malhas resultantes (Fig. 4.28).



O sistema de equações matricial será:

$$\begin{vmatrix} 50 & -20 \\ -20 & 50 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} I_1 \\ I_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 110 \\ -170 \end{vmatrix}$$

Fig. 4.28 Circuito modificado.

Resolvendo-se o sistema:

## SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 4.3

$$\Delta = \begin{bmatrix} 50 & -20 \\ -20 & 50 \end{bmatrix} = 2\,100$$

$$\Delta_1 = \begin{bmatrix} 110 & -20 \\ -117 & 50 \end{bmatrix} = 2\,100$$

$$\Delta_2 = \begin{bmatrix} 50 & 110 \\ -20 & -170 \end{bmatrix} = -6\,300$$

Donde:

$$I_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{2\,100}{2\,100} = 1 \text{ A.}$$

e

$$I_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-6\,300}{2\,100} = -3 \text{ A.}$$

Portanto:

$$i_y = I_1 - I_2 = 4 \text{ A}; i_z = I_2 = -3 \text{ A}$$

No nó  $A$  do circuito original (Fig. 4.27) vem:

$$15 - i_x - I_1 = 0 \text{ ou } i_x = 15 - I_1 = 15 - 1, \text{ isto é, } i_x = 14 \text{ A}$$

$$v_x = 10 \cdot i_x \quad \therefore v_x = 140 \text{ V}$$

$$v_y = 20 \cdot i_y + 20 \text{ ou } v_y = 100 \text{ V}$$

e

$$v_z = 10 \cdot i_z + 90 \text{ ou } v_z = 60 \text{ V}$$

# EXERCÍCIOS PARA AULA

## EXERCÍCIO 4.5

4.5 — Utilizando a análise de malhas, determine as tensões e correntes indicadas nos circuitos representados a seguir:  
a)

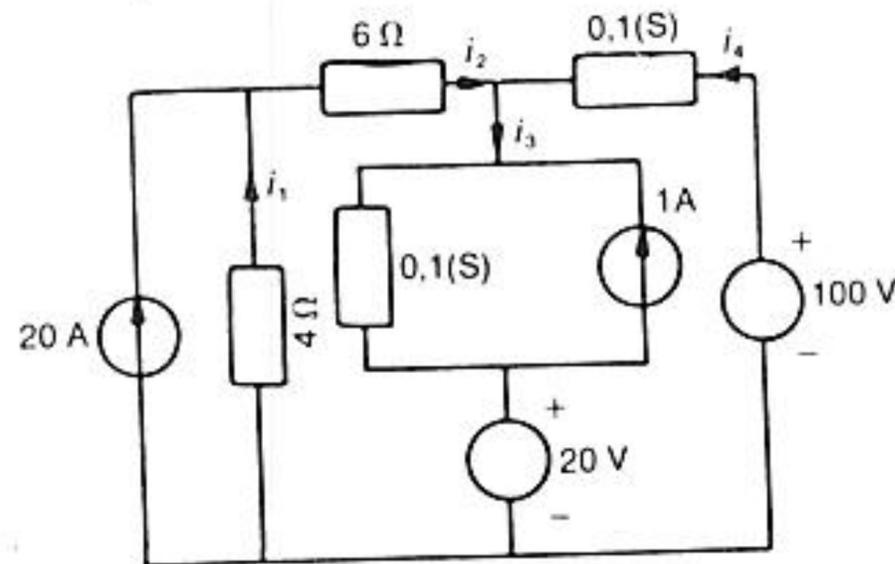


Fig. 4.30

b)

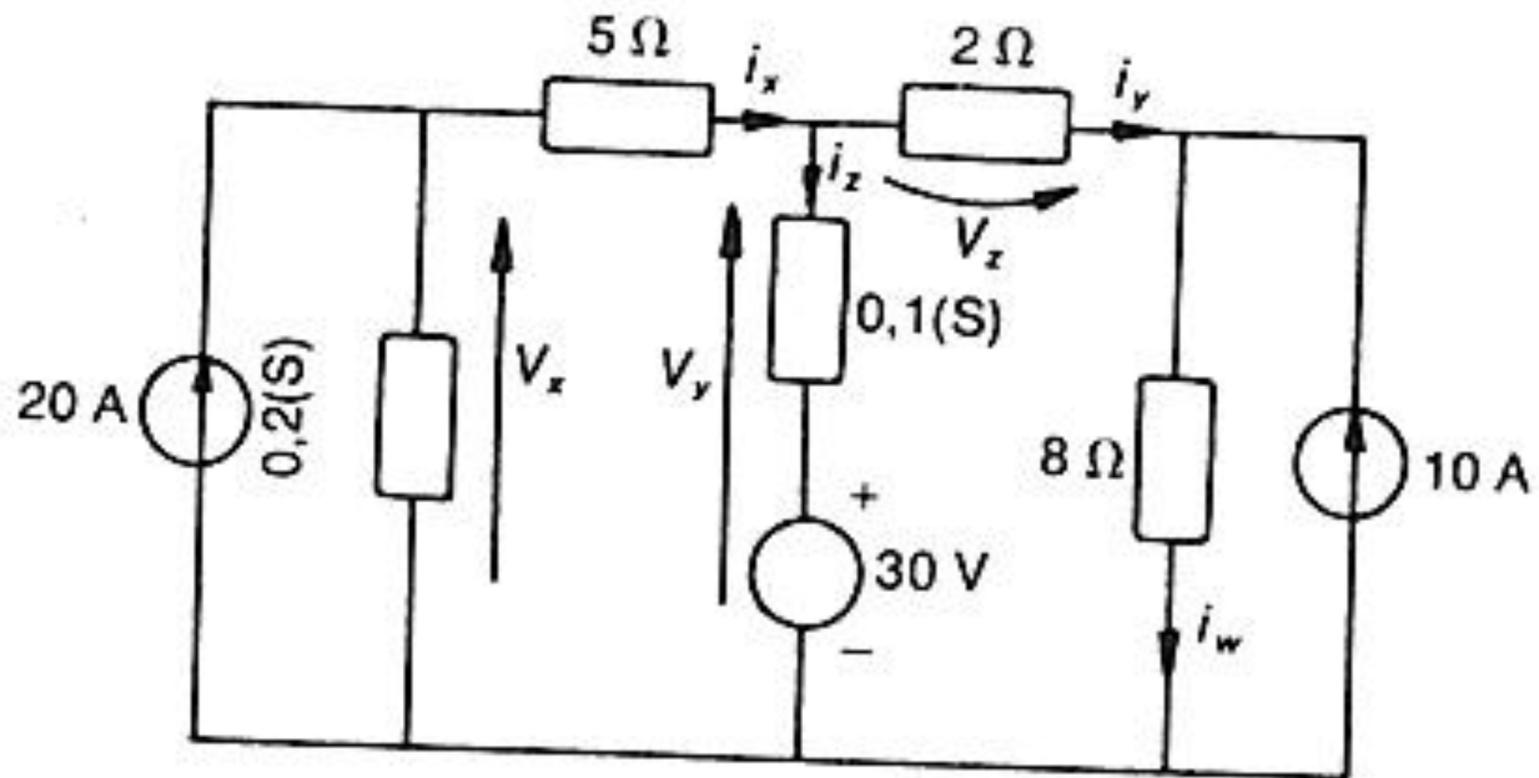


Fig. 4.31

c)

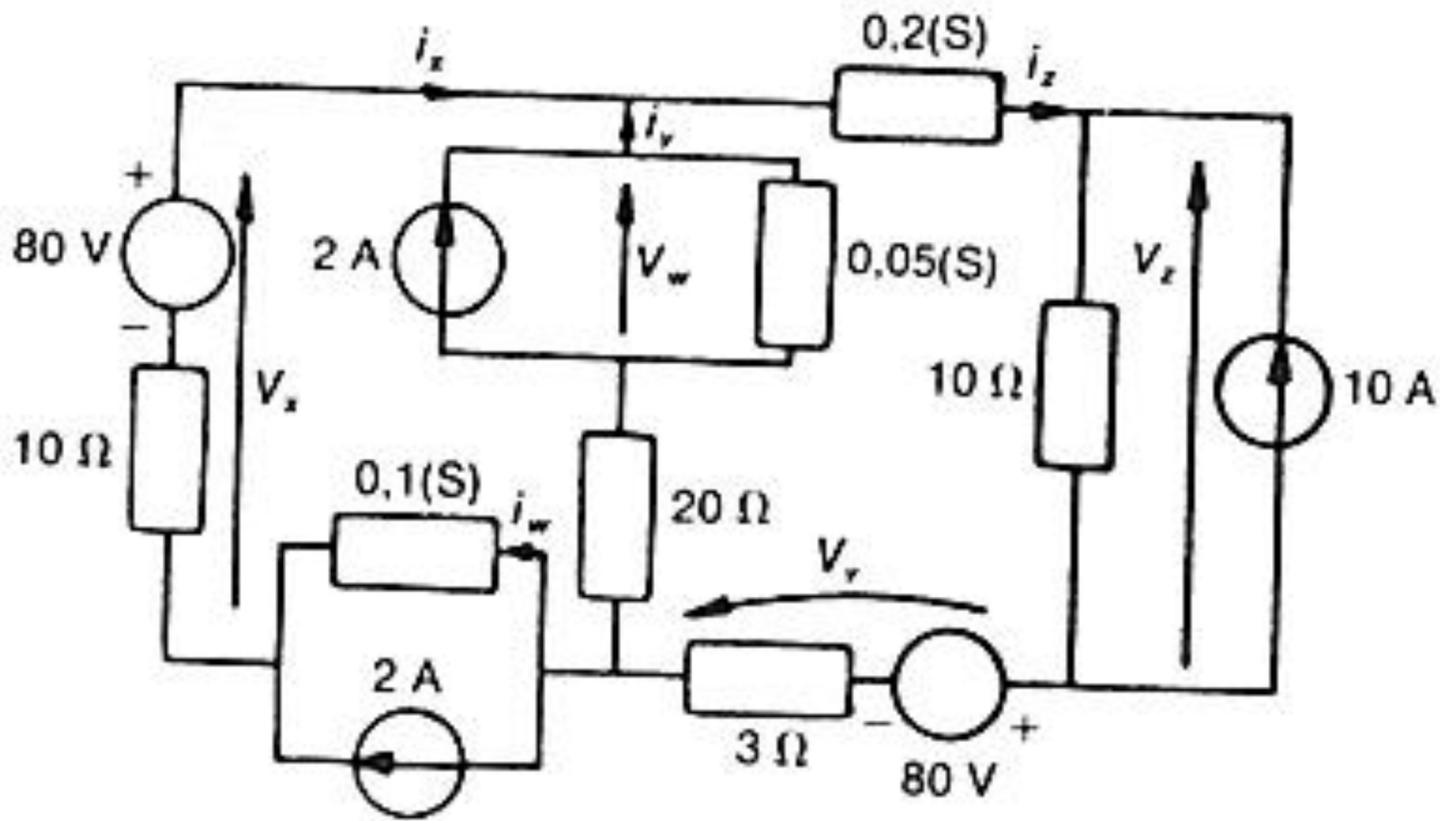


Fig. 4.32

d)

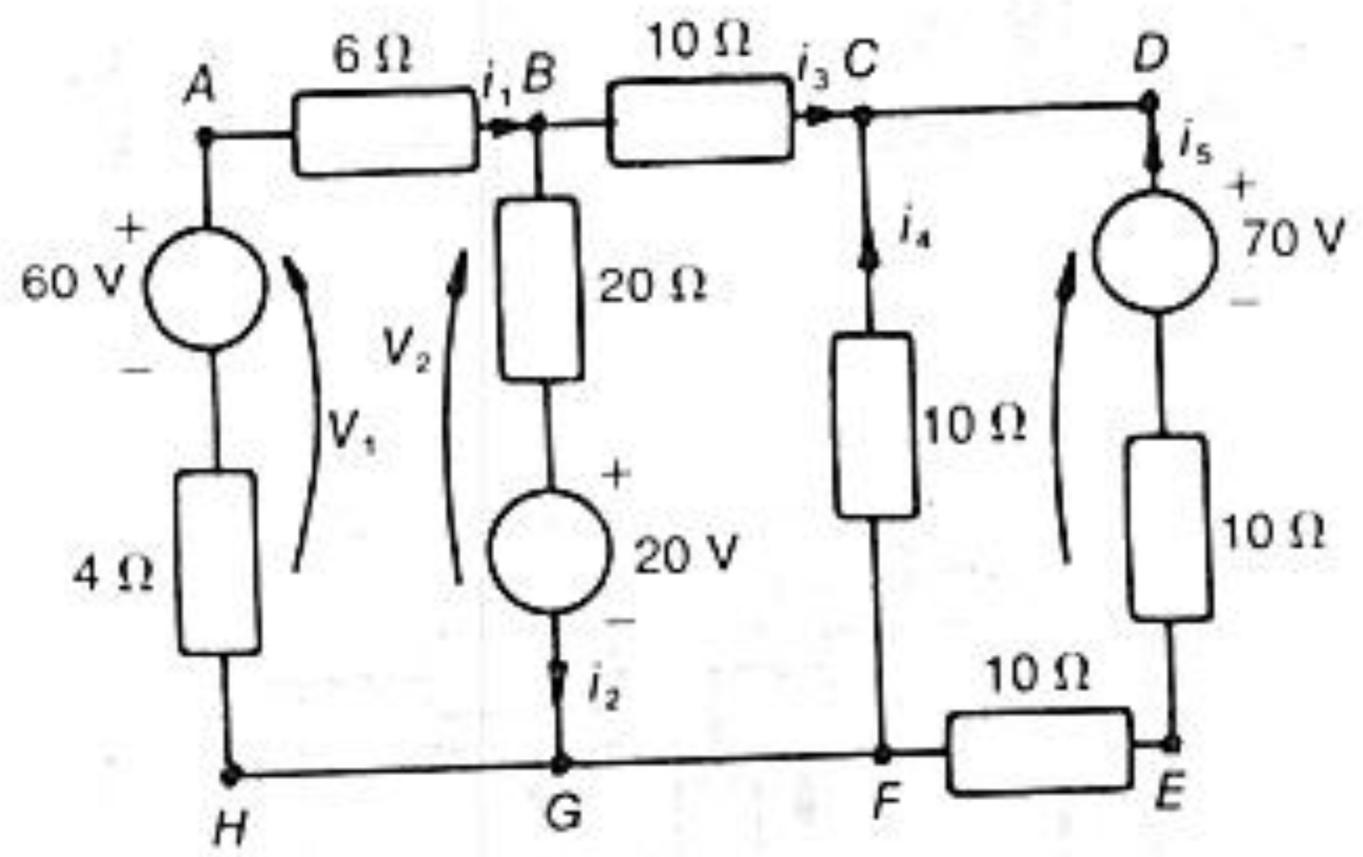


Fig. 4.33

Qual a diferença de potencial entre os pontos  $B$  e  $E$ ? E entre os pontos  $A$  e  $F$ ?

e)

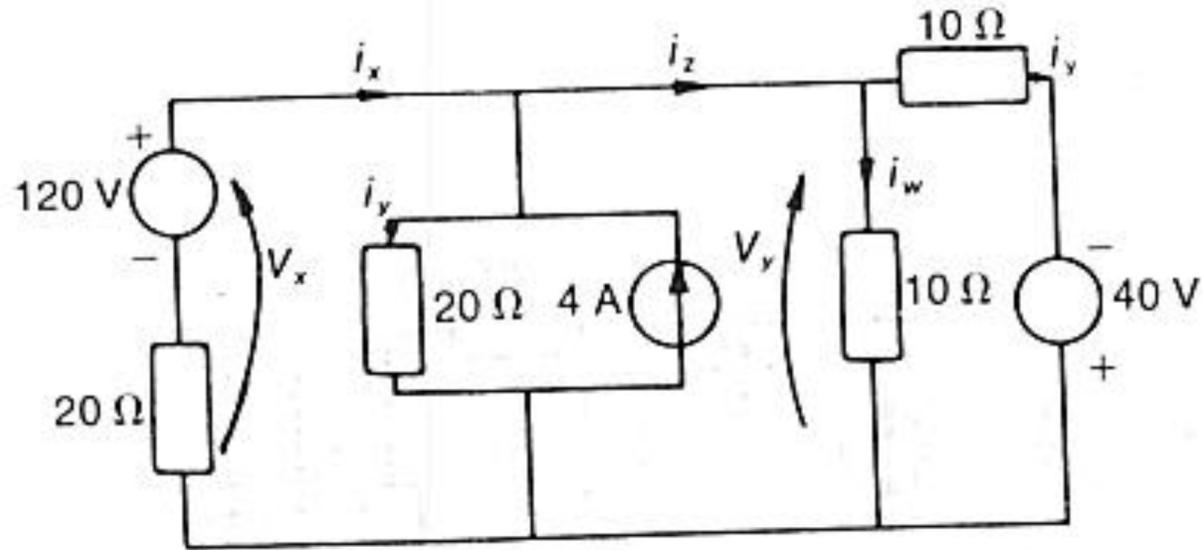


Fig. 4.34

# SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 4.5

Resposta a)

$$\begin{aligned}i_1 &= -19 \text{ A}; & i_3 &= 4 \text{ A}; \\i_2 &= 1 \text{ A}; & i_4 &= 3 \text{ A};\end{aligned}$$

Resposta b)

$$\begin{aligned}i_x &= 3 \text{ A}; & V_x &= 85 \text{ V}; \\i_y &= -1 \text{ A}; & V_y &= 70 \text{ V}; \\i_z &= 4 \text{ A}; & V_z &= 2 \text{ V}. \\i_w &= 9 \text{ A};\end{aligned}$$

## SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 4.5

Resposta c)

$$\begin{aligned}i_x &= -1 \text{ A}; \\i_y &= -2 \text{ A}; \\i_z &= -3 \text{ A}; \\i_w &= -3 \text{ A};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_x &= 90 \text{ V}; \\V_y &= -65 \text{ V}; \\V_z &= 70 \text{ V}; \\V_w &= 80 \text{ V}.\end{aligned}$$

Resposta d)

$$\begin{aligned}i_1 &= 2 \text{ A}; i_2 = 1 \text{ A}; i_3 = 1 \text{ A}; i_4 = -3 \text{ A}; \\i_5 &= 2 \text{ A}; V_1 = 52 \text{ V}; V_2 = 40 \text{ V}; V_3 = 50 \text{ V}. \\V_B - V_E &= 60 \text{ V}; V_A - V_F = 52 \text{ V}.\end{aligned}$$

Resposta e)

$$\begin{aligned}i_x &= 5 \text{ A}; \\i_y &= 1 \text{ A}; \\i_z &= 8 \text{ A}; \\i_w &= 2 \text{ A};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}i_y &= 6 \text{ A}; \\V_x &= 20 \text{ V}; \\V_y &= 20 \text{ V}.\end{aligned}$$

# EXERCÍCIOS PARA AULA

## EXERCÍCIO 4.6

## EXERCÍCIO 4.6

4.6 — No circuito da Fig. 4.35, determinar a corrente no fio ideal  $AB$  e a potência dissipada por efeito joule em todo o circuito.

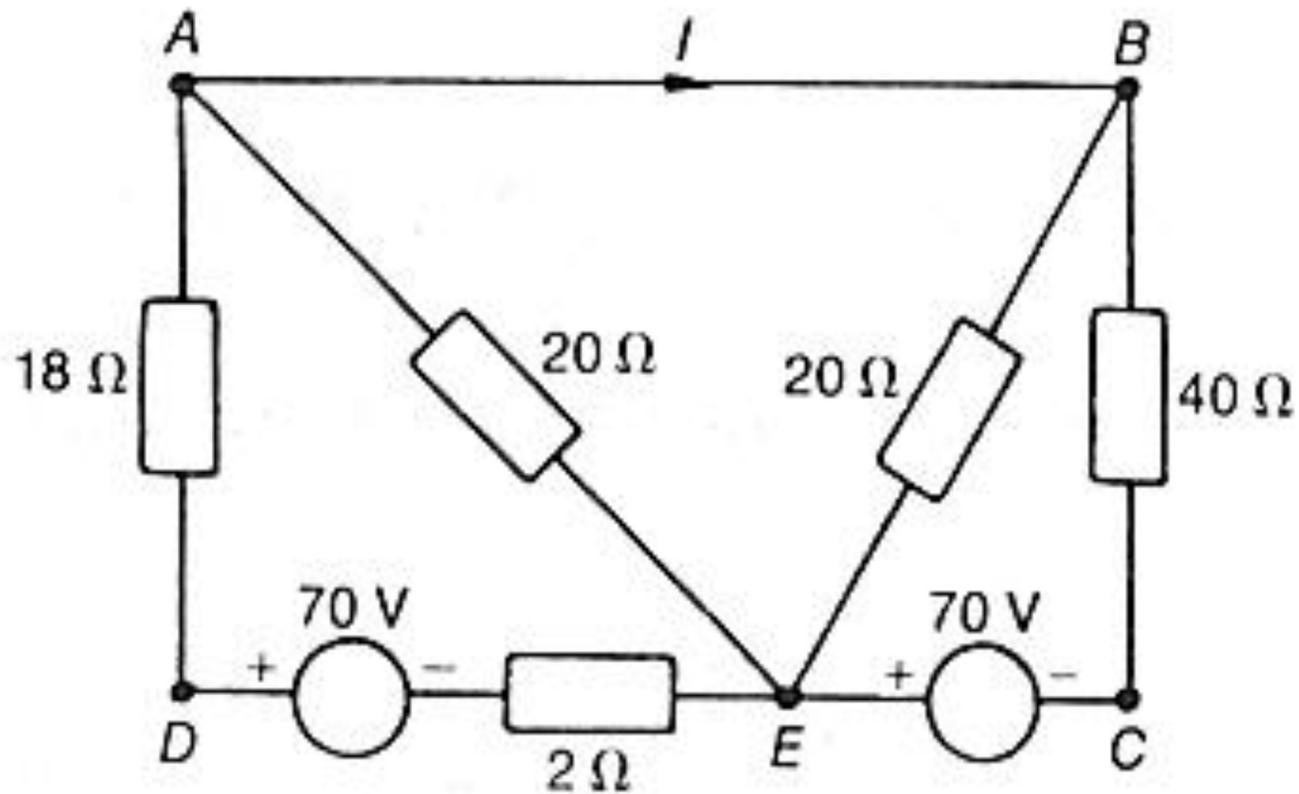


Fig. 4.35

# SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 4.6

**Resposta**

$$I_{AB} = 2,5 \text{ A}; P = 350 \text{ W.}$$

# EXERCÍCIOS PARA AULA

## EXERCÍCIO 4.7

## EXERCÍCIO 4.7

4.7 — No circuito da Fig. 4.36, determinar o valor de  $E$  e  $i_1$ , sabendo que  $i_2 = 100$  mA.

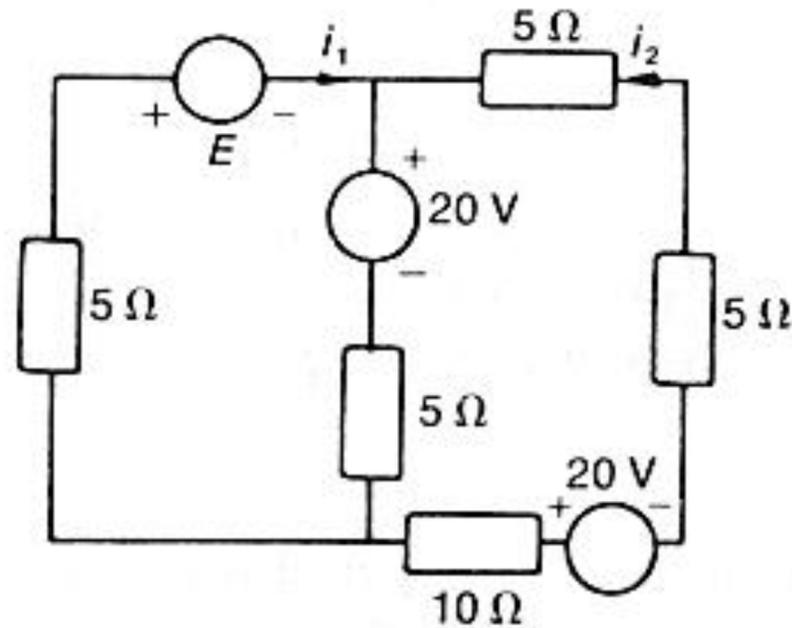


Fig. 4.36

# SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 4.7

**Resposta**

$$E = 64,5 \text{ V}; i_1 = -8,5 \text{ A.}$$

# EXERCÍCIOS PARA AULA

## EXERCÍCIO 4.8

## EXERCÍCIO 4.8

4.8 — Na rede da Fig. 4.37, as correntes  $i_1$  e  $i_3$  valem, respectivamente, 2 A e 3 A.

Determinar:

- a tensão  $E$ ;
- a resistência  $R$  e a corrente  $I_2$ ;
- a diferença de potencial entre os pontos  $B$  e  $E$ .

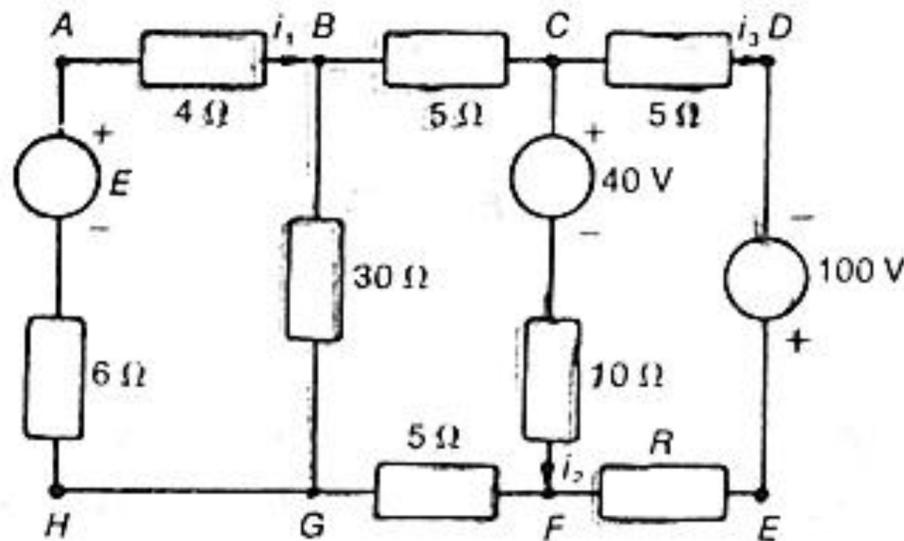


Fig. 4.37

# SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 4.8

**Resposta**

$$E = 50 \text{ V}; R = 35 \text{ } \Omega, I_2 = -2 \text{ A}; V_B - V_E = -80 \text{ V}.$$

# EXERCÍCIOS PARA AULA

## EXERCÍCIO 4.9

## EXERCÍCIO 4.9

4.9 — Na rede da Fig. 4.38, determinar as correntes indicadas e a potência total nela dissipada.

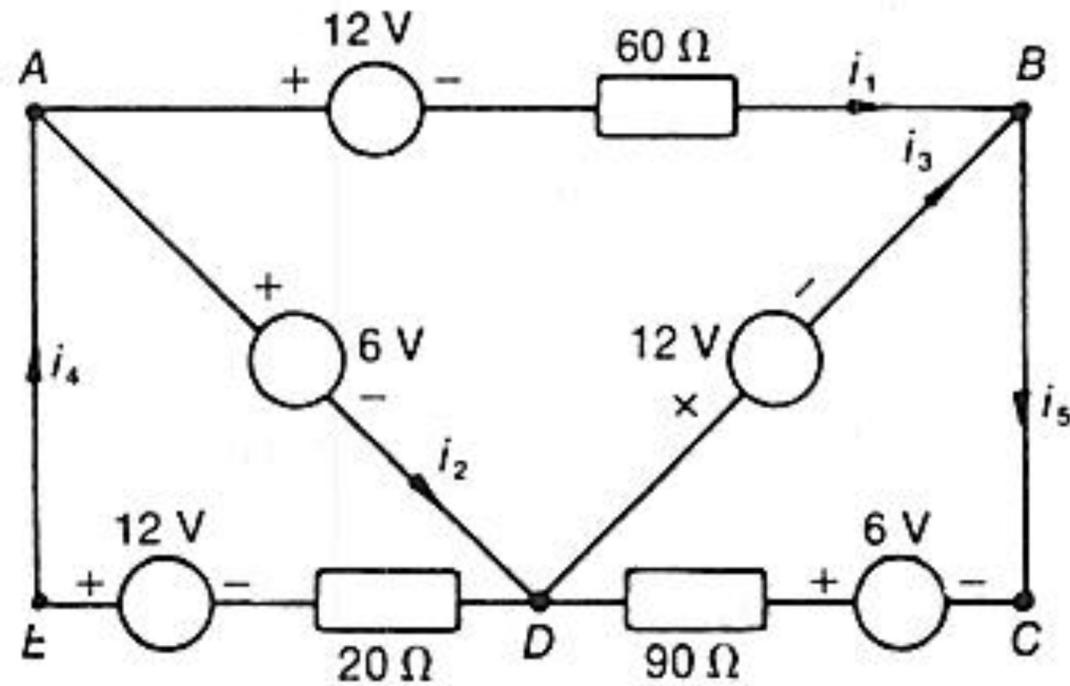


Fig. 4.38

# SOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 4.9

**Resposta**

$$\begin{aligned}i_1 &= 100 \text{ mA}; & i_4 &= 300 \text{ mA}; \\i_2 &= 200 \text{ mA}; & i_5 &= -66,7 \text{ mA}; \\i_3 &= -166,7 \text{ mA}; & P &= 2,8 \text{ W}.\end{aligned}$$

# EXERCÍCIOS PARA FAZER EM CASA

EXERCÍCIOS: 4.10 ; 4.11; 4.12 ; 4.13 ; 4.21 até 4.30

4.10 — No circuito da Fig. 4.39 a tensão no bipolo  $S$  é  $V_S = 91$  V e a potência nele dissipada por efeito joule é  $P = 27$  W. Determinar:

- as correntes  $i_x$ ,  $i_y$  e  $i_z$ ;
- a diferença de potencial entre os pontos  $A$  e  $D$ ;
- as características  $(E; r)$  do bipolo  $S$ ;
- a potência dissipada por efeito joule em todo circuito.

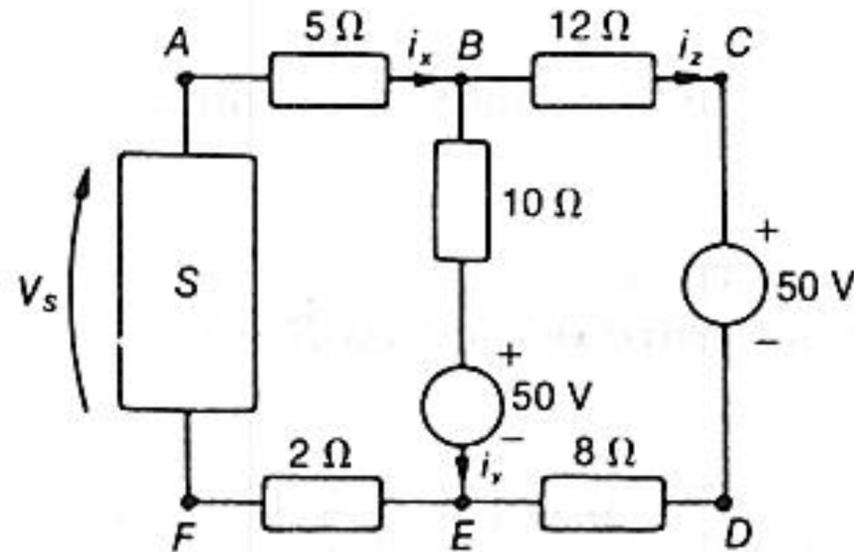


Fig. 4.39

4.11 — No circuito da Fig. 4.40 a tensão no bipolo  $S$  é  $V_S = 54$  V e a sua corrente de curto-circuito é 25 A. Determinar:

- as correntes  $i_x$ ,  $i_y$  e  $i_z$ ;
- as características  $(E, r)$  do bipolo  $S$ ;
- a potência dissipada por efeito joule em todo o circuito.

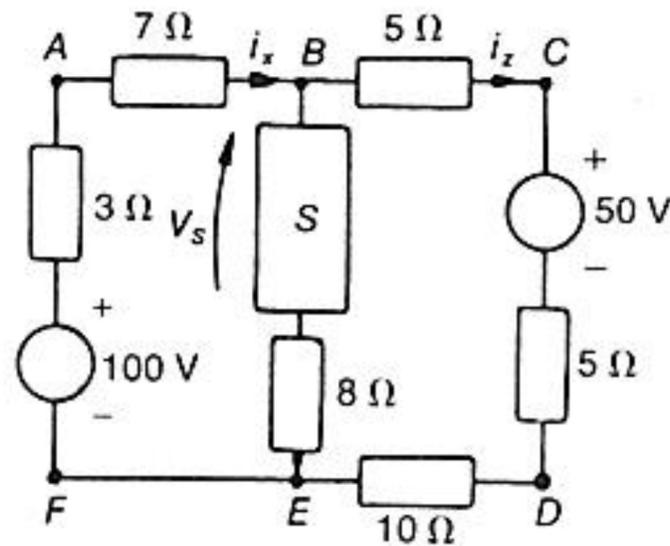


Fig. 4.40

4.12 — No circuito da Fig. 4.41, determinar as tensões e correntes indicadas.

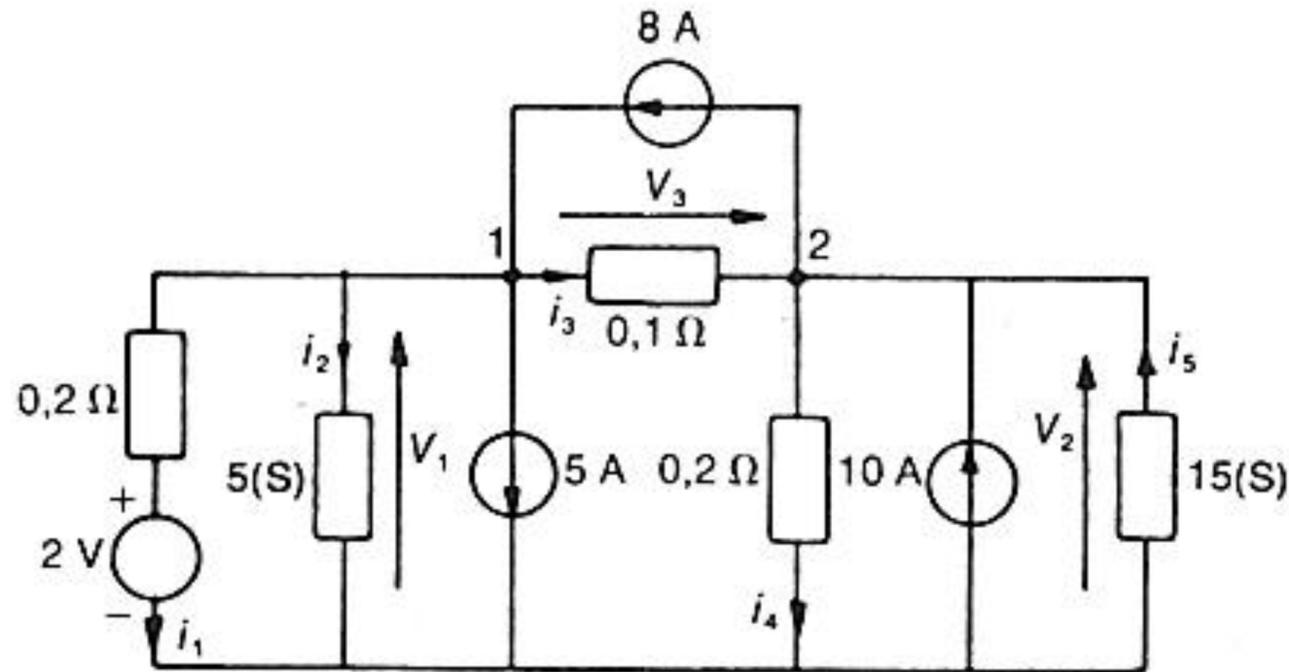


Fig. 4.41

4.13 — Determinar as tensões e correntes na rede da Fig. 4.42a dada:

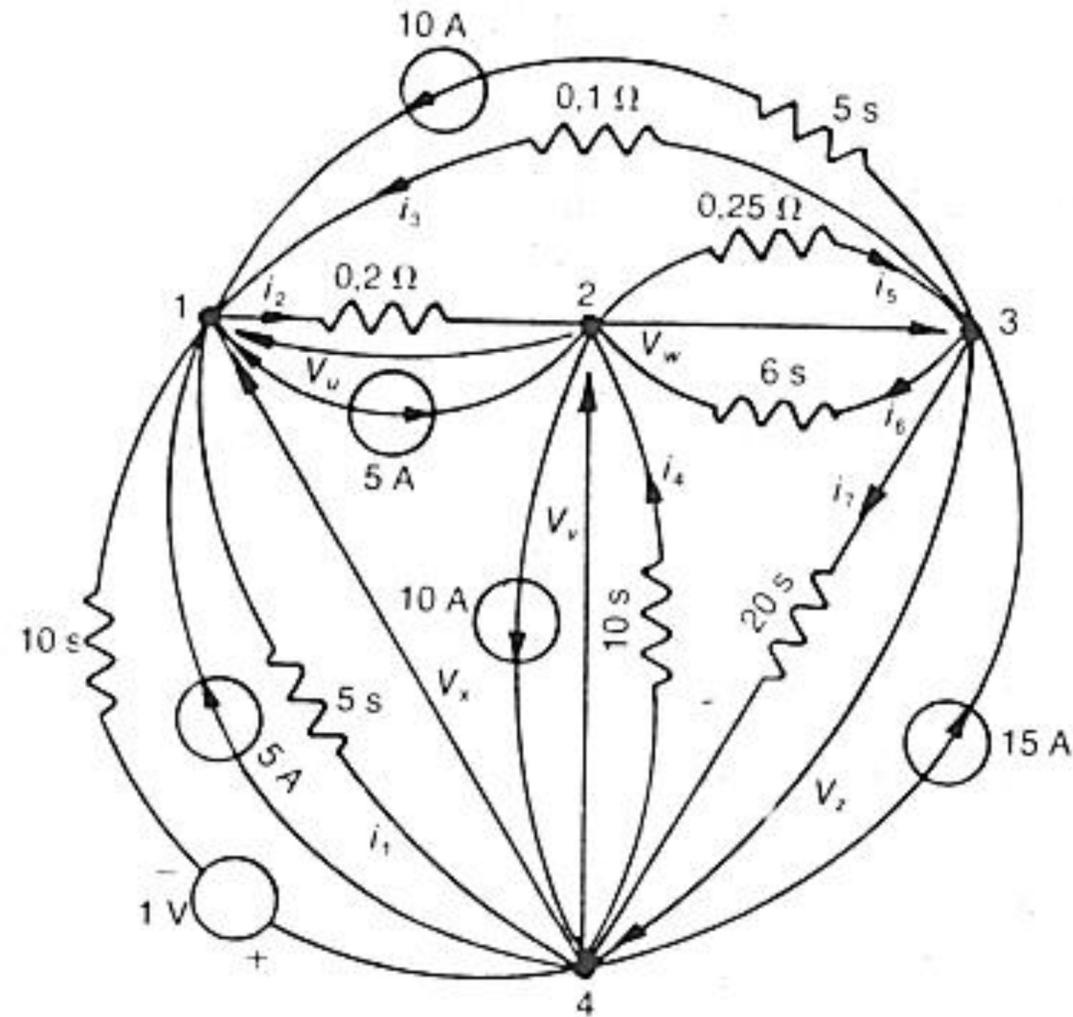


Fig. 4.42a

4.21 — Nos circuitos esquematizados a seguir, determine as tensões e correntes indicadas, utilizando o princípio da superposição.

a)

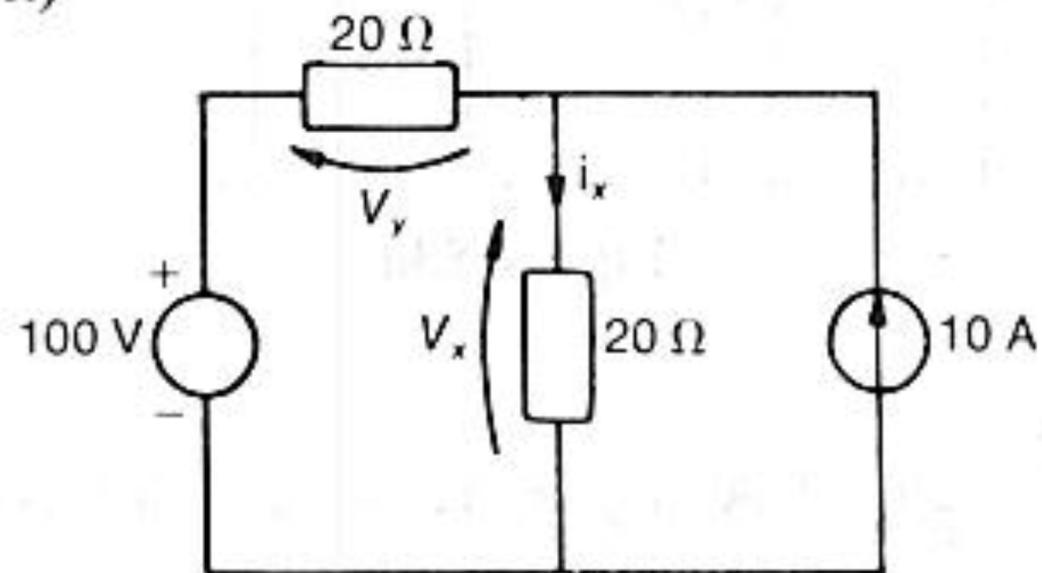


Fig. 4.54

b)

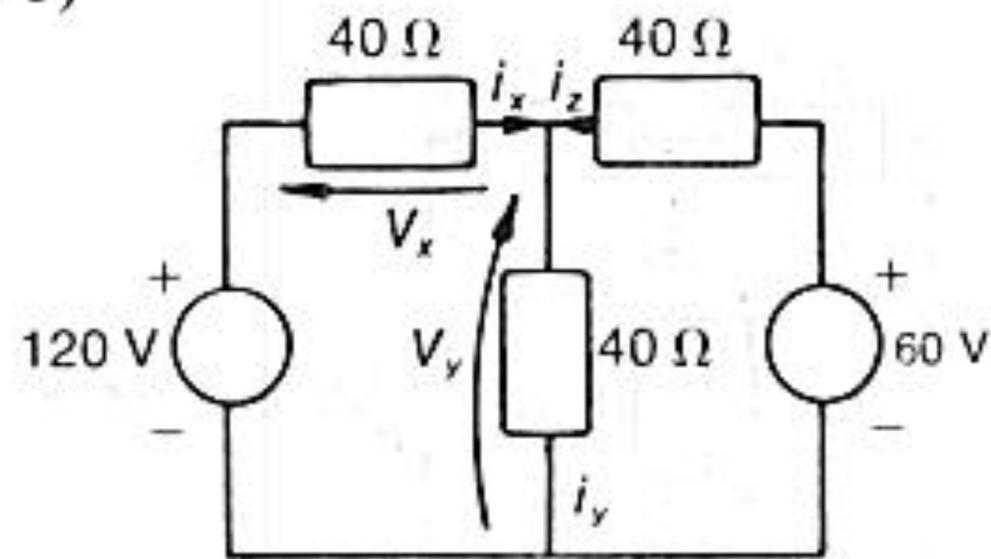


Fig. 4.55

## EXERCÍCIO 4.22

4.22 — Nos circuitos a seguir representados, determinar as correntes e tensões indicadas utilizando o princípio da superposição. Qual a potência dissipada no ramo  $XY$ ?

a)

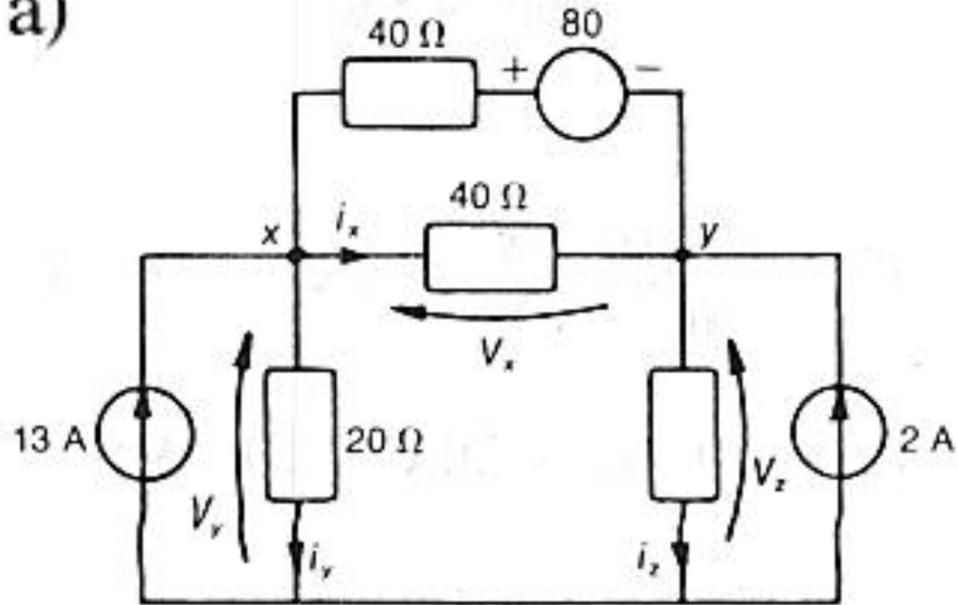


Fig. 4.56

b)

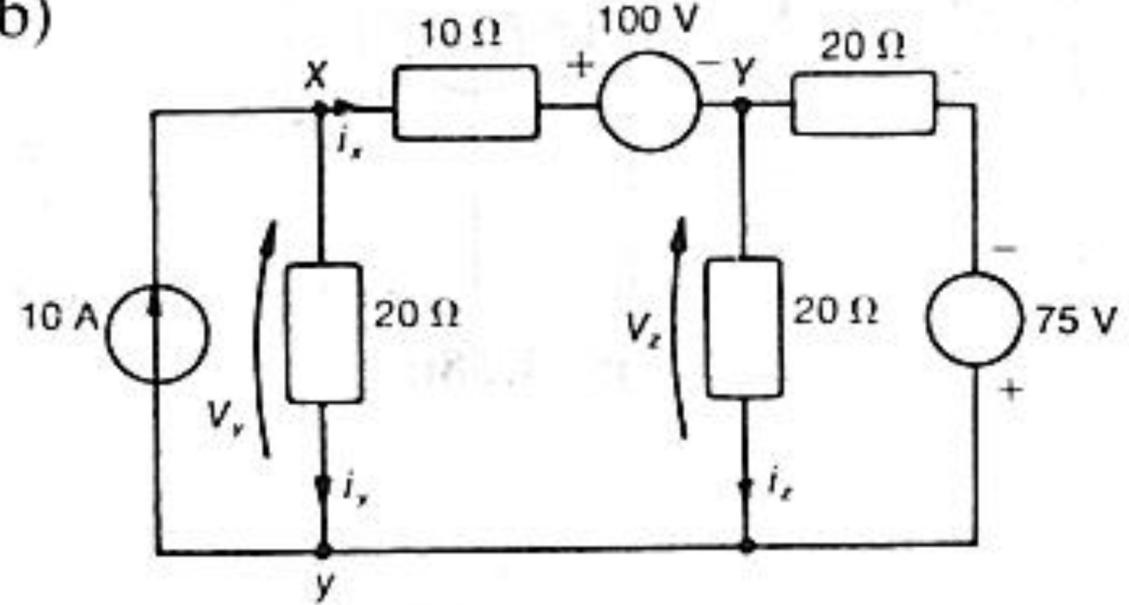


Fig. 4.57

4.23 — No circuito esquematizado na Fig. 4.58, determine os geradores de Thévenin e Norton equivalentes à parte situada à esquerda de  $XY$ . Qual o valor da corrente  $i_x$  e qual a potência  $P_x$  consumida no ramo situado à direita de  $XY$ ?

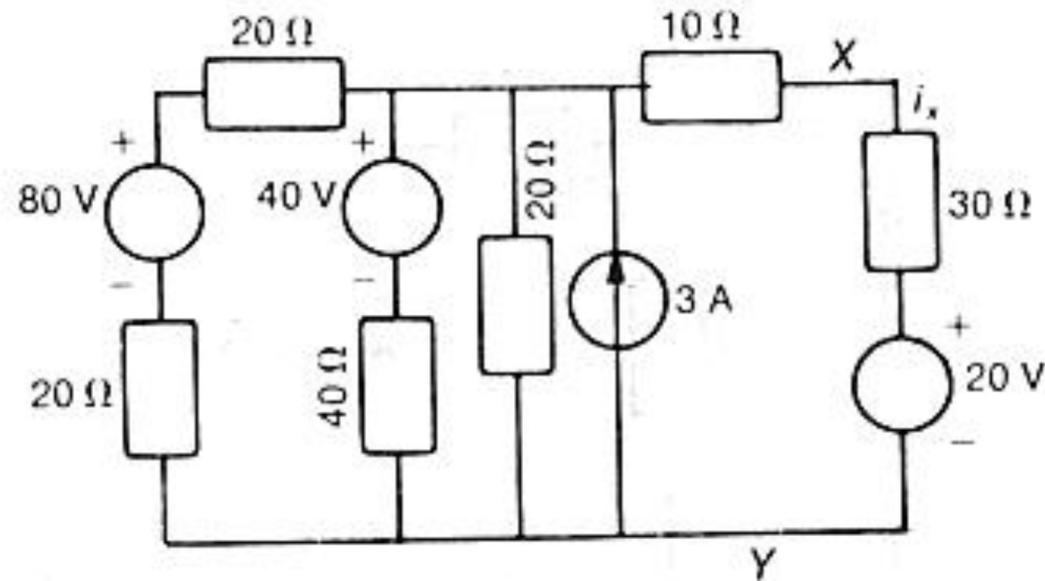


Fig. 4.58

4.24 — Determinar o gerador de Thévenin e o gerador de Norton equivalente entre os pontos  $A$  e  $B$  da rede esquematizada na Fig. 4.59. Qual a resistência  $R_x$  do resistor que ao ser ligado entre  $A$  e  $B$  consome a máxima potência?

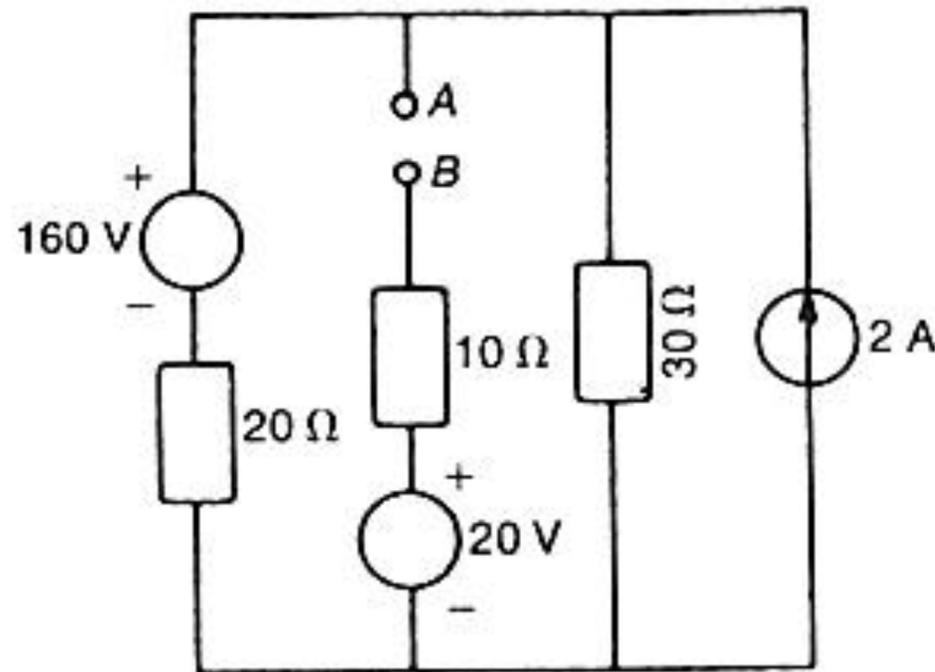


Fig. 4.59

4.25 — Para a rede da Fig. 4.60, determine o gerador de Norton equivalente entre  $A$  e  $B$ .

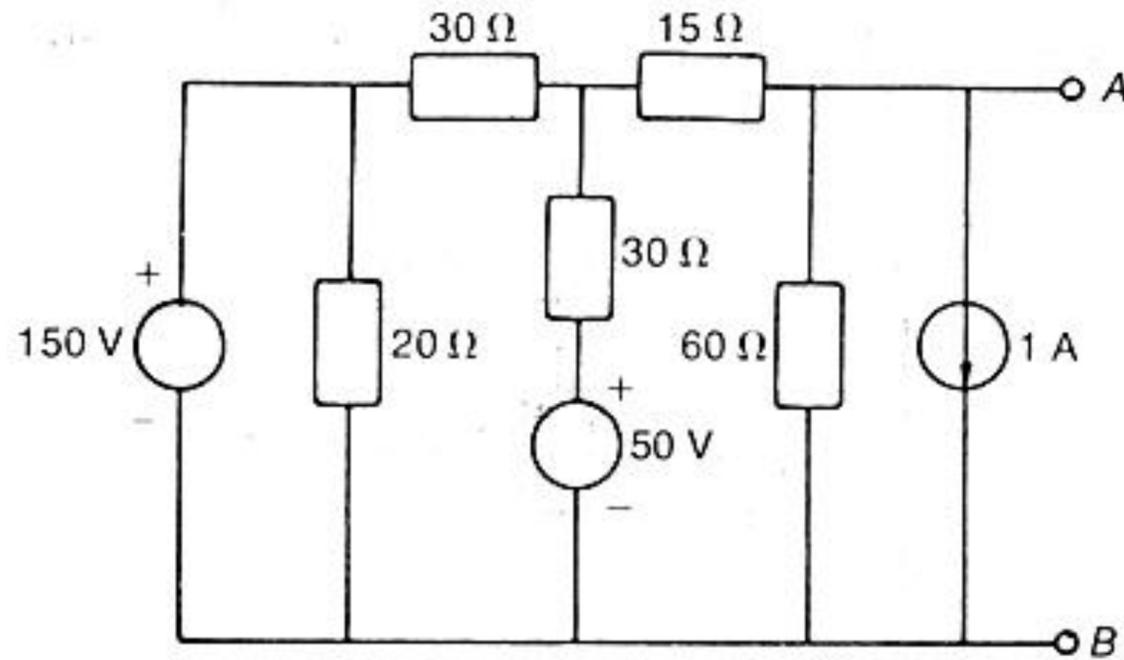


Fig. 4.60

4.26 — Determine a potência dissipada no resistor  $R$  da Fig. 4.61.

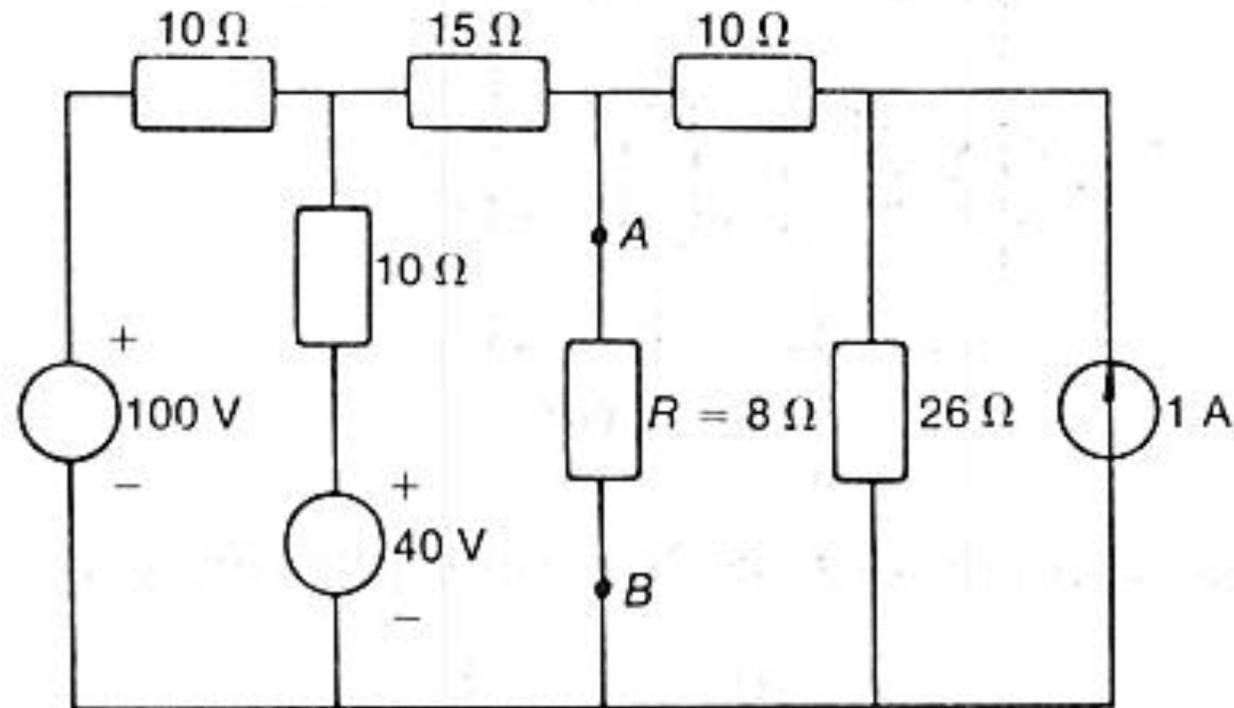


Fig. 4.61

4.27 — Para as redes a seguir esquematizadas, determinar os geradores de Thévenin e Norton equivalentes entre  $A$  e  $B$ .

a)

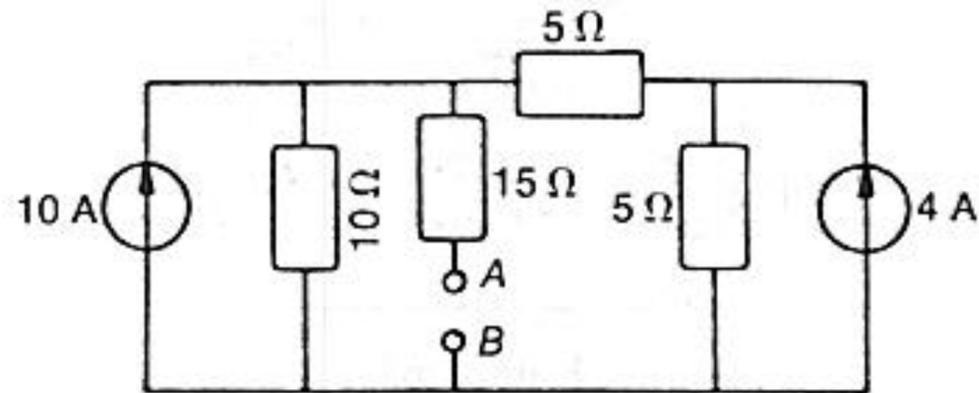


Fig. 4.62

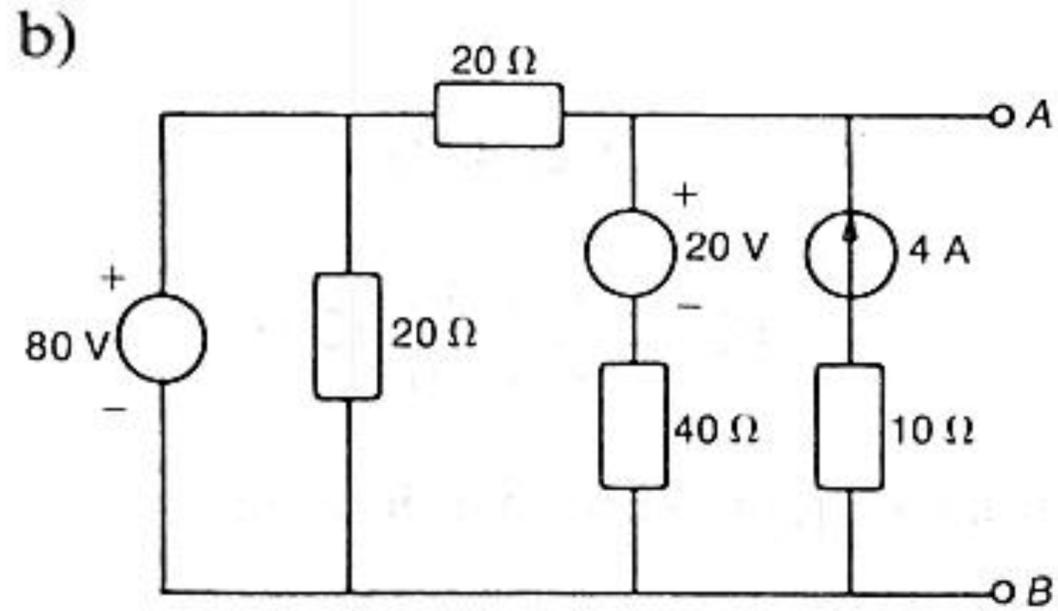


Fig. 4.63

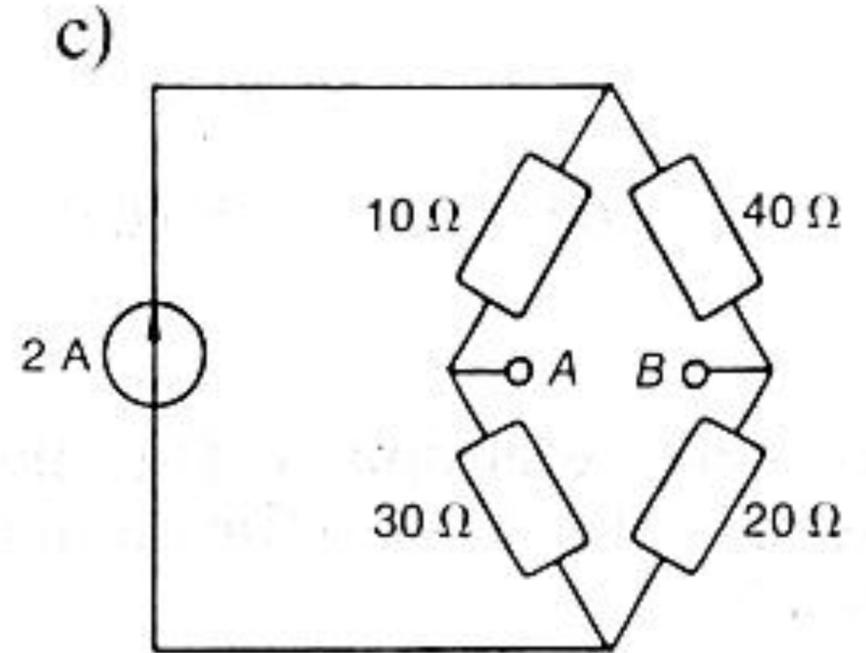


Fig. 4.64

d)

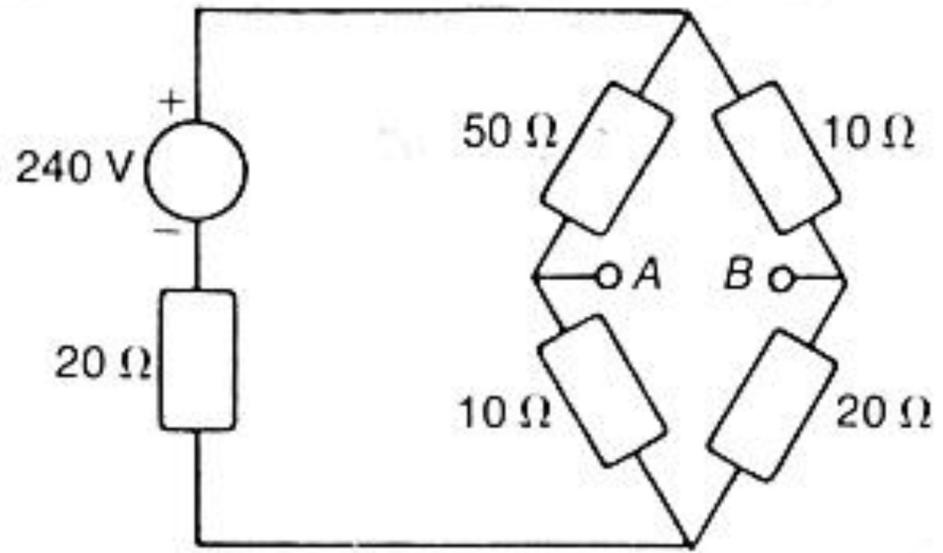


Fig. 4.65

e)

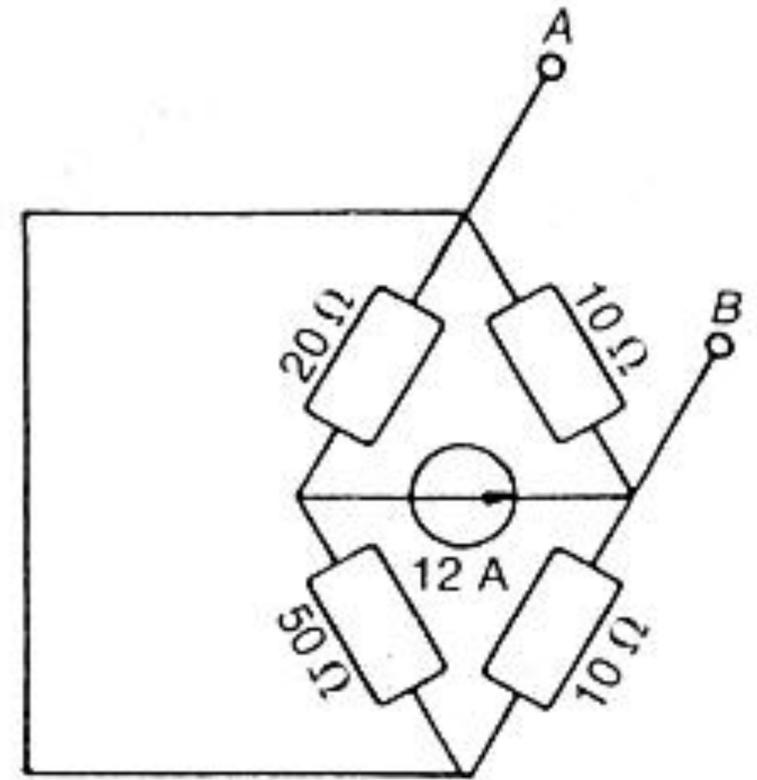


Fig. 4.66

4.28 — Para o circuito da Fig. 4.67, determinar o Thévenin equivalente entre  $A$  e  $B$ . Qual a resistência  $R_x$  a ser ligada entre  $A$  e  $B$ , a fim de consumir a máxima potência, e qual o valor dessa potência?

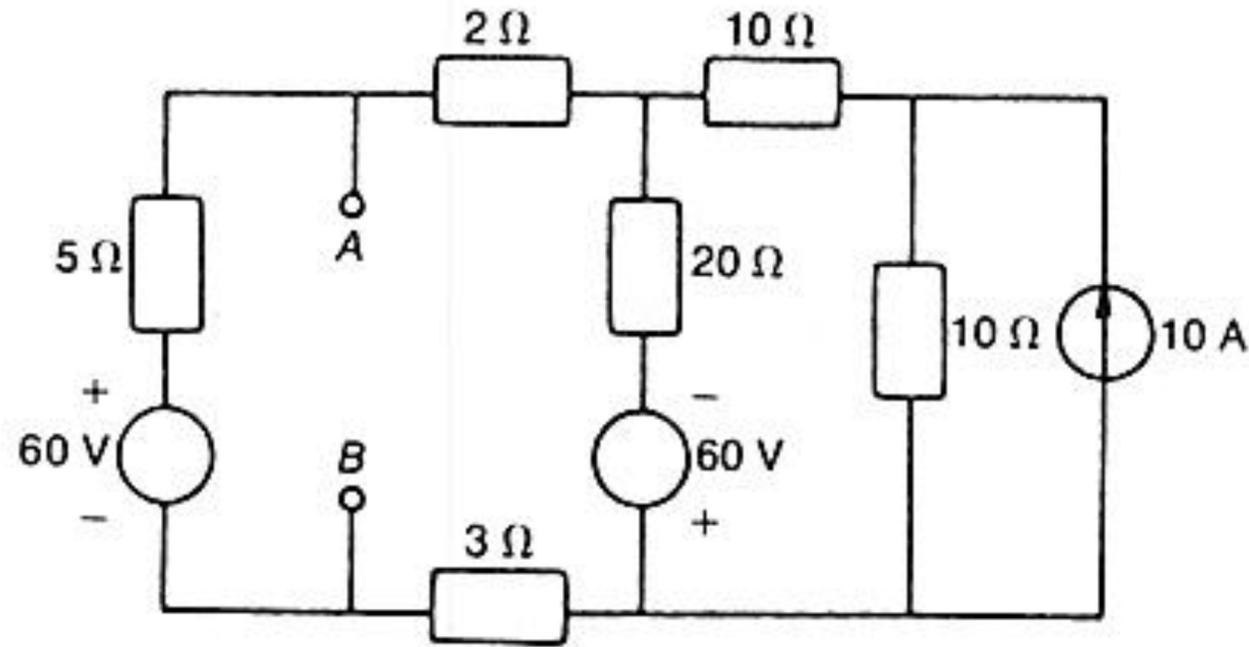


Fig. 4.67

4.29 — Determine o gerador de Thévenin equivalente entre os pontos  $X$  e  $Y$ . Qual a corrente no bipolo  $AB$ , quando ligado entre  $X$  e  $Y$ ?

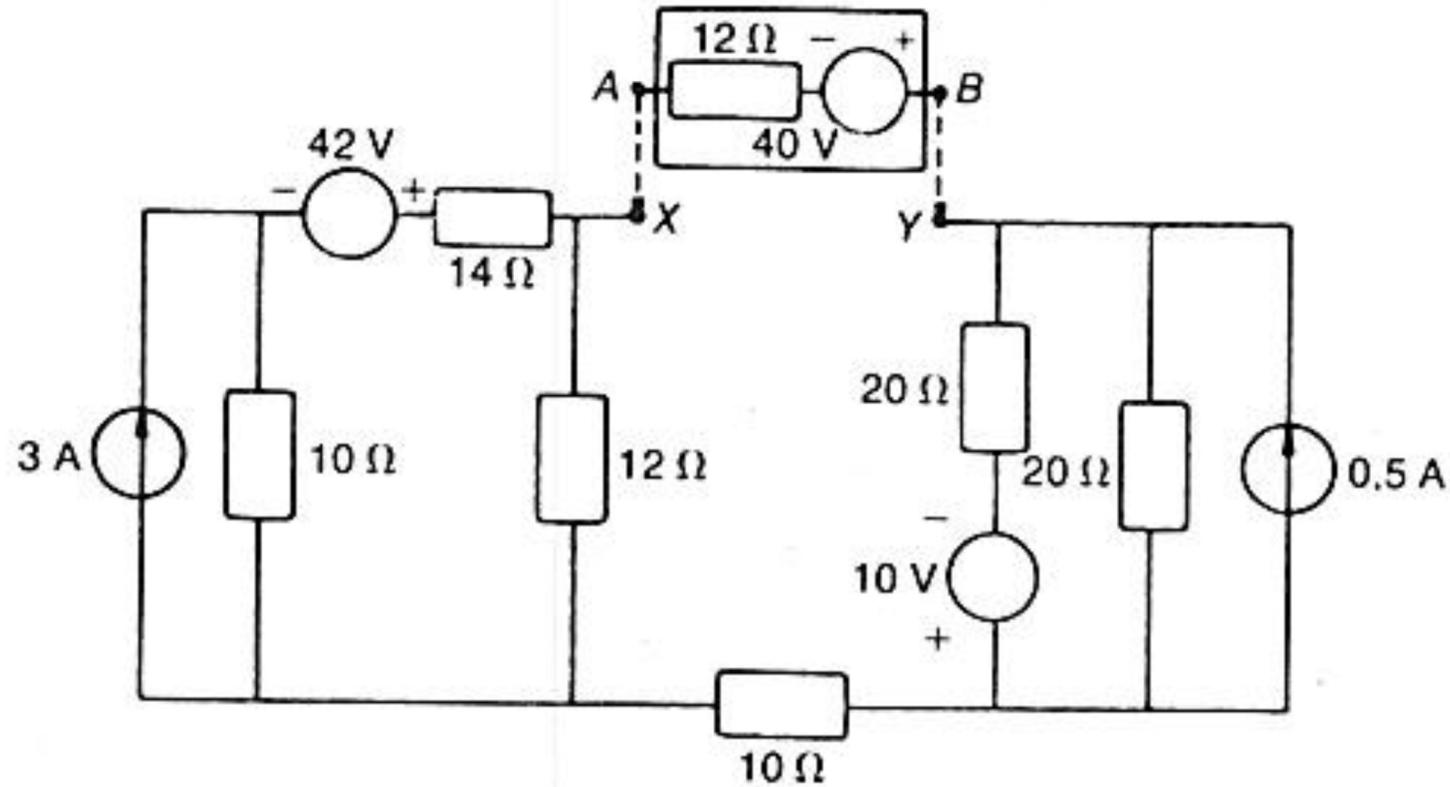


Fig. 4.68

4.30 — Determine o gerador de Norton equivalente entre  $A$  e  $B$ . Qual a tensão no bipolo  $PQ$ , quando ligado entre  $A$  e  $B$ ? Que potência consumirá esse bipolo?

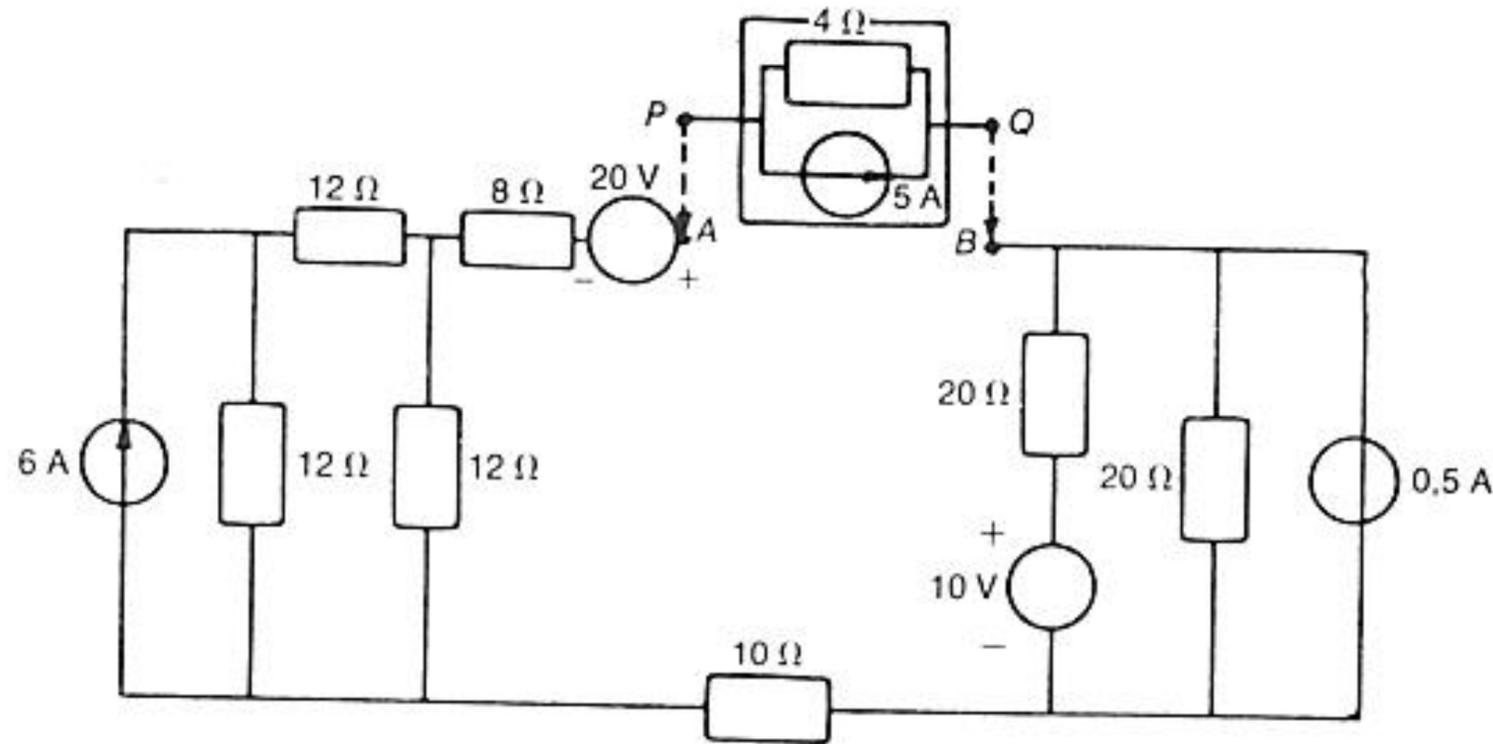


Fig. 4.69