

# PEA 3359 - ELETROTÉCNICA GERAL - LISTA DE EXERCÍCIOS 1

Prof. Dr Eduardo Coelho Marques da Costa - PEA - POLI - USP

## 1 Fundamentos Básicos / Introdução aos Circuitos Elétricos

1. A corrente através de um elemento é ilustrada na Figura 1. Determine a carga total que passa pelo elemento em: a)  $t = 1\text{s}$  b)  $t = 3\text{s}$  c)  $t = 5\text{s}$

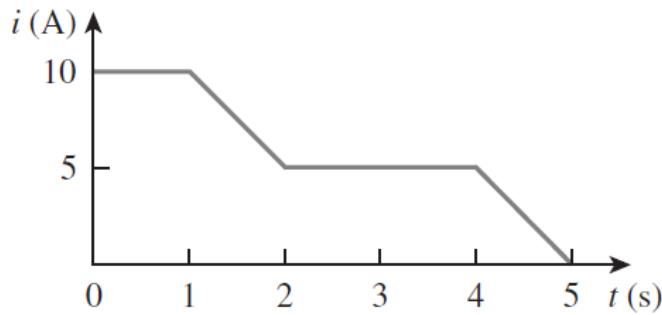


Figura 1

R: a)  $10C$  b)  $22.5C$  c)  $30C$

2. A carga que entra pelo terminal positivo de um elemento é dada por:  $q = 5 \sin 4\pi t m[C]$ .

A tensão nesse mesmo elemento é dada por:  $v = 3 \cos 4\pi t [V]$

- Determine a potência liberada para o elemento em  $t = 0.3\text{ s}$ .
- Calcule a energia liberada para o elemento entre  $t = 0$  e  $t = 0.6\text{ s}$ .

R: a)  $123.37mW$  b)  $58.76mJ$

3. Calcule a corrente  $i$  na Figura 2 quando a chave se encontra nas posições 1 e 2.

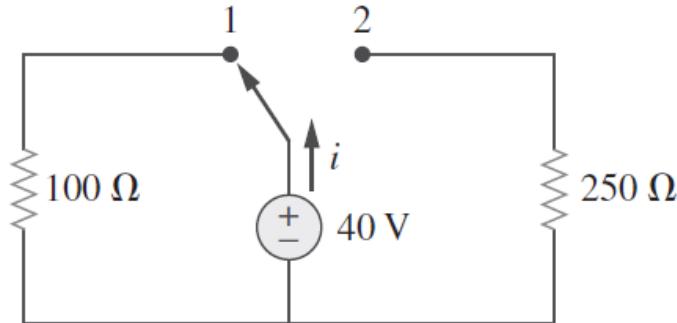


Figura 2

R: a)  $400mA$  b)  $160mA$

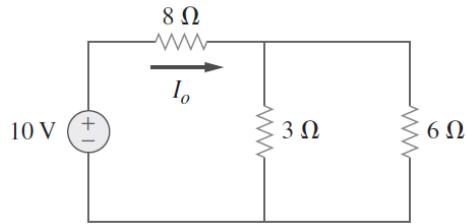


Figura 3

4. Para o circuito da Figura 3, calcule o valor de  $I_0$ .

R: 1A

5. Calcule as correntes  $i_1$  a  $i_5$  no circuito da Figura 4.

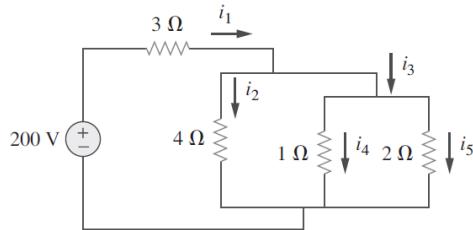


Figura 4

R: 56A; 8A; 48A; 32A; 16A

6. Calcule os valores de  $V_0$  e  $I_0$  para o circuito da Figura 5.

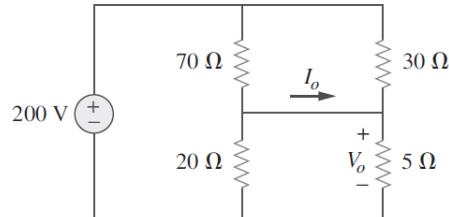


Figura 5

R: 32V; 800mA

7. Determine os valores de  $R_{eq}$  e  $i_0$  para o circuito da Figura 6.

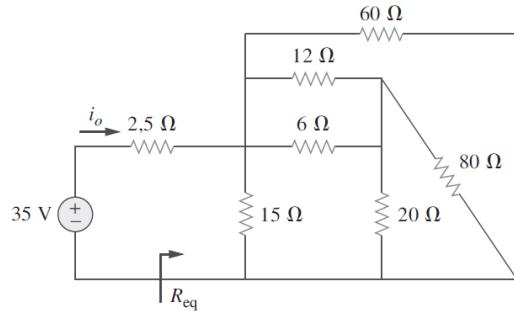


Figura 6

R: 10Ω; 3.5A

8. Para o circuito da Figura 7, considere que o resistor variável  $R$  seja ajustado até que  $i_0 = 10mA$ . Determine o valor de  $R$ .

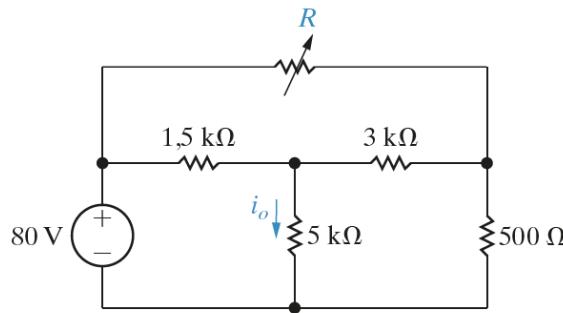


Figura 7

**R: 2kΩ**

9. Para os circuitos das Figuras 8 a) até d), determine a resistência equivalente vista pela fonte.

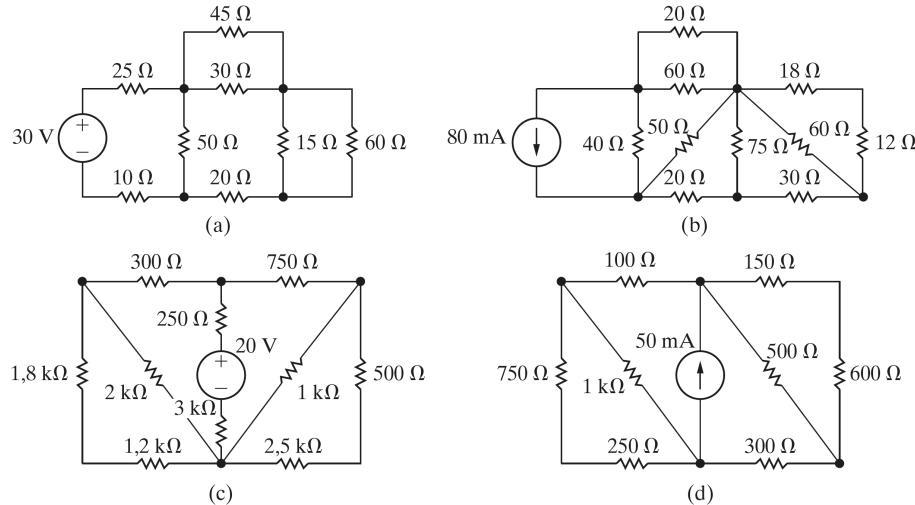


Figura 8

**R: 60Ω; 20Ω; 4kΩ; 300Ω**

10. Considerando que a lâmpada do circuito da Figura 9 é de  $60W$  e sua tensão é  $120V$ , determine a tensão  $V_s$  para que o elemento opere nas condições descritas.

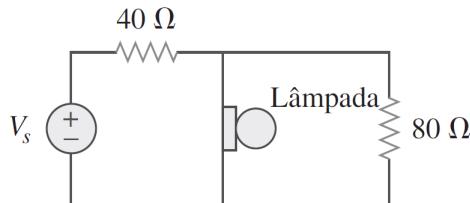


Figura 9

**R: 200V**

11. No circuito da Figura 10, especifique os valores dos resistores para que atendam as seguintes condições:  $i_g = 50mA$ ;  $v_g = 25V$ ;  $i_1 = 0.6i_2$ ;  $i_3 = 2i_2$ ;  $i_4 = 4i_1$

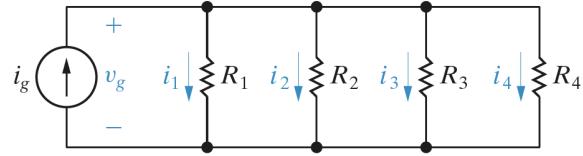


Figura 10

R:  $5k\Omega$ ;  $3k\Omega$ ;  $1.5k\Omega$ ;  $1.25k\Omega$

12. Encontre o valor de  $V_1$  para o circuito da Figura 11 de forma que  $V_a = 0$

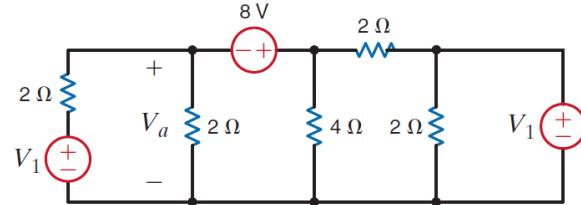


Figura 11

R:  $6V$