

● Seções 2.5 e 2.6 Resistores em série e em paralelo

2.26 Para o circuito da Figura 2.90,  $i_o = 3 \text{ A}$ . Calcule  $i_x$  e a potência total dissipada pelo circuito.

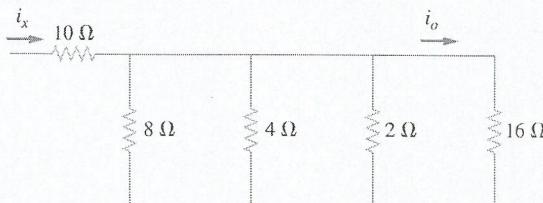


Figura 2.90 Esquema para o Problema 2.26.

2.27 Calcule  $I_o$  no circuito da Figura 2.91.

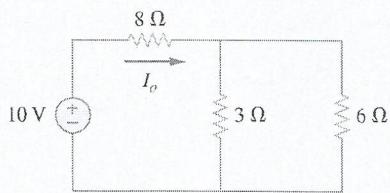


Figura 2.91 Esquema para o Problema 2.27.

2.28 Elabore um problema, usando a Figura 2.92, para ajudar outros estudantes a entender melhor os circuitos em série e em paralelo.

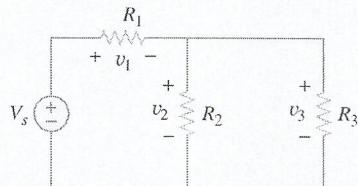


Figura 2.92 Esquema para o Problema 2.28.

2.29 Todos os resistores na Figura 2.93 são de  $5 \Omega$  cada. Determine  $R_{eq}$ .

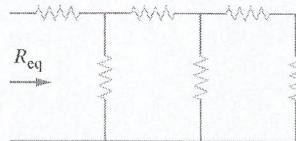


Figura 2.93 Esquema para o Problema 2.29.

2.30 Determine a  $R_{eq}$  para o circuito da Figura 2.94.

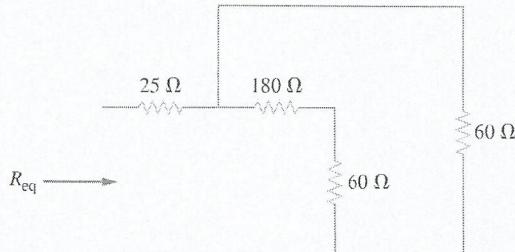


Figura 2.94 Esquema para o Problema 2.30.

2.31 Para o circuito da Figura 2.95, determine  $i_1$  a  $i_5$ .

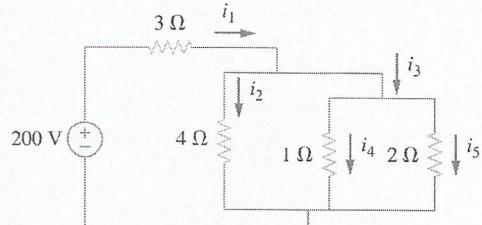


Figura 2.95 Esquema para o Problema 2.31.

2.32 Determine  $i_1$  a  $i_4$  no circuito da Figura 2.96.

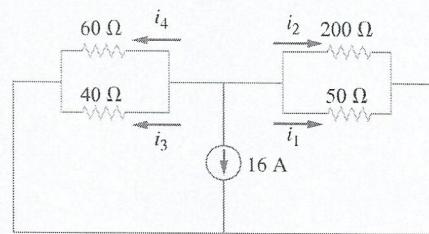


Figura 2.96 Esquema para o Problema 2.32.

2.33 Obtenha  $v$  e  $i$  no circuito da Figura 2.97.

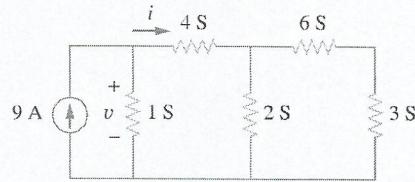


Figura 2.97 Esquema para o Problema 2.33.

2.34 Usando associações de resistências em série/paralelo, determine a resistência equivalente vista pela fonte no circuito da Figura 2.98 e a potência total dissipada pela rede de resistores.

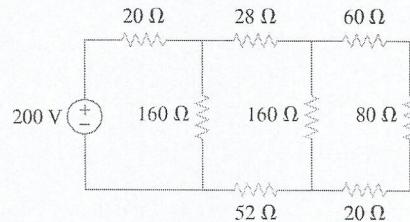


Figura 2.98 Esquema para o Problema 2.34.

2.35 Calcule  $V_o$  e  $I_o$  no circuito da Figura 2.99.

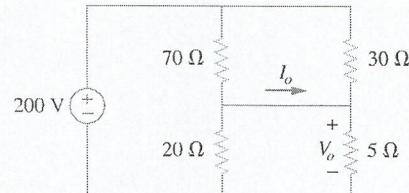


Figura 2.99 Esquema para o Problema 2.35.